

radio plan

AU SERVICE DE L'AMATEUR
DE RADIO ET DE TÉLÉVISION

XXIII^e ANNÉE
PARAÎT LE 1^{er} DE CHAQUE MOIS
N° 110 — DÉCEMBRE 1956
70 francs

Dans ce numéro :

La pratique
de l'oscilloscope

*

Les caprices
de la propagation

*

Un récepteur de radio uni-
versel utilisant toutes sortes
de lampes anciennes

*

etc... etc...


*

LES PLANS
EN VRAIE GRANDEUR

d'un
TÉLÉVISEUR MULTICANAUX
équipé avec un tube 54 court

d'un
ÉLECTROPHONE PORTABLE
comportant une prise micro

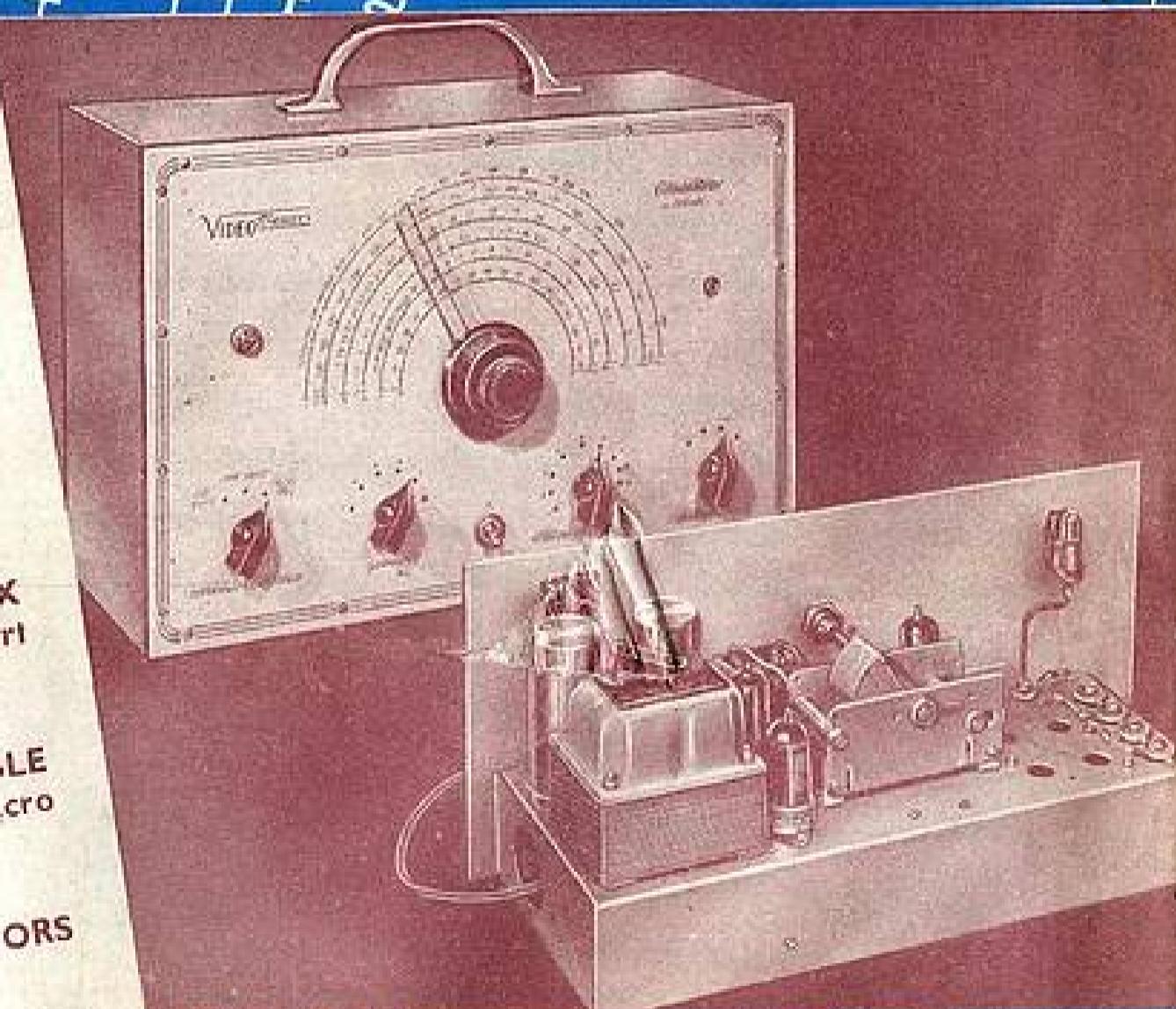d'un
AMPLIFICATEUR A TRANSISTORS
ET DE CE...



...GÉNÉRATEUR
HF MODULÉ

EXCEPTIONNEL

Moulin à café électrique « 364 » 15 secondes pour 5 à 8 tasses.
Moteur universel antiparasite, corps en acier inoxydable laqué blanc. Vitesse à vide : 20.000 t/m. 110 ou 220 V (à spécifier). Net..... 2.800
Franco. Net..... 2.900
364C, même modèle, mais chromé, bol intérieur argenté, couloirs inox, bouton pousoir. Net..... 3.300
Franco. Net..... 3.400

GAUFRIER ÉLECTRIQUE 443

Craquelé blanc, moules en alpax, tranches polies, 2 à 3 minutes de cuisson par gaufre. 110 ou 220 V (à spécifier). Net..... 2.650
Cordon spécial. Net..... 385

CHAUFFE-PLAT « 555 »

Se branche 10 à 15 minutes et conserve la chaleur 3 heures environ. (390x210x48). Ligne moderne, finement chromé et guilloché. Poids : 4 kg. 500. Net..... 3.575

GRILL-TOASTER-GAUFRIER « 254 »

Pour préparer des viandes grillées, œufs sur le plat, bacon, saucisses, gaufrettes, gâteaux, etc. Boîtier inoxydable, livré avec 4 jeux de plaques, cordon et notice. Net..... 6.735
Avec 1 jeu de plaques. Net 4.375
Jeu de plaques rechange. Net 785
Notice sur ces appareils sur demande

Cafetière électrique « CELT ». Entièrement automatique 3 à 10 tasses. À thermostat et à coïl magique. Métal laqué ivoire ou vert pâle 110 ou 220 V. Net..... 5.850
Franco. Net..... 6.250
(Notice sur demande)

PEUGEOT

« RUBIS », moulin à café pour 5 à 6 tasses. Corps laqué blanc. Bouton pousoir..... 2.450
En stock, modèles « Week-end » et « RIC » - « ÉCUREUIL ». Nous consulter.

Expéditions rapides France et Colonies. Paiements modifiés à la commande C.C.P. Paris 1568-33

Ouvert de 8 à 12 h. 20 et de 14 à 20 h. Fermé dimanche et lundi matin. Magasin d'exposition « TELEFEL », 25, boulevard de la Somme, PARIS-17^e, ouvert de 14 h. à 20 h. du lundi au samedi.

A nos magasins, démonstration de nos appareils : récepteurs, amplis, tourne-disques, etc...

Taxes et port en sus.

UN BEAU CADEAU

(Prix spéciaux pour Novembre et Décembre)

Nous venons de recevoir pour les Fêtes d'IMPORTATION ALLEMANDE**PORTATIF PILES-SECTEUR « TRABANT »**

Récepteur super-hétérodyne OC - PO - CO - lampes miniatures et redresseur Selenium. Cadre incorporé PO - CO et prise secteur OC - PO - CO. Alimentation secteur alternatif 110-125-220 et courant 220 V. Piles 90 et 9 V. Coffret démonté en plastique avec cadran sur les deux faces de l'appareil. Puissant, sensible, musical. Poids sans piles : 3,8 kg. Dimensions : 325x250x130. Livré avec housse de protection. Prix net Paris sans piles..... 18.000
Franco France..... 18.750
Prix net Paris, avec piles..... 19.750
Franco France..... 20.500
(Conditions spéciales par quantités.)

**MINUTERIE
INTERRUPTEUR « CARPO »**

Assure l'arrêt ou la mise en marche automatique de tout appareil électrique sous 120 V 6 A ou 220 V 3 A (à spécifier). Présentation boîtier bakélite crème, gradué par 2 minutes de 0 à 60 minutes et sonnerie d'appel en fin d'opération. Très élégant. Se pose à plat sur l'appareil ou s'accroche au mur.

Type 2 A. Net..... 2.450
(Notice sur demande)

Interrupteur pendule horaire « AEG ». à rosace. Réserve 12 heures. Intensité 10 A sous 220 V. Net..... 5.325

**MOTEUR
MACHINE À COUDRE**

Équipement comprenant : Moteur, rhéostat à pied, abat-jour, câble, courroie, patte. Le moteur est à 2 vitesses : normal et lent. M1 25 1/25 CV, 110 V. Net..... 6.350
En 220 V, supplément 10 %.
Moteurs pour machines à coudre industrielles, sur demande.

RASOIR PHILIPS, 2 têtes, 110/220 V. Cordon détachable, modèle 1958. Net..... 6.000
Franco..... 6.300
(Notice sur demande)

POUR SE RASER

Miroir lumineux, éclairage dépoli. Boîtier bakélite blanche, prise courant pour rasoir, complet avec ampoule, fil, écho. C55, diam. 170. Net..... 1.640
PS, diam. 160. Net..... 2.080
Sèche cheveux AEG, moteur universel, 110 ou 220 V. Net..... 5.100

FLUORESCENCE

Régllettes laquées blanches à transfo incorporé, section trapézoïdale, pose très facile. Nos régllettes de première qualité et garanties sont livrées complètes avec starter et tubes à Visiodoor n. (Licence Sylvania, Blanc. Blanc 4.500°. Lumière du jour Warm-Tone, Soft-White.
(A spécifier à la commande.)

	120 V	220 V
1 m 20 net.....	2.835	2.565
Par 10 régllettes.....	2.675	2.415
0 m 60 net.....	1.905	2.310
Par 10 régllettes.....	1.795	2.175
0 m 36 net.....	1.895	2.295
Par 10 régllettes.....	1.785	2.155

(Minimum d'expédition : 3 régllettes.)

Circline fluorescente vaseque métal laqué blanc, diam. 300 mm, 120 V, transfo circuit fermé 32 watts, 12.000 lumens, avec tube circline à Sylvania n. Net..... 4.000
Tube circline de rechange. Net 1.800
Circline des 32-40 W. Net..... 13.500
DIFTLOOR 65. Ecran en matière plastique transparente, taille cristal, supprimant la brillance et donnant un confort visuel total. Pose instantanée.

0 m 36. Net.....	710
0 m 60. Net.....	720
1 m 20. Net.....	1.360


APPAREILLAGE « A.E.C. »

Semi-encastrement et encastrement



Mécanismes 3 A 220 V, contacts argent, montés sur plaque matière moulée blanche 45x50. Manette très douce.
Inter. Net... 255 à all. Net... 440
V. et vt. Net 3.10 Minut. Net... 255
Prise 5A. Net 200 Ferm. Net... 725
Cadre pour semi-encastrement, blanc, épais 15 mm. Entrées fils démontables, contre-clipqué bakélite. Fixation directe.

Net.....	65
Bolle pour encastrement, bakélite, 5 entrées démontables. Net.....	65

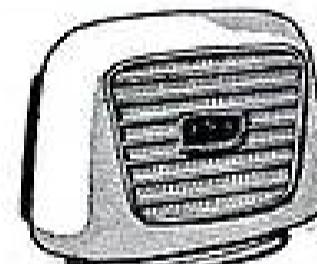

SONORISEZ votre appartement avec nos H.P. supplémentaires, d'une présentation luxueuse et d'une musicalité parfaite. H.P.S. « State ». Coffret matière moulée (ivoire, grenat, vert) avec décor métal. Équipé A.P. Ticonal de 17 cm (clique ci-dessus).

Sans transfo modèle net.....	2.400
Avec transfo modèle net.....	2.660

H.P.S. « Vega ». Boîtier métal laqué (230x195x80) ivoire, vert, jaune, A. P. 17 cm. Ticonal sans transfo net **2.100**

OUTILLAGE

Trousse matière plastique, manche isolé 10.000 V. 4 lames. Net..... 375

Trousse matière plastique, manche isolé 10.000 V. 3 lames Vana double. 6 usages. Net..... 500

Tournevis avec contrôleur métal. Net..... 240

Pinces radio isolée, 12 cm. Net... 275

Pinces coupante isolée, 11 cm. Net 275

Pinces modiste isolée, 12 cm. Net 600

CHEMINS DE FER**ÉLECTRIQUES**

Ecartement OO (H.O.) demander catalogue et nos conditions spéciales.

EN STOCK : Matériel d'importation.

Récepteurs, combinés, modèles AM/FM.

A. E. G. et NORMENDE

Réfrigérateurs « A. E. G. », 165 litres.

(Nous consulter)

« STARE »



Platine « Stare » Monoset n°
Présentation originale alliant une grande sobriété de lignes à une finition luxueuse (300 x 255 x 100). Moteur 4 pôles à frottement de démarrage 110 à 220. Arrêt automatique du moteur de silicon à double effet : coupure moteur et c.c. cut-off. Tête piezo-acoustique microphonique à 2 saphirs. Poids : 1 kg 600. Net..... 7.250
Par 3 pièces. Net..... 6.990

Mallette « MININET » ST n°. Présentation luxueuse 2 tons (vert pale et foncé). Convient parfaitement logement disques et câbles de branchement. Net..... 10.465
Par 3 pièces. Net..... 10.135

« PATHÉ-MARCONI »
Platine 1957. Type 115, 3 vitesses. Moteur 110/220 V, à démarrage automatique et vitesse constante. Long. : 310, larg. : 250. Net..... 7.150
Platine changeur. Type 315, 3 vit., changeur 45 t/m. Long. : 380, larg. : 305. Net, par 1 pièce..... 13.375
Net, par 3 pièces..... 12.200

Mallette « Cordinal » gold clair spécial pour platine 115. Très luxueux. Net..... 2.500
Valise fibrine pour platine 115 (340 x 285 x 125). Vert..... 1.450
Valise gainée Péga pour platine 115, 2 tons. Maté plastique (355 x 285 x 150). Net..... 2.350
La même gainée 2 tons. Modèle luxe. Net..... 3.100
Valise fibrine pour platine 315 (400 x 330 x 180) avec fixation, 2 fermetures, bordeaux foncé. Net..... 1.800

B.S.R. Changeur 4 vitesses (18-33-45-78 TM) (215 x 225) pour 10 disques, position « reject » avec cylindre 45 TM. Net..... 14.000

« EDEN »



Luxueuse mallette « Lettice » (295 x 235 x 145), équipée platine 3 V, 110/220 V. Arrêt automatique, réglable (coupure secteur et cellule). Couvercle couvrant 10 disques 45 TM, 4 vitesses. Net Paris..... 8.975
France France..... 9.350
Platine 3 V, type T, mêmes caractéristiques (210 x 205). Net Paris..... 6.500
France France..... 6.900

« GARRARD »

(Importation anglaise)
Platine TR/R.C. 3 V alternatif 110 à 220 V : Avec tête cristal GC2. Net..... 12.200
Platine 3 vitesses, type TR/U, moteur universel 110-220. Net..... 22.000
Changeur RC121D, 4 V., pour dix disques. N° GC2. Net..... 15.675
Changeur RC58D, 4 V., pour huit disques, tête GC2. Net..... 19.495
Changeur RC98L, même modèle que RC88, mais réglage vitesses à ± 2.5%. 120 V seulement. Net..... 21.590
Gyldadie changeur 45 TM pour changeurs ci-dessus..... 1.365
Platine 301 pour studio à 3 vitesses. Poids lourd de 3 kg, diam. 30 cm et équilibré. Vitesses réglables. Livré sans bras (110 x 230). Poids total : 8 kg. Net..... 35.800
Toutes ces platines peuvent être équipées, tête GE à résistance variable. Supplément..... 4.800
Pré-ampli type GE 68 V, spécial pour tête GE. Alimentation 110/220 V. Lampe ECC83 à montage antimicrophonique. Réglage séparé des graves et des aiguës. Livré en châssis. Complet. Net..... 13.500



Mallette Electrophone « STADIVOX »
équipée platine Stare Monoset 115, puissance 4 watts, BP push-pull. HP. Tétonal lourd de 195 mm. Changement tonalité par contre-réaction. Prise HP supplément et prise micro. Mallette luxueuse 2 tons (vert pale et foncé). (320 x 420 x 220).
Net..... 24.000
Rendue franco France..... 24.750

CELLULES
A RELUCTANCE VARIABLE
T440 GE « RPX650 » à réductrice variable HI/FI. Net..... 5.000
Avec diamant 33/45. Net..... 16.750
Tête Goldring « 500 H ». 4.130
Avec diamant 33/45..... 10.200
(Voir « Toute la Radio » n° 207 de juillet 1956.)

SUPERTONE

Platine « DUPLEX 57 ». Moteur 110/220 à vitesse constante. Bras ultra-léger à culasse pivotante avec porte-saphirs en nylon. Débrayage automatique et retour du bras sur son support à la fin du disque ou à volonté en cours d'audition par pression sur bouton rejet. (340 x 220).

Par 1 pièce. Net..... 10.400
Par 3 pièces. Net..... 9.500

Valise gainée bordeaux, pour platine supertone. Net..... 3.150

BROSSES A DISQUES

Suppression de l'électricité statique collant les poussières aux disques.
Pianissimo pour 78 t/m. Net..... 335
Micro Pianissimo 33/45. Net..... 355
Micro Pianissimo imprégnée. Net..... 435

En stock : Plaques et chargeurs DUAL, PAILLARD, LENCO. Nous consulter pour prix et disponibilité.

Demandez notre nouveau **CATALOGUE DU TOURNÉ-DISQUES ET ELECTROPHONES**, très intéressant.

ENREGISTREUR MAGNÉTIQUE MAGNÉTOPHONE

2 vitesses de défilement, puissance 2.5 W. Courbe réponse 60 à 7.000 c/s. Tonalité réglable. Contrôle par œil cathodique, 2 entrées : PU-Micro, 2 sorties : HP-Ampli. Micro piezo. En valise gainée 310 x 310 x 200. Poids 6.5 kg. Complet, sans bandes, avec micro. (Notice sur demande). Net..... 53.100

ADAPTATEUR



Permet réception F.M. avec tous récepteurs à modulation d'amplitude, car il ne se sent que de la BF de ceux-ci. Lampes (2E9C8), 2 EF80, 6AL5, 6X4, EM34. Alimentation autonome. Gamme 80 à 108 Mc/S. Notice sur demande.

Complet en ordre de marche. Net..... 16.750

HAUT-PARLEUR


Série haute fidélité.
LORENZ importation allemande
L. S. H. statique 75 x 75 mm 7.000 ohms 10.000 c/s. Net..... 435
LP200 4 W avec transfo 7.000 ohms 20-8.000 c/s. Net..... 3.500
LP345 8 W 60 à 12.000 c/s. Net..... 5.150
LP312 15 W 45 à 10.000 c/s. Net..... 13.125
LP312-2 avec 2 tweeters incorporés 45 à 15.000 c/s (membrane exponentielle). Net..... 18.150
Chaine 3D. 1 LP300 avec transfo et 2 LSHT6. Net..... 4.300

MARQUE CE-GO

Diam. 165 mm. Soucoupe 3 watts. Prof. 90 mm. 10F. Net..... 1.535
Diam. 212 mm. Soucoupe 4 watts. Prof. 83 mm. 12F lourd. Net..... 3.15
Diam. 240 mm. Soucoupe 8 watts. Prof. 85 mm. 12F lourd. Net..... 3.415
Diam. 280 mm. Soucoupe 12 watts. Prof. 93 mm. 12F. Net..... 4.680

« STADVOX »

Amplis de Puissance et HAUTE FIDÉLITÉ

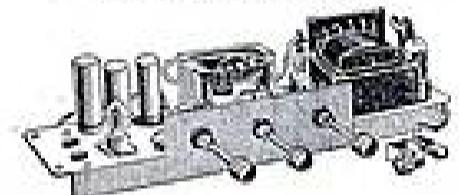

IMPORTANT. — Nos amplis se caractérisent par un rendement exceptionnel, une amplification fièvre et une finition extrêmement soignée. Ils ne sont jamais livrés en pièces détachées, mais absolument complets, en état de marche, après essais et contrôles prolongés, qui garantissent l'utilisation contre tous déboires. Ils comportent tous une alimentation secteur alternatif 5 positions 110 à 250 V, un réglage séparé des graves et des aiguës, un gain très progressif. Châssis cadmium.

« STADVOX » EM3V-4 watts. Spécial pour électrophones de qualité, en valise 3 lampes (12AU7 - EL84 - EZ80). Transfo de modulation 62x23 pour 8.5, 2.5 W à 3.5 W. (Long. 375, larg. 10, haut. 105). Absolument complet. Net..... 13.520

« STADVOX » EM3M identique au précédent, mais pour montage en meuble. Hublot de signalisation. Prise pour arrêt moteur T.D. combiné avec ampli. Net..... 14.000

« STADVOX » EM8 - 8/10 watts push-pull, 6 lampes (12AU7 - EABC80 - 2/EL84 - 2/E280). (Long. 350, larg. 185, haut. 115). Absolument complet. Net..... 25.200

« STADVOX » EM8-HI, identique à EM8, mais avec transfo à Milleroux, ultra-linéaire. (Long. 350, larg. 185, haut. 160). Net..... 33.600

« STADVOX » EM7-CF identique à EM8, mais avec préampli 7 lampes (2/12AU7 - 1/EABC80 - 2/EL84 - 2/E280). (Long. 350, larg. 185, haut. 115). Net..... 30.000

« STADVOX » EM7-GE/HI identique à EM7-CF, mais avec transfo à Milleroux, ultra-linéaire. (Long. 350, larg. 185, haut. 160). Net..... 38.400

PRISE MICRO. Tous ces amplis peuvent être équipés d'une prise pour microphone, livrée avec jack et fiche. Supplément. Net..... 1.200

Transfo de sortie « Milleroux » ultra-linéaire, haute fidélité, 16 watts. Net..... 9.500

VIBREUR « Mallory ». Impression.

Type 650, 6 V. Net..... 1.190
Type 650G, 12 volts. Net..... 1.240

Type 673, 6 volts. Net..... 1.315


(Prix spéciaux par quantité.)

APPAREILS DE MESURES



V.O.C.-CENTRAD

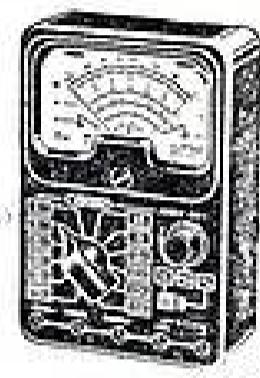10 sensibilités, alter et continu, ohmètre, capacimètre, témoins néon, complet avec cordons
3.900



« CENTRAD »

Contrôleur 414

32 sensibilités,

3.000 ohms/V 0 à

3.000 V en 4 G,

0 à 1A5 en 4 G,

0 à 2 MΩ en

2 G. Débita -

14 à + 48 en

5 G.

Prix 10.500

Etui spécial..... 1.000

Métr. « V.O.C » Centrad J.g. (15 à 2.000 m) + 1 g MF 400 KHz. Améliorateur gradué. Sorties HF et RF. Livrée avec notice et cordons. Net..... 10.400
Adaptateur pour 220 V. Net..... 420

OSCILLOSCOPE TÉLÉVISION 672. Tube D27/8 (3 6AU6, 2 6BX4). (Notice sur demande). « Centrad »..... 58.635
Générateur de mire 662 pour 819 et 625 lignes. 12 lampes. (Notice sur demande). Prix « Centrad »..... 82.900


Bloc ses pour canaux supplémentaires. Prix..... 10.110

Quartz d'intervalle..... 3.538

Mallette transport mire..... 9.605

NEO-VOC. tournevis néon en plastique pour recherches phase neutre polar, fréquence, isollement, etc. Notice sur demande..... 690

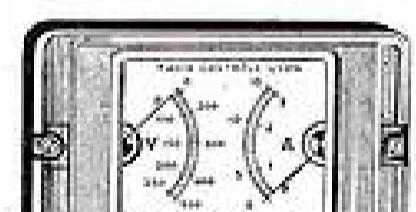Contrôleur 460 « Matrix ». 10.000 ohms/volt. Continu et alternatif 3 V à 700 V, 0,15 mA à 1,5 A. Ohmmètre 0 à 2 mégohms (140 x 100 x 10). Net..... 10.820
Etui en cuir pour 460. Net.... 1.315



« VOLTAMPÈREMÈTRE R. C. »

ÉLECTRICIENS, vous devez posséder notre « Voltampéremètre de poche R. C. ». Il compose 2 appareils de mesures distincts. Volt. 2 sensib. 0 à 250 et 0 à 500 V. Ampèremètre 2 sens. 0 à 3 A et 0 à 15 A. Possibilité de 2 mesures simultanées. Soldier en matière plastique. Livré en boîte, complet avec cordons mesure en pinces crocodiles. Prix..... 5.970
(Notice sur demande)

RADIO-CHAMPERRE

12, Place Porte-Champerret, PARIS-

Téléphone : GAL. 60-41

Tous les prix indiqués sont NETS POUR PATENTES.


Par quantités, prix spéciaux.

TOUT NOTRE MATERIEL EST GARANTI

Nous échangeons immédiatement toute livraison non conforme à votre commande.

MATERIEL DIVERS

Cristal germanium sensible	0.450
Cristal germanium super sensible	0.550

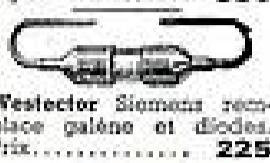

Westelector Siemens remplace galène et diodes. Prix : 225



Westelector à Multi-Purpose à remplace les diodes. 225



Cle de téléphone, 2 contacts repos, 2 contacts travail. 200



Cle U.S.A. à usages multiples, 3 positions : 1 position, à 4 contacts travail dont 2 inverseurs, 2 positions, à 1 contact travail. 150




PORTE-FUSIBLE SIEMENS type à encastrer avec écrous de fixation. 75



ENSEMBLE BC-246-B U.S.A., comportant : ■ 1 CV, CC, statio 150 PF. ■ 8 résistances aluminiat. ■ 2 selfs. ■ 2 supports de quartz standard. 275

ENSEMBLE ÉMISSION-RÉCEPTION

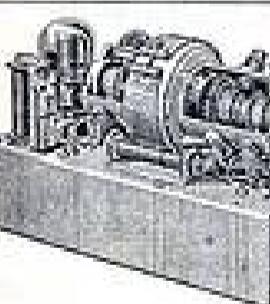comportant : ■ 1 ampèremètre HF de 0 à 1,5 amp., à thermo-couple incorporé. ■ 1 relais de commande d'antenne émission-réception de 18 à 30 V. ■ 1 condensateur de liaison antenne à air de 25-30 PF, isolément 1.000 V. service. 3 bornes solaire à ressort à fixation de fil automatique. Dimensions : 130 x 120 x 110 mm. 3.000



COMMUTATRICE « POWER-UNIT » Blindée, filtrée. Entrée 24 V, consommation : 3 Amp. Sortie 200 V, continu 160 milli, sortie 13 V, 1,8 amp. Régulée par lampes statos. Entrée 12 V, sortie 220 V, continu, 50 milli. Valeur : 50.000 PRIX.

Dimensions : 200 x 160 x 130 mm. Poids : 7 kg. 3.400



carbone-silicium. 6 V, 125 A. Impeccable. En caisse d'origine, portable. Longueur : 440 mm x largeur 100 mm x hauteur 300 mm. Poids : 37 kg. Valeur : 45.000

Prix : 12.000

ATTENTION POUR LES COLONIES : PRIÈMENT 1/2 À LA COMMANDE ET 1/2 CONTRE REMBOURSEMENT

24, bd des FILLES-DU-CALVAIRE PARIS (XI^e)

CIRQUE-RADIO


Très important : dans tous les prix énumérés dans notre publicité ne sont pas compris les frais de port, d'emballage et la taxe de transaction qui varient suivant l'importance de la commande. Prière d'écrire très lisiblement vos nom et adresse, et si possible en lettres d'imprimerie.

50 MILLIONS DE MATERIEL

sacrifié à des prix sans concurrence

SEUL CIRQUE-RADIO PEUT SE PERMETTRE DE TELLES VENTES MASSIVES

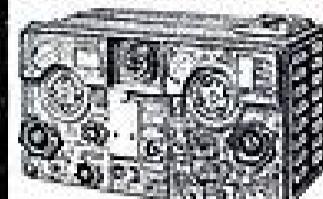500 ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS FUG-16 AFFAIRE INCROYABLE !...



ction. Fonctionne en télégraphie et téléphonie. Puissance 50 W environ. Dimensions : 380 x 230 x 210 mm. Poids : 13 kg. Valeur : 150.000

Prix :

6.000

400 RÉCEPTEURS USA-BC 499

A MODULATION DE FRÉQUENCE ET D'AMPLITUDE

Bande des 1 à 22 Mcs. Comprend une grande quantité de transfos, selfs, résistances, condensateurs, etc. Matériel absolument neuf. Livre sans lampes ni communautés. 2.000



800 RÉCEPTEURS EB1-3F SIEMENS


7 lampes RV12-P2000-CV 4x20 PF - OC - Cadran et CV commandés par électro-commande, soit : 1 micromoteur et 2 électro-aimants miniat. 2 étages MF, 2 étages HF. Grande quantité de transfos, résistances, condensateurs, etc... Tout l'ensemble est télécommandé. Dimensions du micromoteur : 60 x 30 mm (valeur 12.000) des électro-aimants : 30 x 20 mm - de l'ensemble : 230 x 170 x 135 mm. Poids : 5 kg. Complet.

3.000

ENSEMBLE BC-246-B

U.S.A., comportant : ■ 1 CV, CC, statio 150 PF. ■ 8 résistances aluminiat. ■ 2 selfs. ■ 2 supports de quartz standard. 275

3.000 IFF, RAF, NEUFS

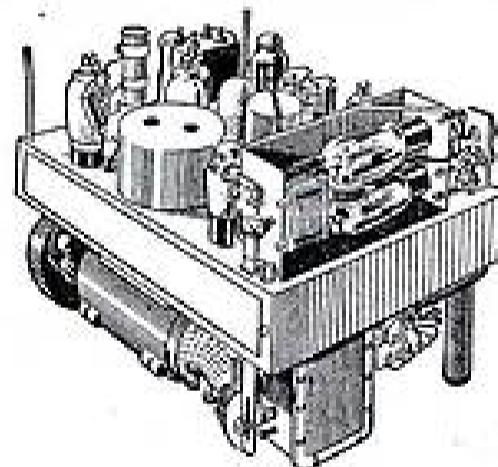


Type 12-24 volts. Caractéristiques :

19 lampes : 3 triodes UHF-3103, 2 CPS, 4 VRSS-6ACT, 2 VRSS-EASO. 3 relais 12-24 volts, 1 dynamotor à ventilateur de refroidissement ; entrée 12 V, sortie 225 V 100 MA, entrée 24 V, sortie 450 V, 50 MA. 1 régulateur de tension et 50 accessoires divers : Condensateurs, résistances et une quantité incroyable de matériel professionnel impossible à décrire. Dimensions : 330 x 200 x 210 mm. Poids : 10 kg. Valeur : 50.000 PRIX.

3.000

COMMUTATRICE SIEMENS

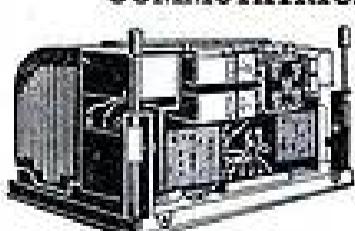

Blindée, filtrée, trop- calisée. Ventilateur de refroidissement. Entrée 24 V : sorties 500 V, 400 V, 100 V continu, 50 milli. Entrée 12 V : sorties 250 V, 200 V, 50 V continu, 100 milli. Dimensions : 240 x 190 x 140 mm. Poids : 0,9 kg.

3.900

MACHINES À BOBINER

■ MAXEL, en parfait état. La pièce 90.000
■ ABEILLE, en parfait état. La pièce 80.000
Vente exclusivement en nos magasins. Aucun renseignement ne sera donné par correspondance.

CONDENSATEURS

« ELYT »

tropica- lisées de haute qualité. 10 MF - 35 V. Prix 30
Les 25 300
5 MF - 175 V. Prix 50
Les 25 700
60 MF - 15 V. Prix 30
Les 25 300

500 RÉCEPTEURS EB1-2



OC - 42 Mcs - Trois transfos à liaisons multiples. Selfs. Transfos. Capaci- tés. Cordon, boîte de crans. 5 lampes 272 = CIT. Dim. 300 x 140 mm ...

2.000

CONDENSATEURS À HUILE

U.S.A., blindée,

tropica- lisées. Qualité exce- ptionnelle, proviso- ment incla- quables. 1 x 0,2 MF, 4.000 V, ser- vice. Dimens. : 130 x 85 x 55. 600
2 x 0,2 MF, 600 V, service. Dim. : 95 x 80 x 50. 900
3 x 0,2 MF, 600 V, service. Dimens. : 125 x 85 x 50. 1.200
2 x 0,2 MF, 400 V, service. Dim. : 100 x 95 x 50. 650 Ces condensateurs sont vendus au quart de leur valeur réelle.

SELF D'ÉMISSION USA

Bande des 20 et 40 m. Montée sur mandrin sté- dio. Prises multiples. Longueur : 310 mm. Dia- mètre : 100 mm. 2.500

COMMUTATRICE ELECTRO-PULLMAN

non filtrée. Entrée 6 V, sortie 300 V continu, 160 milli. Dimensions : 250 x 180 x 90 mm. Poids : 6,5 kg. 8.500

COMMUTATRICE ELECTRO-PULLMAN

non filtrée. Entrée 6 V, sortie 300 V continu, 160 milli. Dimensions : 145 x 95 x 70 %. Poids 2,4 kg. 4.500

TUBES TÉLÉVISION ET OSCILLOGRAPHES

26 MG 4 MAZDA

Fond plat. Dimensions : 260 mm. Magnétique. Avec poignée à long. Écran blanc, 819 lignes. En emballage d'origine. Prix : 3.300

VCR 91

Diam. 160 mm. Stéréo. Couleur : vert clair, jaune. Remanence et persistance très courtes. Support.



2.900

ACR 8

Made in England. 140 mm, pour oscillograph. observation de phénomènes lents.



2.500

5 CP 1

Made in U.S.A. 130 mm. Vert clair, remanence et persistance moyenne. Pour télévision et oscil- lographie.



5.000


TOUT POUR LA RADIO

66 COURS LAFAYETTE - LYON-3

livre immédiatement
ses nouveaux ensembles prêts à câbler
à clavier ou à boutons
avec cadre incorporé
ORÉGA - ORÉOR - OPTALIX - etc.

★
TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES
DES GRANDES MARQUES :

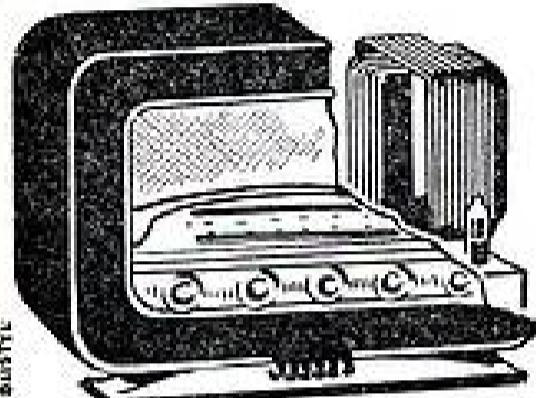ALVAR
AUDAX
ARENA
HELGO
OPTALIX
ORÉGA
ORÉOR
SIDÉ
STARE
TRANSKO
VEDOVELLI
VEGA etc... etc...



Documentation contre
45 francs en timbres-poste



STOCKISTE RÉGIONAL OFFICIEL PHILIPS
en tubes Radio et Télévision

LA MAISON SÉRIEUSE DE PROVINCE

Sans aucun paiement
apprenez la **D'AVANCE...**
RADIO et la TÉLÉVISION

Avec une dépense minimum payable par mensualités et sans signer aucun engagement, vous vous forcez une brillante situation.

**VOUS RECEVREZ PLUS DE 120 LEÇONS,
PLUS DE 400 PIÈCES DE MATERIEL,
PLUS DE 500 PAGES DE COURS.**


Vous construirez plusieurs postes et appareils de mesure. Vous apprendrez par correspondance le montage, la construction et le dépannage de tous les postes modernes.

Certificat de fin d'études délivré conformément à la loi.
Notre préparation complète à la carrière de MONTEUR-DÉPANNEUR
comporte
25 ENVOIS DE COURS ET DE MATERIEL.

C'est une organisation unique au monde.

Demandez
aujourd'hui
même,

la documentation
gratuite.

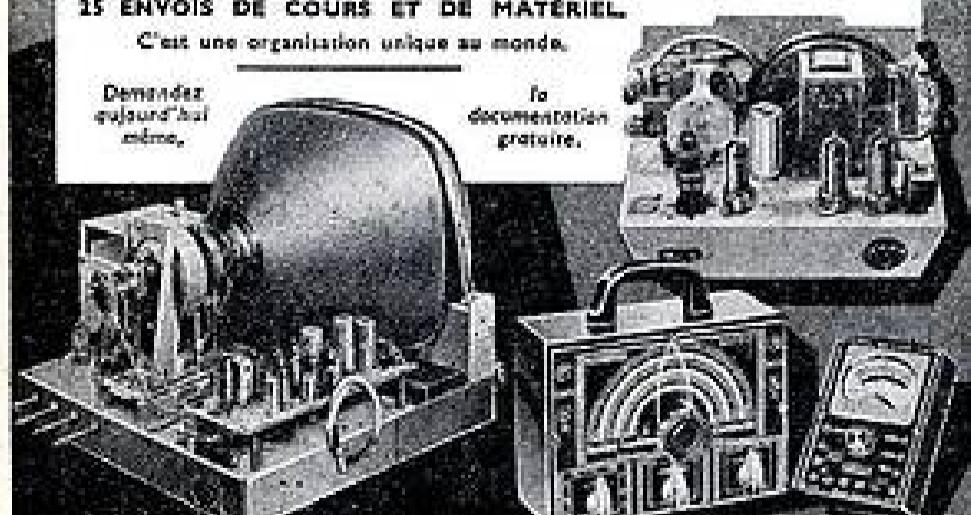

INSTITUT SUPÉRIEUR DE RADIO-ELECTRICITÉ

164, RUE DE L'UNIVERSITÉ. PARIS 7^e

L'ENREGISTREMENT SUR BANDE EST MAINTENANT À LA PORTÉE D'UN GRAND NOMBRE D'AMATEURS AVEC TELECRONIC

qui est fourni avec son MICROPHONE photo-électrique
au prix révolutionnaire de 59.000
Fr. (+ taxes locales).
ATTENTION ! Il ne s'agit pas d'un ADAP-
TATEUR, mais bien d'un ENREGISTREUR
AUTONOME et COMPLET avec ampli et
H.P. incorporés. Jusqu'à 3 heures d'en-
registrement. 2 vitesses de défilement : 4,75
et 9,5 centimètres. Courbe de réponse
de 50 à 10.000 cycles/secondes. Réassemblage
en 55 secondes. Dimensions : 31 x 31 x 20 cm.
Poids : 2,5 kg.
Notice détaillée sur demande.




ADAPTATEUR SERAVOX A 552
Cet appareil se branche à la prise pick-up
d'un poste de radio ordinaire et permet ainsi
d'obtenir un MAGNETOPHONE pour un prix
très modique. Monté en mallette soigneusement
quadrillée. Enregistrement double piste. Vitesses
9,5 et 19,5 centimes. Effacement automatique.
Micros. Micro-Radio et Micro-Diagnose. Poids
6 kg. Dimensions 33 x 35 x 17 cm. 48.745
Notice détaillée sur demande.

ENREGISTREUR MAGNÉTIQUE MI 542 Cet appareil possède
les mêmes caractéristiques que l'ADAPTATEUR A 552 ci-dessus, mais c'est
un appareil AUTONOME ET COMPLET, avec amplificateur et H.P. incorporés. Ampli
de 3,5 watts. H.P. de 21 cm. Dimensions : 37 x 33 x 19 cm. Poids 9 kg. Prix 75.375
Notice détaillée sur demande.


POUR CES APPAREILS :
Microphone fourni avec 4 mètres de
fil blindé 2.800 Bobine de ruban 375 mètres 1.750
Bobine vide pour 185 mètres 200
Bobine de ruban 185 mètres 1.150 Bobine vide pour 375 mètres 250

Complétez votre
équipement-radio avec notre
**VOLTMÈTRE
ÉLECTRONIQUE VE 5**
Décris dans le Haut-Parleur du 15 mars 58.
C'est un appareil simple, efficace et peu
coûteux que vous mesures facilement.
(Dimensions : 20 x 10 x 12 cm).
Poids : 0,500 kg.
L'appareil absolument complet
en pièces détachées..... 14.960
Tous frais d'envoi : 450

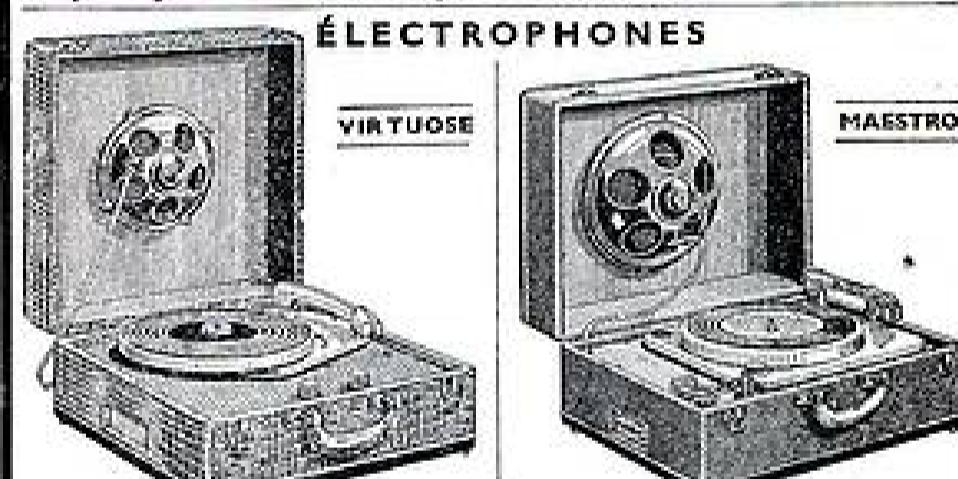Les pièces peuvent être fournies séparément. Scolaire contre 2 timbres à 10 francs.



ÉLECTROPHONES

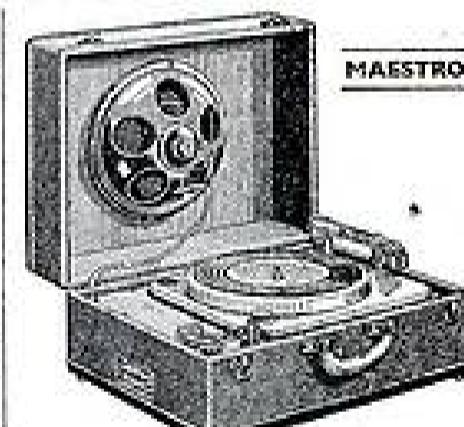

Poids et encombrement réduits, facile-
ment transportable. Très grandes facilité
et simplicité de montage.
Tubes utilisés : triode-pentode ECL80 et
valve 6X4. Alimentation sur alternatif,
toutes tensions. H.P. de 17 cm AUDAX
inversé. Couvercle détachable.
Dimensions : 35 x 38 x 17 cm. Poids : 7 kg.
La mallette et sa tôle spéciale. 4.200
Les pièces détachées..... 5.370
Le jeu de lampes..... 880

Cet électrophone est particulièrement
recommandé pour sa très belle musicalité.
Puissance 8 watts. Tubes utilisés : pen-
tode EF51, double triode ECC83, deux
EL41 en push-pull, valve E220. Transfor-
mateur modulatrice géant. Couvercle ase-
mblable. Haut-parleur de 24 cm AUDAX
inversé.
Dimensions : 45 x 35 x 23 cm. Poids : 10 kg.
La mallette et sa tôle spéciale. 5.800
Les pièces détachées..... 8.225
Le jeu de lampes..... 2.490

Spécialement recommandé pour les fêtes
NOS GUIRLANDES LUMINEUSES

Bandes illustrées en couleurs contenant un
guirlande de 9 lampes, plus une lampe de re-
change.

Pour 110/130V. 1.050
Pour 220/240V. 1.180

CLIGNOTEUR thermique
pour allumages et
extinctions successifs
des illuminations.

Pour 110 V.... 350
Pour 220 V.... 400

ATTENTION ! TOUS NOS PRIX S'ENTIENDENT « TOUTES TAXES COMPRÉS »

PERLOR-RADIO

« AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO »
16, rue Héroult, PARIS-1^e — Téléphone : CENtral 65-50

Expédition toutes directions contre mandat joint à la commande.

Contre remboursement pour la Métropole seulement.


Ouvert tous les jours (Sauf le Dimanche) de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

aucune surprise...

TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1^{er} CHOIX ET GARANTI INTÉGRALEMENT PENDANT 1 AN

Tous nos prix s'entendent taxes comprises mais port en sus. Par contre, ils s'entendent francs à partir de 3.500 francs.

Réalisez vous-même
LE TRANSISTOR 2

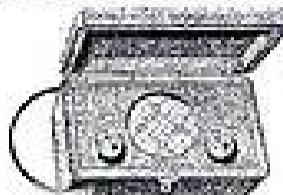

magnifique petit récepteur, de conception nouvelle, équipé d'une diode au germanium et de deux transistors dimensions 102 x 110 x 100 (décrit dans Radio-Plans d'octobre 1959)

DEVIS

1 Commutateur P.O.-G.O.	120
1 Bloc G.S.	390
1 Haut-parleur TA8B	1.485
1 Transfo HF 3.000 ohms	360
5 Pilos 1 V 9	135
1 Interrupteur	108
1 Diode au germanium OAO	287
1 Transistor O.C.70	1.750
1 Transistor O.C.71	1.750
Ensemble petit matériel	373
1 Coffret avec le châssis	1.150
	7.908

PRIX FORFAITAIRE
pour l'ensemble en pièces détachées... **7.500**

Montez vous-même l'
ÉLECTROPHONE

« PERFECT »



Décrit dans le Haut-Parleur du 12-4-58,	
Transfo d'alimentation 110, 130, 220, 240 volts,	1.050
H.P. inversé AUDAX 17 cm,	1.500
Transfo cr. modèle pour H.P.	396
2 Potentiomètres	252
2 Chimiques 32 MF	565
1 Self de filtrage	395
Ensemble comprenant cond. résistances, supports filo. souderie etc.	680
Jeu de lampes (EL84, E880 et G24)	1.075
Platine tourne-disques, type semi-professionnel	6.850
Vallée gaînée 2 tons avec 350 et décors spéciaux	4.800
Total	17.563
Prix forfaitaire pour l'ensemble en pièces détachées....	16.850
Complexe en ordre de marche garanti 1 an....	18.750
Schéma de montage c. 30 fr. en timbres.	

PLATINES TOURNE-DISQUES	
RADIOHIM MI 200, type semi-professionnel, caisse RM, 3 vitesses.	6.850
La platine seule	6.850
En mallette	9.250
RADIO-MARCONI 115 R, 3 v.	6.950
VALISE grande luxe 2 tons, dimensions ext. 355 x 205 x 145	2.450

BOBINAGE POUR DÉTECTRICE A RÉACTION	
BLOC DC 53 pour montage 2 lampes 6IT4 et 351 ou UF41 et UL41, livré avec plan de montage, 2 gammes PO-GO, PHK	425
BLOC DC 53, même modèle, mais avec 3 gammes (PO - GO - GO)	540
BLOC pour montage à amplification directe AD41	615
BLOC à noyau plongeur pour détection au germanium CG8	390

EXPÉDITION A L'ETRE LUE
CONTRE VERSEMENT
A LA COMMANDE
(centre remb. pour France seul)

LAMPES GRANDES MARQUES

(PHILIPS, MAZDA, etc...) EN BOÎTES CACHETÉES D'ORIGINE

Caractéristiq. européennes	EL204	699	SPD /	699	EF80 /
Série	EL38	1.004	SGX5	394	GDX5
et Rimlock n.	EM4	446	12AU6	436	EF85 /
	EM24	394	12AV8	394	EF87
	EY51	394	12BA6	358	EF89
	EAF42	394	12BX2	406	EF90
	EB41	430	ED4	502	EF91
	EBC41	394	EW4	251	EF92
	ECC40	681	EC23	645	EF93 /
	ECH42	666	PL35	1.196	EF94
	EP40	596	PL35	1.173	EF95
	EF41	358	PL35	1.196	EF96
	EF42	538	PL35	1.196	EF97
Caractéristiq. américaines	EL41	394	PL35	1.196	EF98
	EL42	699	PL35	1.196	EF99
	E240	394	PL35	1.196	EF100
	E241	394	PL35	1.196	EF101
	E242	394	PL35	1.196	EF102
	E243	394	PL35	1.196	EF103
	E244	394	PL35	1.196	EF104
	E245	394	PL35	1.196	EF105
	E246	394	PL35	1.196	EF106
	E247	394	PL35	1.196	EF107
	E248	394	PL35	1.196	EF108
	E249	394	PL35	1.196	EF109
	E250	394	PL35	1.196	EF110
	E251	394	PL35	1.196	EF111
	E252	394	PL35	1.196	EF112
	E253	394	PL35	1.196	EF113
	E254	394	PL35	1.196	EF114
	E255	394	PL35	1.196	EF115
	E256	394	PL35	1.196	EF116
	E257	394	PL35	1.196	EF117
	E258	394	PL35	1.196	EF118
	E259	394	PL35	1.196	EF119
	E260	394	PL35	1.196	EF120
	E261	394	PL35	1.196	EF121
	E262	394	PL35	1.196	EF122
	E263	394	PL35	1.196	EF123
	E264	394	PL35	1.196	EF124
	E265	394	PL35	1.196	EF125
	E266	394	PL35	1.196	EF126
	E267	394	PL35	1.196	EF127
	E268	394	PL35	1.196	EF128
	E269	394	PL35	1.196	EF129
	E270	394	PL35	1.196	EF130
	E271	394	PL35	1.196	EF131
	E272	394	PL35	1.196	EF132
	E273	394	PL35	1.196	EF133
	E274	394	PL35	1.196	EF134
	E275	394	PL35	1.196	EF135
	E276	394	PL35	1.196	EF136
	E277	394	PL35	1.196	EF137
	E278	394	PL35	1.196	EF138
	E279	394	PL35	1.196	EF139
	E280	394	PL35	1.196	EF140
	E281	394	PL35	1.196	EF141
	E282	394	PL35	1.196	EF142
	E283	394	PL35	1.196	EF143
	E284	394	PL35	1.196	EF144
	E285	394	PL35	1.196	EF145
	E286	394	PL35	1.196	EF146
	E287	394	PL35	1.196	EF147
	E288	394	PL35	1.196	EF148
	E289	394	PL35	1.196	EF149
	E290	394	PL35	1.196	EF150
	E291	394	PL35	1.196	EF151
	E292	394	PL35	1.196	EF152
	E293	394	PL35	1.196	EF153
	E294	394	PL35	1.196	EF154
	E295	394	PL35	1.196	EF155
	E296	394	PL35	1.196	EF156
	E297	394	PL35	1.196	EF157
	E298	394	PL35	1.196	EF158
	E299	394	PL35	1.196	EF159
	E300	394	PL35	1.196	EF160
	E301	394	PL35	1.196	EF161
	E302	394	PL35	1.196	EF162
	E303	394	PL35	1.196	EF163
	E304	394	PL35	1.196	EF164
	E305	394	PL35	1.196	EF165
	E306	394	PL35	1.196	EF166
	E307	394	PL35	1.196	EF167
	E308	394	PL35	1.196	EF168
	E309	394	PL35	1.196</	

LA MAISON DE LA HAUTE-FIDÉLITÉ

HI-FI

PIÈCES DÉTACHÉES

PLATINES TOURNE-DISQUES

Platine 3 vitesses « RADIOM » tête piste.	Prix.....	6.500
Par deux.....	8.000	
Par trois.....	7.500	
Platine semi-professionnelle 3 vitesses M200 tête à réductrice variable.		
« Général Electric ».....	15.850	
La même avec tête diamant.....	28.500	
Platine avec tête haute fidélité céramique SONOTONE U.S.A. (ne nécessite pas de préampli) 29 à 30.000 p.s sortie 0.5 V. 14.500		
Bras PU professionnel de précision à poids réglable tête G.E.....	8.950	
La même avec tête céramique SONOTONE. Prix.....	7.500	
Changeur "DUAL" 3 vit. 1957....	30.500	
Changeur tête G.E.....	32.000	

PREAMPLIFICATEURS

Pour « Général Electric » avec filtres : aigus, graves, gain.....	Prix.....	6.000
En pièces détachées : 3.950		

AMPLIFICATEURS ULTRA-LINÉAIRES

6 lampes PUSH-PULL. Puiss. 8 W. 24.000		
En pièces détachées 17.000 +		
12 watts avec transf. « Millieux ».....	29.500	
En pièces détachées 21.500		

TRANSFORMATEURS DE SORTIE PUSH-PULL

« Magnetic-France » à prise d'écran, 8 à 12 watts.....	4.750
« Millieux » HF 18 watts ultra-linéaire. Prix.....	9.500
« Savage » importé G.B.....	10.200


MICROPHONES Type Télévision.

Marque « Magnetic-France » à filtre et chambre acoustique. Prix...	3.600
Le même modèle sur pied. Prix.....	5.600
Dynamique « HI-FI » avec pied.....	8.000

CHAINE HAUTE-FIDÉLITÉ

Description Technique parue dans
« RADIO-PLANS »
N° 102 d'avril 1956

ENSEMBLE « CL 240 »

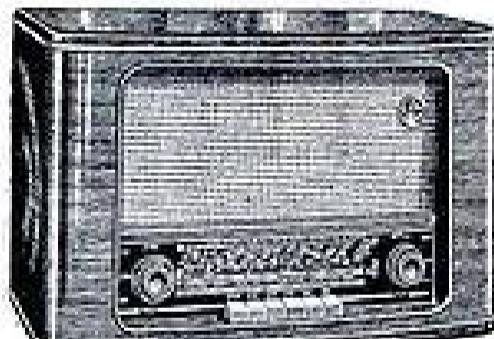

Ensemble constructeur comprenant :

● Châssis, long. : 450 mm. ● Cadran ● Boutons ● Bloc clavier 6 touches (Stop-OC-PO-CO-IM-PU) ● Cadre HF, blindé ● CV 3 cages et ensemble « Modulox » avec MF, 2 canaux et discriminateur.	
L'ensemble.....	11.100
Le récepteur complet, en pièces détachées avec 3 haut-parleurs et obturatrice.....	29.950
En ordre de marche : 34.000	

Le même ensemble, sans FM.....	8.350
Complexe, en pièces détachées avec 1 H.P. et obturatrice. Prix.....	22.500
En ordre de marche : 24.000	



MAGNÉTOPHONE

Fidelite

MAGNÉTOPHONE
SEMI-
PROFESSIONNEL
HAUTE FIDÉLITÉ

2 vitesses - Demi-piste - 2 têtes - 3 moteurs.

REBOBINAGE RAPIDE

AMPLI 6 lampes HI-FI - GARANTIE TOTALE : 1 AN
PARTIE MÉCANIQUE PARTIE ÉLECTRONIQUE

En pièces détachées..... 29.690 En pièces détachées..... 15.670


En ordre de marche..... 32.500 En ordre de marche..... 18.860

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE : 65.000 francs.

DESCRIPTION TECHNIQUE PARUE DANS RADIO-CONSTRUCTEUR
DE SEPTEMBRE 56

DEVIS DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA RÉALISATION DU TÉLÉVISEUR 54 CM COURT DÉCRIT DANS CE NUMÉRO

dév aition : 90°

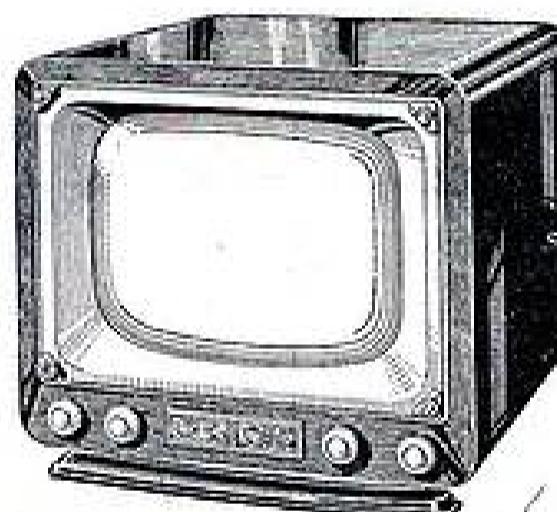

Châssis cadmié, percé avec support tube bloc de déviation et berceau.....

2.790

Ensemble déviation comprenant : bloc concentration T.H.T., transf. blocking image et ligne.....

15.480

Transfo alimentation et seti de filtrage général.....

4.900

Jeu de résistance et condensateur.....

2.040

Potentiomètres.....

1.780

Supports de lampes et fil câblage décollage, boutons, etc.

Prix.....

1.690

Haut-parleur et transf. sortie.....

1.650

Platine HF, avec rotateur 8 canaux, réglée, câblée avec 10 lampes équipée d'un seul canal.....

17.900

Pour canal supplémentaire, en sus.....

1.000

Le jeu de 8 lampes pour base de temps.....

4.174

Tube cathodique 54 cm avec pôle 4 faces.....

28.800

COMPLET EN PIÈCES DÉTACHÉES

SANS ÉBÉMISTERIE.....

78.110

Ébénisterie avec cache baïlle fond.....


15.500

TOUTS CES PRIX S'ENTENDENT TOUTES TAXES PERÇUES

HI-FI

ENCEINTE ACOUSTIQUE

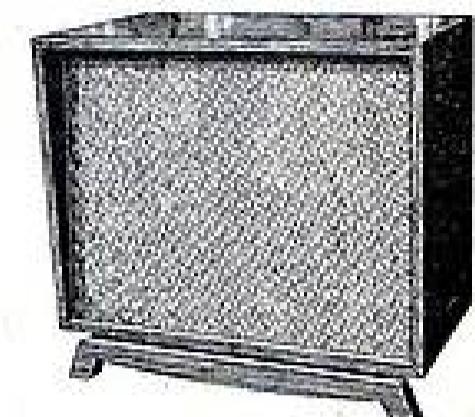Mouche haut-parleur exponentiel replié, à chambre intérieure inscrite.....



Modèle spécial pour 2 HP CECO

Ciré, acajou ou noyer..... 15.500
Verni, acajou ou noyer..... 18.000

HAUT-PARLEURS

Marque « Princeps »

Bicône 25 cm. 8 watts.....	5.200
Bicône 25 cm 12 watts.....	8.250
Bicône spécial 28 cm 12 watts, suspension en pesu, fréquence de résonance 28 ps.....	9.500
Elliptiques exponentiel géant 21x32 cm. Prix.....	3.850


Marque « CE-CO »

Haute fidélité,	
Soucoupe 25 cm. 8 watts.....	4.200
Soucoupe 25 cm. 12 watts.....	5.000
Nouveau modèle de Salas ! 28 cm « graves » 16 cm « aigus » avec coffret renfermant les filtres de coupure. L'ensemble.....	12.800

DIVERS

Lampes spéciales DF sélectionnées :	
ZT29 (EF80 avoisiné).....	900
EL84. Le jeu de 2 lampes.....	980
12AX7.....	780
Support Noval TEFLON.....	275

ENSEMBLE « CC 200 »

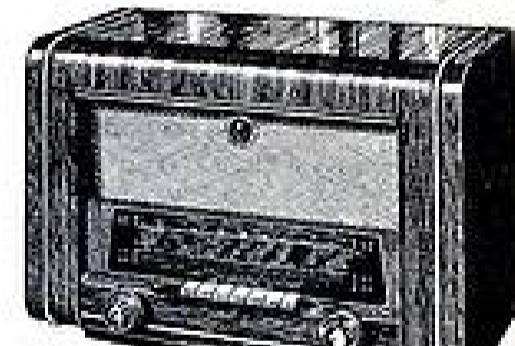

Récepteur alternatif 8 lampes NOVAL. 4 gammes d'ondes, plus 2 stations préprogrammées :

EUROPE N° 1 et RADIO-LUXEMBOURG

Cadre Ferroxcube incorporé.	
Ensemble constructeur comprenant :	
Ébénisterie ● Châssis ● Cadre ● CV ● Cléco ● Onde ● Boutons doubles ● Fond.....	5.900
W/oc bobinage ALVAR 7 touches avec cadre et MF.....	2.940
Haut-parleur 17 cm excitation.....	1.270
Transfo 65 mA excitation.....	980
Le jeu de 8 lampes Noval.....	2.610
Pièces complémentaires (résistances, condensateurs, supports, filo, etc.).....	2.200
Complet en pièces détachées	15.910

En ordre de marche : 17.500

RADIO Bois

175, rue du Temple, PARIS-3^e

TABLE DES MATIÈRES 1956


N° page	N° page	N° page				
ALIMENTATION						
Alimentation pour 110 et 220 V.....	101 42	Magnétophone (Pratique du).....	108 20	Récepteur voiture utilisant un bloc d'accord à noyaux plongeants (6BA6 (2) - 6BE6 - 6AT6 - 6AQ5).....	106 11	
Alimentation secteur intéressante.....	105 20	Moteurs des tourne-disques.....	109 37	RÉCEPTEURS PORTATIFS		
Chargeur d'accu auto pouvant être monté sur la voiture.....	103 24	LAMPES ET TRANSISTORS		Circuits spéciaux pour portatifs.....	101 15	
Filtres pour le secteur.....	101 37	Diodes au germanium.....	109 41	Musicalité des récepteurs portatifs.....	107 48	
Régulateurs magnétiques.....	102 32	ECL 80.....	99 42	Piles des récepteurs portatifs.....	106 10	
Régulation des tensions continues (la).....	99 38	Filaments de lampes-batteries.....	106 15	Poste portatif pile secteur 4 lampes (IAC6 - 1T6 - 1S5 - 3Q4).....	103 25	
Sous aux vibrateurs.....	99 30	Nouveau tube pour amplification HF et MF.....	104 39	Récepteur portatif à amplification directe équipée de 3 lampes miniatures, alimentation par piles (IL4 - 1T4 - 3S4).....	101 32	
AMATEUR ET LES SURPLUS			La ECC85 et la ECF 80.....	100 28	Récepteur portatif batterie 4 lampes comprenant un bloc à touches et un cadre à noyau ferroxcube (DK96 - DL96 - DAF96 - DF96).....	105 22
Capacimètre de grande précision pour la mesure des petits condensateurs.....	107 40	EL 86 - EL95.....	108 42	Récepteur portatif alimentation batterie équipée avec 4 lampes miniatures (IA66 - FK92 - 1T4 - 1S5 - 3Q4).....	104 19	
Modification de la MF - Cas typique du BC 455.....	103 15	Nouvelles lampes pour récepteurs tous courants.....	102 16	Récepteur pile secteur à 5 lampes plus la valve avec bloc clavier, cadre ferroxcube et antenne télescopique DK92 , 1T4, (2) - 1S5 - 3S4 - 117ZZ3).....	106 21	
Le RBL.....	102 17	Oeil doublement magique.....	100 36	RÉALISATIONS DIVERSES		
Récepteur surplus original.....	104 17	Potentiel de contact.....	101 16	Chaine haute fidélité 5 et 8 W, comprenant un tourne-disques 3 vitesses, un réamplificateur (EF40 - EF41 - EM34 - 12AX7 - EL84 - EF86 - EZ80).....	102 20	
Recherche des surplus pour l'émission d'amateur en poste mobile.....	105 33	Tyratron 2 D 21.....	108 22	Chaine à haute fidélité 10 W (EF86 - EF8812 - 12AU7 - ECC83 - 12AU7 - 5W612 - 5Y3).....	105 36	
Retour aux quartz FT 241 A.....	101 41	Transistors (Propos sur les).....	99 17	Générateur modulé (EF42 - EF41 - 6Z41).....	110 29	
Surplus idéal pour la réalisation d'un poste de trafic de grande classe.....	109 38	Tube cathodique (Auteur du).....	106 29	Récepteur de radio universel utilisant toutes sortes de lampes anciennes.....	110 53	
Tuning units APR 4.....	110 23	Tubes cathodiques du type DG 10.....	107 17	Combiné radio-phone avec détectrice à réaction	103 45	
AMPLIFICATION			Tubes de sécurité.....	106 19	Groupe haute fidélité comprenant un récepteur pour modulation de fréquence ECH81 - EF85 - EABC80 - EZ80 - EF86 - ECC83 - EL84 (2) - 6Z32).....	107 45
Amplificateur pour électrophone.....	108 42	VCR (les)	101 38	Petit récepteur permettant de capter le son de la télévision.....	104 41	
Amplificateur micro Pu de 12 W équipé quatre lampes noval plus la valve.....	107 19	PIÈCES DÉTACHÉES	101 31	Poste à cristal moderne.....	101 24	
Amplification de puissance et amplification de tension.....	99 40	Code de couleurs pour condensateurs.....	100 18	RÉGLAGE — MISE AU POINT		
Régulation par amplificateurs magnétiques.....	104 29	Emploi des semi-conducteurs comme résistances de protection.....	103 23	Causes de crachement.....	100 41	
Amplificateur haute fidélité 12AU7 (2), 6L6 (2), 6Z32.....	109 42	Relais (ce qu'il faut savoir des).....	99 41	Contrôle de tonalité.....	99 20	
Amplificateur à transistors.....	110 47	Résistance V DR.....		Essais en série des bobinages.....	103 21	
ANTENNES — CADRES			CHANGEURS DE FRÉQUENCE		TELEVISION	
Antiparasitage pour voitures automobiles.....	106 21	Changeur de fréquence 3 lampes + la valve cadre incorporé, 3 gammes + BE alimentation sur alternatif (lampes ECH81 - EBF80 - EZ80).....	103 17	Alimentation pour tubes statiques 7JP 4... Angle de déviation.....	105 26 106 28	
Cadre antiparasite original équipé de deux bâtonnets de ferroxcube.....	100 15	Changeur de fréquence 4 lampes + la valve et l'indicateur d'accord, 4 gammes d'ondes (ECH81 - 6BA6 - EBF80 - EL84 - EM34 - EZ80).....	104 25	Bobinages pour la chaîne image d'un téléviseur.....	103 41	
Cadres antiparasites (réalisation simple).....	103 3	Récepteur amplification directe équipé de 3 lampes rimlock + la valve (UF41 - UAF42 - UL41 - US41).....	99 45	Canaux de télévision.....	105 29	
APPAREILS DE MESURES			Récepteur AM FM à haute fidélité (EF80 - ECH81 - EF85 - EABC80 - EM34 - EZ80 - EL84).....	108 39	Changement de fréquence de TV.....	107 16
Compteur de geiger.....	105 18	Changeur de fréquence équipé de 4 lampes Noval + la valve et l'indicateur d'accord (ECH81 - EBF80 - EF85 - PL82 - PY80).....	104 25	Circuits de balayage (Quelques conseils pour la mise au point des).....	100 38	
Hétérodyne équipée en transistors.....	106 9	Récepteur équipé d'une diode au germanium et deux transistors.....	106 27	Circuits décalés.....	100 31	
Hétérodyne modulée.....	108 17	Récepteur à amplification directe.....		Circuits de télévision - alimentation haute tension	108 45	
Mesure du courant de fuite d'un condensateur électrolytique.....	103 14	Récepteur 4 lampes plus la valve fonctionnant sur alternatif, cadre incorporé, gammes OC PO CO BE (ECH42 - EF41 - EBC41 - EL41 - EM34 - 6Z41).....	103 31	Circuits de télévision (le comparateur de phase).....	103 29	
Mire électronique.....	108 47	Récepteur HF (équipé de 8 lampes noval + 2 valves et l'indicateur d'accord, bloc à clavier avec cadre incorporé, amplificateur BF à 2 canaux et 3 haut-parleurs) (EBF80 (2) - ECH81 - EL84 (2) - 12AX7 (2) - EZ80 (2) - EM34).....	104 34	Déroulement des lignes.....	108 44	
Oscilloscope (pratique de).....	109 23	Récepteur 4 lampes rimlock + la valve, bloc à clavier et cadre incorporé, alimentation tous courants (OCH42 - UF41 - UAF42 - UL41 - UC42).....	103 31	Déflecteur (Comment fonctionne un).....	104 30	
Oscilloscope (pratique de).....	110 17	Récepteur 5 lampes plus la valve et indicateur d'accord, bloc à clavier 3 gammes + BE cadre à air incorporé, 3 haut-parleurs (ECH81 - EF80 - EBF8012 - EL84 - EZ80 - EM34).....	108 24	Différentiation et intégration très simplifiées.....	100 26	
Points divers pour mesures.....	104 22	Récepteur 10 lampes (ECH81 (2) - EF85 - 6AL5 - EBF80 - EF80 (2) - EL84 - SY36B).....	99 24	Etage de sortie horizontal.....	104 31	
Wobbuleurs (précautions à prendre dans l'utilisation des).....	106 27	Récepteur simple à une lampe sur haut-parleur et sur secteur ECL80 - PY82).....	102 39	Ecran noir.....	103 21	
BASSE FRÉQUENCE			Récepteur tous courants à cadre incorporé équipé de 4 lampes noval plus la valve (ECH81 (2) - EBF80 - EL84 - EZ80 - EM34).....	102 39	Image de basse impédance (Comment cadrer l').....	107 18
Etages de sortie dans les transformateurs de modulation.....	108 31	RÉCEPTEURS AUTO		Linéarité... non linéaire.....	101 39	
Impédance des transformateurs de modulation.....	106 16	Récepteur auto 5 lampes alimentation à vibrer (EP85 (2) - ECH81 - EBF80 - EL42 - EZ40).....	104 46	Mise au point des étages de synchronisation des téléviseurs.....	99 43	
Optique du son.....	107 44	Récepteur fonctionnant sur alternatif (ECH81 à 6BA6 à 6AV6 à 6AC5).....	109 19	Néo téléviseur 43-57.....	107 36	
Push-pull sans renfllements.....	99 32	Récepteur AM FM à double canal (EF80 - ECH81 - EF85 - EABC80 - SU4 - ECC82 - EL842).....	109 54	Ondulations à gauche.....	105 28	
Transformateur de sortie (construction d'un).....	99 23			Oscilloscope utilisé comme téléviseur.....	104 32	
DIVERS				Pannes de TV.....	100 35	
Ampoule cadran.....	108 34			Particularités de la vidéo.....	108 43	
Cybernétique (sa marge de la).....	106 19			PL 81 (deux) valent mieux qu'une.....	101 37	
Détection (ce qu'il faut savoir de la).....	101 17			Platine d'alimentation.....	106 31	
Détection (ce qu'il faut savoir de la).....	103 35			Platine à base de temps 3.....	103 37	
Flocage (la).....	99 37			Procédé pour régler le piége à ions.....	105 27	
Potentiomètres qui crachent.....	100 19			Régulateur manuel pour téléviseur.....	105 21	
Rhétostats ou potentiomètres (échangeant de).....	105 42			Téléviseur (Pour désensibiliser votre).....	100 29	
Recherche de l'uranium.....	103 43			Téléviseurs sans images.....	107 15	
Recherche de l'uranium.....	104 45			Téléviseur équipé avec un tube 54 court	110 31	
Récepteur alimenté par le soleil.....	105 35					
Sélectivité variable.....	99 21					
EMISSION						
Emetteur récepteur portatif.....	106 17					
Emetteur radiotéléphonique.....	107 31					
ENREGISTREMENT — REPRODUCTION						
Braie de pick-up (conditions à remplir par).....	100 13					
Electrophone radio combiné.....	105 13					
Electrophone portatif.....	110 19					
Enregistrement sur bande avec poste de radio.....	102 33					
Magnétophone pour la commande des machines outils.....	107 35					

Vous pouvez vous procurer tous les numéros de **RADIO-PLANS** contenant tous les articles figurant ci-dessus en les demandant à votre marchand de journaux ou commandez-les à **RADIO-PLANS**, 43, rue de Dunkerque, Paris-XV. — N° 83 à 108 60 fr. — N° 109 70 fr. — Utilisez notre coupon chèque postal Paris 289-10.



Pour un magnétophone je fais confiance à **OLIVER**

* NEW-ORLEANS 1957. Nouveau modèle de qualité dont la production en grande série permet un prix de vente sensationnel. Cet appareil comporte une plaque de classe avec tête d'enregistrement HF, tête d'enregistrement lecture 40-15.000 périodes (les deux têtes sont capotées). Rebobinage rapide dans les deux sens (regret les bobines de 700 m.). Haute fidélité, très facile à réaliser. L'ensemble en valise, très léger (4 kg) se présente sous un volume réduit (dim. 30 x 30 x 19). COMPLET EN ORDRE DE MARCHE EN VALISE avec micro et bande de 180 mètres. **65.000**
COMPLET EN PIÈCES DÉTACHÉES sans micro et sans bande... **48.000**

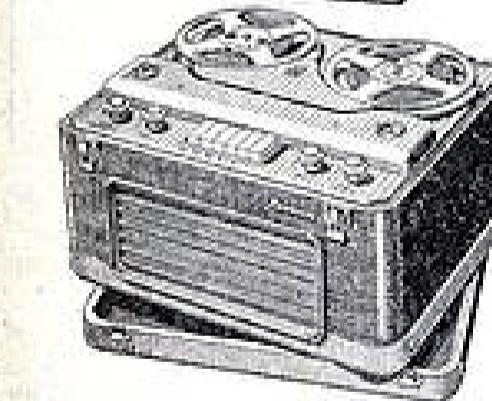

* SALZBURG 1957. Un magnétophone semi-professionnel de grand luxe qui fait l'admiration de tous les amateurs de haute fidélité (HF). Commande électro-mécanique par clavier, peut recevoir jusqu'à 4 têtes magnétiques (bobine de 120 mètres). COMPLET EN ORDRE DE MARCHE EN VALISE avec tête supplémentaire pour superposition, micro et bande de 300 m. **147.000**
COMPLET EN PIÈCES DÉTACHÉES sans micro et sans bande... **103.000**

* PLATINE 1957 ADAPTABLE SUR TOURNE-DISQUES de 38 tours et sur les tourne-disques 3 vitesses comportant un moteur de 2 watts minimum. Tête d'enregistrement HF type F, tête d'enregistrement lecture 40 à 12.000 périodes. Recouvert bobine de 720 mètres. Platine et oscillateur HF. **10.000**
Préampli HF, en pièces détachées (sans l'oscillateur)... **11.000**
TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT NETS-NETS...



* Dans notre CATALOGUE ÉDITION 1957 sont décrites les nombreuses combinaisons possibles entre nos différents modèles de platines et d'amplificateurs. Faites donc les modifications importantes apportées à nos diverses fabrications, ce nouveau catalogue vous est indispensable. Il vous sera adressé contre 150 francs en timbres ou mandat (C.C.P. PARIS 2135-61) ou contre remise du BON DE 150 FRANCS à détacher dans l'édition précédente.

* Nous pouvons fournir toutes les pièces détachées mécaniques (volant, moteur, etc.) et têtes ainsi que têtes magnétiques d'enregistrement, lecture et effacement.

OLIVER

5, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
PARIS-XI^e
DÉMONSTRATIONS TOUS LES JOURS,
SAUF DIMANCHES, JUSQU'A 18 H. 30.

DES RÉALISATIONS SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR VOUS

TECHNIQUE TRÈS POUSSÉE


PERFORMANCES RIGOUREUSEMENT CONTRÔLÉES FM - TRÈS HAUTE FIDÉLITÉ

MÉTÉOR FM 107

Décris dans le « Radio-Plans » d'octobre 1956.

10 tubes, 15 circuits HF accordée, F. M. Commandeur à clavier, grand cadre incorporé, R. P. Haute fidélité. Commandes séparées graves et aiguës, 4 H.P. spéciaux dont un statique à feuille d'or. Livré en pièces détachées, en châssis réglé ou complet. Châssis en pièces détachées.

Prix... **23.690**
Lampes... **4.750**

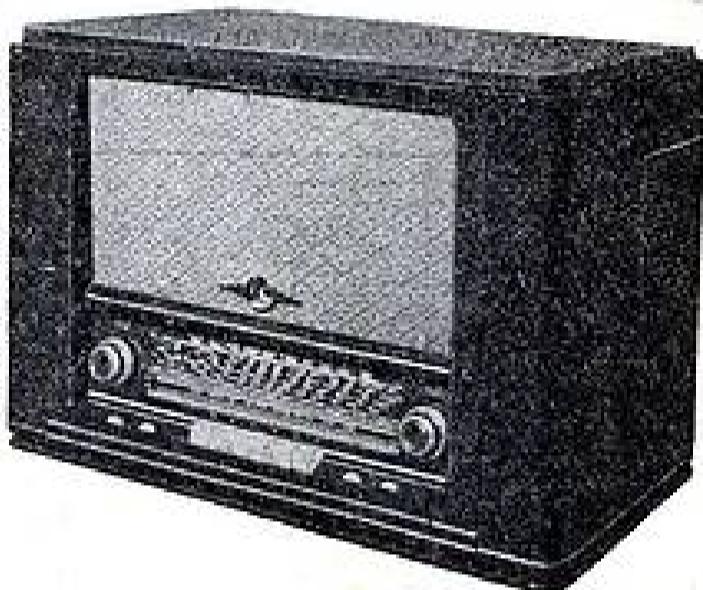


MÉTÉOR FM 147

Décris dans le « Haut-Parleur » de septembre 1956.

14 tubes + 2 germaniums, 18 circuits HF accordée, PLATINE FM cascode + 3 étages HF, câblée et réglée, très grande sensibilité. Sélectivité véritable, HF haute fidélité 0,1 % à 9 watts. Push-pull, indicateur d'accord balance magique G AL 7. Commandeur à clavier. Grand cadre incorporé. Commandes des graves et des aiguës séparées. Transfo de sortie à enroulement symétrique, 5 haut-parleurs spéciaux dont un statique à feuille d'or. Livré en pièces détachées, en châssis réglé ou complet. Châssis en pièces détachées.

Lampes... **27.595**
Platine FM câblée, réglée avec 5 lampes et 2 germaniums... **4.690**
Châssis en pièces détachées... **13.200**

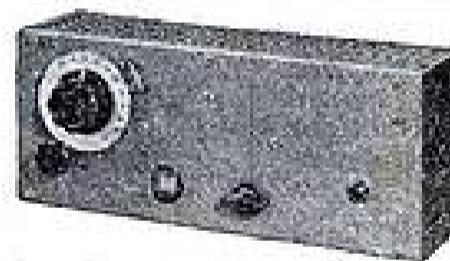
Ces modèles sont également présentés en meubles avec enceinte acoustique 130 dm², tourne-disques à pointe diamant, disquette. Présentation hors classe.



TUNER FM 57

Nouveau récepteur FM 6 tubes + 5 germaniums, sortie cathodyne permettant d'attaquer un ampli haute fidélité. Matériel semi-professionnel.

Très grande sensibilité.

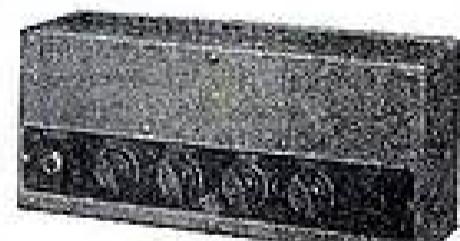

AMPLI-MÉTÉOR 12 watts ST

5 étages, transfo de sortie de très haute qualité, bruit de fond sur entrée micro, souffle + renforcement < - 60 dB. Distorsion : 0,1 % à 9 watts. Commandes des graves et des aiguës séparées : relèvement possible 18 dB, atténuation possible 20 dB à 10 et 20.000 périodes. Avec prise pour haut-parleur statique. Livré en pièces détachées, ou complet.

TABLE BAFFLE À CHARGE ACOUSTIQUE ÉLECTROPHONES : 2 modèles 6 et 12 watts

MALLETTES ET TIROIRS TOURNE-DISQUES

Tous P.U. General-Electric (U.S.A.) à résistance variable pointe microfilon diamant

PLATINES P.U.

AUTRES FABRICATIONS : Modèles "EUROPE" — Modèles "TROPICAUX" — RÉCEPTEURS PORTATIFS — TÉLÉVISEURS

CATALOGUE 1957 CONTRE 100 FRANCS EN TIMBRES

GAILLARD

5, rue Charles-Lecocq,
PARIS - XV^e
Téléphone : LECoeur 57-25
C.C.P. 1018.35

Fournisseur depuis 1932 de la R.T.F., des Ministères, des Missions Coloniales et Météorologiques, S.N.C.A.S.O., Grandes Ecoles officielles, Préfectures, Consulats, Evêchés, Municipalités, Mœts, Expéditions françaises Himalaya 54-55, Club Alpin, S.N.C.F.

Ouvert tous les jours sauf dimanches et fêtes de 8 h. à 20 h. ■ PUR RAY

ÉTABLISSEMENTS J. MACHET

Appartement : 54-56, rue de la Mare. Service Commercial : 2, rue de Savoie.
Métro : Pyrénées - Paris-19^e. C.C.P. Paris 524.055 - Tél. Pyr. 56-58

MATÉRIEL RADIO PROFESSIONNEL ET AMATEUR AMÉRICAIN

MICRO MOTEUR U.S.A. 115 v 3 w 4, 1 tour-minute. Poids 170 gr. Convient pour dispositif auto-rupteur et nombreux usages de diligences. Prix..... 2.350

LAMPEMETRE - ANALYSEUR U.S.A. Type Electronomic - Tube Tetrode - Liste des différents tubes classés par ordre sur roueau contrôlé séparément - Compteur de microphonie des tubes par noire test. Montage manuel du secteur - HT par valve 523..... 15.000

RELAYS SECTEUR 24 v rotatif 100 positions possibles, recommandé pour télécommande... 1.000



BATTERIE CADMIUM, nickel 1 v 5, 2 amp. H : 14 - L : 4,5 - P : 2. Poids 270 gr..... 700

TRANSFORMATEURS U.S.A. : Thordarson pri. 115-vac. 2x350-200 MA 6,3 - 5 Amp. 5 v - 2 amp. Prix..... 1.850

POTENTIOMÈTRES OHMITE bobines céramique, curseur isolé 1250 à 3000 ohms, 0,2 amp..... 750
— Bobine 720 ohms 3 watts..... 300


QUARTZ U.S.A. fréq. comprises entre 3000 et 7000 kc..... 500

ÉMETTEUR RÉCEPTEUR S.C.R. 191 - 53 à 44 MC - Portable - 2 tubes - VT 33 - VT 67 - Phono - Contrôle de calibrage par quartz - Portée à vue de 5 à 60 km - Antenne solaire. Livré complet sans piles avec tube quartz antenne combiné micro et écouteur cordon - Socles pour alimen. extérieure - Prise pour 2 casques - Sacochette, etc..... 15.000

Notre matériel est vendu, jusqu'à époulement, reconditionné et contrôlé (sauf mention spéciale) - Expéditions contre mandat à la commande ou contre remboursement à partir de 2.000 francs.

Envoi: Territoires Outre-Mer uniquement après mandat à la commande.


PUBL. RAPV

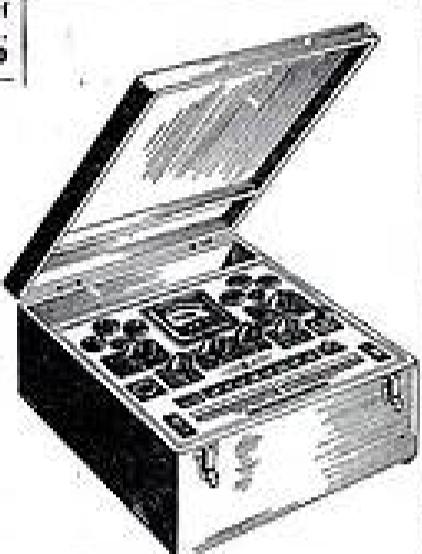

RÉSISTANCES BOBINÉES VITRIFIÉES U.S.A. 40-50-25000 ohms, 10 watts..... 200
— 120-220-260-300-1000-1800-2400-3000-7500 ohms, 20 watts..... 350
— 25000 ohms, 20 watts à curseur 450
— 10000-50000 ohms, 60 watts..... 600

RADIOS,

ceci vous intéresse!

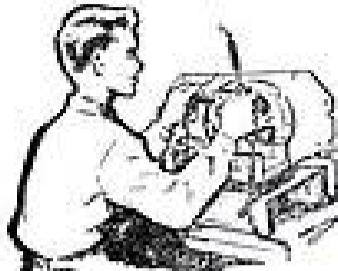

Vous pouvez apprendre à fond la pratique de la radio, le fer à souder en main, en quatre mois d'une étude plaisante, tout en construisant votre récepteur personnel,

AVEC LA MÉTHODE DU

RADIO SERVICEMAN

Pour les jeunes du métier, les amateurs désireux d'acquérir la pratique rationnelle, enfin tous ceux qui cherchent une initiation vivante ou une mise au point pratique donnée par un praticien... qui pratique.

ELLE COMPORE LA CONSTRUCTION D'UN RÉCEPTEUR ACTUEL DE QUALITÉ COMMERCIALE

Il vous est remis complet en pièces détachées neuves (6 tubes NOVAL inclus). Ce récepteur reste votre propriété sans supplément. L'ensemble : Cours, documentation, corrections, usage de nos services techniques, fourniture de toutes les pièces, etc... est moins cher que le récepteur tout construit

ESSAI GRATUIT D'UN MOIS SANS ENGAGEMENT

SATISFACTION FINALE GARANTIE... OU REMBOURSEMENT TOTAL

DIPLOME DE FIN D'ÉTUDES

Organisation des Anciens Élèves et de Placement

Envoyez-nous ce coupon (ou sa copie) ce soir : Dans 48 heures vous serez renseigné.

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES, 20, rue de l'Espérance - PARIS-19^e


Hopla...

Veuillez m'adresser sans frais ni engagement pour moi votre intéressante documentation illustrée N° C-34 sur votre nouvelle méthode du RADIO-SERVICEMAN.

PRÉNOM et NOM

ADRESSE COMPLÈTE

GALLUS-PUBLICITE

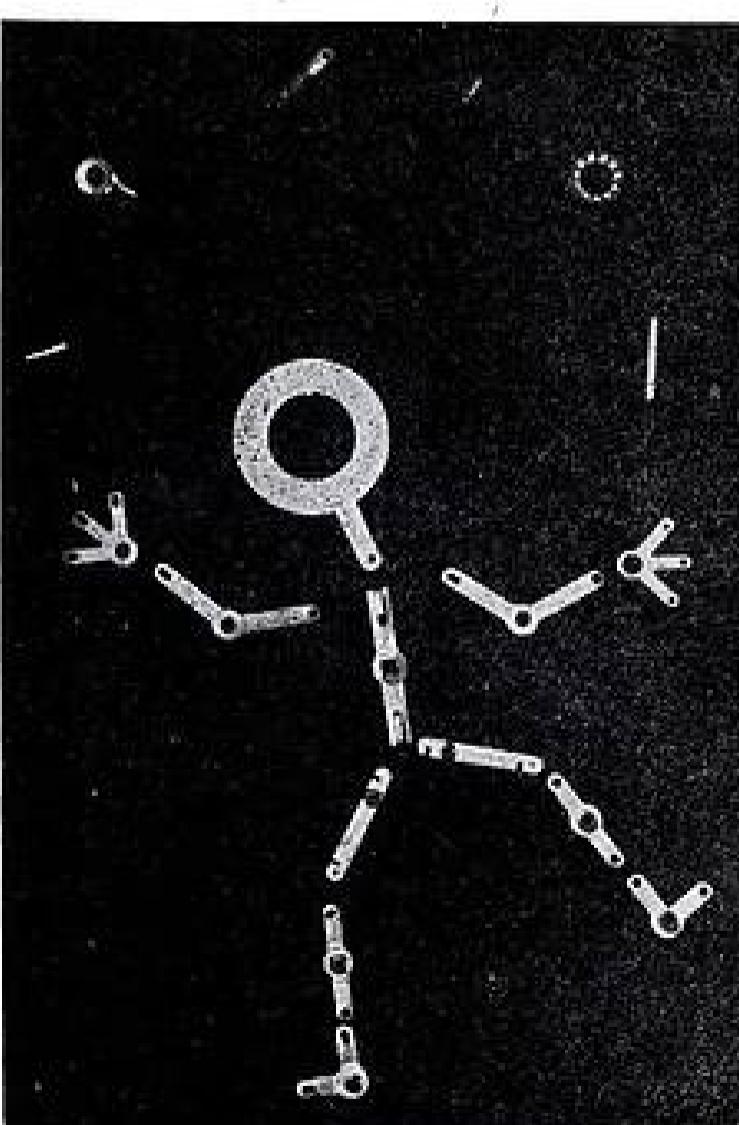

...je sais que tous ces accessoires métalliques sont fabriqués avec l'expérience d'une maison centenaire...

G. DAUDÉ & Cie

79, Rue du Temple - PARIS-3^e

Abr. TRM. DAUDÉ-RIVET-PARIS — Tél. TURbigo 81-60

Inventeurs brevetés

DES ŒILLETS MÉTALLIQUES 1528

CROCHETS, ŒILLETS BOUTONS 1568

RIVETS DAUDÉ TUBULAIRES 1588

Stock abondant en Cosses à river, Cosses à souder, Contacts, Broches, Capsules, Douilles, Lamelles, Œillets radio, Rondelles, Rivets, Cuvettes pour vis, Tous articles métalliques pour T.S.F., Machines et outillages de pose, à main, à pédale, au moteur.

APPAREILS DE MESURES
SÉRIE LABO-SG-MN Agrées par toutes les Administrations et Laboratoires.

1^{re} série : caractéristiques.

Aimant técnal. Amortissement instantané. Précision U.S.E. Aiguille courante. Cadre métallique. Rèmises à zéro. 2 lectures CC et CA de 0 à 100 en 50 divisions. Diamètre total : 115 mm. Diamètre de lecture 80 mm. Boîtier bakélite modèle rond. Type à encastre.

TRES IMPORTANT : Charge appareil est livrée et rigoureusement étanche avec son redresseur.

Milli de 0 à 1, rés. 100 ohms... 4.220
Microampérémètres :
0 à 500, rés. 100 ohms... 4.740
0 à 250, rés. 1.000 ohms... 4.950
0 à 100, rés. 1.000 ohms... 5.200

2^{re} série.

Mêmes caractéristiques que les appareils ci-dessus, mais avec aimant técnal à double puissance et miroir parallèle de lecture absoite.

Milli de 0 à 1, rés. 100 ohms... 4.860
Microampérémètres :
0 à 500, rés. 100 ohms... 5.550
0 à 250, rés. 1.000 ohms... 5.850
0 à 100, rés. 1.000 ohms... 6.000

3^{re} série : caractéristiques.

Aimant double técnal. Amortissement minimum. Miroir parallèle. Aiguille courante. Appareil étanche, lecture CC. Boîtier carré bakélite avec brides de fixation. Diamètre 85 x 85 mm. Diam. de lecture 80mm. Milli de 0 à 1, rés. 100 ohms... 5.640

Microampérémètres :
0 à 500, rés. 100 ohms... 6.290
0 à 250, rés. 500 ohms... 6.590
0 à 100, rés. 500 ohms... 6.800

Voltmètres :
0 à 150 V, 1.000 ohms par V... 3.920
0 à 250 V, 1.000 ohms par V... 3.920

ACCESOIRES

REDRESSEUR « Westinghouse » anglais, subminuscule, type M1, 2 altern... 725

LE MÊME, type M3... 875

REDRESSEUR « SAF » 1 alt... 250

POINTES de touche isolées. Long. 300 mm.

Les deux... 250

TOURENEVIS Padding isolé. Long. 250 mm.

Prix... 145

TOURENEVIS Padding isolé. Long. 120 mm.

Prix... 120

AMPOULE néon « Ceram », 110 V, vis Edison... 225

AMPOULE néon « Philips » anglaise 110-220 V, douille batonnante... 250

CONSTRUISEZ VOS APPAREILS

de mesures avec nos shunts et résistances

SHUNTS équilibrés à 0,5 %... 120

RÉSISTANCES équilibrées à 0,5 %. 120

NOTA : Pour les shunts et résistances équilibrées, délai 8 jours. Paiement : 1/2 à la commande et solde à remboursement

15 MILLIONS DE MATERIEL

1.000 COFFRETS DE DÉPANNAGE

Dimensions 710 x 380 x 240 mm. Poids 15 kg

comportant, chacun :

1 valise... 500

50 condensateurs, val. assortis... 1.000

10 Quartz USA et Siemens, fréquences assorties... 5.000

100 Résistances ass. 1/2, 1/2, 1 W... 800

200 vis, écrous, boulons, rondelles... 1.000

50 plaquettes bakélite diverses... 1.500

10 potentiomètres assortis... 1.500

2 châssis tête 5 à 6 lampes... 600

1 boîtier microphone... 200

1 microphone charbon... 375

3 plaquettes comportant 50 condensateurs et résistances divers... 600

20 mandrins, plug, et isolateurs en métal... 2.000

1 lampe U.S.A. élégante... 325

Valeur totale... 15.400

PRIX INCROYABLE

en nos magasins :

3.300 fr.

Français post. emballage, d' taxes compr. 4.200 fr.

DEMANDEZ

NOS LISTES COMPLÈTES

Envoyez gratuitement sur demande.

SOUS 48 HEURES...
VOUS RECEVREZ VOTRE COMMANDE...

UN RELAIS INTROUVABLE



RELAI SIEMENS, type SID, blindé, polarisé.

- 1 enroulement : 15 ohms, 100 MA
- 1 enroulement 500 ohms, 200 microampères.
- 1 circuit va-retour à contacts réglables en argent.
- Intensité dans les contacts 100 MA

Diam. : 80 x 37 x 27 mm.

Poids : 150 g.... 3.000

Support spécial pour relais ci-dessus.

Prix.... 375


ALIMENTATION TOTALE

(Made in England)



tropicalisée et filtrée. Entrée 220-240 V altern. Sortie 230 V continue, 250 MA. Chauflage filament 6 V, 3,5 amp. Valve 5 U 4. Fusible de sécurité. Poids 10 k. 7.000

UNE STATION COMPLÈTE MARCONI

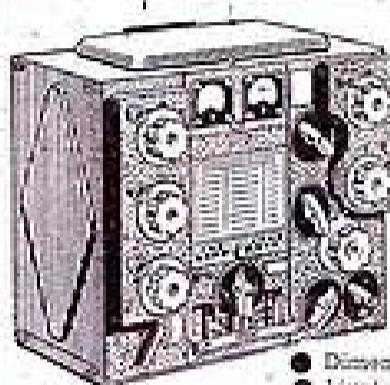


ÉMETTEUR MARCONI 1154-N

Absolument NEUF

- Sortie 100 W H.F.
- 3 gammes : 5,5 à 10 Mc - 3 à 5,5 Mc - 200 à 500 Kc.
- 45 W téléphonie.
- Relais d'antenne émission-réception.
- 1 milli de 0 à 300.
- 1 ampérémètre thermo-couple de 0 à 3,5 A.
- 4 lampes : 2 VT104, 2 VT105.
- Dimensions : 43 x 40 x 24 cm. Poids : 23 kg.
- Livré en emballage d'origine.... 7.000

RÉCEPTEUR DE TRAFIC MARCONI 1155-B

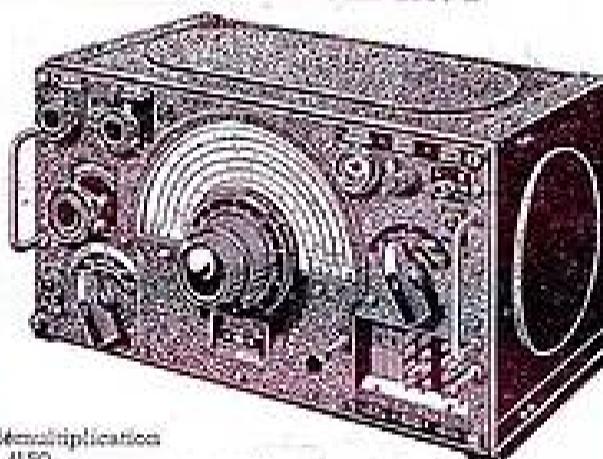

5 GAMMES :

- 1 : 10 Mcs à 7,5 Mcs.
- 2 : 7,5 Mcs à 3 Mcs.
- 3 : 1.500 Kcs à 600 Kcs.
- 4 : 500 Kcs à 200 Kcs.
- 5 : 200 Kcs à 75 Kcs.

10 LAMPES :

- 1 EK7 ampli HF.
- 1 GE8 chauffeuse.
- 1 EK7 1^{re} MF.
- 1 EK7 2^{re} MF.
- 1 GOF détectrice ampli HF.
- 1 GE8 Noise Limiter.
- 2 EK7 balayage.
- 1 GOF EFO.
- 1 GAF7 indicateur d'accord.

Grand cadran à double démultiplication dont une avec rapport de 1/150.

Bloc oscillateur et accord entièrement blindé. Éléctrolierie en métal cuivré noir. Fonctionne avec alimentation secteur 6 V, 250 V, HT 100 MA. Poids 12 kg. 300. Dimensions 400 x 238 x 220 %. Valeur : 150.000.... 25.000

COMMUTATRICE ÉMETTEUR

« MARCONI » ANTIPARASITE

TYPE A : Entrée 12 volts. Sortie 1.200 volts.

TYPE B : Entrée 24 volts. Sortie 1.200 volts. Chaque type.... 8.000

COMMUTATRICE RÉCEPTEUR

« MARCONI » ANTIPARASITE

TYPE C : Tens. moy. d'accord 10 volts. Fonctionne indifféremment en 12 ou 24 volts entrée, sortie 7,2 volts, filament et 225 volts HT. Prix.... 8.000

TYPE D : Tens. moy. 9 volts. Fonctionne indifféremment en 6 ou 12 volts.... 8.000

sortie 7,2 volts, filament et 225 volts HT....

Attention ! Les commutatrices C et D nécessitent les éléments de l'émetteur et du récepteur et fournissent la HT pour le récepteur.



BOÎTE DE COMMUTATION de l'émetteur Marconi permettant la commande d'antenne fixe, antenne MF, antenne pendante, terre, coupure HT de l'émetteur.

Prix.... 2.800

CADRE GONDO

à double graduation de 0 à 360. A vis de réglage sur position recherchée.

Prix.... 1.500



BOITIERS LAMPES TORCHE U.S.A.

Grand modèle longue durée. Système d'accrochage aux vêtements. Utilise 3 piles-torche, type BA-3B, 1,5 V. Long. 215 %.

Prix avec l'amphoule, sans pile.... 225

Petit modèle. Système d'accrochage. Utilise 1 pile BA-3B, 1,5 V. Long. 130 %.

Prix avec ampoule, sans pile.... 120

PILE BA-3B, 1,5 V. Leclanché. Wonder. La pièce.... 55

BOITIER LAMPE PORTABLE « WEHRMACHT »

Très robuste. A grosse lunette, permettant une projection du faisceau lumineux à grande distance. Utilise une pile rechargeable ordinaire 4,5 V. Dim. : 170 x 110 x 85 %. Lampe avec ampoule sans pile.... 300

Pile rechargeable Wonder ou Leclanché.

Prix.... 2.12

MOTEUR ÉLECTRIQUE miniature à couple très puissant 4-12-24 V continu et alternatif. Vitesse 4.000 t/m en

24 V. Axe de sortie. Poids : 900 g. Dimensions : 110 x 83 %. 2.000

MICRO-MOTEUR SIEMENS
24-30 volts

alternatif et continu.

● 7.000 t/m marche avant et arrière.

● Frein électromagnétique instantané.

● Possibilité de supprimer le frein.

● Très robuste et d'encombrement réduit.

● Recommandé pour tous jouets, modèles réduits, tels que bateaux, avions, locomotives, etc., toutes télécommandes.

● Axe de sortie de 4 mm. diam. 75 x 35 %. poids 300 g. Valeur 1.000. Prix.... 2.200

HÉTÉRODYNE ONTARIO



MODULÉE. 4 gammes, type alternatif. 12-24-30-36 volts indépendantes.

MATÉRIEL DE PREMIÈRE QUALITÉ

● 3 LAMPES d'équipement.

● 1 GAMME O.O. couvrant de 100 à 264 kilocycles.

● 1 GAMME M.F. couvrant de 400 à 900 kilocycles très étalée.

● 1 GAMME O.C. couvrant de 5 à 20 mégacycles.

● 1 GAMME P.O. couvrant de 500 à 1.800 mégacycles.


● SORTIE modulée ou non. ● CADRAN gradué en kilohertz.

● SORTIE B.F. 1.000 périodes. ● ATTÉNUATEUR à grande efficacité.

● COFFRET blindé avec poignée. ● Dim. 225 x 150 x 120 %.

ABONNEMENTS :
Un an..... 750 fr.
Six mois.... 390 fr.
Etranger, 1 an 810 fr.
C. C. Postal : 259-10

PARAIT LE PREMIER DE CHAQUE MOIS

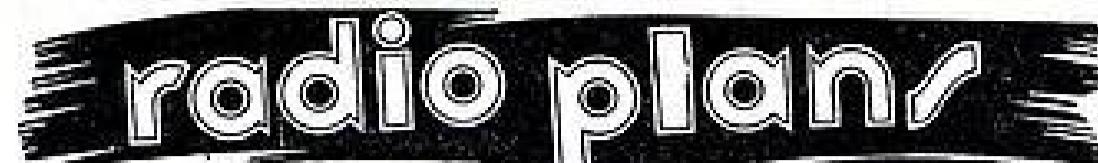

la revue du véritable amateur sans-filiste

LE DIRECTEUR DE PUBLICATION : Raymond SCHALIT

DIRECTION-ADMINISTRATION
ABONNEMENTS
43, r. de Dunkerque,
PARIS-X^e. Tél : TRU 09-92

RÉPONSES A NOS LECTEURS

Nous répondons par la voie du journal et dans le numéro du mois suivant à toutes les questions nous parvenant avant le 5 de chaque mois et dans les dix jours aux questions posées par lettre par les lecteurs et les abonnés de RADIO-PLANS, aux conditions suivantes :

1° Chaque lettre ne devra contenir qu'une question.

2° Si la question consiste simplement en une demande d'adresse de fournisseur quelconque, d'un numéro du journal ayant contenu un article déterminé ou d'un ouvrage de librairie, joindre simplement à la demande une enveloppe timbrée à votre adresse, écrite lisiblement, un bon réponse, une bande d'abonnement, ou un coupon réponse pour les lecteurs habitant l'étranger.

3° Si l'il s'agit d'une question d'ordre technique, joindre en plus un mandat de 100 francs.

● L. G..., à Paris, intéressé par le petit récepteur de conception nouvelle, ne veut pas faire du haut-parleur et demande quelques explications :

Si vous ne désirez faire que du casque avec notre petit récepteur, nous vous conseillons de supprimer le transistor OC71, et de brancher votre casque à la place de la résistance de 4.700 ohms dans le circuit collecteur de 14OC70.

Vous pouvez parfaitement garder l'alimentation de 7 V 5.

Ce récepteur doit vous permettre la réception des stations Luxembourg et Europe N° 1.

● J. H..., à Luxembourg a essayé de faire fonctionner son poste portatif batterie sur sa 203 Peugeot, s'étonne de ne pas obtenir suffisamment de sensibilité :

Ce que vous nous dites concernant votre poste portatif est parfaitement normal. En effet, la carrosserie de la voiture étant métallique provoque une absorption considérable du signal, ce qui réduit la sensibilité.

Pour fonctionner sur un véhicule, il faut un poste spécial de grande sensibilité comportant un étage HF.

D'autre part, les lampes utilisées sont beaucoup plus sensibles que celles d'un poste batterie comme le vôtre. En conséquence, vous ne pouvez espérer d'autres résultats que ceux que vous avez déjà obtenus.

● J. K..., à Paris, désirent monter un poste à galène, demande si nous avons publié un tel plan, et où il pourrait se procurer la galène :

Nous vous conseillons, si vous désirez monter un poste à galène, de remplacer cette dernière par une diode au germanium qui donne la même sensibilité, et évite la recherche d'un point sensible, et est en plus indéréglable.

Vous trouverez dans le numéro 101 (mars 1956) la description d'un poste moderne de ce genre. Nous soumettons à votre disposition pour vous procurer ce numéro au prix de 60 fr. (règlement par C.C.P. 259-10 Paris, en rappelant au dos de votre mandat le numéro désiré, ainsi que le titre de la revue).

Néanmoins, vous pouvez, si vous tenez à conserver la galène, remplacer la diode par un détecteur que vous branchez à la place de cette dernière.

● J. P..., à Oron, qui possède deux UNSGT/G et une 1G6GT, demande s'il est possible de construire un petit amplificateur pour pick-up Philips.

On peut effectivement utiliser les lampes que vous possédez pour faire un amplificateur de pick-up alimenté sur batterie. Néanmoins, cet amplificateur ne donnera qu'une assez faible puissance et une musicalité moyenne.

Il serait préférable de réaliser cet appareil sur secteur avec des lampes Rimlock ou Noval.

● L. G..., à Paris nous demande les caractéristiques du tube allemand RV 12 P 2.000 :

Nous avons le plaisir de vous communiquer ci-dessous les caractéristiques du tube allemand RV 12 P 2.000 :

— chauffage	: 12 V 6/75 A.
— tension plaque	: 210 V.
— courant plaque	: 2 mA.
— polarisation	: — 1 V 7.
— tension écran	: 75 V.
— courant écran	: 0,4 mA.
— puissance	: 1,3 mA JV.
— résistance interne	: 1.000 ohms.

Il s'agit en fait d'un tube universel, mais qu'il est préférable d'utiliser en MF et HF.

C'est un tube à chauffage indirect.

● D. F..., à N.-D.-de-Gravenchon, demande les caractéristiques pour construire une antenne de télévision double. Il possède du tube de cuivre 8, 9, 10 mm de diamètre et demande s'il peut l'utiliser :

A notre avis, il vaudrait bien mieux faire appel à deux antennes distinctes, car les fréquences d'accord sont trop éloignées l'une de l'autre.

Notre revue a donné toute une liste d'antennes de ce genre en plusieurs articles, à savoir dans les N° 84, 85 (épuisés), 86, 87, 88 que nous pouvons vous fournir au prix de 60 francs l'unité.

A Paris, ce genre de tube peut être fourni par : Weber, 9, rue de Poitou.

A notre connaissance, le fait de couvrir le tube de peinture n'introduit pas de perturbation, à condition bien entendu que cette peinture n'attaque pas le métal.

● Ch. G..., à Lorgues, demande la méthode la plus parfaite d'alignement d'un récepteur (Bloc et MF) avec une hétérodyne et contrôleur puis à l'oscilloscope :

Nous avons donné dans l'article « Utilisation d'une hétérodyne » (N° 68, juin 1953), 50 fr., la manière d'aligner un récepteur.

Pour faire un alignement à l'oscilloscope, il faut un appareil différent à l'hétérodyne qui s'appelle « wobbulateur ». Il s'agit en réalité d'un générateur dont la fréquence varie constamment de la fréquence d'accord et qui permet d'obtenir sur l'oscilloscope le tracé de la courbe de transmission, en particulier pour les transformateurs MF.

● J. F..., à Bourgneuf-en-Retz, demande s'il peut monter une 6AV6 en préampli pour fonctionnement en cellule de cinéma 16 mm, et deux lampes GL6 ou lieu de EL84 sur l'amplificateur 12 watts décrit dans notre N° 107 :

Si vous voulez faire de la sonorisation de cinéma avec cet amplificateur, il vous faut effectivem-

LES LABORATOIRES D'ÉLECTRONIQUE EXPÉRIMENTALE

s'édit cause inemploi matériel + au neut :

APPAREILS DE RÉGLAGE TÉLÉVISION

Voltmètres à lampes professionnelles..... 23.000

Générateurs U. H. F. Anglais..... 35.000

Claquers : Tubes émission, milliampéromètres, etc.

Prendre rendez-vous. — MOISSOT : BER. 18-38.



PUBLICITÉ :

J. BONNANGE

62, rue Violet

— PARIS (XV^e) —

TÉ. VAUGIRARD 15-60

Le précédent n° a été tiré à 37.724 exemplaires

Imprimerie de Sceaux, à SCEAUX (Seine).

SOMMAIRE

DU N° 110 DÉCEMBRE 1956

Pratique de l'oscilloscope.....	17
Électrophone portatif.....	19
Amateur et les surplus.....	23
Générateur HF modulé.....	25
Téléviseur multicanaux.....	Plans détaillés
Récepteur à transistors.....	38
Quelques pannes en télévision.....	41
Faisons le point sur les semi-conducteurs.....	43
La télévision va-t-elle révolutionner l'enseignement.....	45
Amplificateur à transistors.....	47
Caprices de la propagation.....	49
Pour dénuder correctement le câble coaxial.....	51
Récepteur de radio universel utilisant toutes sortes de lampes anciennes	53

RECHERCHONS JEUNES TECHNICIENS

en fin d'études

JEUNES GENS

s'intéressant à la Radio

PLACE STABLE AUX CANDIDATS RETENUS
SOCIÉTÉ
11, rue Jean-Baptiste, RUEIL-MALMAISON (9-66-0)

ment utiliser une préamplifatrice qui peut être une 6AV6.

L'emploi de GL6 à la place de EL84 vous procurera plus de puissance.

Il suffit de remplacer les supports, de mettre 250 V aux cathodes réunies et de prévoir le transfert à un peu plus fort.

● B. M..., à Toulouse désire, avant d'entreprendre la réalisation du compteur de geiger décrit dans notre N° 105, savoir :

1^{er} Le prix de revient de cet appareil.

2^{er} Le mode d'emploi, c'est-à-dire comment se servir de cet appareil, et quelle nature de minéral il peut détecter :

Le prix de revient du compteur en forme de canne dépend de celui de la partie mécanique avant tout. Le minimum est de 1.000 fr. environ pour la mécanique.

Notre collaborateur ayant utilisé pour la partie électronique des pièces dont il disposait déjà depuis un certain temps, il ne peut évaluer même approximativement leur valeur actuelle. Le mieux serait de consulter un revendeur de pièces détachées.

Nous vous conseillons d'attendre, le printemps prochain que soit mis au point par notre collaborateur, un nouveau modèle, considérablement plus sensible, et plus facile à réaliser et guère plus onéreux.

En ce qui concerne le moindre d'emploi, nous vous conseillons de consulter les ouvrages ci-dessous :

— La prospection de l'Uranium au prix de 450 fr. Plus 55 fr. de port.

— A la recherche de l'Uranium au prix de 300 fr. Plus 55 fr. de port, que notre librairie peut vous procurer (règlement par C.C.P. 4949-29 Paris).

(Suite du courrier page 16.)

BON RÉPONSE DE Radio-Plans

Vous n'avez peut-être pas lu tous les derniers numéros de « RADIO-PLANS »

Vous y auriez vu notamment :

N° 109 DE NOVEMBRE 1956

- Petit récepteur fonctionnant sur alternatif.
- La pratique de l'oscilloscope.
- Combiné radio-phono portatif.
- Amplificateur haute fidélité.
- Mire électronique.

*

N° 108 D'OCTOBRE 1956

- Une hétérodyne modulée.
- Pratique du magnétophone.
- Récepteur 5 lampes plus la valve et indicateur d'accord bloc à clavier.
- Petit récepteur de conception nouvelle.
- Récepteur AM FM à haute fidélité.
- Amplificateur pour électrophone.

*

N° 107 DE SEPTEMBRE 1956

- Amplificateur micro-PU de 12 watts, équipé de 4 lampes Noval.
- Téléviseur de 43 cm à sélecteur de canaux.
- Un émetteur radiotéléphonique.
- Capacimètre de grande précision grâce aux quartz des surplus.
- Un groupe haute fidélité comprenant un récepteur pour modulation de fréquence et modulation à amplitude et un amper BF.

*

N° 106 D'AOUT 1956

- Petite hétérodyne entièrement équipée en transistors.
- Récepteur voiture utilisant un bloc d'accord à noyaux plongeants (5 lampes miniature-alternatif).
- Emetteur récepteur facile à construire.
- Récepteur pilo secteur 5 lampes avec bloc à clavier, cadre ferroxcube et antenne télescopique.

Chacun des numéros : 60 francs

Adresser commandes à « RADIO-PLANS », 43, rue de Dunkerque, Paris-X^e, par versement à notre compte chèque postal : Paris 259-10.

Votre marchand de journaux habituel peut se procurer ces numéros aux Messageries Transports-Presse.

● P. B..., à Angers, possédant un poste à piles constate qu'après un fonctionnement de quelques instants, il s'arrête brusquement. Il nous demande les causes possibles de cette anomalie.

Nous ne pensons pas que la panne que vous constatez sur votre appareil soit due au bloc de bobinages. Nous pensons qu'il s'agirait plutôt de la défectuosité d'une lampe. Nous vous conseillons donc de faire vérifier le jeu complet.

L'essai au lampemètre étant de courte durée et généralement un essai statique peut dans ce cas ne pas donner une indication valable, il serait plus intéressant si vous en avez la possibilité de remplacer les lampes une à une, ce qui vous permettrait plus sûrement de déterminer celle défaillante.

Il est possible également que vos piles soient légèrement usagées, et qu'au bout de quelques instants de fonctionnement du récepteur, la tension baisse et ne soit plus suffisante pour permettre à la IR5 d'osciller.

Enfin, si vous possédez un voltmètre, il serait intéressant de pouvoir vérifier les différentes tensions sur les électrodes des lampes.

● L..., à Dijon nous demande quelle diode au germanium utiliser pour remplacer le détecteur à galène sur un poste à cristal. Il veut également savoir la marque d'un détecteur piézo-électrique pouvant être adapté sur cet appareil :

Pour remplacer la galène d'un poste à cristal, vous pouvez utiliser indifféremment une OA50, une OA70 ou une IN34. Les résultats dans ce cas, seront identiques.

Vous pourrez vous procurer l'une ou l'autre de ces diodes à l'une des adresses ci-dessous :

— Nord Radio : 149, rue Lafayette, Paris-X^e.

— Teral : 26 1^{er}, rue Traversière, Paris-XII^e.

En ce qui concerne l'écouteur à cristal piézoélectrique, adressez-vous à la :

— Société Brüel : 4, rue Sainte-Isaure, Paris-XVIII^e.

● A. V..., à Melun, demande s'il est possible de construire un téléviseur 819 lignes en utilisant un tube de 22 ou 31 cm :

Théoriquement, rien ne s'oppose à équiper un téléviseur de 819 lignes avec un tube de 22 ou 31 cm ; seulement, ces tubes sont des tubes anciens et on ne trouve plus de blocs de déflection et d'alimentation THT s'y adaptant, de sorte que nous vous déconseillons complètement une telle construction pour laquelle vous ne trouverez pas les pièces nécessaires.

Pour notre part, et pour la raison signalée, nous n'avons pas fait paraître de schéma d'un tel téléviseur. Nous vous conseillons plutôt l'emploi d'un tube moder rectangulaire à fond plat de 36 ou 43 cm que vous pourrez adapter sur n'importe lequel des téléviseurs décrits dans notre journal.

● V. A..., à P..., demande comment déterminer la valeur en pF, pratiquement et théoriquement de condensateurs :

Il possède quelques condensateurs de 130-460 et 490 pF et ne sait pas les reconnaître :

Pour un condensateur à air, la valeur se détermine en appliquant la formule S/MrE qui donne la capacité en cm². S étant la surface en cm² de la surface des lames en regard, E la distance entre les lames en cm, le pF correspond pratiquement au cm.

En pratique, pour déterminer la valeur d'un condensateur, il faut le mesurer à l'aide d'un appareil de mesure appelé « Pont de Sauty ».

Dans votre cas, vous pourrez certainement repérer les condensateurs de 460 et 490 pF de ceux de 130 à ce que leur nombre de lames est plus grand.

● C. L..., à Villefranche, intéressé par le compteur de Geiger décrit dans notre N° 105, et ayant déjà réalisé la chambre d'ionisation ainsi que le boîtier principal, demande s'il serait possible de remplacer les deux lampes DL72 par deux transistors genre OC71, et si nous pouvions lui établir le schéma.

Vous ne semblez pas vous rendre compte de la complexité du calcul d'un montage à transistors. Pour obtenir un fonctionnement irréprochable de cet appareil, il faudrait modifier totalement sa conception si l'on veut se perdre dans de fastidieux calculs que viendra peut-être démentir l'expérience.

Nous vous conseillons de monter dans la canne le détecteur décrit dans le N° 99 de Radio-Plans.

(janvier 1956) et préconisé par la Radiotechnique, si vous ne pouvez attendre la publication des descriptions des différents compteurs que notre collaborateur a en expérimentation.

Toutefois, nous tenons à vous mettre en garde contre la sensibilité relativement faible du tube de G.M. à air, comparativement à celle de tubes G.M. du commerce.

● G..., à Avignon. L'effet Larsen se produit en phono seulement et dès que l'on peut mettre un peu de puissance sur l'appareil, un super-télé Radioba confort 1 W équipé avec platine antidiodyne. On me propose le montage de capacités de 1.000 ou 500 pF mais je sais que cela n'est pas une solution technique et aussi m'enferverait pas mal de musicalité...

L'effet Larsen que vous constatez est certainement dû à la défectuosité d'une lampe BF de votre appareil, lampe dont les électrodes ne sont pas maintenues rigidement et qui vibrent lorsque le tourne-disque est en fonctionnement.

Vous pourrez certainement déterminer la lampe qui est à l'origine de ce défaut en la frappant légèrement, soit du doigt, soit avec un petit marteau en caoutchouc. Vous devez alors obtenir un son dans le haut-parleur qui correspond aux vibrations. Le remplacement de la lampe s'impose.

Enfin, vous pouvez essayer de monter la platine tourne-disque sur un support plus élastique que celui qui normalement doit exister. Essayez également de séparer le tourne-disque du châssis par un matelas insonore, tel qu'un matelas de laine de verre.

● A. T..., à Paris, ayant monté le N° 55 constate depuis un certain temps un ronflement soit à la mise en route, soit en cours d'émission. Ce ronflement disparaît tout seul au bout de deux à trois minutes. Il a essayé d'apporter diverses modifications sans résultat, et nous demande le remède à apporter :

Il est assez difficile de vous indiquer à coup sûr la cause du ronflement constaté sur votre téléviseur.

Néanmoins, nous pensons qu'il s'agit d'une lampe de la chaîne son. Étant donné que le phénomène est intermittent, nous craignons qu'un essai au lampemètre ne donne aucune indication, et il serait préférable de remplacer une à une les lampes par celles d'un jeu d'essai.

SAISON 56-57

UN DOCUMENT NÉCESSAIRE POUR SAVOIR AVANT D'ACHETER LE NOUVEAU CATALOGUE

MABEL RADIO

envoi contre 125 francs en timbres ou à notre C.C.P. 3248-25 Paris

VOUS Y TROUVEREZ

TOUT CE QUI CONCERNE :

● LA RADIO

● LA TÉLÉVISION

● PIÈCES DÉTACHÉES

● ENSEMBLES PRÉTS À CABLER

● ENSEMBLES EN ORDRE DE MARCHE

RADIO ET TÉLÉVISION

● APPAREILS DE MESURE

● GÉNÉRATEUR HF.

● CONTRÔLEURS, etc.

● DES SCHÉMAS

IL VOUS RENDRA SERVICE...

MABEL-RADIO

35, rue d'Alsace

PARIS 10^e TÉL. NOR. 88-25

Métros : Gares de l'Est et du Nord

à déposer

BON R.P. 12^{es}

Veuillez m'adresser votre NOUVEAU CATALOGUE

Ci-joint 125 Fr. pour frais

NOM _____

ADRESSE _____

RC ou RM (Si professionnel)

ÉLECTROPHONE PORTATIF

comportant une prise micro, des réglages séparés « graves - aiguës », un tewter électrostatique.

L'électrophone que nous allons décrire se distingue par la qualité de ses composants. La platine tourne-disque donne une lecture impeccable des enregistrements. Nous allons voir que l'amplificateur a été étudié de manière à obtenir une courbe de réponse très étendue. Cette courbe peut être modifiée et adaptée selon les conditions d'utilisation qui peuvent être multiples : caractéristiques de l'enregistrement, acoustique du lieu de l'audition, goût de l'auditeur, etc... Un enregistrement peut, dans certains cas, être trop riche en fréquences aiguës. L'inverse est également possible. L'architecture du lieu d'audition peut aussi favoriser par rapport aux autres une des bandes de fréquences. Enfin tous les auditeurs n'apprécient pas la musique de la même façon. Dans tous les cas le dispositif de contrôle séparé « graves et aiguës » permet d'obtenir une musicalité satisfaisante.

Le schéma.

La figure 1 montre le schéma de l'amplificateur. Nous voyons qu'il est équipé de deux lampes auxquelles il faut ajouter la valve de l'alimentation. Ces deux lampes sont : une double triode 12AT7 et une pentode de puissance EL84.

Un des éléments « triode » de la 12AT7 entre dans la composition d'un premier étage amplificateur en tension. La grille de commande est attaquée par la prise PU et la prise « micro ». La liaison entre chaque prise et la grille de la lampe se fait par un potentiomètre de $1\text{ M}\Omega$ qui règle la tension BF appliquée à l'électrode de commande et agit par conséquent sur la puissance d'audition. Ces deux potentiomètres sont montés sur le même axe de manière à être commandés par un bouton unique. Ils agissent en opposition, c'est-à-dire que lorsque le potentiomètre PU augmente la puissance d'audition celui du micro la diminue et inversement. On peut ainsi obtenir le mixage. Dans le curseur de chaque potentiomètre il y a une résistance de $150.000\ \Omega$.

Cette triode est polarisée par une résistance de cathode de $2.200\ \Omega$ découpée par un condensateur de $0.1\ \mu\text{F}$. Le circuit plaque est chargé par une résistance de $100.000\ \Omega$. Il y est inséré une cellule de découplage formée d'une résistance de $33.000\ \Omega$ et d'un condensateur de $8\ \mu\text{F}$.

Le second élément triode fonctionne également en amplificateur en tension. La liaison entre la plaque du premier élément et la grille de commande du second comporte le dispositif de dosage des « graves » et des « aiguës ». L'utilisation de ces deux étages procure une très grande amplification qui contribue à donner toute son efficacité au contrôle de tonalité. Expliquons-nous. Sur un amplificateur ordinaire sans système de correction les fréquences élevées du registre aiguës et les fréquences basses du registre graves sont défavorisées par rapport au médium. Le circuit de correction utilisé est conçu de manière à réduire l'amplification des fréquences du médium par rapport aux graves et aux aiguës et à compenser l'effet d'atténuation que nous venons de signaler. Ensuite les potentiomètres de réglages permettent de doser l'amplification des fréquences graves et aiguës et de modifier l'allure des extrémités de la courbe de transmission. Il y a donc en premier lieu, un véritable nivellement par la base, qui entraîne forcément une réduction de pu-

sance. Pour retrouver la puissance maximum on est donc obligé de pousser l'amplification en tension. C'est pour cette raison que sur cet amplificateur nous avons deux étages préamplificateurs.

Voyons la constitution du dispositif de réglage. Après un condensateur de liaison de $0.1\ \mu\text{F}$ nous trouvons en dérivation vers la masse une branche formée d'un condensateur de $2.000\ \text{pF}$, un potentiomètre de $500.000\ \Omega$ et un condensateur de $20.000\ \text{pF}$. Les valeurs de ces éléments et en particulier celle du condensateur de $2.000\ \text{pF}$ font que seules les fréquences aiguës passent par cette branche et le potentiomètre en permet le dosage. En parallèle sur cette branche s'en trouve une seconde formée d'une résistance de $47.000\ \Omega$, un potentiomètre de $500.000\ \Omega$, une résistance de $4.700\ \Omega$. Entre l'extrémité supérieure du potentiomètre et le curseur il y a un condensateur de $5.000\ \text{pF}$ et entre l'extrémité inférieure et le curseur un condensateur de $50.000\ \text{pF}$. En raison de leur valeur, ces condensateurs dérivent les courants de fréquences aiguës qui, de ce fait, ne traversent pas le potentiomètre. Seuls les courants de fréquence basse parcourt ce potentiomètre. Cette branche sert donc au dosage des « graves ».

Le second élément triode de la 12AT7 est polarisé par une résistance de cathode de $2.200\ \Omega$. Cette résistance est incorporée dans un circuit de contre-réaction que nous examinerons plus loin. La charge plaque de la lampe est encore une résistance de $100.000\ \Omega$. Elle attaque la grille de commande de la EL84 finale par un condensateur de liaison de $50.000\ \text{pF}$, une résistance de blocage de $47.000\ \Omega$ et une résistance de fuite de $470.000\ \Omega$.

La résistance de polarisation de la EL84

fait $150\ \Omega$. Elle est découpée par un condensateur de $50\ \mu\text{F}$. Le haut-parleur qui est du modèle à aimant permanent à moteur inversé est relié au circuit-plaque par un transformateur d'adaptation de $5.000\ \Omega$ d'impédance primaire. Ce transformateur a été choisi d'assez forte taille de manière à présenter les qualités requises. On sait que cet organe est très important et bon nombre d'amplis sont médiocres, parce que le transfert de HP est insuffisant. En plus du HP dynamique cet ensemble est muni d'un petit haut-parleur piézo-électrique qui étend la reproduction sonore dans le registre aiguës. Ce haut-parleur est branché entre la plaque et la lampe finale et la masse. Un condensateur de $5.000\ \text{pF}$ arrête la composante « continu » du courant plaque.

Le circuit de contre-réaction déjà mentionné est branché sur la bobine mobile du dynamique. Il comprend outre la résistance de cathode de $2.200\ \Omega$ une résistance de $10.000\ \Omega$ qui forme diviseur de tension avec l'autre.

L'alimentation de cet amplificateur est du type alternatif. Il y a donc l'indispensable transformateur, donnant $2 \times 300\ \text{V}$ $65\ \text{mA}$ à la HT, la valve de redressement (une EZ80) et deux cellules de filtre. La première est composée d'une self de $500\ \Omega$, un condensateur de $8\ \mu\text{F}$ à l'entrée et un de $32\ \mu\text{F}$ à la sortie. La seconde comprend une résistance de $2.200\ \Omega$ et un condensateur de sortie de $8\ \mu\text{F}$. La tension plaque de la EL84 est prise après la première cellule. Ce filtrage très poussé ne laisse subsister aucun ronflement.

Les filaments sont bien entendu alimentés en parallèle. La 12AT7 à un filament à point milieu qui permet de l'alimenter sur $12.6\ \text{V}$ ou $6.3\ \text{V}$. C'est évidemment la seconde solution qui est adoptée et par conséquent les deux parties de son filament sont connectées en parallèle.

Exécution du montage.

Les figures à consulter sont les figures 2 et 3. La mise en place des pièces sur le châssis est simple. On fixe d'abord les

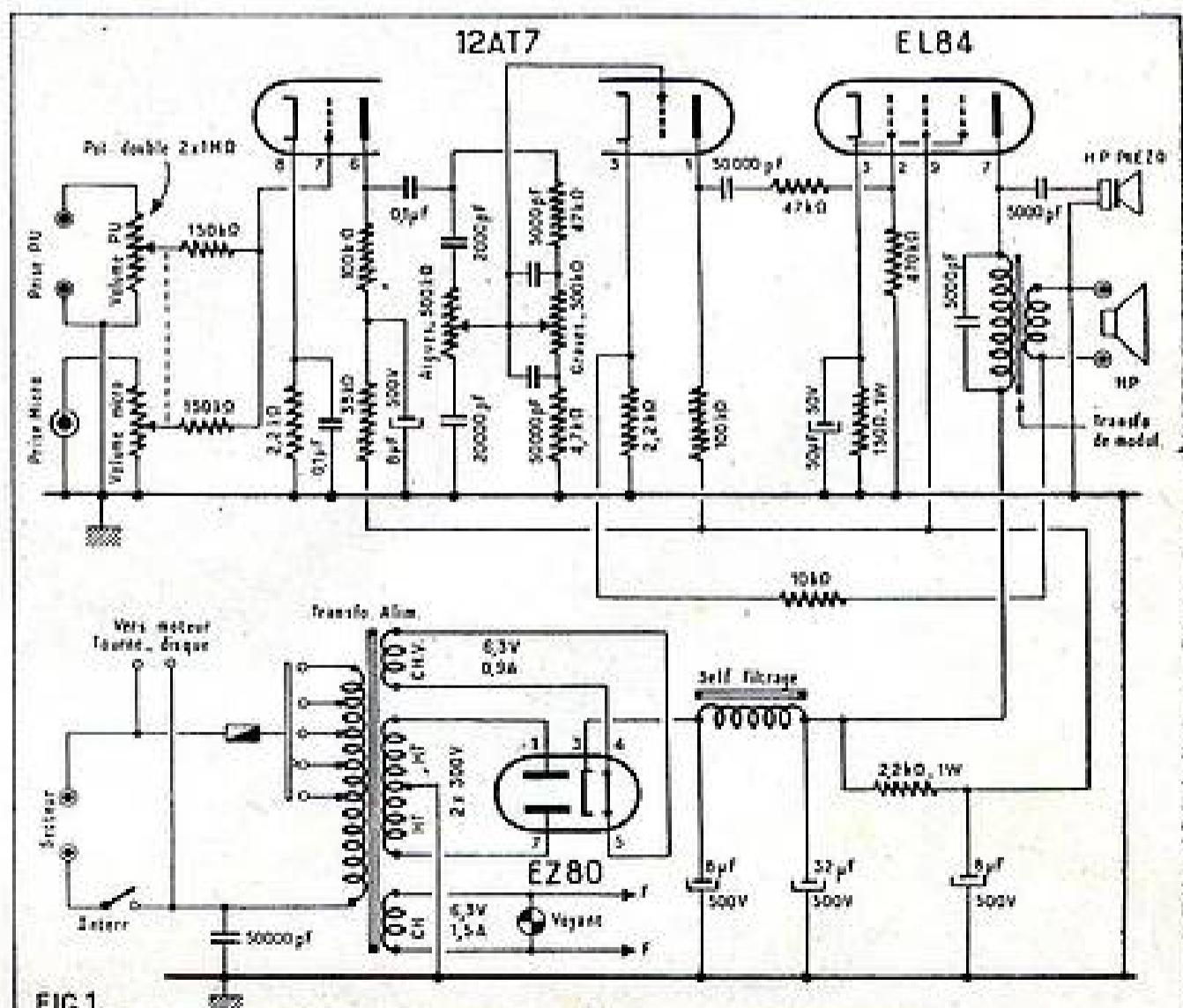


FIG.1

**BRANCHEMENT
DU TOURNE-DISQUE**

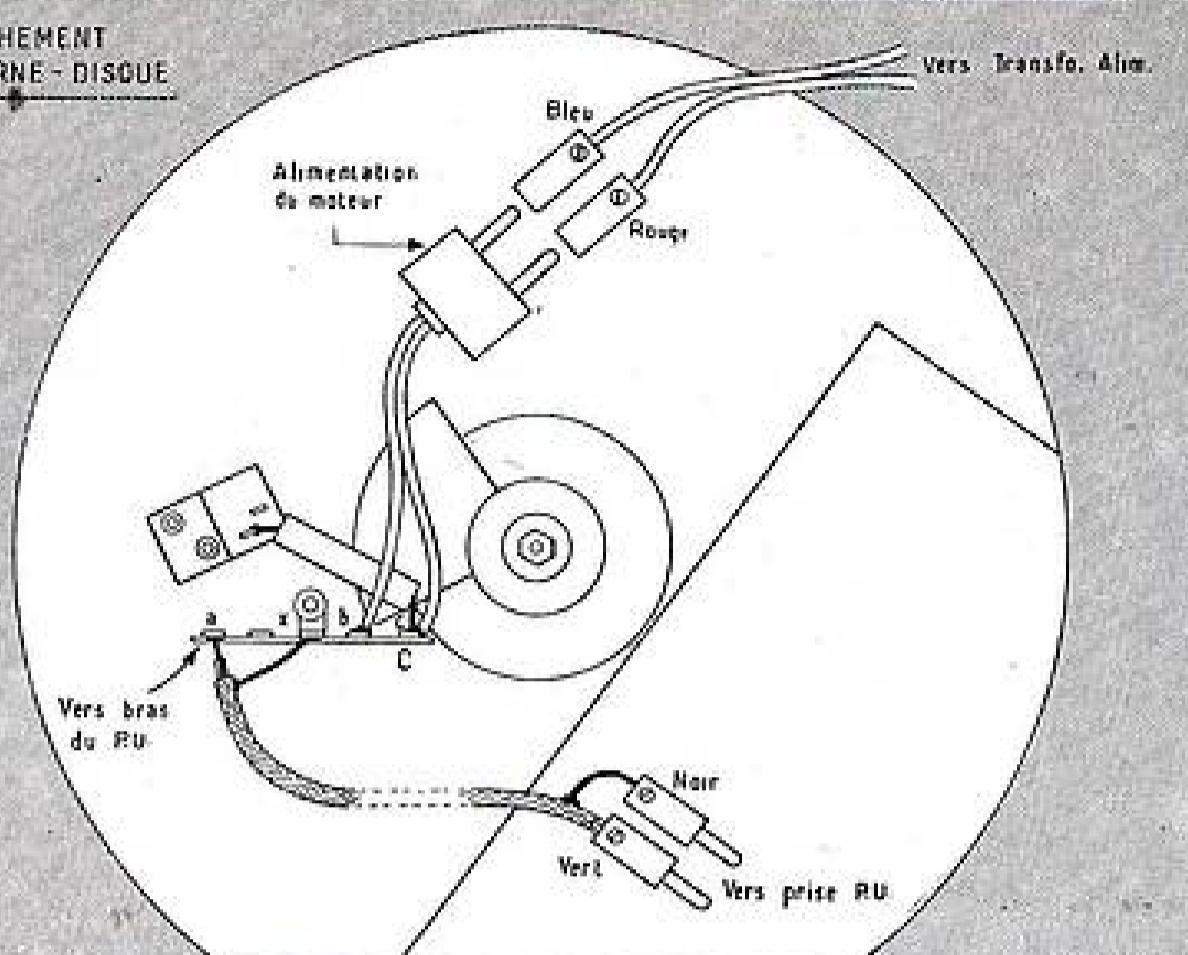


FIG. 4

on soude une résistance de 10.000Ω . L'autre extrémité de cette résistance est mise à la masse sur le blindage central du support de 12AT7.

On continue par l'alimentation. On soude une résistance de 2.200Ω 1 W entre les cosses *b* et *c* du relais A ; un fil de la self de filtre sur la cosse *a* de ce relais et l'autre sur la cosse *b* ; le fil positif du condensateur $32 \mu\text{F}$ sur la cosse *b* du relais ; le fil négatif de ce condensateur à la masse.

DEVIS

des pièces détachées nécessaires au montage du « **FIDELIO W 6** »



ELECTROPHONE HAUTE-FIDÉLITÉ

- 2 CANAUX
- 2 HAUT-PARLEURS
- ENTRÉE MICRO

DESCRIPTION
CI-CONTRE

	*
1 Chassis ajusté.....	385
1 Transfo d'alimentation $2 \times 300 - 65 \text{ mA}$	1.150
1 Self de filtrage 10 M. 500 ohms.....	351
1 Transfo de sortie.....	465
1 Potentiomètre double 2×1 Mégohm.....	270
2 " " 51.....	220
1 Voyant lumineux avec douille.....	195
1 Prise micro.....	170
Supports, plaquettes bouchon HP.....	140
1 Cordon secteur avec fiche.....	60
Fiches bananes et boutons.....	153
Vin. écrou, fils divers, soufflance, soudure.....	276
1 Ampoule cadran 6V3 - 0.1 A.....	29
1 Jeu de résistances et condensateurs... Condens. électrochimique et polarisation.....	474
D'AMPLIFICATEUR complet, en pièces détachées.....	5.078
● 1 Jeu de lampes (12AT7-EL84-EZ80). NET.....	1.440
● La valise grand luxe (400 x 370 x 180 mm). ★ CANAL GRAVES, 1 H.P. « Ferrivox » 21 cm. haute fidélité.....	4.200
Ou « Audax » 21 cm PV8 : 1.800 fr. ★ CANAL RIGUES : 1 H.P. « PIEZO-ELEC- TRIQUE », fréquences 1.500 à 20.000 p.s.....	2.100
	1.250

Alfar

48, rue Lafitte, PARIS (IX^e) - Tél. TRU. : 44-12
C.C. Postal Paris 5175-73.

d'alimentation. Il servira à la liaison avec le moteur du tourne-disque. Un autre cordon à deux conducteurs muni de fiche banane femelle est soudé sur les cosses « secondaire » du transfo de HP pour le raccordement du haut-parleur dynamique. Un troisième cordon à deux conducteurs destiné au branchement du HP piézo-électrique est soudé entre la cosse *a* du relais A et la masse. Afin d'éviter toute erreur nous vous conseillons d'utiliser des fiches bananes de couleurs différentes comme il est indiqué sur la figure 3.

On monte la platine tourne-disque sur le panneau de la mallette qui est découpé en conséquence. Cette platine comporte un relais (C), sur les cosses *b* et *c* de ce relais, on soude un cordon à deux conducteurs avec une fiche mâle. Ce cordon sera adapté à celui venant de l'enroulement « secteur » du transfo d'alimentation de l'ampli de manière à alimenter le moteur. Sur la cosse *a* du relais C on soude un cordon blindé dont la gaine est soudée sur la patte de fixation du relais. A l'autre extrémité de ce cordon, on place deux fiches bananes mâles dont une est en liaison avec la gaine de blindage par un fil souple. Ces fiches bananes seront placées dans les douilles PU de l'ampli.

On fixe le HP piézo-électrique dans le couvercle de la mallette. On soude un cordon à deux conducteurs muni de fiches bananes mâles sur les cosses de la bobine mobile du HP dynamique. On soude également un cordon avec fiches bananes sur les cosses du HP piézo-électrique.

Essais et mise au point.

Disons immédiatement qu'il n'y a pratiquement aucune mise au point à faire sur cet électrophone qui doit aussitôt fonctionner correctement. Avant la mise en mallette on fera un essai qui permettra de juger de l'efficacité des différents réglages. Si l'on constate un accrochage il suffit d'inverser le branchement du circuit de contre-réaction sur le secondaire du transfo de HP pour le faire disparaître.

Le montage dans la mallette ne présente aucune difficulté, et par conséquent ne nécessite aucun commentaire.

A. BARAT

UN DÉTECTEUR DE RADIATIONS remarquable

Nous signalons ici un nouveau « gammaphone » très sensible et de dimensions très réduites qui vient d'être mis au point par deux jeunes Troyens.

L'appareil qui mesure $135 \times 105 \times 65$ mm est équipé de transistors et fonctionne sur piles de poche. Il donne 12 à 15 tops par minute avec le rayonnement cosmique, mais sur terrain uranifère, les tops accélèrent rapidement et peuvent dépasser 1.500 à la minute, ce qui donne dans l'écouteur un son sourd et grave qui ressemble à un roulement. Le journal *L'Est Eclair de Troyes* a dit de ce détecteur :

« Ce modeste appareil a permis d'observer les radiations de la radioactivité atmosphérique résultant par exemple de la lointaine explosion d'une bombe atomique. Il est accessible dès maintenant aux prospecteurs français à qui le G.E.A. a déjà fait connaître les conditions d'exploitation des gisements radioactifs, mais il peut aussi intéresser le corps enseignant, ou peut être utilisé comme avertisseur en cas de danger atomique.

* L'industrie elle-même peut y avoir

recours et pour ne citer qu'un exemple, il est devenu courant d'observer la pénétration d'une crème de beauté en lui adjointant un traceur radioactif et en décelant avec un compteur sa diffusion dans l'organisme. »

De même à l'hôpital, on peut tirer des renseignements très utiles de cet appareil pour l'examen d'un malade traité par les isotopes radioactifs. Il est donc intéressant de signaler au public cet ingénieux appareil. Sa sensibilité est assez comparable à celle d'un mauvais sénitillomètre, c'est-à-dire que $10 \mu\text{g}$ de radium sont décelables dans l'air à 10 ou 12 m, ou encore sous 1 m de terre, soit environ 50 tops/seconde dans un champ de 1 milliracentgen de radiations. Aucun gammamètre G. M. n'a fait mieux jusqu'à ce jour.

Dans une prochaine édition, nous donnerons le schéma de fonctionnement de cette réalisation remarquable.

HENRY CASTANÉ,
Ingénieur E.C.P.

L'AMATEUR ET LES SURPLUS

LES « TUNING UNITS » APR-4

par J. NAEPELS

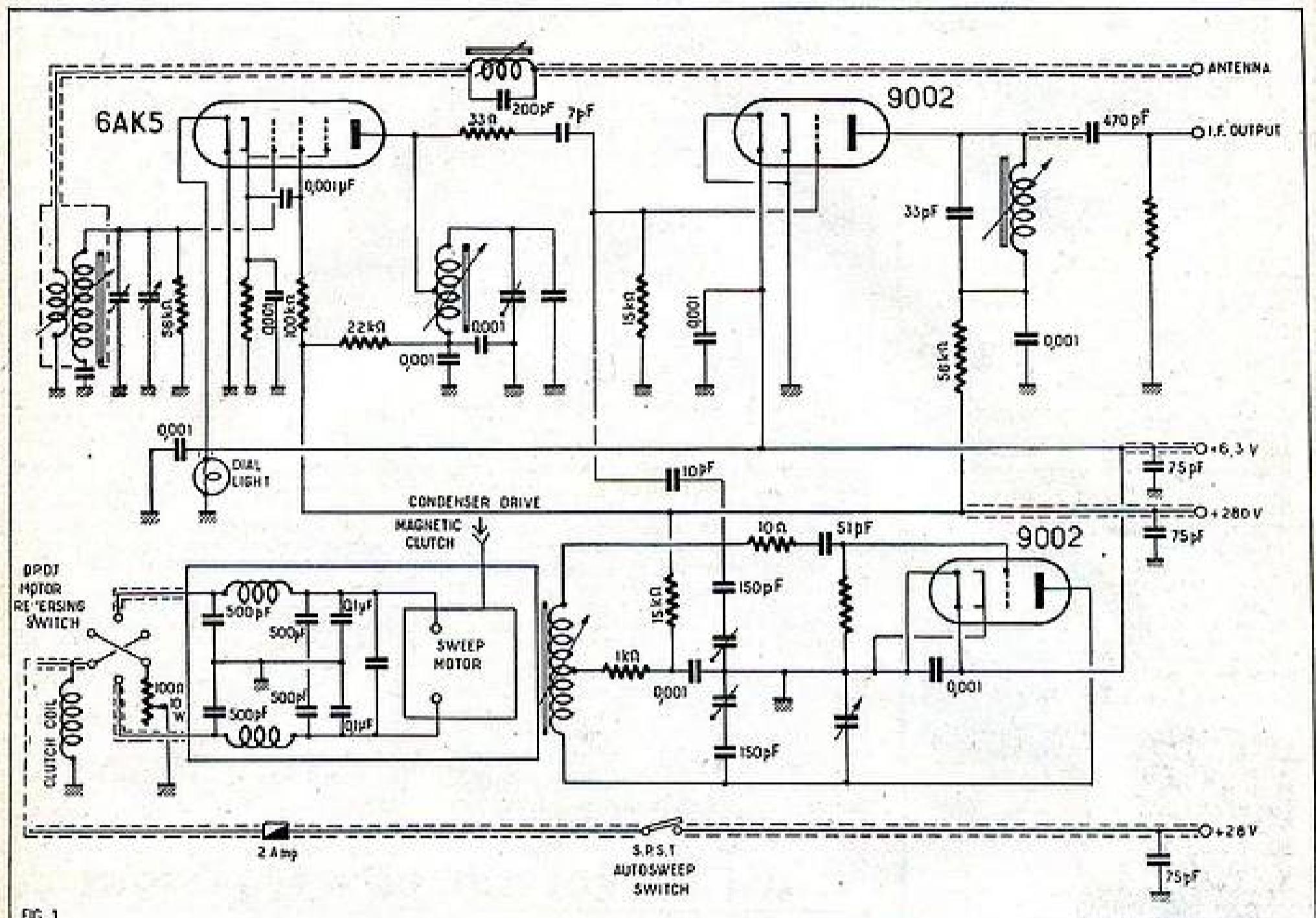


FIG. 1

Nous publions ci-après, grâce à l'obligeance de l'un de nos lecteurs belges le schéma de principe d'origine de l'un des appareils surplus les plus recherchés par les amateurs d'UHF et de VHF et même par les entreprises radio-commerciales à en juger par les nombreuses annonces en réclamant même à un prix très élevé paraissant régulièrement depuis des années dans des revues américaines.

Ce « Tuning Unit » (bloc d'accord) constitue la partie haute fréquence de l'ensemble de réception VHF et UHF « R-54/APR-4 » permettant de recevoir de 38 Mc à 4.000 Mc (vous avez bien lu). Comme pour couvrir une telle gamme d'ondes très courtes une commutation des bobinages serait d'un rendement désastreux et que d'autre part les montages de changement de fréquence doivent être différents pour les VHF ou les UHF, cinq blocs changement de fréquence portant respectivement les désignations « Tuning Unit TN16, TN-17, TN-18, TN-19 et TN-54 » se branchent au choix devant le récepteur proprement dit. Il s'agit donc exactement de convertisseurs réglés chacun pour recevoir une seule gamme suivant le procédé courant de changement de fréquence, c'est-à-

dire par variation de l'accord de l'oscillateur local.

Tous ces « Tuning Units » ont même apparence extérieure. Ils se présentent dans un coffret remarquablement blindé, avec un cadran rond gradué en mégacycles avec démultiplicateur sensationnel. Tout le matériel employé est d'une rare qualité. Le cadran peut être entraîné à la main ou par un petit servo-moteur fonctionnant sous courant continu de 28 V. L'interrupteur « Autosweep Switch » (balayage automatique) met en marche en position fermée le moteur de balayage (Sweep Motor) en même temps qu'il fait passer le courant continu dans l'enroulement (Clutch Coil) de l'embrayage magnétique (Magnetic Clutch). Ce dernier rend l'axe du moteur solidaire de celui des condensateurs variables en ligne (Condenser Drive). Un dispositif de filtrage aux bornes du moteur, composé de deux selfs, de quatre condensateurs de 500 pF et de deux condensateurs de 0.1 μF empêche tous parasites générés par le moteur de troubler les réceptions. Un rhéostat de 100 Ω 25 W permet de régler la vitesse de balayage automatique. Un fusible de 2 A se trouve intercalé dans la ligne D — arrivée du + 28 V.

Lorsque le condensateur variable arrive à fin de course de l'un ou de l'autre côté, un dispositif à ailettes déclenche un interrupteur (Motor Reversing Switch) qui change le sens du courant, ce qui provoque un mouvement continu de va-et-vient du cadran sur une certaine plage de celui-ci réglable à volonté par déplacement des ailettes.

Un tel dispositif de balayage automatique de bande est extrêmement intéressant pour ceux qui se livrent à l'écoutre des bandes d'émission amateur peu fréquentées où la manœuvre manuelle du cadran est vite fastidieuse. Nous pensons spécialement aux bandes des 72 et des 144 Mc. Rien n'empêche d'ailleurs d'adapter le système aux récepteurs de trafic pour bandes décimétriques.

La figure 1 reproduit le schéma d'origine du « Tuning Unit TN-16, couvrant de 38 à 95 Mc. L'antenne attaque le circuit d'accord de l'étage haute fréquence 6AK5, en passant par un circuit-bouchon accordé sur la moyenne fréquence du récepteur pour éviter les réceptions indésirables sur cette dernière. Le montage de la 6AK5 est tout à fait classique avec circuit accordé dans la plaque et liaison par un petit

LA VRAIE HAUTE FIDÉLITÉ


à la portée de l'amateur

« GAVOTTE 3 D »

Description parue dans cette revue, n° 104 de juin 1958
— « CANAUX HF - Un vrai Bicanal »

(Nous ne nous bornons pas à l'adjonction d'une simple cellule statique.)

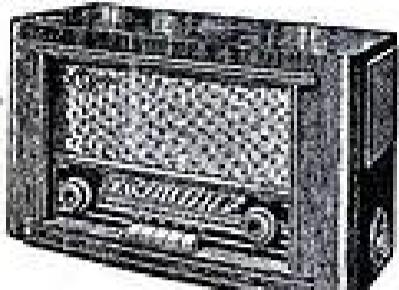- 3 HAUT-PARLEURS
- 11 LAMPES
- 4 GAMMES COMMUTATION PAR TOUCHES
- CADRE INCORPORÉ - ÉTAGE HAUTE-FRÉQUENCE
- CONTRÔLE À VOLONTÉ ET SÉPARÉ des graves et des aiguës.



Dimensions : 600 x 400 x 210 mm.
Ébénisterie luxueuse, teinte palissandre, encadrement laqué, incrustations dorées.
COMPLET, en pièces détachées avec les lampes, les 3 haut-parleurs et l'ébénisterie.
En formule NET. Ensemble pris en une seule fois. Post et emballage compris. (Toutes taxes comprises).

29.820

« SCHERZO 56 »

6 lampes + colomphaque.
Haut-Parleur 17 cm AP.
Étage haute fréquence.
Cadre incorporé.
Clavier à touches.
Ébénisterie coquée.
Face avant vernie.
Cache moulé renforcé
par encadrement
derrière du plus bel effet.
Complet, en pièces
détachées: **NET..... 15.230**



Dim. : 390 x 265 x 210 mm

« MENUETTO 56 »

7 lampes vibrato.
Haut-Parleur 18 cm AP.
Cadre incorporé orientable sur fer-axe.
Ébénisterie fort diamètre.
Ébénisterie légèrement
renforcée.
Cache moulé.
Clavier à touches.
Complet, en pièces détachées:
NET..... 16.930



Dim. : 470 x 300 x 240 mm

NOUVEAUTÉ...

POUR LA TÉLÉVISION ET LA FM.
A LUI SEUL UN VRAI LABORATOIRE
« VOBULOSCOPE VB61 »



3
APPAREILS
EN
UN SEUL

- 1^e UN VOBULATEUR : Envoie des fréquences en 4 gammes 5 à 55 - 5 à 95 - 110 à 150 - 150 à 210 Mcs.
Antennes par décades. Mise en phase.
La partie HF est livrée CABLEE, RÉGLÉE, ÉTALONNÉE.
- 2^e GÉNÉRATEUR V.H.F. de 15 à 225 Mcs sans trou.
Sortie V.H.F. disponible séparément, antenneur par décades. Ce générateur est connecté intérieurement pour servir de marqueur et vobulateur.
Tout l'oscillateur est livré CABLE et RÉGLÉ.
- 3^e UN OSCILLOSCOPE incorporé pouvant être utilisé seul. Tube de 25 mm (B.P.L USA). Ampli vertical large bande. Convient particulièrement pour la Télévision.
L'APPAREIL COMPLET, en pièces détachées.
STÉRÉO HF CABLEES et RÉGLÉES..... **69.700**

Chacune de ses fonctions : - Vobulation - Générateur V.H.F. - Oscilloscope reste accessible séparément.

NOUVELLE DOCUMENTATION (tirage limité)
comportant nos autres appareils avec schémas,
coûte 100 francs pour participation aux frais.

RADIO - TOUCOUR

75, rue Vaurenardes, PARIS-XVIII.
Téléphone : MARaudet 47-33
C.C.P. 5058-99 PARIS. Métro : Pte Saint-Ouen.
GALLUS-PUBLICITE

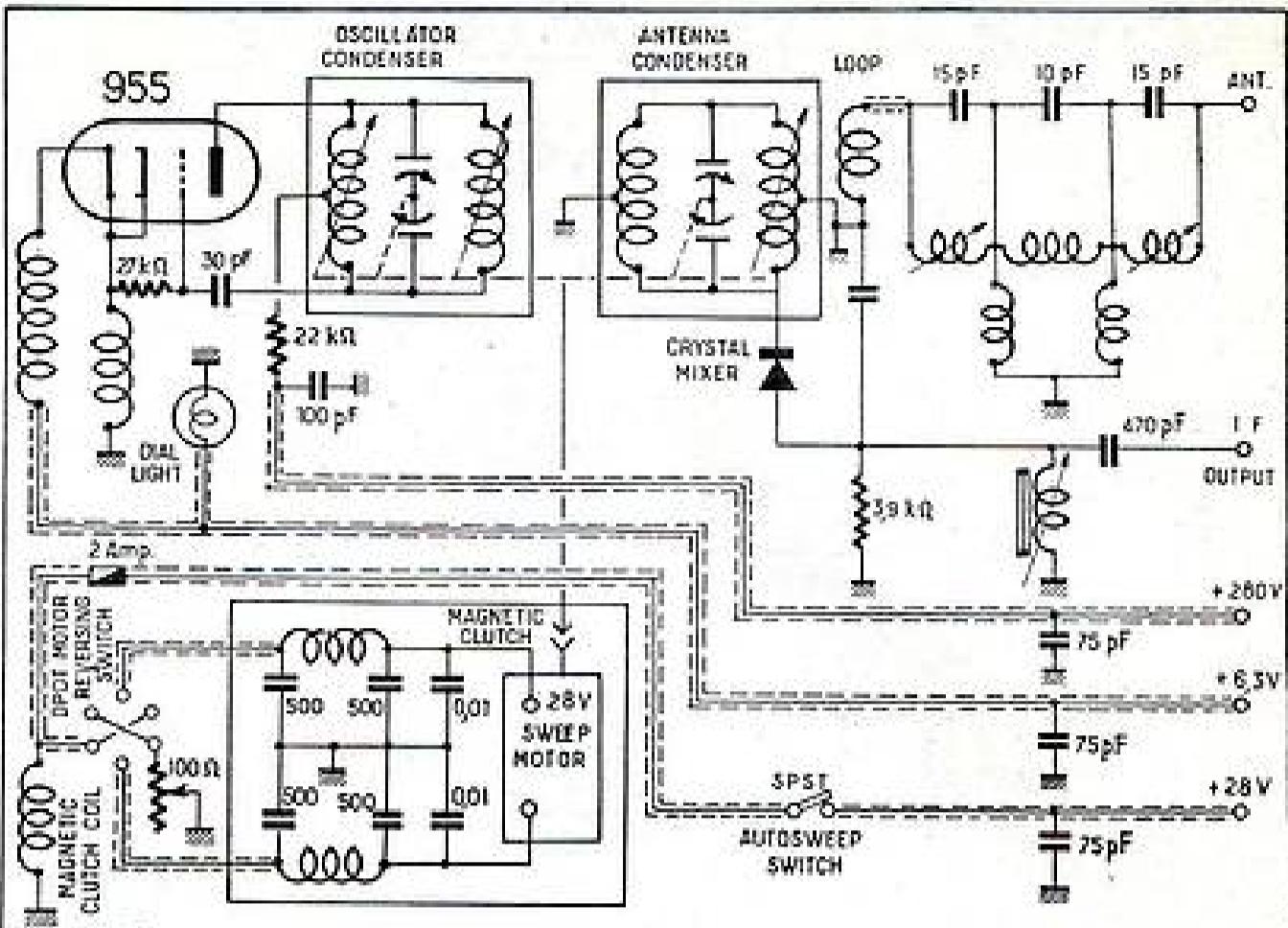


FIG. 2

condensateur de 7 pF à la grille de la 9.002 mélangeuse. L'oscillateur local suivant le circuit-colpitts utilise également une 9.002 et l'injection se fait sur la grille de la mélangeuse par une petite capacité de 10 pF. Un circuit accordé sur la moyenne fréquence se trouve dans le circuit-plaque de la modulatrice et est relié par une capacité de 470 pF à l'entrée du récepteur proprement dit.

Ce schéma peut être utilisé par les amateurs désireux de réaliser un convertisseur pour recevoir des gammes ondes courtes même plus basses en fréquence. L'oscillateur colpitts est en effet, de tous les auto-oscillateurs celui qui permet la meilleure stabilité. Le système consistant à intercaler un circuit-bouchon dans l'arrivée d'antenne est également à retenir par tous ceux qui s'intéressent au double changement de fréquence et sont gênés par des récep-

tions en direct sur la moyenne fréquence. Rien n'empêche d'ailleurs dans le cas de la réception à la 75-A de prévoir plusieurs circuits-bouchons en série dans l'arrivée d'antenne accordés chacun sur des fréquences différentes générantes que l'on désire éliminer.

Signalons encore pour ceux qui ignorent la langue de Shakespeare, que les abréviations « S.P.S.T. » et « D.P.D.T. » signifient respectivement « unipolaire à un seul contact » (Single pole - Single Throw) et « Bi-polaire à double contact ». « I.F. Output » signifie « sortie moyenne fréquence. La MF s'appelle en effet fréquence intermédiaire (Intermediate Frequency) en anglais. « Dial light » veut dire lampe-cadrane.

Le TN-16/APR-4 est à recommander pour les amateurs de la bande 72 méga.

Nous publions également figure 2 le schéma du TN-18 couvrant de 300 à 1.000 Mc, qui est à recommander pour les amateurs s'intéressant à la bande UHF des 435 méga. Nous voyons que le montage, tout au moins pour la partie HF est tout différent. Il n'y a pas d'étage haute fréquence et l'antenne attaque directement une diode à cristal servant de mélangeuse (Crystal Mixer). Une triode 955, montée également en colpitts fournit l'oscillation locale.

Nous ne possédons pas le schéma du TN-17 mais il est fort probable qu'il ne doit guère différer de celui du TN-16. Le TN-17 couvre la bande amateurs des 144 méga.

Nous ignorons la valeur de la moyenne fréquence devant suivre ces convertisseurs. Étant donné que la gamme de réception monte aux UHF, elle doit être très élevée, d'où l'on peut déduire que le R54/APR-4 est un appareil à double changement de fréquence. La valeur de la première MF devrait pouvoir être déterminée expérimentalement d'après le circuit-bouchon antenne ou le circuit accordé plaque de la modulatrice, mais le blindage intégral complique les choses. Si l'un de nos lecteurs possède des lumières à ce sujet ou même pouvait nous communiquer le schéma de l'appareil devant suivre les convertisseurs en question, il rendrait un signalé service à d'autres qui nous ont demandé de lancer un appel à ce sujet.

L'installation du chauffage central vous sera accessible après avoir lu notre brochure

Comment installer vous-même votre CHAUFFAGE CENTRAL

par Marc CHASSAIN

Collection :

Les Sélections de « Système D »

Description du matériel nécessaire
Chaudière, radiateurs, tubes, vase
d'expansion, etc.

Mise en œuvre des éléments, exemples
d'installation, conseils et précautions
pour le réglage et l'entretien, etc.

PRIX : 60 francs.

Ajoutez la somme de 10 francs pour frais d'expédition
à votre chèque postal (C.C.P. 253-10), adressé, 43, rue
de Dunkerque, Paris-X^e. Ou demandez-la à votre
marchand de journaux qui vous la procurera.

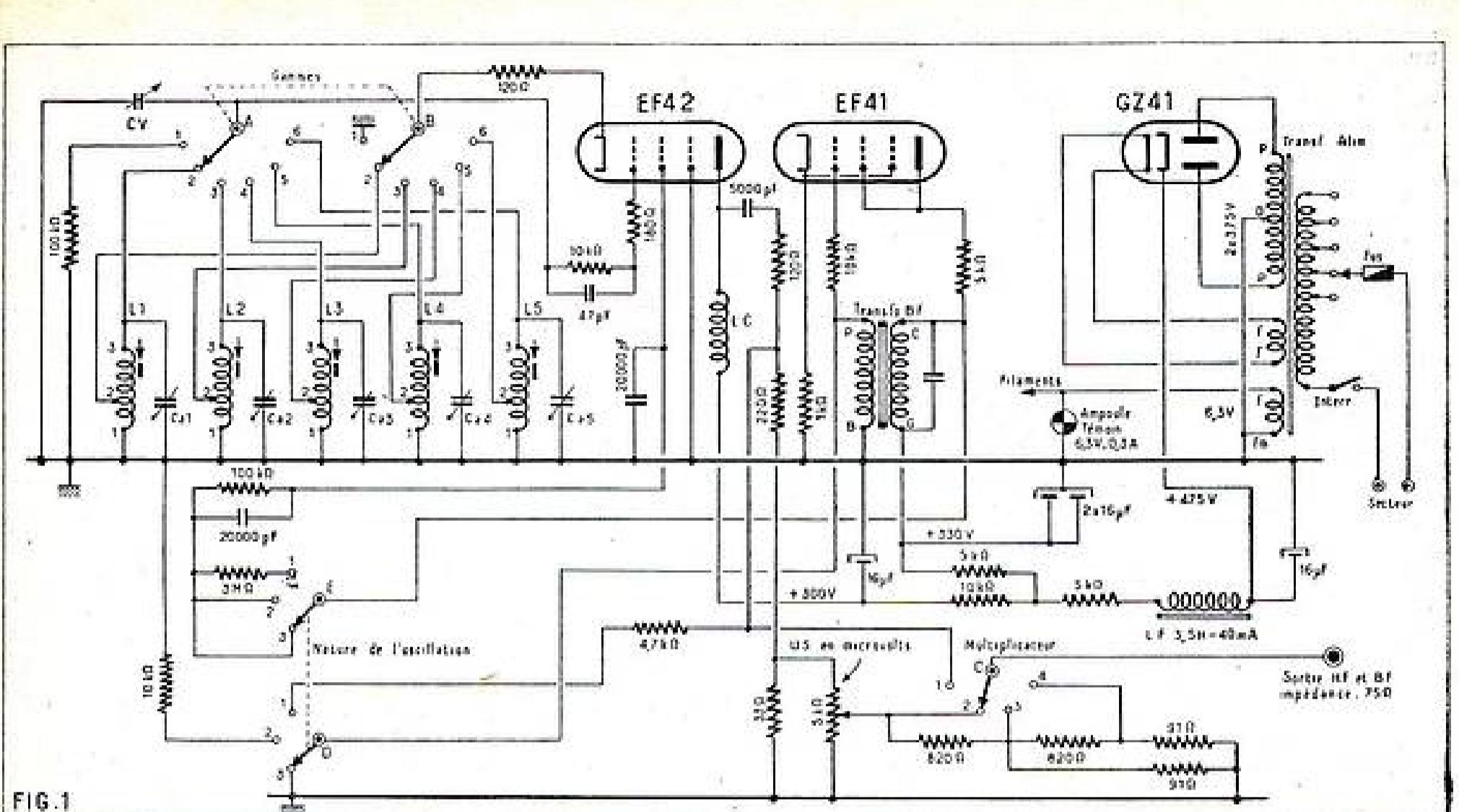


FIG. 1

GÉNÉRATEUR HF MODULÉ

L'appareil dont nous vous proposons la construction a fait l'objet d'une étude très sérieuse et la qualité obtenue permet de le classer dans la catégorie des générateurs d'atelier.

Voici ses principales caractéristiques : Il couvre sans trou les gammes suivantes :
1° 100 à 300 Kc (3.000 à 1.000 m).
2° 300 à 1.000 Kc (1.000 à 300 m).
3° 1 à 3 Mc (300 à 100 m).
4° 3 à 10 Mc (100 à 30 m).
5° 10 à 30 Mc (30 à 10 m).

Le signal fourni peut être de la HF pure ou de la HF modulée à 400 périodes. Ce générateur est pourvu d'un atténuateur à décade, complété par un atténuateur progressif qui permet de faire varier la tension du signal de 0,1 V à 100 μ V. En outre, on peut obtenir une tension fixe de 1 V HF.

Sur la même sortie que pour la HF, on peut également obtenir le signal BF de 400 périodes dont la tension peut aussi être réglée par l'atténuateur.

Comment est constitué ce générateur.

La meilleure façon de s'en rendre compte est d'examiner le schéma de la figure 1. L'oscillation HF est fournie par une EF42 montée en ECO. Pour couvrir les 5 gammes précitées, cette lampe est associée à 5 bobinages pouvant être sélectionnés par un commutateur à 2 sections, 6 positions. La sixième position est celle d'arrêt. Elle permet d'interrompre la production du signal HF sans supprimer l'alimentation de la lampe. On sait, en effet, que pour obtenir le fonctionnement stable d'une lampe oscillatrice, il est nécessaire que ces électrodes et en particulier le filament soient sous tension depuis un certain temps. Si, au cours de l'utilisation d'une hétérodyne, on a besoin d'arrêter la production du signal HF, il est irrationnel de couper l'alimentation à l'aide de l'interrupteur général. En effet, à la remise en fonctionnement, il faudra attendre que la lampe

oscillatrice retrouve les mêmes conditions de stabilité. Ici, il suffit de placer le commutateur de gammes en position arrêt, puis, le moment venu de le remettre sur la gamme désirée et on n'a à craindre aucune perturbation. La position arrêt introduit entre la masse et la grille de la lampe, une résistance de 100.000 Ω pour éviter que cette électrode soit « en l'air ».

Les bobinages sont accordés par un CV de 490 pF. Chacun d'eux est muni d'un trimmer, de manière à faire coïncider les fréquences produites avec les graduations du cadran. La section A du commutateur relie le sommet du bobinage sélectionné à la grille de commande de la lampe. Dans ce circuit grille, nous trouvons une résistance de 10.000 Ω shuntée par 50 pF et, en série avec cet ensemble, une résistance de 180 Ω .

La section B du commutateur réunit la prise intermédiaire des bobinages à la cathode de la lampe suivant la disposition propre au montage ECO. Une résistance de 120 Ω est placée dans le circuit cathode. Elle contribue à obtenir une tension constante du signal HF produit.

Le circuit plaque, où on recueille le signal HF, est chargé par une self de choc. Nous laisserons momentanément de côté le circuit écran.

L'oscillation BF nécessaire à la modulation est obtenue à l'aide d'une EF41 utilisée en triode (écran relié à la plaque). Cette lampe est associée à un transfo BF faisant fonction de bobinage oscillateur. Le secondaire qui est placé dans le circuit plaque de la lampe est accordé par un condensateur de 20.000 pF et ainsi résonne sur 400 périodes. Le primaire qui est l'enroulement d'entretien est dans le circuit grille du tube. Le sens de branchement de ces enroulements est tel qu'il donne un couplage propice à l'entretien des oscillations. La résistance de 5.000 Ω que vous remarquez dans le circuit plaque assure à l'oscillation la forme sinusoïdale nécessaire.

Il en est de même pour la résistance de 1.000 Ω non déconnectée du circuit cathode.

Le commutateur D-E à 2 sections, 3 positions permet d'obtenir, à volonté, soit un signal « Entretenu pur », soit un signal « Entretenu modulé », soit enfin le signal BF 400 périodes seul. En position 3, vous voyez que la section D court-circuite le primaire du transfo de l'oscillateur BF. Dans ces conditions, il n'y a aucune production de signal BF et par conséquent pas de modulation du signal HF.

En position 2, cette section place une résistance de 10.000 Ω sur cet enroulement, ce qui convient à l'entretien des oscillations. En position 1, le signal BF est aiguillé vers l'atténuateur par une résistance de 4.700 Ω .

Voyons les liaisons établies, pour les mêmes positions, par la section E. En position 3 et 2, vous constatez qu'elle réunit le sommet de l'enroulement plaque du bobinage oscillateur BF à l'écran de la EF42 (oscillatrice HF).

On obtient ainsi une modulation à courant constant par l'écran. Dans le circuit, nous voyons une résistance de 100.000 Ω shuntée par un condensateur de 20.000 pF et un condensateur de 20.000 pF en dérivation vers la masse. La résistance est nécessaire pour l'alimentation de l'écran en courant continu. Les deux condensateurs forment un diviseur de tension capacitif qui fixe le taux de modulation à 30 % environ.

En position 1, cette section introduit une résistance de 3 M Ω dans le circuit écran, ce qui a pour effet d'arrêter l'oscillation de la EF42 et par conséquent la production du signal HF.

Du circuit plaque de la EF42, le signal HF est appliqué à l'atténuateur par un condensateur de 5.000 pF. À la sortie de ce condensateur, nous avons une résistance de 120 Ω , une de 220 Ω et un potentiomètre de 5.000 Ω linéaire shunté par une résistance de 33 Ω . Ces valeurs font, qu'au sommet du potentiomètre, on a un signal HF de

Si V_H entre les résistances de 100 et 200 μ F, une tension soit de 1 V.

Le courant des potentiomètres atteint le maximum lorsque la tension V_H est de 200 μ V. Les deux broches 1 des supports EF42 et EF43 se connectent à la source de 20000 μ V. Elles sont reliées au relais A et sont reliées à la source 2 de 100000 μ V. Le point intermédiaire et la source de 100000 μ V sont correspondantes aux potentiomètres 2, 3 et 4 d'un multiplicateur tandem que la partie 1 est reliée au point de jonction des résistances de 100 et 200 μ F.

Les positions 1 et 2 se communiquent, en étant une broche P2 de 1 V sur la sortie du générateur. Ces positions 2, 3 ou la tension 100 μ V renvoient sur le circuit de potentiomètre qui peut varier entre la position de 0 à 20000 μ V et 100000 μ V. La tension 100000 μ V est de 1 V. La tension 100000 μ V est la tension maximale sur le point de jonction entre les deux résistances de 100000 μ V et 20000 μ V.

La position 3 de l'EF42 est reliée au circuit de 100000 μ V et 20000 μ V. Ces trois positions 1, 2 et 3 sont reliées entre elles par un condensateur de 20000 μ F. Elles sont reliées au relais A et sont reliées à la source 2 de 100000 μ V et 20000 μ V. Ces trois positions 1, 2 et 3 sont reliées entre elles par un condensateur de 20000 μ F. Elles sont reliées au relais A et sont reliées à la source 2 de 100000 μ V et 20000 μ V.

Entre la broche 1 de la section 2, qui communique avec la partie 1 du multiplicateur et la tension 100000 μ V et 20000 μ V.

Ce relais A est relié à la source 2 de 100000 μ V et 20000 μ V.

La tension 100000 μ V et 20000 μ V fait alors un décalage maximal de 1% d'impédance capacitif.

L'alimentation est alternative. Il y a donc un transformateur qui donne les différentes tensions. Le 100000 μ V est renvoyé par une ligne GZ41. Ce transformateur comprend une tension de 100000 μ V et une de 100000 μ V et deux condensateurs électrostatiques de 100000 μ F. Les tensions plongent de 100000 μ V et 100000 μ V en raison d'électrolyse, c'est à dire qu'il existe un potentiel électrique de 200000 μ V et une condensateur électrostatique de 200000 μ F.

Les tensions des lampes sont alimentées en parallèle. Ce circuit comprend une ampoule lumineuse qui indique que l'appareil est en état pour fonctionner.

Réglages.

On regarde d'abord les trois supports de lampes lumineuses, les relais A, B, C et D et les transformateurs. Dans le tableau, on voit la plupart des supports, les bobinages, le rail de relais, et le rail de filtre. Tous le disques des relais, qui disposeront les divers condensateurs électrostatiques, le transformateur 100000 μ V, le multiplicateur variable et le transformateur d'alimentation. Tous les potentiomètres, tous les points avant, en bout de ligne, sont reliés à la source 100000 μ V et 200000 μ V. Ce potentiomètre et les plages peuvent être utilisés pour régler la graduation en décalage des différents potentiomètres sans maladie pour que la ligne avant de relais pour les lampes soit arrivée des organes qui doivent régler cette ligne. Ces organes sont 1. Le multiplicateur de tension, 2. Le multiplicateur de tension, 3. L'interrupteur, 4. Le potentiomètre de 200000 μ V et le multiplicateur de multiplicateur.

On fait encore sur le potentiomètre avant le point d'ajustement et le circuit d'ajustement de GZ41. Le potentiomètre avant va faire ce qu'il faut au filtre du 100000 μ V. On ajuste la tension 100000 μ V par un potentiomètre. Pour déterminer la position du toutes les positions, il faut s'inscrire dans figures 2 et 3.

Longez tout, cela est fait, on réalise le montage. Les résistances dans 2. Un transformateur dont résistance et un résistor par des 100 ohms. Avec une 100 ohm, on réunit les résistances à la partie 1 des bobinages 41. Le potentiomètre 1 de la partie 1 de 100000 μ V est relié à la source 100000 μ V. A cette fin, on connecte la partie 1 de la tension 100000 μ V. Elle est ensuite reliée au relais A. Elles sont reliées au relais A, le bobinage central et les bobines 3, 4. Il est supporté par EF42. Le bobinage central et la source 2 de support EF42 sont reliés à GZ41. Il a le point milieu de l'ensemble 100000 μ V de transformateur d'alimentation.

Avant de filer, on relie 1 à la section 2, qui communique avec la partie 1 du multiplicateur d'ajustement, les broches 1 des supports EF42 et EF43. Le potentiomètre 1 de 100000 μ V est relié à la source 2 de 100000 μ V et 200000 μ F. Les broches 2 de 100000 μ V sont reliées à la source 2 de 100000 μ V et 200000 μ F. Entre la source 2 de 100000 μ V et 200000 μ F, on relie 2 à la section 2, qui communique avec la partie 1 du multiplicateur d'ajustement.

On relie la source 2 de 100000 μ V et 200000 μ F à la partie 1 du multiplicateur d'ajustement. On relie 2 à la section 2, qui communique avec la partie 1 du multiplicateur d'ajustement.

Entre la source 2 de 100000 μ V et 200000 μ F, on relie 2 à la section 2, qui communique avec la partie 1 du multiplicateur d'ajustement.

Entre la source 2 de 100000 μ V et 200000 μ F, on relie 2 à la section 2, qui communique avec la partie 1 du multiplicateur d'ajustement.

Entre la source 2 de 100000 μ V et 200000 μ F, on relie 2 à la section 2, qui communique avec la partie 1 du multiplicateur d'ajustement.

Entre la source 2 de 100000 μ V et 200000 μ F, on relie 2 à la section 2, qui communique avec la partie 1 du multiplicateur d'ajustement.

VIENT DE PARAITRE

NUMÉRO SPÉCIAL de RADIO-PLANS

LES POSTES PORTATIFS

Tous les schémas, plans, explications, commentaires, permettant la réalisation et la mise au point de

6 POSTES UN RÉCEPTEUR CLASSIQUE

Super 4 lampes sur piles

UN RÉCEPTEUR SÉRIEUX

5 lampes pile-secteur

UN RÉCEPTEUR SECTEUR QUI FONCTIONNE SUR PILES

7 lampes pile-secteur avec éta-
de sortie spécial sur secteur.

UN MONTAGE INHABITUEL

Pile-secteur avec étage push-

POUR LE SCOUT

POUR LE CAMPING

Détectrice à réaction pour écoute sur H.P.

UN MONTAGE VRAI SIMPLE

Détectrice pour écoute sur

Chez votre marchand de journaux.
En vente : 125 francs le num.
S'il ne l'a pas reçu il peut se le faire envoyer par messageries.
TRANSPORT-PRESSE

TOUS NOS LECTEURS QUI S'ABONNENT OU SE RÉABONNENT

(par anticipation si leur abonnement n'est pas terminé.)

**RECEVROI
GRATUITEMENT
CE NUMÉRO
SPÉCIAL**

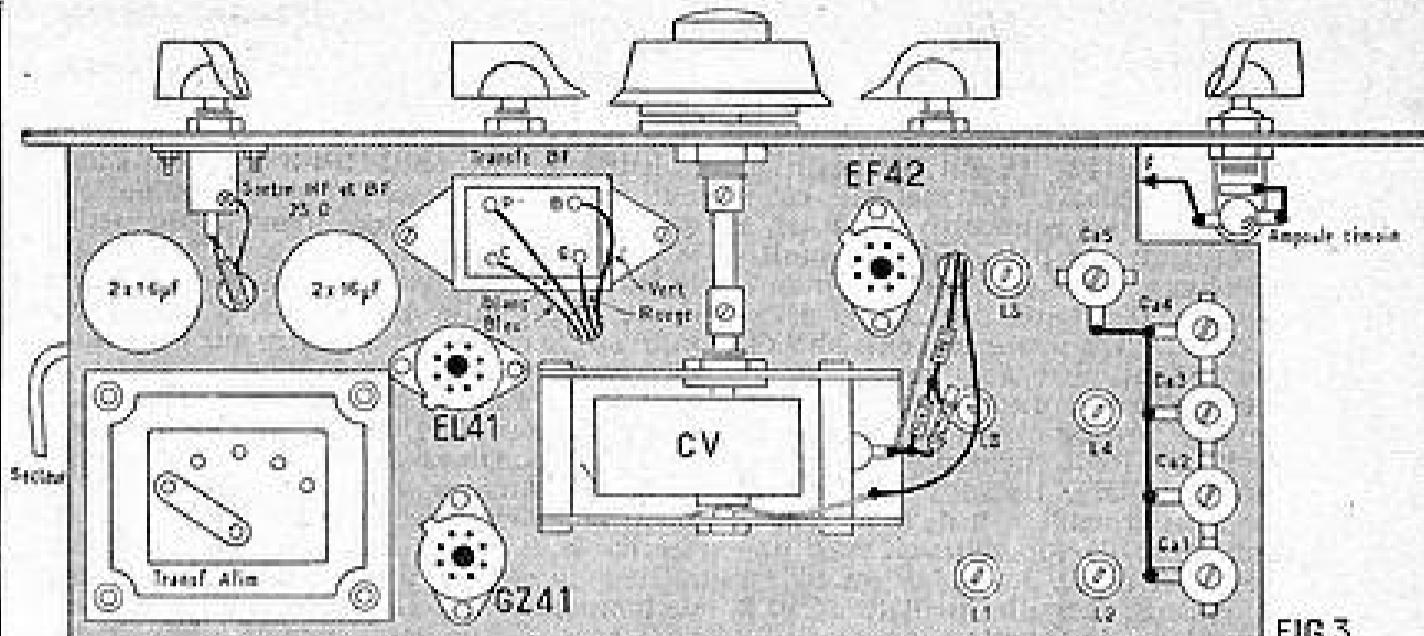


FIG 3

Sur ce dessin le support de lampe EF 41 est désigné par erreur EL 41.

cosses *a* et *b* du relais *F*. Ces cosses sont reliées une à une crosse secteur et l'autre à la crosse *r* du transformateur d'alimentation. Par un cordon blindé à deux conducteurs, on relie cette crosse *r* et la seconde crosse secteur à l'interrupteur. La gaine de ce fil est naturellement soudée à la masse.

Mise au point.

La mise au point de cet appareil de mesure consiste uniquement à faire cadrer les indications du cadran avec la fréquence émise. Nous avons donné dans un article une méthode d'étalonnage dont on pourra s'inspirer.

On peut procéder de la manière suivante : On

"parfaitement aligné".

le récepteur sur une fréquence du bas de cette gamme (fréquences les plus basses). On couple la sortie HF du générateur avec l'antenne du récepteur. On accorde le générateur sur la même fréquence que le poste. En agissant sur le noyau du bobinage correspondant du générateur, on cherche à obtenir le maximum de signal. On règle ensuite le poste et le générateur sur une fréquence du haut de la gamme, et on ajuste le trimmer du générateur toujours de manière à obtenir le maximum de signal. La même opération est à répéter pour toutes les gammes de l'hétérodyne.

A. BARAT.

UN LIVRE VRAIMENT NOUVEAU !

300 IDÉES SIMPLES

Pour réparer, dépanner,
améliorer, improviser,
dans tous les domaines
du bricolage

Un volume de 160 pages sous couverture kromekote en quatre couleurs

*

Toutes librairies : 350 francs
et à SYSTÈME "D", 43, rue de Dunkerque
PARIS - X^e — C. C. P. : 259-10


SYSTÈME « D »
LA GRANDE REVUE FRANÇAISE
de BRICOLAGE et de
TRAVAUX D'AMATEURS
TOUS LES MOIS

84 pages

50 francs

TÉLÉVISEUR MULTICANAL ÉQUIPÉ AVEC UN TUBE 54 COURT

PLATINUM MF (MALAR-500) PRECOPAL

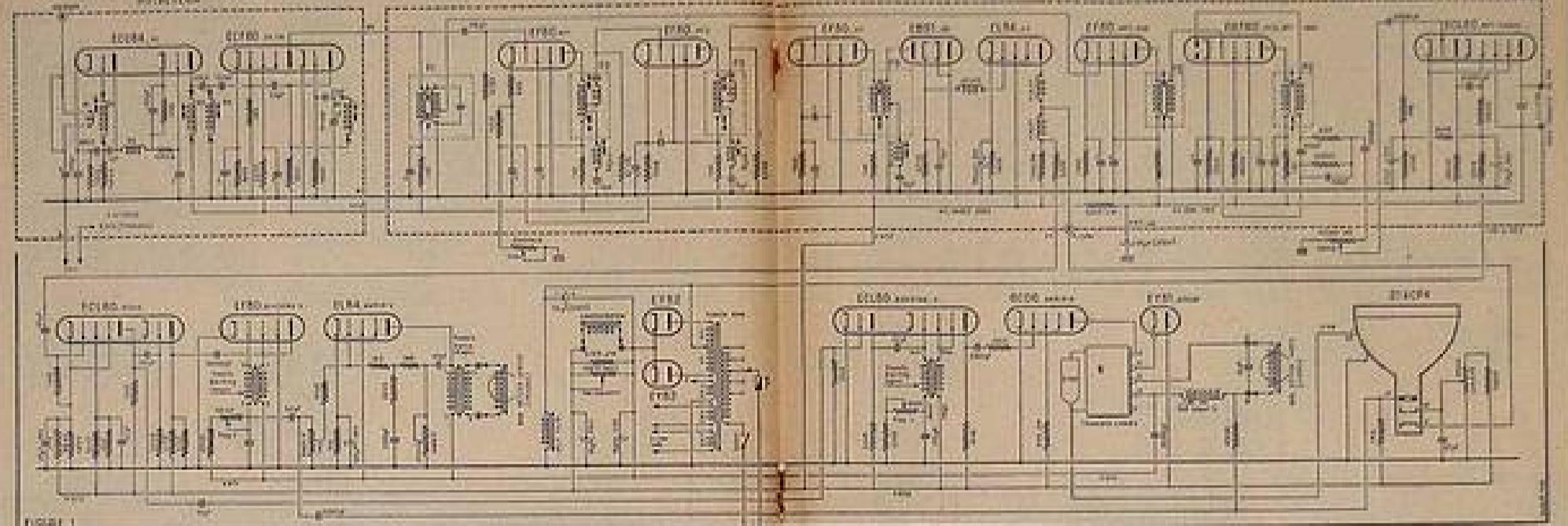

九四

On peut distinguer une troisième école dont les premiers auteurs furent les deux savants qui dirigent des observatoires de l'Académie de ST. PETERSBOURG. Ces deux savants démontrent que l'atmosphère est un système solaire dans lequel la matière est dispersée sous forme de particules et de corpuscules.

Un comité de l'Union des écrivains et artistes de France a été fondé pour préparer les prochaines élections législatives. Tous d'accord, il feront prendre le rôle de révolution à leur travail pour faire partie de tel. Ainsi que disent certains, ce qui va suivre sera aussi une révolution dans la littérature française. Ces derniers jours, un grand nombre de personnes ont été arrêtées, mais elles sont toutes libres.

14-0001

L'opposition des conservateurs, dans les deux dernières années, a été dirigée contre la révolution dans les relations entre les deux classes, contre les partis communistes et socialistes, contre l'abolition de l'esclavage noir, les forces des faibles et leurs meilleures qualités humaines, contre les personnes moins avancées dans la science, préférant la défigure et l'humiliation d'elles-mêmes.

provincias EPO. Los resultados de 1930 presentan la predominancia de la cultura de 22.0 grados, siendo menor el cultivo de la granos en 1931. En 1932 se observa una reducción en el cultivo de los granos y un aumento de la superficie destinada a la siembra de maíz. La cifra de maíz en 1933 es menor que la de 1932, lo que indica que el cultivo de maíz ha disminuido.

de 1000 à 10000 ohms. L'effet est alors d'autant plus marqué que les résistances des deux extrémités de la bobine sont élevées, mais que l'inductance est faible (fig. 1). Cela se révèle difficile lorsque l'on tente de déterminer la valeur de la bobine en utilisant des méthodes de lecture à 2000 ohms (ou supérieurs), les lectures étant alors sensiblement égales à la tension normale de la source de tensionnement de l'appareil-test.

La diminution du signal sous la charge n'est pas entièrement due à l'absence complète ou quasi complète de courant dans les bobines. Celles-ci tiennent également une partie des décharges électriques d'une tension de 10000 ohms, et ce sans compensation de 10000/2000. Celle-ci devient très importante pour certaines charges.

Le dernier transformateur acceptera uniquement la plupart d'entre elles (fig. 2) pour les décharges du signal. Mais, le signal apparaît sur l'ensemble des trois résistances de 10000 ohms, par une compensation de 10000/2000, lorsque ces dernières sont en court-circuit. Il est donc nécessaire de faire varier la charge pour déterminer la tension de la bobine et l'obtenir à l'aide d'un voltmètre à courant fort. Le résultat obtenu pour le deuxième transformateur est donné dans la figure 3, où l'on voit que la tension de la bobine diminue de 1000 à 10000 ohms, et qu'il existe une dépression importante au cours de l'application des tensions d'essai de la bobine. On peut néanmoins utiliser la méthode de 1000 à 10000 ohms pour 1000 ohms de charge, puisque il y a assez peu de diminution dans la tension d'application des tensions d'essai de la bobine.

Le deuxième transformateur est utilisé au point minimum de charge, sans de surcharge. Le signal obtenu pour les tensions de la résistance de 10000 ohms est donné dans la figure 4. Il montre une diminution de tension de 1000 à 10000 ohms.

Il résulte de ces résultats que nous recommandons

卷之三

Le premier stage MPP de cette chaîne est dédié avec une XPP, dont la grille est étiquetée par l'entraîneur comme étant « le personnage transformateur de la chaîne humaine ». Celle-là sera en effet la partie principale des entraînements de 1000 Q pendant plus de 10000 pft. Dans un second plateau de travail le préparateur d'un transmetteur de télévision de l'Université de Montréal, René Léveillé, nous présente une XPP. Ce deuxième stage utilise la partie première d'une ligne d'EDM-1000. Cette partie est prélevée sur une séparation de l'ensemble de 200 Q étiquetée par 3 500 pft. La grille, grille et anodes, sont à l'heure et réussissent à délivrer 20 débitations pour 8 500 pft.

D'autres études ont été menées pour le pétrole saharien, par une équipe dirigée par le chercheur André de la FOUILLÉE. Ces dernières, mises en direction de la grande compagnie pétrolière la Total, ont démontré que les réserves de pétrole dans le bassin du Golfe d'El Dakhla sont très faibles, soit environ 300 millions de tonnes. La partie pétrolière de la FOUILLÉE a été créée à Paris, mais les recherches sur ce sujet ont été menées au sein de l'INRS.

Les cellules à base endotrophe consomment de nos deux *lactosid*. Ces dernières sont polarisées dans nos gouttes de la même façon. Nous avons alors mis en évidence des tensions horizontales négatives de -0,0001 à -0,0003 et des tensions de 0,0005 à 0,0008 de millivolts qui démontrent certaines pressions jusqu'à -50 mV sur l'endotropisme et le glucose. Les perturbations du glucose ont provoqué la diminution des -0,0001 à 0,0002 de la tension horizontale des cellules, des -0,0003 à 0,0005. Ces dernières ont été mesurées par des tensions comprises entre 20 et 50 mV.

Les deux cellules dont nous venons de parler se trouvent dans la forme d'une petite protubérance ou protéoglycan qui nous donne l'appellation de nos deux premières cellules de l'endotropisme, mais les deux

Los bases de tiempo

Somos conscientes hoy de la importancia que tienen los sistemas de control y manejo de tiempos en las organizaciones. Los sistemas de control y manejo de tiempos son sistemas de control y manejo de tiempos en las organizaciones. Los sistemas de control y manejo de tiempos son sistemas de control y manejo de tiempos en las organizaciones.

Le résultat de cette étude montre que l'efficacité de la thérapie par le bœuf est inférieure à celle de la thérapie par le cheval.

Le parti populaire d'aujourd'hui pour des réformes progressistes au service de tous.


Sur la face droite du plateau, au bord de la
trouée de l'abîme, une érosion
a creusé un vaste et très étendu plateau
qui débouche sur la mer par une large baie.
Le plateau est bordé à l'est par une falaise
qui descend en pente douce jusqu'à la mer.

On peut alors poser la question des risques et dégâts des dommages à l'Etat de la partie administrative des personnes et à l'ordre public. 10 000 personnes ont été délogées et ce n'est pas une chose sans conséquences. Mais les dommages à l'Etat sont au contraire réduits par l'absence de dégâts matériels dans les immeubles, le caractère temporaire des délogements et le caractère précaire de l'habitation. Les dégâts à l'Etat sont donc très faibles. Les dégâts matériels sont également très faibles. Ainsi que dit M. le député socialiste, il y a eu quelques dégâts matériels mais rien de très important. Il y a eu quelques dégâts matériels mais rien de très important. M. le député socialiste, il y a eu quelques dégâts matériels mais rien de très important. M. le député socialiste, il y a eu quelques dégâts matériels mais rien de très important.

all forms of colitis, were randomized to 5-aminosalicylic acid (5-ASA) or mesalamine enemas. Mesalamine was chosen because it is a more potent anti-inflammatory agent than 5-ASA. The patients were monitored for 12 months. Overall 7 patients (one administered the 5000 mg/5 mL dose) developed a recurrence of colitis. This compares with 11 of 11 patients who received 5-ASA. The difference was not statistically significant.

La storia della medicina ha dimostrato sempre che, soprattutto a ogni nuovo sviluppo tecnologico, i cambiamenti professionali e filosofici sono molto più lenti. La storia della medicina ha dimostrato sempre che, soprattutto a ogni nuovo sviluppo tecnologico, i cambiamenti professionali e filosofici sono molto più lenti.

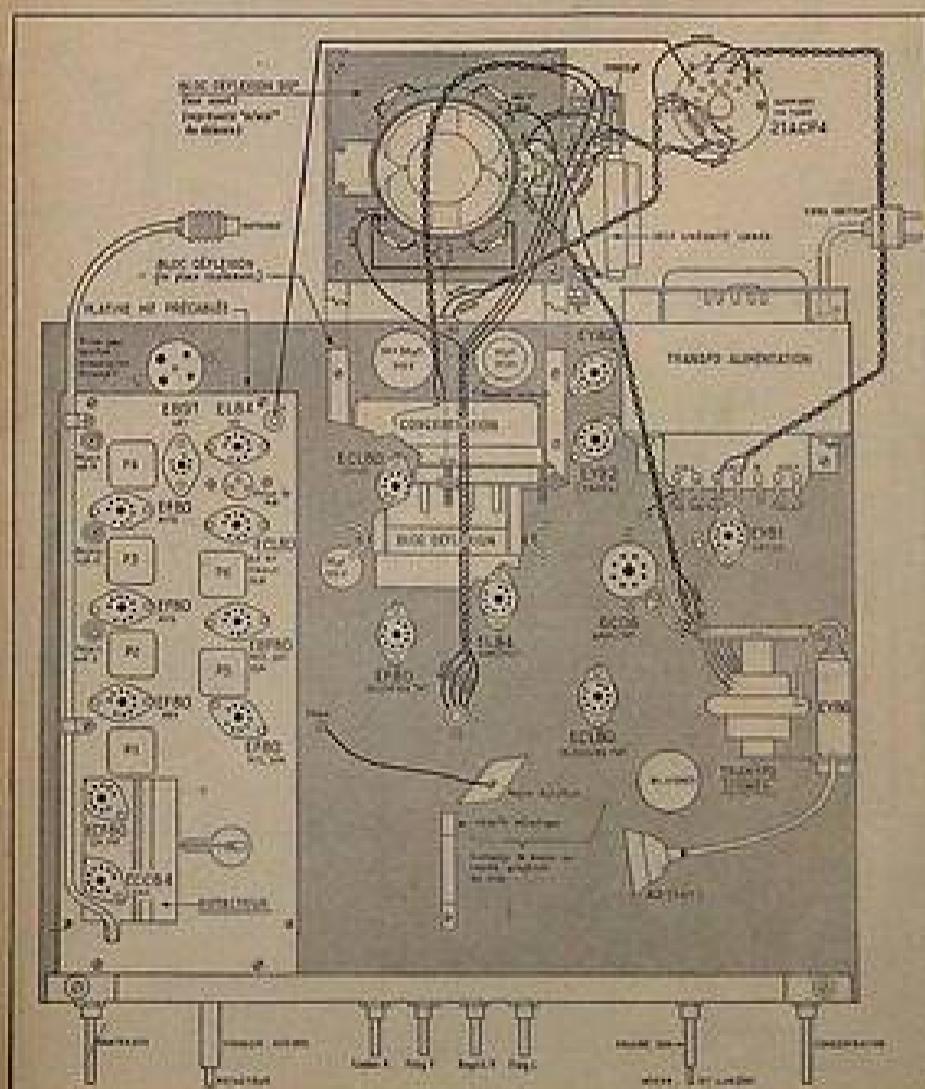que se realizó en 1929 en G. La segunda parte contiene una introducción a la psicología y el lenguaje. En la tercera parte se expone la teoría de la psicología social.



四

Exposition du message.

Page 22/42

On a donc dans le Marconi Standard un préamplificateur avec deux étages de la classe B et un support ECC81, une tête tenuée de 1000 V.

On va voir comment se rapportent les deux étages à leur fonctionnement. On voit que l'entrée de l'oscillateur est en classe A et que l'oscillateur ECL80 (1) est en classe C. Les deux étages sont donc en classe A. La tension d'oscillation est alors appliquée à l'entrée de l'amplificateur EF80 (2). L'oscillateur ECL80 (1) est donc en classe C et il faut donc faire attention à ce qu'il n'y ait pas de résonance dans l'oscillateur. Cela éviterait à l'oscillateur de se déclencher.

On va voir comment se rapportent les deux étages à leur fonctionnement. On voit que l'entrée de l'oscillateur est en classe A et que l'oscillateur ECL80 (1) est en classe C. Les deux étages sont donc en classe A. La tension d'oscillation est alors appliquée à l'entrée de l'amplificateur EF80 (2). L'oscillateur ECL80 (1) est donc en classe C et il faut donc faire attention à ce qu'il n'y ait pas de résonance dans l'oscillateur. Cela éviterait à l'oscillateur de se déclencher.

Une entrée de l'oscillateur (1) passe par un condensateur de 100 pF et une résistance de 100 kΩ pour donner une tension d'oscillation de 1000 V. La tension d'oscillation passe ensuite par un préamplificateur ECC81 (2) et une résistance de 100 kΩ pour donner une tension d'oscillation de 1000 V. La tension d'oscillation passe ensuite par un préamplificateur ECC81 (2) et une résistance de 100 kΩ pour donner une tension d'oscillation de 1000 V.

On va voir comment se rapportent les deux étages à leur fonctionnement. On voit que l'entrée de l'oscillateur est en classe A et que l'oscillateur ECL80 (1) est en classe C. Les deux étages sont donc en classe A. La tension d'oscillation est alors appliquée à l'entrée de l'amplificateur EF80 (2). L'oscillateur ECL80 (1) est donc en classe C et il faut donc faire attention à ce qu'il n'y ait pas de résonance dans l'oscillateur. Cela éviterait à l'oscillateur de se déclencher.

On va voir comment se rapportent les deux étages à leur fonctionnement. On voit que l'entrée de l'oscillateur est en classe A et que l'oscillateur ECL80 (1) est en classe C. Les deux étages sont donc en classe A. La tension d'oscillation est alors appliquée à l'entrée de l'amplificateur EF80 (2). L'oscillateur ECL80 (1) est donc en classe C et il faut donc faire attention à ce qu'il n'y ait pas de résonance dans l'oscillateur. Cela éviterait à l'oscillateur de se déclencher.

On va voir comment se rapportent les deux étages à leur fonctionnement. On voit que l'entrée de l'oscillateur est en classe A et que l'oscillateur ECL80 (1) est en classe C. Les deux étages sont donc en classe A. La tension d'oscillation est alors appliquée à l'entrée de l'amplificateur EF80 (2). L'oscillateur ECL80 (1) est donc en classe C et il faut donc faire attention à ce qu'il n'y ait pas de résonance dans l'oscillateur. Cela éviterait à l'oscillateur de se déclencher.

On va voir comment se rapportent les deux étages à leur fonctionnement. On voit que l'entrée de l'oscillateur est en classe A et que l'oscillateur ECL80 (1) est en classe C. Les deux étages sont donc en classe A. La tension d'oscillation est alors appliquée à l'entrée de l'amplificateur EF80 (2). L'oscillateur ECL80 (1) est donc en classe C et il faut donc faire attention à ce qu'il n'y ait pas de résonance dans l'oscillateur. Cela éviterait à l'oscillateur de se déclencher.

RADIOBOIS

Cette partie page 10.

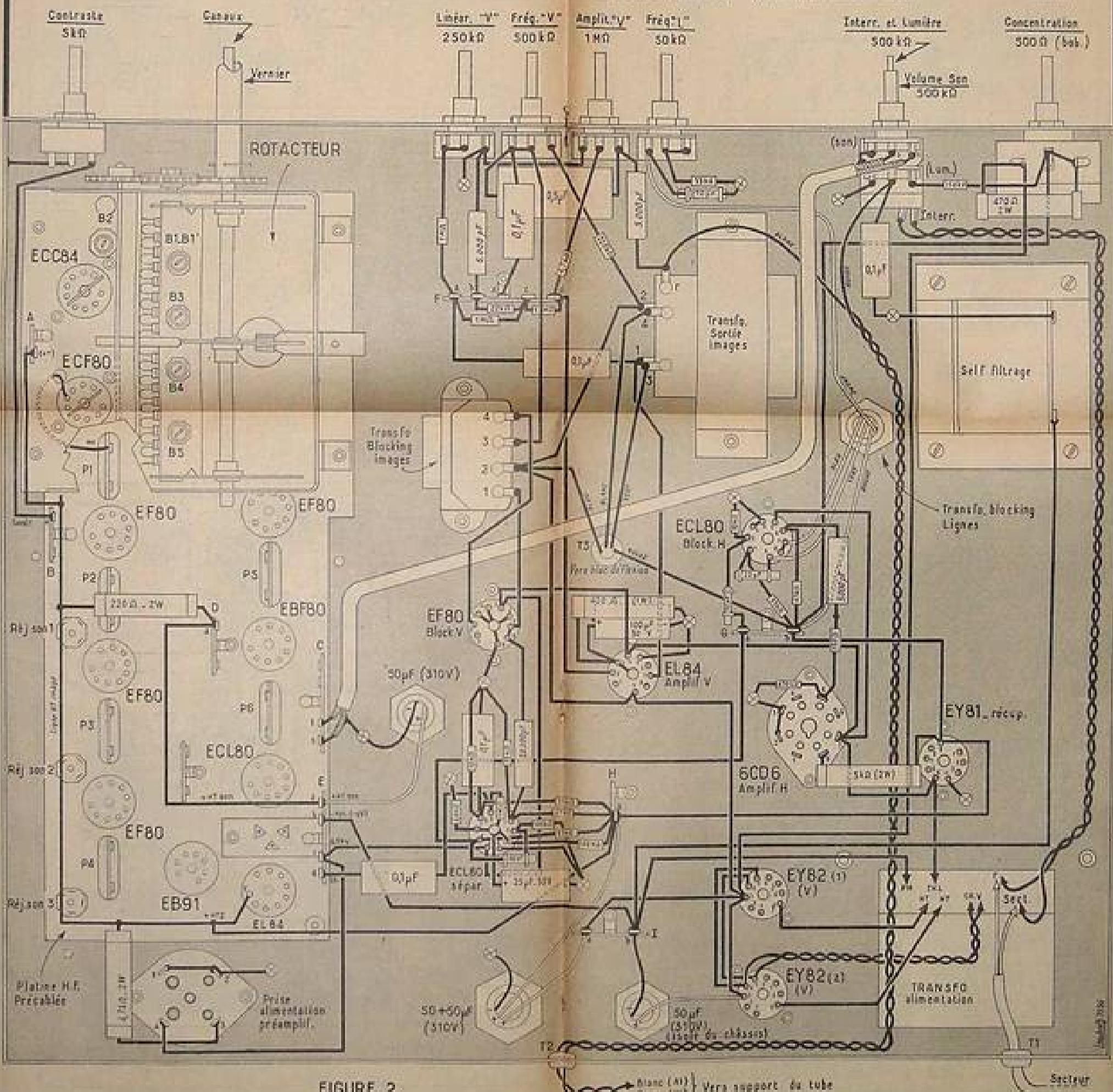



FIGURE 2

RÉCEPTEUR A TRANSISTORS, SENSIBLE ET SÉLECTIF

(A double détection et deux circuits accordés.)

par Lucien LEVEILLEY.

La technique des transistors est dans ses premiers balbutiements. Extrêmement intéressante pour le présent, elle est pleine de promesses pour l'avenir. Certains faits, surprennent les chevrons de la radio (et même davantage ceux-ci que les pros). Les nouveaux accessoires se comportent d'une façon très différente des lampes). Ceux qui ont l'esprit curieux et expérimental, trouveront dans ces nouveaux montages de quoi satisfaire leurs goûts ! Un exemple (entre beaucoup d'autres, que nous « découvrirons » certainement au cours de nos essais à venir, et que nous ne manquerons pas de vous faire connaître). Nous avons remarqué qu'en mettant à la terre les

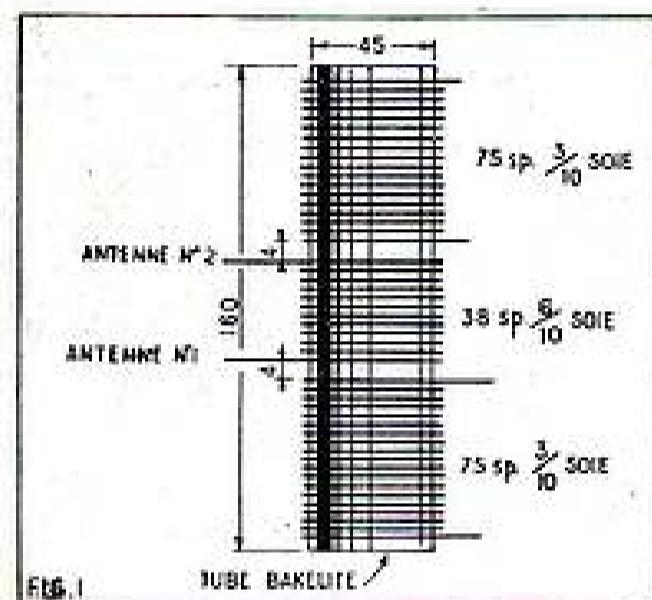

circuits magnétiques des transfos BF et de sortie, la puissance de réception diminuait considérablement !

En conséquence de quoi nous isolons les dits transfos dans nos montages expérimentaux ! Pour la même raison, les transfos ayant chacune de leurs rangées de spires isolées l'une de l'autre par du papier paraffiné, donnent de meilleurs résultats que d'autres dont l'isolation entre rangées de spires est moins bien assurée.

Le bobinage du récepteur que nous allons vous décrire lui assure une parfaite sélectivité (deux circuits accordés). Il lui assure également une grande sensibilité (associé à deux diodes de détection au germanium). Il est spécial (ne se trouve pas dans le commerce), mais sa réalisation est extrêmement facile (bobinage cylindrique, sur un tube en bakélite). Son rendement est excellent (pratiquement, le maximum de self induction d'un bobinage cylindrique est atteint par un rapport d/l égal à l'unité — d étant le diamètre du bobinage et l sa longueur ; avec un rapport supérieur à l'unité, le bobinage serait trop encombrant !). Or, le bobinage de ce récepteur (très peu volumineux), a encore un rapport d/l égal à $1/3,6$, ce qui lui assure un très bon rendement. La capacité répartie de ce bobinage étant très faible, contribue également à lui assurer un excellent rendement.

Construction du bobinage (figure 1).

Sur un tube en bakélite de 16 cm de longueur et 45 mm de diamètre, on bobine en son milieu 38 spires jointives de fil de cuivre 6/10 isolé sous deux couches de soie. De part et d'autre de ce bobinage et à 4 mm d'écart, on bobine ensuite 75 spires

jointives de fil de cuivre 3/10, isolé sous deux couches de soie. Le gaupage de ce fil doit être en soie naturelle grège (c'est-à-dire de couleur grisâtre et brillante ou rose). Le fil gaupé sous soie verte est rigoureusement à prohiber, car la teinture de la soie étant à base de chrome et d'autres matières magnétiques, ses qualités d'isolation haute fréquence en sont extrêmement diminuées.

Double détection par deux diodes au germanium.


L'emploi de deux diodes au germanium, utilisées correctement (comme c'est le cas, dans ce récepteur), permet d'obtenir un gain de sensibilité important (cela se conçoit aisément et nos essais l'ont formellement confirmé). Le choix du type de diode n'est pas indifférent (ceci est tout particulièrement valable pour les récepteurs sans préamplification ni réaction — comme c'est le cas pour ce récepteur). En pratique, plus faible est la tension d'arrêt de la diode au germanium, plus celle-ci est sensible. C'est pourquoi nous avons utilisé dans notre montage, deux G2 type rouge

« Westelectal » de la Westinghouse (volts crête maximum : 1 V !).

Haut-Parleur.

Après essais de différents modèles de haut-parleurs, nous avons équipé ce récepteur d'un « Audax » à aimant au ticonal, type TAGA, à membrane en plastique (type interphone), de 6 cm de diamètre. Très sensible et bonne musicalité (autant que peut en donner un récepteur à transistors). Avec ce récepteur, le bruit de fond (souffle) est à peu près inexistant. Voici les caractéristiques de ce haut-parleur : résonance : 275 ; champ en Gauss de son aimant : 9.000. En attendant que l'on trouve sur le marché du matériel radio des haut-parleurs spéciaux pour les récepteurs à transistors, celui-ci, bien qu'étant d'un type « standard », nous paraît convenir particulièrement bien.

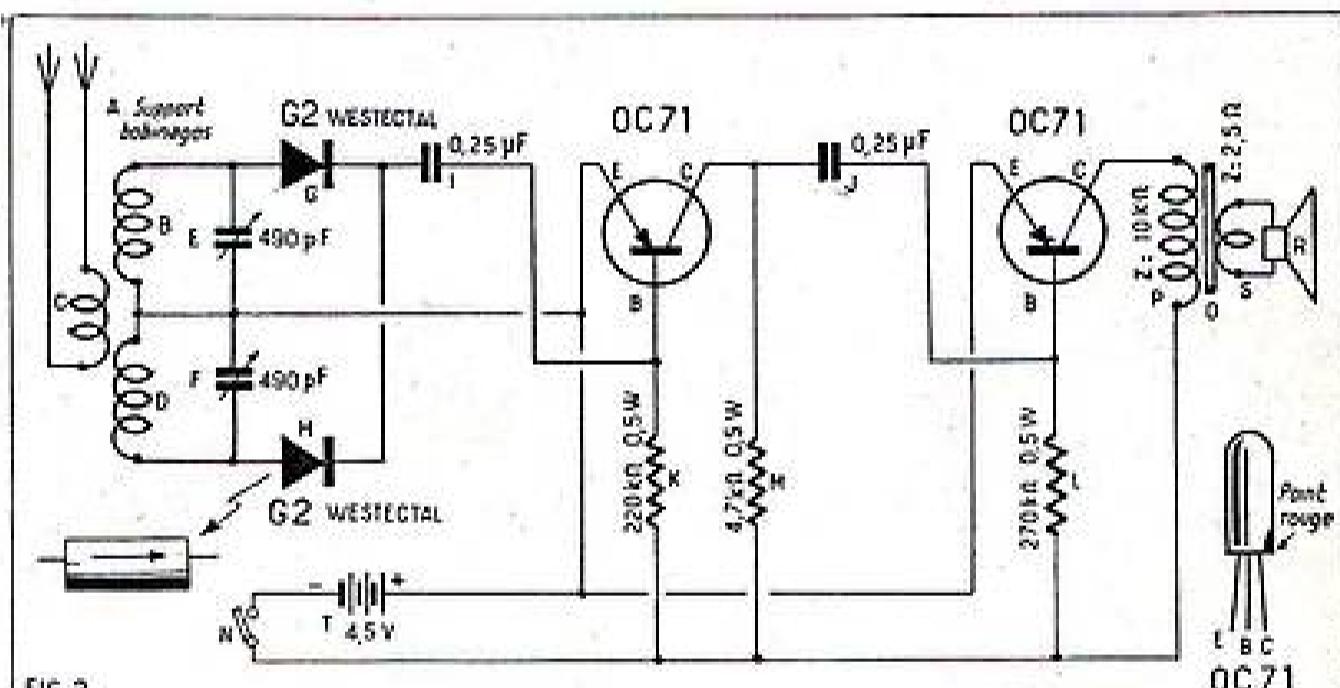Notre récepteur (comme tous les récepteurs à transistors) est peu volumineux (il entre aisément dans un petit coffret en contre-plaqué de 4 mm d'épaisseur, ayant 33 cm de longueur, 10 cm de largeur et 12 cm de profondeur). Uniquement pour



A. — Tube en bakélite, de 16 cm de longueur et 45 mm de diamètre.

B et D. — Fil de cuivre de 3/10^o, isolé sous deux couches de soie, bobiné à spires jointives sur le tube de bakélite. Chacun des deux enroulements comporte 75 spires et est distant de 4 mm de l'enroulement C. Tous les deux sont bobinés dans le même sens.

C. — Fil de cuivre de 6/10^o, isolé sous deux couches de soie, bobiné à spires jointives au milieu du tube de bakélite. Cet enroulement est bobiné dans le même sens que les deux enroulements B et D.

E et F. — Condensateurs variables du type miniature, de 490 pfd.

G et H. — Diodes au germanium, type G2 rouge « Westelectal », de la Westinghouse (marqués d'une flèche rouge, les monter comme indiqué sur figure).

I et J. — Condensateurs fixes, au papier, de 0,25 mfd.

K. — Résistance miniature, au graphite, de 1/2 W, 220.000 Ω .

L. — Résistance miniature, au graphite, de 1/2 W, 270.000 Ω .

M. — Résistance miniature, au graphite, de 1/2 W, 4.700 Ω .

Toutes ces valeurs ohmiques sont standard (ainsi, il est très aisé de se les procurer).

T. — Pile de poche (type Gnome ou similaire), pour boîtier petit modèle. Voltage : 4,5 V.

N. — Interrupteur miniature unipolaire.

O. — Transformateur de sortie, petit modèle.

P. — Primaire de ce transformateur, impédance : 10.000 Ω .

S. — Secondaire de ce transformateur, impédance 2,5 Ω à 400 pps.

R. — Haut-parleur Audax, type TAGA, à membrane en plastique.

Ce transformateur et ce haut-parleur sont du type standard et se trouvent aisément.

OC 71. — Transistors (transistrons OC 71 de la Radiotechnique).

C. I. E. L.

COMPTOIR INDUSTRIEL DE L'ÉLECTRONIQUE & RADIO-VALVES
140, rue Lafayette, PARIS-X^e - Tél : BOTzaris 84-48

NOUVEAUX TYPES

Importations marques ALLEMANDES (R.F.T. - W.F. - R.W.N.) U.S.A. (C.B.S.)

Tubes premier choix en emballage d'origine cacheté - Garantie totale 1 an

Types	Prix	Types	Prix	Types	Prix	Types	Prix	Types	Prix	Types	Prix
Types anciens											
Aa.....	580	EFP11.....	1.180	VCL11.....	1.250	EP43.....	770	UCH41.....	430	SFS.....	550
AB1.....	900	ECH21.....	120	VFT.....	180	EF10.....	1.450	UCH42.....	425	SPG3.....	520
AB2.....	900	FCL111.....	1.280	VY1.....	950	EF13.....	1.450	UCH81.....	460	SPM.....	680
ABC1.....	990	EDP11.....	1.670	VY2.....	950	EF80 /60X6.....	395	UF41.....	340	SIM.....	620
ABL1.....	1.380	EP11.....	960	Types et Miniature et Noval		EF85 /60Y7.....	395	UF42.....	405	SIO.....	615
AC2.....	650	EP12.....	960	et Noval		EP86.....	450	UF60.....	575	STM.....	690
AC80.....	980	EP13.....	980	DAP91 /1A85.....	395	EP89.....	375	UF85.....	585	6XTM.....	620
ACH1.....	1.280	EP14.....	1.050	DAP90 /1A85.....	410	EP90.....	590	UF90.....	425	SKRM.....	750
AD1.....	1.290	EM11.....	1.580	DC91.....	585	EP94.....	670	UF84.....	780	SLSM.....	1.250
AF3.....	690	EFM11.....	1.700	DC96.....	585	EP98.....	390	UY41.....	240	SGAT.....	890
AF7.....	690	EL111.....	690	DC98 /1A74.....	420	EL81 /6C10.....	685	UY85.....	480	SGCT.....	590
AK1.....	1.000	EL12.....	690	DF98 /1A74.....	440	EL84.....	370	Types U.S.A. Marque CBS-Hytron		SGJGT.....	565
AL1.....	850	EL134.....	1.180	DF97.....	510	EL85.....	1.250	Marque CBS-Hytron		SGKJCT.....	545
AL2.....	1.280	EM11.....	1.350	DF91 /1T4.....	395	EM90.....	365	OT4.....	480	SGOTOT.....	490
AL4.....	750	EZ11.....	750	DX91 /1B5.....	420	EQ80.....	580	IA1GCT.....	630	SVGOT.....	545
AM1.....	1.180	EZ12.....	780	DX92 /1A74.....	420	EY51.....	440	IUM.....	530	SV6SM.....	640
AM2.....	1.260	EZ1371S.....	1.050	DX96.....	465	EY81.....	375	IX3A.....	655	SV4GOT.....	380
AX50.....	1.500	RS391.....	16.500	DL98.....	665	LT80.....	520	IX3B.....	750	12AT6.....	460
AZ11.....	660	STV380 /40.....	4.800	EA901.....	340	P200 /6V4.....	270	IV74.....	550	12ATT.....	650
AZ12.....	980	STV280 /60.....	6.600	EAD90 /1A85.....	410	PABC90.....	390	SY4GOT.....	485	12AU8.....	450
C1b.....	880	UBF11.....	980	ERF90 /1A74.....	370	PCC84 /7ANT.....	575	SY3GCT.....	400	12AU7.....	580
C3a.....	880	UBL2.....	1.250	EC84.....	565	PCC95.....	685	PL23.....	515	12C10.....	580
C3e.....	880	UBL21.....	880	EC94.....	545	PCP80.....	575	PL45.....	1.200	12C13.....	680
CF1.....	880	UCH15.....	1.250	ECC91 /12AT7.....	545	PCP82.....	575	PL45.....	550	12L6.....	495
CS4.....	648	UCH11.....	1.120	ECC92 /12AUT.....	545	PCL91.....	575	PL45.....	550	12C1M.....	530
CE.....	880	UCH21.....	1.580	ECC93 /12AX7.....	565	PCL92.....	590	PL45.....	590	12C5.....	575
CF3.....	750	UCL11.....	1.120	ECC94.....	545	PL81 /21A8.....	660	PL70T.....	1.200	12L4GCT.....	560
CF7.....	850	UEL11.....	1.250	ECC95.....	545	PL83 /15A9.....	625	PLQ5.....	455	12L2GCT.....	430
CL4.....	1.280	UEL21.....	1.280	ECC91.....	540	UAP90.....	525	PLTS.....	390	12L2GCT.....	445
DAF11.....	1.225	UL11.....	1.480	ECP80.....	585	UAP41.....	440	SAUB.....	450	43.....	580
DC111.....	1.350	UR11.....	1.480	ECP98.....	545	UAP42.....	370	SAV9.....	325	50L6.....	580
DC221.....	1.450	UY1N.....	720	ECP81 /6A85.....	470	UDC41.....	320	SBAG.....	470	75.....	550
DC225.....	1.650	UY3.....	840	ECP80 /6A85.....	415	UR90.....	515	SEB6.....	490	70.....	530
DF11.....	1.180	UY11.....	1.180	ECL81.....	565	UC92.....	425	SEB7.....	685	70.....	640
DL11.....	1.370	UY21.....	1.650	ECL82.....	1.160	UC98.....	515	SCU8.....	935	50.....	460

Envoi contre remboursement ou mandat à la commande

● CATALOGUE COMPLET GRATUIT SUR DEMANDE

PUB. MAPY

COURS DU JOUR
COURS DU SOIR
(EXTERNAT INTERNAT)
COURS SPÉCIAUX
PAR CORRESPONDANCE
AVEC TRAVAUX PRATIQUES
chez soi
Guide des carrières gratuit N° P. R. 612
ÉCOLE CENTRALE DE TSF
ET D'ÉLECTRONIQUE
12, RUE DE LA LUNE, PARIS-2^e - CEN 78-87

chez vous

sans quitter vos occupations actuelles vous apprenez

la RADIO

LA TÉLÉVISION
L'ÉLECTRONIQUE

Grâce à l'enseignement théorique et pratique d'une grande école spécialisée.

Montage d'un super-hétérodyne complet en cours d'études ou dès l'inscription.

Cours de :

- MONTEUR - DÉPANNEUR - ALIGNEUR
- CHEF MONTEUR DÉPANNEUR-ALIGNEUR
- AGENT TECHNIQUE RÉCEPTION
- SONS - INCÉNIEUR ÉMISSION ET RÉCEPTION.

Présentation aux C.A.P. en B.P. de Radioélectricien - Service de placement.

DOCUMENTATION RP-12 GRATUITE


INSTITUT PROFESSIONNEL POLYTECHNIQUE
14, Cité Bergère à PARIS-IX^e — PROvence 47-01.

Apprenez facilement la **RADIO** par la MÉTHODE PROGRESSIVE

Tous les jeunes gens devraient connaître l'électronique, car ses possibilités sont infinies. L'I.E.R. met à votre disposition une méthode unique par sa clarté et sa simplicité. Vous pouvez la suivre à partir de 15 ans, à toute époque de l'année et quelle que soit votre résidence : France, Colonies, Etranger.




CERTIFICAT DE FIN D'ÉTUDES

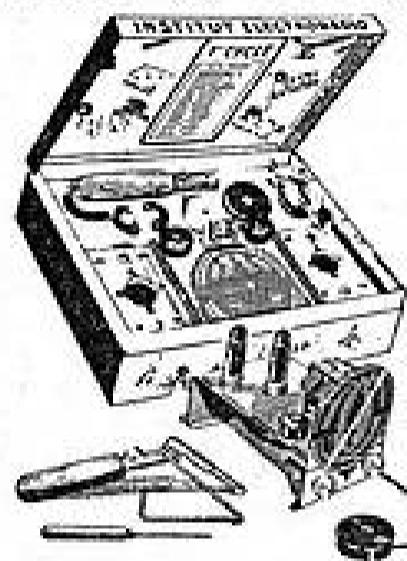


PLUS DE 500 PAGES DE COURS

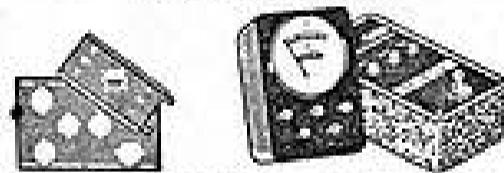Notre programme de cours par correspondance est établi pour être étudié en six mois, à raison de deux heures par jour. Pour nos différentes préparations, nos cours théoriques comprennent plus de 100 leçons illustrées de schémas et photos.



Des séries d'exercices accompagnent ces cours et sont corrigés par nos professeurs. Quatre cycles pratiques permettent de réaliser des centaines d'expériences de radio et d'électronique. L'outillage et les appareils de mesure sont offerts GRATUITEMENT à l'élève.

Car les travaux pratiques sont à la base de la méthode d'enseignement de l'I.E.R., et l'élève apprend ainsi en construisant. Il a la possibilité de créer de nouveaux modèles, ce qui développe l'imagination et la recherche. En plus de connaissances acquises, l'élève garde des montages qui fonctionnent et dont il peut se servir après ses études. Nos coffrets de construction sont spécialement pédagogiques.

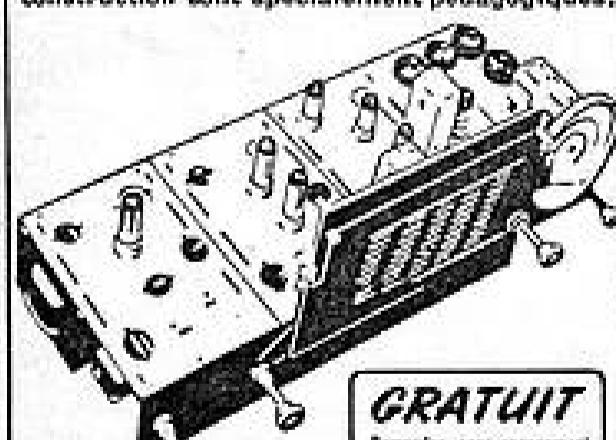

GRATUIT

Demandez, un exposé pour 100, 200, 300 euros.
Bâtir sur la
MÉTHODE
PROGRESSIVE

**Institut
ELECTRO RADIO**
6, RUE DE TÉHÉRAN, PARIS-8^e

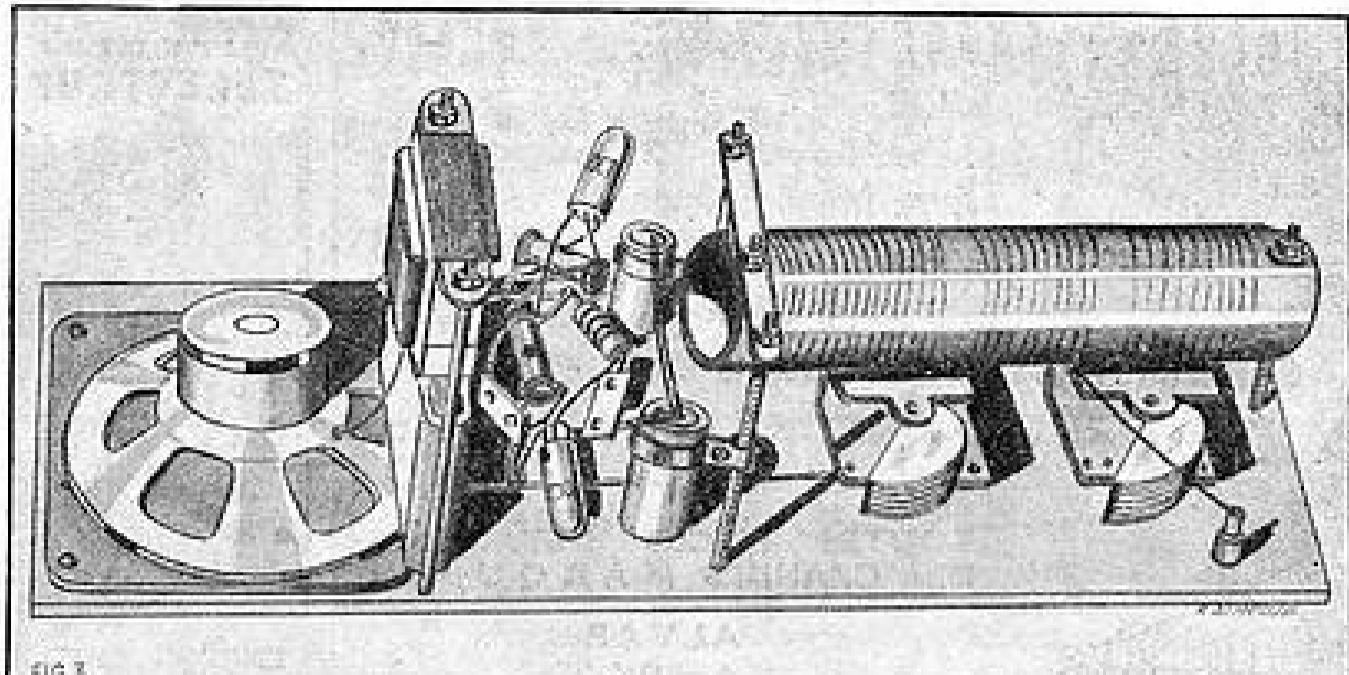


FIG. 3

Le récepteur câblé, en ordre de marche (entre dans un coffret en contre-plaqué de 4 mm d'épaisseur et ayant 33 cm de longueur, 10 cm de largeur et 12 cm de profondeur).

avoir un volume réduit, nous utilisons pour l'alimentation une pile de poche de 4,5 V, du type Gnone ou similaire, pour boîtier de poche petit modèle.

Le poste que nous décrivons est très facile à monter, son schéma de réalisation est très simple (fig. 2). Le montage est

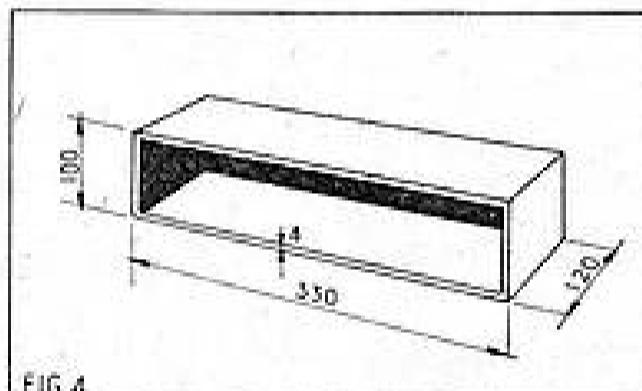


FIG. 4

« aéré », il n'est pas besoin de faire des « acrobaties » avec le fer à souder ! (fig. 3). Seules les précautions d'usage, avec les transistors, sont à prendre, à savoir :

1° Quand vous soudez les fils servant de broches aux transistors, interposez toujours un « volant calorifique » pour éviter que la chaleur ne se propage au transistor par

conduction (pour ce faire, pincez les fils au-delà du point de soudure avec une pince plate, en opérant).

2° Ne jamais connecter la pile d'alimentation *avant* d'avoir très soigneusement vérifié votre câblage (les transistors seraient immédiatement et irrémédiablement détériorés par inversion de polarité, survoltages, ou surintensité).

3° Il est prudent de vérifier le bon état des accessoires, *avant* leur mise en place (condensateurs, résistances, transfos).

Résultats obtenus avec ce récepteur.

Avec deux petites antennes intérieures, de 3 ou 4 mètres de longueur, nous obtenons en bon haut-parleur d'appartement et avec une bonne netteté, les émetteurs régionaux et ce dans un rayon de 50 km. De nuit, le petit haut-parleur de ce récepteur est « saturé » ! et nous diminuons la puissance en réduisant la longueur des antennes à 2 mètres (ce récepteur n'est pas équipé d'un potentiomètre « volume contrôle », afin d'en simplifier le montage, car c'est un accessoire qu'il est assez délicat de placer sur ce genre de récepteur, certaines précautions étant à prendre).

COMMENT RÉPARER LES POTENTIOMÈTRES DE COMMANDE DE VOLUME

Lorsque l'on constate des interruptions sur une position du bouton de réglage d'un potentiomètre, on peut, à la rigueur, avec un crayon tendre, étendre une couche de graphite sur le passage défectueux après l'avoir soigneusement essuyé. Cependant, si l'interruption est due à une coupure de la couche de graphite, il n'existe aucun moyen de réparation durable.

Le défaut le plus fréquent est le crachement. Il provient souvent d'un curseur qui n'appuie pas suffisamment. Dans ce cas, il convient de retendre le ressort ; cette opération est assez minutieuse, car de la pression du ressort dépend la durée du potentiomètre.

Un crachement peut aussi avoir pour cause un curseur malpropre ou un mauvais contact entre le curseur et la connexion centrale du potentiomètre, ou encore entre l'élément en graphite et les connexions des extrémités. Dans ce dernier cas, il suffit de resserrer les rivets par de légers coups donnés avec un petit marteau.

Signalons que certains dépanneurs réparent les potentiomètres qui provoquent des crachements en pliant légèrement le curseur afin de le raccourcir et obtenir le contact sur une partie où la couche de graphite n'est pas endommagée. On peut aussi essayer de vaselliner le chemin de roulement avec de la vaseline de pétrole neutre.

Il arrive quelquefois que le curseur dépasse la position d'arrêt. Le remède consiste dans l'adjonction d'une rondelle qui replace le curseur dans sa position initiale.

Les potentiomètres de commande de volume étant en général combinés avec l'interrupteur secteur, le voisinage du courant alternatif peut engendrer, par induction, un ronflement désagréable. Pour l'éviter, les potentiomètres possèdent un blindage ; il convient de vérifier s'il est correctement relié à la masse du châssis lorsqu'un ronflement d'induction se produit.

MAD.

DE QUELQUES PANNES EN TÉLÉVISION

Aussi bien en radio qu'en télévision, les ouvrages sur le dépannage indiquent le plus souvent des pannes classiques. Cela peut être très utile à l'amateur, mais insuffisant. En effet, en dehors de ces dérangements dits logiques, il y en a une multitude d'autres qui sont imprévisibles. Ce sont généralement des pannes « bêtes ». Mais, justement pour cette raison, elles sont difficiles à déceler car on pense à tout, sauf à ce qu'il y a en réalité.

On conçoit aisément que par leur nature il est impossible de les répertorier toutes. Il n'y a donc pas à incriminer les auteurs

d'écrits sur le dépannage. Cependant, il est intéressant que lorsqu'un technicien tombe sur un cas de ce genre il le note soigneusement. Par la suite, cela pourra être utile à lui et... aux autres.

Pour notre part, lorsque cela nous arrive nous ne manquons pas de le signaler dans les colonnes de notre journal. Nous pensons ainsi rendre service à nos lecteurs si par hasard ils constatent sur un récepteur les mêmes symptômes que nous.

Aujourd'hui, nous allons vous entretenir de deux pannes qui relèvent de cette catégorie.

1^e Manque de synchronisme ligne et image.

Nous avons eu dernièrement à examiner un téléviseur qui après plusieurs mois de fonctionnement correct, s'était mis à souffrir d'une instabilité évidente de l'image : déchirures dans le sens horizontal, déroulement dans le sens vertical. La retouche des potentiomètres de fréquence des bases de temps n'apportait aucune amélioration et, de plus, ne donnait qu'une plage de réglage extrêmement réduite. De toute évidence les tops de synchronisation ne parvenaient pas aux bases de temps, ou n'avaient pas la forme requise. Comme le défaut affectait aussi bien les lignes que l'image, nous avons tout de suite pensé à la séparatrice. Le remplacement de cette lampe n'apporta aucune amélioration. Nous avons mesuré les tensions sur les électrodes de ce tube et elles se sont révélées correctes. Nous avons changé le condensateur de liaison entre la lampe de sortie de l'ampli vidéo et la grille de la séparatrice sans résultat. L'affaire se compliquait.

Nous sommes donc passés à un examen à l'oscillographe. En branchant cet appareil de mesure sur la sortie de l'ampli vidéo, nous avons constaté que le signal avait l'allure de la figure 1, alors que normalement il aurait dû être comme à la figure 2. En particulier la forme trapézoïdale des tops nous prouvait une mauvaise transmission des fréquences basses. Le mal venait donc très certainement de l'amplificateur vidéo. Signalons que cet amplificateur était à deux étages. Nous avons changé les condensateurs de liaison, l'électrochimique de la cellule de correction pour les fréquences basses qui se trouvait dans l'alimentation plaque et écran de la première vidéo, les électrochimiques de polarisation, mais la panne subsistait toujours.

C'est alors que nous avons, sans grande conviction, branché un voltmètre entre la grille de la première vidéo et la masse. Nous avons constaté une tension positive sur cette électrode, ce qui était anormal. La lampe était certainement défectueuse et présentait du courant de grille. Effectivement, après son remplacement, le signal vidéo reprit une forme correcte et l'image retrouva sa stabilité d'autan.

Pourquoi ce courant de grille affectait-il la transmission des fréquences basses ? Nous avons pensé à l'explication suivante : L'espace grille-cathode d'une lampe a une résistance très grande en temps ordinaire (pratiquement infinie). Or, le courant de grille réduisait fortement cette résistance. Par suite, la constante de temps du système de liaison (condensateur et résistance de fuite) devenait insuffisante.

Une des conditions nécessaires à la bonne transmission des fréquences basses dans un ampli vidéo est l'emploi de liaison (condensateur et résistance de fuite) ayant une grande constante de temps. Cette cons-

tante de temps est d'autant plus grande que la valeur du condensateur et celle de la résistance sont importantes. Or, l'espace grille-cathode de la lampe se trouve en parallèle sur la résistance de fuite. Si la résistance de cet espace est pratiquement infinie, ce qui est le cas en temps normal, elle ne modifie pas la valeur de la résistance de fuite. Mais lorsqu'il y a courant de grille, la résistance grille-cathode devient faible et tout se passe comme si la résistance de fuite était de valeur petite. Cela entraîne une réduction de la constante de temps, d'où mauvaise transmission des fréquences basses et déformation des tops de synchronisations. CQFD, comme diraient les mathématiciens.

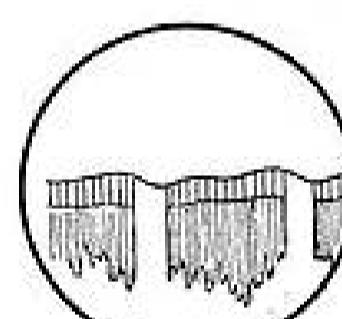


FIG.1

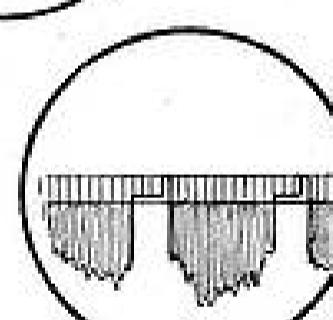


FIG.2

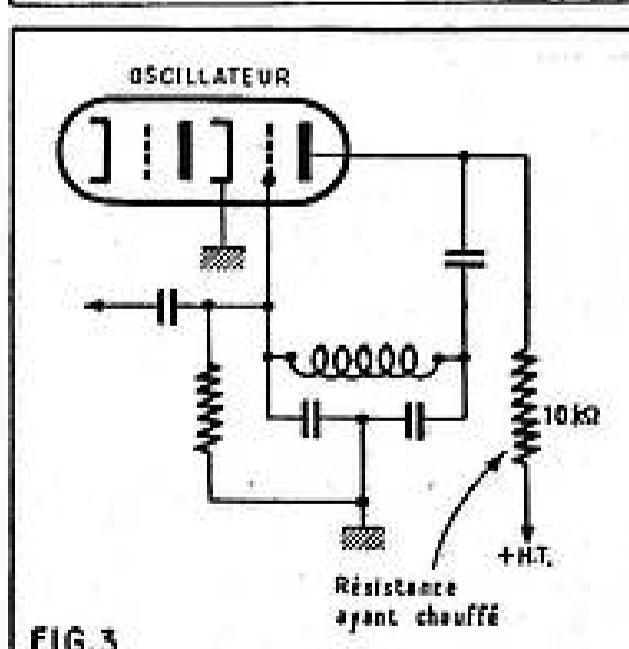


FIG.3

2^e Une panne de l'étage changeur de fréquence.

Sur un récepteur de TV, nous avions changé la ECC81, rendue inutilisable par suite d'un court-circuit interne. Or, avec la nouvelle lampe, impossible d'obtenir le son et l'image en même temps. En agissant sur le condensateur d'accord de l'oscillateur local, nous obtenions pour un réglage le son sans l'image et pour un autre, l'image sans le son. De plus, le réglage sur l'image était très pointu, alors que par suite de la largeur de bande, on obtient normalement cette dernière sur une assez grande course du condensateur. L'essai de plusieurs ECC81 nous a donné les mêmes résultats, preuve que le tube n'était pas en cause.

Après bien des essais, nous avons examiné attentivement le câblage et c'est alors que nous nous sommes aperçus que la résistance d'alimentation plaque de la triode oscillatrice de la ECC81 avait chauffée excessivement (sans doute à cause du court-circuit interne dont nous avons fait mention). Le remplacement de cette résistance de 10.000 Ω a tout remis dans l'ordre.

Que se passait-il ? Un technicien est curieux par nature et s'il trouve un remède à une panne, il aime bien donner une explication à cette panne. Voilà celle à laquelle nous avons songé : cette résistance d'alimentation sera surtout de choc aux courants UHF engendrés par l'oscillateur. S'ils s'écoulaient par l'alimentation, ils ne seraient pas reinjectés sur la grille, ce qui est indispensable pour l'entretien des oscillations. Or, nous avons mesuré la valeur de l'ancienne résistance et nous avons constaté que, par suite de l'échauffement excessif, les 10.000 Ω étaient tombés à quelques centaines d'ohms. Notre résistance ne remplissait donc plus son office de choc UHF. Cependant, pour certains réglages l'oscillation avait lieu, ce qui explique que nous trouvions malgré cela le son et l'image. Mais pour le réglage où normalement nous aurions dû avoir les deux ensemble, l'oscillateur local ne fonctionnait pas. En somme, suivant l'expression constatée, notre oscillateur avait des trous et un, précisément, au point de réglage convenable.

Moralité : Il faut se méfier des résistances miniatures qui ont chauffé. E. GENNE.

LES PELLICULES SONT CHÈRES !

Ne les gaspillez pas !

Évitez les écarts et la médiocrité en lisant

**LA PHOTOGRAPHIE
A LA
PORTÉE DE TOUS**

Par Pierre DAHAN

Un volume de 144 pages et 80 illustrations

Grâce à sa documentation complète sur les appareils, les prises de vues, les temps de pose, l'installation de laboratoire, les accessoires, les agrandissements, les formules des différents types de révélateurs, fixateurs, renforcateurs, etc., etc., cet ouvrage sera votre guide indispensable pour obtenir des résultats impeccables.

PRIX : 200 FRANCS

Abonnez-vous pour frais d'envoi 30 francs et adressez commande à la Société Parisienne d'Édition, 43, rue de Dunkerque, Paris 10^e, par versement à notre compte chèques postal Paris 239-10, en utilisant la partie correspondance de la formule du chèque. Aucun envoi contre remboursement. Ou demandez-le à votre librairie qui vous le procurera (exclusivité Hachette.)

LE SPÉCIALISTE DE LA QUALITÉ ET DES PRIX

TERAL

SERVICE SPÉCIAL PROVINCE ACCÉLÉRÉ

« LA MAISON DES 3 GARES », 26 ter, RUE TRAVERSIÈRE, PARIS-XII^e DOR. 87-74. — C.C.P. 13039-66 PARIS

OUI ! TERAL reste et restera le GRAND SPÉCIALISTE DE LA LAMPE. Sa renommée est déjà faite, surtout pour la QUALITÉ. Uniquement des grandes marques, en boîtes cachetées. GARANTIE TOTALE D'UN AN. (Vous avez déjà dû subir l'expérience des lampes non garanties qui vous coûtent cher)... ÉCHANGE IMMÉDIAT en cas improbable de non-satisfaction, et il n'est pas besoin de dire que nos prix sont les plus justes. En devenant notre Client, vous apprécierez la valeur de cette affirmation. Nous avons en stock les plus anciennes lampes de dépannage, de la E446, la AK1, la AL4, jusqu'aux TRANSISTORS et aux dernières néos de l'électronique. Faute de place, nous ne pouvons les énumérer toutes. Veuillez vous reporter aux précédents numéros de cette revue.

NOS RÉALISATIONS

LE « GENY »

Indispensable pour capter l'Afrique, l'Orient, le Levant, les trafics aérien et maritime!

(Décrit dans le Haut-Parleur n° 983 du 15-0) 3 gammes d'ondes courtes, HF périodique, bobinages spéciaux, IP AUDAX 21 cm. Bloc à touches : CO-PO et 3 g. CC. 6 lampes + coel magnétique. Complet en pièces détachées (avec les 7 lampes, 20.000 le HF et l'ébénisterie)... 20.000 Complet en ordre de marche... 25.500

Le CLUB, FILE-SECTEUR avec lequel vous captez le monde entier...

• Antenne télescopique • Cadre incorporé • 4 lampes : DK96, DL96, DAF96 • 4 gammes d'ondes • Haut-Parleur 12 cm télescopique renforcé • Pilote standard 67.5 V et 2x1.5 V. Avec les piles, câble, réglé. Complet... 17.500
• Sur secteur (al. 110 à 245 V) à l'aide d'une boîte d'alimentation rechargeable à la place des piles. 5.850

LE « SIMONY VI »

Décrit dans RADIO-PLANS de nov. 1956. Petit récepteur alternatif à cadre orientable. 6 lampes y compris le nouvel coel magnétique EM90. Clavier 5 touches GRECOR HF de 12 cm. Ebénisterie vernie maccassar (dim. : 35x30x20) avec cache lumineux.

Prix des pièces principales : Chassis - CV - cadre, glace... 1.700 Le jeu de 6 lampes (E280, 6A98, 6AV6, 6BA6, EC81, EM90)... 2.300 Bloc, cadre orientable, 3 MF... 2.840 HF de 12 cm... 1.310 Ebénisterie avec décor... 2.500 Complet en pièces détachées... 13.850 Absol. complet en ordre de marche 15.200

AUTO-RADIO

Monobloc 4 lampes: PO, CC; 2 tonalités; grande sensibilité. En ordre de marche... 18.800

LE « BRIGITTA »

Radio-phono, alternatif, 6 lampes, avec clavier 7 touches et cadre à air. Tourne-disque microscilleur 3 vitesses. Radiotube (avec automatique, diviseur de tension). Complet en pièces détachées, y compris le HF et la platine Radiotube. déjà poste de l'ébénisterie. ensemble indivisible... 27.500 Complet en ordre de marche... 30.500

LE « PATTY V »

Récepteur tous courants 5 lampes, 4 gammes (CC-PO-CC-BE). HF 12 cm. Cadre ferrocube. Ebénisterie gainée résine anglaise 2 tons. Complet en pièces détachées... 10.730 Complet en ordre de marche... 14.500 (Décrit dans le Haut-Parleur n° 984 du 15-10)

LE « PHÈdre »

Grand super 7 lampes alternatif, dont une HF périodique, équipé d'un cadre à air orientable antiparasites et aussi d'un contacteur. Clavier 7 touches, 4 gammes d'ondes. Contre-réaction. Contrôle de tonalité par variation de la contre-réaction. Chassis avec supports et matériau monté et tout le matériel de câblage... 10.100 Jeu de 7 lampes (30% ded.). 2.795 Complet, prêt à câbler... 12.895 Prix... 12.895 Ébénisterie avec cache, luxe... 4.500 Complet, en ordre de marche. 21.000

ÉTUDIANTS

En venant nous rendre visite, n'oubliez surtout pas de vous munir de votre carte... Vous ne le regretterez pas!

LAMPES NOUVELLES					
EL30....	1.284	EM81....	433	UCC88....	575
EL34....	910	EBF99....	470	UF80....	575
EL38....	1.078	PABC89....	390	UF85....	585
ECL82....	950	SD95....	1.018	UF89....	425
EM80....	435	UBF90....	575	UL84....	720

DIODES AU GERMANIUM	
1 N21B....	1.700
1 N22B....	1.700
1 N23C....	1.700
1 N34A....	250
1 N34N....	700

NOS RÉALISATIONS

LE « SYLVY »

LE 1^{er} POSTE-BATTERIE à touches!!! et avec les nouvelles lampes à consommation réduite!!!

(Décrit dans RADIO-PLANS de juillet 1956) Équipé dans nos ateliers, il est facile et économique à réaliser.
• Bloc à touches • 4 lampes DK96, DL96, DAF96, DPF96 • Antenne télescopique • Cadre Elvécia • Bloc Optix • H.P. spécial Audax • Cadre ferrocube 20 • Élégante boîte gainée 2 tons : 28x17x8. Complet en pièces détachées... 14.350 avec piles...
Complet en ordre de marche... 15.500

LE « GOLF »

Poste à piles ou piles-secteur (alimenté seulement) à l'aide d'une boîte d'alimentation rechargeable à l'intérieur sans enlever les piles, 6 gammes d'ondes. Contacteur 6 touches. Lampes série économique : DK96, DL96, DAF96 et DPF96. HF elliptique 10/14. Antenne télescopique, cadre incorporé. Élégant boîtier en matière moulée. Complet av. piles... 27.000 Supplément pour boîte d'alim... 6.200

D'une grande facilité de conception voici le

LE « TÉLÉ-IONS »

• Platine Son-Vision-Vidéo : montée, câblée, réglée avec 1 canal au choix..... 10.300 2.900 Le jeu de lampes de la platine.
• Châssis alimentation base de temps matériel déviation : T.H.T. avec EY31, transist. ligne et image, déviateur, blockings (ligne et image), 8 potentiomètres, H.P. Sime, aimant permanent, supports relais stéréo, passe-fil.
Le tout assemblé et prêt à câbler... 18.300

• Petit matériel : 4 diodes, résistances, condensateurs (papier, céramique, mica, polarisé), fil câblage, fil souple, bout d'antenne avec filet, cordon, pétale à ions, soudure... 3.600 3.700 16.000
• Jeu de lampes du châssis. Tube cathodique, 43 cm...
Total... 54.800
• Ebénisterie grand luxe, avec cache, glace, grille, boutons, décor fond, dim. : 55x45x50... 12.950

NOTRE SPÉCIALITÉ

L'ÉLECTROPHONE

Attention! ne pas confondre... Il y a Electrophone et "ÉLECTROPHONE". Le nôtre est équipé d'une platine de grande marque, avec arrêt automatique et diviseur de tension.

aucune augmentation malgré toutes les améliorations apportées. Entièrement réalisé dans nos ateliers, avec des lampes de tout premier choix : E280, EL84, 6AV6, Tourne-disques 3 vit., microscilleur. Pick-up piézo-électrique à 180° reversible. Alimentation 110-220 V. Présentation impeccable en matière basse avec couvercle amovible. Complet en pièces détachées, avec lampes et matière, sans surprise, et le plan du « Haut-Parleur »... 16.750
Complet, câblé, réglé, en ordre de marche.
Avec platine Philips ou Eden... 18.250
Avec platine Pathé-Marconi... 18.950

EXCEPTIONNELLEMENT

Durant les hostilités en Algérie, tous nos prix s'entendent francs de port et d'emballage pour les militaires. (Pour ces derniers aucun remboursement n'est autorisé.)



et se trouve dès lors en mesure d'accueillir sa fidèle clientèle en des locaux plus vastes, dignes de la confiance et de la... patience dont elle a toujours fait preuve.

DU NOUVEAU DANS LA FLUORESCENCE

Augmentez votre puissance de lumière avec les nouveaux tubes fluo à couche intérieure argentée formant réflecteur à THOMSON à anglaise, long 1 m. 20. Prix exceptionnel.

toutes taxes comprises... 430 AMPLIFICATEUR 18 watts en coffret métal. Complet en pièces détachées. Prix... 12.680 Le jeu de lampes (EP66, ECC83, 6Z3Z, 2EL34)... 2.990

APPAREILS DE MESURES de toutes les grandes marques — CONSULTEZ-NOUS —

ECOPILE

Dispositif permettant de remplacer la pile HT (55 et 90 V)... 1.650

Pour la sécurité de votre poste de télévision, utilisez notre

RÉGULATEUR AUTOMATIQUE à fer-hydrogène, qui corrige les variations de courant, 110 V pour une entrée de 50 à 140 V, 1.2 amp. à 2.8 amp. Prix exceptionnel... 10.400 SURVOLTEUR-DEVOLTEUR, 9 positions sans arrêt, cadres lumineux. 110 V... 3.450 220 V... 3.650

MAGNETOPHONE TÉLÉCROTRONIC V simple, léger, élégant, fidèle et pur... Une réalisation de classe due aux derniers perfectionnements techniques. 2 vit. : 8.50 et 4.75 cm/sec. • Double poste HV et AR • HP incorporé • Contrôle enregistrement • Fourni avec le micro piézo-électrique... 59.000

POUR VOUS LES COLONIES, RÉGLEMENT : 1/2 A LA COMMANDE, 1/2 CONTRE ENVOI

POUR NOUS UN CLIENT N'EST PAS UN GÉNEUR : IL N'INTERROMPT PAS NOTRE TRAVAIL, IL EN EST LE BUT

FAISONS LE POINT SUR LES SEMI-CONDUCTEURS

Pour redresser le courant alternatif, on nous propose des semi-conducteurs. Pour remplacer les tubes électroniques ce sont aussi les semi-conducteurs qui ont permis la réalisation des transistors. Pour la transformation de la lumière en énergie les semi-conducteurs sont encore là pour remplir cette fonction. Enfin pour la régulation les semi-conducteurs jouent un rôle précieux en raison de leur coefficient de température négatif ou de la variation de la résistance de certains éléments en fonction de la tension appliquée.

Les semi-conducteurs sont donc dans l'électronique de véritables substances «miracle», mais dont les propriétés diverses, révolutionnant les lois de l'électricité, peuvent donner lieu à certaines confusions, car en général on parle de l'une ou de l'autre sans vue d'ensemble. Etant donné leur grand développement, nous croyons utile de fournir un rappel de toutes leurs propriétés et surtout des services qu'elles peuvent rendre.

Quels sont les corps semi-conducteurs?

Pour les radiotéchniciens, la galène est le plus connu des semi-conducteurs, mais il en existe beaucoup d'autres. D'abord plusieurs corps simples sont semi-conducteurs : le bore, le baryum, le tellure, le sélénium, le germanium et le silicium.

Ce n'est que depuis une dizaine d'années

que les remarquables propriétés du germanium ont été utilisées. Mais les propriétés du silicium sont encore plus extraordinaires. Malheureusement quelque ce corps ne soit pas rare, les méthodes de raffinage sont très complexes et le rendent d'un prix prohibitif. Lorsque la métallurgie de ces deux corps aura fait des progrès suffisants pour réduire le prix il faut s'attendre à ce qu'ils provoquent une révolution dans l'électronique.

Parmi les semi-conducteurs on trouve aussi des composés métalliques, tels que les sulfures, les oxydes, les nitrides et les carbures. Comme ces substances se décomposent avant leur point de fusion, on ne peut les couler dans des moules, c'est pourquoi on les utilise sous forme d'agglomérats très fins. Elles peuvent aussi être obtenues par oxydation ou sulfatation d'une plaque de métal correspondant aux composés.

Toutes ces différentes substances sont dites semi-conductrices parce qu'elles présentent une faible conductivité, les classant entre les conducteurs et les isolants. On considère que les trois états électriques de la matière (conducteur, semi-conducteur et isolant), se traduisent par les valeurs de résistance assez arbitraires ci-après :

Métaux : plus petites que $1 \Omega \text{ cm}$.

Semi-conducteurs : 1 à $100 \Omega \text{ cm}$.

Isolants : plus grandes que $100 \Omega \text{ cm}$.

Un peu de théorie.

La conductibilité dans les semi-conducteurs n'a pas, du point de vue de la théorie électronique, les mêmes causes que la conductibilité dans les métaux, qui, nous le rappelons, a pour cause le déplacement entre les atomes d'électrons libres porteurs de charges électriques. Cette conductibilité provient bien comme dans les semi-conducteurs électroniques (les seuls qui nous intéressent) du mouvement d'électrons libres, mais ce dernier a un mécanisme très particulier dont l'explication sortirait du cadre de cette revue, mais qui se traduit sur le plan pratique par une propriété fondamentale des semi-conducteurs : ne pas suivre la loi d'Ohm. En d'autres termes l'intensité du courant circulant dans un semi-conducteur n'est pas proportionnelle aux variations de la tension appliquée alors qu'elle l'est dans un conducteur si l'on fait abstraction de l'augmentation de la résistance avec la température. A ce propos il faut noter que l'influence de la température est aussi très différente entre les conducteurs et les semi-conducteurs.

Selon la théorie électronique cette différence d'influence de la température sur la résistance s'explique ainsi : dans les métaux la quantité d'électrons libres ne varie pas avec la température, car ils s'écoulent dans toutes les directions en nombre égal. Cependant par suite de l'agitation ther-

mique résultant d'un échauffement, les électrons se trouvent plus ou moins dispersés et freinés. Il en résulte un accroissement de la résistance en fonction de la température. Accroissement qui est caractérisé par le coefficient de température positif.

En revanche dans un semi-conducteur où les électrons libres ont besoin d'une certaine énergie pour se déplacer, celle-ci peut leur être fournie par une élévation de température. De ce fait le nombre d'électrons libres croît au fur et à mesure que la chaleur augmente et la résistance diminue. Diminution qui est caractérisée par le coefficient de température négatif.

Une autre propriété des semi-conducteurs, également importante, est, lorsqu'ils sont en contact avec les conducteurs, de laisser passer le courant du semi-conducteur vers le conducteur beaucoup plus facilement qu'en sens inverse.

Les électrons libres porteurs de charges électriques que l'on trouve dans les semi-conducteurs, ne proviennent souvent pas de ses atomes, mais d'impuretés qu'ils contiennent. Un semi-conducteur intrinsèque ne serait conducteur qu'à très haute température ou encore s'il était soumis à un champ à haute fréquence.

La nature et le dosage des impuretés ont pour certaines applications des semi-conducteurs une très grande importance car leurs propriétés en dépendent. Suivant ces impuretés la conductibilité est due à un excès d'électrons ou à un manque d'électrons, ou trous dans la structure cristalline du semi-conducteur. Les électrons et les trous sont générateurs de charges électriques de polarités différentes, ce qui conduit à des semi-conducteurs du type P (positif) avec excès d'électrons, et à des semi-conducteurs du type N (négatif) avec trous.

En ajoutant comme impuretés de l'an-

sein au germanium ou du phosphore au silicium, on obtient des semi-conducteurs du type N. Si ces impuretés sont constituées par de l'aluminium pour le germanium ou du bore pour le silicium on a, au contraire, des semi-conducteurs du type P.

L'intérêt de ces deux types de conducteurs réside dans les résultats que l'on obtient en les assemblant, c'est-à-dire en réalisant une jonction (fig. 1). Il se produit en effet un redressement du courant car les électrons en excès de l'un ne vont pas combler les trous de l'autre, mais forment une barrière de potentiel. Suivant que la zone P est négative ou positive, les électrons sont repoussés ou attirés ce qui fait que le courant franchit cette barrière dans un sens et est bloqué dans l'autre.


Ces quelques notions théoriques vont nous permettre de comprendre l'action des semi-conducteurs dans leurs multiples applications.

Les redresseurs à semi-conducteurs.

A l'exception des cristaux détecteurs utilisés à l'origine de la Radio, la plus ancienne application des semi-conducteurs est la réalisation de redresseurs dits redresseurs métalliques.

Cependant dans les premiers redresseurs métalliques l'augmentation du pouvoir redresseur des semi-conducteurs n'est pas obtenue par une jonction, mais par une couche d'arrêt opérant un barrage électrique, c'est pourquoi on les appelle redresseurs à couche d'arrêt.

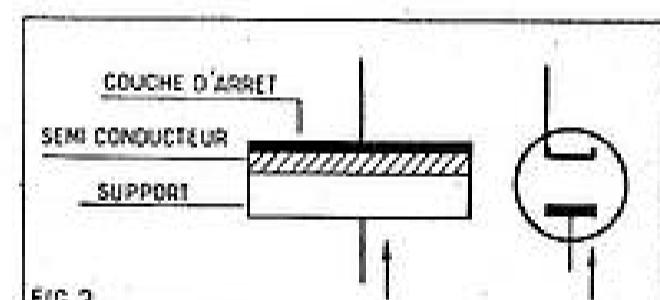Dans ces redresseurs le semi-conducteur se trouve, de part et d'autre, en contact



avec deux électrodes métalliques, mais une des surfaces en contact subit un traitement spécial. Le sens de circulation du courant va du semi-conducteur au métal. La figure 2 nous indique par comparaison avec un tube diode comment circule le courant.

Les trois types de redresseurs construits sur ce principe sont :

Les redresseurs au sulfure de cuivre ;

Les redresseurs à l'oxyde de cuivre ;

Les redresseurs au sélénium.

Les redresseurs au sulfure de cuivre sont peu répandus car ils ne fonctionnent que pour des températures de l'ordre de 150°C . Ils sont réalisés en pressant un agglomérat de sulfure de cuivre sur une plaque métallique.

Les redresseurs à l'oxyde de cuivre comportent une plaque de cuivre avec, sur une de ses surfaces, une mince couche d'un semi-conducteur (de l'oxyde cuivreux) formée par cuisson à haute température. Sur celle-ci, pour assurer le contact sur l'oxyde de cuivre, on pulvérise un métal bon conducteur. Les redresseurs à oxyde de cuivre qui ont connu beaucoup de succès voici une vingtaine d'années ont cédé la place dans diverses applications aux redresseurs au sélénium, il en est cependant, où la forme de leurs caractéristiques, les rend préférables, notamment dans les instruments de mesure universels pour le redressement du courant alternatif, appliqués au milliampermètre à cadre mobile.

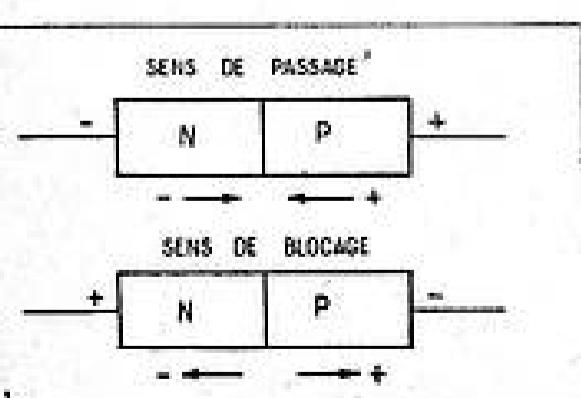


FIG.1

Ils ont l'inconvénient de ne pouvoir supporter des températures supérieures à 60° C.

Les redresseurs au sélénium sont constitués d'une plaque d'acier de fer nickelé ou d'aluminium bismuthé sur laquelle on projette une mince couche de sélénium, puis on fait une oxydation superficielle pour faire apparaître la couche d'arrêt. Ensuite on projette l'alliage métallique constituant le contact conducteur.

Les redresseurs au sélénium sont susceptibles d'admettre à surface égale, des tensions supérieures à celles qui sont admises dans les redresseurs à oxyde de cuivre, ce qui permet d'avoir à puissance égale des éléments moins encombrants. Ils supportent sans risque de détérioration des températures de l'ordre de 75° C.

Sur le principe des jonctions de nouveaux redresseurs métalliques sont actuellement à l'étude. Leurs performances sont bien meilleures que celles des premiers, mais leur prix de revient est encore trop élevé pour qu'ils les supplacent.


Voici un peu plus d'un an que les premiers redresseurs industriels au germanium sont apparus sur le marché français. Ils possèdent l'avantage d'un excellent rendement de 98 à 99 % alors qu'il ne dépasse pas 60 à 70 % avec les redresseurs au sélénium. Ce rendement résulte d'une très faible résistance dans le sens direct de passage du courant. Cependant en raison de cette faible résistance directe, les redresseurs au germanium peuvent être en cas de court-circuit parcourus par des intensités très élevées susceptibles de les détériorer. C'est pourquoi on recommande d'insérer une bobine de self chaque fois que la charge présente une force contre-électromotrice ou une capacité importante. On ne peut donc employer un redresseur au germanium devant une cellule de filtrage normale avec condensateur d'entrée.

Les autres caractéristiques des redresseurs au germanium sont : un encombrement et un poids très réduits, l'absence de vieillissement et la possibilité de fonctionner à des températures élevées, de l'ordre de 80° C.

Quant aux redresseurs au silicium ils n'ont encore été réalisés qu'aux USA. Certains prototypes, dont les dimensions de l'élément redresseur sont sensiblement celles d'un demi-paquet de cigarettes, sont susceptibles de redresser des puissances de plus de 1 kW.

Est-il besoin de rappeler l'intérêt général des redresseurs métalliques ? Nul n'ignore qu'ils sont susceptibles de remplacer les tubes électroniques dans les alimentations anodiques de récepteurs radio et télévision, qu'ils permettent d'obtenir les courants redressés nécessaires à la charge des batteries, à la galvanoplastie et à de nombreuses applications industrielles.

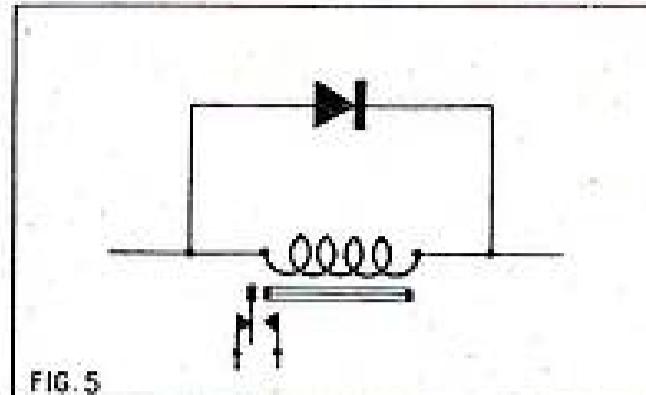En réunissant les disques redresseurs qui composent les éléments, en série ou en parallèle et en réalisant les montages classiques en pont ou en va-et-vient, on obtient une gamme très variée d'intensités et de tensions.



Cependant en dehors de l'obtention d'un courant redressé il existe des applications moins connues. Nous en citerons quelques-unes s'appliquant plus spécialement aux courants faibles.

Par exemple si l'on connaît le rôle des cellules pour le redressement dans les instruments de mesure, il arrive qu'on ne saache pas qu'elles peuvent servir à la protection de ces instruments en cas de surcharge. Il suffit pour cela de brancher une petite cellule en parallèle comme le représente la figure 3. La variation de résistance au passage du courant n'étant pas linéaire mais diminuant dans de grandes proportions suivant la tension appliquée, on peut placer une cellule dont la résistance en

fonctionnement normal a une très grande valeur n'influçant pas l'instrument, mais qui, en cas de surcharge, dérive une partie du courant, sa résistance diminuant de valeur avec l'augmentation de la chute de tension dans la bobine de l'instrument. Pour la protection d'instruments de mesure pour courant alternatif, on utilise deux cellules en montage antiparallèle (fig. 4). Un montage similaire peut servir à la protection des transformateurs d'intensité contre les dangers des surtensions.

En télécommande les redresseurs métalliques sont aussi susceptibles de fournir la solution de différents problèmes. Par exemple un relais normal peut être transformé en relais polarisé (c'est-à-dire actionné pour un sens déterminé d'un courant continu) en branchant en parallèle avec l'enroulement une cellule redresseuse comme le représente la figure 5. C'est la différence de résistance dans le sens direct et le sens inverse de passage du courant dont on se sert. Le relais n'opère que si la polarité est telle que la résistance de la cellule est grande, et que l'enroulement se trouve traversé par l'intensité voulue.

Cet aperçu des semi-conducteurs dans les cellules redresseuses ne constitue qu'une partie de leurs applications, nous en étudierons d'autres dans un prochain article.

M. A. D.

RÉALISEZ VOUS-MÊME UN EXCELLENT CABLE COAXIAL

Les câbles coaxiaux que l'on trouve dans le commerce, excellents lorsqu'on les installe une fois pour toutes pour ne plus y toucher — par exemple pour faire une descente d'antenne blindée de récepteur de radio ou de télévision — présentent par contre deux sérieux inconvénients si on les utilise pour relier entre eux deux appareils appelés à être fréquemment déplacés au cours d'essais, par exemple un convertisseur et le récepteur qui lui est associé.

Le câble souple employé couramment en télévision a la fâcheuse habitude de se couper lorsqu'on le manipule trop souvent. Quant au gros coaxial à gaine noire des surplus américains, sa rigidité a tôt fait de le faire proscrire pour de telles utilisations ne demandant qu'une faible longueur de câble.



Nous avons pour notre part étudié ces inconvénients et réalisons nous-mêmes un excellent câble coaxial à faibles pertes — plus réduites même que celles des modèles commerciaux — suivant la recette suivante. Vous prenez la longueur désirée de fil de cuivre tressé souple — par exemple du type vendu comme fil d'antenne dans tous les Prisunic. Vous achetez également deux de ces prises coaxiales rudimentaires prévues comme prises pick-up que l'on trouve pour une cinquantaine de francs dans la plupart des magasins de radio et d'électricité. Soudez une extrémité de votre fil à la broche centrale de l'une de vos prises mâles. Celui fait, procurez-vous de grosses perles de verre, de céramique ou même de bois sec provenant par exemple de vieux colliers « fantaisie » féminins passés de mode ou des ces stores chasse-mouches si courants dans le midi. Le trou de ces perles doit être assez gros pour per-

mettre de les enfiler sur votre fil de cuivre souple, ce que vous allez faire.


Reste à vous procurer de la grosse gaine souple en fil de cuivre. Bien qu'on la trouve dans les magasins, nous la récupérerons pour notre part sur les câbles d'alimentation des récepteurs VHF allemands EB1/2. N'allez pas croire que nous vous incitons à acheter ces appareils du type détectrice à super-réaction qui ne présentaient déjà guère d'intérêt lorsque les amateurs avaient encore le droit d'utiliser la bande 5 mètres et lorsque l'on pouvait capter la télévision 441 lignes, et qui maintenant sont tout juste bons pour la récupération des pièces. Nous savons cependant que ces surplus ont été jetés à profusion sur le marché et que de nombreux amateurs en possèdent. De plus, certains revendeurs vendent séparément pour un prix très modique ces câbles d'alimentation qui comprennent : 1. une gaine extérieure en coton ; 2. la gaine métallique en question ; 3. un gros souplisso (si l'on peut dire, car il manque précisément de souplesse) ; 4. huit conducteurs en fil de cuivre tressé, isolés caoutchouc et de couleurs différentes.

Mais revenons à la réalisation de notre câble. Vous avez déjà probablement compris que les perles, enfilées sur le conducteur central, serviront à la fois à l'isoler de la gaine et à maintenir l'écartement convenable avec celle-ci. Enfilez donc la gaine sur les perles et soudez-la sur le blindage extérieur de la prise mâle, à laquelle est déjà fixé le conducteur central. Avant de souder à l'autre extrémité du câble ce dernier et la gaine à l'autre prise coaxiale, faites attention à laisser du jeu entre les perles, car sans quoi le câble serait raide et se couperait rapidement.

J. NAEPELS.

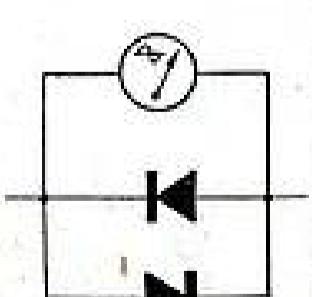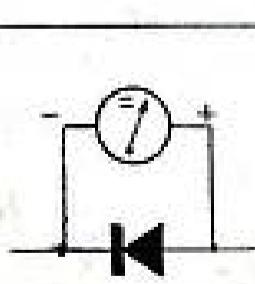

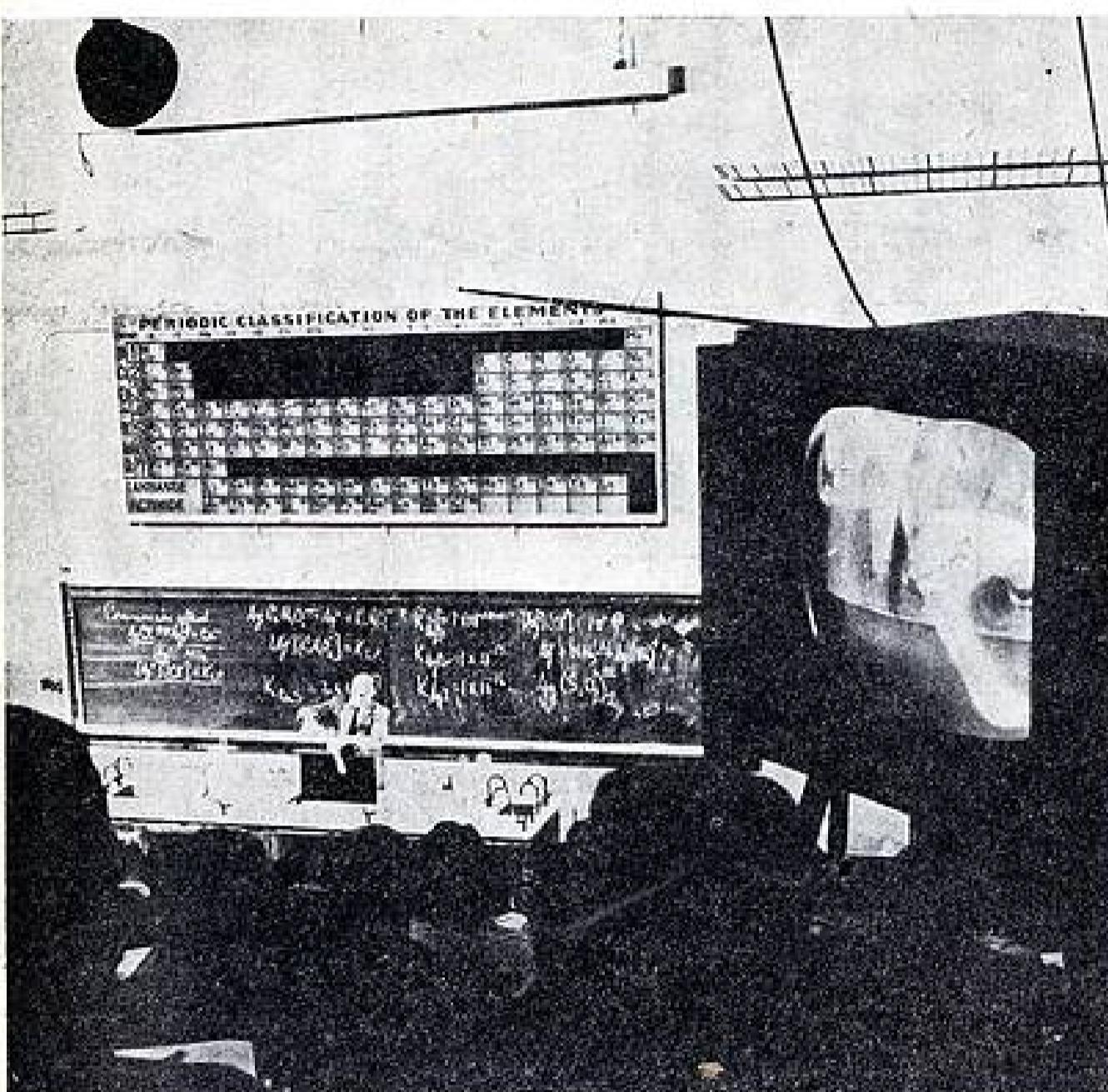LA TÉLÉVISION VA-T-ELLE RÉVOLUTIONNER L'ENSEIGNEMENT ?



A l'université de Pennsylvanie, six récepteurs de télévision ont été disposés dans l'amphithéâtre de chimie. Chacun des deux cents élèves peut suivre ainsi, aussi aisement que s'il était placé au premier rang, l'expérience commentée par le professeur.

Aux États-Unis, où elle a déjà une longue expérience lui permettant de bénéficier d'un équipement gigantesque (455 stations émettrices et 39 millions de postes récepteurs, soit un pour quatre habitants environ), la télévision est maintenant mise au service de l'enseignement. Non seulement les principales stations diffusent des programmes éducatifs dont le plus suivi s'intitule « Ding-dong School », mais l'écran fluorescent a déjà fait son apparition dans les écoles et les facultés elles-mêmes.

La raison de cette introduction est double. D'une part, les instituteurs et les professeurs sont actuellement en nombre insuffisant, l'effectif des élèves étant en accroissement constant. D'autre part, dans les classes de sciences (physique, chimie, histoire naturelle) où ont lieu des démonstrations pratiques, on a constaté depuis longtemps que les élèves placés au fond de la salle ou en haut de l'amphithéâtre sont désavantages par rapport à ceux qui occupent les premiers rangs.

C'est dans les facultés de médecine que les premiers essais de démonstration télévisées ont été faits. Ils ont permis à un nombre beaucoup plus grand d'étudiants de suivre « de près » telle ou telle opération effectuée par un grand patron. De là, la télévision a gagné l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire et l'enseignement primaire.

Lorsque le professeur procède à une expé-

rience, une caméra de télévision est braquée sur lui. Cinq ou six récepteurs, disposés en divers points de la salle, permettent à tous les élèves, même les plus éloignés, de suivre la démonstration comme si elle avait lieu sous leurs yeux.

La télévision a également un autre avantage : elle permet à un plus grand nombre d'élèves de suivre le cours, même si la capacité du local est insuffisante. Des récepteurs sont simplement placés dans des salles voisines.

Au cours de l'année scolaire 1955-1956, plus de cent établissements d'enseignement supérieur ont adopté cette méthode, soit en faisant appel au concours d'une station émettrice locale, soit en installant sur place le matériel de transmission nécessaire.

Le système permet en outre de faire appel pour certaines matières à des professeurs de grand renom qui donnent leurs cours simultanément aux élèves des mêmes classes de plusieurs établissements. Les professeurs habituels jouent alors le rôle de commentateurs après le cours télévisé du spécialiste. C'est ce qui se fait actuellement à l'université de Pennsylvanie.

A Schenectady, dans l'État de New York, on se propose de doter toutes les écoles en construction d'un système autonome de télévision. Dans le Maryland, huit écoles du comté de Washington seront ainsi équipées pour l'année scolaire 1956-1957. Et, en septembre 1958, les 47 écoles du

comté, groupant 20.000 élèves, seront reliées à un même réseau. Actuellement, 40 professeurs suivent des cours spéciaux pour se préparer à cette nouvelle forme d'enseignement.

Il n'est pas douteux que la télévision éducative soit appelée à un grand développement dans un très proche avenir, aux États-Unis comme en France, permettant ainsi aux élèves de recevoir, dans les conditions les meilleures, l'enseignement des professeurs les plus qualifiés.

LE SAVIEZ-VOUS !...

LES DEUX PREMIÈRES ÉDITIONS DU

MÉMENTO A.C.E.R.

ont été tirées à 10.000 exemplaires

ET ÉPUISÉES en QUELQUES MOIS.

Devant le succès remporté auprès de notre clientèle :



MET ACTUELLEMENT SOUS PRESSE UNE TROISIÈME ÉDITION

ENTIÈREMENT RÉVISÉE et AUGMENTÉE
(Plus de 200 pages)

Où vous trouverez en particulier :

- Une documentation très complète sur des pièces détachées sélectionnées.
- Caractéristiques des tubes anciens et modernes avec indication d'utilisation pratique.
- Nombreux schémas de réalisations pour :
 - Appareils de mesures.
 - Appareils Radio AM et Mixte AM/FM.
 - Adaptateur FM.
 - Amplificateurs Haute-Fidélité.

ET ENFIN :

LA TÉLÉVISION A LA PORTÉE DE TOUS
par 3 MONTAGES TÉLÉVISION décrits et entièrement expliqués.

DÈS MAINTENANT

Inscrivez-vous pour recevoir cet ouvrage UNIQUE SUR LA PLACE, qui vous sera adressé, contre 250 francs pour participation aux frais.

A.C.E.R.

42 bis, rue de Chabrol, 42 bis
PARIS X^e Téléphone : PRO 28-31
C.C. Postal : 658-42 PARIS

GAUCHE-PUBLICITÉ

FER À SOUDER

• LONGUE DURÉE
• CHAUFFAGE RAPIDE
• TOUTES PIÈCES INTERCHANGEABLES
• CONSTRUIT POUR DURER
30 ans d'expérience

Dynac

Demandez Notice ES 11
36, av. Gambetta, PARIS-20^e - RUE 03-02

AMPLIFICATEUR A TRANSISTORS

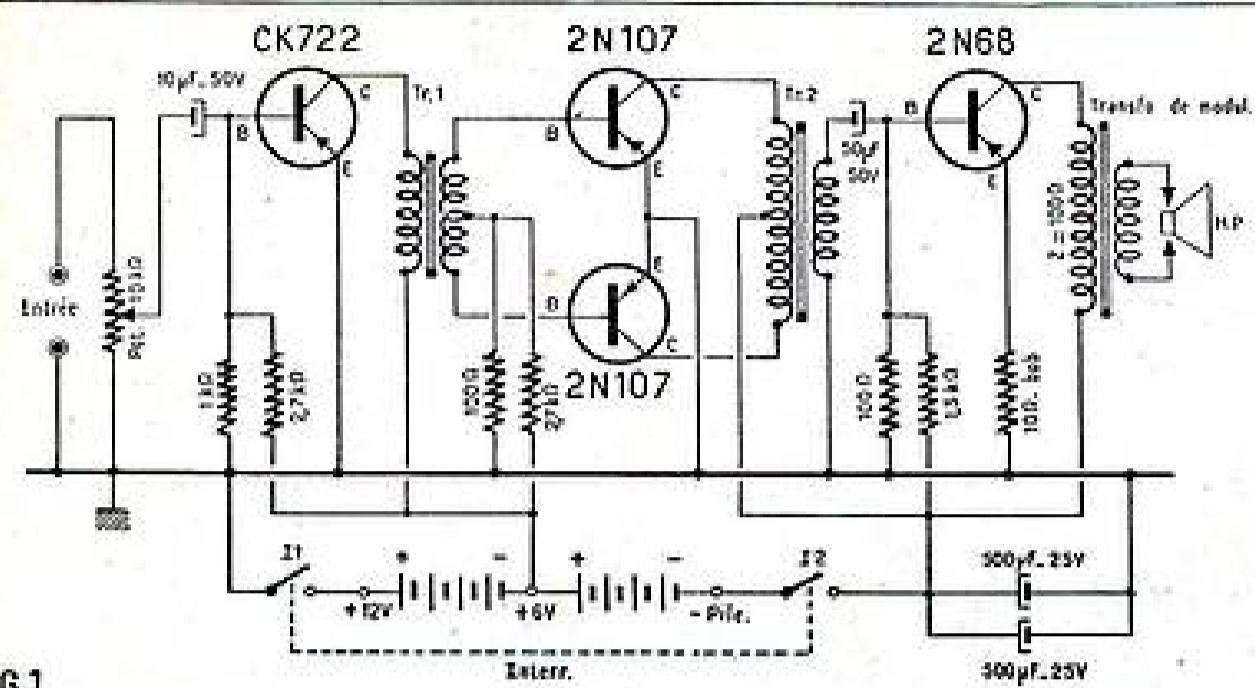


FIG.1

Il n'est pas douteux que dans un avenir certainement peu éloigné, le transistor sera d'un emploi généralisé sur presque tous les appareils électroniques. Il est encore prématûr de dire qu'il remplacera complètement le tube à vide. Cependant, les progrès techniques déjà réalisés le laissent prévoir. Actuellement, les principales difficultés sont : obtenir des types de transistors fonctionnant correctement en HF et d'autres équivalents aux lampes de puissance. Dans cette dernière voie, les derniers résultats obtenus sont appréciables et on fabrique maintenant des transistors pouvant délivrer une puissance modulée de l'ordre de 500 milliwatts. Si on songe que le tube 3S4 utilisé sur les récepteurs batterie fournit 180 mW, on peut affirmer que le transistor de puissance existe d'ores et déjà.

Le propre de l'amateur radio est de s'intéresser à toutes les nouveautés techni-

ques. Il est donc naturel que les transistors aient soulevé une grande vague de curiosité puisqu'ils constituent une véritable révolution en matière d'amplification. Nous avons déjà donné de nombreux schémas et plans d'appareils de toutes sortes les utilisant. Aujourd'hui, nous vous proposons un amplificateur BF donnant une puissance de sortie de 600 mW. Comme tous les montages que nous avons déjà décrit, cet amplificateur vous permettra de vous familiariser avec l'emploi de ces nouvelles pièces. Cependant, il ne faut pas croire qu'il est dénué d'intérêt pratique. Bons-nous à quelques exemples d'utilisations. Il peut, par exemple, être intégré dans un petit électrophone portable. Il peut remplacer encore la partie BF d'un récepteur à piles, ce qui réduira notablement la consommation. Pour les galénistes, qui sont nombreux, il permettra de se libérer de la servitude du casque et de faire de l'écoute en haut-parleur.

Le schéma.

Pour examiner la constitution de cet amplificateur, reportons nous à la figure 1. Nous voyons qu'il est composé de 3 étages. Le premier est équipé d'un transistor CK722 monté avec l'émetteur commun. Cette disposition est équivalente à celle utilisée avec une lampe à plusieurs électrodes. En effet, l'émetteur d'un transistor correspond à la cathode d'une lampe. Or, dans le montage normal, le circuit cathode d'un tube à vide est commun au circuit plaque et grille. Ici, le circuit émetteur est commun aux circuits du collecteur et de la base qui sont assimilables l'un à la plaque et l'autre à la grille. Donc, l'émetteur est relié à la masse qui correspond au + de la batterie d'alimentation. Notez que les polarités de cette pile sont inversées par rapport à celle de la source HT dans le cas d'une lampe. Le signal à amplifier est appliqué à la base qui sert d'électrode de contrôle par un potentiomètre de 10.000 Ω, un condensateur de liaison de 10 μF et une résistance de fuite de 1.000 Ω. Ce sont là des valeurs inhabituelles pour qui a coutume d'utiliser des lampes. L'impédance d'entrée d'un transistor est faible, cela explique la nécessité d'adopter les valeurs du potentiomètre de volume et de la résistance de fuite que nous venons de signaler. Pour transmettre les basses fréquences, il faut que le circuit de liaison (condensateur et résistance de fuite) ait une constante de temps assez élevée. Cette constante de temps est égale au produit de la valeur de la résistance par celle du condensateur.

Or, dans notre cas, puisque la résistance est faible, il est nécessaire de donner une forte valeur au condensateur pour obtenir une constante de temps favorable à la transmission des fréquences basses : 10 μF est la valeur qui convient. Tout comme la grille de commande d'une lampe doit être polarisée par rapport à la cathode, avec un transistor, il faut polariser négativement la base par rapport à l'émetteur. Cette polarisation est obtenue par la résistance de 2.700 Ω qui, avec la résistance de fuite de 1.000 Ω, forment un diviseur de tension branché sur la pile d'alimentation.

L'étage suivant est un push pull équipé de deux transistors 2N107. La liaison se fait par transformateur BF. Le primaire du transfo est placé dans le circuit collecteur du CK722. Le secondaire est à point milieu. Chaque extrémité attaque la base d'un 2N107 du push-pull. La polarisation est appliquée au point milieu par un pont formé d'une résistance de 100 Ω et une de 27.000 Ω. L'émetteur de chaque 2N107 est relié à la masse.

L'étage final est équipé par un transistor de puissance 2N68 qui délivre, avons-nous déjà dit, une puissance modulée de 500 à 600 mW. On utilise encore un transformateur pour la liaison avec l'étage push-pull précédent. Le primaire est, bien entendu, à point milieu. Chaque extrémité est connectée au collecteur d'un 2N107, et le point milieu au pôle (-) de la source d'alimentation. Le secondaire attaque la base du 2N68 par l'intermédiaire d'un

condensateur de 50 μF et une résistance de fuite de 100 Ω. Cette résistance forme avec une autre de 1.500 Ω un diviseur de tension qui procure la tension de polarisation de la base de 2N68.

Dans le circuit émetteur de ce transistor de puissance, nous avons une résistance bobinée de 10 Ω. Elle introduit un effet de contre-réaction qui améliore la reproduction.

Le haut-parleur est inséré dans le circuit collecteur. Son transformateur d'adaptation a une impédance de 100 Ω à 400 périodes. Le haut-parleur sera du type à aimant permanent. Le diamètre de membrane adopté sera fonction de ce que l'on veut faire. Si on recherche surtout le faible encombrement, on adoptera un HP de 10 ou 12 cm. Cependant, si on veut améliorer la musicalité, on aura intérêt à prendre un haut-parleur de 17 et même 21 cm.

Le premier étage est alimenté par une pile de 6 V. Les deux autres réclament une tension de 12 V. On utilise donc une seconde pile de 6 V en série avec la première. Le tout est découplé par 2 condensateurs électrochimiques de 500 μF, ce qui donne une capacité totale de 1.000 μF. La mise en marche ou l'arrêt sont commandés par un interrupteur double.

Réalisation.

Les figures 2 et 3 illustrent cette réalisation. La première montre le dessous du châssis avec les pièces et les connexions que vous devrez y placer, et la seconde la vue du dessus de ce châssis.

Le châssis lui-même a une forme classique : une face supérieure et deux côtés. Il a donc le profil habituel en U. Ses dimensions sont les suivantes : longueur 175 mm, largeur 65 mm, hauteur 35 mm.

TECHNICIENS FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LA PRATIQUE DES TRANSISTORS

Voici le premier

AMPLI BF A TRANSISTORS

d'une puissance de sortie de
600 MILLIWATTS

Description ci-contre.

L'ENSEMBLE des pièces détachées comprenant :

- 1 transistor CK722
- 2 " 2N107
- 1 " 2N68
- 3 transformateurs de liaison
- 1 transfo de sortie
- Le châssis
- Condensateurs et Résistances
- Potentiomètres
- Interrupteur à Switch »
- Fila, soudure, décollage, etc...

PRIX : 15.800

Cet amplificateur, d'une puissance plus que suffisante, pourra avoir de multiples utilisations :

— Électrophone portatif à piles. Amplificateur volutes, prothèse auditive, etc... etc...

AMPLI BF A TRANSISTORS PIUSSANCE 100 MILLIWATTS

(Identique au montage décrit, mais sans le transistor de puissance 2N68).


COMPLET, en pièces détachées... 11.200

RADIO-ROBUR

R. BAUDOUIN Ex-Prof. ECTSE

84, boulevard Beaumarchais, PARIS-XI^e
Téléphone : ROQ. 71-31 C.C. Postal 7002-05 Paris

causes publicité

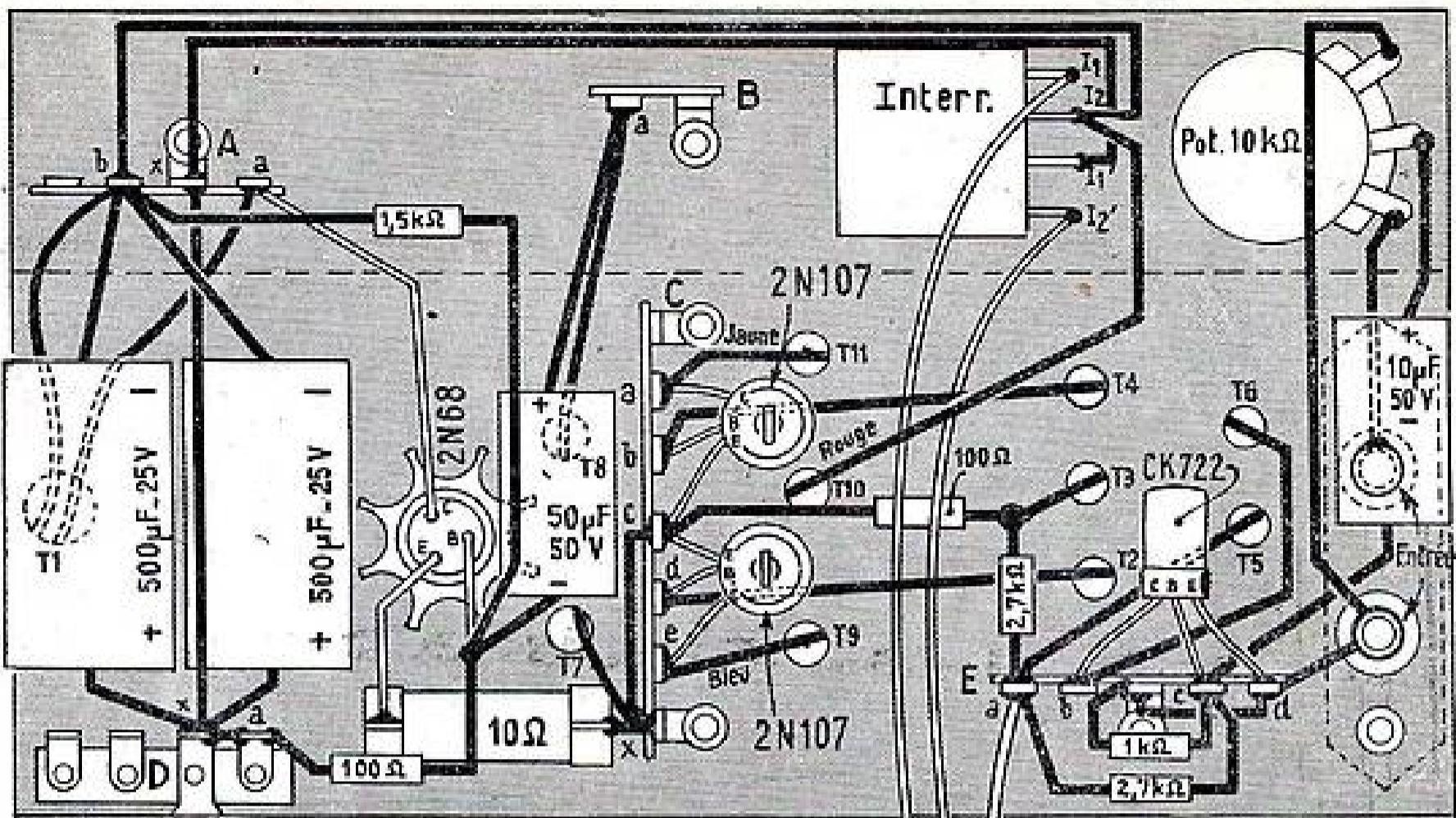

On commence le montage, bien entendu, en fixant les pièces principales sur ce châssis. Par mesure de commodité, il est préférable d'opérer dans l'ordre suivant : d'abord, sur le dessus de châssis, la prise « Entrée » ; sur une face latérale, les relais A et B ; sur l'autre face latérale, le relais D. Sur la même face que les relais A et B, on fixe l'interrupteur double et le potentiomètre de 10.000 Ω . On revient ensuite au-dessus du châssis pour y disposer les transformateurs de liaison T1 et T2 et le transformateur de haut-parleur. Sous le châssis, on met sur les vis de fixation du transformateur le relais C, qui doit avoir 6 cosses isolées ; et sur une des vis de fixation du transfo T1, le relais E à 4 cosses isolées. Pour terminer cette première partie du montage, on visse sous le châssis le transistor 2N68.

FIG. 2


+12V +5V
-Pile

Voyons maintenant comment effectuer le câblage : Avec du fil nu, on relie une cosse extrême du potentiomètre de 10.000 Ω , une ferrure de la plaquette « Entrée », et la cosse d et la patte de fixation du relais E. L'autre cosse extrême du potentiomètre est réunie à la seconde ferrure de la plaquette « Entrée ». Sur la cosse du curseur, on soude le pôle (+) d'un condensateur de 10 μF 50 V. Le pôle (-) de ce condensateur est soudé sur la cosse e du relais E. Ouvrons ici une parenthèse pour dire qu'étant donné la faiblesse des tensions mises

en jeu, on peut utiliser pour les liaisons des condensateurs électrochimiques qui ont l'avantage de donner une forte capacité sous un faible volume.

Entre la cosse c et la patte de fixation du relais E, on soude une résistance miniature de 1.000 Ω , et entre les cosses a et e de ce relais, une résistance miniature de 2.700 Ω . Les fils « primaire » du transformateur Tr1 sont passés par les trous T5 et T6 et soudés sur les cosses a et b du relais E. Un des fils extrêmes du secondaire de ce transformateur est passé par le trou T4, il est soudé sur la cosse b du relais C. L'autre fil extrême secondaire est passé par le trou T2 et soudé sur la cosse d du même relais. Le fil du point milieu traverse le châssis par

Vers bobine mobile du H.P.

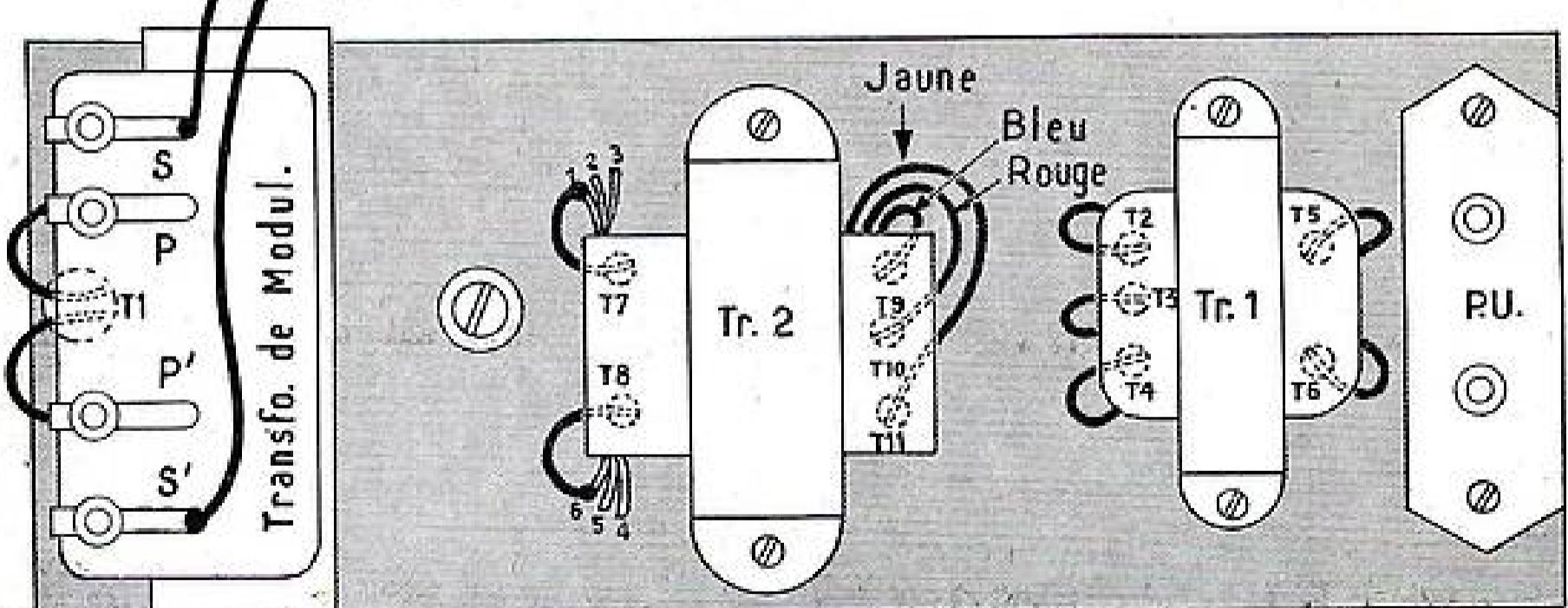

Le trou T3 ; dessus, on soude une résistance de 100 Ω miniature et une de 2.700 Ω . L'autre fil de la 100 Ω est soudé sur la cosse e du relais C et celui de la 2700 Ω sur la cosse a du relais E. La cosse e du

FIG. 3

Interrupteur

relais C est réunie à une patte de fixation qui sert de masse.

Une extrémité du primaire du transformateur Tr2 est relié à la cosse a du relais C et l'autre extrémité sur la cosse e du même relais. Ces fils passent respectivement par les trous T11 et T9 (jaune et bleu). Le point milieu est connecté à la cosse 12 de l'interrupteur. Le fil (rouge) passe par le trou T10.

Une extrémité du secondaire de TR2 est réunie à la cosse a du relais B ; l'autre extrémité est soudée sur le fil « Emetteur » du transistor 2N68. Le fil collecteur de ce transistor est soudé sur la cosse a du relais A. Entre le fil « Emetteur » et la patte de fixation du relais C, on soude une résistance bobinée de $10\ \Omega$. Sur la cosse a du relais C, on soude une résistance bobinée de $10\ \Omega$. Sur la cosse a du relais B, on soude le fil positif d'un condensateur de $50\ \mu F$ 50 V. Le fil négatif est soudé sur le fil « Base » du transistor. Entre ce fil « Base » et la cosse a du relais D, on dispose une résistance miniature de $100\ \Omega$ et entre ce fil « Base » et la cosse b du relais A, une résistance miniature de $1.500\ \Omega$.

Pour repérer les fils de sortie du 2N68, il faut remarquer qu'ils sont disposés suivant les sommets d'un triangle isocèle. Le plus éloigné correspond à la base. En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, on trouve l'émetteur, puis le collecteur.

Les transistors étant très sensibles à la température, un échauffement exagéré des fils de liaison risque de les détériorer. Pour éviter un tel accident, il est recommandé pendant la soudure de serrer le fil dans une pince plate, ce qui empêche la chaleur de se transmettre au corps du transistor.

La cosse 12 de l'interrupteur est connectée à la cosse b du relais A ; la cosse 11' est réunie à la patte de fixation de ce relais. Sur la cosse b du relais A, on soude le pôle positif de deux condensateurs de $500\ \mu F$ 25 V. Le pôle (+) de ces deux condensateurs est mis à la masse sur la patte de fixation du relais D. Cette patte de fixation est réunie à celle du relais A.

On peut maintenant souder les autres transistors, pour lesquels nous faisons la même recommandation que ci-dessus. En outre, toujours pour éviter l'échauffement du corps au cours de la soudure, nous vous conseillons de ne pas couper les fils de liaisons trop courts.

Pour les 2N107, vous pouvez remarquer que les trois fils de sortie sont en ligne. L'un d'eux est plus éloigné que les autres, il correspond au collecteur ; ensuite, on a dans l'ordre la base et l'émetteur. Pour le CK722, l'émetteur est repéré par un point rouge sur le corps du transistor. Viennent ensuite la base et le collecteur.

Pour un des 2N107, on soude le fil collecteur sur la cosse e du relais C, le fil base sur la cosse d et le fil émetteur sur la cosse c. Pour l'autre, le fil émetteur est soudé sur la cosse c du relais C, le fil base sur la cosse b et le fil collecteur sur la cosse a. Pour le CK722, le fil collecteur est soudé sur la cosse b du relais E, le fil base sur la cosse c et le fil émetteur sur la cosse d.

Les cosses « primaire » du transformateur de sortie sont connectées aux cosses a et b du relais A. La bobine mobile du HP est reliée aux cosses « secondaire » de ce transformateur par un cordon à deux conducteurs.

La liaison avec les piles se fait par un cordon à 3 conducteurs. Ce cordon relie le (-) général de la batterie à la cosse 12' de l'interrupteur, le (+6V) à la cosse a du relais E et le (+12 V) à la cosse 11 de l'interrupteur.

LES CAPRICES DE LA PROPAGATION

L'avènement de la télévision et de la radiodiffusion en modulation de fréquence, l'une et l'autre utilisant des ondes métriques a mis l'accent sur les différences de propagation des ondes en fonction de leurs longueurs. Ce sont ces caprices des ondes hertziennes, bien connus des amateurs d'ondes courtes, que nous croyons utile de rappeler pour les débutants.

Mais avant toute chose, précisons que les ondes qui atteignent les récepteurs y arrivent par deux chemins. Nous trouvons les ondes terrestres qui se propagent, en contournant plus ou moins bien les obstacles, à la surface du sol et les ondes en retour, réfléchies par les couches ionisées de l'atmosphère (ionosphère).

Le comportement de ces deux sortes d'ondes est très différent suivant leur longueur. Nous l'examinerons en commençant par les fréquences les plus basses, c'est-à-dire par les plus grandes longueurs d'ondes.

30.000 à 3.000 mètres, soit 10 à 100 kc/s.

La propagation de ces très longues ondes se caractérise par une onde terrestre très puissante. D'autre part les ondes réfléchies par l'ionosphère le sont après une brève pénétration dans les premières couches ionisées et de ce fait ne subissent que peu d'atténuation. Elles conviennent donc bien pour des transmissions stables à grande distance.

Ces ondes en effet, tout en subissant l'influence des variations de la couche ionosphérique y sont moins sensibles que les ondes plus courtes. L'évanouissement se manifeste lentement et durant une période relativement longue. Cependant le signal reçu à longue distance est toujours plus puissant la nuit et durant l'hiver.

3.000 à 600 mètres, soit 100 à 500 kc/s.

Le comportement des ondes de cette gamme où se trouvent les émetteurs de radiodiffusion grandes ondes, est à peu près, en plus accentué, celui de la gamme précédente. La portée de l'onde terrestre est plus faible et l'onde réfléchie, tout en couvrant des distances intéressantes, est également plus sensible aux influences diurnes et nocturnes.

600 à 150 mètres, soit 500 à 2.000 kc/s.


Cette gamme, la plus utilisée en radiodiffusion en modulation d'amplitude (la gamme classique petites ondes) est celle dont tout le monde a pu se rendre compte des variations de propagation.

De jour, la propagation de ces ondes s'effectue seulement par onde terrestre. C'est pourquoi la réception, suivant la puissance de l'émetteur est limitée à un rayon de 100 à 200 km. Cette onde d'autre part s'atténue d'autant plus que le sol est conducteur et que la fréquence augmente.

La nuit, la portée des émetteurs travaillant dans cette gamme, croît considérablement, car les ondes sont réfléchies par une couche ionisée qui se forme à grande hauteur et rend possible leur réception à longue distance. Néanmoins dans la zone voisine de l'émetteur c'est toujours l'onde terrestre qui captent les antennes. Etant donné la très grande hauteur de la couche ionisée l'onde est réfléchie avec un angle important, ce qui fait qu'il peut se trouver, entre les zones couvertes d'une part par l'onde réfléchie et d'autre part par la zone terrestre, un espace intermédiaire correspondant aux zones de silence. On peut aussi constater des effets d'évanouissement aux endroits où ces deux ondes ont sensiblement la même intensité et s'annulent par interférence. À noter que ce phénomène représente une des causes du fading mais qu'il en existe plusieurs autres.

150 à 10 mètres, soit 2.000 kc/s à 30 Mc/s.

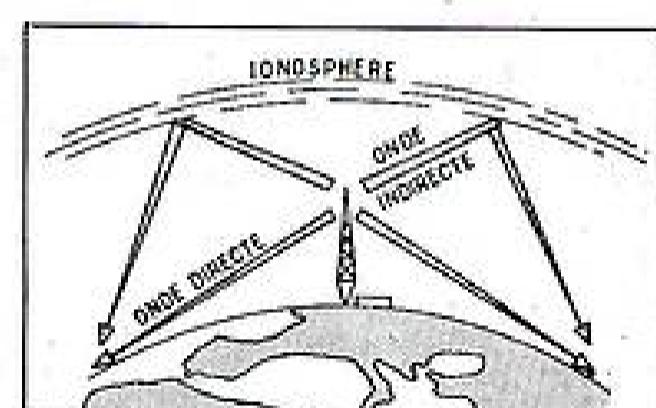L'effet de l'onde terrestre s'atténue de plus en plus dans cette gamme puisque, comme nous l'avons dit, sa portée est liée à la fréquence et diminue quand elle augmente. En revanche les ondes ionosphériques peuvent être captées à des distances considérables de l'émetteur. Elles se comportent différemment selon les heures de



la journée, les saisons et les conditions atmosphériques.

Dans les conditions idéales, c'est-à-dire avec le minimum d'activité solaire, la fréquence optimum pour les communications à longue distance est d'environ 20 Mc (15 mètres) de jour et 30 Mc (10 mètres) de nuit.

Ondes inférieures à 10 mètres, c'est-à-dire de fréquence supérieure à 30 Mc/s.

Les ondes métriques où sont logées la télévision et les émissions de radio en modulation de fréquence ne se propagent couramment que par ondes terrestres réduite aux ondes directes ou optiques, qui ne sont pas sujettes à l'évanouissement comme les ondes ionosphériques. La figure 1 illustre la différence de propagation des unes et des autres.

Plus ces ondes sont courtes, plus elles ont de difficultés à contourner les obstacles. Elles suivent volontiers le cours des fleuves et des rivières et permettent dans ces conditions des performances de portée. Etant donné qu'il s'agit de recevoir une onde directe, on conçoit facilement, étant donné la courbure de la terre, que cette portée augmente avec la hauteur des antennes d'émission et de réception. Dans des conditions favorables, et en l'absence de parasites violents, des réceptions sont possibles jusqu'à 100 km. Des réceptions à des distances exceptionnelles ont été cependant constatées, mais il s'agit de phénomènes sporadiques mal définis.

A. BARAT.

M. A. D.

POUR DÉNUDER CORRECTEMENT LE CABLE COAXIAL

Un certain effort a été fait dans la voie de simplification pour les prises coaxiales d'antenne. Ainsi, on peut se contenter maintenant d'un seul point de soudure de l'âme, tout le reste étant fait par le serrage lui-même (fig. 1). En procédant de cette sorte, les contacts sont parfaits mais il y a un certain nombre de précautions à prendre.

Il est indispensable de couper cette gaine à la longueur voulue pour éviter que certaines pointes du fil qui constituent cette gaine ne finissent par rentrer en contact avec le conducteur central, ce qui, évidemment, se traduirait par un court-circuit et la disparition de toute image et même de tout son.

L'âme centrale est composée actuellement de plusieurs brins assez fins et il est particulièrement recommandé de n'en détruire aucun. Or, en utilisant des pinces à dénuder, des pinces coupantes ou même des couteaux pour supprimer l'isolant en polythène, on risque de couper l'un ou l'autre de ces petits conducteurs. C'est pourquoi la meilleure manière consiste à chauffer légèrement cet isolant, par exemple avec une allumette. Il suffit de quelques fractions de seconde pour obtenir une consistance pâteuse de cet isolant qu'il suffit alors d'étirer exactement à la hauteur voulue. Dans ce cas, on ne risquera absolument pas d'entrainer le conducteur, et le fonctionnement sera parfait.

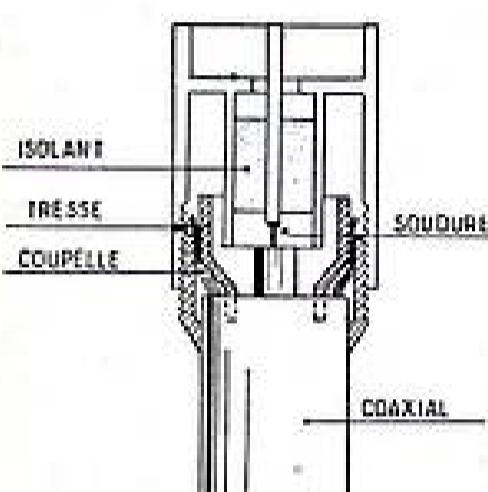


FIG.1

Il est important, tout d'abord que la petite coupelle qui fait partie de cette prise coaxiale puisse effectivement s'engager sans difficulté entre la gaine blindée et l'isolant lui-même (fig. 2). Pour cela, il faut détresser, si l'on peut dire, cette gaine blindée. Il n'existe qu'un moyen, c'est de la couper

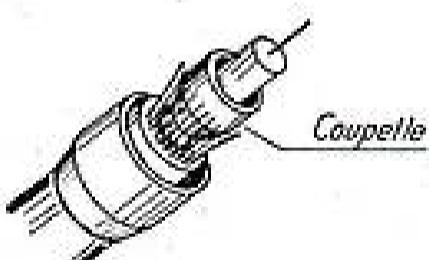


FIG.2

au ras et de l'effilocher brin par brin, à l'aide d'une pointe ou d'un tournevis. Nous conseillons vivement de ne pas se contenter de l'à-peu près dans ce travail, mais de faire cette séparation sérieusement, si l'on veut éviter des crachements et autres ennuis dus à l'antenne (fig. 3)

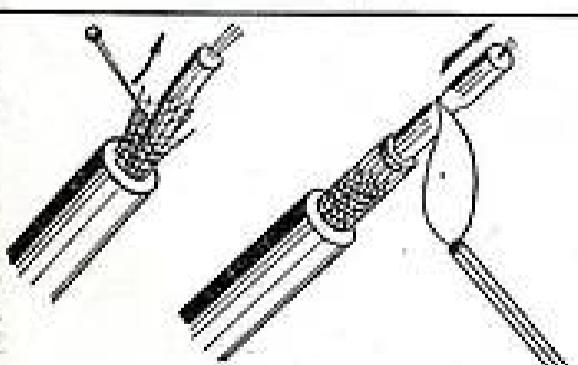


FIG. 3.

SACHEZ CE QU'EST LE FERROXDURE

La traditionnelle bobine de concentration peut être remplacée par un organe ne demandant aucun courant. On avait essayé de lui substituer un simple aimant, mais les résultats se révèlèrent plutôt désastreux, car moins que tout autre, l'aimant n'a réussi à discipliner ces lignes de forces extérieures qui venaient joyeusement irriguer toutes les régions avoisinantes (fig. 1). Pratiquement,

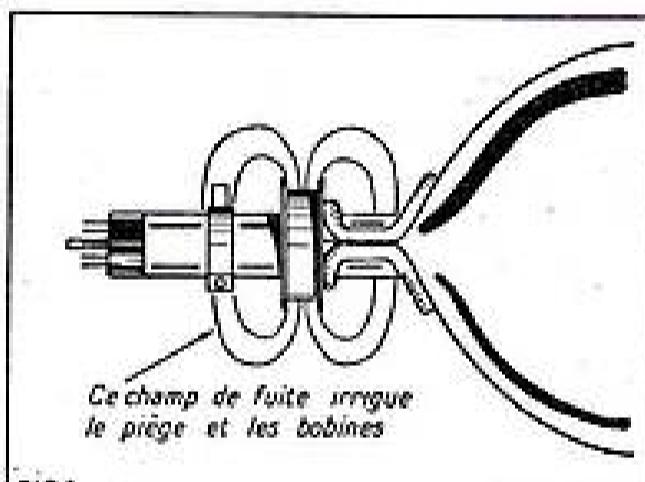


FIG.1

le ferroxdure est un simple anneau magnétique, mais il a été conçu essentiellement, en vue de son emploi dans le dispositif de concentration. A cet effet, il comporte en lui-même, un champ de fuite très réduit, et n'a donc pas d'influence notable sur l'ensemble de déviation situé en avant sur le piège à ions placé en arrière.

On recommande son emploi par paires. Un seul anneau de ferroxdure serait bien assez puissant pour concentrer le faisceau du tube cathodique, mais l'association par deux provoque surtout la destruction des faibles champs de fuite de chaque anneau pris séparément qu'elle élimine pratiquement. On les place en opposition : deux pôles du même nom se font face (fig. 2).

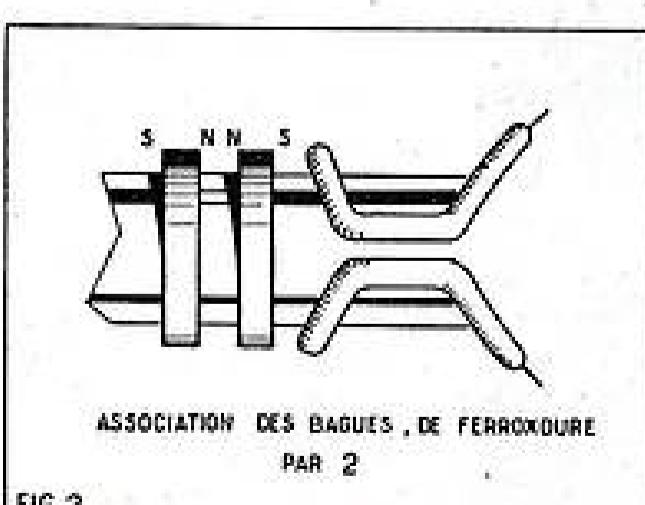


FIG.2

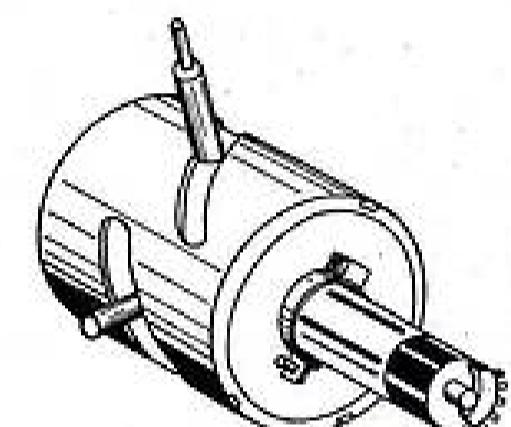


FIG.3

Cette propriété des ferroxdures est en même temps un inconvénient, car si l'on n'a aucune peine à reconnaître une bonne position tellement la répulsion est puissante, on ne peut davantage leur imposer la discipline et l'immobilité.

Ce qui complique bien souvent l'utilisation, c'est la difficulté de réaliser un système de réglage mécanique. Le problème semble résolu de façon simple, lorsque l'on se contente de régler la concentration par l'arrière (fig. 3).

SI VOUS AVEZ UN POSTE A ACCUS

vous pourrez vous éviter d'avoir recours au technicien pour vous dépanner, si vous lisez notre « Sélection de SYSTÈME D » N° 2 :

LES ACCUMULATEURS

Comment les construire,
les réparer, les entretenir.

PRIX : 60 francs.

Ajoutez la somme de 10 francs pour frais d'expédition et adressez commande à la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉDITION, 43, rue de Dunkerque, Paris-X^e, par versement à notre compte-chèque postal (G.C.P. 239-10), ou demandez-la à votre marchand de journaux qui vous la procurera.

La fortune à votre portée

avec le nouveau

★ DÉTECTEUR AMÉRICAIN ★




Dernier modèle. Ultra-sensible. Pratique et simple. Les objets métalliques enfouis sont détectés visuellement par un microampèremètre de grande lecture et musicalement par un casque de 2.000 Ω. Pour les recherches minutieuses nous conseillons le casque HS 30 avec transfo. Appareil absolument neuf avec notice explicative, présenté en valise robuste. Complet en état de marche avec casque 2.000 Ω et piles.

Prix.....	13.900
Jeu de piles de rechange	2.700
Casque ultra-léger HS 30	1.200
Transfo pour casque HS 30	1.100

★ BANDES MAGNÉTIQUES ★

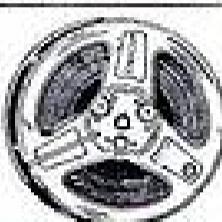BANDES MAGNÉTIQUES Sonocolor neuves. Double face en rouleau de 1.000 mètres sans coupure (soit 2.000 mètres d'enregistrement). Démonstration permanente. Prix sensasson. 1.250 Bobine vide manière plastique, diam. 180 (360 cm). 270 Diam. 180 (180 cm)..... 200



★ FILS ★

FIL ISODOUBLE 2 conducteurs thermoplastiques en 7/10, 9/10, 12/10. Couleurs : gris, rose, bleu, rouge, blanc, vert et transparent. En couronne de longueur variable. Vendu au poids. Minimum 1 kg par tente. Le kilogramme... 550 1 kg 550 m en 7/10; 40 m en 9/10; 30 m en 12/10.
FIL DE CABLEAGE RIGIDE 10/10 sous thermoplastique. La couronne de 100 mètres en boîte ou noir..... 500
FIL DE CABLEAGE SOUPLE 7×20/100 couleur chamarée. En couronne de 100 mètres..... 500 En couronne de 250 mètres..... 1.100
FIL BLINDE 1 conducteur souple gaine cuivre ou cuivre étamé. En couronne de 100 mètres..... 1.000
FIL BLINDE 2 conducteurs souple gaine cuivre ou cuivre étamé. En couronne de 100 mètres..... 1.800
FIL BLINDE 2 conducteurs rigide sous thermoplastique gaine aluminium. En couronne de 250 mètres..... 1.500 Stock très important fil émaillé, fil de Litze, fil isolé soie, rayonne et coton.

★ CONDENSATEURS ★

		Boîtier étanche - tropicalisé - sortie par étaiement ou perçage.	
90 × 65 × 80	2 × 0.27 MF	1500 / 4500 V.....	725
90 × 65 × 180	0.072	5000 / 9000 V.....	925
90 × 80 × 70	0.088	4500 / 12000 V.....	725
90 × 75 × 70	0.1	4000 / 12000 V.....	725
60 × 50 × 80	0.1 + 0.2 + 0.5 MF	750 / 1000 V.....	725
60 × 50 × 120	0.5 MF	1250 / 4500 V.....	725
60 × 48 × 150	2 × 4	2000 / 4000 V.....	925
60 × 45 × 120	6	500 / 1500 V.....	725
60 × 45 × 180	12	800 / 1500 V.....	725

★ APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER ★

	Boîtier bakélite :	
Milliampèremètre à cadre mobile :		
350 Milliamp., diam. extérieur 50 mm.....	850	
75 Milliamp., diam. extérieur 145 mm.....	1.750	
Ampèremètre à cadre mobile :		
Ampèremètre ILF. 4 Ampères Thermo-couple interne, diam. extérieur 90 mm.....	1.250	
Ampèremètre 20 Ampères, diam. extérieur 145 mm.....	1.750	
Ampèremètre électromagnétique 50 Ampères, au carré 50 × 50 mm.....	650	
Voltmètre électromagnétique 25 Volts, au carré 50 × 50.....	650	
Voltmètre 25 Volts Alternatif, diam. extérieur 145 mm.....	1.750	
Appareils de mesure toutes catégories disponibles.		

★ DIVERS ★

Boîte bobinage à SECURIT = 520 M 455 Km.....	550
Boîte bobinage à SECURIT = 612 avec ILF, accordée.....	650
Fourche à THORENS = 78 tours.....	3.200
Bras P.U. Cristal, 78 tours, arrêt automatique.....	850

UN COLIS FORMIDABLE

Condensateurs électrochimiques, grande marque, absolument neufs et garantis.	
Cartouche carton :	
10-60 MF 50-55 V 10-4 MF 550 V	
10-100 MF 10-16 MF	
Tubes aluminium à fils :	
5 Condensateurs de chaque :	
8, 14, 19, 24, 32, 40, 2 × 8, 2 × 40 MF - 550 V.	
5 Condensateurs de 40 MF en 165 Volts.	
Sont au total 65 Condensateurs.	
Valueur : 15.000 francs.	
Vendu 5.000 francs — Port et emballage compris	

Fournitures Générales pour le Commerce et l'Industrie

Électriques et Radioélectriques
26, rue d'Hauteville - PARIS (10^e) - TAI. 53-30
C.C.P. Paris 6741-70 Météo : Bonne-Nouvelle
Expédition : Mandat à la commande de préférence ou contre remboursement.

LAG

— SAISON 56-57 —

● AMPLI B.F. à 4 transistors sortie 250 mw.

OCT1 + OCT1 + 2 OCT5
Complet en pièces détachées..... 12.300
(Description dans le Haut-Parleur du 18 mai 1956).

● AMPLI très haute fidélité 10 W P.P. EL84.



2 entrées : Haute et basse impédance, sorties multiples par transfo spécial, préampli incorporé, courbe de réponse : 25 à 20 Kp, distorsion 0.8 % à 5 watts. En pièces détachées ou câblé.

● P. C. A.

(Printed circuit amplifier, ci-dessous). Ampli haute fidélité 10 watts à circuit imprimé. P.P. EL 84. Câble..... 8.500 (Tubes, alimentation, volume, contrôle en aus).

● ÉLECTROPHONE II 100.

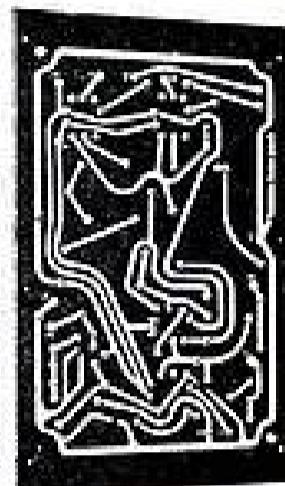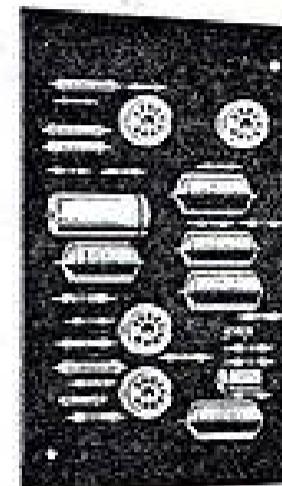(présentation photographique dans le prochain numéro) Mallette électrophone en pièces détachées équipée des nouveaux tubes Naval 100 ms, sortie UL 84. Complet avec tourne-disques à vitesses microscopique grande marque, chassis, mallette HP, etc..... 17.500



● ADAPTATEUR F.M. CASCODE.

(ci-dessous) décrit dans le H.P. du 15 février 1956. Chassis en pièces détachées sans tubes ni alimentation..... 7.700 Avec tubes et alimentation..... 14.500

● ADAPTATEUR F.M. 57 LUXE.

Même modèle en présentation semi-professionnelle, coffret givré avec démulti.

● CONVERTISSEUR 6/45 volts à transistors.

Alimentation haute tension pour 2 tubes série IT4 ou DK90 etc. pour la construction de postes portatifs économiques. 2 lampes + Transistor.

● MAMBO CADRE.

Super toutes ondes cadre incorporé utilisant les tubes Naval 100 ms. Complet en pièces détachées, chassis, lampes, ébénisterie..... 9.950

● SUPERCLAVIER 757.

(Présentation dans le prochain numéro) Super luxe 6 lampes naval alternatif, cadre à air blindé, boutons doubles. Clavier à 7 touches de 21 mm. 2 stations : Europe 1 - Luxembourg : pré-réglées sortie EL84. Complet en pièces détachées.

● TÉLÉVISEURS.

1^{er} Téléclub MD à rotateur - 18 tubes.
2^{er} Supertéléclub, moyenne ou grande distance.

GROSSISTE DÉPOSITAIRE OFFICIEL TRANS CO

Condensateurs céramiques - Ajustables à air, à lampes - Condensateurs en papier Capacrop et en boîtier étanche. BATONNETS, NOYAUX, FERROXCUBE ET FERROXDURE - Résistances CTN et VDR - Oxydorium, transistors, thyristors, cellules, tubes industriels et pièces pour compteuse électrique.

PIÈCES DÉTACHÉES POUR TRANSISTORS

Matériel disponible : OC 70 - OC 71 - 2 × OC 72 - Transfo de sortie et de liaison. Supports - Electrochimiques miniatures - Résistances subminiatures et disques CTN Capacités céramiques et papier métallisé.

PIÈCES MINIATURES POUR PROTHÈSE AUDITIVE MATERIEL POUR DÉTECTEURS DE RADIO-ACTIVITÉ

DOCUMENTATION SUR DEMANDE CONTRE 60 FR. EN TIMBRES

RADIO-VOLTAIRE

155, avenue Ledru-Rollin, PARIS (XII^e) - R.Q. 96-94
C.C.P. 6.608-71 Paris Faculté de stationnement

PUBL. RAPY

UN RÉCEPTEUR DE RADIO UNIVERSEL UTILISANT TOUTES SORTES DE LAMPES ANCIENNES

Ce récepteur est, en effet, universel, puisque vous pourrez, pour sa réalisation, récupérer des pièces à jamais condamnées, sommeillant au fond de vos tiroirs. Nous songeons en particulier aux lampes dont tout amateur digne de ce nom possède toujours un stock appréciable, composé, en grande partie, de types tous-courants. Elles pourraient pourtant reprendre encore du service actif, mais où sont donc des schémas appropriés ?

C'est pour y remédier que nous avons mis sur pied cet appareil

Nous avons pourtant limité ici nos ambitions, en présentant aujourd'hui un appareil tous courants, mais notre intention reste bien de réaliser, par la suite, une autre maquette, prévue, celle-là, pour des lampes du type alternatif.

Ne croyez surtout pas que nous décrivons ici ce que l'on appelle couramment un « rossignol ». Ce n'est pas parce que les chaînes des lampes sont hétéroclites que les résultats seront moins bons. Pratiquement, sauf quelques améliorations de détail qui jouent surtout dans les ondes courtes ou en haute fidélité, les lampes ont le même rendement, même en changeant de catégorie, donc de support.

Si, dans la généralité, les mêmes valeurs sont maintenues pour toutes ces lampes, nous avons pourtant essayé de niveler par le bas, surtout aux endroits critiques, tels que les tensions d'écran. Certes, en procédant de la sorte, on perd un peu de sensibilité pour les lampes poussées, mais, en contrepartie, on bannit avec certitude les accrochages et toutes les autres difficultés de mise au point.


La disposition des organes.

Pour rendre cet appareil universel, nous avons été amenés à adopter une disposition valable dans tous les cas. Or, dans des châssis, disons normaux, on aligne la plupart du temps, les lampes suivant un même axe où l'on trouve également les transformateurs de moyenne fréquence. Nous conservons donc cette chaîne, et nous la flanquons, de part et d'autre, de deux bandes-relais qui porteront l'essentiel, sinon la totalité de notre montage. L'emplacement de ces cosses a été choisi pour allonger le moins possible les connexions vers les lampes. Ce choix, relativement difficile, place toutes les lampes envisagées dans les conditions les meilleures (fig. 1).

Les filaments.

Pour un tous-courants, c'est bien la question la plus importante. Nous avons prévu des sorties séparées pour les deux extrémités de chaque filament, car nous devrons shunter tous ceux qui, dans cette chaîne, consommeraient moins. Il est évident que nous considérons comme point de départ les lampes dont la consommation au filament est de 300 mA. Des résistances de

où vous pourrez employer indifféremment n'importe laquelle de ces lampes. Mieux, rien n'empêchera leur mélange et nous croyons réellement avoir fait le tour de toutes les possibilités pouvant se présenter. Sans inconvénient on mélangera, ainsi, dans cet appareil, des lampes américaines avec des tubes européens tout aussi bien on y insérera des lampes Rimlock, sans oublier les « miniatures ». Bref, il s'agit effectivement d'un appareil d'un emploi universel qui vous tirera toujours d'embarras.

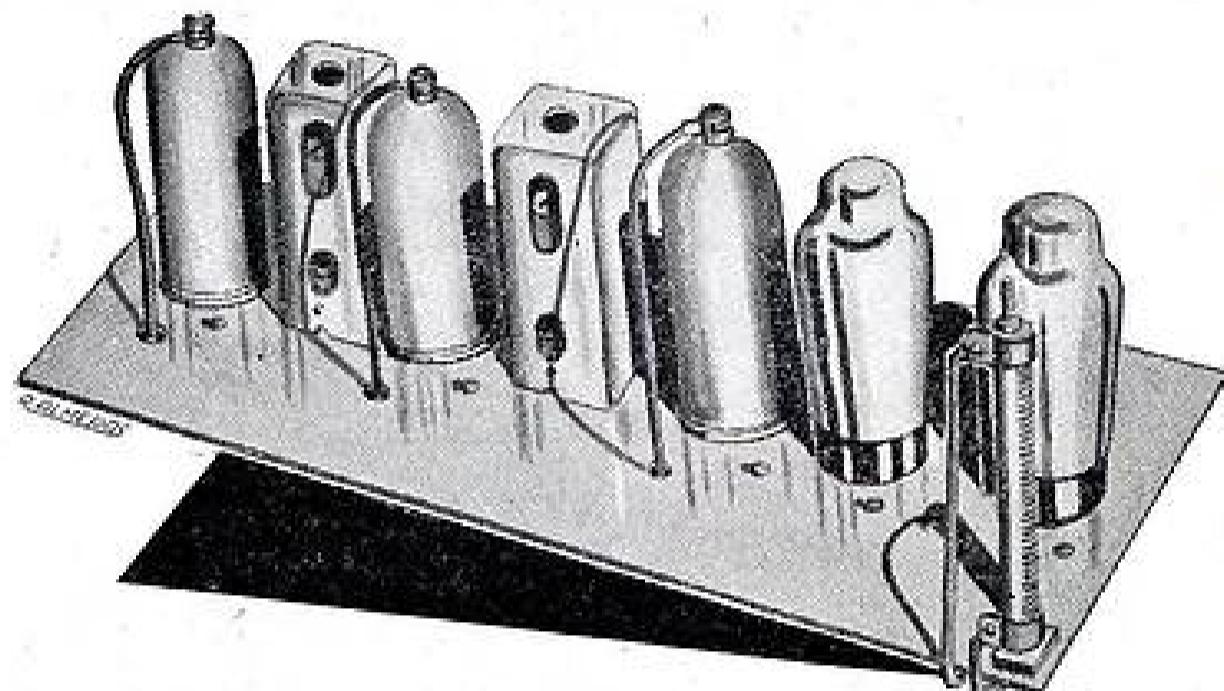

shunt seront placées sur tous les fils qui consomment moins (fig. 2), mais la valeur de ces résistances varie avec la tension de chauffage de chaque lampe. Notre tableau I vous fournira toutes indications utiles sur ces valeurs et vous évitera sur-

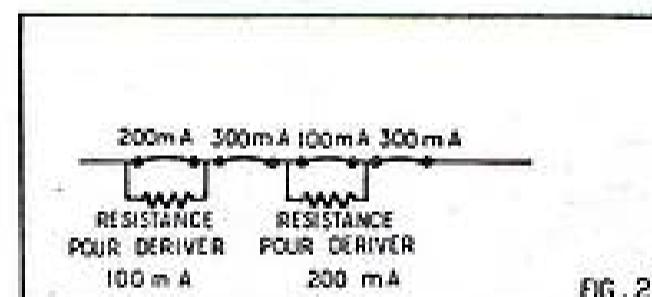


FIG. 2. — Les résistances de dérivation doivent équilibrer le débit des lampes.

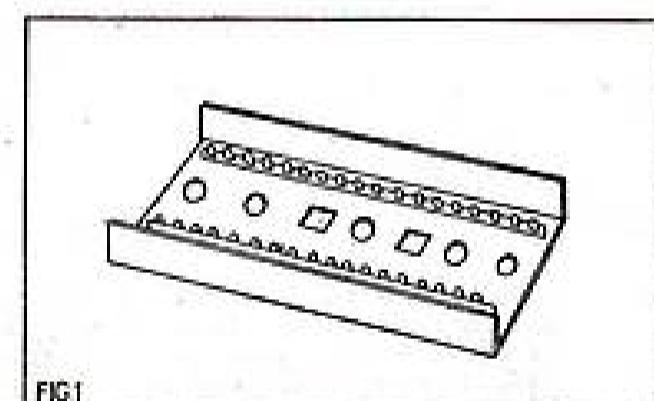


FIG. 1. — Disposition générale adoptée pour ce châssis. On voit les lampes, les transformateurs MF et les deux cosses-relais.

POUR CHUTER								
avec	110 V	35	30	25	20	15	10	5
100	1.100	350	300	250	200	150	100	50
150	730	235	200	165	133	100	67	33
200	550	175	150	125	100	75	50	25
300	330	115	100	88	67	50	34	17

TABLEAU II. — Pour le calcul de la résistance chaotrice en série avec toute la chaîne des filaments.

POUR DÉRIVER				
sous	50 mA	100 mA	150 mA	200 mA
6V3	126 Ω	63 Ω	42 Ω	32 Ω
12.6	252 Ω	126 Ω	84 Ω	64 Ω
14	280 Ω	140 Ω	95 Ω	70 Ω
19	380 Ω	190 Ω	130 Ω	95 Ω
30.31	600 Ω	300 Ω	200 Ω	150 Ω
35	700 Ω	350 Ω	235 Ω	175 Ω
40	800 Ω	400 Ω	270 Ω	200 Ω

TABLEAU I. — Pour le calcul des résistances à placer en dérivation sur les filaments à faible consommation.

tout de les calculer. Pratiquement, tous les cas y sont prévus, mais de petits écarts de un V, par exemple, ne seront pas à prendre au tragique. D'autant moins, d'ailleurs, que vous n'emploierez certainement pas des résistances de haute précision !

Deuxième point particulier au sujet des filaments : le choix de la résistance chaotrice. Pour simplifier, vous additionnez toutes les tensions de chauffage des lampes comprises dans la chaîne et un coup d'œil sur notre tableau II vous indiquera immédiatement la valeur de la résistance à intercaler. Les valeurs de ce tableau peuvent, à première vue, sembler anormales ; nous y avons également inclus, en effet, le cas

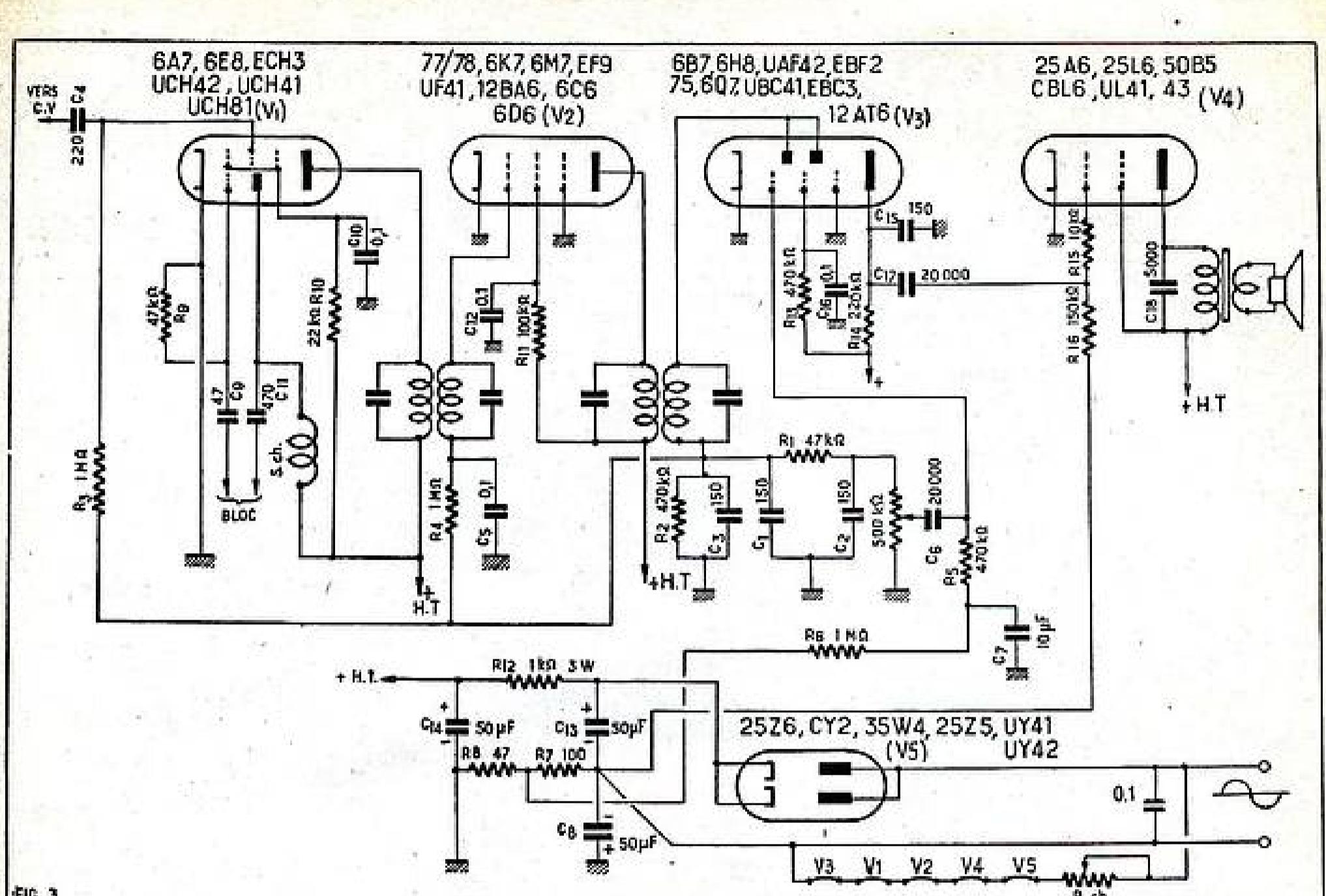


FIG. 3

FIG. 3. — Schéma-type que nous préconisons. Nous n'y avons pas porté des lampes, telles que 35Z5, 50L6, etc., dont la liste serait bien trop longue. Ces tubes trouvent également leur emploi dans notre montage.

des redresseurs secs, dont l'emploi est assez indiqué dans de telles réalisations.

Pour la détermination de cette résistance, nous aurons à tenir compte des consommations, si nous choisissons d'office une résistance chutrice capable de dissiper 30 V. Cette résistance portera un curseur et l'on pourra considérer que chaque centimètre correspond à un même nombre de Ω . Bien entendu, si vous disposez d'un ohmmètre, vous aurez intérêt à effectuer une mesure sur cette résistance et votre travail en deviendra plus précis. De telles résistances ne dépassent généralement pas 190 Ω et, si dans ce tableau, vous rencontrez des valeurs supérieures, c'est qu'il faudra évidemment faire appel à une deuxième résistance. La première résistance sera utilisée en totalité et l'on prélevera sur la deuxième la fraction de la résistance totale qui dépasse 190 Ω . Nous laissons de côté la question des ampoules-endran qui nous semble tout à fait secondaire.

Le schéma.

Ce détail — d'importance ! — étant réglé, nous pouvons passer à l'examen du schéma que nous préconisons. Nous réduisons au minimum les complications, pour obtenir néanmoins un récepteur de radio digne de ce nom. Ainsi, les cathodes reviennent à la masse (fig. 3) et la polarisation s'obtient indirectement par une tension négative crée dans l'alimentation. Mieux, les lampes préparées au changement de fréquence et à l'amplification MF sont polarisées uniquement par les tensions d'antifading. Nous savons que dans les réalisations simples, on supprime souvent cette connexion

du VCA, mais tel, elle est indispensable.

Que vous employez comme changeuse une triode-hexode ou plus simplement une heptode, vous disposerez toujours de deux électrodes pour l'oscillation.

Ici réside la première — et peut-être seule — incompatibilité de ce montage d'où seule la ECF1 (dans sa fonction double de triode et de penthode) a encore été exclue. De même, après mûre réflexion, nous avons éliminé les oscillateurs du type E.C.O. telle que la 12B156, par exemple. Si vous êtes suffisamment expert en la matière, vous n'aurez aucun mal à faire cette substitution. Dans notre récepteur universel, cela nous aurait entraîné trop loin pour des cas d'application tout de même assez rares.

Si nous prenons l'exemple de la UAF42, qui ne comporte qu'une seule plaque destinée à la détection, nous voyons que l'on s'y contente pratiquement d'un antifading non différé.

Il n'y a donc aucune raison pour ne pas en faire autant, avec d'autres types de lampes, même si celles-ci renferment deux plaques chacune. Dans un récepteur aussi simple que le nôtre, on aboutira tout de même à un rendement acceptable.

Il n'en est pas de même pour le filtre basse fréquence (R1 associé à C1 et C2) dont le rôle est prépondérant à nos yeux pour la stabilité du récepteur.

Vous remarquerez que la détection, à proprement parler, se fait aux bornes de R2 shuntée par C. Notre schéma-type s'applique à une penthode, cas assez répandu, mais si vous possédez des UBC41, des EBC3 ou autres diodes-triodes, il suffira de laisser de côté la connexion de l'écran... aura ses sorties inversées. L'extrémité

La basse fréquence est traditionnelle, y compris pour la polarisation, obtenue, nous l'avons dit, par la chute de tension de la totalité du courant. Des lampes doubles comme la CBL1 ou la CBL6 ne seront incorporées que pour leur élément penthode.

Pour l'alimentation aussi, nous avons adopté la solution la plus simple. Vous pourriez, en effet, rencontrer des valves mono-plaques, voire ces redresseurs secs, dont déjà nous vous avons touché un mot. Quel que soit donc le type de valve à votre disposition, vous relierez ensemble d'une part les plaques, et, d'autre part, les cathodes.

Le filtrage est effectué par une simple résistance bobinée, prévue pour une dissipation de 3 watts. La valeur de 1.000 Ω n'est pas critique, mais elle représente un bon compromis entre un filtrage convenable et une chute de tension très réduite.

Nous avons déjà signalé que toutes les lampes de notre montage étaient polarisées par une tension négative appliquée à leurs grilles de commande. C'est le rôle des résistances R7 et R8 que de créer cette tension négative et on les insère, pour cela, dans le retour de l'ensemble de l'alimentation. Cette façon de procéder est assez traditionnelle, et elle impose comme seule servitude de ne pas ramener à la masse le pôle « moins » du condensateur de filtrage placé à l'entrée de la cellule.

C'est au point A que nous trouvons la tension la plus négative, qui est fractionnée ensuite par les deux résistances R7 et R8, pour ne pas appliquer à l'antifading une valeur trop forte. Le condensateur de découplage, placé entre ce point A et la masse, aura ses sorties inversées. L'extrémité

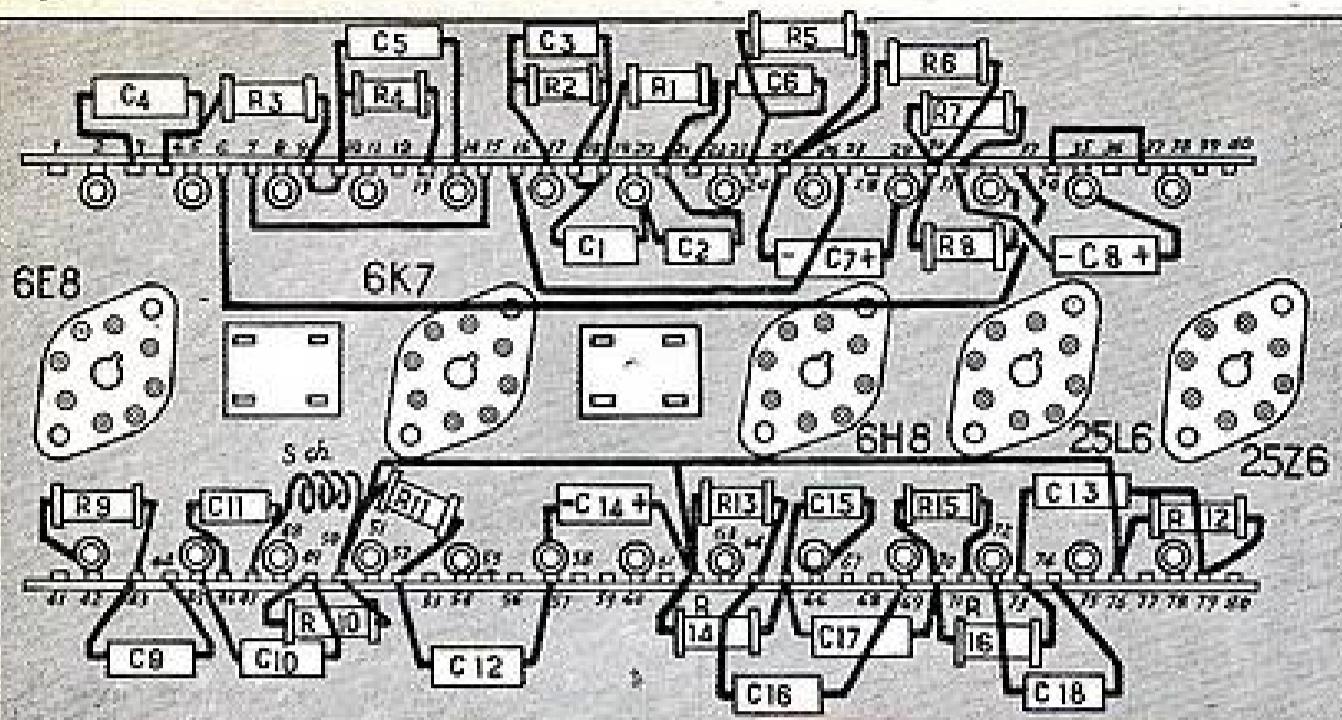


Fig. 4. — Dessus du châssis.

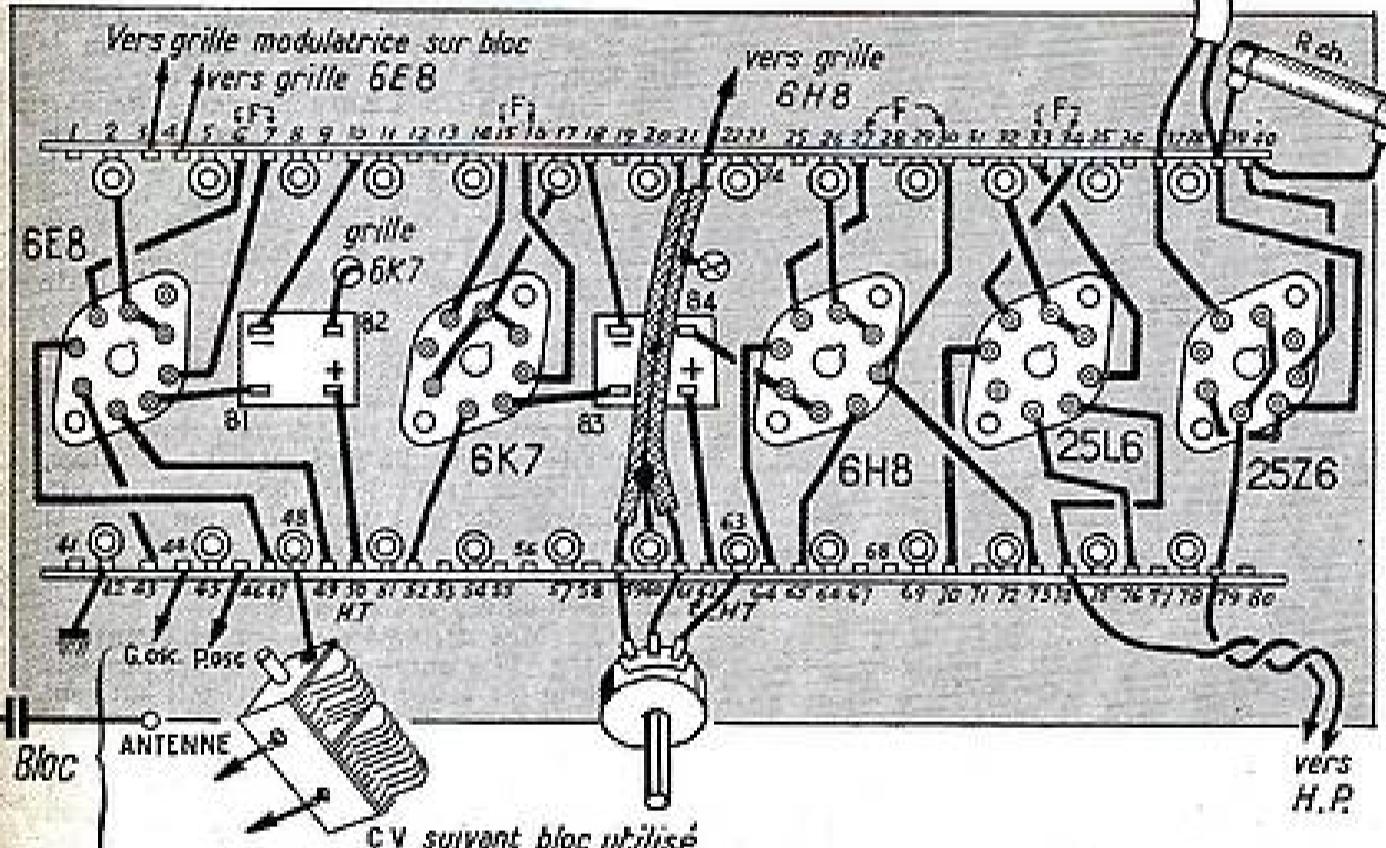
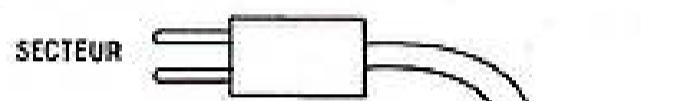


Fig. 5. — Dessous du châssis.

« plus », repérée généralement par un point rouge ira à la masse.

Réalisation pratique

Nous commençons par la mise en place des relais et nous conseillons de bien respecter la disposition des organes pour faciliter l'alignement.

Le plan de câblage de notre figure 5 fournit les indications — combien importantes ! — pour l'orientation des supports. C'est en les observant que vous présenterez les électrodes directement aux cosses qui les concernent et que vous diminuerez la longueur des connexions. Nous avons bien été obligés de choisir un cas précis, mais toute la liste des supports de lampes (fig. 6) vous guidera de la même façon, puisque les numéros des interconnexions entre supports et relais y figurent.

Sur les lampes mêmes, nous aurons à effectuer un certain nombre de connexions, à commencer par les pointes de masse, viennent ensuite les connexions des plaques vers les transformateurs MF.

Là encore, par la force des choses, nous avons choisi un modèle déterminé, mais vous n'aurez aucune difficulté à adapter d'autres moyennes fréquences. Le caractère universel de notre appareil se confirme là : tous les transformateurs de moyenne fréquence pourront lui être incorporés. Bien mieux, si vous êtes certain de la fréquence d'accord, vous pourrez même récupérer pour ce récepteur des transformateurs moyenne fréquence qui, au départ, proviennent de fabrications différentes. A l'aide des renseignements détaillés de nos figures 4 et 5, il ne reste plus alors qu'à effectuer les connexions des supports des lampes vers les sorties des relais et de là, par endroits, vers d'autres organes qui ne trouvent plus leur place sur la platine proprement dite : les potentiomètres, le bloc de bobinage et le condensateur variable. Pour le potentiomètre, les liaisons se feront au fil blindé, bien sûr.

Le châssis.

Si vous avez l'intention de réaliser également le châssis lui-même, inspirez-vous

Dans la collection :

« LES SELECTIONS DE SYSTÈME D »
Voici des titres qui vous intéressent

N° 3

LES FERS A SOUDER

à l'électricité, au gaz, etc.
10 modèles différents, faciles à construire, réunis par J. RAPHE.

PRIX : 60 francs.

N° 14

PETITS MOTEURS ELECTRIQUES

POUR COURANTS DE 2 A 110 VOLTS fonctionnant sur alternatif ou continu et pouvant convenir à faire des expériences, à actionner des modèles réduits et un tourne-disques.

PRIX : 60 francs.

N° 25

REDRESSEURS DE COURANT DE TOUS SYSTÈMES

vous trouverez les descriptions de 7 modèles faciles à réaliser ainsi que celle d'un DISJONCTEUR et de 2 modèles de MINUTERIE.

PRIX : 40 francs.

N° 42

ENREGISTREURS A DISQUES — A FIL — A RUBAN ET 2 MODÈLES DE MICROPHONES ÉLECTRONIQUE ET A RUBAN

PRIX : 60 francs.

N° 44

POUR TRANSFORMER ET REBOBINER DYNAMOS DEMARREURS

ET MOTEURS ÉLECTRIQUES DE VENTILATEUR DE GAZOGÈNE

pour marche sur secteur

PRIX : 40 francs.


Ajoutez pour frais d'envoi 10 francs pour une brochure et 5 francs par brochure supplémentaire et adressez commande à la Société Parisienne d'Édition, 43, rue de Dunkerque, Paris-10^e, par versement à notre compte chèque postal : Paris 259-10, en utilisant la partie « Correspondance de la formule du chèque. (Les timbres et chèques bancaires ne sont pas acceptés.) Aucun envoi contre remboursement. Ou demandez-les à votre marchand de journaux qui vous les procurera.

de notre plan de perçage (fig. 7). Grâce à lui, vous pourrez respecter exactement les sorties prévues par nous, de même que les longueurs des connexions. Le châssis, vous le réaliserez soit en laiton, soit encore en tôle étamée. Nous conseillons ces deux matières surtout pour la perfection des soudures de masse, et pour la facilité des opérations mécaniques.

La mise au point.

Pour une grande part, les caractéristiques mêmes du bloc de bobinage, que vous employez détermineront l'ordre à observer pour le réglage et il sera indiqué de vous baser sur les indications fournies par le constructeur. Nous voulons cependant vous rappeler ici quelques principes élémentaires pour cet alignement.

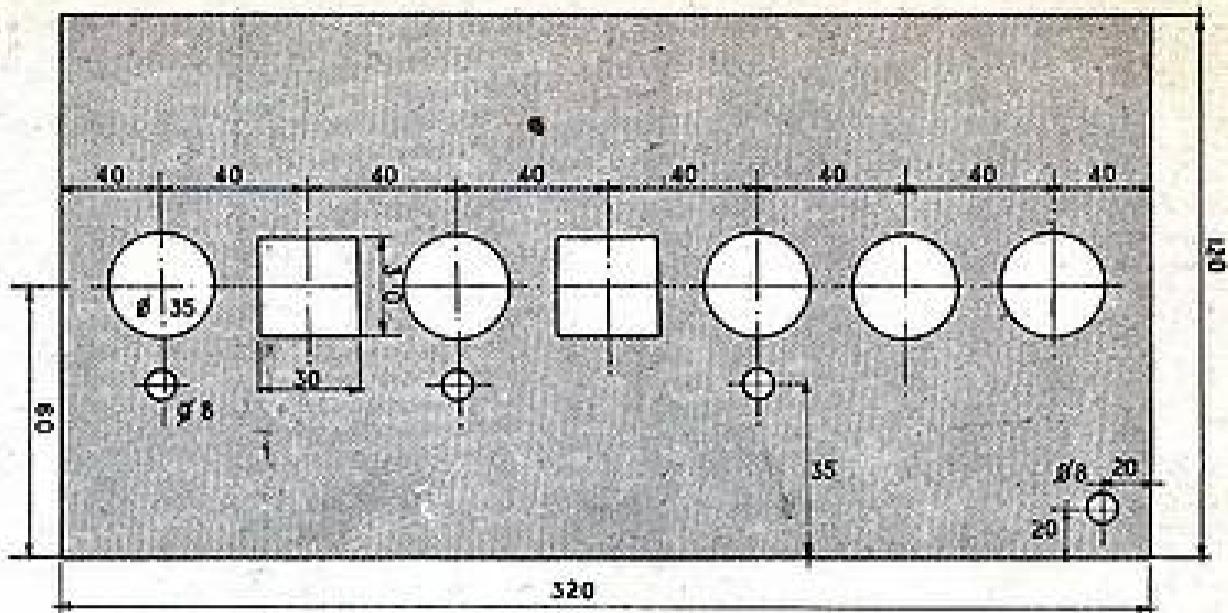1. *Réglage des étages de moyenne fréquence.* Il s'effectue à l'aide d'une hétérodyne ou, à la rigueur, sur une station reçue avec assez de



320

FIG. 7. — Note : cotés en mm.

pouissance. Travaillez cependant avec le moins de puissance sonore possible pour rendre perceptible le moindre écart des surtensions obtenues dans le bobinage.

2. *Réglage de la gamme des petites ondes.* Le bas de la gamme, aux environs de 200 mètres, s'accorde la plupart du temps, par manœuvre des ajustables du CV (trimmers).

Le trimmer de l'oscillateur sert surtout à la mise en place de la station tandis que l'autre s'accorde pour un maximum de puissance.

3. On passe à l'autre extrémité de cette même gamme des petites ondes et à l'aide des paddings, ou des noyaux d'accord, on met en place une station dans la région des 500 mètres. On y trouve ainsi, dans la majorité des cas, un réglage auxiliaire pour l'accord le plus puissant, à cette nouvelle longueur d'onde.

4. *Réglage de la gamme des grandes ondes.*

Les réglages y sont moins standardisés ; certains blocs se contentent d'un réglage vers le milieu de la gamme, tant pour l'oscillation que pour l'accord ; d'autres, au contraire, prévoient deux points aux extrémités de la gamme comme pour la gamme des petits ondes. L'ordre des opérations sera le même pour les petites ondes, aux fréquences d'accord près.

5. *Réglage des ondes courtes et éventuellement de la gamme étalée.* Il y règne plus de variantes encore, utilisant soit un seul réglage pour ces deux bandes, soit des points et des organes d'accord différents.

Aussi désireux que nous soyons de vous fournir des indications précises ici, il ne nous est malheureusement pas possible de vous guider davantage.

D'après nos propres estimations, vous ne devriez pas dépasser 2 ou 3.000 francs pour l'achat de pièces détachées complémentaires. Moyennant ce débours, vous vous trouverez tout de même devant un récepteur qui, en dehors des qualités d'esthétiques, sera capable de rivaliser avec n'importe quel appareil plus homogène.
E. LAPPET.

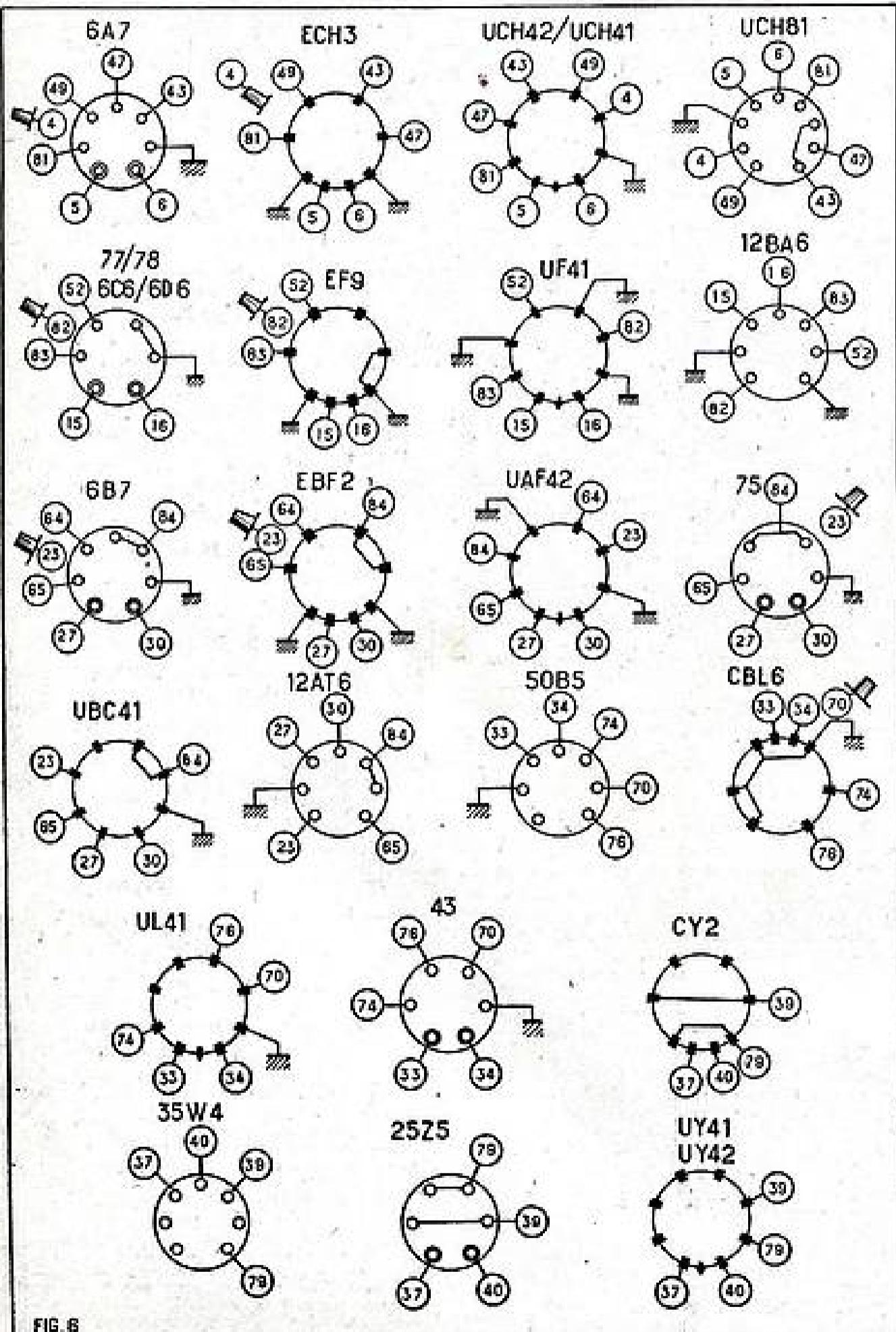


FIG. 6

FIG. 6. — Brochage des différentes lampes employées ici. Les numéros renvoient aux cosses des relais.

NOTRE RELIEUR RADIO-PLANS

pouvant contenir
les 12 numéros d'une année.

En teinte grenat, avec des nervures, il pourra figurer facilement dans une bibliothèque.

PRIX : 400 francs (à nos bureaux).

Frais d'envoi : 70 francs pour la France.


Adresses commandes au Directeur de « Radio-Plans »,
43, rue de Dunkerque, Paris-X^e. Par versement à
notre compte chèque postal PARIS 259-10.

CHASSIS TÉLÉVISION

montés, réglés avec jeux de lampes
production

* PATHÉ-MARCONI *

43/54 cm. COURTE ET GRANDE DISTANCES

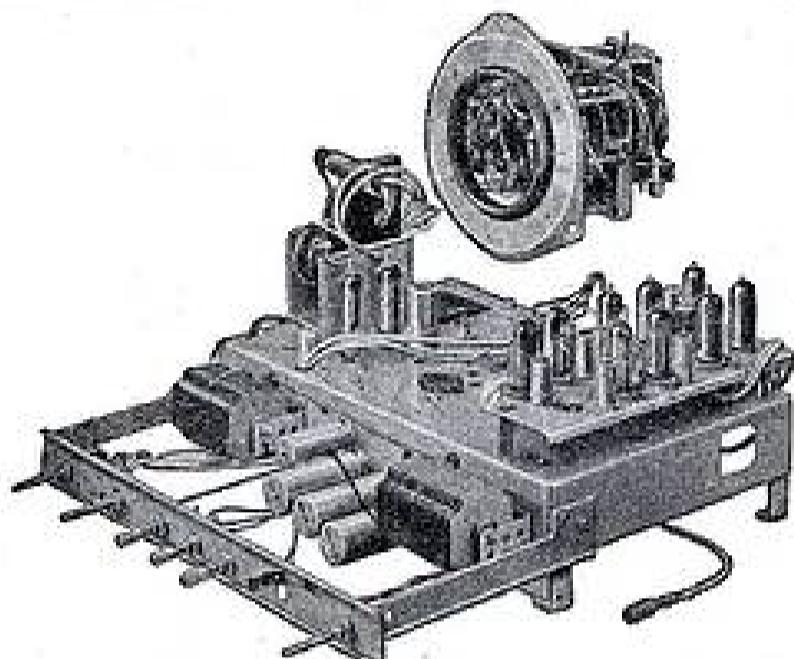

DÉSIGNATION	RÉF.	DÉSIGNATION	RÉF.
Chassis champ fort pour tube de 43 cm, sans circuit HF.....	C. 016	Platine HF équipée (canal à indiquer).....	HF 601/12
Chassis champ faible pour tube de 43 cm sans circuit HF.....	C. 416	ou	
Chassis champ fort pour tube de 54 cm sans circuit HF.....	C. 016	Rotacateur pour 6 canaux monté réglé sans plaquettes HF.....	HF 62 C
Chassis champ faible pour tube de 54 cm sans circuit HF.....	C. 516	Plaquette bobinage HF (canal à indiquer).....	P 01 / P 12
Chassis champ faible, deux démod. 623, 819 lignes équipé avec rotacateur 6 positions (sans plaquettes HF). Tube de 43 cm. C. 616		Accessoires pour rotacateur	
		{ Jeux de boutons.....	65.518/9
		Coupe.....	65.635
		Ulladage.....	150.107

PLATINE MÉLODYNE PATHÉ-MARCONI

DÉPÔT GROS PARIS et SEINE. Notice technique et conditions sur demande.

GROUPEZ TOUS VOS ACHATS

LA NOUVELLE SÉRIE DES CHASSIS « SLAM »
AVEC CADRE INCORPORÉ ET CLAVIER

vous permettra de satisfaire toutes les demandes de votre clientèle

SLAM-DAUPHIN Récepteur alternatif 5 lampes (EBF80, EPG80, ECF80, ECH81, EM81), 4 gammes (PO, CO, OC, BC). Clavier 4 touches. Chassis câblé et réglé, avec lampes, HF et boutons (dimensions 260 x 160 x 170). **15.600**
PRIX EN ÉBÉNISTERIE, EN ORDRE DE MARCHÉ..... 17.800

SLAM CL 56 Récepteur alternatif 6 lampes (ECH81, EBF80, EAV80, EPG80, EZ80, EM81) 4 gammes (PO, CO, OC, BC). Clavier 6 touches. Chassis câblé, réglé avec lampes, HF et boutons (dim. : 340 x 200 x 175). **17.800**
PRIX EN ÉBÉNISTERIE, EN ORDRE DE MARCHÉ..... 24.150

Ce modèle existe en Radio-Phono avec platine PATHÉ-MARCONI type 115.

SLAM CL 746 Récepteur alternatif 7 lampes (ECH81, EBF80, ECF80, EL84, EBF80, E280, EM81) 4 gammes (PO, CO, OC, BC). Clavier 8 touches. Cadre HF à air. Chassis câblé, réglé avec lampes, HF et boutons (dim. : 425 x 230 x 225). **24.800**
PRIX EN ÉBÉNISTERIE, EN ORDRE DE MARCHÉ..... 29.900

Ce modèle existe en Radio-Phono avec platine et chargeur PATHÉ-MARCONI, type 315.

SLAM FM 980 (3 H.P.) Récepteur alternatif 9 lampes (ECH81, EPG80, ECO80, EEP80, 6A12, EL84, E24, EM80), 6 gammes (PO, CO, OC1, OC2, OC3, FM). Clavier 8 touches. Cadre HF à air. Chassis câblé, réglé, avec lampes et boutons mais sans HF (dim. : 470 x 210 x 240). **38.500**
PRIX EN ÉBÉNISTERIE, EN ORDRE DE MARCHÉ..... 52.950

REMISE MARITUELLE A MM. LES REVENDEURS

LE MATERIEL SIMPLEX

4, RUE DE LA BOURSE, PARIS-2^e - Téléph. : RICHELIEU 62-60

RÉCEPTEURS-AUTO


Radio ROBUR

champions de la route !



ENSEMBLES « VOITURE » ÉCONOMIQUES
VOIR DESCRIPTION TECHNIQUE

DANS « RADIO-PLANS » N° 104 DE JUIN 1956

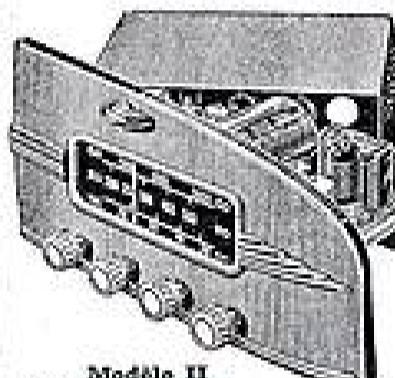


Modèle II
n° 203 PEUGEOT n.
Dim. 18 x 14 x 10 cm.

LE RÉCEPTEUR COMPLET,
en pièces détachées..... 8.100
Le jeu de 5 lampes, NET..... 2.750
LA BOÎTE D'ALIMENTATION
complète, en pièces détachées... 6.500

Ces récepteurs sont adaptables à tous les types de voitures : 4 CV - ARONDE - PEUGEOT - CITROËN, etc.
(Bien spécifier à la commande, a.v.p.)

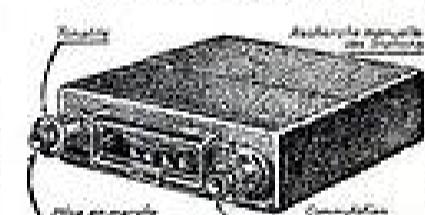NOTRE ENSEMBLE EXTRA-PLAT :
« LE RALLYE 56 »



Description « LE HAUT-PARLEUR » N° 979
du 15 mai 1956.

COMMUTATION AUTOMATIQUE DE 6 STATIONS par BOUTON POUSSOIR.
6 lampes. 2 gammes d'ondes (PO-GO).
HF ACCORDÉE

LE RÉCEPTEUR COMPLET,
en pièces détachées..... 16.790
Le jeu de lampes, NET..... 1.870
Le haut-parleur 17 cm avec transfo 1.885
ALIMENTATION et BF, en pièces dét.
Prix..... 6.660

Dimensions : 180 x 170 x 60 mm.
Les lampes, NET..... 790

DOCUMENTATION SPÉCIALE AUTO-RADIO contre 2 francs pour post. aux frais.

LA SENSATIONNELLE SÉRIE « OSCAR »


•

« L'OSCAR 57 » ALTERNATIF MULTICANAUX

Complet, en pièces détach.
En 38 cm..... 58.400
En 43 cm..... 63.800

« L'OSCAR 57 » MULTICANAUX

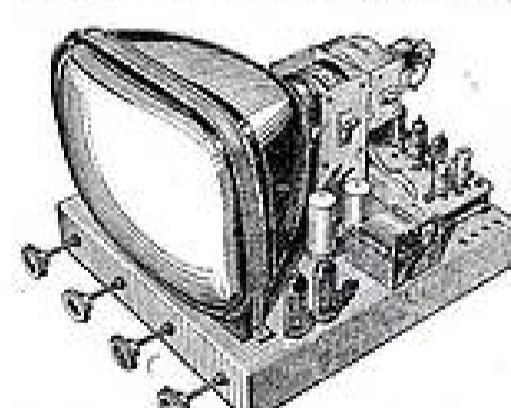Alimentation par redresseur
Secteur 110-130 volts.
Complet, en pièces détach.
En 38 cm..... 56.300
En 43 cm..... 61.900
Existe en 51 et 54 cm.



« L'OSCAR 57 LONGUE DISTANCE — MULTICANAUX »
Complet, en pièces détachées, avec tube de 43 cm..... 71.000
(Existe en 54 cm).

« LE TÉLÉ-POPULAIRE 57 »

Téléviseur ÉCONOMIQUE + 14 lampes - Alimentation par transfo.

Secteur 110 à 240 volts.

Complet, en pièces détachées :
Ensemble 38 cm..... 47.360 Ensemble 43 cm..... 51.060

TOUS CES PRIX S'ENTENDENT AVEC LAMPES, HAUT-PARLEUR ET TUBE CATHODIQUE

NOUVEAUTÉ

AMPLIFICATEUR À TRANSISTORS RÉALISATION TECHNIQUE ET PRATIQUE. Page 47.


RADIO-ROBUR

84, boulevard Beaumarchais - PARIS-XII^e.
Tél. : 800 71-31. C.C. Postal 7082-05 PARIS
GALLUS-PUBLICITÉ

HAUTE FIDÉLITÉ • HAUTE FIDÉLITÉ • HAUTE FIDÉLITÉ
F.M. BICANAL
 3 HAUT-PARLEURS 2 CANAUX

● SON EN RELIEF STÉRÉOPHONIQUE ●

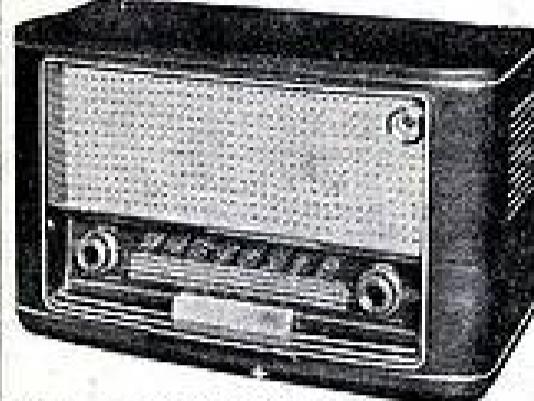DESCRIPTION TECHNIQUE PARUE DANS « LE HAUT-PARLEUR » n° 877 DU 15-3-50



Dimensions : 820 x 390 x 290 mm.

● BF TRÈS HAUTE FIDÉLITÉ
 ● 12 LAMPES (dont 3 doubles).
 — CANAL GRAVES : PUSH-PULL (2xEL84) avec correcteur de registre séparé.

— CANAL AIGUES : (EL84) avec correcteur de registre séparé.

— CADRE ANTIPARASITE incorporé.

B.F. ACCORDÉE en AM et FM (Platine FM déblée et pré réglée)

LE CHASSIS COMPLET, en pièces détachées... 23.970

Le jeu de lampes (EF80-EC82-EF88-EC181-EF88-EC181-EF88-EL84-EL84-EL84-EL84-C232-EM86)

Remise 25 % déduite 6.240

HAUT-PARLEURS { CANAL GRAVES : 1 HP 17.27 à GECO n. Haute fidélité. Avec transfo haute fidélité à enroulements symétriques sorties multiples.

CANAL AIGUES 1 HP, 17 cm VÉCA avec transfo de sonie.

NOUVEAUTÉ ! Le rendement des aiguilles est encore amélioré par l'emploi d'un HP piézo-électrique,

fréquence 1.500 à 20.000 cps.

FRÉQUENCIES a) RADIO (gravure ci-dessous). Complète... 7.840

b) COMBINE RADIO-PHONO (65 x 45 x 38 cm) 13.000. c) MEUBLE CONSOLE (90 x 59 x 40 cm) 22.140 (Utilise un HP de 29 cm HI-FI).

AMPLIFICATEUR HAUTE FIDÉLITÉ n SENIORSON n

DOUBLE PUSH-PULL - 14 WATTS

Réglages distincts des graves et des aiguilles.

● DEUX ENTRÉES métamorphosables - Transfo Haute fidélité à enroulements symétriques

& LAMPES 1x2ATT - 1xATT - 1xATT - EL84 - PL84 et EL80.

COMPLET, en pièces détachées, avec coffret et lampes... 15.635

Dim. : 38 x 18 x 15 cm.

NOUVEAUTÉ :

UN AMPLIFICATEUR HI-FI UNIQUE A CE JOUR !...

« RELIEF SONORE 3 D »

2 CANAUX PUSH-PULL INDÉPENDANTS

CANAL GRAVES. Push-pull 2 x EL84 avec lampe correctrice 1PAUT.

CANAL AIGUES. Push-pull 2 x EL84 avec lampe correctrice ECH81.

5 ENTRÉES { Micro Décrit dans « RÉGISTRE CONSTRUCTEUR »

— Pick-up de mai 1950.

— Céleste Lampes utilisées :

— F.M. EF80-EC181-ECH81-2xEL84-1PAUT-2xEL84 -

— Radio GZ32.

COMPLET, en pièces détachées, avec coffret et lampes... 33.815

● LE R.P. 97 n

RÉCEPTEUR A CLAVIER

6 lampes alternatif

● Cadre antiparasite à air BLINDÉ orientable.

● CONTRE-RÉACTION SÉLECTIVE en global l'ensemble des circuits BF.

● PRÉSENTATION sobre et élégante donnant satisfaction aux goûts les plus exigeants.

Le récepteur complet en pièces détachées avec lampes, haut-parleur et ébénisterie... 17.048

COMBINE RADIO-PHONO

Supplément de... 4.330

Dimensions : 440 x 260 x 235 mm.

GÉNÉRATEUR « JUNIOR 6A2 »

Un instrument de précision grâce à l'utilisation d'un bobinage spécial réservé aux appareils de Laboratoires.

● Fréquences fondamentales de 100 Kc à 33 Mc.

● Plage de fréquence divisée en 6 gammes.

● Gamme MF stable de 400 à 500 Kc.

● Alternateur progressif.

Dimensions : 1.28 x 22 x 12 cm.

● JUNIOR 6A2 n. Alternatif 110-125-145-220 et 240 volts... 16.300

● JUNIOR 6A2 n. Tous courants de 110 à 130 volts... 14.100

Alignment gratuit des récepteurs réalisés avec notre matériel.

48, rue Lafitte, 48
 PARIS-9^e



Tél. : TRUdaine 44-13

Les prix s'entendent : taxes 2,75 %, emballage et port en place.

C.C. Postal 5775-73 Paris. — Expéditions France et Union Française.

Catalogue général contre 75 francs pour participation aux frais.

● SON EN RELIEF STÉRÉOPHONIQUE ●

● SON EN RELIEF STÉRÉOPHONIQUE ●

En nos magasins...
 vous trouverez la lampe
 que vous cherchez

**LE PLUS GRAND CHOIX
 DOUBLE GARANTIE**

● LAMPES ●

GARANTIE TOTALE
 6 MOIS

Échange immédiat et sans formalités — Lampes 1^{er} choix en boîtes cachetées. Expéditions franca à partir de 3.000 francs.

OZ4.....	655	65KT.....	801	80T.....	1.400	UL84.....	215
INS.....	728	35L6.....	750	UCH81.....	539	UY82.....	270
JUS.....	655	3528.....	750	UF89.....	385	PL81F.....	1.075
SOC8.....	975	30L6.....	801	UNC81.....	424	EL81F.....	1.075
SAST.....	875	63.....	875	UNC81.....	424	EY81.....	413
ZAS.....	801	2525.....	801	EL13.....	620	IRG.....	546
ZAT.....	801	2526.....	655	EL38.....	1.019	GA96.....	399
SUA.....	875	42.....	801	EM4.....	423	GA98.....	399
SY3ab.....	399	43.....	801	EM34.....	399	GA94.....	391
EZ3.....	875	47.....	801	EY81.....	423	EE80.....	413
EAT.....	875	55.....	801	EZ4.....	693	EE84.....	291
EES.....	693	77.....	801	CZ32.....	655	EE80.....	511
EFS.....	728	78.....	801	SO6.....	581	EE85.....	438
OB7.....	945	80.....	873	1883.....	399	GA98.....	511
EC8.....	801	AF3.....	801	EAF42.....	399	EE80.....	399
EC9.....	801	AF7.....	801	EHC41.....	399	EC91.....	655
ED9.....	801	AZ2.....	945	ECC40.....	693	EC92.....	655
EF9.....	801	AL4.....	801	ECH42.....	423	EC93.....	728
ED10.....	620	AZ1.....	426	EF42.....	546	EC91.....	511
ED18.....	693	CB8.....	728	CL41.....	399	EC90.....	473
ET1.....	728	CY2.....	655	EL42.....	620	EF05.....	438
EC17.....	653	CL2.....	945	EZ40.....	399	EL81.....	801
EL8.....	945	EBC3.....	728	GE41.....	291	EL84.....	399
ED18.....	620	EBF2.....	693	UAF42.....	399	EC80.....	291
ED47.....	728	EBL1.....	693	URC41.....	399	EC91.....	291
ET17.....	1.239	ECP1.....	728	UCH42.....	511	PL81.....	801
ED7.....	561	ECH13.....	693	UL41.....	423	PL82.....	438
EV8.....	620	EFS.....	655	DK92.....	546	PL83.....	546
ED16.....	728	EP9.....	620	II4.....	511	PY81.....	399
ED13.....	655					PY82.....	399

★ LAMPES série SR ★

GA90 - GA90 - GA90 - GA90 - 12AV8

12RA6 - EL84 - 35W4 - AZ41 - UY41 -

UY42 - 12AU6 - EF80

AU CHOIX

250 Francs

AU CHOIX | 11723 - IT4 - 304 - 185 - 384 - 6A15 -
 12A15 - EP41 - UF41

350 Francs |

CONDENSATEURS OXYVOLT

50 MF 150 V carton.....	130	18 MF 500 V carton.....	160
60 MF " alu.....	155	18 MF " alu.....	175
2x50 MF " ".....	245	2x8 MF " ".....	190
32 MF 400 V carton.....	210	16+8 MF " ".....	240
33 MF " alu.....	220	2x16 MF " ".....	270
40 MF " carton.....	225	8 MF 550 V carton.....	135
2x32 MF " alu.....	305	10 MF " ".....	180
2x30 MF " ".....	310	32 MF " ".....	255
8 MF 500 V carton.....	115	18 MF " alu.....	195
8 MF " alu.....	125	32 MF " ".....	280
12 MF " carton.....	137	2x16 MF " ".....	330
12 MF " alu.....	150		

LA TÉLÉVISION EN COULEUR

A la portée de toutes les bourses ?

Renseignements en nos magasins.

FLUORESCENCE

BOBINAGES

Bloc Panthère 4 g.....	750