

RADIO PLANS

ELECTRONIQUE *Loisirs*

ISSN 0033 7668

N° 495 Février 1989

20 F

**Convertisseur
Série/Parallèle
pour Minitel**

**Onduleur
12 Vcc/220 Vac
120 VA en PWM**

**Le bus
I2C**

Votre décodeur D2 MAC PAQUET



**LA CHAÎNE
EST AUJOURD'HUI COMPLETE
THE CHAIN IS NOW
COMPLETE**


**NORME : D2 MAC
STANDARD : D2-MAC**

T 2438 - 495 - 20,00 F



3792438020008 04950

NOUVEAU MESUREUR DE CHAMP MC 814

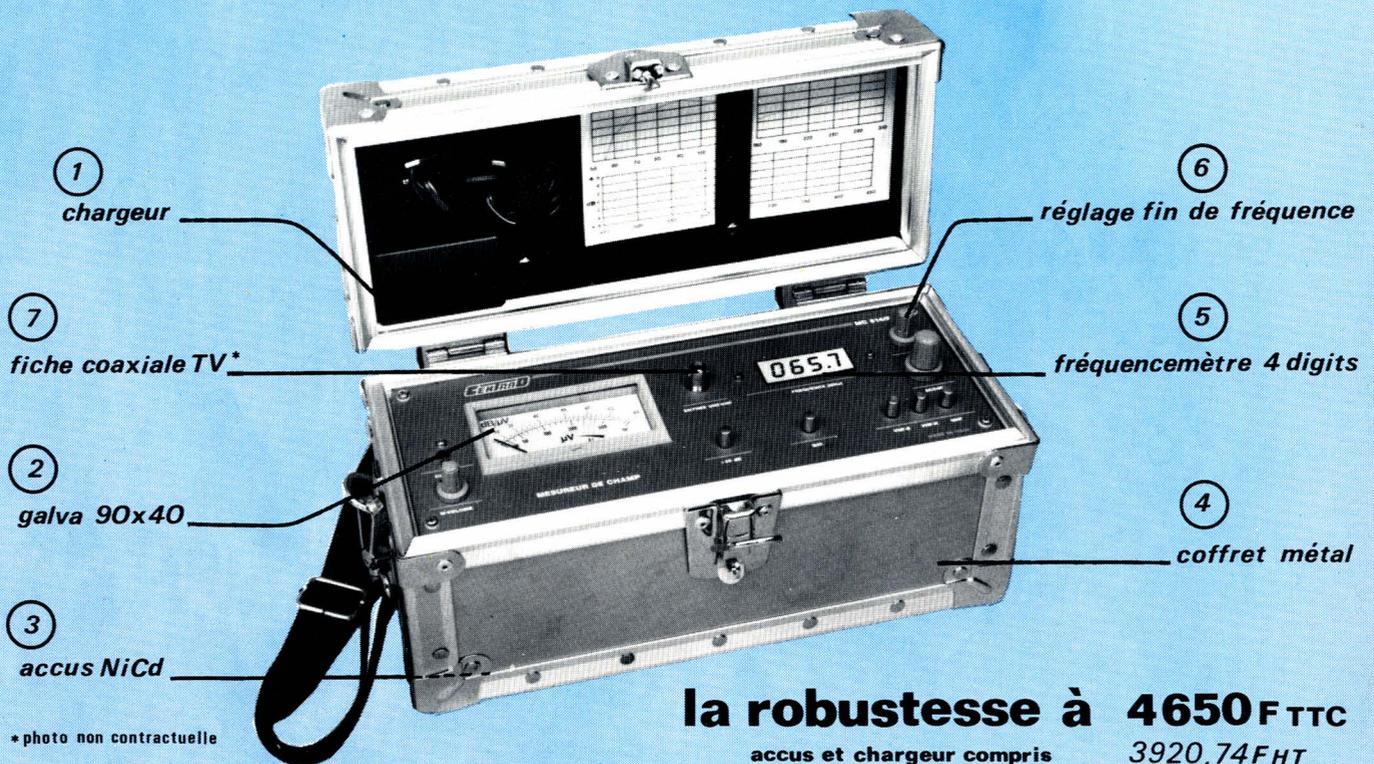

la robustesse à 4650F TTC
accus et chargeur compris 3920,74FHT

*photo non contractuelle

1. Chargeur d'accus incorporé
2. Grand galva fiable et précis
3. Accumulateurs livrés avec l'appareil
4. Coffret aluminium léger et robuste
5. Fréquencesmètre LCD 10000 points
6. Réglage fin (permet l'accord précis)
7. Entrée sur fiche type TV

Un emploi facile, une lecture aisée, une présentation soignée, une robustesse inégalée à ce jour, tels sont quelques-uns des atouts du MESUREUR DE CHAMP MC 814. En outre, il répond à la plupart des exigences de l'installateur d'antennes TV ou Radio ainsi qu'au technicien de maintenance pour un investissement très raisonnable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FREQUENCE :

3 gammes : VHF B : 50 - 120MHz
VHF H : 120 - 290MHz
UHF : 471 - 860MHz

Réglage de la fréquence par bouton multi-tours avec réglage fin séparé.

Affichage : fréquencesmètre 4 afficheurs cristaux liquides (10000 points)

Précision : $\pm 0,02\%$ plus 1 digit (0,1MHz)

SENSIBILITE et NIVEAU :

2 gammes :

. sans atténuateur :

30 μ V à 1mV ou 30dB/ μ V à 60dB/ μ V

. avec atténuateur 20dB \pm 3dB :

300 μ V à 10mV ou 50dB/ μ V à 80dB/ μ V

Précision : ± 6 dB sur toutes les gammes

Instrument de lecture : galvanomètre 90x40 classe 1,5

deux échelles : 0-60dB/ μ V

0-1000 μ V

ENTREE :

Douille coaxiale type TV commune aux trois gammes

Impédance : 75 Ohms

DETECTION SON :

Son AM audible par ampli BF avec haut-parleur incorporé

AUTRES CARACTERISTIQUES :

Alimentation : 14 accumulateurs NiCd rechargeables 500mA/H. Type AA

Autonomie : 2 heures

Chargeur d'accus : incorporé au MC 814

tension d'entrée : 220V - 50Hz

courant de sortie : 50mA continu réglé

Contrôle de charge des accumulateurs

Présentation : valise aluminium anodisé avec coins renforcés

platine peinte et sérigraphiée
sangle de transport

Accessoires livrés : jeu d'accumulateurs

diagramme de la variation du gain en fonction de la fréquence propre à chaque appareil.

Documentation complète contre 5 timbres à 2F20 en précisant "SERVICE 102."

En vente chez votre fournisseur de composants électroniques ou les spécialistes en appareils de mesure.

AG ELECTRONIQUE LYON

51, cours de la Liberté 69003 - Tél. : 78.62.94.34

Catalogue complet contre 12 F en timbres

KITS OK PRESTIGE
RT 1 Fréquence de OA 1 GHz avec coffret **780 F**
RT 2 Chambre d'écho digital 256 K **780 F**
 Fréquence-mètre digital 50 MHz **450 F**
NOTRE KIT GENERATEUR DE FONCTION DE 2 à 200 kHz **195 F**

KITS JO KIT HYPER 15
 radar alarme **370 F**
TC 256 RC 256 Ensemble télécommandé HF Codé **PROMO 499 F**
(Vente par correspondance)

ALIMENTATION ELC



AL841 3-4, 5-6-7-9-12 V 1 A **196 F**
 AL745 2 à 15 V 3 A **650 F**
 AL812 0 à 30 V 2 A **725 F**
 AL781N 0 à 30 V 5 A **1900 F**
 AL823 2 x 0 à 30 V ou 0 à 60 V 5 A **3200 F**

JBC

FER A SOUDER AVEC PANNE LONGUE DUREE **JBC**
 14 W - 220 V **136,50 F**
 30 et 40 W **124,60 F**
 Support universel **78,30 F**

WELLER



WTCPS WECP 20 : poste thermoreglage **1 125 F TTC**
EC 2002 : thermoreglé - Affichage digital **1 600 F TTC**
VP 801 EX : ensemble de dessoudage **6 450 F**

ELC GENERATEUR

948,80 F


BECKMAN INDUSTRIAL



CADEAU : 1 kit générateur de fonction de 2 à 200 kHz
9020 Double trace 2 x 20 MHz. Ligne à retard. Testeur de composants. Chercheur de trace. Livré avec 2 sondes combinées **3 890 F**

MANUDAX M 3650 Multimètre 20 A 3 1/2 digits. Capacimètre. Transistor-mètre. Fréquence-mètre. Test diode. Bip sonore. Afficheur 80 mm. **695 F TTC**

HAMEG

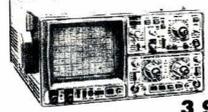

Double trace 2 x 20 MHz 2 mV à 20 V. Addition, soustraction, déclencheur, DC-AC-HF-BF. Testeur composant incorporé. Avec 2 sondes combinées. **3 990 F**

M 4650 - 20.000 P Mêmes caractéristiques que M 3650. 4 1/2 digits. Mémoire + HOUSSE **1 090 F TTC**

PROMO LABO KF

1 Banc à isoler 270 x 400 mm, livré en kit.
 1 Machine à graver 180 x 240 mm.
 1 DIAPHANE KF : rend transparent tout papier.
 3 Plaques epoxy présensibilisées 150 x 200 mm.
 3 Litres de perchlorure de fer.
 1 Sachet de révélateur.
Prix : 1 800 F T.T.C.

EN PRIME UN MULTIMETRE UNIVERSEL : POUR TOUT ACHAT D'UN LABO.

Expédition par transporteur en port dû

COMPOSANTS

KITS VELLEMAN

Télécommande infrarouge K 2547 Portée 50 mètres. Equipée de 4 canaux indépendants. Livrée avec un élégant coffret **285 F**
Récepteur infrarouge K 2548 Pour la télécommande K 2547 **372 F**
Barrière IR K 2549 Emetteur infrarouge K 2548 portée 10 m env. **202 F**
Récepteur infrarouge K 2550 **235 F**
Centrale d'alarme K 2551 pour K 2549 K 2550 **285 F**

Variateur de lumière, programmable K 2657 **188 F**
Commande à distance par téléphone K 2650 **220 F**
Alarme automobile K 2638 à détection de courant **170 F**
Sirène Kojak K 2604 **82 F**
Sonnette musicale K 2575 **153 F**

Prix maximum TTC autorisés jusqu'au 31.3.89
Nous consulter pour les autres références

UN APERÇU DES PRIX SUR NOS COMPOSANTS

QUARTZ
 32.768 kHz **8,80 F**
 4.9152 **14,00 F**
 6.5536 **12,00 F**

CIRCUITS JAPONAIS
 TA 7222 **31,00 F**
 TA 7223 **35,00 F**
 TA 7225 **45,00 F**
 TA 7227 **45,00 F**
 TA 7229 **65,00 F**
 HA 1377 **35,00 F**
 HA 1368 **48,00 F**
 HA 1389 **29,00 F**
 HA 1392 **45,00 F**
 HA 1398 **79,00 F**
 LA 4420 **30,00 F**
 LA 4422 **24,00 F**
 LA 4430 **18,00 F**
 LA 4440 **35,00 F**
 LA 4460 **44,00 F**
 LA 4461 **44,00 F**

UPC 1025 **26,50 F**
UPC 1030 **65,00 F**
UPC 1156 **30,00 F**
UPC 1161 **32,00 F**
UPC 1181 H **38,00 F**
UPC 1182 H **29,00 F**
UPC 1185 H **35,00 F**
UPC 1230 H **35,00 F**
UPC 1350 H **35,00 F**

Sachets Résistances
 5 % 1/4 W 1 000 p **100,00 F**
 5 % 1/2 W 1 000 p **100,00 F**
Capas Chimiques 1 µF à 2 200 µF
 Les 100 pièces **150,00 F**
Capas mylars de 1 nF à 0,470 µF
 Les 100 pièces **60,00 F**

LOT TRANSISTORS :
 BC 550/556/557/547/548 **50,00 F**
 BC 327/328/329 **50,00 F**
 Les 100 pièces

Nous réalisons vos circuits imprimés sur époxy d'après vos mylars ou documents fournis. Tout pour le circuit imprimé C.I.F.-K.F. J.E.L.T.
 Vente par correspondance règlement à la commande + 35 F port pour moins de 3 kg ou contre remboursement. Conditions spéciales aux écoles (nous consulter).

VOLTMETRE LCD

UN KIT QUI A LE SENS DE LA MESURE

NOUVEAU

VOLTMETRE LCD K 2651 DE TABLEAU

Utilisation possible en thermomètre ou micro-ampèremètre. Usage universel

Plages de mesure : 200 mV à 2 V

235.-

NOS AUTRES KITS ELECTRONIQUES

Alimentation 1 ampère, K 1823 réglable K 1823 de 1,5 V à 35 V **76.-**

Voltmètre digital K 2032 afficheur à diodes LED **204.-**

Alimentation de labo 3 ampères K 2623 réglable de 0 à 24 V **356.-**

Wattmètre à LED K 2606 pour enceinte acoustique **162.-**

Alimentation universelle K 2570 réglable de 5 à 14 V **84.-**

Vu-mètre stéréo K 1798 équipé de 2 x 16 LED **237.-**

Contrôleur de liquide K 2639 avec fonction alarme **150.-**

Vu-mètre mono K 610 équipé de 12 LED **151.-**

Prix maximum TTC autorisés jusqu'au 31.3.89

VELLEMAN KIT

Kit à le faire, autant bien le faire

HOHL DANNER Z.I. STRASBOURG-MUNDOLSHEIM BP. 11 - 67450 MUNDOLSHEIM - Tél. 88 20 90 11

HAUBMANN & ASSOCIES

Demandez notre catalogue gratuit ainsi que la liste de nos 200 revendeurs spécialisés

Nom Prénom

Adresse

02 - RP - V4


RADIODIFFUSION TELEDIFFUSION TELEDISTRIBUTION



QUALITE
SERVICE
PRIX
SODECOM®

PILOTE 87,5 - 108 Mhz


P 20 A

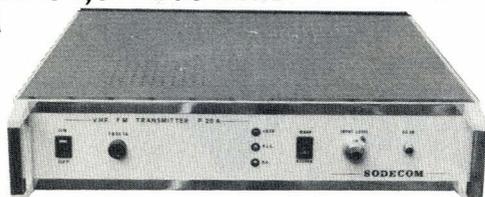

- Synthétiseur programmable au pas de 50 KHz
- Puissance de sortie réglable de 2,5 à 20 Watts. Large bande
- Construction modulaire. Normes CCIR

AMPLIFICATEUR 100 Watts


A 100

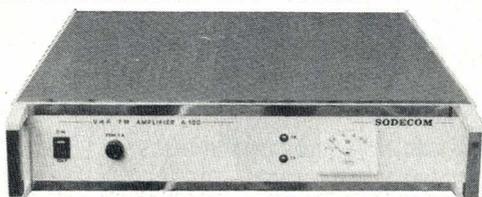

- Gamme de fréquence : 87,5 à 108 Mhz
- Large bande 87,5 à 108 Mhz
- Puissance d'entrée : 12 Watts
- Puissance de sortie : 100 Watts nominal
- Wattmètre incorporé

COMPRESSEUR - LIMITEUR

CD 1

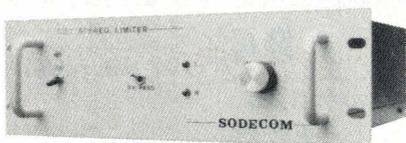

Appareil équipé de circuits à haute intégration spécialement développés pour cette application garantissant des performances exceptionnelles.

- AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE
- ENCODEURS STEREO
- EMETTEURS DE TELEDIFFUSION
- ANTENNES D'EMISSION ET COUPLEURS
- MATERIEL POUR TELEDISTRIBUTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

DOCUMENTATION SUR DEMANDE

SODECOM®

14, Rue de Belfort
67540 OSTWALD

Tél.: 88 67 26 88
Télécopie : 88 67 42 63

Photos non contractuelles

SODECOM® EST UNE MARQUE DEPOSÉE

RADIO PLANS

ELECTRONIQUE Loisirs

Société anonyme au capital de 1 950 000 F
Siège social :
Direction-Rédaction-Administration-Ventes :
2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19
Tél. : 42.00.33.05
Télex : TGV 230 472 F - Télécopie : 42.41.89.40

Président-Directeur Général
Directeur de la Publication
Jean-Pierre VENTILLARD

Rédacteur en chef Rédacteur en chef adjoint
Christian DUCHEMIN **Claude DUCROS**

Courrier des lecteurs
Paulette GROZA

Publicité : Société auxiliaire de publicité,
70, rue Compans, 75019 Paris.
Tél. : 42.00.33.05 - C.C.P. 37-93-60 Paris.

Directeur commercial : **J.-P. REITER**
Chef de publicité : **Mlle A. DEVAUTOUR**
Assistée de : **Christine FORLINI**
PROMOTION : Société Auxiliaire de Publicité
Mme EHLINGER
Directeur des ventes : **Joël PETAUTON**

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.

« La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayant-causes, est illicite » (alinéa premier de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivant du Code Pénal. »

Abonnements : **Odette LESAUVAGE**

Service des abonnements :
2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.

Voir notre tarif
« spécial abonnement »

Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de 2 F en timbres.
IMPORTANT : ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal.

Ce numéro a été tiré
à 69 300 exemplaires



Dépot légal février 89 - Éditeur 1561 -
Mensuel paraissant en fin de mois.
Distribué par S.A.E.M. Transport-Presses.
Composition COMPOGRAPHIA -
Imprimerie SNIL Aulnay-sous-bois et
REG Torcy.

SOMMAIRE



TECHNIQUE

- 27** *D2 MAC : les images de TDF 1*
85 *Le bus I2C*

INFORMATIQUE

- 78** *Vos fichiers AMSTRAD par Minitel*

REALISATION

- 19** *Votre composeur téléphonique*
31 *Un onduleur 12 Vcc/220 Vac 120 VA*
49 *Kit d'évaluation D2 MAC Paquet*
71 *Alimentation 400 Hz spéciale aviation*
95 *Convertisseur série/parallèle pour Minitel*

DIVERS

- 24, 75, 93, 99, 100, 101, 102** *Infos*
94 *Bulletin d'abonnement*
101 *Répertoire des annonceurs*

Ont participé à ce numéro :

J. Alary, M. Basso, A. Capo,
P. Dazy, F. de Dieuleveult,
G. de Dieuleveult, P. Gueulle,
Ph. Horvat, C. Lefèbvre,
C. Maigrot, D. Paret,
R. Schnebelen.

Ce numéro comporte un encart
broché UNIECO folioté 51,52,53,54.

N° 495



PLEBISCITEE PAR LES PROFESSIONNELS


LA REVUE PROFESSIONNELLE



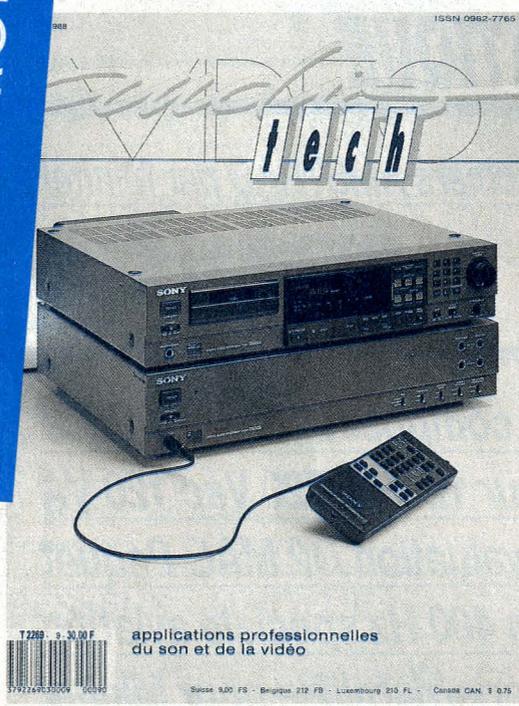7-30.00 F
T 2269 00070
392269030009 00070
applications professionnelles du son et de la vidéo
Suisse 9.00 FS - Belgique 212 FB - Luxembourg 210 FL - Canada Can. \$ 8.75




Suisse 9.00 FS - Belgique 212 FB - Luxembourg 210 FL - Canada CAN. \$ 8.75



T 2269 9 30.00 F
392269030009 00090
applications professionnelles du son et de la vidéo
Suisse 9.00 FS - Belgique 212 FB - Luxembourg 210 FL - Canada CAN. \$ 8.75

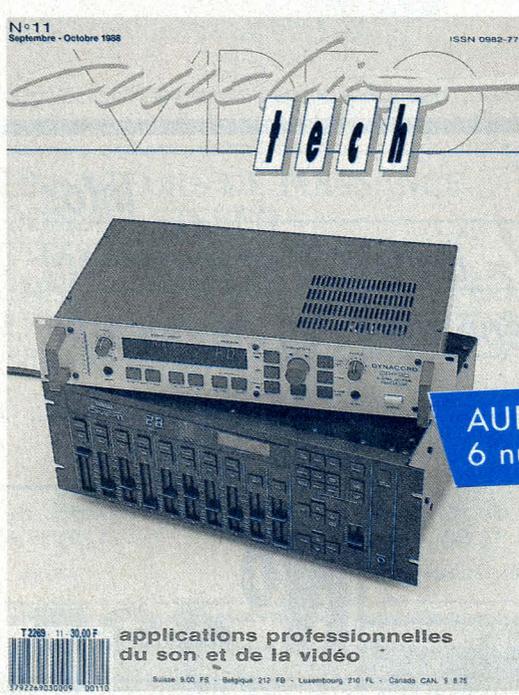T 2269 10 30.00 F
392269030009 00100
applications professionnelles du son et de la vidéo
Suisse 9.00 FS - Belgique 212 FB - Luxembourg 210 FL - Canada CAN. \$ 8.75



T 2269 11 30.00 F
392269030009 00110
applications professionnelles du son et de la vidéo
Suisse 9.00 FS - Belgique 212 FB - Luxembourg 210 FL - Canada CAN. \$ 8.75

T 2269 12 30.00 F
392269030009 00120
applications professionnelles du son et de la vidéo
Suisse 9.00 FS - Belgique 212 FB - Luxembourg 210 FL - Canada CAN. \$ 8.75


AUDIO VIDEO TECH

AUDIO VIDEO TECH est vendu par abonnement
6 numéros par an 180 francs

Vos demandes
d'abonnement doivent parvenir à :
AUDIO VIDEO TECH, 2 à 12 rue de Bellevue
75019 PARIS.

ADS à MONTPARNASSE

ELECTRONIQUE Tél. : 43.21.56.94

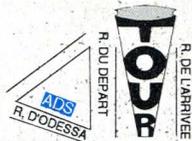

16, rue d'Odessa -75014 PARIS
Métro Montparnasse ou Edgar Quinet
Ouvert de 10H à 12H30 et de 14H à 19H.
Tous les jours du mardi au samedi
SERVICE EXPEDITION RAPIDE Forfait port : 35 F
Prix donné à titre indicatif pouvant être modifié sans préavis.
Administration : paiement comptant

LOGIQUE

TTL LS	74LS121	11,00	74LS293	6,50	74HC03	6,00	74HC387	7,00	4026	8,50	
74LS01	1,50	74LS122	7,00	74LS299	15,00	74HC04	4,00	74HC388	7,00	4027	4,50
74LS02	1,50	74LS123	6,00	74LS322	15,00	74HC08	4,00	74HC373	9,00	4028	4,50
74LS03	1,50	74LS124	4,00	74LS323	35,00	74HC10	4,00	74HC374	9,00	4029	5,00
74LS04	1,50	74LS125	3,50	74LS324	NC	74HC11	5,00	74HC380	8,00	4030	3,50
74LS05	2,00	74LS126	3,50	74LS353	9,00	74HC14	5,00	74HC393	5,00	4031	3,50
74LS06	2,00	74LS127	6,50	74LS365	3,00	74HC20	5,00	74HC333	15,00	4033	8,50
74LS07	2,00	74LS128	4,00	74LS366	4,00	74HC21	10,00	74HC334	15,00	4034	19,00
74LS08	2,50	74LS129	4,00	74LS367	3,00	74HC22	5,00	74HC375	9,00	4035	5,50
74LS09	2,50	74LS130	4,00	74LS368	6,50	74HC23	7,00	74HC376	9,00	4036	5,00
74LS10	2,50	74LS131	8,50	74LS373	7,00	74HC24	5,00	74HC383	16,00	4040	5,50
74LS11	2,50	74LS132	4,00	74LS374	7,00	74HC25	6,50	74HC384	16,00	4041	5,00
74LS12	2,50	74LS133	4,00	74LS375	12,00	74HC26	5,00	74HC385	16,00	4042	4,50
74LS13	3,00	74LS134	4,00	74LS377	7,00	74HC27	5,00	74HC386	16,00	4043	5,00
74LS14	3,00	74LS135	4,00	74LS378	6,00	74HC28	6,00	74HC387	16,00	4044	5,00
74LS15	3,00	74LS136	6,50	74LS379	7,00	74HC29	5,00	74HC40	18,00	4046	6,00
74LS16	3,00	74LS137	4,00	74LS380	7,00	74HC30	5,00	74HC41	18,00	4047	5,50
74LS17	3,00	74LS138	4,00	74LS381	6,00	74HC31	6,00	74HC42	18,00	4048	5,50
74LS18	3,00	74LS139	4,00	74LS382	6,00	74HC32	4,00	74HC43	18,00	4049	5,50
74LS19	3,00	74LS140	4,00	74LS383	6,00	74HC33	4,00	74HC44	18,00	4050	5,50
74LS20	3,00	74LS141	20,00	74LS384	6,00	74HC34	4,00	74HC45	18,00	4051	5,50
74LS21	3,00	74LS142	20,00	74LS385	6,00	74HC35	4,00	74HC46	18,00	4052	5,50
74LS22	3,00	74LS143	20,00	74LS386	6,00	74HC36	4,00	74HC47	18,00	4053	5,50
74LS23	3,00	74LS144	20,00	74LS387	6,00	74HC37	4,00	74HC48	18,00	4054	5,50
74LS24	3,00	74LS145	20,00	74LS388	6,00	74HC38	4,00	74HC49	18,00	4055	5,50
74LS25	3,00	74LS146	20,00	74LS389	6,00	74HC39	4,00	74HC50	18,00	4056	5,50
74LS26	3,00	74LS147	20,00	74LS390	6,00	74HC40	4,00	74HC51	18,00	4057	5,50
74LS27	3,00	74LS148	20,00	74LS391	6,00	74HC41	4,00	74HC52	18,00	4058	5,50
74LS28	3,00	74LS149	20,00	74LS392	6,00	74HC42	4,00	74HC53	18,00	4059	5,50
74LS29	3,00	74LS150	24,00	74LS393	6,00	74HC43	4,00	74HC54	18,00	4060	5,50
74LS30	3,00	74LS151	4,50	74LS394	6,00	74HC44	4,00	74HC55	18,00	4061	5,50
74LS31	3,00	74LS152	4,50	74LS395	6,00	74HC45	4,00	74HC56	18,00	4062	5,50
74LS32	3,00	74LS153	4,50	74LS396	6,00	74HC46	4,00	74HC57	18,00	4063	5,50
74LS33	3,00	74LS154	15,00	74LS397	6,00	74HC47	4,00	74HC58	18,00	4064	5,50
74LS34	3,00	74LS155	15,00	74LS398	6,00	74HC48	4,00	74HC59	18,00	4065	5,50
74LS35	3,00	74LS156	5,50	74LS399	6,00	74HC49	4,00	74HC60	18,00	4066	5,50
74LS36	3,00	74LS157	5,50	74LS400	6,00	74HC50	4,00	74HC61	18,00	4067	5,50
74LS37	3,00	74LS158	5,50	74LS401	6,00	74HC51	4,00	74HC62	18,00	4068	5,50
74LS38	3,00	74LS159	5,50	74LS402	6,00	74HC52	4,00	74HC63	18,00	4069	5,50
74LS39	3,00	74LS160	5,50	74LS403	6,00	74HC53	4,00	74HC64	18,00	4070	5,50
74LS40	3,00	74LS161	5,50	74LS404	6,00	74HC54	4,00	74HC65	18,00	4071	5,50
74LS41	3,00	74LS162	5,50	74LS405	6,00	74HC55	4,00	74HC66	18,00	4072	5,50
74LS42	3,00	74LS163	5,50	74LS406	6,00	74HC56	4,00	74HC67	18,00	4073	5,50
74LS43	3,00	74LS164	5,50	74LS407	6,00	74HC57	4,00	74HC68	18,00	4074	5,50
74LS44	3,00	74LS165	5,50	74LS408	6,00	74HC58	4,00	74HC69	18,00	4075	5,50
74LS45	3,00	74LS166	5,50	74LS409	6,00	74HC59	4,00	74HC70	18,00	4076	5,50
74LS46	3,00	74LS167	5,50	74LS410	6,00	74HC60	4,00	74HC71	18,00	4077	5,50
74LS47	3,00	74LS168	5,50	74LS411	6,00	74HC61	4,00	74HC72	18,00	4078	5,50
74LS48	3,00	74LS169	5,50	74LS412	6,00	74HC62	4,00	74HC73	18,00	4079	5,50
74LS49	3,00	74LS170	7,00	74LS413	6,00	74HC63	4,00	74HC74	18,00	4080	5,50
74LS50	3,00	74LS171	7,00	74LS414	6,00	74HC64	4,00	74HC75	18,00	4081	5,50
74LS51	3,00	74LS172	8,00	74LS415	6,00	74HC65	4,00	74HC76	18,00	4082	5,50
74LS52	3,00	74LS173	8,00	74LS416	6,00	74HC66	4,00	74HC77	18,00	4083	5,50
74LS53	3,00	74LS174	8,00	74LS417	6,00	74HC67	4,00	74HC78	18,00	4084	5,50
74LS54	3,00	74LS175	8,00	74LS418	6,00	74HC68	4,00	74HC79	18,00	4085	5,50
74LS55	3,00	74LS176	8,00	74LS419	6,00	74HC69	4,00	74HC80	18,00	4086	5,50
74LS56	3,00	74LS177	8,00	74LS420	6,00	74HC70	4,00	74HC81	18,00	4087	5,50
74LS57	3,00	74LS178	8,00	74LS421	6,00	74HC71	4,00	74HC82	18,00	4088	5,50
74LS58	3,00	74LS179	8,00	74LS422	6,00	74HC72	4,00	74HC83	18,00	4089	5,50
74LS59	3,00	74LS180	8,00	74LS423	6,00	74HC73	4,00	74HC84	18,00	4090	5,50
74LS60	3,00	74LS181	8,00	74LS424	6,00	74HC74	4,00	74HC85	18,00	4091	5,50
74LS61	3,00	74LS182	8,00	74LS425	6,00	74HC75	4,00	74HC86	18,00	4092	5,50
74LS62	3,00	74LS183	8,00	74LS426	6,00	74HC76	4,00	74HC87	18,00	4093	5,50
74LS63	3,00	74LS184	8,00	74LS427	6,00	74HC77	4,00	74HC88	18,00	4094	5,50
74LS64	3,00	74LS185	8,00	74LS428	6,00	74HC78	4,00	74HC89	18,00	4095	5,50
74LS65	3,00	74LS186	8,00	74LS429	6,00	74HC79	4,00	74HC90	18,00	4096	5,50
74LS66	3,00	74LS187	8,00	74LS430	6,00	74HC80	4,00	74HC91	18,00	4097	5,50
74LS67	3,00	74LS188	8,00	74LS431	6,00	74HC81	4,00	74HC92	18,00	4098	5,50
74LS68	3,00	74LS189	8,00	74LS432	6,00	74HC82	4,00	74HC93	18,00	4099	5,50
74LS69	3,00	74LS190	8,00	74LS433	6,00	74HC83	4,00	74HC94	18,00	4100	5,50
74LS70	3,00	74LS191	8,00	74LS434	6,00	74HC84	4,00	74HC95	18,00	4101	5,50
74LS71	3,00	74LS192	8,00	74LS435	6,00	74HC85	4,00	74HC96	18,00	4102	5,50
74LS72	3,00	74LS193	8,00	74LS436	6,00	74HC86	4,00	74HC97	18,00	4103	5,50
74LS73	3,00	74LS194	8,00	74LS437	6,00	74HC87	4,00	74HC98	18,00	4104	5,50
74LS74	3,00	74LS195	8,00	74LS438	6,00	74HC88	4,00	74HC99	18,00	4105	5,50
74LS75	3,00	74LS196	8,00	74LS439	6,00	74HC89	4,00	74HC100	18,00	4106	5,50
74LS76	3,00	74LS197	8,00	74LS440	6,00	74HC90	4,00	74HC101	18,00	4107	5,50
74LS77	3,00	74LS198	8,00	74LS441	6,00	74HC91	4,00	74HC102	18,00	4108	5,50
74LS78	3,00	74LS199	8,00	74LS442	6,00	74HC92	4,00	74HC103	18,00	4109	5,50
74LS79	3,00	74LS200	8,00	74LS443	6,00	74HC93	4,00	74HC104	18,00	4110	5,50
74LS80	3,00	74LS201	8,00	74LS444	6,00	74HC94	4,00	74HC105	18,00	4111	5,50
74LS81	3,00	74LS202	8,00	74LS445	6,00	74HC95	4,00	74HC106	18,00	4112	5,50
74LS82	3,00	74LS203	8,00	74LS446	6,00	74HC96	4,00	74HC107	18,00	4113	5,50
74LS83	3,00	74LS204	8,00	74LS447	6,00	74HC97	4,00	74HC108	18,00	4114	5,50
74LS84	3,00	74LS205	8,00	74LS448	6,00	74HC98	4,00	74HC109	18,00	4115	5,50
74LS85	3,00	74LS206	8,00	74LS449	6,00	74HC99	4,00	74HC110	18,00	4116	5,50
74LS86	3,00	74LS207	8,00	74LS450	6,00	74HC100	4,00	74HC111	18,00	4117	5,50
74LS87	3,00	74LS208	8,00	74LS451	6,00	74HC101	4,00	74HC112	18,00	4118	5,50
74LS88	3,00	74LS209	8,00	74LS452	6,00	74HC102	4,00	74HC113	18,00	4119	5,50
74LS89	3,00	74LS210	8,00	74LS453	6,00	74HC103	4,00	74HC114	18,00	4120	5,50
74LS90	3,00	74LS211	8,00	74LS454	6,00	74HC104	4,00	74HC115	18,00	4121	5,50
74LS91	3,00	74LS212	8,00	74LS455	6,00	74HC105	4,00	74HC116	18,00	4122	5,50
74LS92	3,00	74LS213	8,00	74LS456	6,00	74HC106	4,00	74HC117	18,00	4123	5,50
74LS93	3,00	74LS214	8,00	74LS457	6,00	74HC107	4,00	74HC118	18,00	4124	5,50
74LS94	3,00	74LS215	8,00	74LS458	6,00	74HC108	4,00	74HC119	18,00	4125	5,50
74LS95	3,00	74LS216	8,00	74LS459	6,00	74HC109	4,00	74HC120	18,00	4126	5,50
74LS96	3,00	74LS217	8,00	74LS460	6,00	74HC110	4,00	74HC121	18,00	4127	5,50
74LS97	3,00	74LS218	8,00	74LS461	6,00	74HC111	4,00	74HC122	18,00	4128	5,50
74LS98	3,00	74LS219	8,00	74LS462	6,00	74HC112	4,00	74HC123	18,00	4129	5,50
74LS99	3,00	74LS220	8,								



HD BOUTIQUE

HD Micro Systèmes

67, rue Sartoris - 92250 LA GARENNE-COLOMBES
(A 2 minutes de La Défense)

COMPOSANTS ACTIFS - PASSIFS - MICRO-INFORMATIQUE
KITS AUDIO

Télex 614 260 F - Fax 47 60 23 41

42 42 55 09

PROMO

8037-2 1 190 F
6514 10,00 F
4116 5,00 F

TTL	LS	HC	TTL	LS	HC	TTL	SF
00	1,95 F	2,50 F	154	10,00 F		00	4,90 F
01	2,60 F		155	5,80 F		02	6,00 F
02	2,80 F	2,60 F	156	5,00 F		04	8,50 F
03	2,60 F		157	5,20 F		08	9,50 F
04	2,60 F	2,60 F	160	5,50 F		10	11,00 F
05	2,60 F		161	6,00 F		11	6,00 F
N06	8,00 F		164	5,50 F		20	7,40 F
N07	8,00 F		165	5,00 F		32	13,00 F
08	2,60 F		170	12,00 F		38	11,50 F
09	2,60 F		173	5,00 F		51	9,90 F
N10	1,00 F		174	5,00 F	8,00 F	64	9,90 F
10	2,60 F		175	5,20 F	8,00 F	74	10,00 F
11	2,60 F		181	15,00 F		86	10,00 F
14	2,60 F		190	8,00 F		109	19,00 F
N16	9,80 F		191	6,00 F		112	9,90 F
N17	7,50 F		192	6,00 F		138	14,00 F
20	2,60 F	2,60 F	193	6,50 F		157	15,00 F
21	2,60 F		194	6,50 F		175	9,90 F
22	2,50 F		195	5,00 F		195	19,00 F
25	3,90 F		221	10,00 F		225	35,00 F
27	2,60 F		240	6,00 F		244	15,00 F
30	1,50 F		241	6,50 F	10,00 F	258	15,00 F
32	1,90 F	2,60 F	243	6,50 F		274	25,00 F
38	2,60 F		244	4,90 F	9,00 F	287	49,00 F
40	3,90 F		245	7,50 F	7,00 F	288	39,00 F
42	4,50 F		251	6,50 F		374	14,50 F
47	7,90 F		257	1,50 F	8,00 F		
51	2,90 F		258	4,30 F			
73	3,00 F		259	7,00 F			
74	2,90 F	3,50 F	260	4,90 F			
75	4,80 F	3,00 F	266	4,50 F			
76	3,00 F		273	8,00 F			
77	9,40 F		279	5,20 F			
85	4,90 F		280	8,00 F			
86	3,50 F	6,00 F	283	8,00 F			
90	9,00 F		299	10,00 F			
92	5,00 F		322	59,00 F			
93	5,00 F		323	21,00 F			
107	3,50 F		365	5,00 F			
109	3,60 F		367	3,50 F			
N121	6,50 F		368	5,00 F			
123	5,80 F		373	7,00 F	7,00 F		
125	4,90 F		374	7,00 F	15,00 F		
132	1,50 F		377	9,60 F			
133	7,50 F		378	8,00 F			
138	3,90 F	8,00 F	379	8,00 F			
139	4,00 F	8,00 F	390	6,50 F			
145	8,20 F		393	6,50 F			
148	7,00 F		395	8,00 F			
154	5,90 F		398	18,00 F			
154	4,90 F		541	12,50 F			
N153	1,00 F		670	10,00 F			

0066	3,50 F
4069	2,50 F
4070	2,50 F
4071	2,50 F
4075	2,50 F
4078	2,50 F
4081	3,00 F
4093	3,50 F
4094	6,00 F
4098	6,00 F
4520	5,00 F
4528	6,00 F
4538	7,00 F

MICROPROCESSEUR	
MEMOIRE	
MC1488	7,00 F
MC1489	7,00 F
MC14412	159,00 F
INS16450	250,00 F
NEC20	100,00 F
2114	29,00 F
2716	35,00 F
2732	45,00 F
2764	39,00 F
27128	59,00 F
27256	69,00 F
27512	125,00 F
MC3242	80,00 F
MC3470	90,00 F
MC3487	19,00 F
KB3600	55,00 F
4009	2,00 F
4011	2,00 F
4012	2,50 F
4013	3,00 F
4017	5,00 F
4020	5,00 F
4022	5,00 F
4024	5,00 F
4027	3,00 F
4028	4,00 F
4029	5,00 F
4034	9,50 F
4040	5,00 F
4042	4,00 F
4046	5,00 F
4048	4,00 F
4049	4,00 F
4050	3,50 F
4051	5,00 F
4052	5,00 F
4053	4,50 F
4060	5,00 F

C. MOS-HEF	
4000	2,00 F
4001	2,00 F
4009	3,00 F
4011	2,00 F
4012	2,50 F
4013	3,00 F
4017	5,00 F
4020	5,00 F
4022	5,00 F
4024	5,00 F
4027	3,00 F
4028	4,00 F
4029	5,00 F
4034	9,50 F
4040	5,00 F
4042	4,00 F
4046	5,00 F
4048	4,00 F
4049	4,00 F
4050	3,50 F
4051	5,00 F
4052	5,00 F
4053	4,50 F
4060	5,00 F

58821	25,00 F
6840	40,00 F
6845	39,00 F
6850	19,00 F
7910Mod	140,00 F
795	79,00 F
Z80A CPU	30,00 F
Z80APIO	40,00 F
80286-10	1250,00 F
80287-8	2290,17 F
80287-10	3281,00 F
80387-16	5500,00 F
80387-20	6523,00 F
8087-2	1190,00 F
8088-2	99,00 F
8237-A	40,00 F
INS8250-B	159,00 F
8251	40,00 F
8253-A	29,00 F
8255-A	19,00 F
8259	29,00 F
8284-A	50,00 F
8288	65,00 F
DP8304	29,00 F
8530	259,00 F
8748	140,00 F
8749	170,00 F
AY3810	79,00 F
9216	59,00 F
9306	29,00 F
9340	75,00 F
9341	95,00 F
Ligne retard	
1000ns	29,00 F
KR9600	55,00 F

PROM-PAL	
185030	74S288
5114-6514	30,00 F
635281	7611
635241	7643
825129	74S287
6264	90,00 F
5565	139,00 F
6502A	49,00 F
6502P2	140,00 F
6514	10,00 F
6522A	59,00 F
6551	80,00 F
68802	40,00 F
6809	50,00 F
6809E	69,00 F
6810	14,00 F
6821	15,00 F

QUARTZ	
Khz : 32768	19,00 F
Mhz : 1.8432	2.4576
6.5536	3.579.4
6.5536	8.801
14318	16.17.430
18.432	15,00 F

OSCILLATEUR	
16Mhz	16.257 Mhz
20 Mhz	
24 Mhz	80,00 F

LINEAIRE	
CA3146	12,00 F
LM2917	35,00 F
LM311	5,00 F
LM317HVK	NC
LM324	4,00 F
LM344	NC
LM348	6,00 F
LM390	55,00 F
LM395	NC
LM723	6,00 F
LM747	15,00 F
MC1496	16,00 F
MCT2	7,00 F
NE555	4,50 F
NE566	4,90 F
NE568	15,00 F
TBA970	25,00 F
TDA1034	15,00 F
TDA2593	15,00 F
TDA2595	35,00 F
TDA4565	39,00 F
TLO82	9,00 F
TLO84	15,00 F
TL779	15,00 F
u A741	4,80 F
ULN2003	10,00 F
Accu 3.6 V	
50 mA	47,00 F
HP 0.5 W câble	19,00 F

REGULATEUR TO 220	
7805-12-15	6,00 F
7905-12-15	6,00 F

RESISTANCES	
A couches 5 %	
1/4 W	0,50 F
Réseaux SIL	5,00 F
DIL 33	8,00 F
Pot ajust.	1,50 F

CONDENSATEUR	
Multicouches, pas 5.08	
63V 10pF à 100 nF	1,00 F
120 nF à 680 nF	1,50 F
Ajustable 10/60 pF	4,50 F
Chimique radial 35 V	
1 uF à 22 uF	1,20 F
47 uF à 100 uF	1,50 F
220 uF à 470 uF	2,90 F
1000 uF	4,30 F
2200 uF	9,00 F
Tantale goutte 25 V	
2.2 uF à 10 uF	2,50 F
22 uF à 100 uF	5,00 F
8800 uF 100V Co 38	NC
22000 uF 63V Co 38	NC

TRANSISTOR DIODE	
2N1711	3,50 F
2N1990/1993	3,80 F
2N2219A	3,50 F
2N2222A	2,00 F
2N2907A	2,00 F
2N2909	3,50 F
2N2955	3,00 F
2N3055	14,00 F
2N3055	9,00 F
2N3904	3,00 F
3906	1,50 F

SELF-TRANSFO	
27 uF	100 uH
220 uF	470 uH
220 uF	4,90 F
Transfo torique	560 VA, 2 x 51 v
	NC

CONNECTIQUE	
Support double lyre, la broche	0,10 F
Chip-carrier 68 p	40,00 F
Chip-carrier 84 p	50,00 F
Textool 28 broches	160,00 F
DIP SWITCH	
2 inter	6,00 F
4 inter	9,00 F
6 inter	11,00 F
8 inter	13,00 F
DIL 16 broches mâle	12,00 F
DIN 5 broches fem. CI (IBM)	10,00 F
CINCH fem. CI (Apple)	8,00 F
PERITEL mâle	10,00 F
PERITEL fem. châssis	25,00 F
HE902 fem. CI 2 x 25 (Apple)	25,00 F
HE902 fem. CI 2 x 31 (IBM)	31,00 F
HE902 fem. 2 x 17 à sertir	29,00 F

SUB D CANNON à souder	
	M F MC* FC*
9 br.	9.00 10.00 - 19.00
15 br.	12.00 15.00 - 23.00
25 br.	15.00 18.00 25.00 25.00
37 br.	25.00 30.00 - 40.00
50 br.	30.00 45.00 - 50.00

RESISTANCES	
Capot pour DB 9	15, 25, 637
	13,00 F
*avec équerres et vis 6 pans. taraudées	

HE 10	
mâle ou femelle à sertir	
x 5	10 F
2 x 10	15 F
2 x 13	18 F
2 x 17	25 F

Câble en nappe, le cdr m. 0.75	
Cavalier	1,50 F
Connecteur alim. IBM fem.	15,00 F
mâle	9,00 F
Centronics 36 pts mâles	35,00 F
Centronics 36 pts femelles	39,00 F

HDM DEPARTEMENT MICRO

- COMPATIBLE APPLE IIe
- COMPATIBLE XT/AT3
- DRIVES
- MONITEURS
- IMPRIMANTES
- LOCATION DE MATERIEL
- PROGRAMMATION D'EPROM-PROM

NOUVEAU

Transformez votre moniteur couleur en télévision
Tuner, TV PAL/SECAM avec ampli et HP 16 présélections
Prises entrée antenne, et micro-ordinateur, Sortie Péritel.

1 190 F TTC
Carte MODEM HD Com. (75/1200) HALF duplex, appel et réponse automatique compatible HAYES 990 F

Ingelor


19, route nationale - 54280 LANEUVELOTTÉ
Téléphone : 83 29 03 43 - Téléc : 850 024F



Fabricant de plaques photosensibles et de machines de mise en œuvre

Nos prix, notre qualité... Le technicien fait la différence...!

CENTRALES D'ALARME

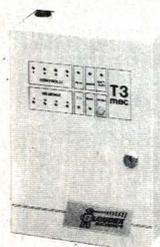

Réf. 1023. Pour appartement
4 zones chargeur incorporé.

690 F
Port 45 F

Réf. 1001. Pour appartement ou petit pavillon.
3 boucles N/F, 3 boucles N/O.
Chargeur incorporé.

1 200 F
Port 45 F

Réf. 1007. Idéal pour appartement ou pavillon.
4 zones éjectables et sélectionnables
à mémoire par zone.


1 950 F
Port 45 F

Réf. 1019. Agréée par Cies assurances
(APSAIRD). 4 zones sélectionnables
dont 3 zones mixtes.

2 250 F
Port 45 F

CENTRAL COMPACT

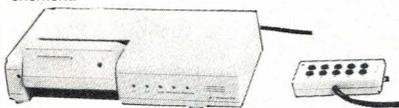Commande par clavier codé pour maison individuelle
ou appartement. Nombreuses possibilités de bran-
chement.



Avec détecteur infrarouge incorporé. Sorties supplé-
mentaires pour sirène et détecteur.

PRIX 950 F frais port 45 F

ENSEMBLE D'ALARMES

POUR APPARTEMENT

chargeur incorporé

- 5 entrées d'alarme, 1 entrée de déclen-
chement instantané.
- 1 entrée NF instantanée.
- 1 entrée d'autoprotection 24 h/24.
- 1 entrée N/O immédiat.
- DÉTECTEUR IR 1600 portée 17 m. 24
faisceaux.
- 2 SIRENES électronique modulée, auto-
protégée, autoalimentée.
- 1 BATTERIE 12 V, 6,5 A, étanche,
rechargeable. 20 mètres de câble 3 paires
6/10.
- 4 détecteurs d'ouverture ILS.



2 590 F
(envoi en port du SNCF)

UNE GAMME COMPLETE
DE MATERIEL DE SECURITE

DETECTEUR VOLUMETRIQUE INFRAROUGE et HYPER FREQUENCE



Réf. 1108. Exceptionnel, détecteur I.R. à compteur d'impulsion. Réglage de sensibilité et de
champ de détection 4 à 17 m.
24 faisceaux sur 3 plans 140° ouverture horiz. 50° verticale.
Aliment. 12 V.

680 F Port 35 F

Existe en version rideau
(pour les animaux)

Réf. 1111. Détecteur infrarouge agréé
par les Cies assurances (APSAIRD).
Portée 12 m

950 F Port 35 F

Réf. 1105. RADAR HYPER FREQUENCE.

Portée 3 à 20 m. Réglable

Réf. 1107. DÉTECTEUR double technologie.

Infrarouge + Détecteur bris de glace.

Idéal pour pavillon et

locaux commerciaux

980 F Port 35 F

1 150 F Port 35 F

SIRENES D'ALARME

Réf. 1501. Sirène électronique d'intérieur
en coffret métal ligne autoprotégée

210 F Port 25 F

Réf. 1505. Sirène autoalimentée et autoprotégée.

Alim. 12 V

Réf. 1512. Sirène autoalimentée, autoprotégée de forte

puissance, agrée pour

intérieur et extérieur. Coffret acier autoprotégé

à l'ouverture et à l'arrachement.

SUPER PROMO

Réf. 1504. Sirène 135 dB de forte puissance.

Alimentation 12 V.

Consommation 1,8 Amp.

280 F Port 25 F

590 F Port 25 F

340 F Port 25 F



INFRAROUGE PASSIF 450 F
portée 12 m depuis

COMMANDE AUTOMATIQUE D'ENREGISTREMENT TELEPHONIQUE

Declicement auto et sans bruit de l'enregistrement de la communication dès que le téléphone est décroché, et arrêté dès que celui-ci est raccroché. Permet d'enregistrer automatiquement, discrètement et même en votre absence toutes les communications téléphoniques effectuées à partir de votre téléphone. Branchement : d'une part à la prise murale d'arrivée de votre ligne P.T.T. soit directement, soit à l'aide d'une prise gigogne et d'autre part à un enregistreur standard muni d'une prise télécom. Avec son cordon de raccordement

Port 25 F **449 F**

EQUIPEMENT DE TRANSMISSION D'URGENCE ET I



Le compagnon fidèle des personnes seules, âgées, ou nécessitant une aide médicale d'urgence.

1) TRANSMISSION au voisinage ou au gardien par

EMETTEUR RADIO jusqu'à 3 km.

2) TRANSMETTEUR DE MESSAGE personnalisé à 4 numéros de téléphone différents ou à une centrale de Télésurveillance.

Documentation complète contre 16 F en timbres

PASTILLE EMETTRICE

Vous désirez installer rapidement et sans branchement un appareil d'écoute téléphonique et l'émetteur doit être invisible. S'installe sans branchement en cinq secondes (il n'y a qu'à changer la capsule). Les conversations téléphoniques des deux partenaires sont transmises à 100 m en champ libre.

PRIX : nous consulter

Document. complète contre 16 F en timbres
(Non homologué) Vente à l'exportation.

SURVEILLANCE VIDEO



KIT COMPLET facile à installer. Simple à utiliser comprenant :

- Ecran de contrôle 23 cm
- Caméra avec objectif de 16 mm (éclairage 8 lux minimum)
- Support caméra + 30 m de câble liaison

KIT COMPLET 3590 F TTC
Prix à l'exportation 2 692,50 F - Expédition en port dû

PANASONIC REpondeurs ENREGISTREURS

Matériel non agréé destiné à l'exportation avec Interrogation à distance.

Réf. 1623. Par CLAVIER MULTIFREQUENCE **1 250 F** port 65 F

Réf. KXT 1418. + BIEPER **1 460 F** port 65 F

Réf. KXT 1624. Par code + Bieper, changement de la bande annonce et mise en route à distance **1 950 F** port 65 F

TOUTE LA GAMME PANASONIC disponible



ALARME SANS FIL PUISSANCE 4 WATTS HF 2 modèles

Alerte par un signal radio. Silencieux (seulement perçu par le porteur du récepteur). Nombreuses applications :

HABITATION : pour prévenir discrètement le voisin.

PERSONNES AGEES en complément avec no. récepteur D 67 et EMETTEUR D22 A ou ET1 (no. option).

ALARME VEHICULE ou MOTO Modèle 1 DIAPASON **890 F** port 45 F

Modèle 2 DIAPASONS **1 250 F**

TELEPHONES SANS FIL

Matériel non agréé destiné à l'exportation

PORTEE 50 à 300 m **950 F** 780 F

PORTEE 300 à 600 m avec intercommunication CT 505. **1 250 F**

PORTEE 3 km **3 450 F**



Prix à l'export 2 950 F (frais de port 50 F par article)

PROTEGEZ VOS BIENS COFFRES-FORTS à emmurer

M 19 B. Coffre-fort à scellement mécanique, Ø 60 mm, long. 185 mm. 1.728.000 combinaisons, A2P Classe 1. A.P.S.A.I.R.D., avec assurances facultatives vol. fourni en kit avec trépan de pose en carbure ... **1 450 F**

M 20. Coffre-fort à scellement mécanique, Ø 100 mm, long. 185 mm. 1.728.000 combinaisons, avec assurances facultatives vol. **2 160 F**

M 20 B. Coffre-fort à scellement mécanique, Ø 125 mm, long. 250 mm. 1.728.000 combinaisons, avec assurances facultatives vol. **2 900 F**

Frais de port 45 F par coffre



RECEPTEUR ENREGISTREUR

(Réf. 2836) Enregistre automatiquement les communications téléphoniques ou ambiantes EN VOTRE ABSENCE

Autonomie 3 heures. Fonctionne avec nos micro-émetteurs. Prix : **2 150 F TTC**

Port 65 F - Matériel réservé à l'export

INTERRUPTEUR SANS FIL portée 36 mètres

Nombreuses applications (éclairage jardin, etc.) Alimentation du récepteur entrée 220 V, sortie 220 V, 250 W.

EMETTEUR alimentation pile 9 V. **AUTONOMIE 1 AN**

450 F Frais d'envoi 25 F



CLE ELECTRONIQUE CLAVIER et BOITIER DE COMMANDE pour ALARME ou PORTIER D'IMMEUBLE

Réf. CLAVIER Marche/Arrêt ou impulsion **390 F** Port 45 F

Réf. CLAVIER avec changement de code extérieur sur la face avant **625 F** Port 45 F

Réf. 2608 CLAVIER étanche pour extérieur. 3 codes de possible, éclairage et buzzer **890 F** port 45 F

Réf. 2401. Clé électronique pour extérieur ou intérieur. Complet avec lecteur et KIT d'encastrement **580 F** Port 45 F




TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE D'ALARME

Réf. 1301 agréé, 4 N° d'appel, 1 voie d'entrée **1 450 F** Port 65 F

Réf. 1311. 4 voies d'entrée : 1 voie Intrusion - 1 voie Technique 1 voie Incendie - 1 voie d'Urgence. Enregistrement d'un message personnalisé et reproduction fidèle de la voix en synthèse vocale.

2 890 F port 65 F

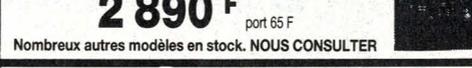Nombreux autres modèles en stock. NOUS CONSULTER



UNE GAMME COMPLETE DE MICROS DISPONIBLE NOUVEAU ! MICRO EMETTEUR

(réf. 2634) **90-120 MHz** **760 F**

Autonomie 3 mois. Livré avec pile alcaline 9 V


— Portée 5 km, réglable de 80 à 120 MHz - EXPORT **1 185 F**

COMMANDE A DISTANCE

Applications : Porte de garage, éclairage, bouton panique. Télécommande par EMETTEUR 1 canal. Portée 40 à 80 m en champ libre. Réf. 3014 DECODEUR 3 états. Codage personnalisé (13 000 codes).

290 F Port 45 F

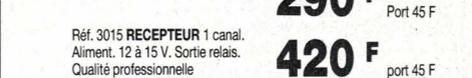Réf. 3015 RECEPTEUR 1 canal. Aliment. 12 à 15 V. Sortie relais. Qualité professionnelle **420 F** port 45 F



DILEC

26, quai des Carrières (au fond du porche à gauche)

94220 CHARENTON

Méto : Charenton-Ecoles

Tél. : 43 78 58 33 - Tlx 264 092

Télécopieur : 43.53.23.01

Ouvert du lundi au samedi : de 9 h à 12 h 30

Par correspondance : de 13 h 30 à 18 h 30

— Minimum commande 200 F

— Paiement par chèque à la commande

— Contre rembt 25 % à la commande

— Frais de port 40 F

Administrations acceptées.

Prix par quantité, nous consulter.

Nos prix, donnés à titre indicatif, peuvent être modifiés sans préavis.

Catalogue contre 3 timbres à 2,20 F.

POUR TOUTES LES AUTRES REFERENCES, NOUS CONSULTER — TOUT NOTRE MATERIEL EST GARANTI NEUF —

TRANSISTORS

BC		BF	
BC107	2,00	BF199	2,00
BC108	2,20	BF245	3,80
BC109	2,20	BF469	4,00
BC178	2,40	BF494	1,80
BC179	2,40	BF760	4,70
BC237	0,80		
BC307	0,80		
BC308	0,80	TIP29C	4,75
BC327	0,80	TIP30C	4,90
BC337	0,80	TIP35C	19,00
BC516	2,10	TIP36C	20,90
BC547	0,80	TIP48	6,25
BC548	0,80	TIP49	7,00
BC549	0,80	TIP130	6,00
BC557	0,80	TIP131	6,10
BC558	0,80	TIP132	6,00
BC559	0,80		
BC560	1,90	IRF	
BC639	2,20	IRF520	21,25
		IRF530	24,50
		IRF540	37,65
		IRF542	12,00

DIVERS

CONNECTIQUE	
DB9M/F	5,80 capot DB9
DB19M/F	18,50 capot DB19
DB25M/F	6,50 capot DB25
DB23M/F	18,50 capot DB23
DB50M/F	29,50 capot DB50
BNC à sertir ou à souder	N.C.
Textool 28 broches	120,00
Circuits imprimés	
SF 100 x 160	16,00
DF 100 x 160	19,00
SF 150 x 200	30,00
SF 200 x 200	36,00
SF 200 x 300	60,00
DF 200 x 300	65,00
Perchlo sachet	12,00
Révélateur	5,00
Divers	
Adaptateur AC-DC	35,00
Tension de sortie 3V-4.5V-6V-7.5V-9V-12V	

REGULATEURS

T0220 Positifs	3,50	T03 Positifs	14,00
T0220 Négatifs	4,00	T092 Négatifs	2,90

CONDENSATEURS

CERAMIQUE		POLYESTER METALLISE		
22 PF	0,20	Type MKT pas de 5.08		
82 PF	0,20	1 à 33 NF	0,60	
100 PF	0,20	47 NF	0,75	
150 PF	0,30	68 NF	0,80	
220 PF	0,50	100 NF	1,20	
470 PF	N.C.	150 NF	1,20	
680 PF	N.C.	220 NF	1,20	
		330 NF	1,40	
		470 NF	1,80	
		680 NF	1,80	
		1000 NF	2,80	
CHIMIQUE Axial ou Radial				
Tension		16V	25V	63V
0,47 MF à 10 MF				0,90 F
22 MF				0,90 F
33 MF				0,90 F
47 MF				0,90 F
100 MF				1,00 F
220 MF				1,10 F
330 MF				1,60 F
470 MF				2,00 F
1000 MF				2,70 F
2200 MF				5,00 F
3300 MF				8,20 F
4700 MF				10,50 F

CMOS

CMOS	HC
4000	1,80 3,00
4001	1,40
4002	1,85 3,50
4006	4,00
4011	1,60
4013	2,00
4017	4,00 7,00
4018	3,00
4031	9,50
4033	10,50
4040	4,00 7,00
4046	4,50 8,00
4050	2,40
4051	2,40 8,50
4052	4,00 8,50
4053	4,00 8,50
4060	3,80 12,00
4066	3,00 9,95
4069	1,60
4072	1,80 6,50
4073	1,80
4076	4,00
4077	1,85
4081	1,60
4083	2,00
4511	3,80
4518	3,60
4520	4,10 11,00
4528	4,10
4584	4,00
4585	5,00

74 LS HC

74LS00N	1,60 3,00
74LS01N	1,60 3,00
74LS02N	1,60 3,00
74LS04N	1,60 3,00
74LS05N	1,60 3,00
74LS08N	1,60 3,00
74LS10N	1,60 3,00
74LS14N	2,50 4,80
74LS32N	2,00 4,00
74LS37N	1,80 3,50
74LS40N	2,60
74LS42N	5,00 6,50
74LS76N	4,50
74LS89AN	3,50
74LS96N	2,40 4,00
74LS99N	5,00
74LS99N	6,00
74LS126AN	2,50 4,50
74LS132N	2,90 6,00
74LS136N	3,00
74LS138N	3,00 7,00
74LS139N	2,70 6,50
74LS151N	3,90 5,80
74LS153N	3,10 5,20
74LS154N	4,20 15,00
74LS155N	4,50
74LS158N	4,10 6,00
74LS160AN	5,60 7,00
74LS162AN	6,00 8,00
74LS168AN	6,50

LAR

DL330	18,00
DL470	18,00
DL711	38,00
DL3722 (75 ohms remplace 4DL470)	180,00

CA

CA3130	9,00	
CA3140	12,00	
CA3162E	12,00	
Décodeur BCD 7 segments		
CA3162E		48,00
Convertisseur A/N sortie BCD, multiplex sur 3 digits		

LED

ø 3 mm rouge	0,80
ø 3 mm vert	0,80
ø 3 mm jaune	0,80
ø 5 mm rouge	0,80
ø 5 mm vert	0,80
ø 5 mm jaune	0,80

DIODES

1 N 4004	0,35
1 N 4007	0,35
1 N 4148	0,20

BD

BD135	2,20
BD137	3,20
BD139	3,30
BD140	3,30
BD235	3,40
BD246	15,00
BD677	4,00
BD680	4,20

2 NXX

2N2219A	3,00
2N2222A	1,60
2N2369A	3,00
2N2905A	1,90
2N2907A	1,80

LINEAIRES

LM	TEA	MC	LF	TL
LM301ADP	3,90	TEA1010	42,00	
LM311DP	2,80	TEA1014	11,00	
LM309H	22,00	TEA5114	17,00	
LM324DP	2,80			
LM338K	45,00			
NE				
NE555N	2,00	MC1488P	10,00	
NE564N	16,00	MC1489P	13,00	
NE566N	13,00	MC1496N	6,80	
TBA				
TBA120U	8,00	LF353DP	6,50	
TBA540	20,00	LF356DP	6,50	
TBA950F	18,00	LF357DP	6,50	
TDA				
TDA1015	17,00	TL072CDP	5,10	
TDA2593	12,00	TL074CDP	6,70	
TDA4565	35,00	TL082CDP	5,10	

CMS NOUS CONSULTER

QUARTZ

32.768 KHZ	9,00	6.144 MHZ	9,00
3.2768 MHZ	9,00	6.5536MHZ	9,00
4 MHZ	9,00	8 MHZ	9,00
4.096 MHZ	9,00	10 MHZ	9,00
4.9152 MHZ	9,00	12 MHZ	9,00


MICROPROCESSEURS

EF9306P	16,00	68705P3S	90,00
6502	105,00	780ACPU	20,00
6532	75,00	Z80APIO	20,00
UVC3101	280,00	Z80MCPU	45,00
8031	50,00	Z80ADMA	60,00
80C31	90,00		
8749H	105,00	68809	58,00

MEMOIRES

ETC27160	34,00	M2764AF1	36,00
ETC27320-45	32,00	M27128AF1	45,00
27C256-25FA	65,00	2864	260,00
27C64A-25FA	49,00		

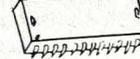DL3722 Spécial couleur
Bande passante à 3dB — 6,5 MHz
Ligen à retard 75 ohms
Rise time 110 ns 2 x 900 ns



OFFRE SPECIALE
180 F


OFFRE SPECIALE

MICRO

UVC 3101	280,00 F
LM 1881 N	40,00 F
NE 592 N	14,00 F
6501 Q	165,00 F
8749 H	105,00 F
68705 P3S	90,00 F
2864	260,00 F
93 06	16,00 F
8052 AH Basic	225,00 F
8052 AH	105,00 F
MM53200	52,00 F
41256-12	95,00 F

TICOM

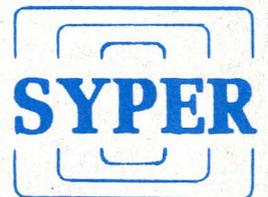60, RUE DE WATTIGNIES - 75012 PARIS
Tél. : 43.47.58.78
Télex : 218 488 F




HEURES D'OUVERTURE
Du Mardi au Vendredi :
9 h 30 à 13 h et 14 h à 18 h 30
Le Lundi et Samedi :
9 h 30 à 13 h et 14 h à 17 h 30

MET A VOTRE DISPOSITION A DES PRIX COMPÉTITIFS

- Le nouveau magasin du composant :
Microprocesseur - TTL - CMOS - Transistor - Diodes - Passif et le Japonais
- Un Service Après Vente agréé :
pour la Vidéo - TV - Hifi - Laser de toutes marques
- des techniciens avertis et compétents

AUREX	ITT	JVC
Panasonic	PIONEER	Sansui
SHARP	SILVER	SONY
Technics	marantz	TOSHIBA

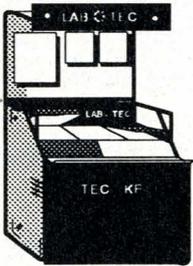DISTRIBUTEUR OFFICIEL
PIECES DETACHEES
ET ACCESSOIRES
PLUS DE 18.000 REFERENCES DE PIECES EN STOCK



DU NOUVEAU A LYON...
REALISATION DE CIRCUITS IMPRIMES
EN SELF SERVICE

UN LABO QUI VOUS PREND 15 mn
AU SERIEUX,
POUR UN PRIX RIDICULE

Vous trouverez même sur place, films et plaques photosensibles
pour réaliser vos circuits imprimés.

SPECIAL

MESURE


Beckman Industrial

Capacimètre
CM 20A 720,00



Fréquencemètre
UC 10 3070,00

Générateurs
FG 2 1970,00

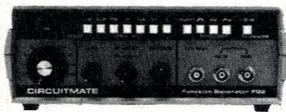

Multimètres
DM 10 349,00
DM 20L 497,00
DM 25L 689,00
DM 800 1356,00
DM 850 1650,00




HD 110 2136,00
HD 151 1201,00
HD 152 1328,00
HD 153 1546,00

3108 1583,00

Oscilloscopes
9020 3700,00

Escort

Multimètre
EDM 1122 648,00

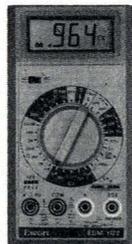

HAMEG

Oscilloscope
HM 203 3825,00

GENRAD

Générateurs Mire PAL/SECAM
346 1880,00 689 9800,00
368 1420,00
869 2998,00

FLUKE


Multimètre
FLUKE 73 839,00



GoldStar

Multimètre
DM 6133 499,00

Oscilloscopes
OS 7020 3390,00

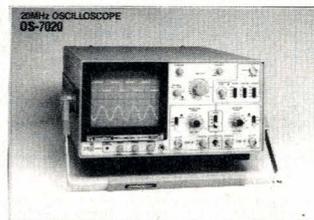

OS 7040 5490,00



UNAOHM

Oscilloscope
G 50F 2610,00

MONACOR

Multimètre
DMT 1000A 498,00



BON DE COMMANDE RAPIDE

à nous retourner accompagné de votre règlement + 30frs de frais de port

NOM: _____

ADRESSE: _____

CP: _____ VILLE: _____

MATERIEL: _____

Cl-joint: MANDAT CHEQUE DE: _____ FRS

SLOWING

TEL 43 41 01 09

3 RUE PLEYEL 75012 PARIS

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 10H30 à 12H30 ET DE 14H00 à 19H00
METRO DUGOMMIER OU DAUMESNIL

UN EXTRAIT DE NOTRE TARIF

CIRCUITS INTEGRES		CABLE ROND	
	PAR 1	PAR 1	PAR 10
LM 324	2,20F	PAR 5	1,80F
4060	3,80F	PAR 5	2,40F
4066	3,20F	PAR 5	2,60F
4011	1,60F	PAR 5	1,50F
4013	2,00F	PAR 5	1,80F
4051	2,40F	PAR 5	1,80F
4528	4,10F	PAR 5	3,20F
68705P3	90,00F	PAR 3	85,00F
6802	28,00F	PAR 3	18,00F
6821	12,00F	PAR 3	10,00F
68B02	32,00F	PAR 3	30,00F
68B21	22,00F	PAR 3	14,00F
2764	38,00F	PAR 3	32,00F
D27128D	35,00F	PAR 3	28,00F
9306	18,00F	PAR 3	14,00F
SUPPORTS			
TULIPE			
8BR	1,90F	PAR 10	1,80F
14BR	3,50F	PAR 10	2,80F
16BR	3,90F	PAR 10	3,20F
28BR	6,90F	PAR 10	5,60F
40BR	9,20F	PAR 10	7,60F
DOUBLE LYRES			
8BR	0,60F	PAR 20	0,49F
14BR	0,80F	PAR 20	0,75F
16BR	1,00F	PAR 20	0,85F
28BR	2,00F	PAR 20	1,60F
40BR	3,00F	PAR 20	1,90F
REGULATEURS			
7805	3,80F	PAR 5	2,80F
7812	3,80F	PAR 5	2,80F
QUARTZ			
3,2768MHZ	9,00F	PAR 5	6,90F
4,000MHZ	9,00F	PAR 5	6,90F
VIDEO 5 CONDUCTEURS		9,00F	6,00F
NORMAL 6 COND		4,50F	3,80F
PLAT COULEUR			
10 COND		9,00F	7,00F
LED 3 OU 5/8MM RVJ/V		0,80F	
PERITEL MALE C.I.		8,00F	4,80F
DIN 5 BR MALE		5,00F	4,00F
DIN 5 BR FEMELLE CHASSIS		2,70F	2,50F
RCA FEMELLE CHASSIS		4,00F	3,80F
RCA FEMELLE CHASSIS		2,00F	1,80F
BLOC ALIMENTATION CALCULETTE		3,00F	2,80F
300MA		30,00F	25,00F
500MA		40,00F	35,00F
1A		80,00F	70,00F
MKT 63V PAS DE 5.08			
DE 1 A 68NF		0,60F	
100NF A 470NF		1,40F	
CHIMIQUE AXIAL OU RADIAL 63V		0,90F	
1 UF A 10 UF		0,90F	0,80F
CERAMIQUE DISQUE 50V PAS 5.08		0,20F	
DE 1PF A 1NF		0,20F	
PONTES ROND 1A5 200V		3,00F	2,60F
LIGNE 1A5 200V		5,00F	3,80F
ZENERS 0.4W			
DE 2.7V A 24V		0,60F	0,50F
RESISTANCE 1/4W 5% E24			
DE 1 OHM A 3.9 MOHM		0,15F	0,10F
AJ CERMET H OU V		3,60F	3,20F
AJ CARBONNE H OU V		1,20F	3,20F
MULTITOURS HORIZ		6,00F	5,00F
VERTICAL		9,00F	8,00F
INTERRUPTEUR M/A		5,80F	5,20F
L.A.R. TDK 450NS		28,00F	
DL 470NS		22,00F	

TARIF GENERAL CONTRE 2 TIMBRES
POUR LA CORRESPONDANCE REGLEMENT A LA COMMANDE FORFAIT PORT 15F

NOUVEAU **DOG CONTROL** **290F**

AU DOIGT ET A L'OREILLE !!

APPAREIL A ULTRASONS PUISSANTS EMETTANT DES ORDRES SILENCIEUX
ET INVISIBLES POUR TOUS CHIENS
(Made in U.S.A., garanti deux ans)

Surprenant : parlez aux chiens !

- Dressage efficace et discret des chiens les plus récalcitrants. N'élevez plus la voix pour contrôler votre chien : chien qui tire sa laisse, chien agressif à calmer, problème de chienne en chaleur, aboiements intempestifs,...
- Stoppe net et fait fuir les chiens les plus agressifs. Indispensable pour joggeurs, promeneurs, cyclistes, facteurs, motards,...

L'OUTIL DE BASE DES PROFESSIONNELS DU CHIEN

Utilisé par l'armée U.S. + la méthode de dressage du docteur SELMI

LABORATOIRES FLAM - B.P. 75 - 65, rue Jean-Martin - 13005 Marseille - Tél. : 91.92.04.92

BON DE COMMANDE

Oui, envoyez-moi S.V.P. _____ DOG CONTROL au prix unitaire de 290F (+ 15F pour envoi recommandé urgent) avec en cadeau la méthode du docteur SELMI. Je joins mon règlement par : Chèque Mandat-lettre
 Adresser la commande en contre-remboursement (+ 25 F de frais).

Nom: _____
Adresse: _____
Code postal: _____ Ville: _____

RP 02/89




SILICON CENTER

20, bd Rocheplatte - 45000 Orléans

Tél. 38 62 27 05

Horaires d'ouverture : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 du lundi au samedi - Administration, Société acceptées : tél. pour renseignements

74 LS	74 LS	CMOS			
74 LS 00	1,90	74 LS 197	6,10	4031	6,40
74 LS 01	1,90	74 LS 221	5,40	4032	5,20
74 LS 02	2,90	74 LS 240	5,20	4033	6,40
74 LS 03	2,90	74 LS 241	5,00	4034	18,20
74 LS 04	2,00	74 LS 244	5,00	4035	5,20
74 LS 05	1,90	74 LS 245	8,45	4036	5,20
74 LS 06	1,90	74 LS 247	5,20	4040	4,50
74 LS 09	2,00	74 LS 253	3,60	4041	5,20
74 LS 10	1,90	74 LS 257	3,90	4042	5,20
74 LS 11	1,90	74 LS 258	3,90	4043	4,50
74 LS 12	2,00	74 LS 260	2,50	4044	4,50
74 LS 13	2,60	74 LS 266	2,30	4045	4,50
74 LS 14	2,30	74 LS 273	4,60	4046	3,40
74 LS 15	2,30	74 LS 278	4,60	4047	3,40
74 LS 16	2,00	74 LS 280	7,90	4048	3,60
74 LS 18	2,00	74 LS 283	4,20	4049	3,40
74 LS 22	1,90	74 LS 285	5,10	4050	3,40
74 LS 28	2,00	74 LS 298	4,80	4051	5,20
74 LS 30	2,00	74 LS 324	7,65	4052	5,20
74 LS 32	1,90	74 LS 352	4,50	4053	4,15
74 LS 33	2,00	74 LS 353	5,40	4054	5,20
74 LS 37	2,00	74 LS 356	2,00	4055	4,15
74 LS 38	1,90	74 LS 363	4,30	4056	5,20
74 LS 39	1,90	74 LS 365	2,60	4057	5,20
74 LS 42	3,30	74 LS 367	2,60	4063	6,10
74 LS 47	6,00	74 LS 368	2,60	4066	3,40
74 LS 48	6,00	74 LS 370	5,20	4068	5,40
74 LS 49	6,00	74 LS 374	5,40	4069	2,20
74 LS 51	2,90	74 LS 378	5,40	4070	2,40
74 LS 53	2,90	74 LS 382	4,50	4075	2,40
74 LS 74	2,30	74 LS 393	4,50	4072	2,40
74 LS 75	2,30	74 LS 395	4,80	4073	2,40
74 LS 76	2,40	74 LS 373	13,60	4074	2,40
74 LS 85	2,30	74 LS 385	5,10	4076	2,40
74 LS 86	2,30	74 LS 529	10,80	4077	2,30
74 LS 90	2,70	74 LS 645	10,00	4078	2,30
74 LS 92	2,70	74 LS 697	5,80	4081	2,30
74 LS 93	2,90	74 LS 00	2,40	4082	2,30
74 LS 95	3,70	74 LS 04	2,40	4085	3,40
74 LS 107	3,20	74 LS 241	5,40	4086	3,40
74 LS 109	2,90	74 LS 4016	7,90	4089	6,10
74 LS 112	1,80	74 LS 4017	7,90	4093	3,40
74 LS 113	2,90	74 LS 4040	3,30	4094	6,40
74 LS 123	2,90	4095	6,40	4096	6,40
74 LS 125	5,40	4096	6,40	4097	16,20
74 LS 126	2,40	4097	16,20	4098	5,20
74 LS 132	3,10	4098	5,20	4099	3,60
74 LS 133	2,70	4099	3,60	4100	2,16
74 LS 138	3,20	4100	2,16	4101	5,05
74 LS 139	1,90	4101	5,05	4102	2,60
74 LS 148	2,00	4102	2,60	4103	2,60
74 LS 151	3,20	4103	2,60	4104	2,75
74 LS 153	2,90	4104	2,75	4105	4,30
74 LS 156	2,40	4105	4,30	4106	2,90
74 LS 157	2,90	4106	2,90	4107	12,00
74 LS 158	1,70	4107	12,00	4108	15,00
74 LS 160	3,90	4108	15,00	4109	4,95
74 LS 161	3,40	4109	4,95	4110	5,20
74 LS 163	3,30	4110	5,20	4111	12,15
74 LS 164	3,30	4111	12,15	4112	12,80
74 LS 165	6,85	4112	12,80	4113	5,20
74 LS 166	7,20	4113	5,20	4114	6,00
74 LS 169	4,85	4114	6,00	4115	2,00
74 LS 173	3,30	4115	2,00	4116	5,20
74 LS 174	3,90	4116	5,20	4117	6,00
74 LS 181	11,80	4117	6,00	4118	5,20
74 LS 187	4,40	4118	5,20	4119	6,40
74 LS 189	8,10	4119	6,40	4120	6,60
74 LS 191	4,40	4120	6,60	4121	5,85
74 LS 192	4,40	4121	5,85	4122	5,20
74 LS 193	4,10	4122	5,20	4123	28,00
74 LS 194	3,60	4123	28,00	4124	5,20
74 LS 195	4,50	4124	5,20		
74 LS 196	4,00	4125			

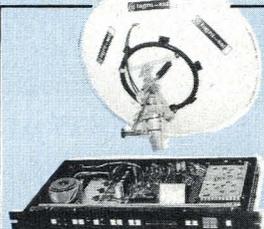

RECEPTEUR TV SAT

- KIT RADIO PLANS : 2 000 F
- PARABOLE
- Diam. 1,20 m - Homologation PTT RS 059
- Gain 40,8 dB
- TETE HYPERFREQUENCE ETC 2000 F
- Licence CNET : 1 600 F

RADIO PLANS : KITS COMPLETS : CIRCUITS IMPRIMES

Le kit comprend le matériel indiqué dans la liste publiée en fin de la revue avec les circuits imprimés.

N° RP DESIGNATION KIT-CI

EL 437 Codeur SECAM TEL TEL

EL 444 Mire - A tout faire TEL TEL

EL 461 Correction pour signaux vidéo 360 65

EL 462 Console de commutation péritel 1 300 300

EL 474 CARTE DE SYNCHRO 460 106

EL 475 DECODEUR ANTOIPE 1 000 190

EL 476 MIRE 310 106

EL 477 CARTE D'ALIMENTATION + 12 V 240 106

EL 478 GENERATEUR DE TEST VIDEO 290 106

EL 478 CADRAN TELEPHONIQUE 455 150

EL 479 Carte de fond de tba (circuit à trous métallisés) 150 60

EL 479 Ampli Hexorciste 2 2 000 170

EL 480 Décodeur Pal/Secam 638 106

EL 481 Télécommande pour minitel 214 100

EL 482 Numérisation vidéo 500 100

EL 483 HEXORCISTE 3 TEL 300

EL 484 Incrustation d'images 990 300

EL 485 Incrustation d'images 1 735 287

EL 490 Récepteur satellite 2 000

LIGNEAIRES	LIGNEAIRES	LIGNEAIRES			
CA 3089	20,00	MC 145151	122,00	TBA 950	17,50
CA 3130 E	13,50	MAN 6660	25,00	TCA 440	18,00
CA 3140 E	13,50	MOC 3020	9,90	TCA 640	33,00
CA 3161 E	12,90	MOC 3021	13,00	TCA 660	32,00
CA 3162 E	60,00	MOC 3040	15,00	TCA 740	40,00
CNY 17	4,20	MOC 3041	17,00	TDA 1023	25,00
CNY 21	41,00	NE 532	23,40	TDA 1034	16,00
CNY 37	17,00	NE 534	17,80	TDA 1046	26,00
ICL 7107	64,40	NE 555	3,50	TDA 1047	26,00
ICL 7126	64,40	NE 556	5,40	TDA 1048	11,00
ICL 7139	185,00	NE 557	11,40	TDA 2008	9,00
ICL 7660	20,00	NE 570	32,00	TDA 2009	10,40
ICL 8038	52,80	NE 592(8)	14,00	TDA 2020	30,00
IRF Z 12	8,00	NE 592(16)	16,00	TDA 2505	24,00
KTY 10	20,00	NE 602	23,00	TDA 2593	13,50
L 120	40,00	NE 605	N.C.	TDA 2595	23,40
L 200	10,00	NE 5534	22,00	TDA 3501	86,00
LF 353	6,85	PCF 8574	41,00	TDA 4555	86,00
LF 356	6,30	LM 124	2,80	TDA 4565	40,00
LF 357	6,30	LM 301	4,40	TDA 7000	22,00
LM 124	2,80	LM 308	6,70	TDA 8400	45,00
LM 301	4,40	LM 311	4,15	SAA 1043	87,50
LM 308	6,70	LM 317 K	22,40	SAA 1293	N.C.
LM 311	4,15	LM 317 T	7,00	SAA 5231	118,00
LM 317 K	22,40	LM 318	14,50	SAA 5250	170,00
LM 317 T	7,00	LM 324	3,80	SAB 0600	30,00
LM 318	14,50	LM 335 Z	10,50	SAB 0601	30,00
LM 324	3,80	LM 337	15,00	SAB 0602	42,00
LM 335 Z	10,50	LM 349	4,30	SAS 560 S	26,00
LM 337	15,00	LM 3476	5,95	SAS 570S	26,00
LM 349	4,30	LM 3479	8,10	SB 5089	17,50
LM 3476	5,95	LM 358	3,75	SL 486	52,00
LM 3479	8,10	LM 3524	16,00	SL 490	52,00
LM 358	3,75	LM 380	14,40	UAA 4000	15,60
LM 3524	16,00	LM 386	13,50	UAA 170	17,30
LM 380	14,40	LM 387	18,00	UAA 180	18,70
LM 386	13,50	LM 7096	3,80	UAA 741	2,40
LM 387	18,00	LM 723	3,80	UAA 400	15,60
LM 7096	3,80	LM 741	2,40	UAA 4009	19,00
LM 723	3,80	LM 747	5,20	SO 41 P	16,00
LM 741	2,40	LM 748	4,00	SO 42 P	19,00
LM 747	5,20	LM 1360	2,70	TBA 120 S	8,10
LM 748	4,00	LM 1881	40,00	TBA 800	6,70
LM 1360	2,70	LM 13700	19,00	TBA 810 S	7,90
LM 1881	40,00	MC 1458	5,05	TBA 820	7,00
LM 13700	19,00	MC 1488	8,00	TBA 820	8,45
MC 1458	5,05	MC 1489	8,00	TBA 920 S	8,80
MC 1488	8,00	MC 1496	9,50		
MC 1489	8,00	MC 145106	49,00		
MC 1496	9,50				
MC 145106	49,00				

VENTE PAR CORRESPONDANCE CONTRE REMBOURSEMENT + 25 F

Joindre acompte de 50 F
Forfait port 25 F - Port gratuit pour 1 000 F d'achat
(Tarif donné à titre indicatif exclusivement pour la vente par correspondance)

MICRO-PROCESSEURS	DIVERS
2716	33,00
2732	33,00
2764	34,00
27C64	50,00
27128	40,00
27256	52,00
4164-12	Tél.
41256-10	Tél.
41256-12	Tél.
41256-15	Tél.
4361C55	84,00
43266-10	122,00
D446 D-10	24,00
6116	35,50
6264	49,00
6502A	56,00
6522A	57,00
6802P	36,00
6809P	61,00
6821P	16,20
6840	9,90
6845P	93,00
68705P3	90,00
68A02P	43,00
68A21P	22,00
68B02P	32,00
68B21P	24,00
MAB 8031	84,00
8052 AH	
BASIC	260,00
8749H	90,00
ADC 0804	59,90
ADC 0809	70,50
AY3 1015	49,00
AY3 8910	77,50
AY3 8912	61,00
AY3 1013	70,00
DAC 0800	44,00
EF 9345	140,00
NMC 9306	Tél.
LVC 3101	249,00
V 20-5	95,00
V 20-8	95,00
V 30-5	115,00
V 30-8	115,00
Z 80 ACPU	30,00
Z 80 APIO	33,00
Z 80 CTC	33,00
Z 80 SI	85,00

SUB-D M/F POUR CI à 90°

9 POINTS	4,80	9,50
15 POINTS	6,70	12,60
25 POINTS	7,90	15,70

CAPOT CIRCUIT IMPRIME

9 POINTS	5,50
15 POINTS	5,70
25 POINTS	6,00

HE 10 M/F

10 P (2 x 25)	6,10
16 P (2 x 8)	10,00
20 P (2 x 10)	11,00
28 P (2 x 13)	13,00
34 P (2 x 17)	14,20
40 P (2 x 20)	16,40
50 P (2 x 25)	28,00

EPOXY présensibilisé 1 face

100 x 150	15
150 x 200	29
200 x 300	59

Composite présensibilisé

100 x 150	11
150 x 200	21
200 x 300	41

LE COFFRET QUI MET EN VALEUR VOS REALISATIONS

110 PP ou PM Lo
avec logement de piles

115 PP ou PM Lo
avec logement de piles

SERIE « L »

173 LPA avec logement pile face alu 110 x 70 x 32

173 LPP avec logement pile face plast. 110 x 70 x 32


173 LSA sans logement face alu 110 x 70 x 32

173 LSP sans logement face plast. 110 x 70 x 32

Nouveau :

LE PISTOLET DESSOUDEUR PORTABLE

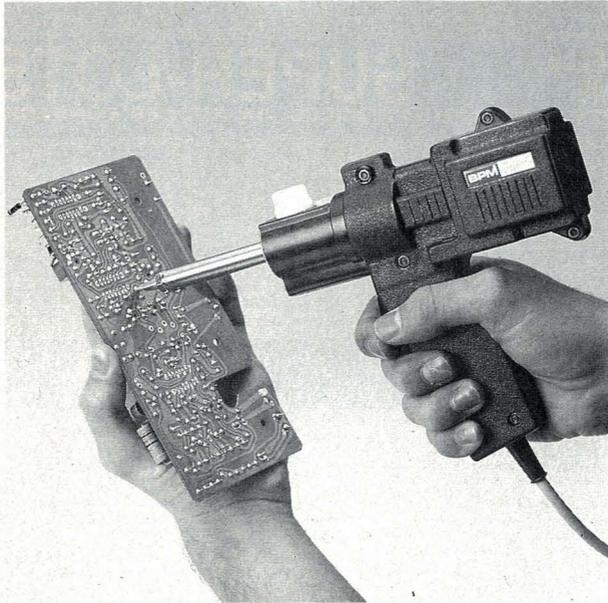Sa technique et sa fiabilité en font l'outil idéal pour l'atelier, le laboratoire et la maintenance sur site.



IRCEEI

1 RUE MAURICE-BOUCHOR
75014 PARIS
TÉL: (1) 4 5.4 3.35.20

NOUVEAU... NOUVEAU... NOUVEAU..

TOUT SAVOIR...

AVEC VOTRE SIMPLE POSTE RADIO FM (transistor, auto-radio, radio K7, chaîne hi-fi, scanner, etc.

ÉCOUTEZ A DISTANCE, DISCRÈTEMENT, INCOGNITO, ENREGISTREZ :

1 - LES CONVERSATIONS TÉLÉPHONIQUES AVEC LE TL-500:

plus petit qu'un sucre, sans pile, auto-alimenté, fréquence réglable de 88 à 115 MHz, portée de 500 mètres en ville à plus de 1.000 mètres en plaine, indétectable, invisible, se place en moins d'une minute dans tout type de téléphone, de prise murale, etc.



195 F SEULEMENT!

2 - LES CONVERSATIONS AMBIANTES AVEC LE FX-4000:

très petit : 50 x 30 x 20 mm seulement, très puissant, sur pile de 12 volts classique. Fréquence réglable de 88 à 115 MHz. Retransmet les sons ambiants à plus de 800 mètres en ville et 4 km en plaine!!! Boîtier plastique ABS choc, clip de fixation en micro cravate, bouton marche-arrêt, petit bijou d'électronique; ULTRA-SENSIBLE, capte un chuchotement à plus de dix mètres.

GARANTIE 3 ANS

185 F!

CES DEUX PRODUITS SONT FABRIQUÉS EN FRANCE (emballage importé). MATÉRIEL PROFESSIONNEL DESORMAIS ACCESSIBLE À TOUS, PROPOSE DIRECTEMENT PAR LE FABRICANT.

COMMANDES A : LABORATOIRES FLAM - BP 75 - 65, RUE JEAN-MARTIN - 13005 MARSEILLE. PAR TÉLÉPHONE : 91.92.04.92 + 24 h/24. NOUS FOURNISSONS : DÉTECTIVES, SERVICES DE SÉCURITÉ, GARDIENNAGES, FRANCE - ÉTRANGER.

BON DE COMMANDE

Oui, adressez-moi SVP _____ TL 500 au prix de 195 F l'unité.
(+ 15 F de port _____ FX-4000 au prix de 185 F l'unité.
recommandé urgent) _____ pile(s) de 12 volts au prix de 20 F l'unité.
Ci-joint mon règlement par : chèque mandat-lettre.
 Envoyez-moi cette commande en CONTRE-REMBOURSEMENT : je paierai au facteur à réception avec 25 F de frais postaux en sus.

Nom _____
Prénom _____
Adresse _____
Code postal _____
Ville _____ Pays _____

RP 02/89

Métro : Max-Dormoy - La Chapelle
Ouvert de 9 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h
du lundi au vendredi



CAPELEC

43, rue Stephenson, 75018 PARIS
Tél. 42.55.91.91 - Télex 280 708 F

Vente au comptoir
Expéditions C.R. : 50 F
Acompte 20 % à la commande
Forfait de port et emballage : 35 F
Détaxe à l'exportation

Catalogue
contre 10 F en
timbres

LE KIT RECEPTEUR TV SATELLITE décrit dans Radio Plans N° 490.

KIT COMPLET : 2 500 F TTC (disponible immédiatement, livré avec conseils de montage)

COMPOSANTS KIT RECEPTEUR TV SATELLITE

Afficheur TFK D 630	78 F	TTC
SAA 1293.02 ITT	75 F	
MDA 2062 ITT	40 F	
NE 592 RTC	10 F	
SL 486 PLESSEY	38 F	
MAN 6660	22 F	
COFFRET PERCE	420 F	
CIRCUIT IMPRIME	250 F	
TRANSFO TORIQUE	135 F	
TUNER RTC	950 F	

CHEZ VOUS DES DEMAIN !

RECEPTION SATELLITE,

	TTC		TTC
Parabole 60 cm POL/OMT.	1 800 F	— 11 GHz ou 12 GHz 1,3 dB..	
Parabole 90 cm	1 450 F	1,5 dB maximum	2 080 F
Parabole 120 cm	2 680 F	12 GHz 2 dB	1 850 F
Parabole 180 cm	4 975 F	4 GHz	1 754 F

POUR TOUS LES AUTRES
COMPOSANTS
NOUS CONSULTER

TRANSCODEUR GP

— SP 21 PAL SECAM Boîtier plastique Alimentation externe 980 F

— SP 22 SECAM PAL Boîtier plastique Alimentation externe 980 F

TRANSCODEUR HQ

SP 20 PAL SECAM Boîtier métallique Alimentation interne 1 290 F

SP 30 PAL SECAM SECAM PAL Alimentation interne 1 980 F

TRANSCODEUR « PRO »

USP 10 SECAM PAL Rack 19" 1 U
USP 20 PAL SECAM Rack 19" 1 U
USP 30 PAL SECAM Rack 19" 1 U
et SECAM PAL Rack 19" 1 U
USP 40 Double PAL SECAM Rack 19" 1 U
USP 60 Encodateur PAL GENLOCK
Decodateur PAL SECAM Rack 19" 1 U



NOUS CONSULTER

MODULES D'ADAPTATION AUX NORMES

UNI 1A Lecture SECAM sur VHS PAL 350 F
UNI 2K FI K' - inversion vidéo 350 F
UNI 2B FI BG - inversion vidéo 150 F
UNI 3 SECAM pour TV PAL 650 F
UNI 11 FI BG L avec TV PAL SECAM BG 550 F

VENTE DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES EUROPEENS ET JAPONAIS

Spécialiste de la vente par correspondance depuis 14 ans

MAGASIN OUVERT TOUTE L'ANNEE DU MARDI AU SAMEDI INCLUS DE 9 H 30 A 12 H 30 ET DE 14 H 15 A 19 H

VENTES AUX PARTICULIERS INDUSTRIES ET EXPORTATIONS ADMINISTRATIONS ACCEPTÉES PRIX PAR QUANTITES

ROCHE 200, avenue d'Argenteuil 92600 ASNIERES 47.99.35.25 47.98.94.13

Expéditions rapides Commande minimum 60 F + port. Frais de port et emballage : PTT ordinaire : 30 F PTT URGENT : 35 F. Envoi en recommandé : 42 F pour toutes les commandes supérieures à 200 F. Contre-remboursement (France métropolitaine uniquement) : recommandé + taxe : 46 F. DOM-TOM et étranger : règlement joint à la commande + port recommandé. PAR AVION : 125 F (sauf en recommandé : les marchandises voyagent toujours à vos risques et périls). Pour l'étranger, règlement uniquement par Mandat carte ou virement bancaire.

COMMANDEZ PAR TELEPHONE ET GAGNEZ DU TEMPS

Cette annonce annule et remplace les précédentes. Prix unitaires toutes taxes comprises et indicatifs au 1/8/88.

220 KITS EXPOSES EN MAGASIN ET GARANTIS 1 AN NOUVELLE GAMME QUALITE et PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE SUPER-LOTS

NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE JOINTE (LC = avec boîtier)

- KITS : JEUX DE LUMIERE -

Table listing kits for 'JEUX DE LUMIERE' with columns for kit number, description, and price.

- KITS : EMISSION ET RECEPTION -

Table listing kits for 'EMISSION ET RECEPTION' with columns for kit number, description, and price.

- KITS : AMPLI-PREAMPLI-EQUALISERS-MUSIQUE -

Table listing kits for 'AMPLI-PREAMPLI-EQUALISERS-MUSIQUE' with columns for kit number, description, and price.

- KITS : AUTO ET MOTO -

Table listing kits for 'AUTO ET MOTO' with columns for kit number, description, and price.

- KITS : JEUX ELECTRONIQUES -

Table listing kits for 'JEUX ELECTRONIQUES' with columns for kit number, description, and price.

LE CATALOGUE N° 6 EST PARU

Nouvelle édition 1989 - des milliers d'articles sélectionnés : COMPOSANTS, KITS, OUTILLAGE, MESURE, LIBRAIRIE, CIRCUITS IMPRIMES, FINITION DES MONTAGES... + TARIF et REMISES PAR QUANTITES. Tirage limité... dépêchez-vous...

GRATUIT AU MAGASIN. FRANCO CHEZ VOUS CONTRE 6 TIMBRES à 2,20 F

RESISTANCES 1/2 watt. Tolérance 5 %

N° 100 : les 20 principales valeurs vendues en magasin de 10 Ω à 1 M Ω 10 par valeur. Les 200 résistances 36 F

RESISTANCES 1/4 de watt. Tolérance 5 %

N° 150 : les 16 principales valeurs vendues en magasin de 10 Ω à 1 M Ω 10 par valeur. Les 160 résistances 30 F

CONDENSATEURS CERAMIQUE Isolement 50 volts

N° 200 : les 10 principales valeurs vendues en magasin de 10 pF à 820 pF. 10 par valeur. Les 100 condensateurs 48 F

N° 211 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nF à 47 nF 10 par valeur. Les 70 condensateurs 38 F

REALISEZ VOS 1er CIRCUITS IMPRIMES

N° 1850 : 1 fer à souder 30 W + 3 m de soudure + 1 perceuse 14500 Tr/min + 3 mandrins + 2 forets + 1 stylo marqueur + 3 plaques cuivrées + signes transféré + 1 sachet de percho et une notice d'emploi très détaillée pour le débutant. 259 F

REALISEZ VOS CIRCUITS PAR PHOTO

N° 1851 : 1 film + 1 sachet révélateur film UV + 1 plaque présensibilisée + 1 sachet révélateur plaques + 1 lampe UV + 1 douille E 27 et une notice très détaillée, pas à pas, pour débiter facilement. 159 F

RAYON LIBRAIRIE + de 220 titres RADIO-TV-MONTAGES-EQUIVALENCES EMISSION-INFORMATIQUE

INITIATION ET MESURE

Table listing books for 'INITIATION ET MESURE' with columns for book number, title, and price.

MESURE ET ATELIER

Table listing books for 'MESURE ET ATELIER' with columns for book number, title, and price.

ANTENNES-TELECOMMANDES-EMISSION

Table listing books for 'ANTENNES-TELECOMMANDES-EMISSION' with columns for book number, title, and price.

EQUIVALENCES ET CARACTERISTIQUES

Table listing books for 'EQUIVALENCES ET CARACTERISTIQUES' with columns for book number, title, and price.

MONTAGES ET SCHÉMAS

Table listing books for 'MONTAGES ET SCHÉMAS' with columns for book number, title, and price.

TUBES

AB2 72,00	EFB83 23,00	ECLL800 245,00	EL805 47,50	PCL84 29,00	UM85 39,00	SY4GT R 39,00	8BS7 49,10	6V6GT 31,50	12SR7 32,00	811 32,00	145,00	7868 125,00	ABREVIATIONS
ABL1 45,00	EFB89 29,00	ECL805 26,00	EL806 47,50	PCL85 23,00	UY41 48,00	SZ3 32,00	8B4G 135,00	6W4GT 39,00	12SX7 24,00	813 24,00	7869 24,00	RCA : R	
AC2 72,00	EFB99 SY 38,00	ED500 138,00	EL807 297,00	PCL86 27,00	UY42 27,00	SZ4 34,00	8B7K 44,00	6X4 SY 25,00	12SY7 32,00	829 245,00	9001 24,00	23,50	SIEMENS : SI
AK1 99,00	EBL1 58,00	EE1 62,00	EM4 168,00	PCL200 54,00	UY85 28,00	SZ3 175,00	6A4 SY 25,00	6X4 SY 25,00	12V6GT 49,00	854 38,00	9004 23,50		SYLVANIA : SY
AZ1 46,00	EBL21 58,00	EF9 24,00	EM34 179,00	PCL802 38,00	UY92 28,30	6A6 42,00	6C5 28,00	6X5GT 28,00	14B6 SY 39,00	866 109,00			TELEFUNKEN : TEL
AZ11 41,00	ECB1 74,00	EF39 26,60	EM80 33,00	PCL805 22,00	VT26A 80,00	6A8 28,00	6CA7 78,00	7A4 46,00	14C5 22,00	868A 38,00			MAZDA : M
CB1 46,00	ECB6 24,00	EF40 S 145,00	EM81 26,00	PD500 175,00	VT52 22,10	6A8 R 269,00	6CB8N 32,00	7A6 32,00	14E7 25,00	879 41,00			PHILIPS : P
CB6 37,00	ECB8 26,00	EF41 59,00	EM84 56,00	PF83 22,10	VT63 SYL 58,00	6A8 S 25,00	6CD6 38,00	7A7 27,00	14F7 28,00	917R 39,00			
CB7 32,50	EC92 23,70	EF42 25,80	EM85 74,00	PF86 39,00	2A 1020 38,00	6A7 C 38,00	6C67 39,00	6C7 50,00	14G7 24,00	923 38,00			
CY2 32,00	EC900 24,00	EF43 39,00	EM87 SI 39,00	PL200 22,20	0A2 23,00	6A7 D 39,00	6CH6 152,00	7A7D 24,00	14K7 28,00	927 38,00			
DAF96 41,00	EC 8010 28,00	EF44 25,80	EM88 27,00	PL36 23,00	0A3 28,00	6A7 E 39,00	6D8 28,00	7B4 22,00	14M7 22,50	954 34,00			
DF67 41,60	ECC40 39,50	EF45 109,00	EM91 24,50	PL81 28,00	0B2 38,00	6A7 H 39,00	6D8E 149,00	788 92,00	14R7 31,00	991 R 42,50			
DF98 29,00	ECC81 31,00	EF46 22,00	EM92 22,30	PL83 22,30	0B3 32,00	6A7 J 24,50	6E5 92,00	7C6 32,00	14S7 29,00	1613 180,00			
DL67 22,50	ECC82 24,00	EF47 28,00	EM94 56,00	PL84 28,00	0C3 28,00	6A7 K 28,00	6E8 38,00	7C7 24,00	18ECC 39,00	1619 22,00			
DL92 25,00	ECC84 34,00	EF48 25,80	EM95 27,00	PL85 24,00	0Z4 24,00	6A7 L 38,00	6E8M 38,00	7H7 R 38,00	25A6 27,00	1626 34,00			
DL96 22,50	ECC85 21,50	EF49 39,00	EM98 28,50	PL300 57,00	1A3 29,00	6A7 M 38,00	6E8A 38,00	7K7 27,00	25E5H 27,00	1631 31,00			
DM70 36,00	ECC85 M 31,00	EF50 39,00	EM99 28,50	PL501 = PL504 114,20	1A4 P 29,00	6A7 N 48,00	6E8B 31,00	8F5G 32,00	25T3 18,00	1665 31,00			
DM71 36,00	ECC86 38,00	EF51 39,00	EM99 28,50	PL502 78,00	1A7 29,00	6A7 O 35,00	6E8C 38,00	8F5G M 32,00	25T3 18,00	1684 32,00			
DV51 32,00	ECC88 22,00	EF52 39,00	EM99 28,50	PL504 38,50	1A8 P 29,00	6A7 P 35,00	6E8D 38,00	8F7 40,00	25T4 33,00	1683 47,00			
DV86 32,00	ECC91 24,00	EF53 28,00	EZ2 38,00	PL508 28,00	1B5 35,00	6A7 Q 38,00	6E8E 38,00	8G6 38,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
DY86 16,00	ECC189 42,00	EF54 39,00	EZ40 28,50	PL509 109,00	1HS6TR 28,00	6A7 R 38,00	6E8F 38,00	8G6M 32,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB0F 275,00	ECC802 TEL 157,00	EF55 109,00	EY1 24,50	PL511 = PL504 114,20	1I4 27,00	6A7 S 48,00	6E8G 38,00	8H6M 32,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB0CF 245,00	ECC803 S 220,00	EF56 109,00	EY2 27,00	PL519 109,00	1I6 48,00	6A7 T 48,00	6E8H 38,00	8H6M/G 30,50	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB0L 489,00	ECC808 TEL 62,00	EF57 39,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 U 38,00	6E8I 38,00	8J6 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB0CC 199,00	ECC808 TEL 48,00	EF58 28,50	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 V 38,00	6E8J 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB1CC 141,00	ECC812 37,00	EF59 39,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 W 38,00	6E8K 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB3CC 157,00	ECF1 56,00	EF60 39,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 X 38,00	6E8L 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB4 S 198,00	ECF80 21,00	EF61 59,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Y 38,00	6E8M 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB8C 76,00	ECF82 22,50	EF62 25,80	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8N 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB8CC TEL 99,00	ECF86 19,90	EF63 25,80	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8O 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB9CC 59,00	ECF200 31,50	EF64 25,80	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8P 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EL182CC 215,00	ECF201 22,00	EF65 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8Q 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EL186F 124,00	ECF801 S 42,00	EF66 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8R 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EL186CC 128,00	ECF802 24,00	EF67 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8S 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EL282F 272,00	ECF83 29,50	EF68 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8T 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB10CF 245,00	ECF84 29,50	EF69 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8U 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EA81 MAZ 31,00	ECF85 21,00	EF70 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8V 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EACB80 31,00	ECF81 SY 29,00	EF71 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8W 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EAF42 32,00	ECF83 23,50	EF72 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8X 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EAF801 38,00	ECF84 24,50	EF73 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8Y 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB4 24,00	ECF200 31,50	EF74 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8Z 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF201 22,00	EF75 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8A 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF202 22,00	EF76 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8B 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF203 22,00	EF77 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8C 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF204 22,00	EF78 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8D 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF205 22,00	EF79 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8E 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF206 22,00	EF80 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8F 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF207 22,00	EF81 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8G 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF208 22,00	EF82 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8H 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF209 22,00	EF83 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8I 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF210 22,00	EF84 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8J 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF211 22,00	EF85 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8K 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF212 22,00	EF86 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8L 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF213 22,00	EF87 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8M 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF214 22,00	EF88 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8N 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF215 22,00	EF89 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8O 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF216 22,00	EF90 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8P 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF217 22,00	EF91 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8Q 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF218 22,00	EF92 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8R 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF219 22,00	EF93 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8S 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF220 22,00	EF94 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z 38,00	6E8T 38,00	8J6 R 42,00	25W4GT SY 32,00	1693 36,00			
EB41 24,20	ECF221 22,00	EF95 109,00	EY82 27,00	PL519 SY 129,00	1I6C 31,00	6A7 Z							

UN NOUVEAU SERVICE ET DES PRIX



EN UN LIEU

TOUTES LES PILES & ACCUMULATEURS DE REMPLACEMENT

☎ (1) 43.80.33.92 ☎ 78.62.76.24 ☎ 76.47.59.37
 8, av. Stéph. Mallarmé 34, cours 6, rue de Strasbourg
 (Face M^o Pte Champéret) de la Liberté 38000
 75017 PARIS 69003 LYON GRENOBLE

1000 ET UNE PILES

MAGNETIC FRANCE...MAGNETIC FRANCE...

11, Place de la nation 75011 PARIS - Tél: 43 79 39 88 - Télex 216 328 F
 Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h Fermé le lundi

KITS COMPLETS RADIO PLANS. Le kit comprend le matériel indiqué dans la liste publiée en fin d'article de la revue y compris les circuits imprimés non percés.
 LES CIRCUITS IMPRIMÉS PEUVENT ÊTRE LIVRÉS SEPARÉMENT.

EL 481 TV. Extraction signaux TV.....	231 F	491 NUM. Clavier tél. cadran.....	286 F
EL 482 INT. Interface tél/microp.....	282 F	EL 492 COD. Codeur parole.....	127 F
EL 483 DET. Détecteur Hygrométrique.....	289 F	492 TEL. Garde ligne.....	68 F
483 CDE. Détecteur Hygrométrique CDE.	82 F	492 TEM. Tempo H.P.....	132 F
EL 485 COU. Coupl. Minitel sans combiné tel	136 F	EL 493 ALI+AUD Liaison Audio Secteur.	291 F
EL 486 CPC. AMSCOM.....	263 F	POT TOKO 707 vx A042.....	28 F
486 FIL. Filtre vidéo recp. satellite.....	712 F	493 DEM Démagnétiseur sans semelle.	185 F
EL 487 DEC. Décodeur NUM TEL.....	109 F	493 TV Clarifieur TV Sat.....	617 F
487 DTM. Transceiver DTMF.....	216 F	493 CRY Crypteur / Décrypteur.....	752 F
EL 489 DTMF. Compo n° DTMF par µ p.....	64 F	EL 494 CLA+TE1+TE2 Compositeur Tél.....	370 F
489 ALA. Alarme univers. 6803.....	947 F	494 12V Convertisseur 12v/220v.....	580 F
EL 490 SER. Serrure boucle induction.....	280 F	494 SYM Ampli LM 1875 Alim. sym.....	106 F
490 TEL. Genre sonnerie.....	120 F	494 ASY " " " Alym. asym.....	108 F
EL 491 TEM. Temporisation pour transfo.	146 F	494 CHA Chargeur Voiture.....	51 F
491 LIG/CLA. Ligne tél. artificielle.....	40 F		

PROMOTION DU MOIS

Transfo toriques : 150 VA x 27 V.....	260 F
Transfo toriques : 220 VA 2 x 35 V.....	280 F
Transfo toriques : 1000 VA 2 x 65 V.....	770 F
Captur de consommation d'essence pour moteur automobile semitronic 52.01 E83p36.....	150 F
TOS 812.....	199 F
Bloc d'imprimante (de mini) MTP 401-408 (Seiko) E77p35.....	600 F
PL 570 Tête HF/FM.....	210 F
Indicateur d'accord tuner FM 88-104 Mhz	
Cadran vert - Sensibilité 225µA 65x75m/m.....	100 F
Cable blindé 1Cr sous gaine chinée, isolant téflon.....	2 F/M
CB 112/512 Module réception satellite RP 490.....	1050 F
Chambre de réverbération à ressort 4F.....	1200 F
Moteur PAP ST synchron 9,5/19 au/s.....	400 F

Matériel "Néocid" pour fabrication des bobinages HF - Blindage - mandrins Coupelles Vls en ferrite
 Sels d'arrêt H.F. de 0,15µH à 400µH en 28 valeurs..... 8 F
 Sels d'arrêt H.F. de 1 mH à 100 mH 17 valeurs - suivant pôt..... 8 à 18 F
 VTO 8150..... 1 831 F
 HPP 511 = SRA 11..... 410 F
 Convertisseur LNC starstar 650..... 4 280 F
 Antenne parabolique ø 1,50 m..... 5 200 F
 Nous distribuons aussi les KITS " KTE "
 Les kits de plus de 6 mois ne sont pas tenus en stock, mais réalisés, à la demande, dans les 48 heures, sur simple appel téléphonique.

TTL

7400 / 7401 / 7405 / 7408 / 7410 / 7412 / 7413 / 7420
 7422 / 7426 / 7427 / 7433 / 7437 / 7440 / 7442 / 7446
 7450 / 7451 / 7453 / 7460 / 7481 / 7482 / 7483 / 7491
 3 F par 10 pièces

MAGNETIC FRANCE ne peut être tenu responsable du non fonctionnement des réalisations vendues en KIT

VOTRE Circ. Imp.

CHEZ **MATEK** de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h du lundi au samedi
 Tél. 54.27.69.18

PARÇAY 36250 SAINT-MAUR

Circ. Imp. (V.E. percés, étamés),
 S.F. 30 F/dm² D.F. 40 F/dm²

POUR TOUT ACHAT A PARTIR DE 250 F, UN FER A SOUDER 30 W VOUS EST OFFERT

Composants Electroniques

ACTUALITES	ACTUALITES	ACTUALITES	ACTUALITES
4060 4,80	2716 56,00	1 N 4148 0,30	DMT 7000, 20 A 2000 points Affichage 19 mm  Transistomètre, capacimètre, fréquence-mètre, test diode et de continuité VCC : 1000 0,5 % VCA : 750 - 20 mΩ - 20 µF. 200 kHz. HFE x 1000 572 F TTC
4066 2,70	2764 37,00	LED URV Q 3 1,00	
4011 2,30	2732 25,00	LED URV Q 5 1,00	
4013 2,30	41256 120,00	PERITEL M 8,00	
4053 4,30	4164 29,00	Câble VIDEO 5C 10,00	
4052 4,50	DL470 18,00	Transfo 5 VA 36,00	
4093 2,70	DL450 20,00	2 x 6, 2 x 15, 10 VA 53,00	
4520 4,30	TDA4565 37,00	2 x 9, 2 x 24, 16 VA 62,00	
4040 4,30	Self 100 µH 4,00	2 x 12, 2 x 18, 26 VA 63,00	
4020 5,00	TDA2593 12,00	SUP. C12 x 4 0,70	
4584 4,30	TDA1950 29,00	SUP. C12 x 7 1,20	
4538 5,20	TEA2014 21,00	SUP C12 X 8 1,40	
74LS05 1,60	2 N 2222 2,00	SUP C12 x 9 2,00	
74161LS 3,30	2 N 2907 2,00	SUP C12 x 14 3,00	
74157LS 2,40	BF 245 3,00	SUP C12 x 20 4,00	
74HC00 3,00	2 N 2903 2,50	TANTALE 1 µF 1,80	
LM324 4,00	BC 308 0,60	TANTALE 4,7 µF 2,80	
LM7805-12 4,00	BC 547 0,60	TANTALE 10 µF 3,50	
LM331 5,00	BFR 91 9,00	2 200 µF 25 V 9,50	
LM741 2,50	Réseau 4 x 10 K 4,00	4,7 µF 25 V 1,40	
LM555 2,50	Pot ajus. carb. 1,30	2,2 nF 3,3 nF 4,7 nF 10 nF	
TL074 12,00	Res 1/2 ou 1/4 W par 10	22 nF 47 nF 33 nF 0,65	
TL082 4,00	mêmes valeurs 1,20	100 nF 63 V 0,75	
9306 15,00	Q 4,9152 MHz 12,00	470 nF 63 V 1,80	
68705P3S 100,00	Q 3,2768 MHz 12,00	1 µF 63 V 2,40	
68B02 35,00	Q 4 MHz 12,00	CERAM par 10 mêmes valeurs 1 pF-33 nF 4,00	
68B21 20,00	Q 6,5536 MHz 12,00	COFFRET IML D80 98,00	
8749HC 120,00	Q 1 MHz 65,00	COFFRET IML D30 40,00	
6116 21,00	PONT 1A5 4,00	Catalogue sur demande contre 15 F en timbres	



LA HAUTE FIDÉLITÉ DE L'IMAGE ET DU SON

APPRENEZ TOUT SUR LA HIFI ET LA VIDÉO

Bancs d'essais - Écoutes critiques


- L'avis des spécialistes -
- CONCOURS PERMANENTS -
- CD - JEUX -

2 à 12, rue de Bellevue 75940 Paris Cedex 19

KOMELEC

17 RUE LUCIEN SAMPAIX 75010 PARIS
 TEL 42 08 59 05 OU 42 08 54 07
 DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H A 12H 30 ET DE 13H30 A 19H00

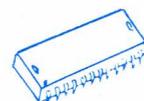TOUTE LA GAMME ALFAC
 POUR CREER VOTRE C.I
 INSOLATION C.I 10F
 C.I S.F 200X300 48F
 PERCHLO 5.00F



EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE VOICI QUELQUES PRIX:

POUR TOUS VOS COMPOSANTS
 CONSULTEZ NOUS ET NOUS VOUS
 PROPOSERONS NOS MEILLEURS PRIX

RESISTANCES 0.10F REGULATEURS POSITIFS 3.10.....NEGATIFS 4.00F
 QUARTZ 3.2768 MHZ A 10MHZ 8.00F 1N4001 a 4007 0.28F 1N4148 0.15F
 PERITEL 8.00F PONT DE DIODES 2.50F BC547 à 560 0.80F LM324 2.20F

CONNECTIQUE

DIN 14 PTS ATARI 25.00F
 DIN 13 PTS ATARI 25.00F
 DB25 M/F 5.50F
 DB23M/F 13.00F
 BOITIER DE CONNECTION
 2PC/1IMP----->190F
 SUPPORTS TULIPE 0.14/PT
 DLYRE 0.06/PT
 CABLE PC /IMP 90.00F
 CHANGEUR DE GENRES 38.00F

AC/DC 3/12VOLTS 300mA 35.00F
 AC/DC 3/12VOLTS 500mA 56.00F
 TRANSFO 15V/15VA 40.00F
 2N2222A 1.50F

CMOS ET TTL SUPER PRIX EXEMPLE:
 4060 3.70F 4066 3.00F
 LS00 A LS05 1.40F
 LS08 A LS11 1.50F

DL470 16.00F /PIECE
 PAR QUANTITE NOUS CONSULTER
 TDA 4565 28.00F
 TBA950 14.00F

NOUS DISPOSONS D'UN STOCK IMPORTANT
 DE BORNERS, JACK, FICHES R.C.A, BNC, UHF
 JAPON AINSI QUE TUBES TELE A DES PRIX
 SUPERS INTERESSANTS

conditions de vente : administration acceptees . par correspondance mini
 100F port 30F . C.R . CATALOGUE CONTRE 5 TIMBRES

PROMO -ELEC

68701S 110F
 FX224J 320F
 DL 3722 145F
 2764 28F
 TDA 2593 8F
 68B21 15F
 68705P3S 90F
 27128 37F
 6501Q 85F
 6800068 110F
 68705U3S 120F

COMPOSANTS JAPONAIS
 TRANSISTORS ET CIRCUITS
 INTEGRES
 ETUDIANTS EN ELECTRONIQUE ET
 INFORMATIQUE PRESENTEZ -VOUS

NEW !

 35, rue d'Alsace
 75010 PARIS
 Tel. : 42.02.57.73
 Nouvelle ligne
 courant janvier 89
 Tel. : 40.37.57.73
 SERVICE APRES-VENTE
 Toutes marques. RADIO, TV, HI-FI, VIDEO
 Modification, K, etc.
 Adaptation magnéscope pour C+

Mabel

ELECTRONIQUE

35-37 rue D'Alsace
 75010 PARIS
 Tel. : 46.07.88.25 +
 Nouvelle ligne
 courant janvier 89
 Tel. : 40.37.72.50+
 Métro : gare du Nord et de l'Est

Les Magasins KING Electronic et MABEL Electronique sont ouverts de 9 h à 19 h sans interruption - Le samedi de 9 h à 18 h. Fermés le dimanche

LES KITS « FRANCE KIT »

- **MODULATEUR** lumière à micro
 3 x 1 000 W
 Boîtier boutons douilles sorties. Cordon secteur
 130 F
 70 F
~~200 F~~
130 F
- **CHENILLARD** 2 048 programmes, 8 x 1 000 W
 Boîtier boutons douilles sorties. Cordon secteur
 390 F
 70 F
~~460 F~~
390 F
- **CHENILLARD** 8 voies, 8 x 1 000 W
 Boîtier boutons douilles sorties. Cordon secteur
 175 F
 70 F
~~245 F~~
175 F
- **FREQUENCEMETRE** 1 GHz. Complet avec alimentation transfo. Douille
 entrée. Coffret PVC. Face avant sérigraphiée.
700 F
- **ALIMENTATION** 3 à 24 V 2 A. Affichage digital. Tension courant complète avec
 boîtier PVC. Bouton transfo face avant photographiée.
330 F

DIGECHO 64 K

Chambre d'écho entièrement digitale de très haute qualité, une exclusivité JOKIT électronique qui ne décevra pas les amateurs d'effets spéciaux. Livrée complète avec coffret sérigraphié, boutons, fiches, potentiomètres, etc.

Equipement : 20 circuits intégrés (avec supports). Ce kit ne nécessite aucun réglage, donc réalisable par tout électronicien amateur soigneux. Capacité mémoire : 64 Kb (4116). Dimensions : 210 x 160 x 50 mm. Alimentation : 12 V.



ALIMENTATION 12 V/220 V

650.-

87 F

~~737 F~~

650 F

LA BONNE AFFAIRE SONY

Transformez votre baladeur en lecteur HI-FI. Ampli booster SONY 2 x 12 W pour baladeur ou laser portable. Alimentation pile ou adaptateur secteur. Dimensions 210 x 230 x 50.

PRIX INCROYABLE

290 F

NOUS FABRIQUONS VOTRE CIRCUIT IMPRIME A L'UNITE

Etamage gratuit 72 h - Perçage numérique pour série + de 20 pièces

Délais
 30 mn

Nous acceptons les Bons de la Semeuse

VISA N°
 Date d'expiration

EXPEDITIONS : Pour moins de 2 kg : 25 F, de 2 kg à 5 kg : 40 F
 + de 5 kg expédition en port dû.


EXPEDITION HORS TAXES DOM-TOM EUROPE AFRIQUE

Votre composeur téléphonique universel

Les abonnés rattachés à un central électronique peuvent bénéficier, sur abonnement payant, du service du « transfert d'appel national » (TAN) ou du « renvoi temporaire ». L'habitude commence donc à se répandre de « faire suivre ses appels » lorsqu'on se déplace, ce qui présente de multiples avantages.

Lorsque ce service n'est pas disponible (anciens centraux) ou lorsque les possibilités offertes ne suffisent pas, la solution existe sous la forme d'un *déviateur d'appels* et de deux lignes dont une peut très bien être « spécialisée arrivée ».

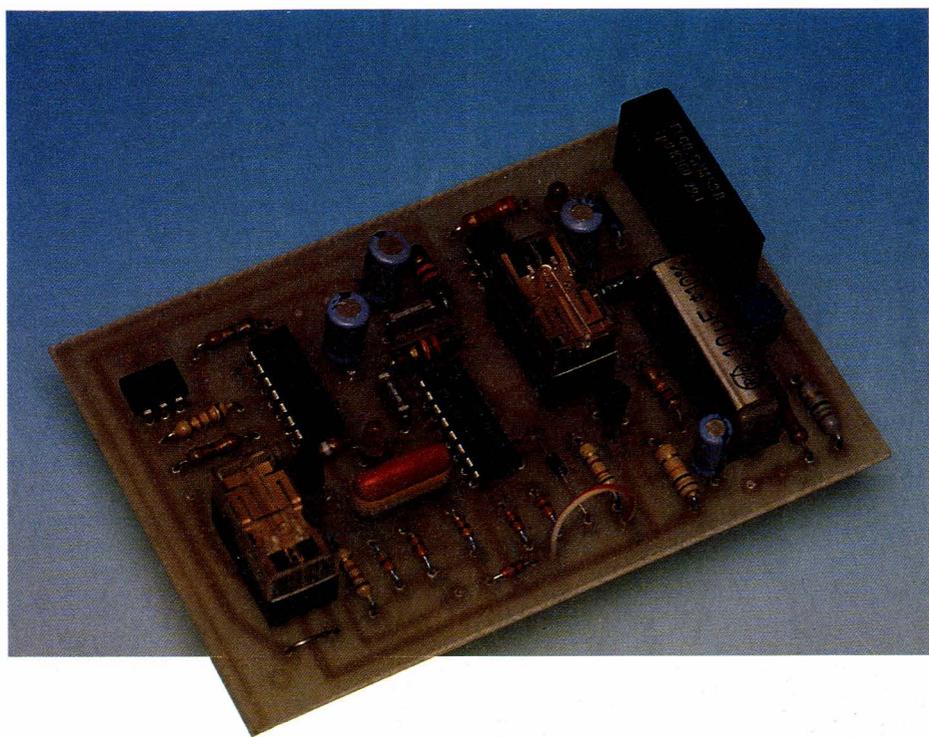Bien entendu, ce principe est applicable non seulement sur le réseau public, mais aussi sur tout réseau privé commuté. Une carte supplémentaire permet très facilement à notre composeur universel de fonctionner en déviateur, sans pour autant renoncer à ses possibilités en tant que transmetteur d'alarme.



Définition des besoins :

On ne construit pas un déviateur d'appels pour se faire plaisir, mais pour résoudre un problème de communication qui peut se formuler ainsi : faire croire à un correspondant appelant un numéro A que c'est bien le poste A qui répond, tandis qu'en réalité l'appel est réacheminé vers un numéro B.

Le terme « faire croire » est important, car utiliser un déviateur ou le service du transfert d'appel sous-entend implicitement que l'on cherche à tromper son correspondant !

La plupart du temps, la raison est simple : on souhaite recevoir des appels professionnels à domicile sans dévoiler son numéro personnel, ou décourager les cambrioleurs.

D'une façon moins avouable, le procédé sert fréquemment à interposer une « boîte aux lettres » entre une société fictive et une autre, bien réelle mais qui ne souhaite pas être reconnue. Lorsque l'on n'a rien à cacher, il est beaucoup plus simple et considérablement moins coûteux d'utiliser un répondeur simple sur lequel on donne tout simplement un autre numéro à appeler !

En effet, qui dit déviation d'appels dit paiement de toutes les communications de transfert : le « renvoi temporaire » gratuit a vécu, tandis qu'un déviateur très sollicité peut finir par coûter fort cher en unités télécom.

Les choses sont différentes sur un réseau privé ne permettant pas l'accès au réseau public : branché sur une ligne de son autocommutateur, le déviateur pourra utiliser le réseau public pour faire aboutir aussi loin que nécessaire les appels émis vers un simple numéro de poste intérieur.


On pourra aussi utiliser un déviateur pour accéder de n'importe où à des numéros disponibles uniquement sur Paris, quitte à payer une communication interurbaine.

Il sera même possible de renvoyer une ligne d'abonné, puisque celles-ci possèdent maintenant des numéros d'appel.

Bien évidemment, tous ces usages ne sont donnés qu'à titre indicatif, car le matériel construit par un amateur n'étant pas « agréé PTT », ce genre d'exercice est en principe interdit sur le réseau public. Il ne s'agit d'ailleurs que d'exemples, car l'imagination aidant, la déviation d'appels bien comprise ouvre des horizons étonnamment vastes, surtout lorsqu'on la combine avec d'autres « produits », à commencer par le transfert d'appels, d'ailleurs...

Le déviateur doit donc être capable de reconnaître un appel arrivant sur la ligne n°1, mais de rester insensible à un coup de sonnerie isolé, incident relativement fréquent.

La réalité de l'appel confirmée (donc au second coup de sonnerie), il doit prendre la ligne n°2 et s'en servir pour appeler, aussi vite que possible, le numéro vers lequel doit s'effectuer le renvoi. Pendant ce temps, le demandeur entend évidemment « sonner » : il faut éviter qu'il ne se lasse et raccroche, car le bénéfice de l'opération serait perdu. Dès la fin de la numérotation, il faut donc « prendre » la ligne n°1 afin que le demandeur entende qu'il se passe quelque chose : en local, sur commutateur électronique, il percevra tout au plus un « raté » dans le rythme de sonnerie, mais

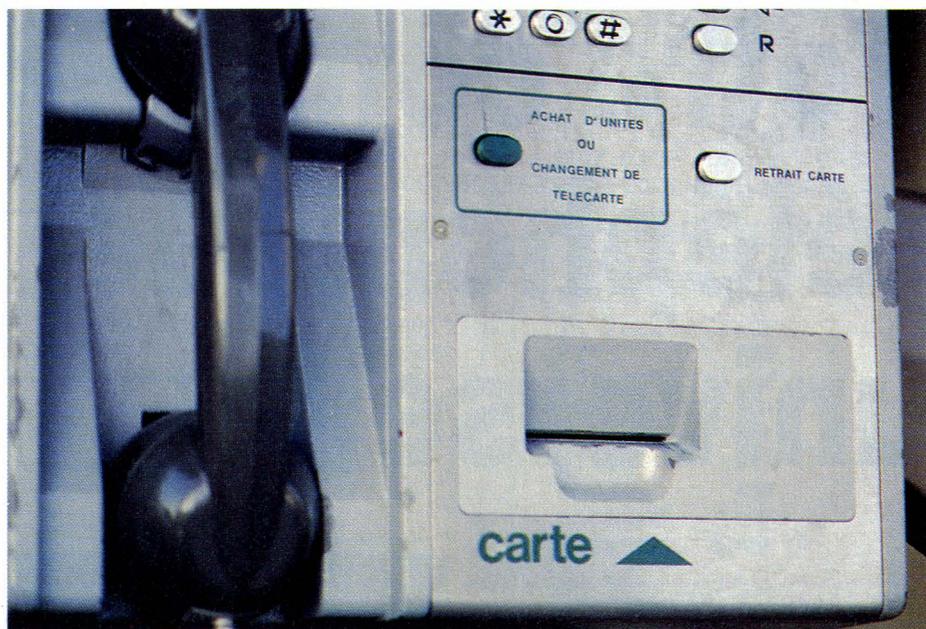

en interurbain, il recevra quelques secondes de tonalité « d'acheminement ». Il se doutera alors qu'il commence à payer, et que la communication est déviée mais il ne saura pas vers quel numéro. Que demander de plus ?

Les deux lignes étant aboutées électroniquement, dès la réponse du poste vers lequel le transfert est effectué, la communication pourra s'établir avec un léger affaiblissement par rapport au « direct », mais qui n'est pas gênant.

Le plus délicat est la libération des lignes en fin de communication : en principe, celle-ci devrait intervenir dès le raccrochage de l'un des interlocuteurs, par détection de la tonalité d'occupation.

Dans notre esprit, il nous semble plus simple et plus sûr (avec les moyens de l'amateur) de libérer les lignes au bout d'un laps de temps donné après le début du cycle.

En interurbain, une minute nous paraît raisonnable car si la conversation semble devoir durer, il est plus économique de raccrocher et de rappeler le demandeur, qui ne s'en plaindra certainement pas. Pour le propriétaire du déviateur, c'est le prix à payer (mais au plus juste) pour l'anonymat du numéro où il se trouve...

En local, la bonne valeur est d'environ cinq minutes et demie : sachant que les communications

de circonscription sont taxées à la périodicité de six minutes (en heure pointe), il serait dommage de couper plus tôt !

Le module « déviateur » :

Le schéma de la **figure 1** rassemble tout ce qu'il faut ajouter à la carte « composeur » pour en faire un déviateur répondant à ce cahier des charges (qui ne prétend nullement correspondre à celui imposé aux fabricants industriels, mais seulement nous donne satisfaction).

Comme dans notre transmetteur d'alarme, un compteur-décodeur 4017 sert de séquenceur, et enchaîne les opérations décrites à la **figure 2**.

La principale différence est que l'horloge faisant avancer le compteur n'est autre que la sonnerie de la ligne « arrivée » : cela garantit un synchronisme parfait et élimine un circuit à consommation non négligeable. Avec 40 micro-ampères en veille, notre déviateur pourra fonctionner très longtemps sur piles, sans aucun besoin de raccordement secteur : combien de déviateur du commerce offrent cet avantage ?

Deux relais commandent la prise des deux lignes, à des instants différents bien sûr, tandis qu'un circuit d'interface est nécessaire pour la ligne « arrivée » : un régulateur de courant

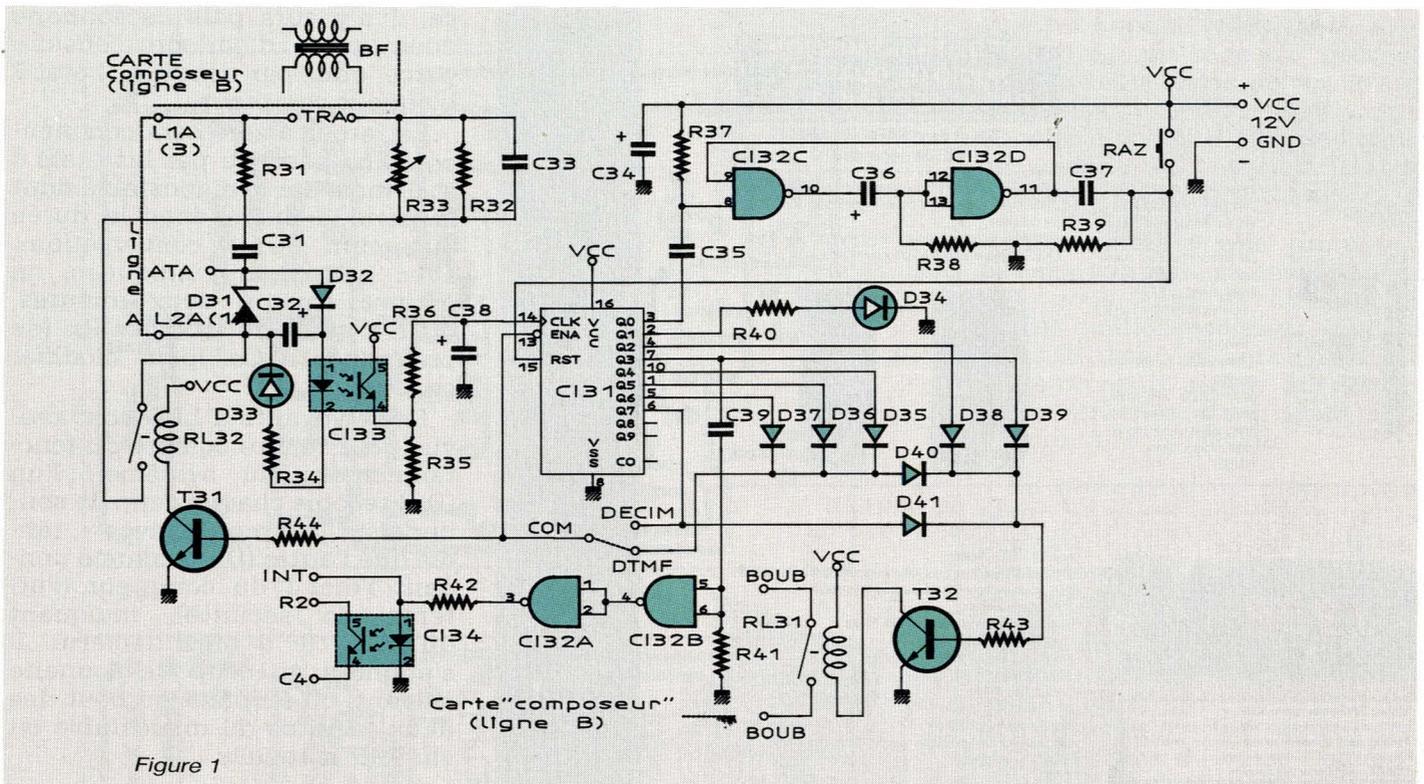


Figure 1

de boucle et un détecteur de sonnerie seulement, puisque le transfo de ligne est tout simplement celui du module « composeur », mais côté secondaire !

Comme prévu, le premier coup de sonnerie ne déclenche aucune action sur le plan téléphonique. Simplement, le fait que le 4017 quitte l'état zéro déclenche un monostable qui le remettra à zéro au bout d'un temps légèrement supérieur à celui d'un cycle complet. Ainsi, l'effet d'un coup de sonnerie isolé sera « gommé » au bout de quelques minutes dans le pire des cas. Un poussoir facultatif permet d'anticiper manuellement cette remise à zéro, notamment au cours des essais et mises au point.

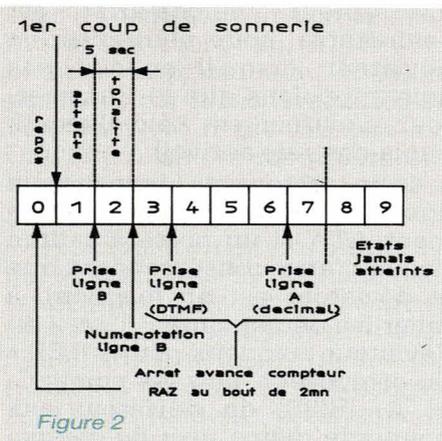


Figure 2

Le second coup de sonnerie amène le compteur dans l'état 2, ce qui déclenche la prise de la ligne « départ » (nommée B). cinq secondes s'écoulent avant le passage à l'état 3, ce qui doit normalement suffire pour que la tonalité apparaisse : on peut donc numérotter dès le front montant de la sortie n° 3. Un différenciateur, analogue à celui de notre transmetteur d'alarme, pilote donc le photocoupleur chargé de simuler l'appui sur la touche « BIS » du composeur.

Si le numéro est composé en « fréquences vocales » (DTMF), il faut nettement moins de cinq secondes pour les numéros les plus longs : la ligne « arrivée » peut donc être prise dès l'état 4 du compteur et, puisque le central est électronique donc rapide, il se peut fort bien que l'appel ait abouti : le demandeur percevra donc la sonnerie de façon à peu près continue.

C'est dans ces conditions que ce déviateur donnera le meilleur de lui-même, mais il peut malgré tout fonctionner sur une ligne « départ » à numérotation exclusivement décimale.

Simplet, comme la transmission du numéro est beaucoup plus lente, ce n'est qu'au début de l'état 7 que la ligne A pourra être prise : le demandeur devra

attendre sept coups de sonnerie avant qu'il se passe quoi que ce soit de perceptible (probablement la tonalité d'acheminement).

Dans les deux cas, le compteur n'ira pas plus loin : d'abord parce que, la ligne « arrivée » étant pri-



LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE.

INDUCTANCEMETRE DE PRECISION



Affichage digital LCD 2000 points.
Cet appareil de poche se révélera vite indispensable à tous ceux qui utilisent ou bobinent des selfs fréquemment. Idéal pour mesurer toutes les inductances utilisées en B.F.

- Gammes de mesure : 1 μ H à 2 H en 4 gammes.
- Précision : 1 %
- Alimentation : 2 piles 9 V standard.

Le kit complet avec boîtier, fenêtre pour afficheur, face avant percée et sérigraphiée, visserie et accessoires.


113.8360 495,00 F

KIT DE TRANSMISSION AUDIO DE QUALITE PAR LE SECTEUR 220 V

Décrit dans RADIO-PLANS n° 493 de décembre 88

- 2 kits vous permettront de construire un interphone bi-directionnel ou de sonoriser une pièce éloignée de la chaîne HI-FI, par exemple...

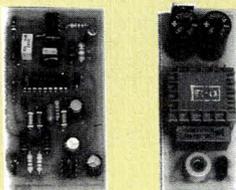- Plusieurs récepteurs peuvent être connectés sur le réseau. Le kit complet émetteur/récepteur (sans boîtier) : 113.8499 230 F



FREQUENCEMETRE MINIATURE DE TABLEAU 20 MHz A CHANGEMENT DE GAMME AUTOMATIQUE



Règlement à la commande : Commande inférieure à 700 F ajoutée 28,00 F forfaitaire pour frais de port et emballage. Commande supérieure à 700 F : port et emballage gratuits. Règlement en contre-remboursement : joindre environ 20 % d'acompte à la commande. Frais en sus selon taxes en vigueur. Colis hors normes PTT - expédition en port dû par messagerie.

Une exclusivité SELECTRONIC !
Mini-fréquencemètre en kit, de hautes performances prévu pour s'intégrer facilement dans un appareil existant ou dans un boîtier de petites dimensions.

- Entrée : signaux logiques
- 5 gammes 2 k Hz - 20 k Hz - 200 k Hz - 2 MHz - 20 MHz
- changement de gammes automatique
- base de temps pilotée par quartz
- 3 1/2 digits hauteur 13 mm
- indication : k Hz et MHz
- encombrement : 97 x 38 x 40
- alimentation à prévoir : 5 V/170 mA

Le kit complet avec engouleur pour face avant, circuits imprimés à trous métallisés, etc... (sans idène). 113.8230 450,00 F

Décrit dans EP N° 121

LE SYSTEME DE DETECTION A INFRA-ROUGES PASSIFS :


- 4 solutions pour couvrir tous les besoins :
- Mise en œuvre immédiate,
- Economique, (Décrit dans EP n° 118 et 119)

MODULE HYBRIDE MS 02

Système de détection miniature, (33 x 33 x 11,5 mm).

- Détecte, sans lentille, un individu à 2 m.
- Muni d'une lentille de FRESNEL, il détecte des êtres vivants en déplacement dans la zone surveillée, jusqu'à 30 m.
- Température d'utilisation : - 10 à + 50°C
- Alimentation 2,6 à 5,5 V
- Consommation : - Veille : 30 μ A, - Détection : 1 à 2,5 mA.
- Courant de sortie : 300 mA max. (collecteur ouvert).

Le module MS 02 113.8464 290,00 F

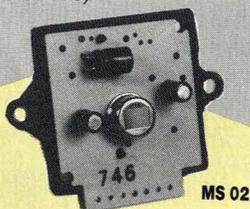

LENTILLE CE 24

Détection volumétrique.

- Ouverture : 90°, Visée : 30°
- Portée : 12 m min.


La lentille CE 24 113.9892 32,00 F

LENTILLE CE 26

Barrière invisible.

- Ouverture : 100°, Visée : 6°
- Portée : 12 m.

La lentille CE 26 113.8021 32,00 F

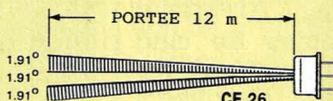

* Pour ces deux lentilles ci dessus, il est nécessaire d'utiliser le coffret GIL-BOX qui permet le montage et la courbure idéale de la lentille par rapport au MS 02.



- Dimensions : 72 x 52 x 60 mm.
Le coffret GIL-BOX 113.8465 30,00 F

LENTILLE CE 12

Mini-lentille de FRESNEL.
Pour système de détection miniature, destiné à la surveillance de volumes réduits.

- Ouverture : 89°, Visée : 20°
- Portée : 7 m.


La lentille CE 12 113.8022 16,00 F

LENTILLE CE 01

Lentille ronde pour détection à longue portée (couloir, etc).

- Angle de visée : 4°
- Portée : 30 m.

La lentille CE 01 113.7813 18,00 F

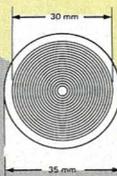

FILTRE SPECIAL Infra-rouge

Se place devant la lentille de FRESNEL pour la présentation du montage.

- Aspect : blanc translucide.
- Dimensions : 6 x 10 cm.

Le filtre 113.9893 10,00 F

se, il n'y aura plus de sonnerie donc plus d'horloge, ensuite parce que, par sécurité, l'état 7 bloque le compteur.

Le retour à zéro sera commandé, sans passage par les états 8 et 9, mais par le monostable dont la période fixera donc la durée maximum de la conversation : avec les valeurs indiquées, on obtient environ deux minutes, mais il suffit de modifier R₃₈ (de préférence à C₃₆) pour modifier ce réglage.

Deux voyants à LED sont prévus pour rendre compte du fonctionnement du système : l'un (D₃₃) recopie chaque coup de sonnerie sur la ligne « arrivée », tandis que l'autre (D₃₄) s'allume pendant l'état 1 du compteur (l'attente de sécurité), indiquant qu'un cycle a bien démarré. Il s'éteindra au coup de sonnerie suivant, ou à défaut au bout des deux minutes du monostable ou sur RAZ manuelle.

Réalisation pratique :

Le circuit imprimé de la figure 3 réunit tout ce qu'il faut ajouter au module « composeur » déjà décrit pour en faire un déviateur, même s'il est déjà équipé d'une carte « transmetteur d'alarme. Dans ce cas, alarme et transfert d'appel se feront évidemment vers le même numéro, auquel l'utilisateur est censé se trouver.

L'implantation selon la figure 4 sépare nettement les circuits logiques des composants assurant l'interface de la ligne A (comme « arrivée »).

Ce module peut rester alimenté en permanence sous 12 à 15 V (3 piles plates en série), mais un interrupteur marche-arrêt est souhaitable pour neutraliser le déviateur lorsqu'il ne doit pas agir (rappelons que le transmetteur d'alarme est télé-alimenté par la centrale antivol).

Il ne reste qu'à brancher la ligne A (L1A, L2A, et éventuellement ATA si un poste à cadran risque d'être utilisé pendant que le déviateur est en fonction), à relier les deux points « TRA » du déviateur aux deux points « BF » du composeur, puis les points C₄ et R₂ (BISB) du déviateur aux points de même nom du compo-

Selectronic

B.P. 513 - 59022 LILLE CEDEX - TEL. 20.52.98.52

MAGASIN : 86, RUE DE CAMBRAI - 59000 LILLE

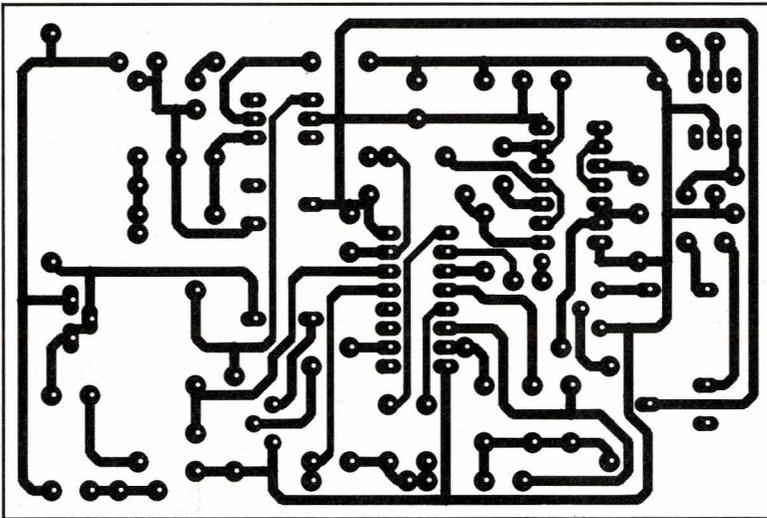


Figure 3

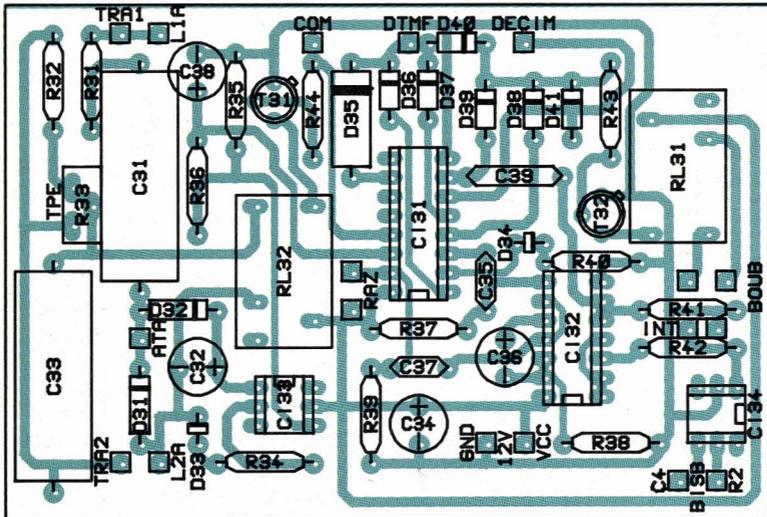


Figure 4

lorsqu'il appelle votre ligne « arrivée » : s'il possède un poste à fréquences vocales ou un boîtier de couplage acoustique, il pourra appeler à vos frais ! Le déviateur est devenu un « relayeur » d'appels.

Bien entendu une protection par codage est nécessaire pour que vous seul et d'éventuels autres initiés puissiez utiliser cette facilité : ce sera l'objet de notre prochain article, qui décrira la construction du module supplémentaire nécessaire.

En attendant, un interrupteur peut être placé aux points INT et permettre des essais intéressants lorsque la fonction déviateur ne sert pas.


Programmez par exemple le déviateur avec pour tout numéro, les deux chiffres de votre indicatif départemental (les deux premiers chiffres de votre numéro). Un appel vers le déviateur débouchera sur le silence, car le central sera en attente de la suite. Cette suite pourra être composée à distance, sous la forme d'un numéro à six chiffres d'avant la « nouvelle numérotation » : seuls seront disponibles des appels dans le même département, pas trop coûteux !

Rien n'empêche à l'inverse de spécifier un autre numéro de département, ou de programmer le 16, ou le 16 suivi du 1 selon

seur, les deux points BOUB du déviateur aux deux points BOUCLE du composeur, et c'est tout.

Ne pas oublier de positionner l'inverseur (ou le strap) DTMF-DECIMAL en conformité avec le type de central de rattachement : essayer d'abord en DTMF (de bonnes surprises sont toujours possibles car la modernisation va bon train), et ne se rabattre sur DECIMAL qu'en cas d'insuccès (absence de tout effet de la numérotation vocale).

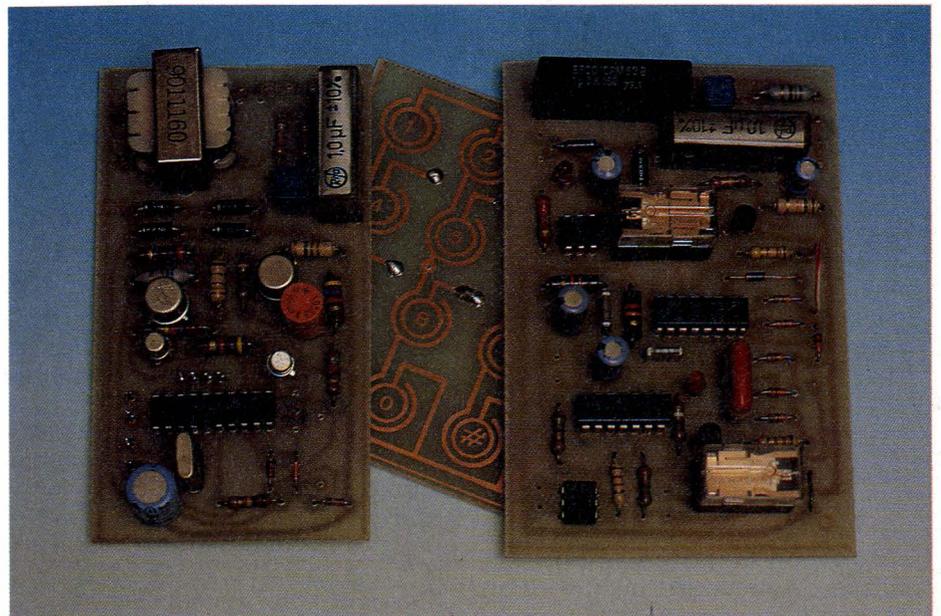Deux points restent inutilisés, qui se nomment INT comme « interdiction » : en les court-circuitant, on permet au cycle de se dérouler normalement, mais sans qu'aucun numéro ne soit composé. Le demandeur reçoit donc la tonalité de votre ligne « départ »



votre localisation : votre ligne pourrait donner un accès direct à Paris, en huit chiffres, depuis une cabine de Marseille, et ce au prix d'un appel local (mais vous auriez à payer la différence...)

Et pourquoi ne pas utiliser le déviateur à l'envers : la ligne « arrivée » serait une ligne du réseau public, tandis que le déviateur numérotait sur un réseau privé, de façon à faire aboutir les appels sur un poste intérieur bien précis ?

A vrai dire, les applications d'un tel appareil sont extrêmement nombreuses, mais il faut savoir ne pas aller trop loin : nous fournissons à nos lecteurs ce que nous avons estimé être un bel outil, à eux de prendre leurs responsabilités et s'en servir avec discernement.

Patrick GUEULLE

Nomenclature

Résistances 5 % ½ W

R₃₁ : 1,5 kΩ
R₃₂ : 750 Ω
R₃₃ : TPE (facultatif)
R₃₄ : 220 Ω
R₃₅ : 10 kΩ
R₃₆ : 100 kΩ
R₃₇ : 12 kΩ
R₃₈ : 1,5 MΩ
R₃₉ : 12 kΩ
R₄₀ : 390 Ω
R₄₁ : 3,3 MΩ
R₄₂ : 1,2 kΩ
R₄₃ : 1,2 kΩ
R₄₄ : 1,2 kΩ

Condensateurs chimiques 16 V ou MKH

C₃₁ : 1 µF 160 V plastique
C₃₂ : 100 µF
C₃₃ : 1 µF 160 V plastique
C₃₄ : 100 µF
C₃₅ : 10 nF
C₃₆ : 100 µF
C₃₇ : 10 nF
C₃₈ : 10 µF

Transistors

T₃₁ : BC 107
T₃₂ : BC 107

Circuits intégrés

IC₃₁ : 4017 B
IC₃₂ : 4011
IC₃₃ : 4 N 25
IC₃₄ : 4 N 25

Diodes + LED

D₃₁ : ZENER 5,6 V
D₃₂ : 1 N 4004
D₃₃ : LED ROUGE
D₃₄ : LED ROUGE
D₃₅ à D₄₁ : 1 N 4148

Divers

RL₃₁ et RL₃₂ : relais 12 V 1 RT (HB-1 SDS)
1 poussoir à contact travail

INFOS

Comptoir du Languedoc

La région Midi Pyrénées est un riche creuset industriel et dans les zones d'activités de Toulouse en particulier, se cotoient les sociétés dont les noms sont synonymes de techniques de pointe et faisant largement appel à l'électronique et à l'informatique, citons par exemple : Aérospatiale, CNES, Matra, Motorola, Thomson... Au niveau des ressources humaines, le bassin d'enseignement régional dispose d'université, de grandes écoles et d'écoles techniques qui assurent, pour une part, la formation des cadres et techniciens dont ces industries ont besoin.

Avec ses pages de publicité aux couleurs des violettes de Toulouse, le comptoir du Languedoc est un annonceur parfaitement connu de nos lecteurs. Spécialiste de la vente au détail ou par correspondance de compo-

sants électroniques pour le grand public, « le comptoir » oriente désormais ses activités vers le secteur industriel également. Ouverte récemment en zone d'activités, une surface de vente de 300 m² associée à 3 000 m² de stocks et où le terme comptoir conserve toute la dimension, offre à la clientèle professionnelle l'assurance de la disponibilité de

centaines de références produits, la compétence d'un personnel formé à la difficile école du marché de détail, la facilité d'accès et de stationnement ce qui pénalisait les magasins du centre ville, la proximité des lieux de production et de recherche. Nul doute que cette initiative sera appréciée dans le milieu industriel Toulousain.

Le Comité Directeur du G.F.I.E. s'est réuni le 14 décembre 1988 et a élu son Bureau, lequel a désigné :

Président M. Robert CAPTAIN (CBC ELECTRONIQUE)
Vice-Présidents M. Robert CARRIERE (GROUPE COOPER)
M. Jean-Claude HENNEBERT (EMILE JOLY)
Trésorier M. Christian JAECK (RADIÉL)

Le G.F.I.E. (Groupement des Fournisseurs de l'Industrie Electronique), syndicat affilié à la FIEE regroupe les Fabricants d'Equipements et de Produits destinés à la mise en œuvre des composants électroniques.

Le G.F.I.E. est l'organisateur du salon PRONIC qui se tient à Paris tous les deux ans et qui est le point de rencontre des spécialistes du monde entier.

G.F.I.E.

13, rue Hamelin - F 75783 Paris Cedex 16

Tél. (1) 45.05.70.73/45.05.70.70

Télex 611 045 sycel f - Telefax (1) 45.53.03.93

1 et 3, rue de Reuilly
75012 PARIS
Tél. : 43.79.69.81
Télex : 214 477

CIBOT

De 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

25, rue de Bayard
31000 TOULOUSE
Tél. : 61.62.02.21
Fermé le lundi

ET TOUJOURS LES
SEMI-CONDUCTEURS

+ de 10 000 Références en stock - Consultez-nous

HAUT PARLEURS

AUDAX



NOUVELLE GAMME

TWEETERS		
CT 106 F/TMX 200	55,00	
TWK rond/TWX 104	100,00	
TWG rond/TWX 105	110,00	
TWY VNR8/TWH 108	185,00	
MEDIUM		
8 SPC FV/BMX 401	125,00	
10 MC 12 S/MDX 302	225,00	
12 VR/MDX 303	230,00	
16 VR/MDP 301	530,00	
BOOMER		
21 CP NR8/BMX 410	185,00	
21 SPC/CFX 502	215,00	

26 FC/LFH 505	860,00
28 SPCR LFX 504	310,00
31 TE/LFH 508	810,00
HIFI 8Ω	
HD 13D 34 RG/TMH 200	255,00
HD 13B 25 RSC/BM 402	245,00
HDP 15 JSP 4CA9/BMX 404	215,00
HIF 20 JSP/BMX 409	195,00
HD 30 P 45 TSMC/LEH 507	635,00
MHD 10 P 25 FSM/BMX 402	195,00
MHD 12 P25 FSM (ogive)	280,00
MHD 17 HR 37 RSM/MDH 303	390,00



MHD 21 B 37/BMH 406	405,00
MTX 2025 TDSN (ogive)/407	515,00
MTX 2037/LFH 501	585,00
MHD 24 P45/LFH 503	760,00
KITS	
MTX 50	980,00
KIT 53	540,00
KIT 73	880,00

COFFRETS

ISKRA



Coffrets en aluminium plastifié, présentation bleu pétrole, faces avant et arrière alu satiné. Présence d'une gâsière pour la fixation des circuits imprimés. Montage et démontage du capot facilités par des vis à serrage rapide.


85155 . Dimensions : 55 x 155 x 85 mm. Pouvant recevoir un circuit imprimé de 151 x 81 mm (maximum)	71,00
85205 . Dimensions : 55 x 205 x 85 mm. Pouvant recevoir un circuit imprimé de 201 x 140 mm (maximum)	80,50
55155 . Dimensions : 55 x 155 x 150 mm. Pouvant recevoir un circuit imprimé de 151 x 146 mm (maximum)	92,50
HAMMOND COFFRET PLASTIQUE	
1598 A 155 x 92 x 35	35,00
1598 B 133 x 133 x 51	40,00
1598 C 178 x 153 x 51	50,00
1598 D 170 x 203 x 63	52,00

LAB DEC

PORTE CIRCUITS CONNEXIONS		
330 contacts	80 F	
500 contacts	100 F	
630 contacts	150 F	
1000 contacts	200 F	
PAS DE 2,54 SANS SOUDURE		
LAB 1000 + avec support et borne d'alim.	320 F	
LAB 1260	400 F	

FER A SOUDER A GAZ PORTASOL MK II

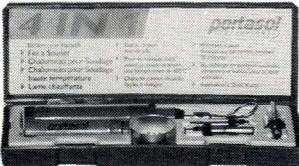Polyvalent : Soude - Brase - Thermocoupe - Thermorétracte. Livré dans un élégant coffret de rangement comprenant :



- 1 panne à souder Ø 2,4 mm
 - 1 panne chaude thermique
 - 1 buse à air chalumeau
 - 1 buse micro chalumeau (1200°C)
 - 1 éponge
 - 1 support de fer
- 360,00

FUBA

Rotor ART 150. Réf. 2115. Permet l'orientation à distance d'une antenne avec une très grande précision. Tension d'alimentation : 220 V ~. Consommation : ~ 30 W. Tension secondaire : 25-27 V ~. Tube supérieur : max. Ø 45 mm ext. Tube inférieur : max Ø 50 mm ext. La liaison entre le rotor et le boîtier de commande se fait avec un câble 3 x 0,75

690 F



Machine à graver



RAPID II de luxe. Affichage à cristaux liquide de température du bain. Surface utile 165 x 230 mm. Temps de gravure 1 mm. **PROMO** 1250 F

Banc à insoler ultra luxe. Minuterie électronique de 0 à 5 mm. 2 tubes UV. **PROMO** 1400 F

RADARS

TITAN. Radar hyperfréquence, nouveau modèle. Alimentation 12 V, 140 mA. Angle protégé 120°, portée de 3 à 30 m. Fonctionnement continu. Boîtier auto-protégé. Réglage 2 sensibilités pour l'onde radar. Face avant munie des leds visualisant les réglages. 1695,00 F

PANDA. Radar hyperfréquence, alimentation 12 Vcc, consommation maximum 140 mA. Angle protégé à 120° portée 3 à 20 m. Retard à l'intervention 0 à 30 sc. Fonctionnement continu, boîtier auto-protégé, circuit d'alimentation réglé. Fréquence de fonctionnement 9,9 GHz. **Radar PANDA** 1290,00 F

TOUS LES ACCESSOIRES POUR ALARMES EN STOCK NOUS CONSULTER

MODULES D'ADAPTATION VIDEO

UNI 1 A. MODULE LECTURE SECAM + L. Permet la lecture de cassettes SECAM FRANCE sur un magnétoscope VHS PAL. Commutation automatique par HF. 350 F

UNI 2 B. MODULE FI SON FM ET INVERSEUR VIDEO. Sert à adapter un magnétoscope ou TV aux normes CCIR (5,5 MHz). 150 F

UNI 2 K. MODULE FI SON FM ET INVERSEUR VIDEO. Sert à adapter un magnétoscope ou TV aux normes K (6,5 MHz). Possibilité de commutation du standard d'origine. Démodulation du son à partir de 1 F. 350 F

ALARMES

CT 01

Ensemble complet fonctionnant avec accu 12 V incorporé. Recharge auto. sur 220 V. Permet de protéger 8 points avec possibilité d'extension. Batterie 12 V - 1,8 A. - Sirène SM 122 (1080 B à 1 m). - 3 contacts de choc 110. - 5 contacts de parties ouvrantes

L'ENSEMBLE 1650,00

Centrale CT 01 nue 1250,00

NOUVEAUTÉ

CT 02 à CT 10 modulaires, CT 02 1995 F

Demandez nous les renseignements techniques.

SIRENES

SIREL 1. Sirène piezo électrique intérieure faible consommation de courant 200 mA haute puissance de son : 115 dB à 1 m. 280,00 F

SAEL 25. Sirène autoalimentée et autoprotégée. Puissance de son 130 dB à 1 m. Protection contre l'ouverture et contre l'arrachement. 1004,00 F

SM 122. Sirène mécanique. Alim. : 12 V, 1 A. Puissance 108 dB à 1 m 60,00 F

INTERFACES

SP 30. Multitranscodeur PAL SECAM-SECAM/PAL. Permet le transcodage d'un signal vidéo PAL en signal vidéo SECAM et inversement. Boîtier métallique. Secteur 220 V 1980 F

SP 20. Multitranscodeur PAL/SECAM, permet le transcodage d'un signal vidéo PAL en signal vidéo Secam. Boîtier métallique et alimentation incorporée, avec cordons 1290 F

SP 21. Transcodeur PAL-SECAM. Permet le transcodage d'un signal vidéo PAL en signal vidéo SECAM. 980 F

SP 22. Transcodeur Secam/Pal permet le transcodage d'un signal vidéo Secam en signal vidéo Pal 980 F

SRF 1. Modulateur UHF. Permet de visualiser à partir des transcodeurs sur un téléviseur non équipé de prise péritelévision. Normes internationales disponibles 450 F

OUTILLAGE

rafico



2031 Becs plats extra longs (50 mm) 117,30

223 Pince ronde longs souple et fine 142,40

204 Becs 1/2 ronds longs droits et fins 112,20

205 Becs 1/2 ronds coupés 45° 125,75

227 Pince à dénuder latérale automatique 225,20

267 Pince à dénuder e Electronique 133,65

PINCES (spéciale électronique)

226 Pince coupante diagonale à ras	115,70
201 Pince coupante diagonale léger biseau	112,00
220 Pince coupante diagonale gainée	132,80
225 Becs plats et courts très rigide	92,90
110 Becs fins autoserants croisés	44,00
TOURNEVIS	
406 Trousse de 5 pour vis à fente	45,50
Miniature Ø 0,6 - 0,8 - 1,2 - 1,6 - 2,5	
433 Trousse de 5 cruciformes	83,65
449 Trousse de 5 clés mâles	83,60
421 Trousse de 5 clés tubes métriques	81,80
405 Trousse de syntonisation 3 outils	29,90
430 Trousse de syntonisation 4 outils	55,10
485 Trousse de syntonisation	
24 outils	248,50

ANTENNES

ALADIN 3000. Antenne intérieure pour toutes les chaînes TV Canal Plus, multivilles, 5^e, 6^e chaînes 100,00

ALADIN 2000. Antenne intérieure électronique. Pour toutes les chaînes, spécial Canal Plus, 5^e, 6^e chaînes 320,00

FM 12. Antenne stéréo FM. Avec amplificateur incorporé 190,00

VS 85. Amplificateur multibandes FM. Radio. VHF III/2 X UHF. 4 entrées sélectives, avec alimentation incorporée. Gain max. 270 dB. réglable. 18 dB 594,00

VS 59. Amplificateur avec alimentation à distance UHF/VHF recommandé pour la réception des émetteurs éloignés. Gain 180 dB/VHF. Gain 22 dB/UHF ... 360,00

FUBA FRANCE

Antennes bandes IV et V a grand gain.

XC 323 D. Antenne 23 éléments, canaux 21 à 60, gain moyen 12 dB 325,00

XC 343 D. Antenne 23 éléments, canaux 21 à 60, gain moyen 14 dB 415,00

XC 391 D. Antenne 91 éléments, canaux 21 à 60, gain moyen 16 dB 675,00

FER A SOUDER WELLER

Le PYROPEN offre les mêmes avantages que les autres fers à souder WELLER, c'est à dire : un contrôle de la température : 200° à 500° C grâce au curseur de réglage. Un temps de chauffage très court permettant de souder en 30 secondes.

Le contrôle de la température et l'absence totale de parasite électrique permettant au PYROPEN d'agir sur les composants les plus délicats. La chauffe de la panne à souder s'effectue sans flamme. Un catalyseur se charge de convertir une partie du gaz qui se traverse en infrarouge, l'autre partie propage les calories ainsi générées vers la panne à souder ou la buse à air chaud. En réglant le débit de gaz il est donc possible de posséder une température plus ou moins haute.



- Un fer PYROPEN avec une panne à souder longue durée, largeur 3,3 mm.
 - 1 buse à air chaud Ø 5,7 mm.
 - 1 adaptateur chalumeau.
 - 1 broche de montage pour les adaptateurs.
 - 1 support fer à clipser.
 - 1 éponge de nettoyage pour la panne à souder.
 - 1 notice d'utilisation.
- PRIX : 912,00**

Toute la gamme en stock WTC PS DES PRIX PROMOTION

Fers spéciaux particulièrement indiqués pour les circuits C-MOS, microprocesseur, mémoires.

WTCPS. Ensemble du fer thermorégulé et du transformateur. 1168,00

Panne de recharge.

WECP 20. Poste de soudage à régulation électronique de 150° à 450°. Réglage sur le bloc d'alimentation. Fer à souder, 50 W

L'ensemble avec support 1400,00

EC 2002. Ensemble poste de soudure, avec affichage de la température numérique de 60 à 450°, régulation électronique. Livré avec fer 50 W.

L'ENSEMBLE avec support 1995,00

JBC

REPAIR STATION. Comprenant un fer à souder et un fer à dessouder thermorégulés avec sélecteur indépendant pour chacun d'eux, une bombe à vide, un vacuomètre indicateur d'aspiration, deux supports pour fer et outill de nettoyage pour le circuit d'aspiration. Alimentation secteur : 220 V, 50 Hz, 220 W. Puissance des éléments chauffants : 2 x 56 W. Poids : 5,76 kg 5150,00

DESOL STATION. Poste-déssoudeur comprenant un déssoudeur (56 W, 24 V) thermorégulé (réglage entre 250 et 400°C), une bombe à vide, un vacuomètre indicateur d'aspiration, un support pour le déssoudeur et outill pour le nettoyage du circuit d'aspiration. Alimentation : 220 V, 50 Hz, 160 W. Poids : 4,23 kg 3910,00


VENTE PAR CORRESPONDANCE NOUS EXPEDIONS DANS TOUTE LA FRANCE ET A L'ETRANGER, VOS COMMANDES DANS LA JOURNEE MEME Sauf en cas de rupture de stock.

Frais de port, assurance et emballage Forfait de 35 F - Par CRBT : forfait de 45 F pour des colis ne dépassant pas 5 Kgs.

Commandes ADMINISTRATIONS ECOLE - SOCIETES ACCEPTÉES



**UN HOMME
ORDINAIRE !**

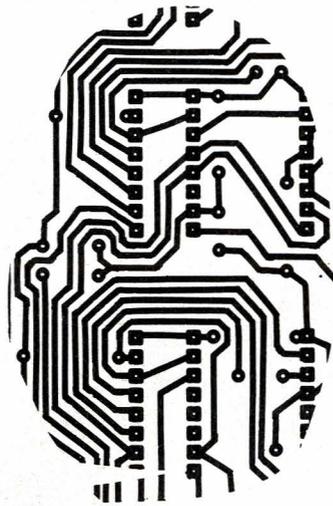

**UN PASSIONNÉ
D'ÉLECTRONIQUE**



**L'EMPREINTE
D'UNE**

Passion!

**Electronique
pratique**

**A PARTIR DU 27 JANVIER 1989
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX**

Les images de TDF 1

Ca y est ! TDF 1 émet ! Notre grand satellite national nous arrose de ses 66 dBW (PIRE actuelle) et la transmission des images est excellente. Depuis son lancement réussi (voir les articles de RP qui lui sont consacrés et la chronique du satellite qu'assure S. Nueffer pour votre revue préférée) de nombreux tests ont déjà eu lieu. Le satellite transmet à l'heure où nous écrivons sur 4 de ses 5 répéteurs (ou « transponders » pour les anglosaxons) des mires, des images de synthèse, des images test, des séquences mettant en valeur la qualité de l'image aussi bien que la fidélité et les multiples possibilités du son numérique.

Rappelons s'il est nécessaire que TDF 1 utilise une bande de fréquence différente de celle des satellites Eutelsat, Intelsat et Astra d'une part (10,95 à 11,7 GHz), Télécom 1 d'autre part (12,5 à 12,75 GHz). La bande de fréquence particulière qui a été allouée à TDF 1 lors de la C.A.M.R.S. (Conférence Administrative Mondiale des Radiocommunications pour la Radiodiffusion par Satellite) à Genève en 77 s'étend de 11,7 à 12,1 GHz en cinq canaux, TDF 1 est de ce fait à ce jour le seul satellite européen de télévision directe utilisant la bande de fréquence prévue initialement pour ce service.

Une autre originalité de ce satellite est qu'il transmet des ondes polarisées circulairement (polarisation circulaire « dextrogyre »), qui demandent à la réception un dispositif particulier, monté au foyer de l'antenne de réception derrière le cornet et appelé « dépolarisateur ».



Figure 2

La PIRE très importante de ce satellite (près d'une douzaine de décibels de plus que Télécom 1 ou Astra !) fait que, même avec des antennes de petit diamètre, le rapport signal/bruit des images reçues est très supérieur à tout ce que vous avez pu voir jusqu'à présent en réception de télévision individuelle par satellite. Le rapport porteuse/bruit que l'on obtient dans une largeur de bande de 27 MHz (largeur d'un canal) avoisine les 23 dB lorsque l'on emploie une parabole offset de Ø 55 cm et un convertisseur de facteur de bruit 2,5 dB (voir **figure 1**). Cette valeur élevée du rapport porteuse/bruit garantit une image exempte de tout bruit de fond perceptible (« neige », ou pire « poissons » ou « clics ») comme en témoignent les **figure 2 à 6**. Elle prouve également l'importante marge de puissance de ce satellite, ce qui autorise sa réception avec un équipement très léger dans toute l'Europe occidentale et en Afrique du Nord et même peut-être, moyennant un équipement un peu plus lourd, jusqu'au Moyen Orient.

Figure 1





Figure 3

Une caractéristique importante de TDF 1 est qu'il a été choisi comme le premier vecteur de la nouvelle norme de télévision D 2 MAC-Paquet. C'est en effet par TDF 1 que l'on espère introduire auprès du grand public, de faire valoir et de banaliser cette norme incompatible avec notre bon vieux SECAM et qui représente le premier pas vers la haute définition européenne (le HDMAC). Non pas que le D2 MAC ne puisse qu'être transmis en modulation de fréquence par satellite (sa modulation en amplitude dans un canal de télévision normal est possible dans les réseaux câblés voire en transmission hertzienne) mais ce n'est que via un support de transmission de très haute qualité comme TDF 1 que les multiples qualités du D 2 MAC (surtout pour la partie image) peuvent réellement

Figure 5



être mis en valeur. Nous renvoyons notre fidèle lecteur aux articles que F. De Dieuleveult a consacré et consacre actuellement à la norme D 2 MAC.

Rapport signal/bruit élevé + norme D 2 MAC = des images superbes

Les deux atouts techniques que cumule TDF 1, D 2 MAC et forte puissance, procureront au futur téléspectateur des images incomparables et un son dont



Figure 4

la qualité s'approche de celle du disque compact (sans toutefois l'atteindre : le son du CD est codé sur 16 bits et le son D 2 MAC sur 14 bits en mode linéaire).

Parmi les avantages techni-



Figure 6

ques du D 2 MAC sur le PAL et le SECAM citons par exemple l'absence de « cross-color ». Le cross-color est le défaut qui apparaît quand une information de luminance contenant des fréquences élevées (quadrillage noir et blanc serré par exemple) est interprétée par le récepteur comme une information de chrominance : la veste à carreaux de Guy Lux s'irise de rouge et de vert. Avec le D 2 MAC rien de tel : les informations de luminance et de chrominance étant transmises l'une après l'autre, elles ne peuvent interagir. Autre avantage, la définition de l'image D 2 MAC est meilleure, du moins quand la bande passante du support de transmission le permet. Lorsqu'on réduit la bande passante vidéo, l'image n'est pas détruite (comme en SECAM où la couleur disparaît) mais la définition de l'image diminue progressivement : la veste à petits carreaux de Guy Lux devient gris uniforme.

Le son numérique haute fidélité du D 2 MAC bénéficie quant à lui des possibilités de stéréophonie et de multilingage qui font qu'il ne sera plus le parent pauvre de la télévision comme il l'a été jusqu'à présent.

Que nous montre TDF 1 maintenant ? Des images claires, propres, nettes, vraiment superbes comme on n'en a jamais vu en réception individuelle, et comme en témoignent les photographies d'écran qui accompagnent cet article, qui ne peuvent donner qu'une pâle idée de la qualité de réception. Le son est à la mesure de l'image, sans bruit de fond et avec un effet stéréophonique surprenant que le téléspectateur français méconnaissait jusqu'aujourd'hui.

Il est vrai que les séquences de démonstration que transmet TDF ont été choisies pour mettre en relief les qualités de l'image et du son : reproduction de toiles de maître (figure 5 et 6), extraits de musique d'opéra, etc.

Les constructeurs d'équipements de réception ont adopté longtemps une attitude prudente que justifiait les multiples avatars du programme TDF 1 qui « trainait » depuis neuf ans. Les plus audacieux et les plus forts ont néanmoins préparé des équipements de réception : antenne, convertisseur avec démodulateur, récepteur muni de décodeur D 2 MAC. A titre d'exemple les images présentées dans cet article ont été obtenues avec un équipement FUBA Communication composé d'une antenne offset DAP 55 de 55 cm de diamètre munie du convertisseur approprié et d'un récepteur ODE 511 comprenant un décodeur D 2 MAC (figure 7).

Les grands constructeurs qui ont cru en TDF 1 tiennent leurs chaînes de fabrication prêtes et

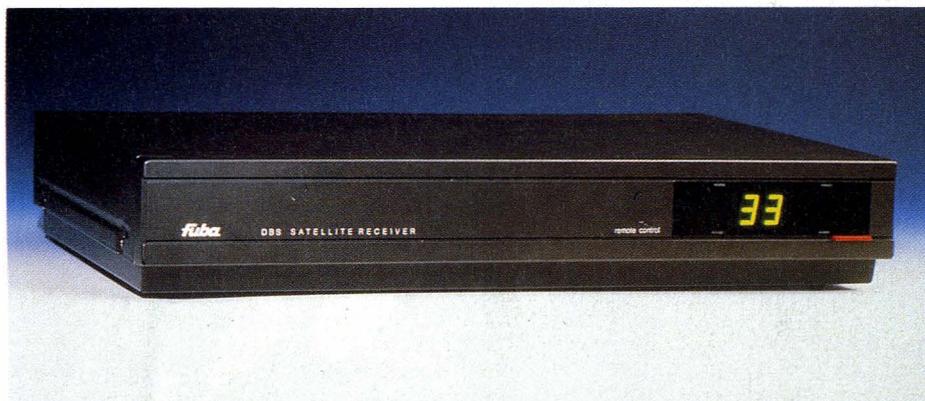


Figure 7

montrent quelques équipements, en quantité fort limitée il est vrai. Ne manquent plus que deux éléments clé, dont le premier est l'incontournable circuit intégré de décodage D 2 MAC qu'ITT ne fournit qu'en quantités restreintes pour le moment.

Le deuxième élément clé est une palette de programmes attractifs qui puisse faire démarrer les ventes d'équipement de réception. Plus d'une dizaine de candidats sont en lice à l'heure

où nous écrivons pour occuper les cinq canaux disponibles sur notre « hot bird ». Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a la lourde tâche de composer pour nous ce « bouquet de programmes » que l'on nous a tant promis.

Mais... c'est pour très bientôt nous dit-on !

Philippe HORVAT

CHEZ CIBOT ISKRA

UNE MARQUE QUI COMPTE




HCF 1000. Fréquencecètre de 1 Hz à 1000 MHz. Sensibilité 15 mV. 2 canaux d'entrée. Affichage LED à 8 digits. Mesure de fréquences, périodemètre, totalisateur et contrôle interne

1995F TTC



G 205. Générateur de fonction de 0,2 Hz à 2 MHz en 7 calibres. Sinus, Triangle, carré, TTL. Impulsion rampe. Sinusoïde étalée. Entrée VCF. Générateur d'impulsions. Générateur à balayage

1795F TTC

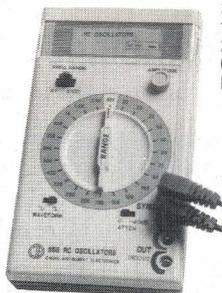

555 RC. Générateur portable de 20 Hz échelonnées en 46 fréquences fixes. Sinus et carré. Atténuateur - 20 dB. Taux de distorsion à 15 kHz : 0,05 % à 150 kHz : 0,3 %.

Dimensions : 150 x 82 x 21 mm.

575F TTC


5010 EC. Multimètre digital 2000 points. Impédance d'entrée 10 MΩ. Précision 0,25 %. 24 calibres. Transistormètre. Capacimètre. Thermomètre. Test de continuité sonore. Test diode. Mesure de conductance. Calibre 10 A. Protection par fusible.



PROMO
745F TTC

5318 B. Multimètre digital 2000 points. Impédance d'entrée 1 MΩ. Précision 0,5 %. 23 calibres. Transistormètre. Test batterie 1,5 V = et 9 V =. Bip sonore. Intensitée : 10 A = Résistance de 0,1 Ω à 2000 MΩ. Protection par fusible.

450F TTC

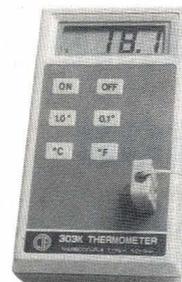

303 K. Thermomètre digital 3 digits 1/2. Avec sonde thermocouple K. Mesure de -50° à 1300° C. Résolution 0,1° C et 1° C. Précision 0,2 %. Deux lectures °C et ° F. Dimensions 130 x 72 x 83 mm.

585F

Bon de commande ou de documentation

RP

je désire recevoir :
 DOCUMENTATION (joindre 15 F en timbres ou chèque)
 COMMANDE (chèque joint - Port en sus)

Références
 NOM Prénom
 Adresse
 Code postal Ville

ISKRA distribué par CIBOT

1 et 3, rue de Reuilly - 75012 PARIS - Tél. : 43.79.69.81
 25, rue Bayard - 31000 TOULOUSE - Tél. : 61.62.02.21

RECEPTION SATELLITES...

BERIC... BERIC... BERIC COMPOSANTS HF - RADIO-PLANS

43, rue Victor Hugo F 92240 MALAKOFF
Tél. : 16 (1) 46.57.68.33 (fermé le lundi)

- DANS CE NUMERO :
BSF-7 CC-IYH : 890F*
- Module récepteur-satellite complet de l'entrée 950-1750 MHz à la sortie bande de base 50 Hz-8,5 MHz. FI : 479,5 MHz.
- CATALOGUE participation de 10 F en timbre.
*Frais de port PTT forfait 30 F.

TUNER SHARP POUR MONTAGE RADIO PLANS

REF. : BSF7 CC6YH
BSF7 CC5XG

Disponible

Prix : 950F TTC (+ 40 F frais de port)

MEDIASAT

9, rue Vaudétard
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. 40.93.01.55

**CETTE FORMULE
PUBLICITAIRE
VOUS SEDUIT !
CONTACTEZ-NOUS
Tél. : 42.00.33.05**

MAGNETIC - FRANCE

11, place de la Nation
75011 PARIS
Tél. : 43.79.39.88 - Tx : 216 328

*Vous propose
les composants entrant
dans la réalisation du
n° 490, dont le tuner
RTC CB 112-512 à
1050F*

REALISEZ VOTRE RECEPTEUR

Description du système
dans le numéro 490

- Récepteur à synthèse de tension.
- 39 canaux mémorisables.
- Compatible télécommande IR.

Tél. : **42.00.33.05**

RENSEIGNEMENTS UTILES


Tél. : 42.00.33.05

Tx : PGV 230 472

Fax : 42.41.89.40

**PROCHAINE
PARUTION
MARS**

...FAITES LEUR CONFIANCE

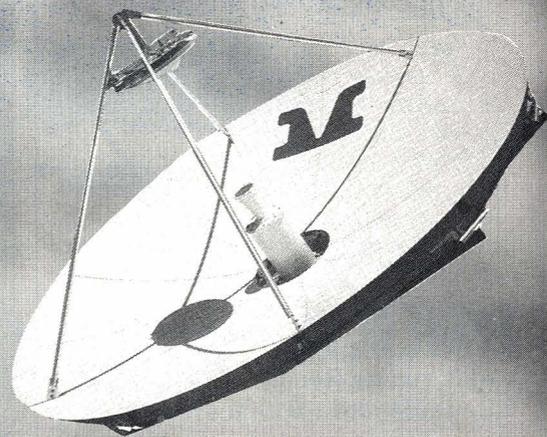


Onduleur 120 VA en technique PWM

Après vous avoir présenté un convertisseur pour lampe compacte, dont le domaine d'applications était bien ciblé, nous proposons ce mois-ci un onduleur 120 VA dont la tension de sortie est régulée et la fréquence stabilisée par quartz. On pourra l'employer en camping ou comme une petite alimentation secourue, grâce au module que nous lui avons adjoint.

Alimentation secourue

Il existe plusieurs types d'alimentations dont le rôle est de fournir une tension auxiliaire à un système lorsque le potentiel du réseau disparaît. En effet, selon le matériel que l'on doit alimenter, la forme du signal et sa position dans le temps lors de la coupure secteur importent beaucoup. Par exemple, pour du matériel informatique, on doit éviter la perte d'une période complète, ce qui implique une synchronisation de l'onduleur avec le réseau.

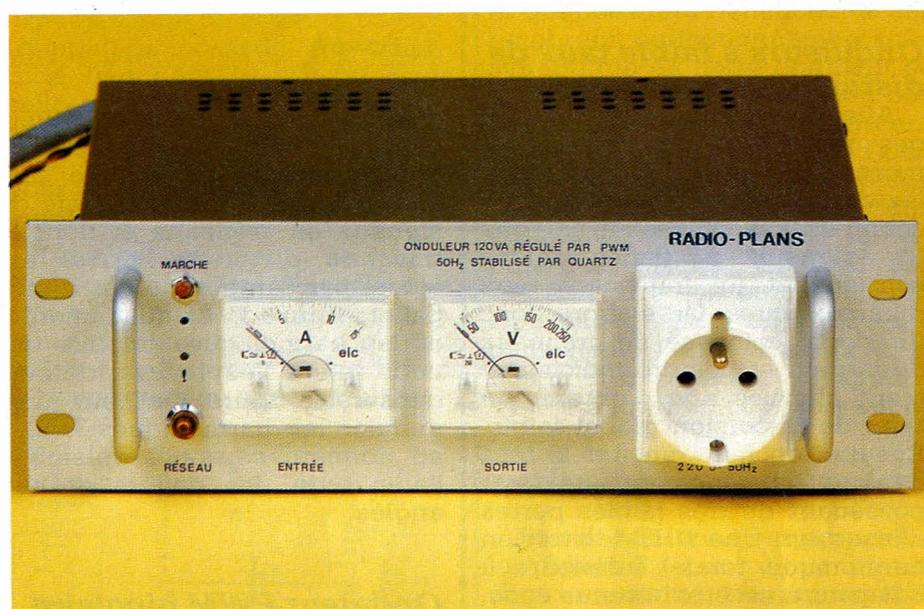L'application première que nous avons envisagée, réside dans l'alimentation auxiliaire du circulateur et de l'électronique de contrôle d'une chaudière domes-



tique. Lors d'une coupure secteur, l'électronique de gestion et le moteur de la pompe s'arrêtent, interrompant la production de chaleur dans la maison. L'intensité consommée par la carte électronique est faible, pas de difficulté pour secourir celle-ci. En revanche, les moteurs courants demandent environ 50 VA. De plus, ce type de moteur est sensible à la fréquence du signal que l'on lui envoie mais également et surtout à sa forme. Pas question de lui fournir du carré pur qu'il accepterait mal. Le pseudo-sinus serait parfait, mais l'intensité de démarrage du moteur se révèle nettement supérieure à celle du régime permanent : un convertisseur classique s'écroulerait au départ, empêchant le moteur de se lancer. C'est pourquoi nous avons retenu le mode pseudo-

sinus dont la largeur des créneaux se trouve asservie, afin de maintenir la tension délivrée constante.

Cahier des charges du système

Il s'agit de concevoir un onduleur stable en fréquence et acceptant des surcharges momentanées. Nous devons lui associer un montage capable de le commuter sur une alimentation par batterie, lorsque le secteur disparaît, et de le remettre en position initiale au retour du réseau. Il doit pouvoir également être utilisé de manière autonome en camping ou dans d'autres conditions. Il sera donc protégé contre les courts-circuits. Enfin,

son prix de revient et sa réalisation pratique ne doivent pas constituer une pierre d'achoppement pour nos lecteurs.

Les différents types d'onduleurs


Nous avons brièvement survolé les techniques de conversion lors de notre article du numéro 494 de Radio Plans, page 31. Afin de familiariser le lecteur avec quelques procédés actuels, nous allons nous pencher sur ces divers systèmes.

Onduleurs à faible taux de distorsion

Afin de concevoir des montages possédant un fort rendement, il est primordial d'utiliser les composants de puissance en commutation. Or, chacun sait que les signaux à flancs raides contiennent un important taux d'harmoniques. On élabore donc un signal composé de créneaux de largeur et polarité judicieusement choisies afin d'obtenir un taux de distorsion global faible. Ensuite, on fait transiter le tout dans un filtre à coupure raide et possédant de très faibles pertes d'insertion. Une DHT (distorsion harmonique totale) inférieure à 5 % peut ainsi être obtenue et ce, pour une puissance de plusieurs kVA. Le principe de la pseudo-sinusoïde ayant déjà fait l'objet d'une étude dans notre article sur le convertisseur pour lampe compacte, nous ne reviendrons pas dessus. Voyons les autres procédés.

Onduleurs polygonaux déphasables

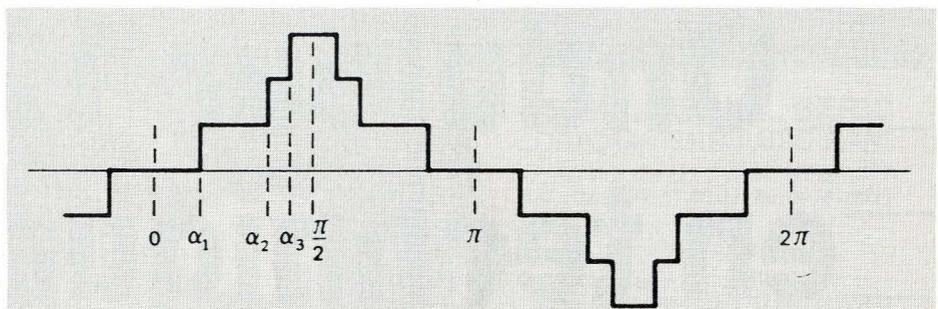Derrière ce titre compliqué se cache un montage dont le prin-



La formule générale s'écrit :

$$V_n = \frac{1}{n} \sum_i \cos n \alpha_i$$

Figure 1

On annule les harmoniques impaires en résolvant les équations suivantes :

$$V_3 = \frac{1}{3} \sum_i \cos 3 \alpha_i = 0$$

$$V_5 = \frac{1}{5} \sum_i \cos 5 \alpha_i = 0$$

$$V_7 = \frac{1}{7} \sum_i \cos 7 \alpha_i = 0$$

cipe fut développé il y a déjà quelque temps. Il s'agit en fait d'un système qui délivre une onde composée de la somme de signaux en créneaux et dont le taux de distorsion global est ajusté par l'amplitude des divers paliers, **figure 1**. Le fondamental et les harmoniques impairs ont pour valeur l'expression donnée dans cette figure. On peut ainsi annuler les harmoniques 3, 5, 7 en donnant certaines valeurs à l'amplitude des paliers et aux angles.

Onduleur PWM bipolaire

Cette fois-ci, l'amplitude du signal produit reste constante mais sa composition comprend une succession d'impulsions de largeur variable (PWM = pulse width modulation, modulation de largeur d'impulsion, MLI en bon français) comprises entre + E et - E, d'où le nom de bipolaire, **figure 2**. La régulation de tension et l'obtention d'une faible DHT se réalisent en modifiant les diverses largeurs d'impulsions.

Onduleur PWM unipolaire

Dans ce modèle, l'impulsion comprend une portion positive et une autre négative évoluant entre 0 et - E. Ce type d'onde bipolaire peut être considéré comme la différence d'un signal PWM unipolaire d'amplitude 2E avec une onde rectangulaire d'amplitude E. Sa forme vous est proposée à la **figure 3**. Les valeurs des angles rendant nuls les harmoniques impairs sont données. Pour tous ces calculs, nous renvoyons le lecteur à la bibliographie donnée en fin d'article.

Stratégie des PWM

En vue d'annuler les harmoniques, la résolution mathématiques des systèmes en cosinus donne des valeurs d'angle pour lesquelles la commutation doit s'effectuer. Grâce aux commandes digitales, on peut ainsi produire les impulsions adéquates permettant, après amplification, la commande des éléments de

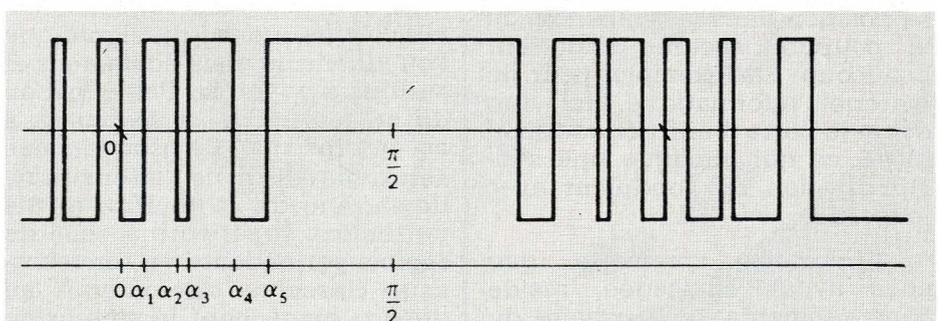


Figure 2

Onde en PWM bipolaire. $M(\alpha_i)$.

tion de mise en œuvre. La réalisation d'un onduleur pseudo-sinusoïdal est par contre beaucoup plus aisée.


Le convertisseur retenu

Il s'agit d'élaborer un signal composé d'ondes en créneaux dont la largeur sera asservie aux variations de la tension de sortie. Pour ce faire, nous utiliserons un circuit intégré destiné à piloter des alimentations à découpage et qui nous fera bénéficier de ses nombreux perfectionnements. Le synoptique de notre onduleur se trouve à la **figure 5**. Chacun des sous-ensembles le constituant sera étudié séparément. Commençons par la fin, soit l'étage de sortie. Celui-ci utilise une structure correspondant à un push-pull. Nous n'allons pas entreprendre son étude de principe puisqu'elle a déjà été faite dans *Radio Plans*. Seulement, le push-pull impose des contraintes aux composants, que nous allons aborder.

Circuit push-pull

Son dessin vous est proposé à la **figure 6**. Les interrupteurs sont en réalité des transistors FET commandés par le circuit intégré. Lorsque K_1 se ferme, K_2 supporte deux fois le potentiel d'alimentation, **figure 7**. Ceci est dû à la présence de l'enroulement à point milieu qui agit comme un autotransformateur.

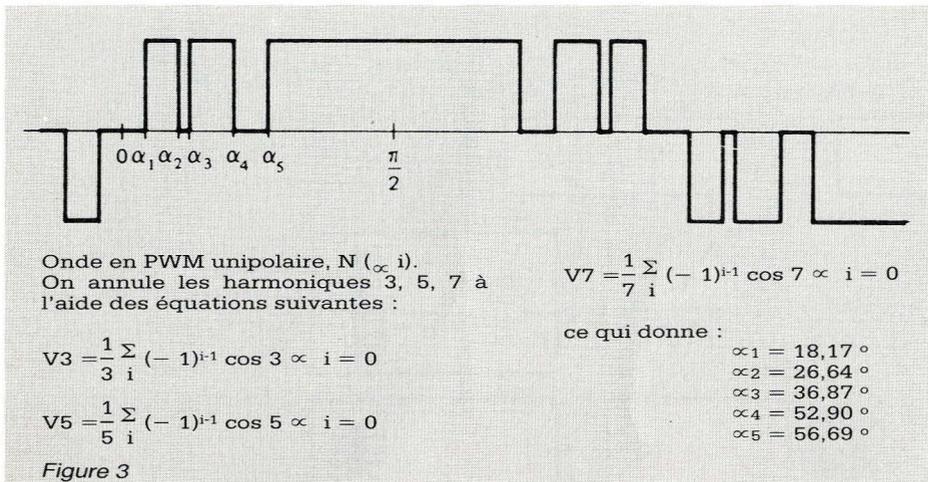Dans la configuration push-pull, il existe une phase durant



puissance. Seulement, si les angles de commutation sont fixés, on ne peut agir dessus afin de réguler la tension de sortie. Il existe donc une commande dans laquelle les angles de commutation varient tout en conservant en sortie un taux de distorsion minimal. Les moyens d'élaboration des divers angles pour les onduleurs PWM se nomment « stratégie des PWM ». Les plus récents sont fondés sur le calcul des angles en fonction du potentiel de sortie et font appel aux techniques numériques (microprocesseur). Nous aborderons ici une technique plus classique permettant la création des divers angles dont on a besoin.

On produit une onde triangulaire à haute fréquence que l'on compare à un signal de référence sinusoïdal de fréquence égale à celle du fondamental du signal de sortie. Les croisements entre les deux ondes, déterminent les valeurs des angles de commutation. En principe, la porteuse

triangulaire possède une amplitude fixe dont le rapport avec celle de la sinusoïde est appelé taux de modulation M . La **figure 4** illustre la stratégie PWM pour les deux types d'onduleurs étudiés.

Tous ces onduleurs se voient connecter un filtre à leur sortie afin de minimiser la DHT finale. Nous citerons pour exemple les filtres à inductance et les filtres LC classiques ou série-parallèle.

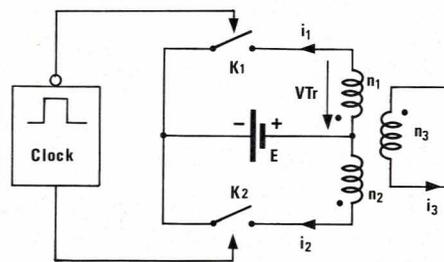


Figure 6

On se doute qu'aucune de ces techniques n'a retenu notre attention pour une simple ques-

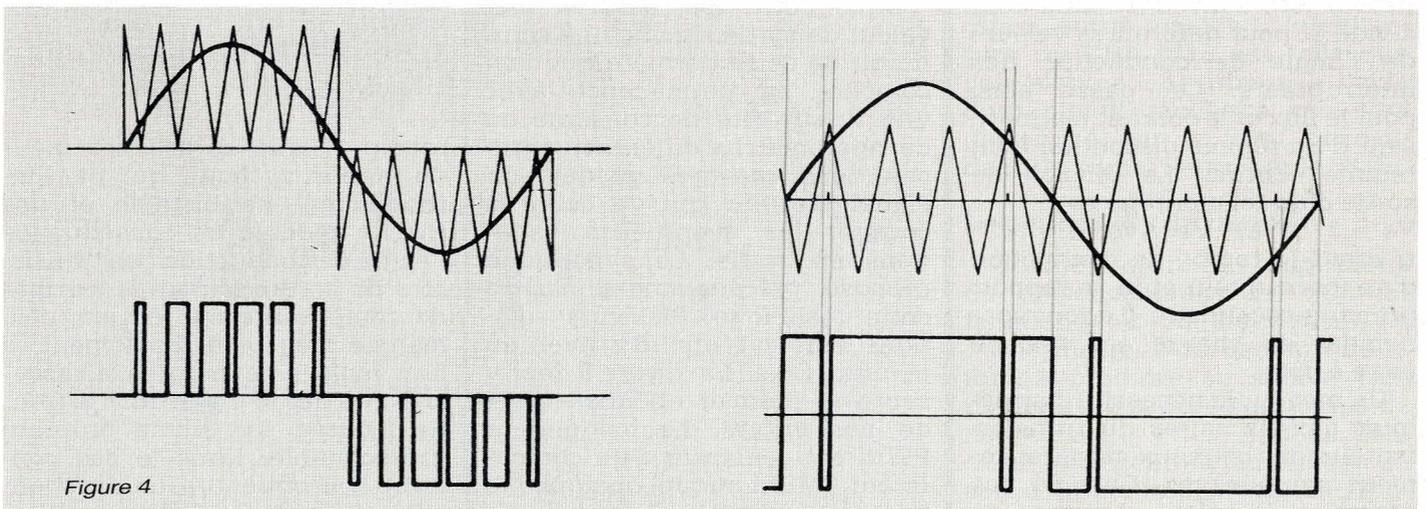


Figure 4

unipolaire

Bipolaire

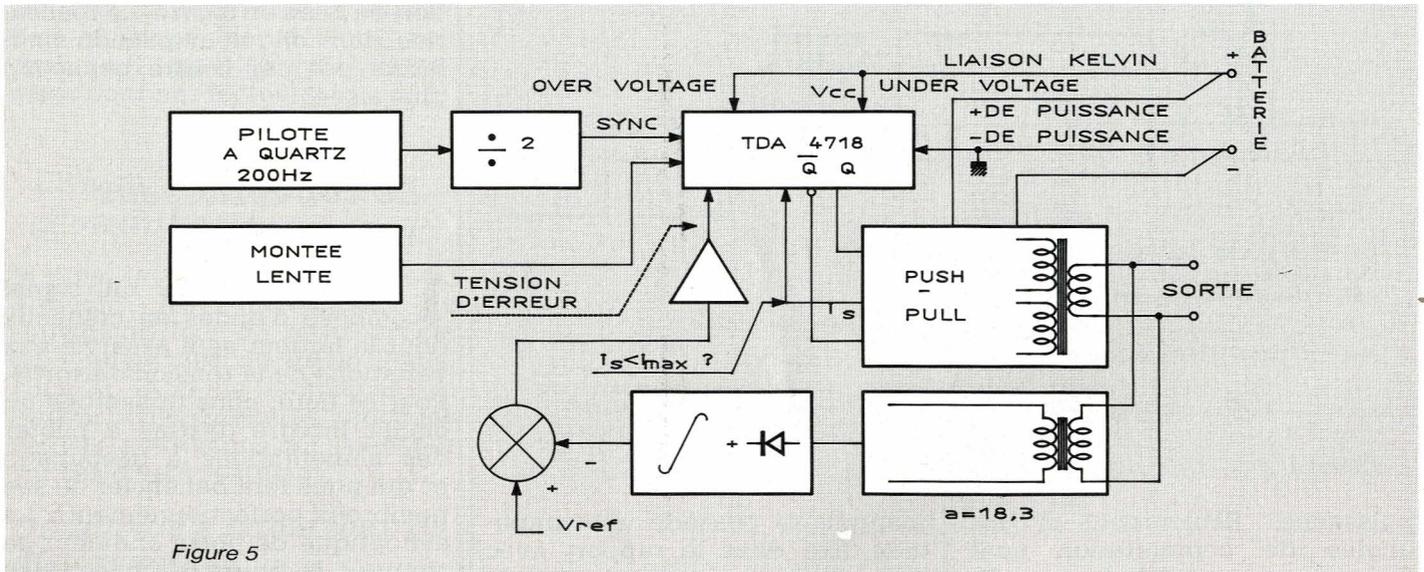


Figure 5

laquelle le convertisseur renvoie du courant à la source. A la **figure 7**, nous avons représenté la forme de la tension aux bornes de l'un des interrupteurs. Prenons pour instant d'origine, $t = t_1$. L'équation aux ampères-tours donne :

$$n_1 \cdot i_1 - n_2 \cdot i_2 = n_3 \cdot i_3.$$

Pour $i_2 = 0$, on a $E = L \cdot di_1/dt$ d'où $i_1 = E \cdot t/L$. A $t = t_2$, il y a ouverture de K_1 et i_1 vaut :

$$E(t_2 - t_1)/L = (E/L) \cdot T/3.$$

Puisqu'il ne peut y avoir discontinuité des ampère-tours, on a instantanément pour $t = t_2$,

$$-n_2 \cdot i_2 = n_3 \cdot i_3 \text{ d'où}$$

$$i_2(K_2) = -(E/L) \cdot T/3.$$

Comme ce courant est négatif, il ne peut traverser K_1 ou K_2 . On câblera donc une diode en anti-parallèle sur K_1 et K_2 afin d'évacuer l'énergie électromagnétique emmagasinée par le noyau. La **figure 8** illustre les divers signaux caractérisant le convertisseur lors d'un fonctionnement à vide et pour différentes valeurs de l'angle de conduction des interrupteurs. On passe ainsi pour le flux et le courant magnétisant d'un régime discontinu à un régime continu. La tension de sortie d'un tel montage est :

$V_s = 2 \cdot \alpha \cdot m \cdot V_e$. Avec $\alpha = t_1/T$, t_1 étant le temps de conduction d'un interrupteur et m , le rapport primaire-secondaire. Le fonctionnement en charge est dessiné juste à côté.

Un mot sur la nécessité d'appliquer aux primaires du transformateur des signaux rigoureusement symétriques. Dans le cas contraire, la valeur moyenne de

la tension génératrice du flux n'est plus nulle, entraînant la saturation du noyau magnétique. En fait, les chutes de potentiel aux bornes des interrupteurs sont différentes, tout comme d'ailleurs leurs temps de commutation. Il s'ensuit donc une légère dissymétrie des signaux appliqués aux enroulements. On lutte contre l'éventuelle entrée en saturation du noyau grâce à un système contrôlant le flux. On peut également surdimensionner le transformateur tout en élaborant un entrefer permettant la circulation d'une intensité continue, produite par l'application d'une composante à la résistance du primaire. On veille à ce que la circulation du courant continu ne déplace pas excessivement le point de polarisation magnétique du matériau utilisé.

L'asservissement

Dans notre cas, asservir une valeur de sortie signifie une scrutation de cette dernière que l'on compare en permanence avec une valeur dite de consigne ou de référence. La différence entre ces deux mesures produit un signal d'erreur qui va servir à corriger les éventuelles variations en sortie. Le synoptique proposé précédemment illustre cette technique. Plusieurs solutions existent afin d'arriver au résultat final. La **figure 9** représente le premier aboutissement de nos efforts. Le modulateur PWM est constitué d'un comparateur LM311 auquel on applique la tension d'erreur, comparée en

permanence à une rampe. Celle-ci se trouve élaborée facilement à partir d'un carré à 100 Hz piloté par quartz. La sortie du 311 attaque une bascule D câblée en bistable dont la sortie commande deux portes NAND. Le chronogramme de l'ensemble se trouve en **figure 10**. On voit donc qu'une augmentation de la tension d'er-


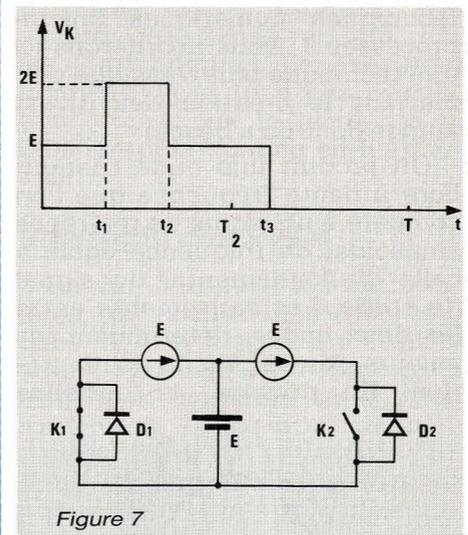
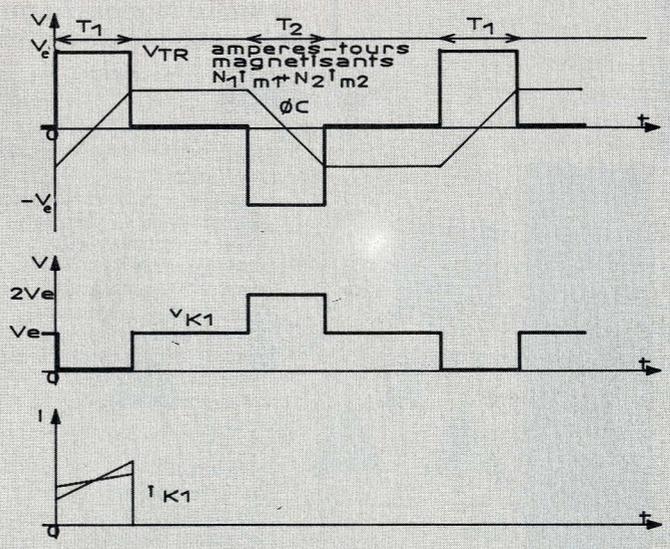
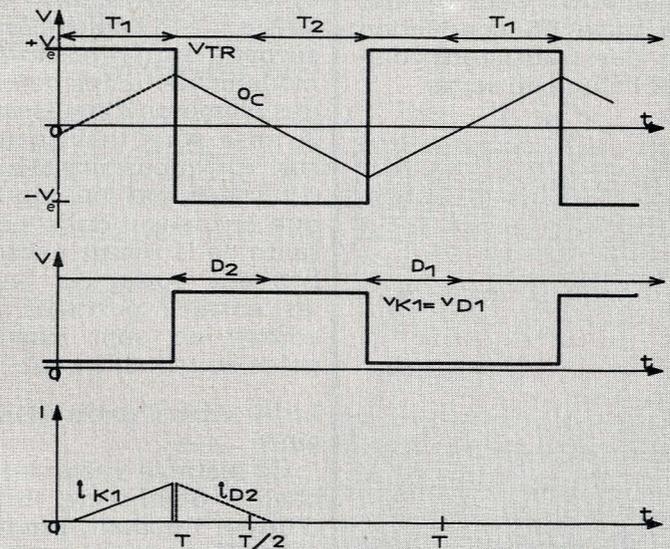


Figure 7

reur provoque un accroissement du rapport cyclique, qui, par l'intermédiaire du bistable et des NAND, module en conséquence l'angle de conduction des transistors de sortie. Malgré le nombre de composants mis en jeu, cela marche très bien. Seulement, il faut veiller à ne fournir à la bascule D que des signaux dont le front de montée soit d'une propreté irréprochable. Dans le cas contraire, on obtiendra un fonctionnement erratique de l'ensemble.

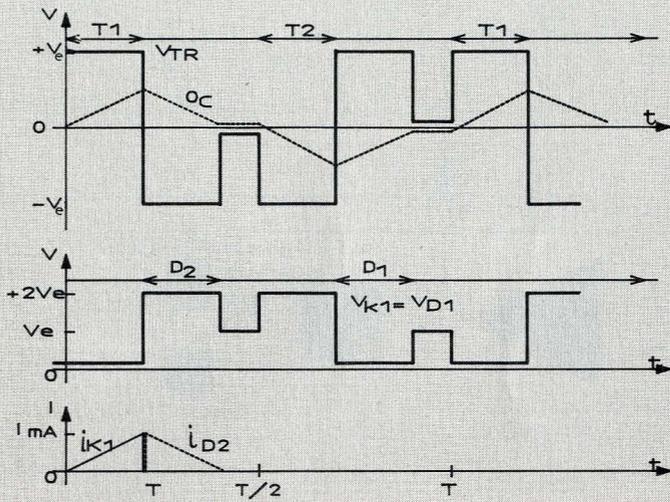

Les circuits spécialisés

Pour notre application, il nous fallait un circuit capable de fonctionner en configuration push-pull, d'être synchronisé facilement par un signal externe, et présentant quelques perfectionnements comme l'analyse des variations du potentiel d'entrée. Le soft-start est obligatoire, compte-tenu des puissances mises en jeu. Le SG 3524 présentait des caractéristiques attrayantes mais que de difficultés pour synchroniser le modèle classique. Nous l'avons laissé de côté pour le TDA 4718 de Siemens qui intègre une circuiterie très complète.

Le TDA 4718

Il se présente sous la forme d'un boîtier 18 broches DIL. L'électronique qu'il abrite sous sa coquille de plastique ainsi que son brochage et divers chronogrammes associés, se trouvent à la figure 11.

Ce circuit présentant des originalités, et nous allons étudier un à un les fonctions du système.

Description du circuit

Le VCO, Voltage Controlled Oscillator

Ce dernier produit une tension en dent de scie dont les paramètres de montée et descente dépendent respectivement des valeurs de Ct et Rt. Comme tout VCO, il possède une entrée de tension autorisant une variation de fréquence. C'est sur les armatures de Cfilter que l'on appliquera cette tension. L'architecture du TDA 4718 est telle que l'on élabore une rampe à l'aide d'un circuit auxiliaire qui sera déclenché par le front descendant du signal fourni par le VCO.

Le générateur de rampes

Celui-ci reçoit des impulsions de déclenchement du VCO et fonctionne à sa fréquence. La durée du front descendant de la rampe produite se trouve être inférieure à la durée du temps de descente du VCO. Afin de contrôler la largeur de l'impulsion en sortie, la pente positive du générateur de rampes est comparée

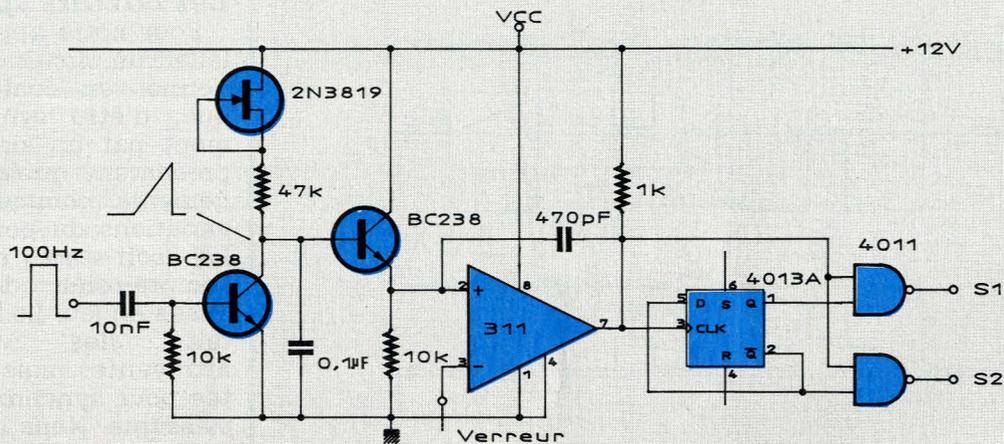


Figure 9

en permanence à une valeur de tension continue grâce à K_2 : c'est le principe employé par notre modulateur PWM. Le courant circulant dans R_r modifie la pente montante des dents de

Le bistable push-pull

Il bascule à chaque front descendant du VCO. Ceci permet d'éviter la mise en conduction simultanée des transistors commandés par l'étage de sortie.

Le comparateur K_2

Son rôle est de gérer le rapport cyclique du signal de sortie. Grâce à l'adjonction d'une seconde entrée positive, on peut modifier les temps de conduction des éléments de puissance soit à la mise sous tension (soft-start) soit à l'apparition d'une erreur confirmée par un flip-flop : dès que la tension de la pente montante de la rampe excède le plus bas des potentiels présent sur les entrées positives, les deux sorties ne sont plus validées grâce au bistable push-pull.

Le bistable d'extinction d'impulsion

Ce bistable valide les sorties à chaque demi-cycle. Si un signal d'erreur apparaît, produit par K_7 ou K_2 , les sorties sont immédiatement désactivées.

Le comparateur K_3

Il limite la montée de potentiel sur la capacité de soft-start à une

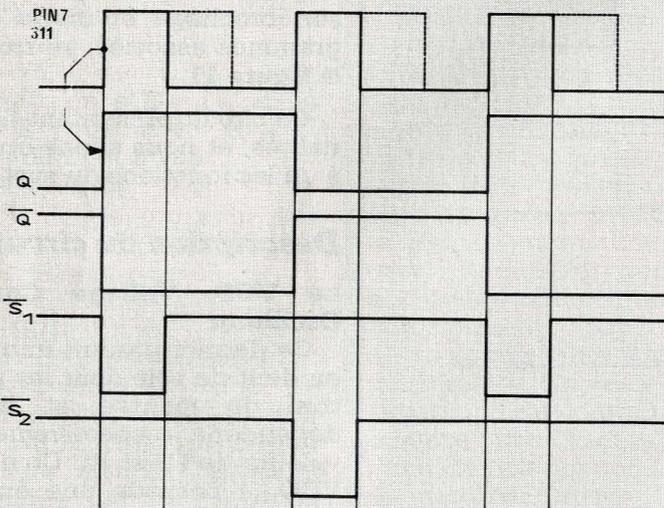


Figure 10

scie. Ceci offre la possibilité à l'utilisateur d'un contrôle complémentaire du rapport cyclique maximum délivrable par la sortie. Cette action supplémentaire, appelée « feed-forward control » permet de compenser des interférences connues comme l'ondulation sur le signal d'entrée.

Le comparateur de phase

Il permet grâce à l'entrée I_{sync} , d'asservir la fréquence du VCO (et non sa phase) à celle d'un signal externe. Siemens précise que le rapport cyclique du signal de synchro peut posséder une valeur quelconque.

Pin configuration top view


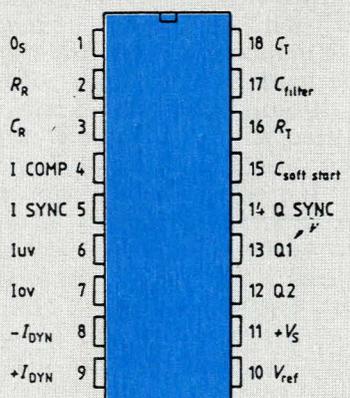


Figure 11

Brochage du 4718

N° de broche	Fonction
1	zéro V, masse
2	R_r , résistance du générateur de rampe
3	C_r , condensateur du générateur de rampe
4	entrée + du comparateur K_2
5	entrée de synchro
6	entrée détection sous-tension
7	entrée détection de sur-tension
8	entrée de limitation dynamique de courant -
9	entrée de limitation dynamique de courant +
10	tension de référence V_{REF}
11	tension d'alimentation V_S
12	sortie Q_2
13	sortie Q_1
14	sortie synchro
15	démarrage progressif
16	résistance R_r , VCO
17	condensateur de filtrage C_f
18	condensateur VCO, C_r

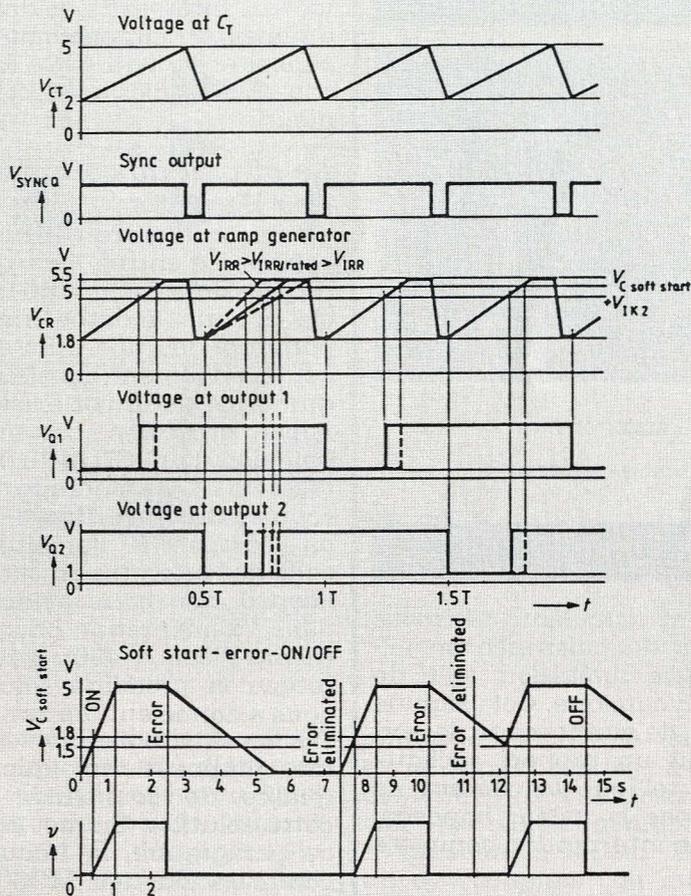

valeur de 5 volts. En fait, le potentiel de la rampe délivré par son générateur peut monter jusqu'à 5,5 volts. Ainsi, en modifiant la pente de la dent de scie, on peut limiter comme l'on veut la valeur maximum du rapport cyclique de sortie. Ceci se retrouve illustré par la troisième courbe (V_{cr}) dessinée parmi les chronogrammes de la figure 11.

Le comparateur K4

Il permet grâce à K3 de définir la fenêtre de tension sur Csoft-start qui autorisera le plein fonctionnement du 4718 ou bien le bridera en cas d'erreur. Son potentiel de comparaison se trouve calibré à 1,5 volt. Lorsque la tension présente sur la capacité de démarrage présente une valeur inférieure à celle de basculement, le flip-flop d'erreur bloque la sortie et ce, tant que l'anomalie persiste.

Le démarrage en douceur

Il fait intervenir le condensateur Csoft-start et agit aussi bien lors de la mise sous tension du circuit intégré que lorsqu'une erreur disparaît. Le courant de charge vaut 6 μ A et celui de décharge 1 μ A. Dès que le potentiel présent sur la capacité de



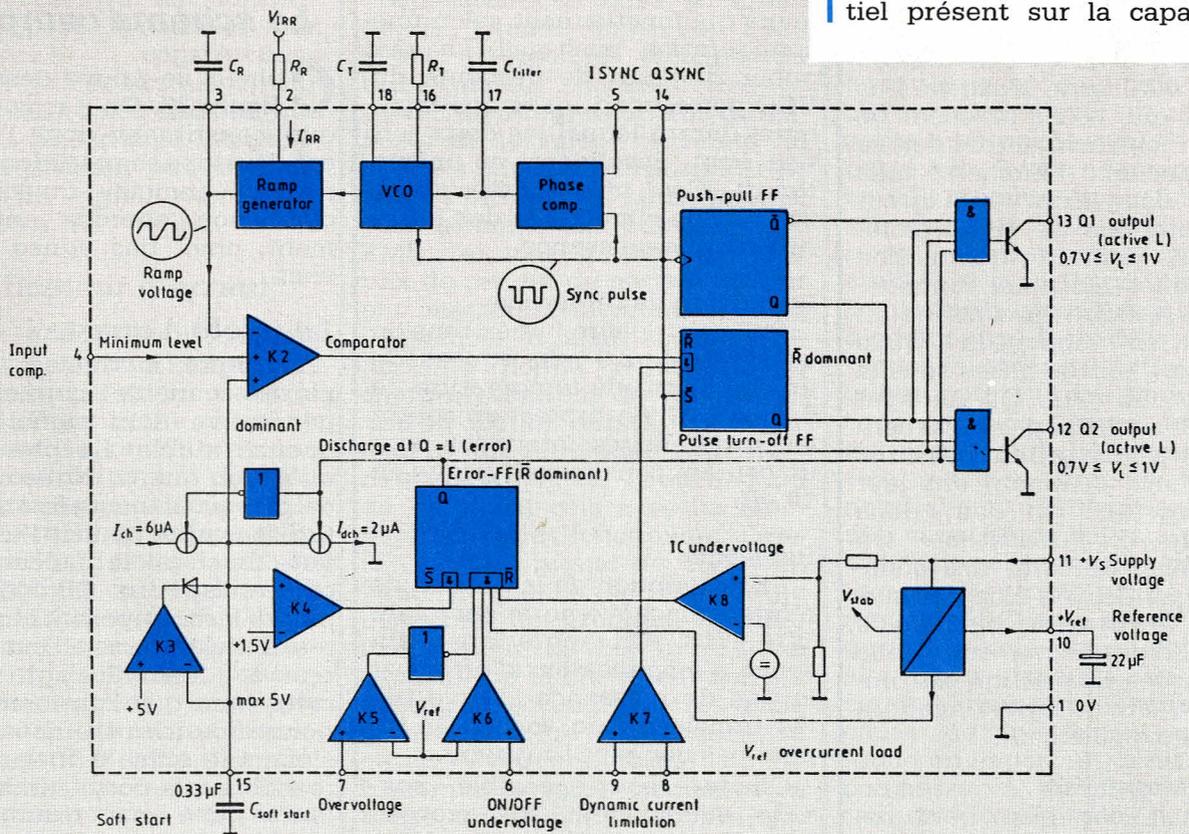


Figure 11

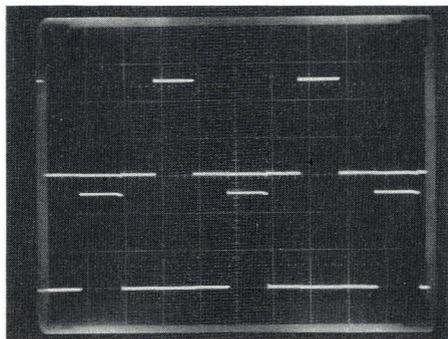

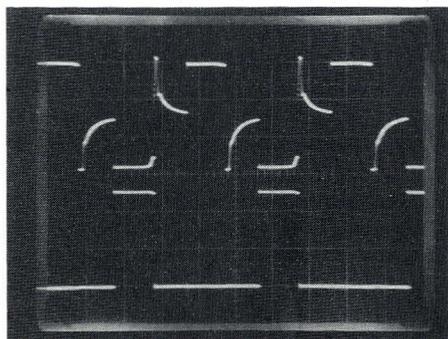5 V/div 5 ms/car
Signaux de commande
des HEXFET



5 ms/div
Haut : Drain HEXFET 2
(10 V/div)
Bas : Commande HEXFET 1
(5 V/div)

démarrage en douceur dépasse 1,8 volt, le rapport cyclique de sortie commence à croître.

Le flip-flop d'erreur

Le signal d'erreur, qui remet à zéro le bistable, produit une dévalidation immédiate des sorties. Lorsque les anomalies ont disparu, le processus redémarre en utilisant le soft-start.

Les comparateurs K₅, K₆, K₈

Lors de la conception d'alimentation à découpage ou linéaire, il faut veiller à ce que la tension délivrée à la sortie n'excède pas la valeur que l'on a affichée. De même, la tension d'entrée doit se situer dans une fourchette telle que le composant régulateur puisse faire son travail correctement sous peine de destruction de ce dernier ou bien de fonctionnement erratique du montage. K₈ intervient en stoppant le 4718 si la tension d'entrée passe sous la barre des 11 volts. On ne peut intervenir sur ce réglage. Par contre, K₅ et K₆, malgré un potentiel de référence commun, ont leur entrée positive en l'air, donc accessible à l'utilisateur. On pourra ainsi détecter des sous-tensions (under) ou bien des surtensions (over) aussi bien sur le potentiel d'entrée que celui de la sortie. Après disparition du problème, le circuit repart avec un démarrage en douceur.

Le comparateur K₇

Grâce à ses deux entrées accessibles, on pourra fixer à une valeur quelconque la limitation

de courant circulant dans les transistors de puissance ou ailleurs. Cette limitation agit de manière dynamique. Cela signifie qu'en cas de surintensité, la sortie produit un rapport cyclique constant, tel que le courant ne dépasse pas la valeur imposée, et non une interruption complète du cycle.

Les sorties

Ce sont deux collecteurs communs qui fonctionnent selon une configuration push-pull. La longueur du front de descente du VCO correspond au temps minimum durant lequel les deux sorties sont dévalidées en même temps. Ceci afin d'éviter toute conduction simultanée des interrupteurs de puissance.

La tension de référence

Celle-ci délivre une tension constante de 2,5 volts et possède un coefficient de température de 0,25 mV/°K. Sa protection contre les surintensités intervient pour un courant consommé typique de 10 mA.

Remarque

La description de la tension de référence achève notre survol du TDA 4718. On regrettera l'absence d'amplificateur d'erreur et le peu de puissance fournie par les transistors de sortie. On ne peut pas non plus tout avoir...

Chaque sous-ensemble possède évidemment ses propres caractéristiques. Faute de place, nous ne pouvons les inclure dans

l'article. Nous invitons donc le lecteur intéressé par des renseignements supplémentaires, à consulter le livre « ICs for Industrial Electronics » édité par Siemens.

Le circuit de commande des Hexfet's

Chacun d'entre-vous le sait, la capacité d'entrée Cgs des MOS de puissance constitue un obstacle à une montée rapide du potentiel de grille. Afin de pallier cet inconvénient, plusieurs configurations de driver existent. Siemens préconise certaines fois l'emploi d'un CD 4049 bufferisé (version B). Ce montage se trouve représenté à la figure 12, dont on comparera l'architecture à celle de l'interface de pilotage (Siliconix) que nous avons utilisé dans l'alimentation pour booster (Radio Plans n° 490). Nous avons retenu la première solution qui nous a donné entière satisfaction. D'ailleurs les divers oscillogrammes proposés témoignent de la qualité de commande qu'offre cette solution. Un mot pour clore ce paragraphe, la fréquence de commutation des MOS ne vaut tout de même que 50 Hz...

Le schéma complet

Celui-ci se trouve dessiné à la figure 13. On y retrouve chaque constituant dont l'étude a été développée précédemment. Il reste néanmoins quelques circuits non abordés antérieurement, objet des lignes qui suivent.

Le pilote à quartz

Plusieurs méthodes de complexité variable permettent la génération d'un signal de fréquence stable. La plus connue utilise un quartz. Nulle nécessité de prévoir une enceinte thermostatée, compte tenu de l'utilisation faite de ce pilote. Le circuit intégré utilisé, un CD 4060, comprend les composants nécessaires à l'élaboration d'un oscillateur à quartz. Il s'agit de deux inverseurs que l'on force à fonctionner de manière linéaire. Ceci s'effectue grâce à R₂ qui contre-réactionne la porte concernée. R₂ prend une importante valeur afin de ne pas perturber le fort coefficient de qualité du quartz.

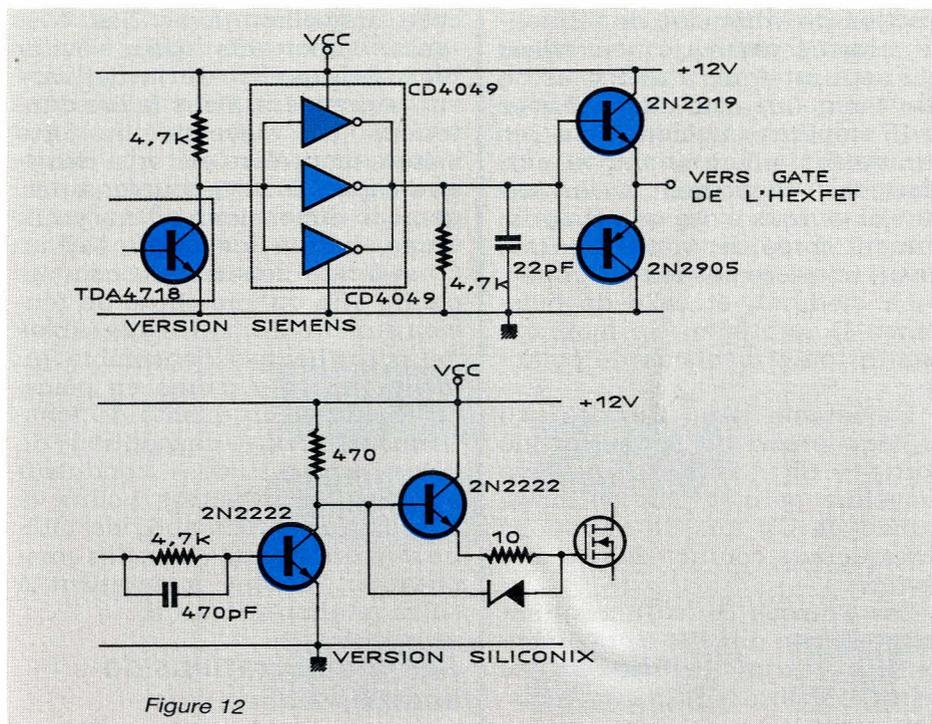


Figure 12

La résistance R_1 diminue sensiblement le niveau d'énergie envoyé au cristal, assurant ainsi la pérennité du fonctionnement de l'ensemble. C_2 découple l'alimentation d'IC₁ évitant toute instabilité du créneau en sortie. Le quartz est un modèle très courant dont le succès, qui fait son prix modique, peut s'attribuer aux nombreuses constructions d'horloges (à l'époque...) et aux amateurs désireux d'élaborer une porteuse à 12,8 kHz... ! IC₂ transforme, en divisant par deux, la porteuse du signal dont nous avons besoin, soit 100 Hz.

L'amplificateur d'erreur

Comme nous l'avons signalé plus haut, Siemens n'intègre pas d'amplificateur d'erreur dans le TDA 4718. Nous avons choisi un LF 356 pour sa rapidité et son excellent comportement dynamique. Le premier problème réside dans la fraction de potentiel de sortie que l'on doit prélever. En effet, d'une part on se trouve en présence de 220 volts, et d'autre part la forme de tension à redresser est peu commune. Concernant le premier point, un simple transformateur de faibles dimensions convient, assurant également l'isolation galvanique. Nous aurions également pu utiliser un optocoupleur, mais nous l'avons déjà fait dans la platine de com-

mutation et comme dans cette revue nous tenons à l'aspect didactique des articles, autant voir les deux solutions. Rien n'empêche le lecteur de câbler un optocoupleur, ou même une fibre optique, puisque c'est la mode... !

Concernant la mise en forme de la pseudo-sinusoïde, nous avons adopté le principe du redressement mono-alternance suivi d'un intégrateur, afin de disposer de la valeur moyenne du signal à contrôler. D'autres solutions s'offraient à nous comme, par exemple, un convertisseur RMS vrai, mais il aurait grèvé le prix de revient de notre onduleur et vraisemblablement ralenti l'ensemble. Il fallait en fait obtenir une bonne régulation en charge (variations de V_s en fonction du courant débité), mais également une régulation ligne honnête (variations de V_s en fonction de V_e). Tout cela avec un montage simple et fonctionnel. Dans le cas d'un signal de sortie en haute fréquence, son filtrage ne pose pas de problème (encore mieux pour du continu !), une capacité de faible valeur suffit à obtenir un potentiel de très faible ondulation. Ici, les choses se gâtent avec une forme d'onde biscornue et une fréquence si basse. Ainsi, pour résoudre nos problèmes, le filtrage passe par un condensateur de moyenne

valeur imposant néanmoins à l'ensemble un bon temps de réponse. Nous avons également expérimenté un filtre à capacités commutées, délaissé à cause de son coût et de sa disponibilité peu sûre dans le grand public. La pin 6 d'IC₅ produit donc un signal d'erreur résultant de la différence de $V_{réf}$ et de la fraction de potentiel prélevée en sortie. Cette tension d'erreur ou de correction, pilote via la pin 4, le modulateur PWM intégré dans IC₃.

Le système asservi

Cet ensemble réalise un asservissement dont l'étude ne sera pas détaillée ici, faute de place. Une bibliographie donnée en fin d'article donnera au lecteur les moyens d'approfondir ses connaissances sur ce vaste sujet.

La procédure que nous avons suivie prévoit une étude harmonique du système en boucle ouverte nous donnant le comportement en gain et phase de la réalisation (diagramme de Bode). Disposant de ce dernier, on repère la valeur de la phase lors de l'intersection de la courbe de gain avec l'axe 0 dB. Si l'écart entre la valeur lue et la valeur de 180 degrés dépasse 45°, le système sera stable. Sachant qu'un asservissement se révèle précis lorsqu'il possède un gain en boucle ouverte élevé, nous avons augmenté la valeur de ce dernier grâce à R_4 . Il faut néanmoins veiller à la stabilité du système bouclé, au repos ou lors de sollicitations : un compromis doit être établi. C_{11} y participe tout en filtrant énergiquement les restes d'ondulation. Il ne faut en effet proposer au modulateur PWM qu'un potentiel continu propre, sous peine de délivrer un signal de sortie entaché d'instabilité. Une seule ombre au tableau, nous avons délibérément choisi une capacité de soft-start élevée avec une résistance en parallèle, afin d'éviter toute pointe de courant due à C_{12} qui serait déchargée : le faible potentiel présent sur cette capacité au départ serait interprété comme une chute de la tension prélevée (donc un important débit), ce qui conduirait à l'application d'un temps de conduction maximum aux transistors de sortie, le temps que le régime permanent

soit atteint (charge complète de C₁₂). Le 220 V n'est donc disponible qu'après huit secondes environ. Cela ne nous gêne pas comme nous le verrons par la suite. Si vous estimez que l'appel de courant ne pose pas de problème (c'est votre droit), réduisez la valeur de C₁₂ et supprimez donc R₄ pour disposer du potentiel immédiatement. Dans ce dernier cas, prévoyez une augmentation de puissance de l'alimentation auxiliaire.

Les autres composants

Aj₃ et R₁₅ réalisent un diviseur de tension qui permet de définir le potentiel d'overvoltage. Nous verrons plus loin comment l'ajuster.

Afin d'obtenir une image sous forme de tention du courant circulant dans T₁ et T₂, leur connexion de source transite via un shunt de puissance (scindé en deux résistances pour répartir la dissipation) délivrant une tension exploitable après passage dans un intégrateur. Cette tension est comparée en permanence à une

fraction de la tension de référence, ajustée par Aj₁ à une valeur qui sera atteinte, aux bornes de R₁₆, lorsqu'un courant supérieur à 15 ampères circulera dans les transistors (court-circuit ou surcharge). A ce moment, K₇ fait son travail et vous évite un amaigrissement forcé de votre nourrain favori (n'est-ce pas Maître... !).

La diode D₄ et celle de puissance D₅ protègent le montage contre toute inversion de polarité.

L'ajustable Aj₂ autorise un réglage précis de la tension de sortie. Sa valeur résistive moyenne permet une décharge rapide de C₁₂ lors de variations brusques de courant délivré à la charge.

Les Transils D₂ et D₃ assurent la protection des Fet's et conduisent le courant inverse lors du renvoi d'énergie. Elles sont indispensables !

La liaison Kelvin

Dans un montage de puissance, l'électronique de commande doit toujours être séparée de

celle travaillant avec des courants importants pour éviter toute interaction de la dernière sur la première. Dans le cas d'intensité de moyenne et forte valeur, on préfère éviter la classique capacité de découplage (largement dimensionnée) au profit d'une liaison de type Kelvin. C'est-à-dire séparer les conducteurs afin qu'une chute de tension sur l'un ou l'autre des câbles ne perturbe pas l'ensemble du montage. On y gagne en place, en argent et en qualité de fonctionnement. La description de l'électronique de l'onduleur s'achève ici. D'autres points la concernant seront abordés ultérieurement lors du choix des composants. Passons maintenant à l'alimentation secourue.

Les configurations de systèmes secourus

Plusieurs possibilités d'architecture générale existent afin de réaliser une alimentation secourue :

— L'onduleur reste en veille, alimenté par la batterie de

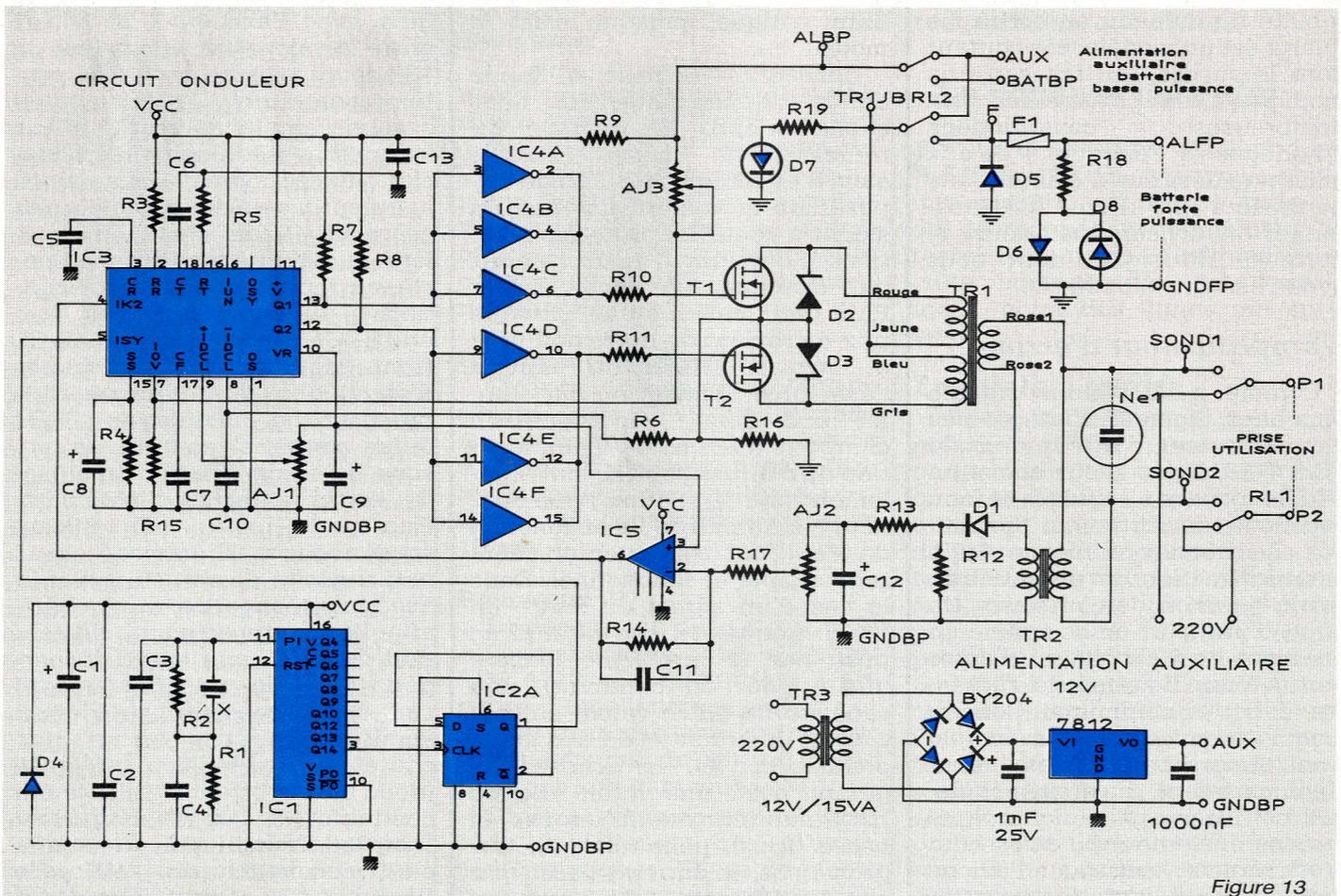


Figure 13

secours. Lors d'une coupure secteur, le circuit de commutation aiguille les fils d'alimentation de l'appareil à secourir vers les sorties de l'onduleur. Ceci jusqu'au retour du 220. Inconvénient : consommation permanente sur la batterie que l'on devra charger continuellement. Avantage : une seule commutation à effectuer.

— L'onduleur alimente en permanence l'appareil à secourir grâce à une charge continue de la batterie. Lorsque le secteur disparaît, le bloc accu n'est plus chargé et débite afin d'alimenter l'onduleur sollicité. Inconvénients : charge constante de la batterie. Echauffement de l'onduleur et du chargeur pour de fortes

puissances à secourir (débit permanent). Avantage : aucune commutation à effectuer, d'où aucune perte de tension. Ce procédé est employé dans les modèles industriels.

— L'onduleur reste en veille, alimenté par une source secteur de 12 volts (1 A en crête maximum). Le système à protéger

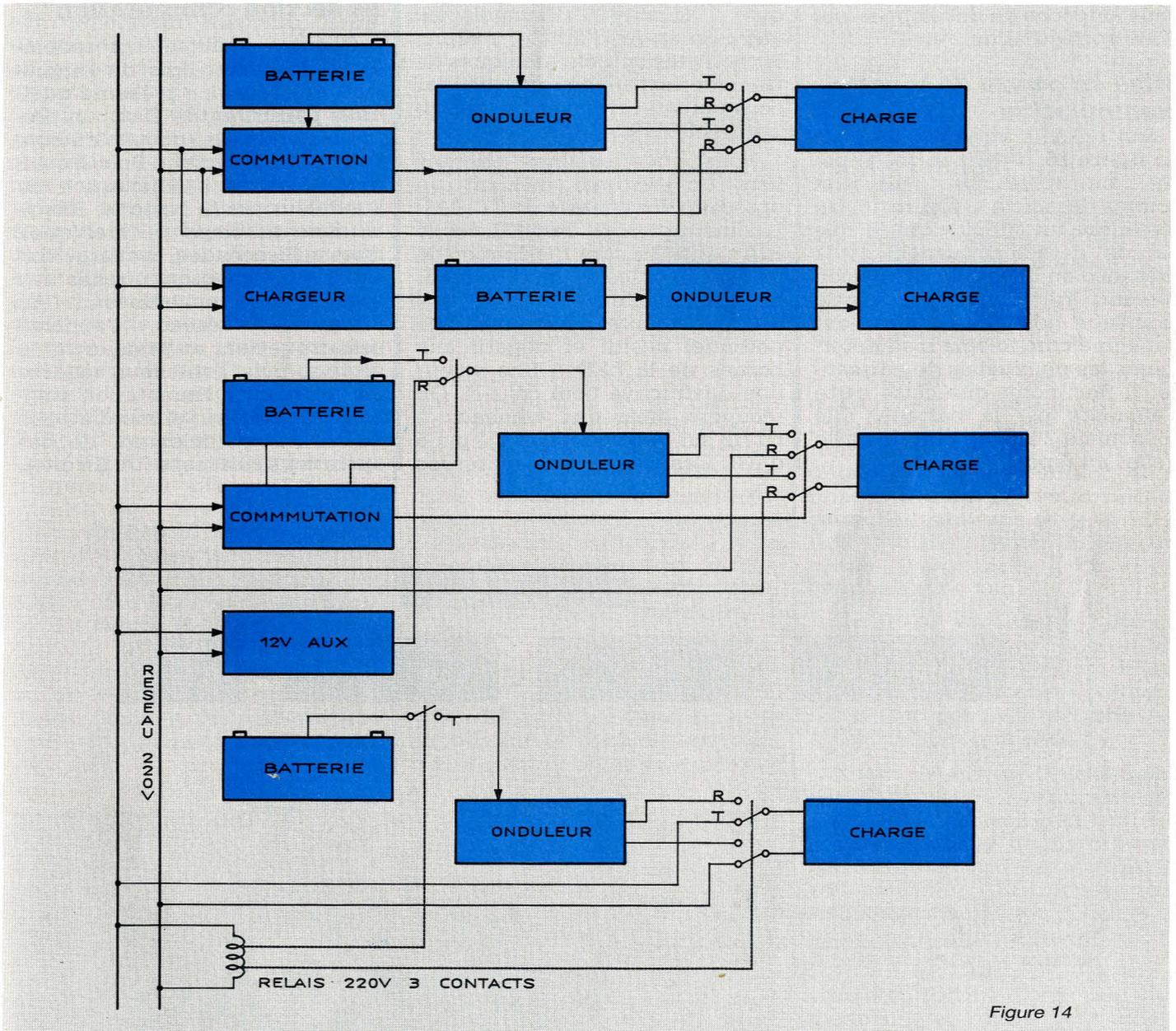


Figure 14

s'alimente sur le 220 volts. Lors d'une coupure secteur, l'alimentation de l'onduleur se trouve commutée sur la batterie et peu de temps après, la charge à secourir se retrouve reliée aux sorties de l'onduleur qui débite maintenant. Au retour du réseau, la charge revient à l'alimentation initiale (le secteur) et l'onduleur

repassa ensuite sur son générateur de veille. Inconvénients : nécessité de prévoir une alimentation auxiliaire. Temps de commutation moyen car il faut basculer l'alimentation puis la charge. Avantages : facilité de mise en œuvre. Pas de débit sur la batterie, mis à part la scrutation du 220 (2 mA).

— La dernière solution, la plus médiocre en performances générales, consiste à n'alimenter l'onduleur que lorsque le secteur disparaît. On le coupe ensuite au retour du 220. L'inconvénient majeur réside dans le temps de mise en route du système qui nécessite quelques dix secondes (temps de démarrage d'un

groupe électrogène). Avantages : pas de carte de commutation. Aucune consommation sur la batterie. Mise en œuvre simplifiée.

Toutes ces solutions sont représentées à la **figure 14** afin que chacun y trouve son bonheur. Pour notre part, c'est la troisième solution qui a retenu notre attention car présentant le meilleur aspect électronique. Rien ne vous empêche de développer une autre configuration.

Mise en œuvre de la carte commutation

Son schéma vous est proposé en **figure 16**. Il peut se décomposer en plusieurs morceaux comme dessiné à la **figure 15**. On remarque un circuit dont le rôle est de détecter rapidement la présence ou l'absence de tension secteur. Vient ensuite la partie aiguillage, destinée à commander dans une chronologie bien déterminée les deux relais de puissance. Il faut noter que cette carte s'alimente par la batterie. Elle consomme 2 mA en état de veille (relais au repos).

Scrutation du réseau EDF

Une fois de plus, de nombreuses solutions s'offrent à nous comme l'emploi du MID 400 de GI. Ce dernier regroupe toute la circuiterie nécessaire à l'élaboration d'un système de contrôle du secteur. Comme d'habitude, pas question de se le procurer chez le revendeur le plus proche. Dommage... Sachez pour information que Quality Technologies (adresse en fin d'article) a repris les activités optoélectroniques de General Instrument et que par conséquent cette société distribue le MID 400.

Nous nous sommes orientés vers un système incluant un optocoupleur courant, le TIL 111. L'alimentation de sa LED par le 220 s'effectue sans dissipation de puissance grâce au condensateur C₁ et la diode zener D₁. Cette dernière limite l'excursion de potentiel positif et négatif aux bornes de la LED à une valeur non destructive pour celle-ci. On récupère ainsi des créneaux à 50 Hz sur la conjonction R₃, pin 5 d'IC₁. Ces carrés sont redressés

par D₂ et fournissent un potentiel positif témoignant de la présence du secteur. Afin de produire un signal pilote, délivré sous faible impédance, ne présentant pas d'ondulation résiduelle, le potentiel présent sur C₃ déclenche un trigger de Schmitt bâtit autour de N₂, N₃, N₄ câblés en inverseurs.

La section commutation

Comme souligné précédemment, la chronologie de l'aiguillage des tensions présente quelques particularités. Dans un premier temps, le circuit détecte l'absence de secteur. Puis, il commute d'abord l'alimentation de l'onduleur sur la batterie. Ensuite, dans un temps très bref (quelques millisecondes) la charge voit ses fils d'alimentation reliés aux sorties du convertisseur. Au retour du réseau, l'appareil secouru revient en premier sur le secteur puis l'onduleur repasse en veille sur l'alimentation auxiliaire. Il s'avère primordial que l'ordre du déroulement de ces opérations soit respecté. En effet,

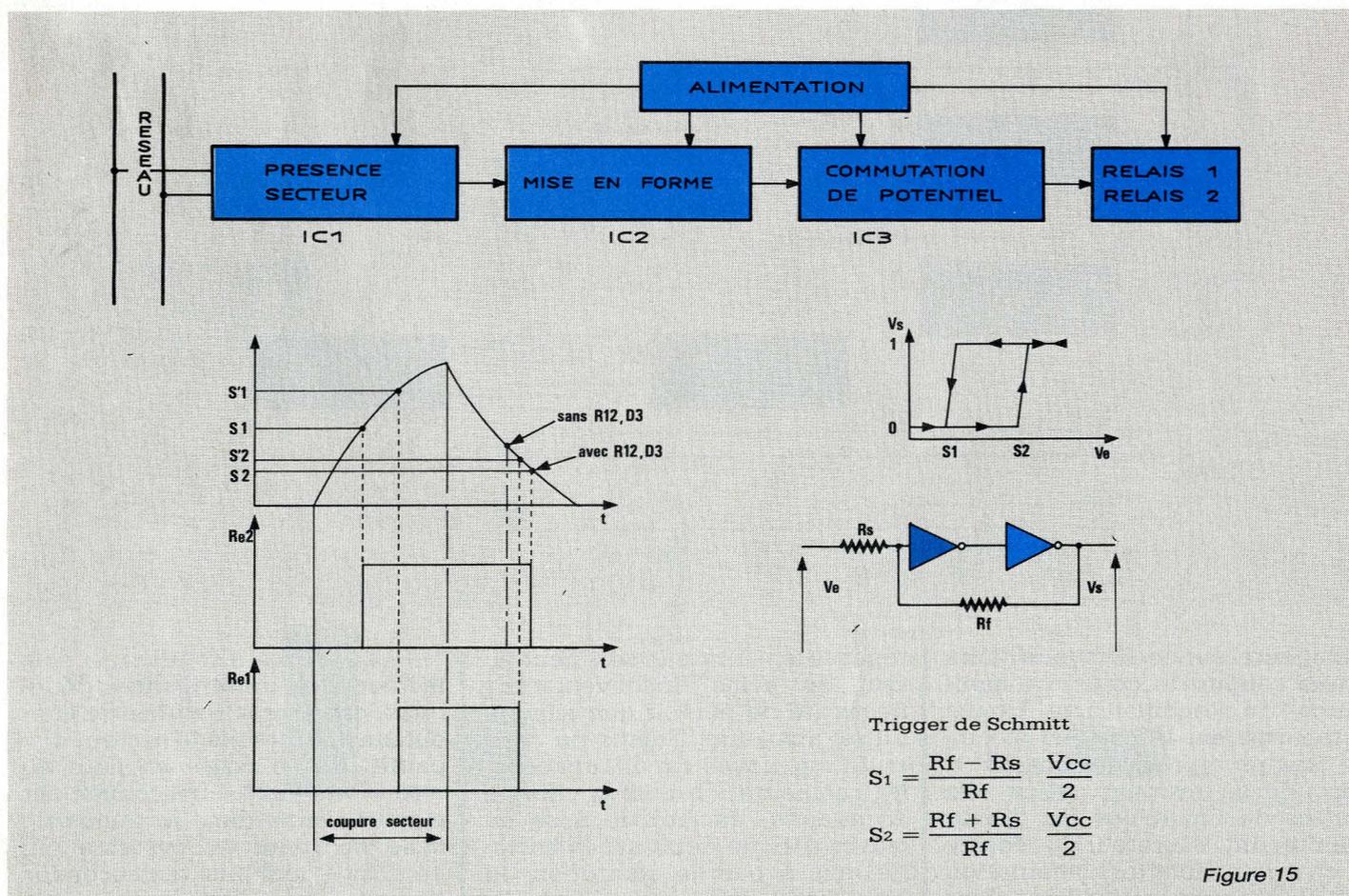


Figure 15

à la perte de 220, si la charge est commutée en premier sur l'onduleur, (ne serait-ce qu'une fraction de seconde) son alimentation auxiliaire s'écroule, entraînant un arrêt du convertisseur par détection de sous-tension d'entrée. De même, au retour du secteur, il est nécessaire que l'appareil alimenté repasse sur le réseau avant que l'onduleur ne retrouve son générateur auxiliaire, faute de quoi le phénomène précédent se reproduit et il y a interruption de potentiel.

Si l'on analyse la position temporelle des deux carrés envoyés aux bases de T_1 et T_2 , on remarque que les fronts positif et négatif du créneau pilotant Re_1 se trouvent englobés dans ceux du carré délivré par N_8 . Plusieurs solutions permettent d'aboutir à un tel résultat et, ne riez pas, nous avons planché quelques longues minutes pour proposer un circuit très simple et pourtant efficace ! Il s'agit d'élaborer un triangle (même à la linéarité douteuse) dont les niveaux de tension viendront déclencher nos triggers. Pour piloter Re_2 puis ensuite Re_1 , pas de problème, deux classiques triggers suffisent. Par contre faire rebasculer le second avant son prédécesseur n'est guère facile sans une astuce. La **figure 15** illustre la position des deux carrés produits à partir du triangle (l'intégrateur utilise R_7 et C_4) ainsi que les formules donnant les valeurs des seuils de commutation S_1, S_2 . On voit donc qu'un basculement à

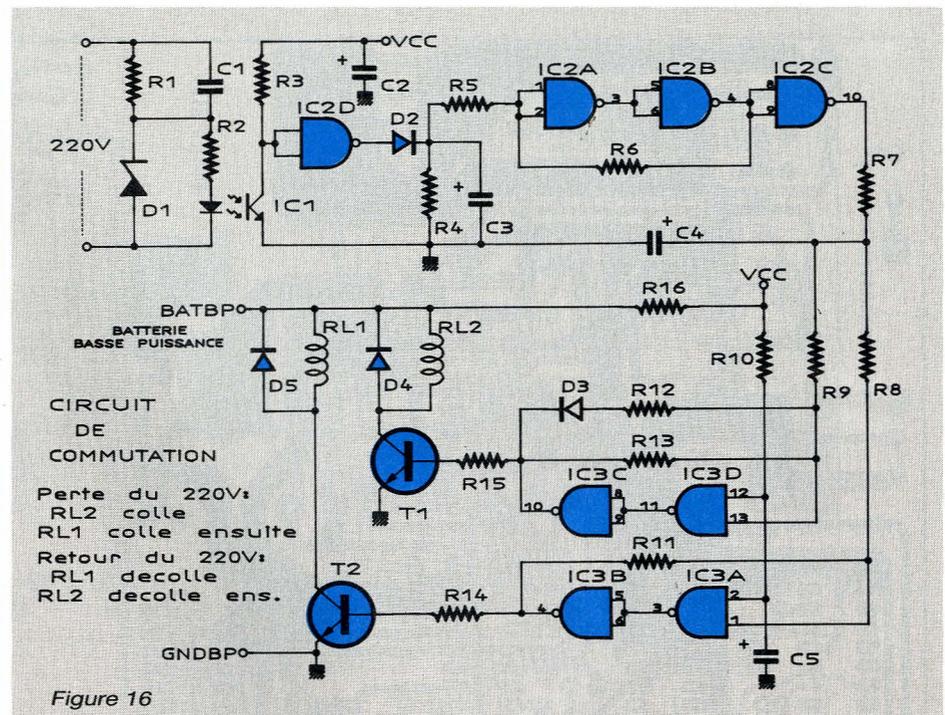


Figure 16

un seuil de potentiel tel que S_2 soit supérieur à S_1 ne peut se faire qu'en modifiant R_f lors de l'état bas de la sortie du trigger. Grâce à D_3 ... c'est possible ! et notre chronologie se trouve respectée. La cellule R_{10}, C_5 permet l'initialisation correcte de la carte en évitant une commutation inconsidérée des relais lors de la mise sous tension (charge de C_3 et C_4).

Le choix des composants

Les Hexfet's sont des modèles supportant 50 volts en V_{ds} ainsi qu'un courant de drain supérieur

à 8 ampères. Les IRF 530 conviennent parfaitement, tout comme d'autres types aux caractéristiques voisines. Si l'on doit débiter du courant durant longtemps, il sera peut-être nécessaire d'adopter une semelle TO 3 (IRF 130) afin d'éviter un accroissement important de la R_{dson} en cas d'échauffement.


D_2 et D_3 sont deux Transils Thomson désormais classiques, mais encore timidement distribués. Leur câblage est **obligatoire** sous peine de détruire les MOS (IC_4 ainsi que T_1 et T_2).

Nous sommes pleinement satisfaits des transformateurs ILP et c'est la raison pour laquelle nous continuons de les préconiser. Pour des modèles sortant de son catalogue, ILP propose des réalisations sur mesure. Alors si vous souhaitez augmenter la puissance du convertisseur...

D_5 sera comme d'habitude une diode supportant un fort courant pulsé. Le type 42R2 convient, comme la MR754.

F_1 est un fusible 5 x 20 mm de 20 ampères. Cela existe, cherchez bien. Sinon, vous utilisez des modèles rapides de dimensions supérieures.

Les relais sont des modèles à deux contacts pouvant couper quelques ampères et possédant une bobine 12 volts.

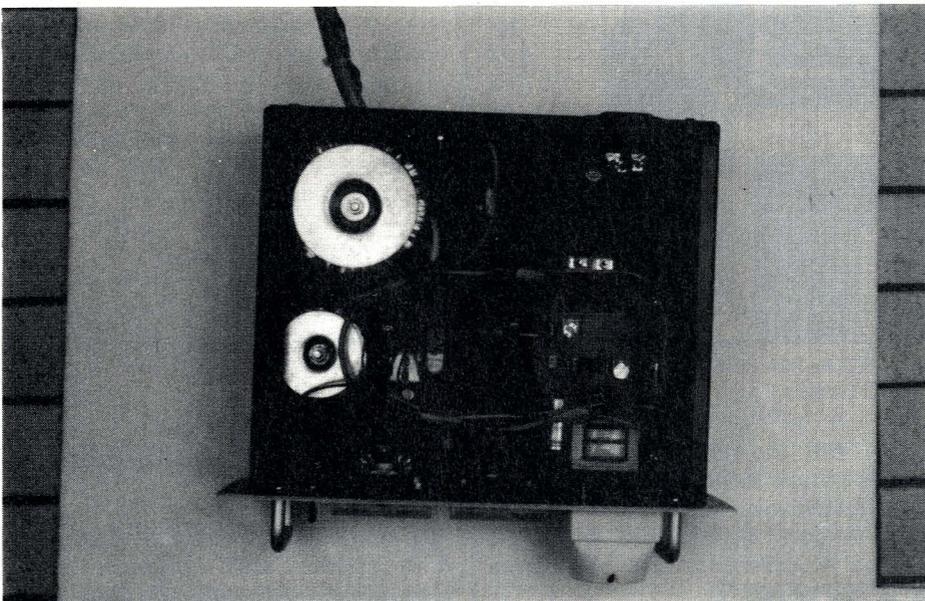

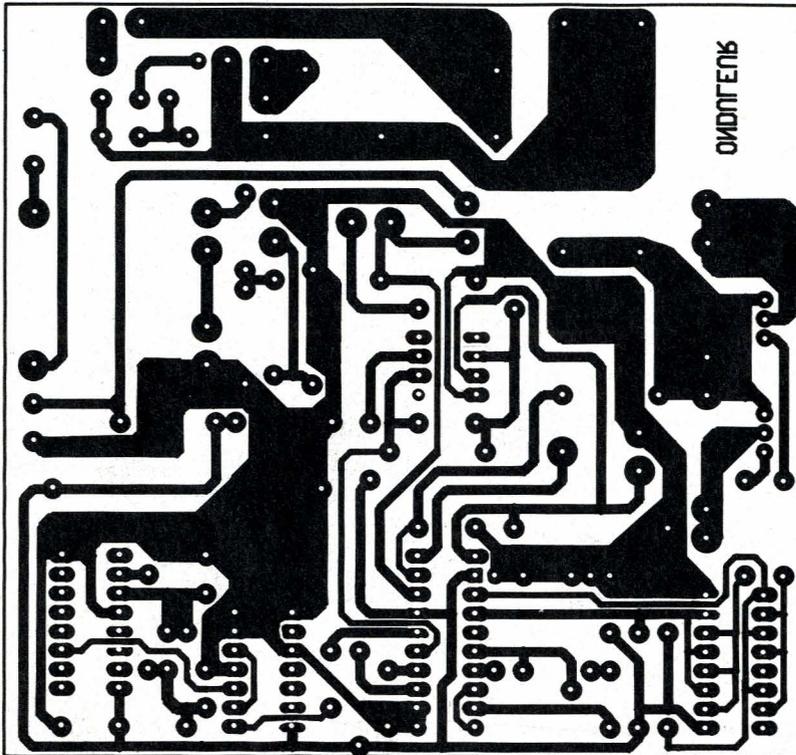


Figure 17

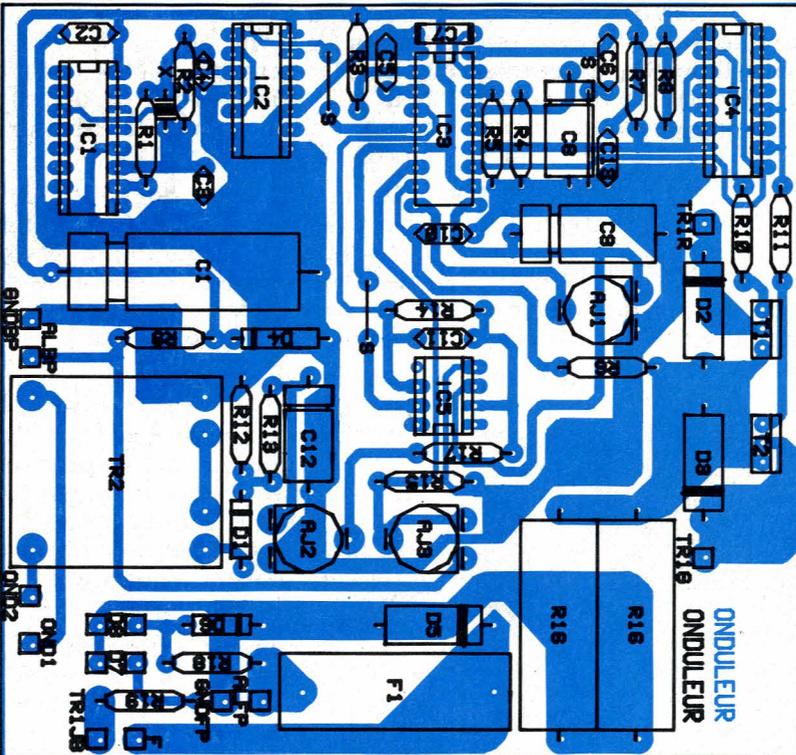


Figure 18

L'alimentation auxiliaire

Elle doit pouvoir délivrer 12 volts stables sous 300 mA environ. On lui demande de passer les crêtes de 1 A au démar-

rage du convertisseur. Nous avons conçu la notre à l'aide d'un transformateur 12 V/15 VA, d'un 7812 accompagné d'un pont de diodes et une capacité chimique de 4 700 $\mu\text{F}/25\text{ V}$.

Réalisation pratique

Attention, ici pas de panique, women and children first ! Comme on véhicule de forts cou-

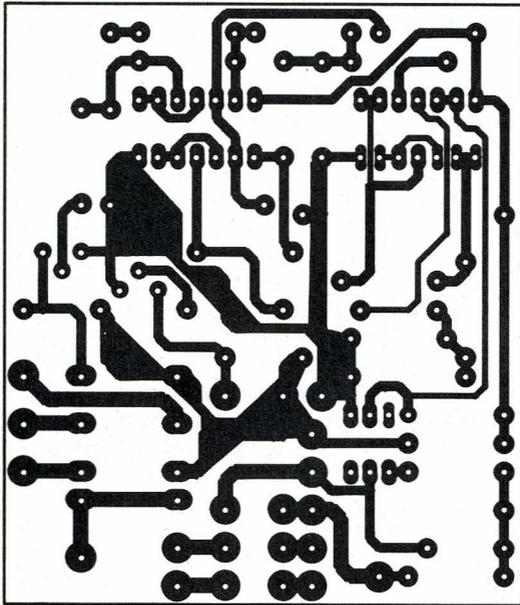


Figure 19

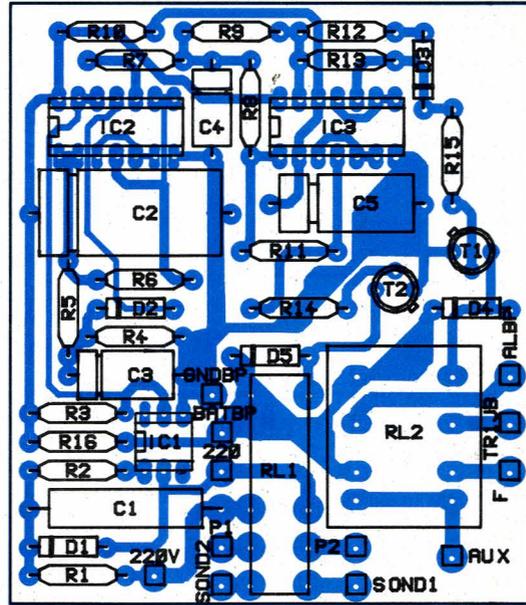


Figure 20

rants, on veillera à la qualité des soudures (ne pas hésiter à étamer les pistes) et à la correcte orientation des composants. Les circuits imprimés et implantations du convertisseur ainsi que ceux de la platine de commutation, se trouvent respectivement aux figures 17, 18 et 19, 20. Ne soudez pas encore T₁ et T₂.

Nous avons logé le convertisseur, son alimentation auxiliaire, la platine de commutation ainsi que le transformateur torique dans un rack ESM de référence ET 27/06. Le plan d'interconnexion générale vous est proposé à la figure 21. Deux galvanomètres renseignent l'utilisateur de l'onduleur sur le courant consommé à la batterie et la tension délivrée. Un interrupteur bipolaire (deux plus à couper) amène la tension aux cartes. On s'inspirera des photos pour l'usinage du coffret et la disposition retenue. Un néon renseigne sur la présence du réseau.

Pour la partie forte puissance, on utilisera des conducteurs d'importante section afin de minimiser les chutes de tension dans ceux-ci. Afin que la liaison Kelvin conserve son intérêt, on ne reliera ensemble **en aucun cas** les deux masses (forte et faible puissance) disponibles sur la carte onduleur. C'est ainsi que la masse de l'alimentation auxiliaire se trouve connectée (avec les deux autres masses précitées)

sur la pince négative de la batterie. Il y a donc trois fils qui y aboutissent (voir plan de câblage). Dernière remarque, on ne soudera pas trop près de l'époxy les résistances R₁₆ et R'₁₆ car elles s'échauffent en fonctionnement.

Lorsque l'on réalise des montages mettant en œuvre de forts courants, l'expérience prouve que les essais de démarrage sous alimentation contrôlées en intensité sont moins destructifs que ceux faits à partir d'une batterie ! En conclusion, essayez de faire la mise au point à l'aide d'une source 12 volts dont l'intensité est limitée.

Appliquez la tension aux bornes d'alimentation de l'onduleur. Avec un oscilloscope, visualisez des créneaux de fréquence 200 Hz en pin 1 de IC₂. Le quartz et son circuit associé fonctionnent. A présent, reliez votre sonde aux sorties d'IC₄, soit sur les résistances R₁₀, R₁₁. Si tout va bien, on doit observer des carrés dont le rapport cyclique est au maximum de 45 % (tension d'erreur en butée positive puisque V_s = 0). On règle ensuite Aj₃ de manière à observer un arrêt de l'onduleur pour un potentiel d'entrée dépassant 15 volts. Aj₁ permet de déclencher la limitation de courant en cas d'anomalie. Comme nous désirons brider l'intensité à une valeur de 15 ampères, et que le shunt R₁₆ vaut 0,1 ohm, nous ajusterons Aj₁ à

une valeur telle que le potentiel en pin 9 d'IC₃ vaille 1,5 volt (loi d'ohm).

Placez Aj₂ en position médiane, et soudez T₁, T₂. Vérifiez bien que le retour du potentiel de la sortie s'effectue bien sur le circuit imprimé et en particulier sur T₂. Réappliquez le 12 volts en connectant un voltmètre alternatif en sortie. Après une dizaine de secondes, le potentiel de sortie croît puis atteint la valeur imposée par Aj₂. Réglez cette dernière afin d'obtenir 220 volts. Il faut savoir que tout problème de câblage sur la boucle de retour peut imposer des valeurs erratiques au rapport cyclique et entraîner l'échauffement des MOS.

Si l'alimentation auxiliaire (ou celle dont vous vous servez pour vos essais) ne peut passer une crête d'un ampère environ lors du démarrage du convertisseur, ce dernier stoppe sa montée de tension et repart à zéro, faute d'intensité suffisante. En fait, lorsque l'alimentation s'écroule, son potentiel passe une fraction de seconde sous la barre des onze volts, détectés comme sous voltage par le 4718, qui déclenche alors sa sécurité. Dans le cas où le courant de départ dépasse l'ampère, cela signifie que le soft-start s'effectue de manière trop rapide. Dans ce cas (peu probable), augmentez la valeur de C₈.

La carte commutation se teste très simplement en constatant la présence de créneaux en pin 11 d'IC₂ lorsque le réseau arrive au module. VC₄ vaut alors zéro. Si l'on interrompt le secteur, la pin 10 d'IC₂ bascule vers +Vcc, entraînant la mise en conduction de T₁ et T₂ après que les potentiels adéquats soient atteints sur C₄. On pourra à l'aide d'un oscilloscope double trace, illustrer la chronologie de commutation de Re₁ et Re₂.

C'est avec ce chapitre que prend fin la description de notre onduleur. Si l'on désire augmenter sa puissance de sortie, il faut

changer de transformateur et câbler d'autres Fet's en parallèle sur T₁, T₂. La logique de commande reste la même. Pour cela, on pourra se reporter à l'onduleur décrit dans Radio Plans N° 423.

Il faut néanmoins savoir que la puissance maximale n'est disponible en sortie que si le potentiel d'entrée se trouve au plus haut (14 volts). En dessous, l'onduleur ne régule plus lorsque la charge impose un rapport cyclique supérieur à 50 %. C'est normal.

Remarque

Le texte accompagnant la réalisation du convertisseur possède

un volume important nécessaire à la compréhension du système par le lecteur. C'est ainsi que la majorité des informations nécessaires à une personnalisation, et un éventuel dépannage du montage est contenue dans la rédaction de ces lignes. L'aspect didactique, cher à la revue, prend ici toute sa signification. C'est la raison pour laquelle, de manière générale, nous invitons le lecteur à lire entièrement l'article de la réalisation qu'il entreprend.

Remerciements

L'auteur tient à remercier la société WILLIAMSON ELECTRO-

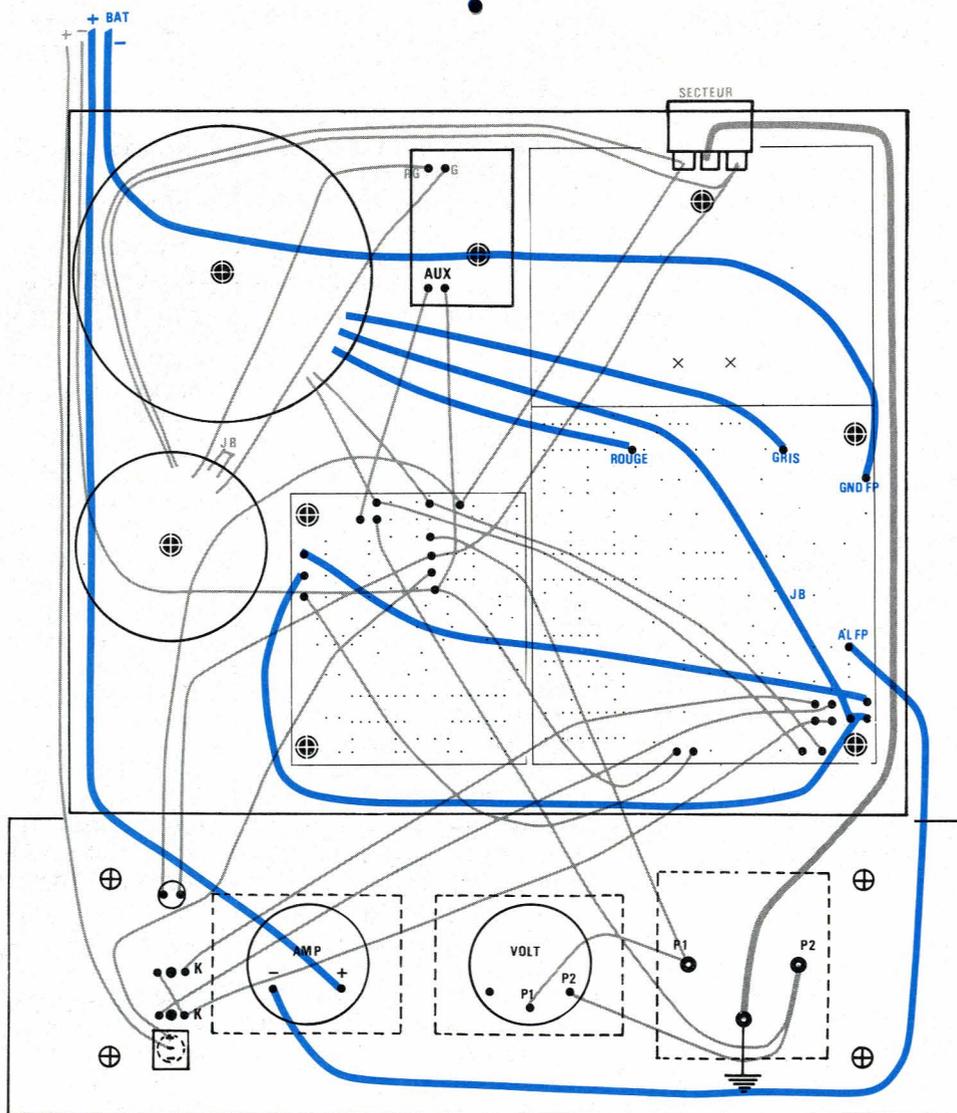


Figure 21

NIQUE, importatrice du matériel ILP, qui nous a aimablement fourni de nombreux transformateurs toriques nécessaires à nos longues expérimentations.

Merci également à la société ESM pour sa collaboration et la mise en coffret.

Conclusion

Nous espérons que ce petit convertisseur en technique PWM satisfera nos lecteurs désireux de conserver leur chauffage malgré la perte du réseau. Il devrait intéresser également les plus campeurs d'entre-nous. En effet, grâce à sa technique de pseudo-sinusoïde asservie, nous avons réussi à utiliser une petite centrifugeuse de cuisine et il n'est pas exclu d'alimenter des ustensiles légers comme un batteur ou un presse-agrumes.

Nous aurons sûrement l'occasion de revenir sur les autres techniques PWM décrites dans l'article. En attendant, nous vous souhaitons une agréable utilisation de cet onduleur.

Christophe BASSO

Bibliographie

SIPMOS transistors. Application notes 1983. SIEMENS.

L'électronique de puissance. G. SEGUIER. Dunod.

Les onduleurs autonomes.

F. BRICHANT. Dunod.

Les alimentations à découpage.

J.-P. FERRIEUX. Masson.

Théorie des asservissements.

J.-Ch. GILLES. Dunod.

Les asservissements linéaires.

R. RATEAU. RPEL n°s 457, 458, 459 ; n°s 462, 464, 465.

Note d'application sur les oscillations dans les comparateurs.

LB59 National-Semiconductor.

Onduleurs 12/220 V~ par P. GUEULLE. RPEL 460, 385, 367.

Onduleur 250 VA par R. RATEAU. RPEL 423.

Concernant l'approvisionnement du MID 400 :

QUALITY TECHNOLOGIES

Immeuble la Pyramide

80, av. du G^{al}-de-GAULLE.

Tél. : 43.99.25.12

Transformateurs ILP :

WILLIAMSON ELECTRONIQUE

ZA de la Bougrière. BP 13

44980 NANTES. SAINTE-LUCE

Tél. : 40.25.89.99.

Nomenclature de la carte onduleur

Résistances 1/4 W, 5 %

R ₁ : 1 kΩ	R ₁₁ : 470 Ω
R ₂ : 10 MΩ	R ₁₂ : 1 kΩ
R ₃ : 5,6 MΩ	R ₁₃ : 10 kΩ
R ₄ : 1 MΩ	R ₁₄ : 10 MΩ
R ₅ : 120 kΩ	R ₁₅ : 470 Ω
R ₆ : 100 kΩ	R ₁₆ : 0,1 Ω/10 W ou
R ₇ : 2,2 kΩ	2x0,25 Ω/5 W en //
R ₈ : 2,2 kΩ	R ₁₇ : 220 kΩ
R ₉ : 56 Ω	R ₁₈ : 1 kΩ
R ₁₀ : 470 Ω	R ₁₉ : 1 kΩ

Condensateurs

C ₁ : 1 000 μF/16 V
C ₂ : 0,1 μF MKT
C ₃ : 10 pF
C ₄ : 22 pF
C ₅ : 47 nF
C ₆ : 47 nF
C ₇ : 0,68 μF MKT
C ₈ : 4,7 μF/16V
C ₉ : 22 μF/10 V
C ₁₀ : 0,22 μF MKT
C ₁₁ : 0,1 μF MKT
C ₁₂ : 2,2 μF/16 V
XTAL : Quartz 3,2768 MHz

Semiconducteurs

IC ₁ : CD4060
IC ₂ : CD4013
IC ₃ : TDA4718
IC ₄ : CD4049BE
IC ₅ : LF356
T ₁ : IRF 530
T ₂ : IRF 530
D ₁ : 1N4001
D ₂ : Transil PFZ68
D ₃ : Transil PFZ68
D ₄ : 1N4007
D ₅ : MR754
D ₆ : 1N4148
D ₇ : Led Verte
D ₈ : Led Rouge

Divers

Tr ₁ : Transformateur torique 2 x 9 V/80 ou 120 VA de marque ILP et de référence 31011 ou 41011
Tr ₂ : Transformateur 2 x 6 V / 3 VA miniature, genre Monacor ou Myrra moulé.
Ne ₁ : Néon 220 V
Galvanomètres modèle 55 ELC, 15 A et 250 V
K ₁ : Interrupteur bipolaire
F ₁ : Fusible 5 x 20 de 20 A
Porte fusible pour modèle 2 x 20
Rack ESM de référence ET 27/09
Radiateur genre Iskra ML 25
Câble de couleur à forte section.
Embasse secteur, etc.

Nomenclature de la carte commutation

Résistances 1/4 W, 5 %

R ₁ : 220 kΩ
R ₂ : 82 Ω
R ₃ : 10 kΩ
R ₄ : 47 kΩ
R ₅ : 68 kΩ
R ₆ : 560 kΩ
R ₇ : 15 kΩ
R ₈ : 68 kΩ
R ₉ : 68 kΩ
R ₁₀ : 100 kΩ
R ₁₁ : 220 kΩ
R ₁₂ : 150 kΩ
R ₁₃ : 220 kΩ
R ₁₄ : 2,2 kΩ
R ₁₅ : 2,2 kΩ
R ₁₆ : 47 Ω
AJ ₁ : 2,2 kΩ
AJ ₂ : 22 kΩ
AJ ₃ : 10 kΩ

Condensateurs

C ₁ : 0,22 μF/250 V ou 400 V
C ₂ : 100 μF/16 V
C ₃ : 2,2 μF/16 V
C ₄ : 1 μF/16 V
C ₅ : 4,7 μF/16 V

Semiconducteurs

IC ₁ : TIL111
IC ₂ : CD4011
IC ₃ : CD4011
T ₁ : 2N1711 ou 2N2219
T ₂ : 2N1711 ou 2N2219
D ₁ : Zener 6,2 V/400 mW
D ₂ : 1N4148
D ₃ : 1N4148
D ₄ : 1N4001
D ₅ : 1N4001

Divers

Re ₁ : relais 12 V/2RT 3 A
Re ₂ : relais 12 V/2RT 10 A type 5512 distribué par ORBITEC

Nomenclature alimentation auxiliaire

1 transformateur torique 2 x 6 V/15 VA ILP (TR ₃)
1 pont diodes 1 A minimum
1 condensateur 4700 μF/25 V
1 condensateur 1 μF MKT
1 X 7812 (TO 220)

LE MAN'X TOP DE CDA

UN VRAI NUMÉRIQUE ANALOGIQUE ANTICHOC !

Concrétisation du savoir-faire de CDA, le MAN'X TOP correspond au multimètre idéal attendu de tous les professionnels : lecture numérique et analogique, utilisable en toutes circonstances pour toutes les mesures.

LE MAN'X TOP réunit les caractéristiques d'un multimètre numérique haut de gamme 2000 points à cristaux liquides, 0,5 % de précision de base, avec celles d'un multimètre analogique à galvanomètre antichoc.

Comme pour tous les MAN'X, le boîtier élastomère, de dimensions réduites assure la protection contre les chocs.

La protection électrique est assurée par fusibles HPC sur tous les calibres, par thermistance CTP et diodes de puissance.

L'état des fusibles est contrôlable par un test sonore.

Le raccordement se fait par douilles et cordons de sécurité.


Pour la facilité d'emploi et ainsi éviter les fausses manœuvres, le MAN'X TOP dispose d'un seul commutateur, d'une seule entrée pour les mesures courantes et d'une borne 20 A séparée.

Caractéristiques générales

L'affichage analogique dispose de deux échelles linéaires avec 25 % de dépassement du calibre sélectionné et d'une échelle en décibels (dB).

Le MAN'X TOP est utilisable en galvanomètre de zéro : l'aiguille de l'analogique dévie toujours dans le même sens (même pour une valeur négative) et le numérique indique la polarité.

- Impédance d'entrée 10 M Ω en = et 1 M Ω /72 pF en ~
- Tensions = et ~ : 0-200 mV à 1000 V
- Intensités = et ~ : 0-à200 μ A à 20 A.
- Résistances : 0-200 Ω à 20 M Ω
- Alimentation par pile 9 V standard (6F22).
- Vrai test composants
- Test sonore de continuité
- Fusibles 315 mA HPC et 16 HPC, pouvoir de coupure 50 A sous 380 V.
- Boîtier élastomère indice de protection IP 64 : protégé contre la poussière et les projections d'eau.

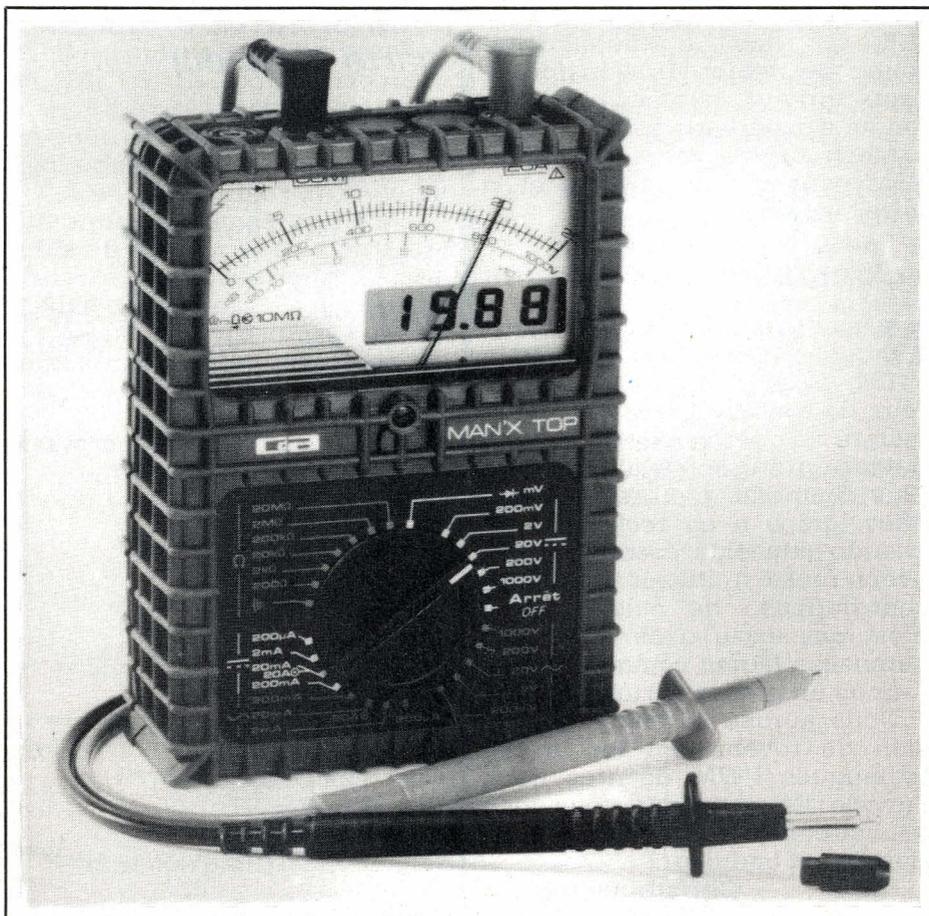

- Dimensions et masse : 14,5 x 10,5 x 4,3 cm. 545 g. (pile et cordons compris).

De nombreux accessoires

Comme tous les modèles de la série MAN'X, le TOP peut recevoir de nombreux accessoires pour élargir son champs d'applications ou lui conférer de nouvelles fonctions : pinces et minipinces ampèremétriques (de 1 mA à 1000 A), sonde HT (jusqu'à 30 kV), cellule photoélectrique (jusqu'à -12000 lux)... Citons aussi la toute nouvelle sonde de température ST2-1000 (de -50° à +1000° C).

CDA
5, rue du square Carpeaux
75018 PARIS.

Tél. : (1) 46.27.52.50.

MILLERIOUX,

tout va bien merci !

Les homonymes peuvent parfois vous jouer des tours, cela s'est produit dernièrement pour la société Millerioux que connaissent bien nos lecteurs. Ce fabricant produit des transformateurs d'alimentation mais aussi, et c'est pour cela que nous le

connaissons bien, des transformateurs de haute qualité pour les applications BF.

Dans la même région, une autre société Millerioux fabriquait des faux-plafonds et a cessé ses activités, nous vous laissons deviner où a pu se situer la méprise, le Minitel aidant...! La direction de Millerioux (transfos) nous a rassuré, le chiffre d'affaire est en progression, tant mieux, nous avons encore beaucoup à faire avec certains produits...

MILLERIOUX Tél. : 48.40.36.20

Tampon pour imprimante

Nous devons présenter nos excuses à ceux d'entre vous qui attendent la suite du tampon 64 k pour imprimante et qui ne la trouveront pas dans ce numéro. La partie réalisation (les cartes) représente un très important travail de dessin et nous avons, pour des raisons de disponibilité de personnel et de timing, dû accorder la priorité à d'autres travaux. Ces cartes existent et fonctionnent parfaitement à l'état de prototype. Les dessins sont en cours d'achèvement et ces tracés vous seront présentés en mars.

Noise gate

Il n'est pas toujours facile de gérer le contenu d'une revue dans un nombre de pages donné et des décisions parfois difficiles doivent être prises. Les fans de J. Alary seront certainement déçus de ne pas trouver le noise-gate et compresseur stéréo qui étaient programmés, nous avons dû reporter sa parution au mois de mars, qu'ils nous pardonnent.

La Rédaction

Kit d'évaluation D 2 MAC paquet


Ce que nous vous proposons dans ce numéro, ce n'est pas tout à fait un décodeur

D 2 MAC mais plutôt la découverte du fonctionnement des quatre circuits ITT permettant la réalisation d'un tel décodeur. Nous avons eu l'occasion de décrire, dans les grandes lignes, le procédé de codage du son et de l'image en D 2 MAC. Ce type de codage, fondamentalement différent de ceux employés jusqu'à présent : NTSC, PAL et SECAM, est assez complexe. Dans l'état actuel de la technologie, la fonction décodage ne peut être assurée par un seul circuit comme dans le cas du PAL par exemple.

ITT a donc développé un processeur D 2 MAC référencé DMA 2270 qui, associé à des circuits du Kit Digit 2000, permet la réalisation d'un décodeur D 2 MAC.

Les nombreuses options du Kit Digit 2000 permettent la conception de récepteurs TV extrêmement différents quant à leurs fonctionnalités. Cet aspect modulaire du Kit Digit 2000 n'est possible qu'à condition de pouvoir configurer chaque sous-ensemble dans son contexte particulier. Par exemple tel ou tel circuit est-il utilisé conjointement avec un circuit d'incrustation d'image dans l'image ?

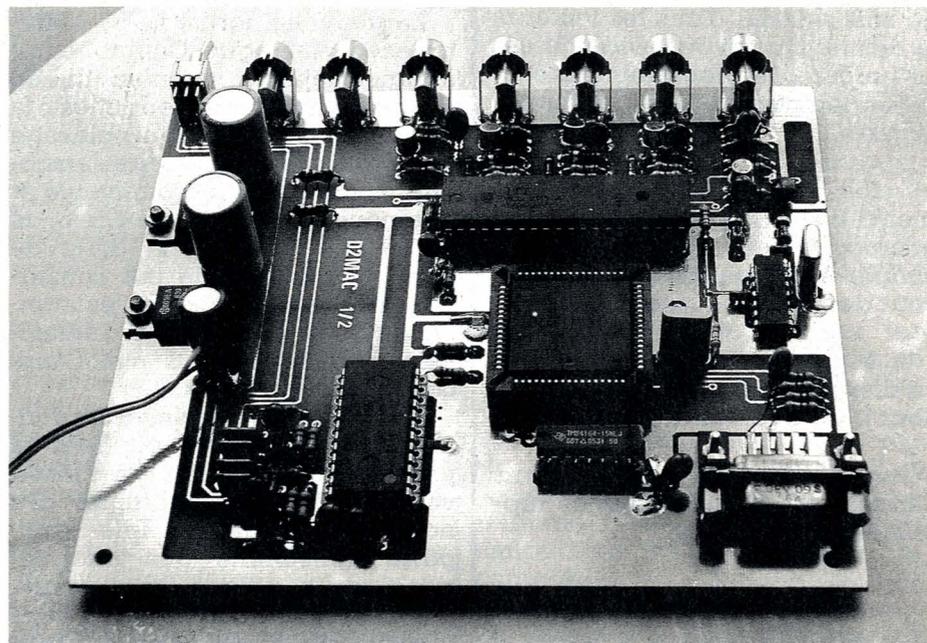Chaque circuit est donc configurable ou programmable selon l'application dans laquelle il



intervient. Cette caractéristique procure un avantage économique notable puisque le même circuit pourra être utilisé pour des appareils de bas, moyen ou haut de gamme, les différences résidant au niveau du programme et des commandes utilisateur.

Il apparaît donc comme évident qu'un circuit seul ne sait rien faire, ou plutôt qu'il attend les instructions nécessaires lui indiquant la tâche qu'il doit accomplir.

Un processeur ou microcontrôleur devra donc assurer l'inter-

face entre les commandes utilisateur et les circuits en service. Or, nous l'avons signalé plus haut, le codage D 2 MAC est inhabituel et complexe. Nous avons donc besoin de progresser pas à pas et de découvrir le fonctionnement des circuits ITT avant de passer réellement à la programmation d'un microcontrôleur. La solution évidente consiste à séparer les problèmes : circuits ITT et leurs interfaces - le hard - et logiciel de configuration des circuits - le soft - Découpage on ne peut plus classique, le hard et le soft.

Qui dit soft dit outil de développement. Le PC se révèle aujourd'hui l'outil de développement idéal : largement répandu par son faible coût et d'un emploi accessible à tous. Nous avons donc développé le soft permettant la configuration des circuits à partir d'un PC.

Si, sans soft, le hard ne sait rien faire, la réciproque est vraie : sans hard le soft n'a aucune valeur. L'association hard + soft nous donne donc le Kit d'évaluation du D 2 MAC-ITT.

Nous procéderons donc en trois étapes.

— première étape : présentation de la norme D 2 MAC et description des circuits ITT.

deuxième étape : réalisation de la carte D 2 MAC, démonstration de son bon fonctionnement grâce au soft associé. Tous les lecteurs le désirant pourront évidemment se procurer le programme exécutable permettant de faire tourner la carte.

— troisième étape : remplacement du PC par une carte à microcontrôleur 8052 AH Basic, simple à programmer et dont le coût devient plus raisonnable.

A la fin de la troisième étape on disposera d'un véritable décodeur D 2 MAC Stand-Alone.

Avant d'entrer brutalement dans la technique, quelques rappels sur le D 2 MAC.

Rappels


La télévision en couleur existe depuis plus de 25 ans, et nous la connaissons sous les dénominations des procédés NTSC, PAL et SECAM. Pourquoi élaborer un nouveau standard ? Simplement pour améliorer la qualité du son et de l'image en éliminant les défauts les plus gênants des procédés existants. Outre une amélioration notable en ce qui concerne la qualité du son, ce nouveau standard ouvre la voie à la télévision haute définition : TVHD. En attendant gardons nous de confondre MAC et TVHD.

Une nouvelle norme

L'établissement d'une nouvelle norme a donc été dicté par un souci d'amélioration de la qualité de l'image et du son, et avec l'objectif (osons l'espérer) d'un standard unique. Pour les émissions diffusées à partir des satellites Astra, TDF 1 ou BSB, un standard de transmission commun pour l'Europe est toujours un sujet de controverse. A l'heure actuelle il est quasi certain que les opérateurs anglais opteront pour le PAL et pour le D MAC, alors que les opérateurs allemands et bien évidemment les français utiliseront le D 2. Aucun opérateur n'éprouvant un besoin urgent de plus de quatre canaux audio, sur Astra il est probable que différents standards seront utilisés : PAL, et différents MAC : C,D,D 2.

La nouvelle norme MAC (Multiplexed Analogue Components) indique déjà par son nom une de ses particularités essentielles : la transmission par multiplexage temporel des composantes analogiques du signal (chrominance et luminance). En codage MAC, la durée de 64 μ s de la ligne de télévision habituelle est conservée. Pour chaque ligne, les composantes Y et U/V sont transmises successivement avec une compression temporelle.

En D 2 MAC, une salve de données est transmise pendant la période correspondant à l'intervalle de suppression ligne des normes habituelles. Elle comporte l'ensemble des informations son codées en duobinaire. Le code duobinaire utilise trois niveaux du signal contrairement au code binaire qui n'en utilise que deux. Ce type de transmission n'exige qu'une largeur de bande réduite et permet en outre de corriger certaines erreurs de transmission. Le schéma de la **figure 1** donne l'aspect d'un signal codé duobinaire.

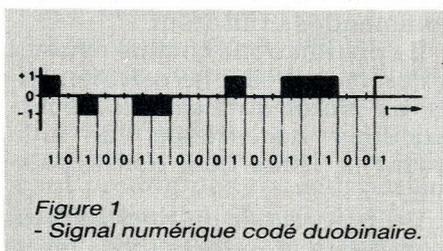

Les procédés de codage PAL et SECAM ne conviennent qu'à certaines conditions pour la modulation de fréquence employée dans les transmissions par satellite. La composante de bruit qui croît avec la fréquence de modulation perturbe particulièrement dans ce cas l'information de couleur. Les procédés MAC évitent d'emblée ces inconvénients du fait de la transmission séparée des signaux de luminance et de chrominance. En outre la séparation des deux composantes élimine les défauts de cross-color et cross-luminance.

En D 2, le codage numérique du son est tel que l'on peut disposer de plusieurs voies son de différentes qualités. Par exemple pour la diffusion d'émissions de musique, on peut avoir un canal stéréo de qualité maximale et deux canaux de moindre qualité pour les commentaires. La capacité de transmission restant disponible peut être utilisée pour d'autres services : télétexte par exemple.

Les MAC

Le préfixe associé à l'abréviation MAC se rapporte au procédé de transmission du son. Le système A n'a pas vécu longtemps et a été rapidement remplacé par le B en service terrestre actuellement en Australie. Aujourd'hui on peut considérer que les systèmes C, D, D 2 sont des systèmes normalisés. Les décodeurs multistandard apparaîtront assez probablement dans le courant de l'année 89, lorsque les circuits NORDIC VLSI, PLESSEY et PHILIPS seront prêts. A l'heure actuelle la seule solution grand public repose sur l'emploi de circuits ITT. L'EBU (European Broadcast Union) a spécifié une famille de systèmes MAC. Pour tous les membres de cette famille le format vidéo est le même mais pour le son et les données, les spécifications diffèrent.

Pour la norme CMAC, le débit binaire instantané vaut 20,25 Mbits/s et implique une largeur de bande incompatible avec les réseaux de distribution existants. Le système D est un compromis à largeur de bande réduite mais encore supérieure à celle des réseaux. Finalement le

D 2 avec son débit binaire de 10,125 Mbits/s s'adapte à la largeur de 7 à 8 MHz des réseaux existants. Les trois systèmes C, D, et D 2 peuvent bien sûr être transmis par satellite où la largeur du canal est de 27 MHz.

Les systèmes MAC ont la lourde tâche d'assurer la transition entre les systèmes existants et la TVHD, d'où leur importance. Cette transition ne s'effectuera qu'à certaines conditions :

- production des émissions en numérique,
- disponibilité de canaux de transmission suffisamment large pour loger toutes les informations à transmettre, d'où le rôle et l'importance des satellites de télévision directe comme TDF 1,
- standardisation d'un MAC Européen qui permettra aux récepteurs le pouvant, de restituer une image au format 5/3 ou 16/9 en assurant la compatibilité avec le format 4/3 existant.

Caractéristiques générales des systèmes

Classiquement et logiquement l'analyse s'effectue de gauche à droite et du haut vers le bas. Le rapport d'entrelacement vaut 2 : 1 et dans un premier temps le format de l'image est celui que nous connaissons déjà : 4/3. Les données fondamentales du problème n'ont pas changé : il s'agit de transmettre les trois signaux primaires E' R, E' V, E' B et un signal de synchronisation. Léger changement en ce qui concerne le son puisque l'on doit transmettre plusieurs voies son de haute qualité : transmission stéréophonique et/ou multilingue et des données pour, par exemple, du sous-titrage.

Aspect d'une ligne en MAC

La représentation d'une ligne en D 2 MAC est donnée à la **figure 2**. Chaque ligne de 64 µs comporte 1296 échantillons, la fréquence ligne vaut 15625 Hz et la fréquence d'échantillonnage devra valoir : 1296×15625 Hz soit 20,25 MHz. Pour chacune des 625 lignes, la norme définit le contenu des lignes, la position des informations étant repérée par la position des échantillons numérotés 1 à 1296. Dans le décodeur image, les signaux de luminance et de différence de

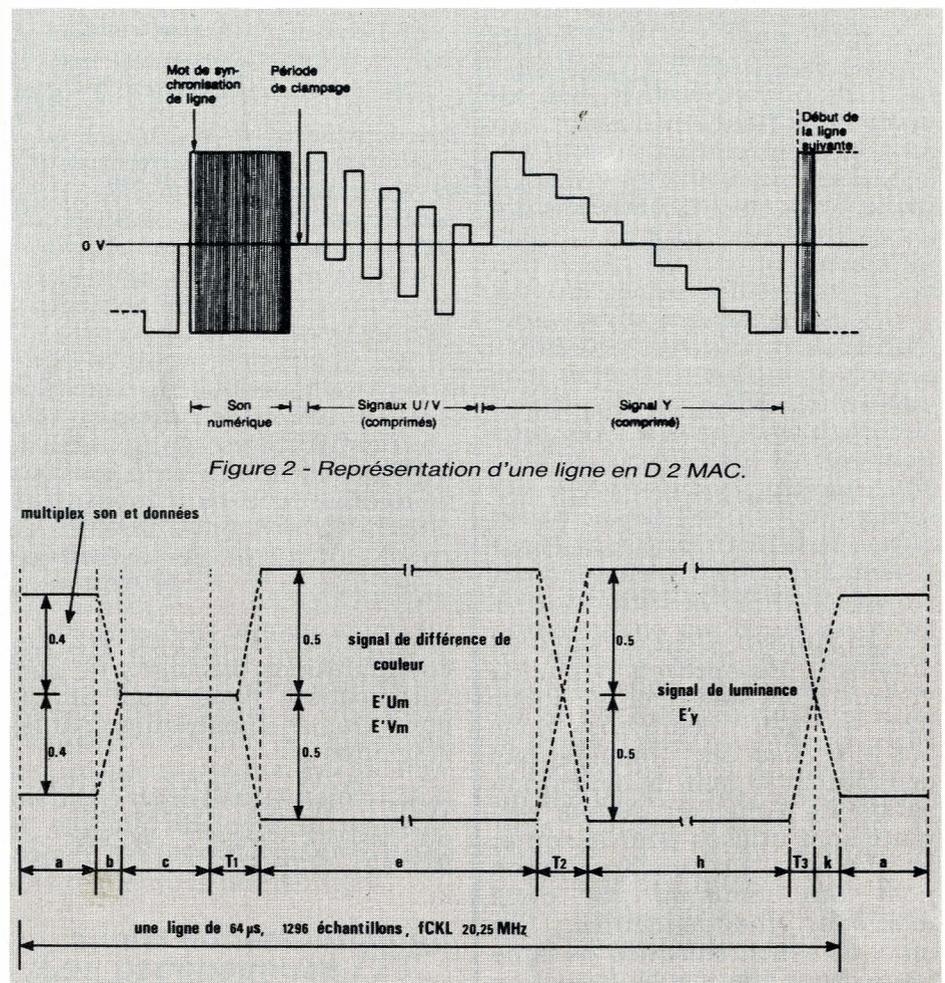


Figure 2 - Représentation d'une ligne en D 2 MAC.

couleur doivent être décomprimés et reproduits ensemble pour la présentation de l'image. La décompression temporelle est effectuée en échantillonnant le signal analogique à 20,25 MHz, puis en rangeant les échantillons en mémoire et les lisant, à l'instant voulu, avec une fréquence d'horloge inférieure. Cette nouvelle fréquence horloge est fonction du rapport de compression. Le rapport de compression de la luminance étant de 3 à 2, l'horloge de lecture devra valoir : $F_{clk} \times \frac{2}{3} = 13,5$ MHz.

Pour les signaux de différence de couleur, le rapport de compression étant de 3 à 1, la fréquence de l'horloge de lecture devra valoir :

$$F_{clk} \times \frac{1}{3} = 6,75 \text{ MHz.}$$


Le signal d'image se compose donc d'une composante de luminance et de deux composantes de différence de couleur comprimées dans le temps et diffusées sur les lignes 24 à 310 et 336 à 622 et les composantes U et V alternativement une ligne sur

deux, en commençant par les lignes 23 et 335. L'identification de la séquence de couleur est tirée directement de la synchronisation de trame numérique par un comptage de lignes. Les lignes impaires de la trame numérique acheminent la composante U et les lignes paires la composante V. La ligne 624 est réservée aux signaux de référence, quant à la ligne 625 elle est entièrement réservée à la synchronisation de trame numérique et aux données d'identification des services. Le codage des signaux luminance et chrominance est relativement simple, il en est tout autre pour l'audio.

L'Audio pour la norme D 2

L'aspect d'une trame numérique est donné à la **figure 3**. Pour l'horloge d'échantillonnage à 20,25 MHz, aux 209 premières lignes correspondent 105 bits de données et de synchronisation. Le débit binaire instantané, pour la norme D 2, est donc de

Figure 3 - Trame numérique.

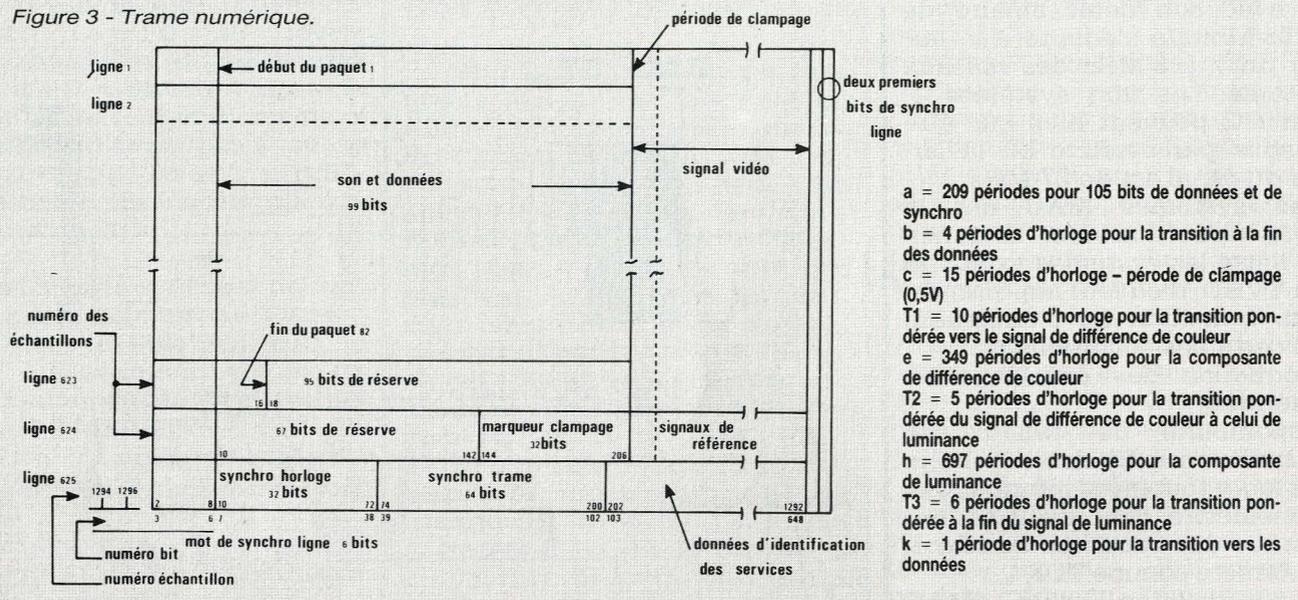

10,125 Mbits/s. Chaque salve de données, présente au début de chaque ligne sauf pour les lignes 624 et 625, comprend donc 105 bits. Les six premiers bits constituent le mot de synchronisation de ligne, les 99 bits restants sont utilisés pour le son et les données. La synchronisation peut être obtenue par deux méthodes indépendantes. Les mots de synchronisation de ligne fournissent à la fois l'information de ligne ou de trame. Les mots de synchronisation de trame fournissent directement la synchronisation de trame et la synchro ligne est alors obtenue par comptage.

Synchronisation ligne

Chaque salve de données contient un mot de synchronisation de ligne de 6 bits parmi deux

mots possibles : W1 ou W2. Les configurations des mots de synchronisation ligne aux limites entre trames numériques sont les suivantes :

W2W1 W2W2 W1W1
W2W1 W2W1 W2W1, etc.
ou W1W2 W1W1 W2W2
W1W2 W1W2, etc.

Synchronisation trame

La salve de données de la ligne 625 contient une séquence de synchronisation de trame qui suit immédiatement les mots de synchronisation de ligne et qui est définie par 96 bits. Cette séquence de 96 bits contient un signal de synchronisation d'horloge de 32 bits suivi du mot de synchronisation trame de 64 bits. La séquence de synchro-

nisation de 96 bits est diffusée alternativement sous forme normale et inversée.

Son et données

Les divers signaux numériques son et données, trains de bits continus sont convertis pour prendre place dans le multiplex temporel, avec les signaux luminance et différence de couleur. Pour cette conversion, on adopte une forme de multiplexage appelée multiplexage par paquets.

Les paquets

Le format d'émission est tel que l'on peut envoyer et recevoir 99 bits sur chacune des lignes 1 à 623. Ceci correspond à un total de 61676 bits. Ces bits ne constituent pas un train continu puisqu'ils sont groupés par 99 au

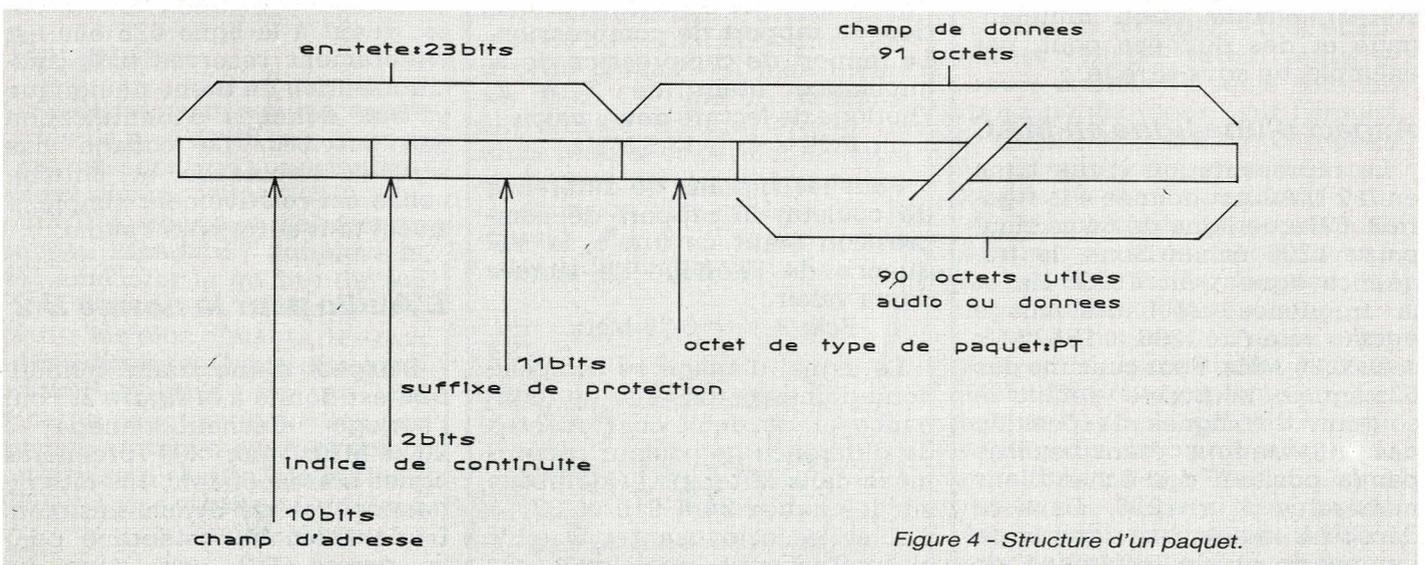


Figure 4 - Structure d'un paquet.

début de chaque ligne. Les paquets regroupent 751 bits, on a donc un nouveau total de 82 paquets de 751 bits soit 61582 bits utiles par trame. Chaque paquet est subdivisé en deux parties, l'en-tête de 23 bits et le champ de données de

751 - 23 = 728 bits soit 91 octets. Ce type de codage permet au maximum d'associer deux voies stéréophoniques de haute qualité au signal vidéo. La structure d'un paquet est représentée à la **figure 4**. Une voie de haute qualité est définie par une bande passante étendue jusqu'à 16 kHz, et une dynamique supérieure à 80 dB. La voie de qualité moyenne ne se distingue de la voie de haute qualité que par la bande passante limitée à 7 kHz.

Entrelacement des bits

L'entrelacement est appliqué à un paquet, donc un bloc de 751 bits afin de réduire les conséquences des erreurs multiples. Les bits de chacun des paquets sont diffusés dans l'ordre suivant :

1,95, 189, 565, 659
2,96, 190, 566, 660

94, 188, 282, 658.

Cet entrelacement n'est appliqué ni à la salve de données spéciale de la ligne 625, ni à la salve de données de la ligne 624.

Brassage des données pour mise en forme du spectre

Après l'entrelacement des bits, la dispersion d'énergie est assurée en brassant les données appliquées au modulateur. Le

brassage ne s'applique ni au mot de synchronisation ligne de 6 bits ni aux salves de données des lignes 624 et 625.

La séquence de brassage est engendrée par un GPA fonctionnant de manière continue à 10,125 MHz. Pendant les périodes où le brassage n'est pas exigé, le train de sortie du GPA est inhibé par un signal de blocage. Un bloc de 61677 bits est brassé par l'addition (modulo 2) de la séquence pseudo-aléatoire aux bits de données. Le GPA est initialisé toutes les 625 lignes de manière à ce que le premier bit de la séquence soit additionné au bit 7 de la ligne 1. Le dernier bit brassé est le bit 105 de la ligne 623.

Ces quelques rappels montrent que les fonctions de codage et décodage en D 2 MAC sont relativement complexes et que cette complexité exclut le traitement par un circuit unique. Par ailleurs, même si dans l'abréviation MAC, A signifie analogique, le décodage n'est possible qu'avec l'aide des techniques numériques.

Les processeurs ITT

Pour le décodage d'un signal MAC, ITT a donc conçu des circuits hautement intégrés que nous appelons processeurs car chacun d'entre eux effectue un véritable traitement du signal. Le résultat est assez remarquable car la fonction décodage D 2 MAC s'effectue à moindre coût.

Les schémas synoptiques des **figure 5 et 6** représentent des décodeurs D 2 MAC stand-alone. En fait, il faut distinguer deux cas : dans le premier, le décodeur est intégré au téléviseur (autour du Kit Digit 2000 par exemple) dans le second cas, le décodeur est une entité à part entière et il s'intercale entre le récepteur TV SAT et le téléviseur, il est alors dit : stand-alone.

Les deux synoptiques des **figure 5 et 6** correspondent donc à des décodeurs stand-alone beaucoup plus susceptibles d'intéresser les lecteurs de Radio-Plans. Ces deux synoptiques ne diffèrent que par l'emploi de convertisseurs A/D et D/A plus performants dans le cas de la **figure 6**. A la **figure 5** la bande passante chrominance est limitée au profit du coût et de la simplification. Pour la mise en pratique nous avons opté pour le synoptique de la figure 5 pour ces mêmes considérations de coût et simplicité : un circuit VCU 2133 à comparer à trois circuits UVC 3130 et un latch 74 S 373. Avant d'atteindre le schéma de principe de ce décodeur, examinons le traitement effectué par chaque circuit.

DMA 2270

Le DMA 2270 est le cœur du système et son schéma synoptique est représenté à la **figure 7**. Ce circuit traite le signal D 2 MAC numérisé fourni par le VCU 2133. Les signaux de luminance et de chrominance sont après traitement reconvertis par le VCU 2133. Les signaux numéri-

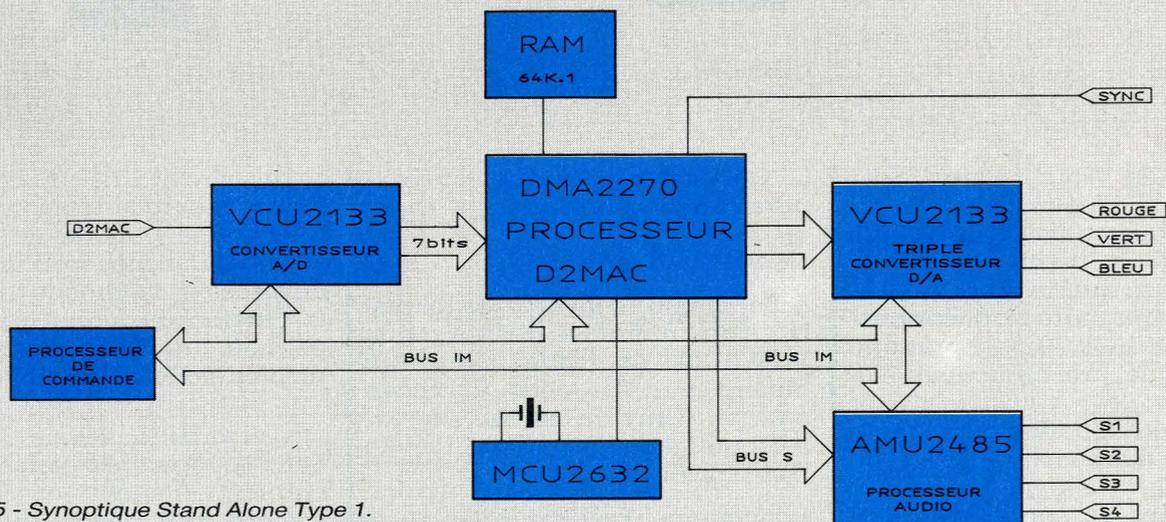


Figure 5 - Synoptique Stand Alone Type 1.


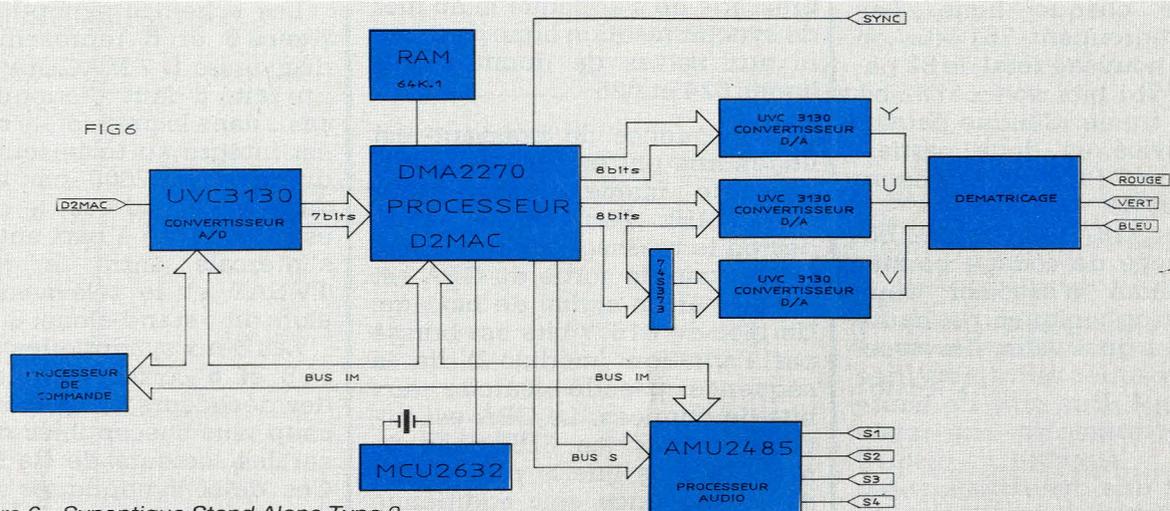


Figure 6 - Synoptique Stand Alone Type 2.

Figure 7 - Synoptique DMA 2270.

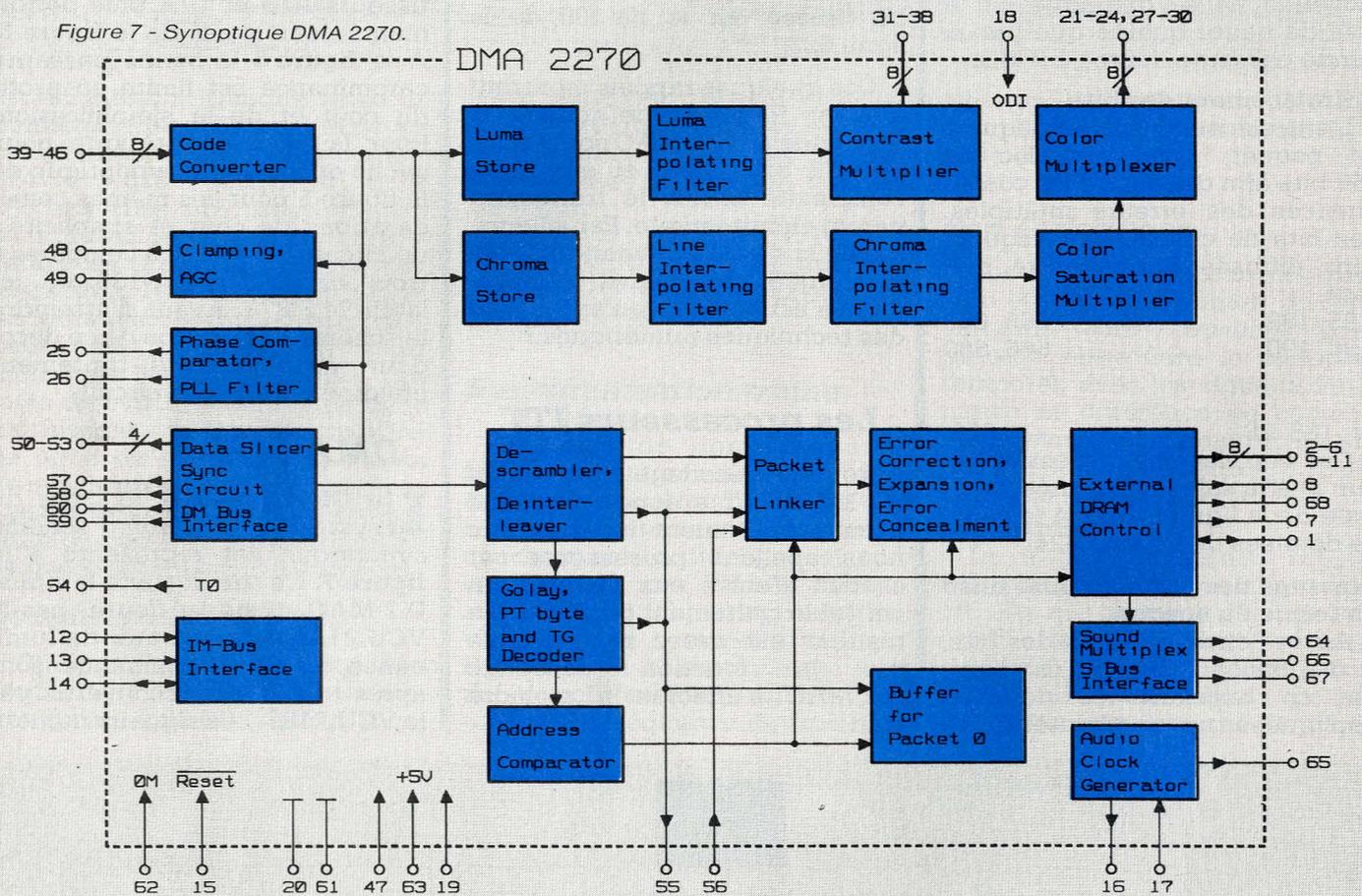

ques audio sont traités par l'AMU 2485, prévu pour le filtrage de quatre voies de qualité moyenne; il permet aussi le mélange des quatre voies.

Pour comprendre le fonctionnement du DMA 2270 il est pratique de distinguer trois fonctions élémentaires :

- générateur d'horloge et récupération des données
- traitement vidéo
- traitement du son et des données

1. Générateur d'horloge et récupération des données.

Convertisseur de code.

Le circuit convertit le signal D 2 MAC numérisé délivré par le VCU 2133 en code Gray, en binaire pur. Le choix du code d'entrée Gray ou binaire pur est sélectionnable dans le DMA 2270.

Réalignement et contrôle automatique de gain.

Le circuit de réalignement vidéo mesure la tension continue pendant la période de réalignement et, au moyen d'impulsions délivrées à la broche 48, amène la tension du signal pendant la période de réalignement à une tension constante égale à 5,5 V.

Les niveaux du blanc et du noir dans la ligne 624 sont mesurés automatiquement et les deux valeurs sont envoyées à l'interface IM bus qui établit la commu-

nication entre le processeur central et les autres circuits.

Comparateur de phase et filtre de boucle du PLL.

La sortie du comparateur de phase est un mot de huit bits, injecté à l'entrée d'un filtre numérique passe-bas, additionné à un mot de huit bits délivré par le processeur pour l'ajustement de la fréquence du quartz. La sortie de contrôle du VCXO est délivrée par les broches 25 et 26 au circuit générateur d'horloge : le MCU 2632. De cette manière l'horloge principale est toujours en phase avec les données codées du binaire. Pour ajuster la fréquence centrale il est possible de rendre inopérant le PLL en positionnant le bit 4 à l'adresse 201. Le VCO est alors libre et sa fréquence centrale peut être ajustée en envoyant un mot de huit bits, adresse 14, sur l'IM Bus.

Le circuit de synchronisation et le séparateur de données.

Le signal D 2 MAC en bande de base est filtré par un filtre passe-bas à 5 MHz avant d'être envoyé vers le séparateur de données. Les trois niveaux de tri sont donnés par le minimum, le maximum et la valeur du clamp qui est mesurée à chaque ligne. La sortie du séparateur est connectée à la broche 59. En phase avec le flux de données à 10,125 Mbits/s, un signal d'horloge, un signal de synchronisation et un signal pour le télétexte sont disponibles aux broches 60, 58 et 57.

On a donc :

- broche 59 : signal codé duobinaire transmis pendant chaque ligne.

Cette sortie n'est utilisée que si l'on insère un processeur pour le télétexte ou un circuit de décryptage : DMA 2275.

- broche 60 : signal horloge pour le transfert des données sortant de la broche 59. Ces deux signaux, broches 59 et 60 sont en outre utiles pour vérifier le bon fonctionnement du système.

L'impulsion de synchronisation verticale provient d'un corrélateur qui compare en permanence le flux de données au mot de synchronisation fixé. Lorsque la corrélation est égale ou supérieure à 61, une impulsion de reset est générée. La synchronisation horizontale est obtenue par comptage. En phase avec les sorties vidéo L0 à L7 et C0 à C7, les signaux de service sont disponibles aux broches 50 à 53.

- broche 50 : sortie pour effacement horizontal et vertical. cette sortie délivre l'impulsion dite sandcastle.

- broche 51 : idem pin 50.

- broche 52 : sortie effacement horizontal.

- broche 53 : sortie synchronisation composite (synchronisation positive).

2. Traitement vidéo.

Le DMA 2270 traite le signal D 2 MAC en bande de base numérisé par le VCU 2133 à la fréquence de 20,25 MHz. Pour la décompression de la luminance

et de la chrominance à chaque ligne, les échantillons sont stockés dans une RAM interne à la fréquence de 20,25 MHz et lus à 13,5 MHz pour la luminance et 6,75 MHz pour la chrominance.

Le stockage de la luminance.

La décompression de la luminance s'accomplit en échantillonnant le signal à 20,25 MHz, en stockant le mot résultant et en lisant la mémoire à 13,5 MHz. Pour ceci une RAM rapide est incluse dans le DMA 2270.

Le filtre d'interpolation de luminance.

Une interpolation est effectuée de manière à éviter l'emploi d'une deuxième horloge à 13,5 MHz et pour simplifier les filtres de reconstruction placés après les convertisseurs D/A (sortie RVB du VCU 2133). Le filtre d'interpolation a une phase linéaire et peut être commuté. La commutation s'effectue par l'intermédiaire du Bus IM (bits 10 et 11 de l'adresse 201). Les différentes courbes de réponse sont données à la figure 8.

Le multiplicateur de contraste.

La sortie du filtre d'interpolation de luminance est envoyée vers le multiplicateur de contraste. Le contraste est piloté par le processeur via l'IM Bus (bits 10 à 15 de l'adresse 200 et pourra dépendre de l'utilisateur). Le signal de luminance sortant du multiplicateur de contraste est un mot de huit bits qui est finalement renvoyé au VCU 2133. Dans

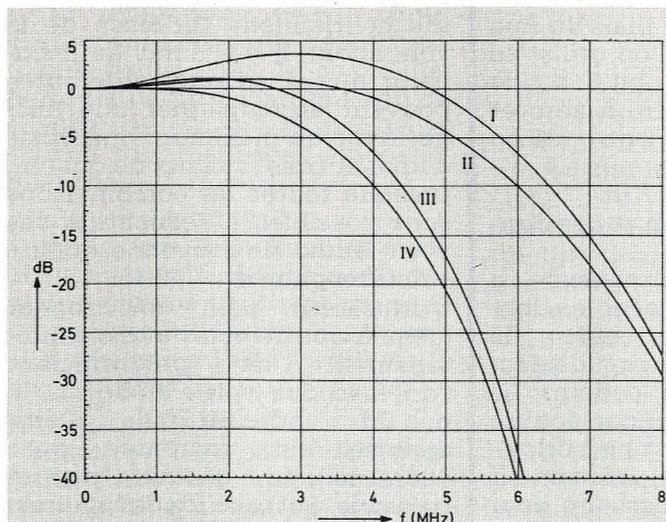


Figure 8 - Courbe de réponse des filtres luminance.

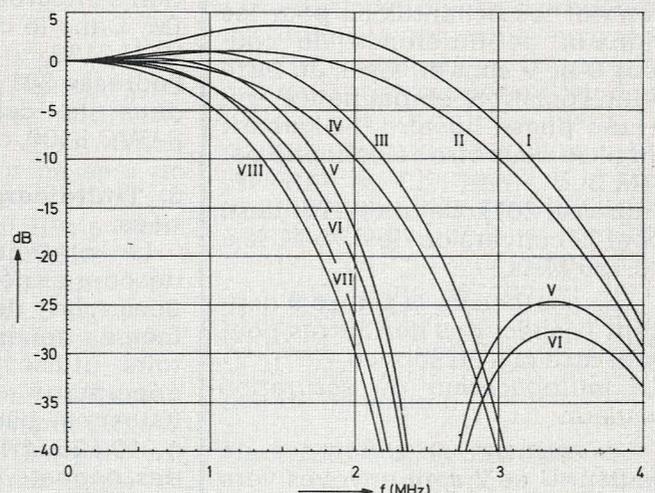


Figure 9 - Courbe de réponse des filtres chrominance.

le VCU, ce signal est converti en analogique et envoyé ensuite au circuit de dématricage. La plage du multiplicateur de contraste s'étend de 0 à 2 et comprend 64 pas. A la sortie du multiplicateur délivre la valeur maximale : 255.

Le stockage de la chrominance.

La mémoire de stockage des informations de chrominance contient les informations de chrominance de trois lignes consécutives. Pour la décompression la fréquence d'échantillonnage vaut 20,25 MHz et la fréquence de lecture 6,75 MHz.

Le filtre d'interpolation ligne.

Les signaux de différence de couleur sont transmis une ligne sur deux. Pour le dématricage on doit disposer à chaque ligne des deux signaux de différence de couleur et de la luminance. Pour une ligne quelconque il faut donc reconstituer un des signaux différence de couleur. La reconstitution est assurée par le filtre d'interpolation qui agit de la manière suivante :

Pour les lignes paires :

$$U = U_n, V = \frac{V_{n-1} + V_{n+1}}{2}$$

Pour les lignes impaires :

$$U = \frac{U_{n-1} + U_{n+1}}{2}$$

$$V = V_n$$

Le filtre d'interpolation de chrominance.

Après le filtre d'interpolation ligne, les mots de huit bits représentant les échantillons pour les signaux de différence de couleur U et V sont envoyés au filtre d'interpolation chrominance qui a une phase linéaire. Le gabarit du filtre peut être sélectionné par l'IM Bus (bits 13 à 15 de l'adresse 201). Ce filtre est utilisé pour la conversion de 6,75 MHz à 10,125 MHz.

Les courbes de la **figure 9** donnent l'aspect des huit filtres pouvant être mis en service.

Le multiplicateur de saturation couleur.

Les signaux de différence de couleur U et V sont envoyés vers le multiplicateur de saturation dont les coefficients sont envoyés

par le processeur de contrôle via le BUS IM.

Les coefficients multiplicateur sont des mots de 6 bits et peuvent être indépendants.

Dans le convertisseur D-A : VCU 2133, le circuit de dématricage PAL nécessite un coefficient de 0,71.

Ce qui signifie que si x est le coefficient multiplicateur B-Y et y le coefficient multiplicateur de R-Y, nous avons la relation :

$$x = 0,71 y$$

Si une commande saturation est accessible à l'utilisateur, x et y doivent être calculés par le processeur avant d'être envoyés au DMA 2270. Si cette commande n'existe pas, x et y seront figés selon la relation précédente. Nous aurons par exemple 40 pour la saturation V et 28 pour la saturation U.

Le multiplexeur des signaux de différence de couleur.

Les signaux de différence de couleur codés sur 4 bits sont multiplexés avant d'être transmis au VCU 2133, les signaux U et V sont convertis en analogique. A ce stade, on dispose de Y, U et V et il est aisé d'effectuer le dématricage qui fournit les signaux R, V, B qui traversent les étages de sortie du VCU 2133 avant d'attaquer les entrées R, V, B du téléviseur ou du moniteur.

Le multiplexeur des signaux de différence de couleur peut piloter un bus 1/2 octet à 5,0625 MHz pour chaque signal différence couleur ou un bus 8 bits à la vitesse de 10,125 MHz.

Cette fonction est contrôlée par le bit 6 de l'adresse 201. La sélection s'effectue par le biais du Bus IM. Dans le cas où l'on utilise le VCU 2133, le bit 6 de l'adresse 201 doit être à zéro et dans le cas où l'on utilise 3 UVC 3130, ce bit est mis à 1.

3. Traitement du son et des données.

Le prétraitement consiste à décoder et désentrelacer les données. Le décodage utilise le même générateur pseudoaléatoire utilisé par le codeur. Le générateur pseudoaléatoire (GPA) est piloté par une horloge à 10,125 MHz. L'entrelacement des paquets est nécessaire pour atténuer les erreurs de transmission.

Décodeur Golay et octet PT.

Le format des données change et passe du burst de 99 bits à des paquets. L'en-tête de chaque paquet contient les adresses pour les différents sons et les données. L'octet PT (type de paquet) de chaque paquet permet la distinction entre le son et les données. Après la correction d'erreurs et la détection de l'octet PT, cette information est utilisée pour la configuration automatique du DMA 2270.

En outre le décodeur Golay est utilisé pour la mesure des erreurs de transmission. Une information relative aux erreurs accumulées pendant une trame est stockée dans le registre 206. Ce registre peut être lu par l'intermédiaire du Bus IM. Cette caractéristique permet éventuellement le contrôle du silencieux par le processeur central.

Le comparateur d'adresses.

Le circuit D 2 MAC DMA 2270 est capable de traiter différentes voies audio automatiquement en décodant le champ d'adresse de l'en-tête de chaque paquet. Les deux bits de continuité C 11 et C 10 sont utilisés pour lier les paquets successifs relatifs au même service dans le cas du codage audio à 120 octets. Les trois bits les plus significatifs de l'adresse du paquet sont utilisés pour la distinction entre les différents sous-groupes de paquets. Les quatre bits suivants correspondent à la caractéristique de codage des paquets. Finalement les trois bits les moins significatifs contiennent l'adresse de la voie audio. Il y a donc, au maximum, huit voies audio différentes pouvant accompagner une image. Avec au maximum huit voies audio, et trois niveaux de qualité, presque toutes les combinaisons sont possibles à l'exception des voies audio de moyenne qualité en stéréophonie.

L'utilisateur peut sélectionner jusqu'à quatre voies audio simultanément en programmant l'adresse des voies audio via le bus IM (adresse 203). Cette adresse est comparée avec l'adresse de chaque paquet transmis. Lorsque les deux adresses sont égales le paquet est sélectionné et décodé.

Les quatre voies audio sont décrites par cinq bits dans deux registres (adresses 206 et 208). Un bit indique l'existence du canal concerné, les quatre bits supplémentaires correspondent au mode de codage du son, de la même manière que les bits d'adresses des paquets. Ces bits sont réactualisés à chaque nouvelle trame. Noter que ces deux registres, contenant des informations transmises par l'opérateur, peuvent être lus mais non programmés par le processeur central.

Le décodeur son.

La sélection de décodage audio convertit tous les types de paquets son sélectionnés dans une séquence d'échantillons de 14 bits. Les voies de moyenne qualité sont échantillonnées à 32 kHz, la même fréquence que le son de haute qualité et pour les voies de moyenne qualité les échantillons sont envoyés deux fois. L'interpolation est effectuée dans le circuit de traitement audio AMU 2485. La détection d'erreur utilise un code de Hamming dépendant du mode de codage transmis dans l'en-tête de chaque paquet. Le décodeur de Hamming est capable de corriger une erreur par échantillon et de détecter deux erreurs.

Les échantillons dont on ne peut corriger les erreurs sont dits érronés. Ils sont éliminés et remplacés pour un échantillon provenant de l'interpolation de deux échantillons successifs. Le stockage nécessaire à l'accumulation des échantillons audio est dû à une mémoire externe : une RAM dynamique 64 K 1. Pour assurer la continuité des échantillons audio dans le cas d'une perte de paquet, l'information de silence est utilisée et des blocs silence sont disposés en conséquence.

Multiplexage audio.

Après une extension de 14 à 16 bits, les échantillons audio des quatre canaux sont stockés dans un registre à décalage de 64 bits et transférés à l'AMU 2485 via le bus S (3 bits).

Horloge audio ΦA

L'horloge audio ΦA pour l'AMU 2485 est fournie par le DMA 2270 qui génère une fréquence de 18,432 MHz. Le quartz est connecté entre les broches 16

et 17 du DMA 2270, et le signal est délivré à la broche 65. Cette fréquence est un multiple entier de la fréquence d'échantillonnage audio : 32 kHz.

La sortie d'horloge ΦA peut être commutée sur l'horloge principale ΦM si un autre standard que le D 2 MAC est utilisé. Le basculement est dû au bit 11 de l'adresse 204. En D 2 MAC ce bit est à 1.

La fréquence horloge ΦS pour le bus série S est obtenue par une division par 8 de la fréquence A : $18,432/8 = 2,304$ MHz.

Buffer du paquet 0.

Le paquet d'adresse 0 est réservé pour le service et les données d'identification du réseau. Un buffer de 90 octets est implanté dans le circuit DMA 2270. Le contrôle du buffer s'effectue par l'intermédiaire du Bus IM (bits 8 et 9 de l'adresse 204). Le buffer du paquet 0 peut être lu séquentiellement par l'IM bus. La lecture complète prend environ 10 ms si la fréquence d'horloge de l'IM-bus vaut 125 kHz. Le contenu du buffer peut être remis à zéro par l'IM Bus de façon à être prêt pour recevoir le prochain paquet 0. Le buffer est remis à zéro lorsque le bit 9 à l'adresse 204 est à 0.

Le traitement des données spéciales contenues dans la ligne 625 n'est pas prévu dans le circuit DMA 2270 mais ce traitement peut être effectué dans un processeur additionnel. A cet effet le burst des données transmis sur chaque ligne fournie par le DMA 2270 sur un bus 3 bits : DM Bus.

Bus S.

Le Bus S a été conçu pour envoyer les données audio du processeur d'extraction DMA 2270 vers le processeur de traitement AMU 2485. Ce bus est unidirectionnel et il n'y a donc pas de problème de priorité.

Le bus S comporte trois lignes :

- la ligne d'horloge : S Clock
- la ligne d'identification : S Ident
- la ligne de données : S Data.

Le DMA 2270 génère S Clock et S Ident qui contrôlent l'échange des données entre les processeurs, ce qui fait du DMA 2270 le circuit maître et du

ou des AMU pouvant être connectés, des circuits esclaves. Les informations relatives au son sont transmises en trames de 64 bits, chacune divisée en quatre transmissions successives de 16 bits. Chacun de ces quatre mots de 16 bits se rapporte à une voie audio. Le bit de plus faible poids est transmis en premier. L'horloge S est utilisée pour écrire les données dans le registre d'entrée du circuit récepteur (AMU 2485 par exemple).

Le signal S Ident délimite la fin d'une trame de 64 bits et est utilisé pour mémoriser les données dans le registre d'entrée. La fréquence des impulsions de mémorisation transmises par S Ident est la fréquence d'échantillonnage du D 2 MAC. Il est possible de transmettre sur un seul bus les données relatives à quatre voies audio. L'interface de sortie du circuit DMA 2270 est constitué d'un registre de sortie 64 bits. L'horloge S Clock stocke les données dans le registre et l'impulsion S Ident indique que les données sont transférées du registre vers le ou les circuits esclaves.

L'AMU 2485

Le circuit de traitement audio **figure 10** est un processeur temps réel en technologie NMOS. Il est prévu pour effectuer le traitement des données numériques envoyées (entre autres) par le DMA 2270 : processeur D 2 MAC.

L'AMU 2485 contient deux parties distinctes : la circuiterie d'entrées/sorties et le traitement. Les interfaces d'entrée préparent les données qui sont envoyées vers le traitement et les interfaces de sortie récupèrent les données résultant du traitement. Le programme de traitement est résident dans le circuit et le programme peut être contrôlé via le bus IM. Via ce bus il est possible de modifier certains paramètres. Le programme se charge de la désaccentuation, du suréchantillonnage, du mélange ou matriçage des voies et de la commande de volume.

Application de l'AMU 2485

L'AMU 2485 peut recevoir des données numériques sous deux

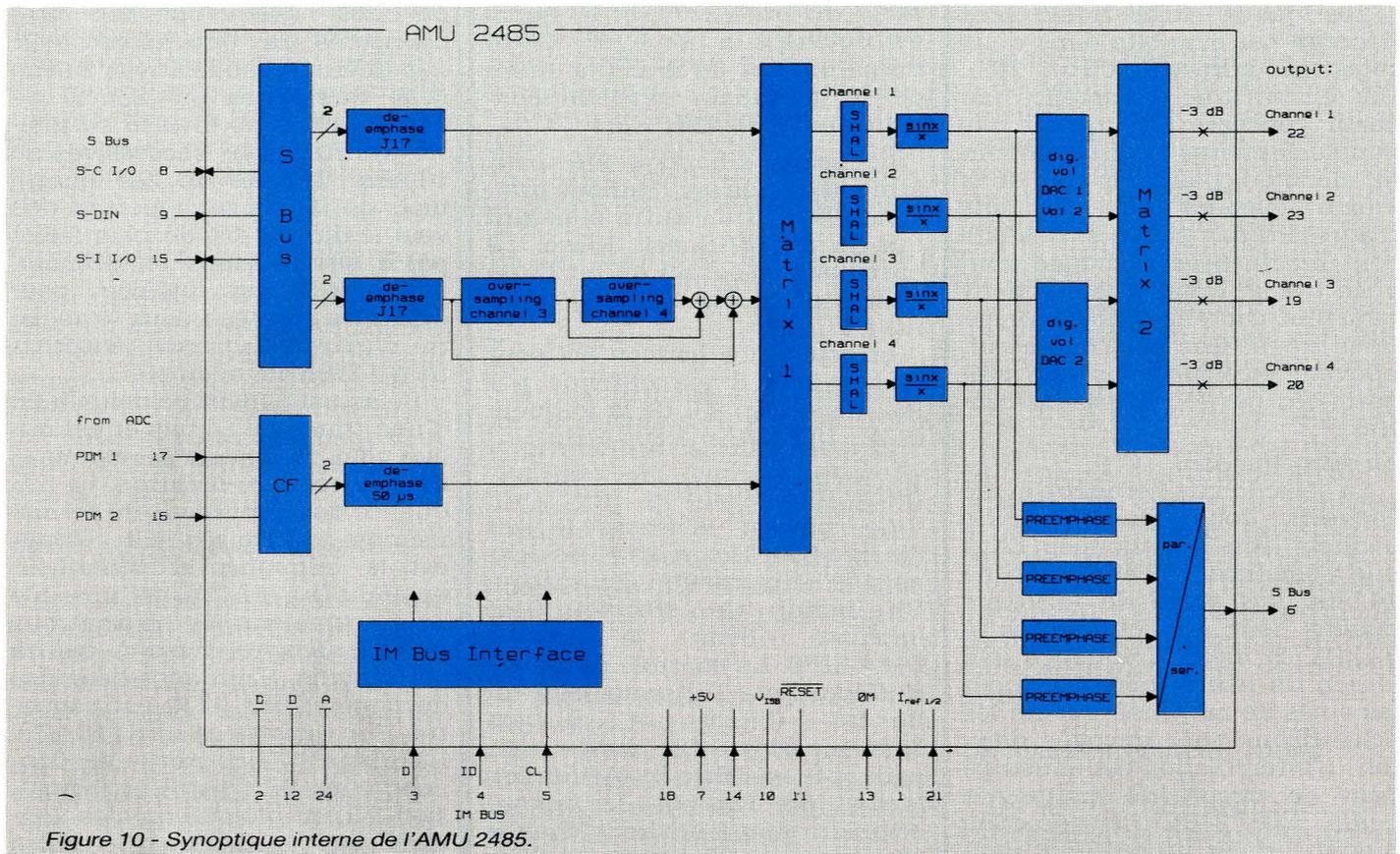


Figure 10 - Synoptique interne de l'AMU 2485.

formats différents : les informations audio sont reçues soit sur une des entrées PDM soit par l'interface du bus S. Dans le cas du D2 MAC les informations issues du DMA 2270 sont transmises à l'AMU 2485 via le bus S. Nous ne nous intéresserons qu'à ce deuxième format : bus S.

Bus S

Dans un précédent paragraphe nous avons déjà décrit le bus S et examiné le format de la transaction du DMA 2270 vers l'AMU 2485 : trame de 64 bits. Au moyen du coefficient K 33, le processeur audio AMU 2485 est commuté soit sur le mode esclave du bus S soit sur le mode maître du bus S. Dans l'application D2 MAC, le bit 4 de K 33 est à zéro indiquant que l'AMU est esclave du bus S. Dans cette application le DMA 2270 fournit les trois signaux du bus S. K 33 est bien évidemment programmé par l'intermédiaire du bus IM.

Interface avec le bus IM.

Nous avons vu que plusieurs AMU pouvaient être utilisés en parallèle. Supposons que'il y ait deux AMU 2485 dans notre application et que l'on veuille augmen-

ter le volume DAC 1 du second circuit. Nous devons dans un premier temps adresser le premier AMU 2485 (adresse 102 et code de l'AMU) puis dans un deuxième temps envoyer la valeur choisie dans le registre 64 (volume DAC 1).

Les opérations d'adressage des divers AMU peuvent être exécutées aussi souvent que nécessaire. Chaque type d'AMU contient son propre code (adresse 102). Si l'on envoie la valeur 15 à l'adresse 102, toutes les instructions suivantes seront prises en compte.

Convertisseur numérique/analogique et volume.

La conversion est assurée par quatre circuits spéciaux. Les voies 1 et 2 dépendent du DAC 1 et les voies 3 et 4 du DAC 2. L'amplitude du signal de sortie dépend du courant de référence injecté à la broche 21 pour le DAC 1 et broche 1 pour le DAC 2. Les quatre sorties (deux par voie) sont disponibles, dans l'ordre 1, 2, 3, 4 aux broches 22, 23, 19 et 20. Sur chaque sortie on placera un réseau RC 4, 7 k Ω et 1 nF de manière à éliminer les résidus d'horloge. Si une désaccentuation à 50 μ s est nécessaire, la

valeur du condensateur sera porté à 10 nF.

Le DAC 1 diffère du DAC 2 par l'adjonction d'une commande de volume supplémentaire. Cette deuxième commande permet l'ajustement de volume par pas de 1 dB et comporte 29 pas.

Programme interne et paramétrage de l'AMU 2485.

Le programme de traitement est stocké dans l'AMU 2485 et ne peut être modifié. Les coefficients et les paramètres de contrôle utilisés par le traitement sont soit fixes soit dépendants de l'utilisateur. L'AMU contient 28 coefficients (mots de huit bits) fixes qui ne peuvent être changés (coefficients en ROM). Le logiciel masqué requiert 32 coefficients (mots de huit bits) qui seront chargés par le processeur central.

Tous les coefficients devant être programmés seront regroupés dans un tableau spécial, mais quelques coefficients méritent une attention particulière si l'on désire comprendre le fonctionnement du système.

Horloge ΦM .

Le signal d'horloge, injecté à l'entrée ΦM de l'AMU 2485 (broche 13) dépend du standard du signal traité : PAL, SECAM ou D 2 MAC.

En PAL la fréquence d'horloge est égale à quatre fois la fréquence de la sous-porteuse chrominance, cette fréquence est ensuite divisée par 128 puis par quatre dans l'AMU 2485 pour donner finalement la fréquence d'échantillonnage : 34,63 kHz. Dans ce cas, les signaux d'entrée sont appliqués aux deux entrées PDM broches 16 et 17 du circuit.

En D 2 MAC, les données sont envoyées sur le bus S. Dans ce cas la fréquence d'horloge du bus vaut : $U = 9$ (S-Clock).

$576 \times 32 \text{ kHz} = 18,432 \text{ MHz}$. Pour sélectionner le mode D 2 MAC, le bit 6 du coefficient K 33 sera mis à 1.

Certains coefficients n'agissent que lorsque les signaux d'entrée sont appliqués aux entrées PDM, nous ne nous étendrons pas sur ces fonctionnalités.

Désaccentuation 50 μ s pour les entrées PDM.

Dans le cas du traitement de signaux préaccentués à 50 μ s, il est inutile de prévoir un réseau de désaccentuation en sortie puisque le traitement numérique est capable de créer cette désaccentuation. La mise en ou hors service s'effectue grâce au coefficient K 26 : KRDEEM.

- en service K 26 = 73
- hors service K 26 = 0.

Désaccentuation J 17 numérique.

Dans le cas du D 2 MAC où le transfert de signaux audio numé-

riques s'effectue sur le bus S, ces signaux sont préaccentués conformément à la norme J 17. La courbe représentative du filtre de désaccentuation est représentée à la **figure 11**.

La mise hors service des filtres de désaccentuation ne doit être employée que pour d'éventuels tests et la procédure est la suivante :

- J 17 en service
- KRJ 17 K (28) = 116
- KNJ 17 K (29) = 11
- J 17 hors service
- KRJ 17 K (20) = 18
- KNJ 17 K (29) = 118

Filtres de suréchantillonnage.

Deux filtres de suréchantillonnage pour les canaux 3 et 4, au sens du bus S, permettent le mélange des voies audio de moyenne qualité avec des voies audio de haute qualité. Ces filtres sont des filtres de Caer du troisième ordre avec une atténuation hors bande d'au moins 40 dB, et leur réponse en fréquence est donnée à la **figure 12**.

Le coefficient KOVERS K (30) peut prendre trois valeurs différentes :

- filtres en service K (30) = 129
 - filtres hors service K (30) = 127
 - filtres en service K(30) = 0
- sur la voie 3

Mélange des voies audio.

A l'intérieur du circuit AMU 2485 on rencontre une matrice de commutation à 6 entrées et 4 sorties.

Les six entrées correspondent aux quatre entrées du bus S et aux deux entrées PDM. Les quatre sorties sont les quatre sorties

audio du circuit. Pour cette matrice tous les mélanges sont autorisés, la seule restriction porte sur la valeur maximale du coefficient : 32.

Compensation $\sin x/x$

Pour compenser l'atténuation de 4 dB à la moitié de la fréquence d'échantillonnage, atténuation due au convertisseur D/A, les signaux sont préaccentués selon une loi $\sin x/x$. L'aspect de la courbe de préaccentuation est donné à la **figure 13**. Cette fonction est toujours en service et ne peut être shuntée.

Contrôle de volume.

Les coefficients K (0), K (1) et K (34) agissent sur les convertisseurs D/A comme des commandes de volume.

Pour les canaux 1 et 2 connectés au convertisseur DAC 1, la commande de volume est due au coefficient KVOL 12 : K (0).

Ce coefficient K (0) sera compris entre 0 et 127, le niveau de sortie nul pour K (0) = 0 et maximal pour K (0) = 127.

Comme nous l'avons vu précédemment, un deuxième contrôle de volume permet d'atténuer le signal par pas de 1 dB sur une plage de 29 dB. K (34) responsable de cette atténuation sera compris entre 0 et 29.

Pour les canaux 3 et 4 dépendant du deuxième convertisseur DAC 2, le contrôle du volume est dû au coefficient KVOL 34 : K (1) et les valeurs et effets sont les mêmes que pour KVOL 12.

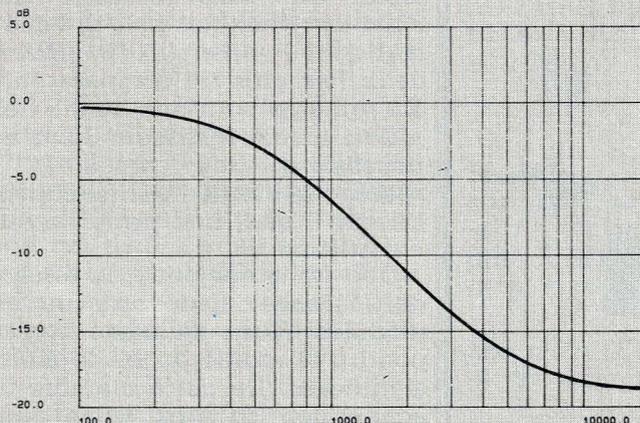


Figure 11 - Courbe de désaccentuation J 17

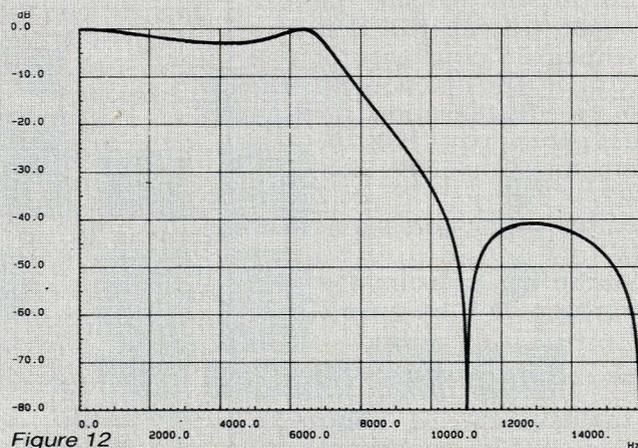


Figure 12 - Courbe de réponse des filtres de surechantillonnage.

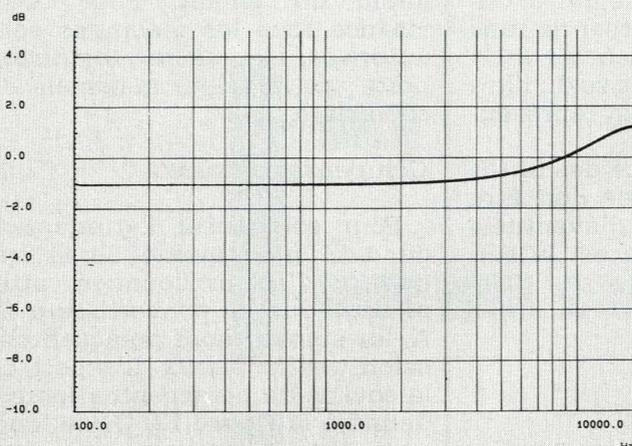


Figure 13 - Courbe de préaccentuation $\sin x/x$.

KOUT (k31) = 127 (0.992 187 5) selects:

Matrix 2 Input	to	Matrix 2 Output
Channel 1		Channel 1
Channel 2		Channel 2
Channel 3		Channel 3
Channel 4		Channel 4

Figure 14 - Tableau de commutation matrice 2.

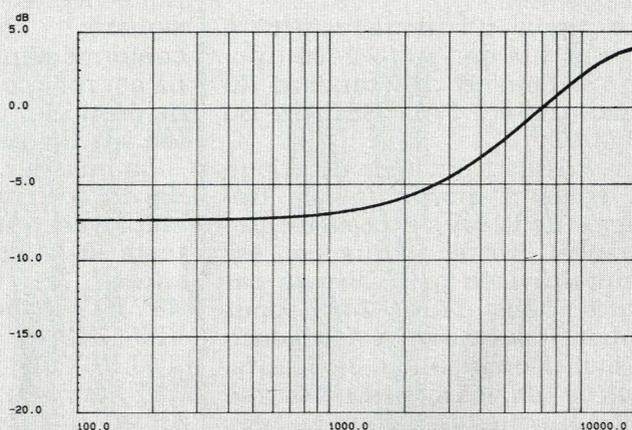


Figure 15 - Courbe de précompensation 50 μ s.

KOUT (k31) = 128 (-1.0) selects:

Matrix 2 Input	to	Matrix 2 Output
Channel 1		Channel 3
Channel 2		Channel 4
Channel 3		Channel 1
Channel 4		Channel 2

Seconde matrice de commutation.

La deuxième matrice, contrairement à la première matrice, ne permet pas le mélange des voies audio mais simplement la commutation des voies. Cette commutation dépend du coefficient K (31) qui ne devra prendre que l'une ou l'autre des deux valeurs suivantes : 127 ou 128.

Le tableau de la **figure 14** montre que K (31) permet très simplement la sélection de l'une ou de l'autre voie stéréo.

Préaccentuation 50 μ s.

Dans le cas du D 2 MAC, la désaccentuation de 50 μ s placée en sortie du circuit intégré AMU 2485 (réseau RC) doit être précompensée pour assurer une compatibilité de fonctionnement. Cette précompensation numérique est pilotée par KPRE : K (27), précompensation en service

K (27) = 173

précompensation hors service

K (27) = 0

La courbe de précompensation est représentée à la **figure 15**.

Tableau récapitulatif

Le tableau de la **figure 16** regroupe tous les coefficients qui doivent être envoyés via le

bus IM au circuit de traitement audio AMU 2485. Ces coefficients sont soit fixes pour le cas du D 2 MAC soit accessibles par l'utilisateur.

Noter qu'avant toute programmation de l'AMU, la valeur 15 doit être inscrite dans le registre 102.

Le VCU 2133.

Le schéma synoptique interne de ce circuit est représenté à la **figure 17**. Le VCU 2133 est destiné à la conversion analogique/numérique 7 bits d'un signal de base. Après traitement externe ce même circuit convertit les signaux numériques Y, U, V en signaux analogiques R, V, B. Dans le concept Digit 2000 ITT, le signal à traiter peut être du type PAL, SECAM, NTSC ou D 2 MAC.

Convertisseur A/D.

Le signal vidéo à numériser provient d'une des deux entrées (broche 35 ou broche 37). A la broche 35 le signal doit avoir une amplitude crête de 1 V et à la broche 37, 2 V.

Noter que le VCU 2133 n'est pas adressé directement mais via le DMA 2270.

La sélection de l'amplificateur vidéo mis en service s'effectue

par le biais du bus IM : bit 13 adresse 16. Si ce bit est à zéro le signal injecté à la broche 35 est analysé, dans le cas contraire c'est le signal injecté à la broche 37. Le gain des deux amplificateurs vidéo peut être doublé pendant la période d'effacement ligne définie par le signal injecté à la broche 36 de manière à obtenir une meilleure résolution de la salve d'identification couleur en PAL ou SECAM.

En D 2 MAC cette caractéristique ne doit surtout pas être employée. Le bit 1 de l'adresse 27 inhibe l'augmentation du gain. En D 2 MAC, ce bit est donc à 1.

Le convertisseur A/D est du type flash, il comprend donc 2⁷ comparateurs. Technologiquement un convertisseur flash 8 bits est deux fois plus difficile à fabriquer puisqu'il comprend deux fois plus de comparateurs. En principe pour une bonne définition, un convertisseur 8 bits est nécessaire. Pour améliorer la résolution donnée par un convertisseur 7 bits, une petite astuce est utilisée.

Une ligne sur deux, la tension de référence du convertisseur est modifiée d'une quantité correspond à la moitié du bit le moins significatif. De cette manière un échantillon compris entre deux valeurs d'une échelle à sept bits se traduit une ligne sur deux en

Nom du paramètre	Désignation	Plage de réglage	Valeur typique	Valeur active	Valeur impérative pour la carte D 2 MAC
KVOL12	Digital volume DAC1	[0,255]	x	100	
KVOL34	Digital volume DAC2	[0,255]	x	100	
KS1L1	Channel 1 source switch	[0,]	x	32	
KS2L1	Channel 1 source switch	[0,]	x	0	
KS3L1	Channel 1 source switch	[0,]	x	0	
KS4L1	Channel 1 source switch	[0,]	x	0	
KP1L1	Channel 1 source switch	[0,]	x	0	
KP2L1	Channel 1 source switch	[0,]	x	0	
KS1R1	Channel 2 source switch	[0,]	x	0	
KS2R1	Channel 2 source switch	[0,]	x	32	
KS3R1	Channel 2 source switch	[0,]	x	0	
KS4R1	Channel 2 source switch	[0,]	x	0	
KP1R1	Channel 2 source switch	[0,]	x	0	
KP2R1	Channel 2 source switch	[0,]	x	0	
KS1L2	Channel 3 source switch	[0,]	x	0	
KS2L2	Channel 3 source switch	[0,]	x	0	
KS3L2	Channel 3 source switch	[0,]	x	32	
KS4L2	Channel 3 source switch	[0,]	x	0	
KP1L2	Channel 3 source switch	[0,]	x	0	
KP2L2	Channel 3 source switch	[0,]	x	0	
KS1R2	Channel 4 source switch	[0,]	x	0	
KS2R2	Channel 4 source switch	[0,]	x	0	
KS3R2	Channel 4 source switch	[0,]	x	0	
KS4R2	Channel 4 source switch	[0,]	x	32	
KP1R2	Channel 4 source switch	[0,]	x	0	
KP2R2	Channel 4 source switch	[0,]	x	0	
KRDEEM	Deemphasis for PDM input	0 ou 73	x	0	sans importance
KPRE	Preamphasis for S-Bus output	0 ou 173	x	0	
KRJ17	Deemphasis for S-Bus input	116 ou 0	x	0	
KNJ17	Preamphasis for S-Bus input	11 ou 118	x	118	
KOVERS	Oversampling switch	129 ou 127 ou 0	x	129	
KOUT	Output changing switch	127 ou 128	x	128	
ADCCOEF	ADC coefficient		x	64	
CONTRWORD	Control word for standard selection	[0	x	64	64
ANALOGVOLUME	Analog volume control	[0,29	x	16	
SELECREG	Processor selection		x	15	15

Figure 16 - Coefficients pour l'AMU 2485.

deux valeurs numériques n et n+1. Ceci se traduisant sur l'écran par deux niveaux de gris différents. Les deux valeurs de gris sont moyennés par l'œil et produisent l'impression d'une échelle de gris due à un convertisseur 8 bits.

En synchronisme avec la tension de référence du convertisseur A/D, on ajoute un demi-bit à la ligne concernée. Dans le cas du D 2 MAC ce principe d'amélioration ne doit pas être mis en service. La mise hors service s'effectue en programmant le bit 0 à l'adresse 17 et le bit 0 de l'adresse 27 à 1.

La résolution du convertisseur est de 1/2 de LSB sur 8 bits. Les sept bits de sortie sont disponibles en parallèle et le codage est du type Gray, ce qui signifie que pour la programmation du DMA 2270 le bit 7 de l'adresse 201 devra être à zéro, indiquant que la numérisation est conforme à la loi de codage Gray.

La fréquence d'échantillonnage est délivrée par le générateur d'horloge MCU 2632. Cette horloge fixe la cadence de transfert du mot de sept bits du VCU 2133 vers le DMA 2270.

Inverseur de bruit.

Si le niveau du signal vidéo atteint ou dépasse rapidement le

maximum autorisé, on peut considérer qu'il s'agit d'un parasite que l'inverseur de bruit remplace par un niveau de gris moyen. L'inverseur de bruit est mis en ou hors service par le bit 14 de l'adresse 16 (1 en service et 0 hors service).

Convertisseur numérique/analogique pour la luminance.

Après traitement, les signaux numériques luminance et différence de couleur retournent au convertisseur VCU 2133. La luminance, mot de huit bits, est appliquée aux entrées L0 à L7 (broches 17 à 10). Le convertisseur numérique/analogique est classi-

que : emploi d'un réseau R-2R. Les divers interrupteurs du réseau sont actionnés au rythme de l'horloge appliquée à la broche 22. En D 2 MAC cette fréquence vaut 20,25 MHz.

Convertisseurs numériques pour les signaux différence de couleur.

La bande des signaux différence de couleur étant plus étroite que la bande du signal de luminance, il est possible de transférer les signaux R-Y et B-Y non en parallèle mais en série, du processeur D 2 MAC vers les convertisseurs.

Deux convertisseurs huit bits traitent les signaux différence de

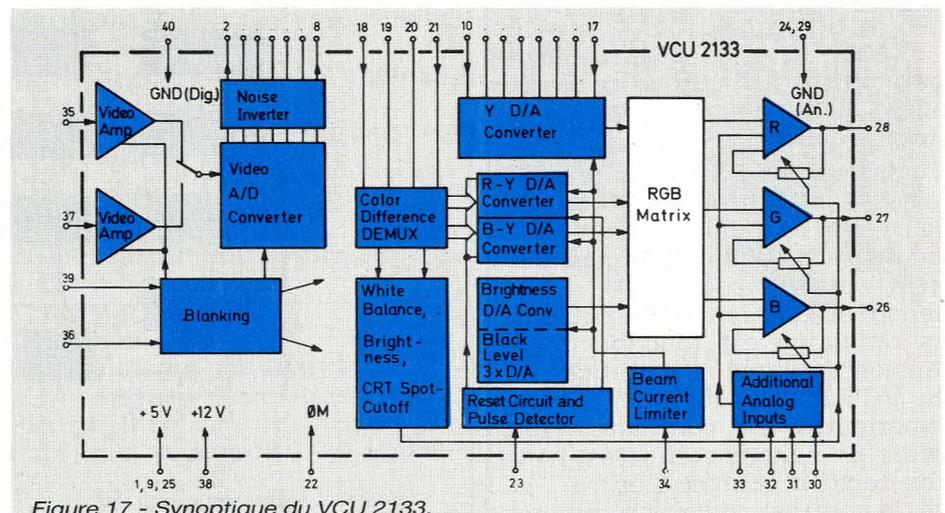


Figure 17 - Synoptique du VCU 2133.

couleur transmis sur un 4 bus-bits : C0, C1, C2, C3 broches 21, 18, 19, 20 du VCU 2133. Pour un signal différence de couleur, les quatre bits les plus significatifs sont d'abord transmis, viennent ensuite les 4 bits les moins significatifs. Le deuxième signal différence de couleur est ensuite transmis suivant le même procédé. Pour que ce mode de transfert puisse être validé, le bit 6 (adresse 201) doit être mis à 0.

Matrice R, V, B et amplificateurs de sortie.

Les signaux luminance et différence de couleur sont dématricés pour donner les signaux R, V, B. En outre la matrice reçoit une tension de décalage provenant d'un mot de huit bits. Cette tension de décalage agit sur la lumière de l'image. La plage d'ajustement de la lumière vaut la moitié de l'excursion acceptable en sortie du VCU 2133 : 6 V. L'ajustement de la lumière est dû à la valeur d'un octet (bit 0 à 7) à l'adresse 16.

Les trois amplificateurs de sortie R, V, B sont des convertisseurs d'impédance. L'excursion maximale de 6 V se répartit de la manière suivante : 3 V pour la tension de décalage (lumière) et 3 V pour signal utile. Le courant de sortie maximal vaut 4 mA, ce qui signifie que l'interface de sortie devra comporter outre des filtres passe-bas, un buffer vidéo capable de débiter sur une charge de 75 Ohms si l'on souhaite attaquer les entrées R, V, B d'une prise PERITEL.

Limitation du courant de faisceau.

Cette fonction n'est utilisée que lorsque les étages de sortie du VCU pilotent directement le tube cathodique.

La limitation du courant de faisceau s'effectue en modifiant contraste et lumière par action sur la tension de référence des trois convertisseurs D/A : luminance et différence de couleur. La réduction est fonction de la tension appliquée à la broche 34 du VCU 2133. Pour une tension supérieure à 4 V, contraste et lumière ne sont pas affectés, pour une tension comprise entre 3 et 4 V le contraste décroît régulière-

ment. Pour une tension égale à 3 V le contraste est ramené au niveau programme par le biais du bus IM adresse 16 (bits 8 et 9). Lorsque, à la broche 34, la tension atteint 2 V, la lumière passe à zéro et pour des tensions inférieures les sorties sont maintenues à l'infrarouge.

Dans l'application décodeur D 2 MAC stand alone, la broche 34 est à un potentiel supérieur à 4 V et la réduction du courant n'a aucun effet puisque cette entrée de retour de mesure de courant est à un niveau continu fixe.

MCU 2632.

Le circuit MCU 2632, dont le synoptique interne est donné à la **figure 18**, est un oscillateur à quartz qui prendra place dans un PLL ; c'est donc plus précisément le VCXO du synthétiseur.

Le MCU 2632 fournit l'horloge principale à divers circuits de l'ensemble Digit 2000. En sortie la forme d'onde est trapézoïdale de manière à limiter les harmoniques.

En PAL et SECAM, les fréquences horloge sont de 4 et 8 fois la valeur de la sous-porteuse de chrominance.

Fonctionnement du circuit.

Pour que ce circuit puisse être utilisé dans un récepteur multinorme PAL, SECAM, NTSC, D 2 MAC, trois VCXO sont inclus dans le circuit. A un instant donné, un seul de ces VCXO est en fonctionnement.

Pour le synthétiseur de fré-

quence le comparateur de phase et le filtre de boucle sont contenus dans le DMA 2270. Le processeur renvoie au VCXO, sous forme numérique, la tension de commande appliquée à l'entrée du VCXO.

La tension de contrôle numérique est transmise du DMA 2270, broche 25, vers la broche 6 du MCU 2632. l'horloge issue de la broche 26 du DMA 2270 cadence le transfert des données.

Si le MCU 2632 est utilisé dans un système multinorme le VCXO spécifique sera sélectionné ; par contre si ce circuit est utilisé dans un système mononorme, un quelconque VCXO sera utilisé et les deux VCXO non utilisés peuvent être bloqués en maintenant au potentiel zéro les broches 9, 10 ou 12.

La fréquence centrale sera ajustée en ouvrant la boucle, passage à 1 de l'un des bits 11, 14 ou 15 de l'adresse 14.

VCO select : bit 8, 9, 10 n'ont pas d'effet dans le cas du décodeur D 2 MAC stand alone où les broches 9 et 10 du MCU 2632 sont à zéro.

Tous les registres des circuits mis en jeu devant être programmés via le bus IM, dont nous découvrirons le fonctionnement dans notre prochain numéro. Dans ce même numéro nous aborderons la réalisation pratique de la carte D 2 MAC ainsi que la description du logiciel PC en langage C. En attendant nous vous souhaitons de bien « digérer » les informations fournies.

F. et G. de DIEULEVEULT

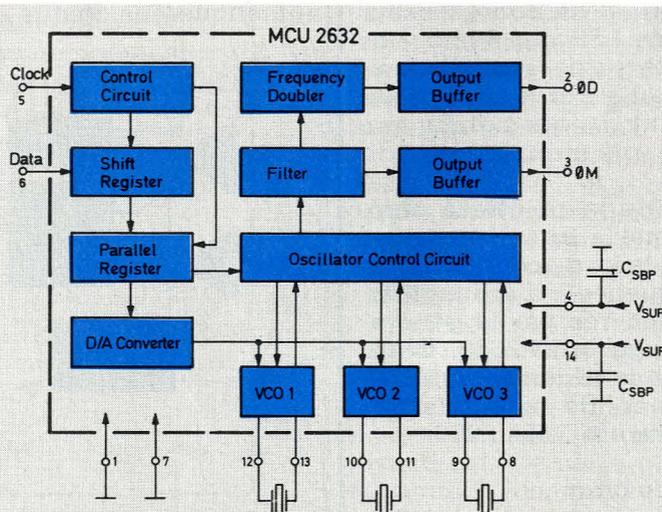


Figure 18 - Synoptique MCU 2632.

Dessoudeur

Ce n'est ni le nouveau revolver de 007, ni un pistolet laser des envahisseurs, mais un nouveau système pour dessouder les composants électroniques : le *dessoudeur automatique portable BPM*.

Les opérations de dépannage d'un circuit électronique impliquent en général le remplacement d'un ou de plusieurs composants implantés sur une carte imprimée, avec les risques de détérioration des pistes (décolage par surchauffe) que cela comporte. Avec ses buses longue durée interchangeable (3 diamètres : 1,6, 1,2, 1 mm) ce dessoudeur s'adapte au mieux au diamètre du composant à extraire et permet ainsi de limiter le temps d'intervention. La puissance de l'élément chauffant est de 28 W, la consommation totale de l'appareil de 50 W (avec l'unité électromagnétique d'aspiration).

L'utilisation est simple : la buse est placée sur l'endroit à dessouder, une fois l'étain fondu on peut appuyer sur la détente pour déclencher l'aspiration.

La soudure absorbée, s'introduit par effet de succion dans le réservoir, d'une capacité de 150 dessoudures normales.

Lorsque le réservoir est plein, on retire le bouchon et on extrait le bouclier de rétention en retirant la soudure du réservoir.


Périodiquement et chaque fois que cela est nécessaire (normalement trois longues cadences de travail et avant de déconnecter l'unité) on doit effectuer un nettoyage de la pane et du tube de succion avec l'outil correspondant, ceci ayant pour objet l'élimination des restes d'oxyde, résines et soudure qui pourraient rendre difficile une succion efficace.

Cette opération se réalise avec le fer à dessouder chaud, par conséquent toutes les précautions nécessaires doivent être prises.

Cet appareil comprend un filtre interchangeable, qui devra être remplacé avant 700 dessoudures.

Avantages du dessoudeur BPM® :

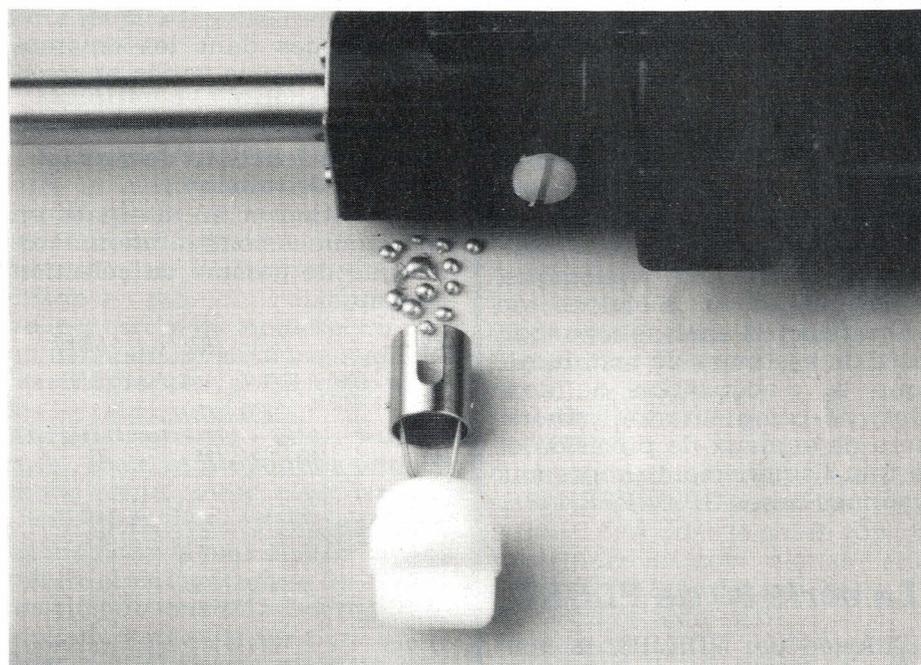- Capacité de 150 dessoudures sans adhérence des dépôts.
- Haut pouvoir d'aspiration : 0,5 atmosphère.



- Buses d'aspiration longue durée en acier spécial.
- Encombrement réduit lui permettant de s'intégrer aisément à une boîte à outil.
- Résistance élevée à l'obstruction.
- Construit selon les normes les plus strictes de sécurité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Buses d'aspiration : longue durée.

Température : 340°.

Consommation : 50 W.


(28 W élément chauffant)

(22 W unité électromagnétique).

Poids : 550 g

Pouvoir d'aspiration : 0,5 atmosphère.

Tension : 220 V/50 Hz.

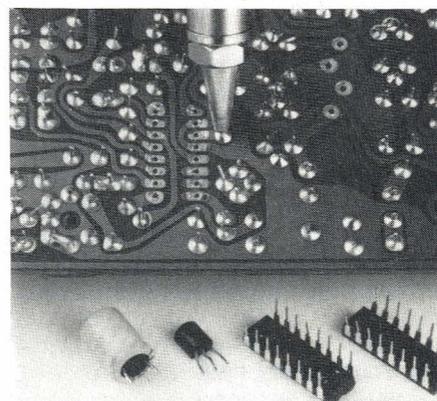

Distribué par MATILEC S.A.
7, rue de la Croix-Blanche.
Z.I. de Pingy
77310
ST-FARDEAU-PONTHIERY
Tél. : 64.90.88.88

Alliance en mesure

Le leader mondial du multimètre, la société américaine John FLUKE et le géant industriel hollandais PHILIPS ont conclu une alliance dans le domaine du test et de la mesure. Effectifs en France depuis le 1^{er} janvier 89, les accords portent sur la distribution réciproque des produits des deux sociétés à l'échelon mondial. Les taches sont réparties ainsi : en Europe et dans la plupart des pays du monde, (excepté l'Amérique du Nord), le matériel FLUKE est diffusé par le réseau PHILIPS et bénéficie ainsi des structures techniques et commerciales de celui-ci et de ses multiples ramifications. De même, sur le continent Nord américain, FLUKE offre à PHILIPS les services de son propre circuit de distribution et lui permet ainsi de s'implanter fermement sur ce marché ou il était peu présent jusqu'alors. La gamme des produits proposés est vaste, elle se compose de multimètres, d'oscilloscopes à mémoire analogique, d'instruments et d'étalons de calibration, d'analyseurs logiques, de systèmes de test numérique et d'acquisition de données, de compteurs, de générateurs de signaux de précision et de tout l'équipement propre aux systèmes basés GPIB/IEEE 448.

La série 80 de FLUKE

Diffusée par PHILIPS, la nouvelle série de multimètres FLUKE se compose de trois appareils, les modèles 83, 85 et 87. Tous trois sont des multimètres de poche à affichage numérique et analogique (bargraphe). Ils sont habillés d'un très élégant coffret gris anthracite granité, lui-même protégé par une coque souple anti-choc de couleur jaune d'or, l'ensemble présente ce que l'on peut appeler « un look d'enfer ».

Les fonctions et les caractéristiques techniques.

Conçue pour des applications tant industrielle qu'en laboratoire, la série 80 est de construction très robuste, des protections efficaces lui garantissent fiabilité et



performances dans les environnements les plus variés et sévères.

Ces appareils disposent de puissantes fonctions de mesure :

- Mesure de tension.

En continu et en alternatif en cinq gammes commutation automatique de gamme ou sélection en manuel.

dc V	83	85/87
400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 1000 V	±(0,3%+1)	±(0,1%+1)

ac V	83	85	87
50 Hz-60 Hz			
400.0 mV	±(1%+4)	±(0,5%+4)	±(0,7%+4)
4.000 V, 40.00 V, 400.0 V	±(1%+3)	±(0,5%+2)	±(0,7%+2)
1000 V	±(1%+3)	±(0,5%+2)	±(0,7%+2)
45 Hz-5 kHz			
400.0 mV	±(1,5%+4)	±(1%+4)	±(1%+4)
4.000 V, 40.00 V, 400.0 V	±(1,5%+3)	±(1%+2)	±(1%+4)
1000 V	±(2,5%+3)	±(2%+2)	±(1%+4)**
5 kHz-20 kHz			
400.0 mV	-	±(2%+4)	±(2%+4)**
4.000 V, 40.00 V, 400.0 V	-	±(4%+4)	±(2%+4)**
1000 V	-	non spécifié	non spécifié

**Ajouter 16 points en dessous de 10 % de la gamme.

Meilleure résolution : 0,1 mV (0,01 mV pour le 87) dans la gamme 400 mV.

Impédance d'entrée : 10 MΩ (nominal), < 100 pF.

Rapport de réjection de mode normal pour les tensions continues : > 60 dB à 50 Hz ou 60 Hz.

Rapport de réjection de mode commun pour les tensions continues : > 120 dB en continu, à 50 Hz ou 60 Hz.

- Mesure de courant.

En continu et en alternatif en 6 gammes de 400 µA à 10 A (20 A pendant 30 s).

	83	85	87
dc	±(0,4%+2)	±(0,2%+2)	±(0,2%+2)
ac(45 Hz-2,000 Hz)	±(1,2%+2)	±(0,6%+2)	±(1,0%+2)

Les multimètres de la série 80.

Gammes : 400,0 µA, 4000 µA, 40,00 mA, 400,0 mA, 4000 mA, 10,00 A (20 A pendant 30 secondes).

Meilleure résolution : 0,1 µA dans la gamme 400 µA.

Chute de tension : 100 µV/µA pour l'entrée µA, 1,5 mV/mA pour l'entrée mA, 0,03 V/A pour l'entrée A.

Protection des entrées : Fusible 600 V-10 A à fusion rapide en série avec fusible 1 A pour l'entrée µA mA et 15 A pour l'entrée A.

Mesure de résistances et test de diodes.

	83	85/87
400.0 Ω, 4.000 kΩ, 40.00 kΩ, 400.0 kΩ, 4.000 MΩ, 40.00 MΩ, 400.0 nS	±(0,4%+1)	±(0,2%+1)
	±(1,0%+3)	±(1,0%+3)
	±(1,0%+10)	±(1,0%+10)

Meilleure résolution : 0,1 Ω (0,01 Ω pour le 87) dans la gamme 400 Ω.

Protection contre les surcharges : 1000 V eff. pour les circuits < 0,3 A en court-circuit, 660 V pour les circuits de puissance.

Tension en circuit ouvert : < 1,3 V pour les mesures de résistance, < 3,9 V dans les tests de diode.

Plaine échelle : < 450 mV cont. jusqu'à 4 MΩ, < 1,3 V cont. pour 40 MΩ ou nS.


Courant de court-circuit : < 500 µA pour les mesures de résistances, < 1 mA dans les tests de diode.

Test de diode : Affiche la chute de tension jusqu'à 3000 V, précision ±(2,0 % + 1). Signal sonore dans le mode maintien de l'affichage.

Test de continuité : Signal sonore continu pour les résistances < 20 Ω. Temps de réponse < 1 ms; le signal sonore ou le silence dure au moins 1/4 de seconde.

Mesure de fréquence, de rapport cyclique et de capacité.

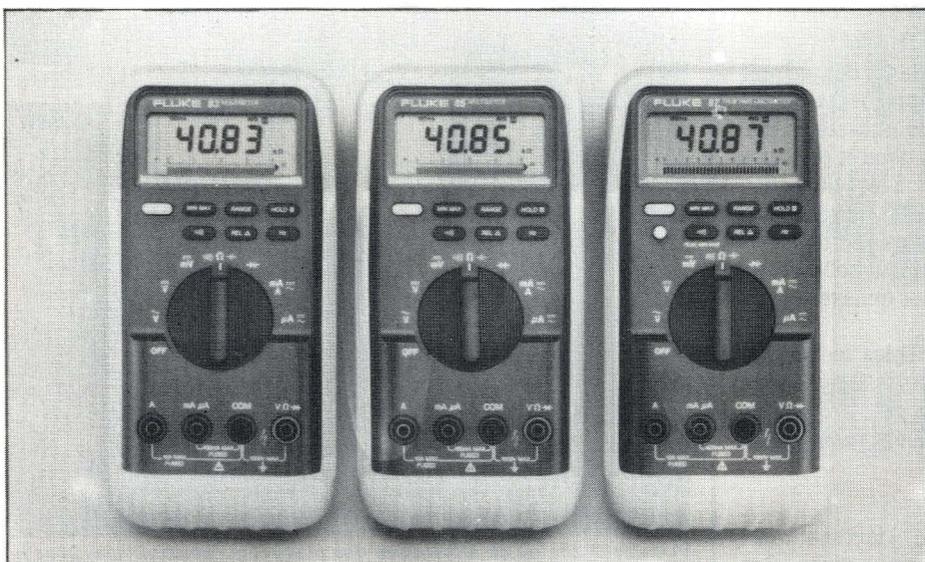Les multimètres Fluke série 80 disposent d'un compteur pour la mesure des fréquences depuis 0,5 Hz jusqu'à plus de 200 kHz et des rapports cycliques entre 0,1 % et 99,9 %. Ces trois multimètres mesurent les capacités depuis 5 nF jusqu'à 5 µF. De plus grandes valeurs de capacité peuvent être mesurées en utilisant l'afficheur analogique dans le mode mesure des résistances.



Ici, la série équipée de sa coque antichoc.

« Input alert »* : protection contre les surcharges.

« INPUT Alert » génère un signal sonore d'avertissement si les connexions réalisées à l'entrée ne correspondent pas à la mesure sélectionnée. Ceci réduit le risque de détérioration de l'appareil. L'entrée pour la mesure des résistances et des diodes est protégée à 1000 V.

Afficheur numérique rapide à 3 chiffres 3/4 (4000 points, afficheur analogique de haute résolution

Les afficheurs permettent une précision et une résolution plus grande. L'afficheur numérique est rafraîchi quatre fois par seconde. Pour pouvoir mieux apprécier les signaux variables ou instables, l'afficheur est rafraîchi 40 fois par seconde. Le 87 est muni d'un index analogique à haute résolution, les 83 et 85 utilisent un bargraphe analogique et disposent d'un mode « ZOOM » pour permettre une plus grande résolution des lectures analogiques.

Mode 4 chiffres 1/2 : maintien des valeurs crête min. ou max. de 1 ms, affichage de la valeur efficace vraie (87 uniquement)

Le Fluke 87 est un multimètre efficace vrai. Il offre un mode de haute résolution de 4 chiffres 1/2, 19990 points (1 lecture par seconde), plus le maintien des valeurs crête min. ou max. de 1 ms. Un éclairage interne permet de lire les afficheurs dans les endroits faiblement éclairés. La lumière s'éteint automatiquement au

bout de 68 secondes pour préserver la pile.

Maintien de l'affichage « touch hold » et mode relatif

Le mode TOUCH HOLD capture la mesure en émettant un signal sonore et maintient cette mesure sur l'afficheur jusqu'à sa lecture par l'utilisateur. L'affichage est rafraîchi à chaque nouvelle mesure. Le mode relatif met en mémoire une lecture et affiche les différences entre celle-ci et les lectures suivantes.

Enregistrements des valeurs min., max. et moyennes dans le mode « min., max., alert.* »

Ce mode met simultanément en mémoire la plus élevée, la plus faible et la moyenne de toutes les valeurs mesurées, permettant ainsi de surveiller un signal pendant quelques secondes en plusieurs jours (36 heures pour la moyenne). Des temps de réponse commutables permettent de spécifier le temps nécessaire au changement de fonctions « MIN., MAX., ALERT » et de générer un signal sonore quand les valeurs mesurées sont inférieures ou supérieures au minima ou maxima qui précèdent.

Construction robuste, boîtier scellé

Le boîtier est étanche aux aspersiones et poussières. Un étui de protection spécialement conçu protège le multimètre lors de son utilisation dans les environnements les plus sévères.

Tous les modèles sont scellés et protégés contre les rayonnements électromagnétiques par un blindage.

Équipement standard

Chaque multimètre est livré avec un étui de protection jaune avec le support « Flex Stand », cordons de mesure de sécurité, pile de 9 installée, notice et guide d'utilisation en français.

Options et accessoires

Un étui gris foncé avec un support « Flex stand »* est disponible. La ligne complète d'accessoires de mesure Fluke est compatible avec cette nouvelle série 80.

Garantie

Trois ans pièces détachées et main d'œuvre.

*« INPUT Alert, FLEX-STAND, MIN. MAX. Alert, TOUCH HOLD » sont des termes techniques déposés par John Fluke Mfg. Co. Inc.

Caractéristiques techniques de la série 80

Gammes, tensions alternatives et continues : 400 mV à 1000 V (en 5 gammes).

Résolution : 0,1 mV (0,01 pour le 87 dans la gamme 400 mV).

Impédance d'entrée : 10 M Ω (nominal), < 100,00 pF.

Protection contre les surcharges : 1000 V eff.

Gammes courants : 400 μ A à 10 A (20 A pendant 30 secondes) résolution 0,1 μ A dans la gamme 400 μ A.

Résistance et test diodes : 400 m Ω à 40 M Ω (en 6 gammes). 40 nS (nano Siemens).

Résolution : 0,1 Ω (0,01 pour le 87) dans la gamme 400 Ω

Protection contre les surcharges : 1000 V eff.

Courant de court circuit < 500 μ A
Test diode : affiche la chute de tension jusqu'à 3 V.

Signal sonore dans le mode maintien de l'affichage.

Test de continuité : signal sonore pour les résistances < 20 Ω .

Capacité gammes : 5 nF, 0,05 μ F, 0,5 μ F, 5 μ F, résolution 0,01 μ F dans la gamme 5 nF.

Compteur de fréquence, gamme d'entrée : 0,5 Hz à > 200 kHz, largeur d'impulsion > 2 μ s, 199,99 Hz à > 200 kHz

Gamme du rapport cyclique : 0,01 Hz rapport cyclique 0,1 %.

Fabrication de circuits imprimés

INGELOR, société produisant dans la région de Nancy des plaques présensibilisées pour la réalisation de circuits imprimés, et parfois confrontée aux mauvais résultats obtenus par des utilisateurs mal documentés, souhaitait rappeler quelques informations et principes de base, relatifs à la fabrication de ces plaques et à leur utilisation correcte.

Les informations fournies sont de nature à aider les électroniciens souvent au fait des problèmes de leur métier ou de leur hobby, mais qui se trouvent tributaires de règles technologiques annexes qui ne font déjà plus partie de « l'électronique ».

Toute technique évoluée est dépendante de règles technologiques de mise en œuvre. La satisfaction de l'utilisateur, la qualité du produit fini, ne sont pas dues au hasard, à « l'à peu près... ».

Trop souvent, le mauvais résultat résulte de l'improvisation, du non-respect de règles simples.

Les plaques photosensibles positives.

Pour obtenir une plaque de très haute définition, il faut mettre en œuvre beaucoup de savoir-faire, beaucoup de précautions. Des ingénieurs, des techniciens travaillent activement sur ces produits et mieux connaître les problèmes traités est de nature à inciter les utilisateurs à faire confiance et respecter les principes de mise en œuvre.

Elaboration de la laque photosensible

Les principaux constituants se présentent à l'état poudreux. Ils sont mélangés suivant des dosages extrêmement précis. Ensuite, le laboratoire de chimie fait passer le mélange à l'état de liquide par l'adjonction de catalyseurs. Après malassage approprié, la laque est filtrée au goutte à goutte sur un équipement d'air sec process sous pression.

Traitement des planches FR4 (Epoxy) et FR2 (Résine phénolique)

(Formats respectifs de 1220 X 920 et 1160 X 920 mm)


Les opérations :

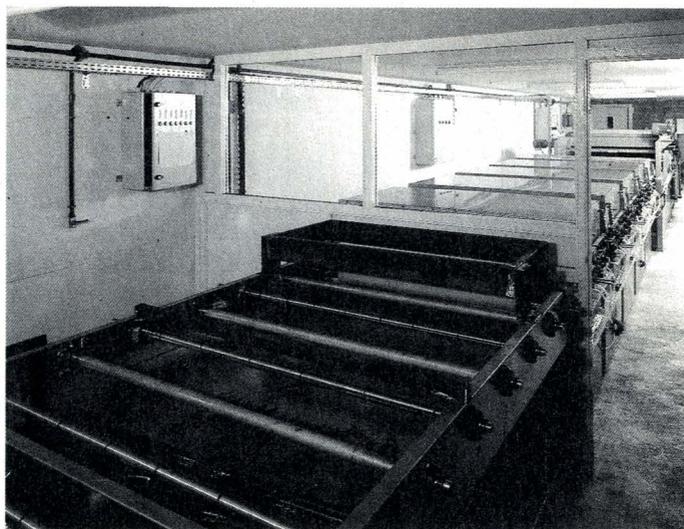1. Brossage pour éliminer l'oxyde de cuivre,
2. Avivage chimique,
3. Rinçage,
4. Passivation,
5. Divers rinçages eau déminéralisée,
6. Séchage.

Après ces diverses opérations, les planches sont acheminées sur convoyeur dans une salle d'enduction à ambiance contrôlée où elles reçoivent, sur une chaîne très spécialisée, une couche uniforme de 4 microns de laque photosensible. Enfin passage en étuve et revêtement d'un film noir en polyane de protection.



Unité de production INGELOR aux environs de Nancy.



Vues de la chaîne de fabrication des plaques présensibilisées pour la réalisation des circuits imprimés.

Mise en œuvre des plaques photosensibles

La couche photorésist répond à deux critères principaux : auto-destruction aux rayons ultra-violets et résistance aux acides.

1. L'insolation

Elle est effectuée à partir de tubes UV, ce qui est classique dans les laboratoires, et du type « lumière rasante ». Les tubes sont générateurs d'un spectre bien précis et une bonne machine respecte la distance prescrite par le fabricant de tubes.

Par contre, on n'échappe pas au phénomène de vieillissement et donc à la variation de la longueur d'onde émise.

L'opérateur pourra, périodiquement, à l'aide d'une gamme de gris étalon, réétalonner son temps de pose. Toutefois, lorsque les extrémités des tubes deviennent noires, il est souhaitable de les changer.

Précaution : Toujours utiliser un typon bien contrasté et si possible faire appel à un film transfert « Reprophane » qui ne fait que 7/100^{ème} d'épaisseur et détient une couche de gélatine sensible **sur chaque face**. On évitera ainsi les défauts par diffraction.

2. Révélation

Toujours utiliser le révélateur prescrit par le fabricant des plaques photosensibles faute de quoi on compromet le bon résultat.

La température du révélateur est déterminante, car son « agressivité » change dans de très grandes proportions entre 15 et 25 °C.

- En dessous de 15 °C : difficultés pour révéler,
- A 20 °C, l'opérateur immerge sa plaque 10 secondes,
- A 25 °C, ce temps tombe à 5 secondes.

Un opérateur qui ne respecte pas cette règle va obtenir un mauvais résultat.

Le dépassement du temps prescrit à une température donnée va réduire l'épaisseur de la couche « photorésist » dont le rôle est de protéger le cuivre durant l'opération de gravure. L'utilisateur ne pourra pas juger à l'œil de l'épaisseur de la couche restante.

À l'origine, rappelons que l'épaisseur est de 4 microns.


L'idéal est de ressortir du révélateur en ayant sauvegardé ces 4 microns (en sortie du révélateur, passer la plaque sous un robinet d'eau froide pour neutraliser). Si par non respect de ces règles simples, la couche « photorésist » n'est plus que de 2 microns, il est bien évident que les pistes les plus fines ne seront pas protégées lors de la gravure chimique.

Une solution pourrait être de porter l'épaisseur de la couche à 5 ou 6 microns ou encore de polymériser davantage à l'étuvage. Ces méthodes de la surépaisseur de la couche « photorésist » sont à proscrire car elles vont à l'encontre de la « haute définition » que l'on veut obtenir pour une plaque de qualité, la couche « photorésist » ne doit pas dépasser 4 microns.

Une alimentation 400 Hz spéciale aviation

Si le réseau électrique européen est exploité à une fréquence de 50 Hz et celui de l'Amérique du Nord à 60 Hz, c'est plus couramment de 400 Hz que l'on dispose à bord des aéronefs. Cela peut poser des problèmes à l'amateur ayant récupéré des matériels aéronautiques qu'il se propose de faire fonctionner sur le « plancher des vaches ».

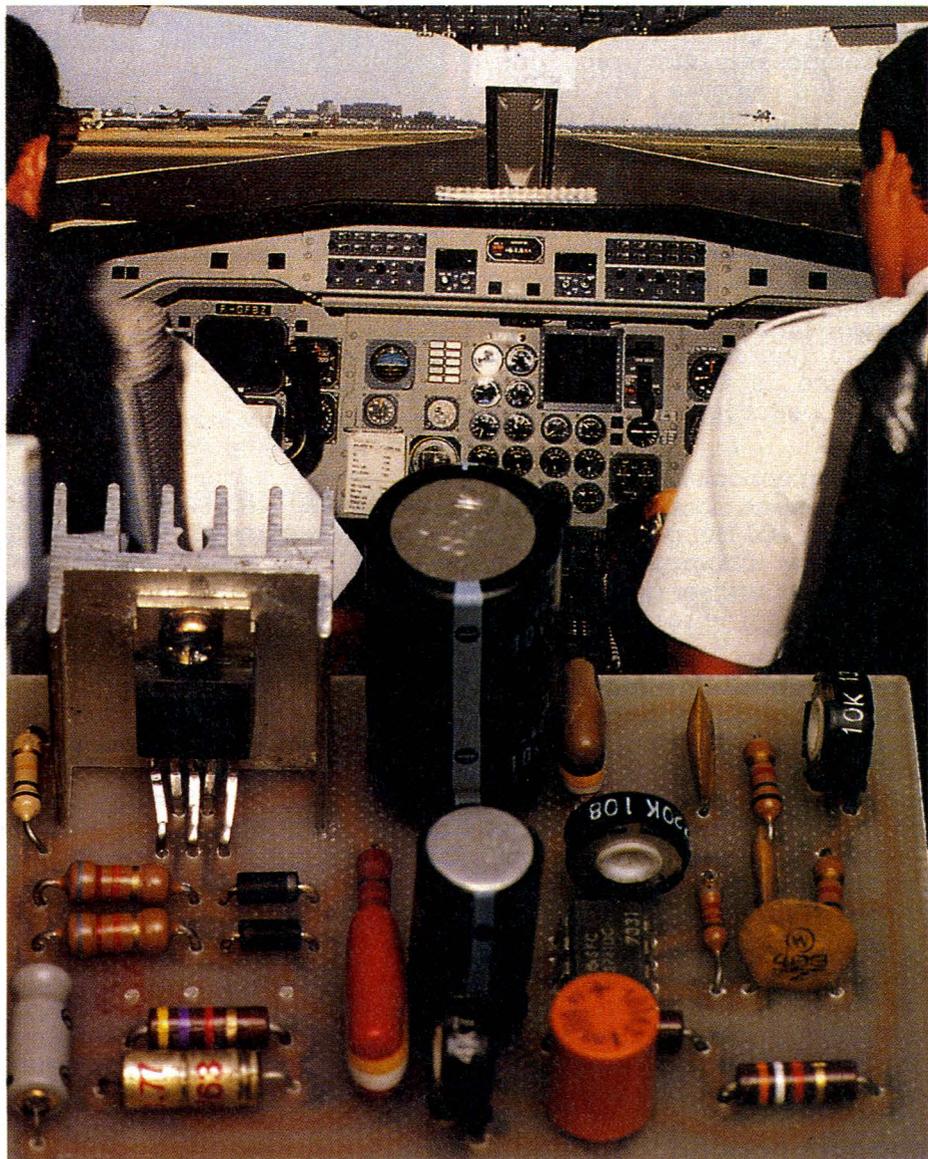L'adaptation à la fréquence de 50 Hz n'étant pas forcément simple (elle est même pratiquement impossible pour certains instruments de bord), il nous a semblé utile de développer un petit générateur capable de reconstituer le réseau de bord. Une demande existe d'ailleurs pour ce genre de montage parmi nos lecteurs : qu'ils trouvent donc ici satisfaction !



Pourquoi du 400 Hz ?

Pour un non-initié aux choses de l'aéronautique, il peut sembler farfelu d'utiliser la fréquence de 400 Hz pour un réseau d'énergie. On se doute cependant qu'il y a une raison à ce choix, tout comme il y en a une au fait que les locomotives suisses fonctionnent sous 16 Hz $\frac{2}{3}$...

Chacun sait que les alimentations à découpage sont considérablement plus petites et moins lourdes que celles à transformateur 50 Hz, grâce à une fréquence de fonctionnement de plusieurs dizaines de kilohertz.

Plus la fréquence est élevée, et plus le noyau d'un transformateur peut être petit à puissance égale, et moins le nombre de spires par volt est important.



La même règle s'applique également aux moteurs, génératrices, et plus généralement à tous les composants électromagnétiques. Par ailleurs, un filtrage après redressement exige des condensateurs bien plus petits à 400 Hz qu'à 50, d'autant qu'il s'agit très souvent de redressement polyphasé à très faible ondulation.

En aviation, l'ennemi numéro un est le poids, et le numéro deux l'encombrement : l'adoption de la fréquence de 400 Hz permet de gagner beaucoup sur ces deux plans.

Deux questions se posent alors naturellement : pourquoi ne pas dépasser 400 Hz pour accroître encore ces avantages, et pourquoi ne pas utiliser du 400 Hz ou davantage sur le réseau national d'électricité ?

En fait, toute médaille a son revers, et tout avantage se paie par des inconvénients : un alternateur 400 Hz est une machine électromécanique coûteuse et délicate. Pour obtenir du 400 Hz, il faut disposer d'un grand nombre de « paires de pôles », et/ou tourner très vite.

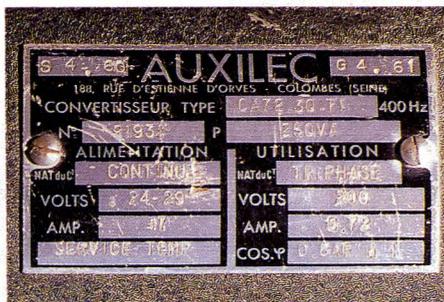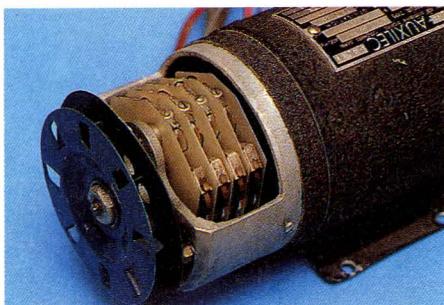En aviation, les turboréacteurs tournent eux-même à des vitesses fort élevées et peuvent donc entraîner sans problème des générateurs 400 Hz. Par ailleurs, tout est déjà si cher sur un avion que le coût de l'alternateur se fond dans la masse. Ce qui peut



se faire, sous puissance modeste, dans un moteur d'avion ne serait pas viable dans une centrale de type EDF.

Nécessité de conversions d'énergie :

Les alternateurs 400 Hz étant généralement entraînés par les réacteurs, le problème se pose d'obtenir du 400 Hz lorsque ceux-ci sont à l'arrêt.

Les aéronefs disposent d'un second réseau de bord, à courant continu, alimenté par une batterie de 26 volts. Suffisant pour certains équipements tels que la radio, il ne peut cependant pas alimenter les instruments exigeant du 400 Hz.

Les avions ou hélicoptères relativement anciens sont donc équipés de **convertisseurs tournants** regroupant sur un même arbre un moteur à courant continu à vitesse réglée, et un alternateur 400 Hz.

Il s'agit de petites merveilles d'électromécanique, qui surprennent par leur faible encombrement : 7 cm de diamètre et 20 cm de long pour la « gégène » de 250 VA en triphasé visible sur nos photos.

Ce genre d'appareil, qui a également été utilisé longtemps pour les tournages cinématographiques, est fort bruyant et gourmand en énergie : 17 ampères sous 26 volts dans notre exemple, soit un bien piètre rendement. A n'utiliser qu'en service temporaire, en attendant le démarrage des moteurs, ou en cas de panne !


Les avions modernes sont équipés de **convertisseurs statiques** plus satisfaisants à tous points de vue.

Toutes proportions gardées, le cas que nous nous proposons de traiter ici est assez similaire : produire quelques VA de 400 Hz à partir d'une alimentation continue de 12 ou 26 volts toujours facilement disponible.

Une contrainte particulière est que la forme d'onde doit être sinusoïdale, et non rectangulaire comme celle délivrée par les convertisseurs courants. La tension nécessaire est de 115 volts, mais une valeur inférieure suffira pour les instruments montés à l'origine derrière un transformateur abaisseur.

Un convertisseur continu-sinus :

La nécessité de sortir en sinusoïdal élimine d'emblée les schémas habituellement utilisés dans les convertisseurs 220 V, employant des transistors travaillant en commutation. Notre schéma de la **figure 1** regroupe donc un oscillateur à onde sinusoïdale et un amplificateur de

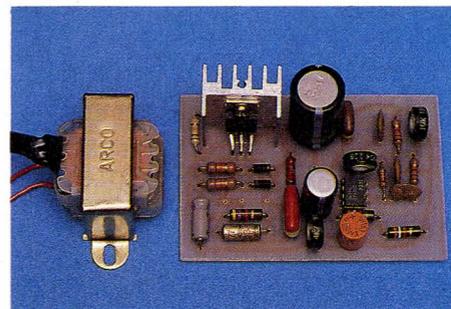

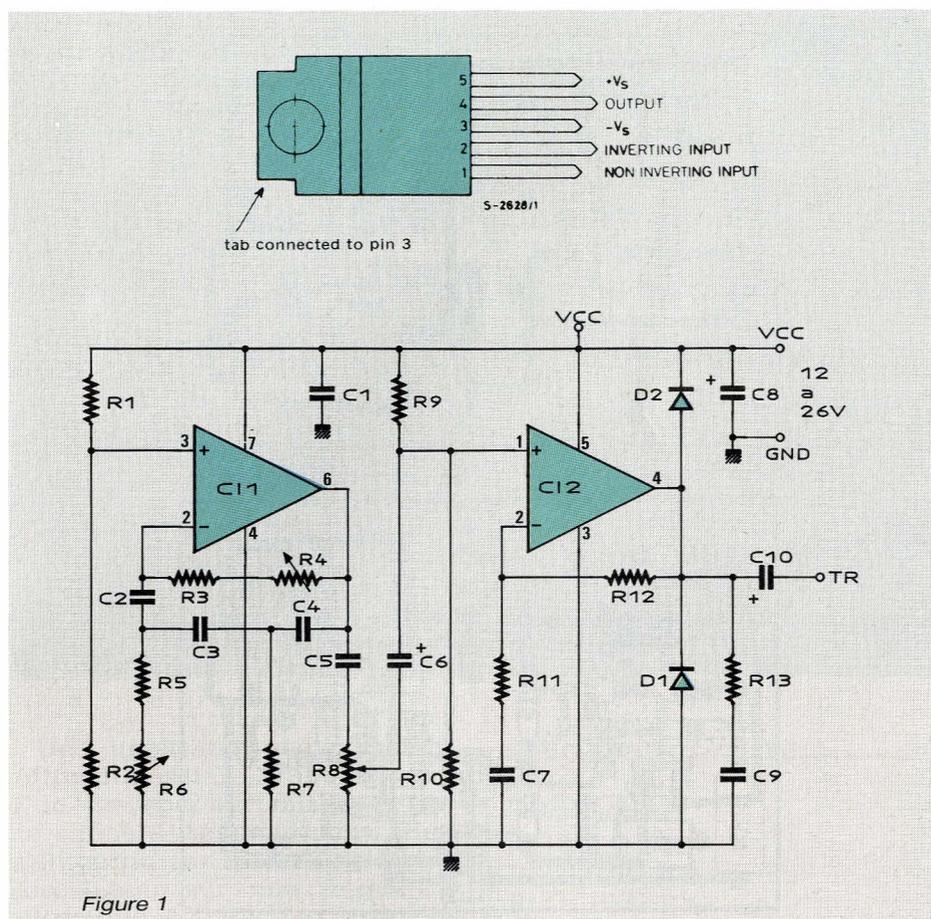


Figure 1


puissance de type « audio » : 400 Hz est en plein dans le spectre audible !

L'oscillateur est du type à déphasage « RC », permettant un ajustement assez fin de la fréquence et de la forme d'onde : pour certaines applications, il serait facile de faire fonctionner à une fréquence autre que 400 Hz, et avec une forme d'onde rectangulaire ou trapézoïdale (réduction de l'échauffement). L'amplificateur utilise un circuit intégré de puissance fort courant, le TDA 2030 : il peut délivrer jusqu'à 14 watts à une charge de 4 ohms environ. Sa tension d'alimentation peut aller jusqu'à 36 volts, ce qui est compatible avec les ± 18 V du 741 oscillateur. Nous ne recommandons cependant pas de dépasser 29 volts, tolérance supérieure de la tension de bord de 26 volts. Un fonctionnement sous 12 volts est évidemment possible, avec toutefois une perte de puissance disponible puisque le TDA 2030 ne doit pas débiter plus de 3,5 A en crête. La tension alternative disponible à la sortie de l'ampli

dépend de la tension d'alimentation, et du réglage du potentiomètre de niveau du TDA 2030. Une marge de sécurité d'environ 2 volts est à recommander, afin d'éviter l'apparition d'une forte distorsion par écrêtage en cas de chute de l'alimentation. Le tableau ci-dessous donne les valeurs **maximales** disponibles en sortie (potentiomètre à fond) pour diverses tensions d'alimentation :

Il résulte de cela que pour une alimentation continue de 26 V, un transformateur 6 V/110-220 V permettra d'obtenir facilement du 115 V 400 Hz, finement réglable si nécessaire.

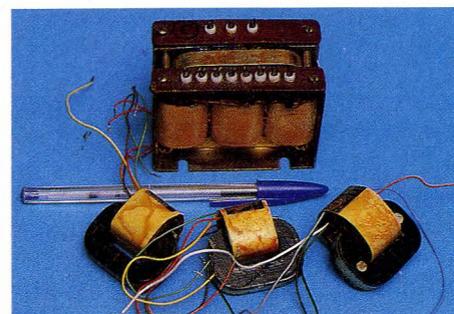Reste à choisir un transformateur approprié : en principe, il



faut utiliser en 400 Hz des transfo spécialement calculés pour cette fréquence (nature et section du noyau et nombre de spires par volt). Bien entendu, de telles pièces sont à peu près introuvables dans le commerce de détail.

Certains transfo audio (pour lignes de HP) conviennent cependant, puisqu'ils sont réputés passer de 20 à 20000 Hz. Ajoutons que certains transfo d'alimentation (en général à circuit en C ou en double C) fonctionnent indifféremment sur des fréquences pouvant aller de 50 à 400 Hz : on les utilise par exemple dans les oscilloscopes « tout courant » servant aussi bien au labo que sur les avions ou navires.

Et que se passerait-il si on tentait d'utiliser un transfo 50 Hz ? D'abord, on perdrait le bénéfice du gain de poids et de taille permis par le 400 Hz, mais ce n'est souvent pas bien grave. Ensuite, le nombre de spires par volt étant excessif (ce qui n'empêche pas le rapport de transformation de rester valable), l'inductance et donc la réactance des enroulements sera plus forte que la normale.

Il en résulte des chutes de tension en charge beaucoup plus fortes qu'en 50 Hz, que l'on peut toutefois minimiser en utilisant un transfo de puissance supérieure. Et si la consommation du montage alimenté est à peu près constante, on peut incorporer cette chute dans le calcul !

alim. (en V)	crête à crête Vcc	crête Vc	efficace VRMS
12	10	5	3,54
15	13	6,5	4,60
18	16	8	5,66
20	18	9	6,36
24	22	11	7,78
26	24	12	8,49

L'auteur utilise par exemple sa maquette pour débiter 3 VA de 115 V 400 Hz (28 mA) à partir d'un transformateur 220/6 V 50 Hz donné pour 5 VA !

Le refroidisseur du TDA 2030 doit bien sûr être dimensionné en fonction de la puissance débitée, car le fonctionnement en sinusoïdal introduit des pertes importantes : le modèle visible sur les photos convient jusqu'à une puissance de sortie de 3 VA, et il faudrait le renforcer pour monter jusqu'aux 14 VA autorisés.

Réalisation pratique :

Le circuit imprimé de la **figure 2** rassemble tous les composants du montage, transformateur excepté, selon l'implantation de la **figure 3**. Il n'y a pas de difficulté particulière au plan de la construction, mais le réglage exige quelques soins :

Brancher un oscilloscope à la sortie du 741 (borne 6), le potentiomètre R_8 étant tourné à fond curseur coté masse.

Ajuster tout à tour R_4 et R_6 jusqu'à obtenir une oscillation à 400 Hz (période 2,5 ms) sinusoïdale mais juste en dessous du seuil d'écrêtage.

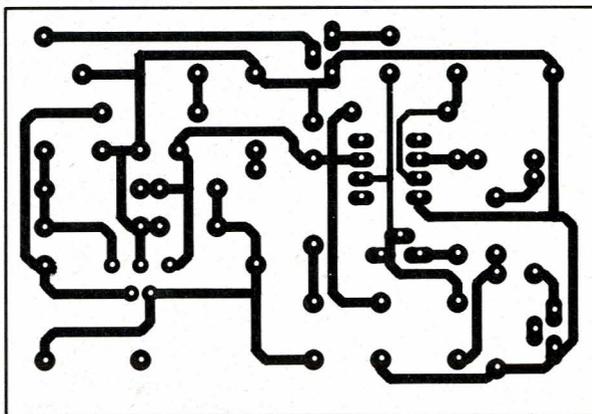


Figure 2

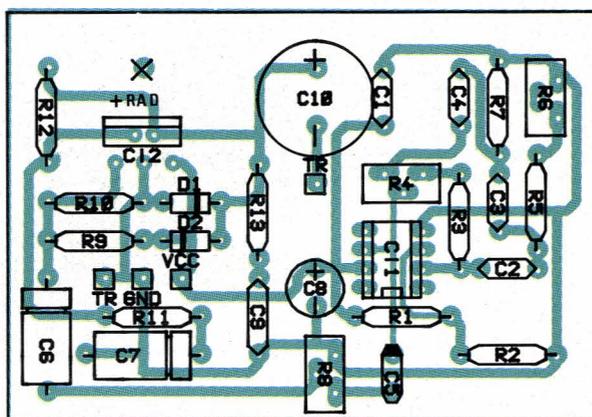



Figure 3


En l'absence de transfo, amener la sonde de l'oscilloscope à la sortie de l'ampli (- de C 10) et régler R_8 de façon à obtenir la

tension voulue. Là encore, il ne faut pas dépasser le seuil de l'écrêtage, directement fixé par la tension d'alimentation.

Raccorder alors le transfo choisi, et figner le réglage de R_8 pour obtenir en charge la tension exactement nécessaire.

Faire quelques essais de mise en marche et d'arrêt en charge, et vérifier que l'oscillateur démarre bien, sinon agir sur R_4 . Le montage est alors prêt à servir régulièrement. Si la source continue qui l'alimente est une batterie, on intercalera un fusible de calibre convenable pour écarter tout risque d'accident. On pourra en faire de même à la sortie pour protéger le TDA 2030, bien que sous 400 Hz, la plupart des transfos courants limitent d'eux-mêmes leur courant de court-circuit. Le transfo n'est d'ailleurs pas toujours nécessaire : sous 26 V batterie, le montage délivre facilement 6 à 8 V efficace, ce qui suffit pour alimenter bien des instruments 400 Hz « basse tension ».

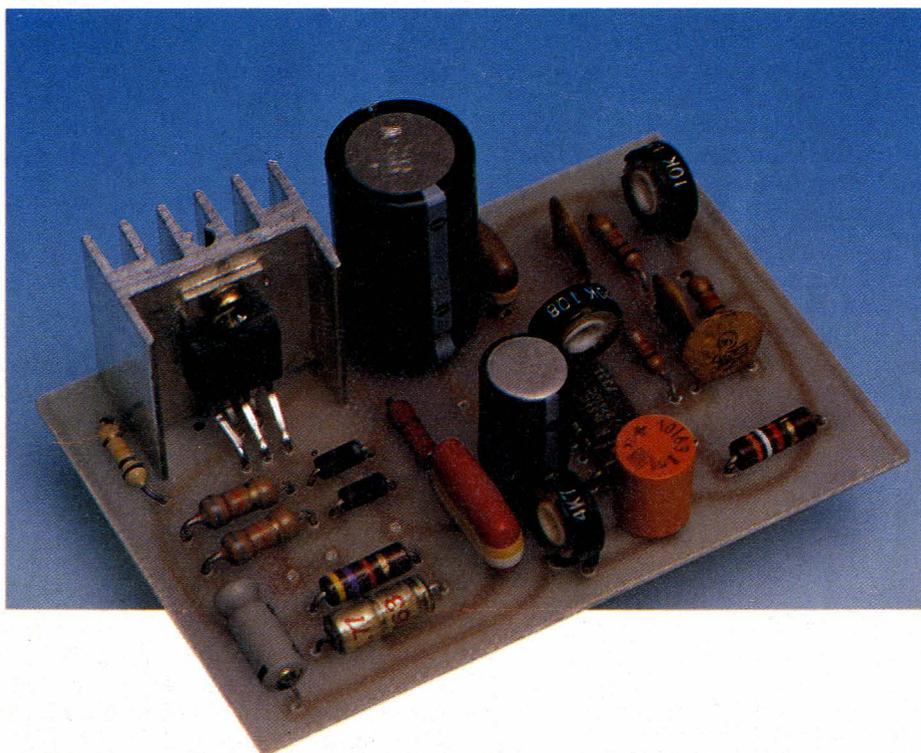

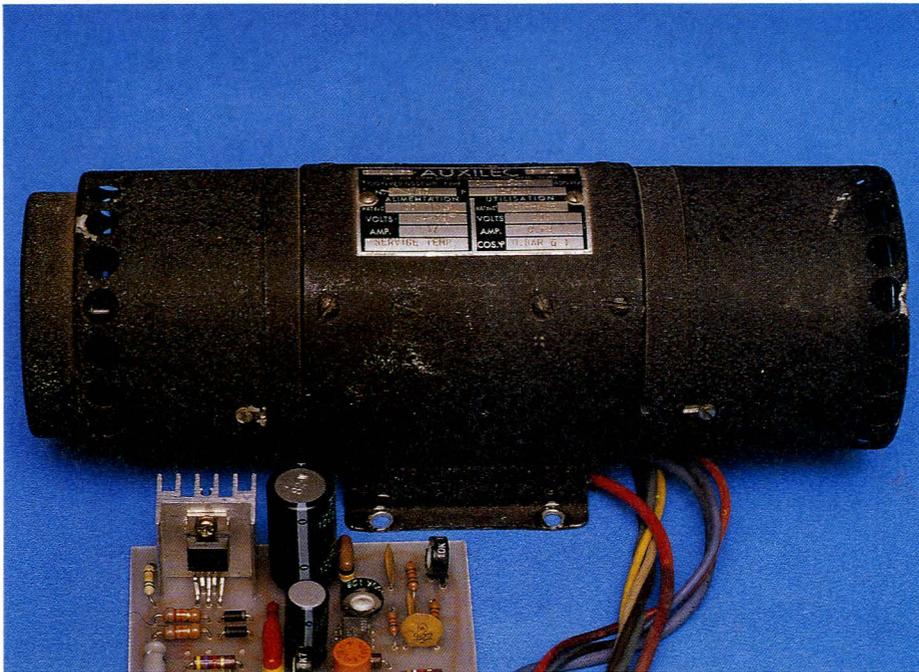

Une application radicalement différente serait la commande d'un haut-parleur faisant office de sirène à fréquence fixe. Rien n'empêche par ailleurs de régler l'oscillateur sur une fréquence autre que 400 Hz, par exemple 60 pour alimenter un équipement d'origine U.S., ou tout bonnement 50. La forme d'onde sinusoïdale se prête bien à l'alimentation de petits moteurs synchrones (dont la vitesse est liée à la fréquence), ou de circuits ne s'accommodant pas d'une tension rectangulaire. Pour modifier la fréquence, il suffit de choisir pour C₂ à C₄ des valeurs différentes de 39 nF, mais égales. Selon les tolérances sur les autres composants, on peut d'ailleurs avoir à passer à 33 nF pour obtenir exactement 400 Hz !

Reste enfin à exploiter l'idée d'un redressement de la tension secondaire du transfo : on peut ainsi obtenir une haute tension continue sans émettre le moindre parasite HF comme avec les convertisseurs à découpage...

Et si une puissance supérieure se révélait nécessaire pour telle ou telle application particulière, il suffirait d'extraire de la littérature existante n'importe quel schéma d'ampli audio que le TDA 2030 se ferait un plaisir de piloter !

Patrick GUEULLE

Nomenclature

Résistances

- R₁ : 3,9 Ω 1 %
- R₂ : 3,9 kΩ 1 %
- R₃ : 8,2 kΩ 1 %
- R₄ : pot ajustable 220 kΩ
- R₅ : 5,6 kΩ
- R₆ : pot ajustable 10 kΩ
- R₇ : 5,6 kΩ
- R₈ : pot ajustable 2,2 ou 4,7 kΩ
- R₉ : 82 kΩ
- R₁₀ : 82 kΩ
- R₁₁ : 4,7 kΩ
- R₁₂ : 150 kΩ
- R₁₃ : 2,2 Ω

Condensateurs 25 V ou MKH 100 V sauf mention contraire

- C₁ : 0,1 μF
- C₂ : 39 nF
- C₃ : 39 nF
- C₄ : 39 nF
- C₅ : 10 μF
- C₆ : 2,2 μF
- C₇ : 2,2 μF
- C₈ : 100 μF 40 V
- C₉ : 0,22 μF
- C₁₀ : 220 μF 16 V

Circuits intégrés

- IC₁ : 741
- IC₂ : TDA 2030

Semi-conducteurs

- D₁ : 1 N 4001
- D₂ : 1 N 4001

Divers

- Radiateur pour TDA 2030
- transfo selon besoins

INFOS

Le groupe ESIEE lance deux nouvelles formations post BTS-DUT

Création de deux nouveaux cycles spécialisés

Afin de répondre aux besoins de formation que suscite le développement des nouvelles technologies, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris a décidé de lancer en mars 89, dans des secteurs clés, deux cycles de spécialité :

- un cycle d'ingénierie spécialisée en **conception de systèmes électroniques**,
- un cycle d'ingénierie spécialisée en **automatisation de la production**.

Leur public : les techniciens supérieurs

Ces formations originales fourniront aux entreprises - et plus particulièrement aux PMI - des hommes « produit et industrialisation » plutôt que « recherche et développement ».

Ce profil, les techniciens supérieurs sont à même de l'acquérir moyennant un complément de formation adéquate : ces cycles leur sont donc accessibles aussi bien en formation continue (techniciens supérieurs expérimentés) qu'en formation initiale (titulaires d'un DUT ou d'un BTS du Génie Electrique).

Des diplômes consulaires

Les cycles d'ingénierie spécialisée s'inscrivent dans la perspective du grand marché européen : ils seront sanctionnés par un diplôme consulaire comparable aux standards anglais et allemand d'ingénieur-technicien.

Candidatures dans le cadre de la Formation Continue : dès novembre 88.

Candidatures dans le cadre de la Formation Initiale : dès mars 89.

Groupe ESIEE
2, boulevard Blaise-Pascal
B.P. 99 - 93162 Noisy-le-Grand
Tél. : 45.92.65.00

Chaque mois
Radio Plans mobilise
122.500* lecteurs!
Étonnant non?

ses
réalisations
électroniques
originales
ses articles
techniques
sa rubrique
infos-nouveautés



contactez

Andrée

Devautour

Tél. : 42.00.33.05



* : 49 000 vendus, taux de circulation 2,5 = 122 500 lecteurs

MEDIAVEC 89

CABLE - SATELLITE BROADCAST - VIDEOCOMMUNICATION

9-12 AVRIL 1989 PARIS PARC DES EXPOSITIONS DE LA PORTE DE VERSAILLES



Novembre 88 : mise sur orbite de TDF 1. Décembre 88 : mise sur orbite d'ASTRA.
Les portes du grand marché européen de 400 millions de téléspectateurs s'ouvrent aux industriels.

9-12 Avril 1989 :

80 exposants présentent à MEDIAVEC toutes les dernières nouveautés en matière d'équipement pour l'émission et la réception de programmes de télévision par Câble et par Satellite.
Les prestataires de services, les opérateurs de chaînes de télévision et les câblo-opérateurs sont également présents pour affirmer leur présence sur ce formidable marché.

Durant 4 jours,

les décideurs viennent découvrir à MEDIAVEC les équipements et systèmes les mieux adaptés à leurs besoins spécifiques.

Des conférences de haut niveau,

organisées avec la collaboration de ONLINE permettent aux professionnels de la communication de connaître les données techniques et économiques du marché du Câble et du Satellite.

Parmi les exposants de MEDIAVEC :

France Telecom, Télédiffusion de France, Portenseigne, Tonna, Alcatel, SAT, Fuba, Eutelsat, Astra, Thomson LGT, Matra Communication, Locatel, Megasat, Cable Time, etc.

Pour participer,


veuillez contacter Bernard Lemaire au (1) 45 33 74 50 ou retourner le coupon ci-dessous.

BERNARD **B** E C K E R
communication
161, boulevard Lefebvre - 75015 Paris

Société : _____ RP
Adresse : _____
Code postal : _____ Ville : _____ Tél. : _____
Nom du responsable : _____ Information exposant visiteur

L'EVENEMENT N° 1 EN EUROPE
MEDIAVEC 89

AMSTRAD CPC : la revanche

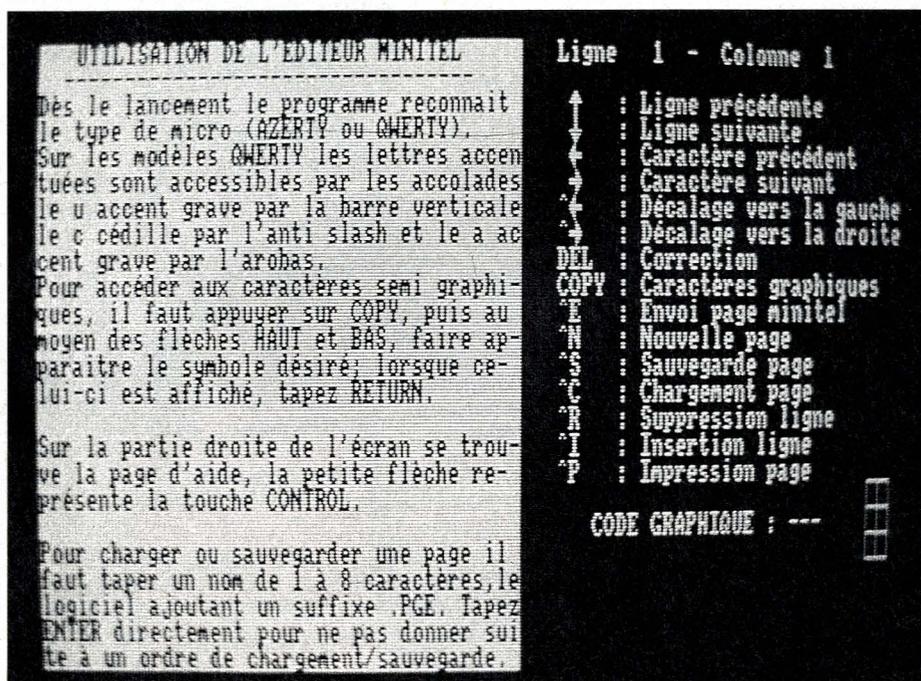

Nous avons passé les fêtes avec ACCORD - interface PC/minitel sécurisant, accompagné des softs indispensables à son exploitation : vous avez donc pu présenter des vœux « audiovisuels », à condition de posséder un compatible IBM-PC ! Cet article vous propose d'aboutir au même résultat, cette fois sur AMSTRAD CPC 464, 664 ou 6128.

Introduction

Dans le précédent numéro de RADIO-PLANS, celui de janvier, nous avons conclu notre série sur la connexion entre compatibles IBM-PC et Minitel. Rappelons pour le lecteur troublé par la période des fêtes qu'il s'agissait de réaliser l'interface ACCORD, puis de taper six programmes écrits en BASIC, destinés à exploiter les nouvelles possibilités offertes par ce dernier.

Le mois de novembre a vu la réalisation de la carte et un premier listing de vérification : « TEST.BAS ». En décembre, nous vous avons proposé « PAGE » et « SERVEUR », deux programmes qui vous permettent d'envoyer un texte à toute personne possédant un Minitel (le second, comme son nom l'indique, est un serveur disposant d'une détection de sonnerie et où le consultant peut agir sur le défilement des informations).

Enfin, janvier a terminé la série par « PC » et « CPC », deux listings pour récupérer sur IBM-PC des fichiers créés sur AMSTRAD CPC, et « EMUL » pour se passer du clavier du Minitel.

Au sujet du pont CPC/PC, vos misérables serveurs méritent le chanvre, voire la corde à linge : ils ont oublié de vous dire que pour faire fonctionner « PC.BAS », il est nécessaire que les fichiers COMMAND.COM soient présents sur la disquette ou dans le répertoire, ou tout du moins accessibles par un « path ».

Veuillez accepter toutes leurs excuses.

Et les autres alors ?

Cette réflexion nous a été inspirée par Vous, amis lecteurs. En effet, si le PC tend à envahir les chaumières, tout le monde n'a pas pour autant jeté son AMSTRAD par la fenêtre, et nous sommes de ceux-là. De plus, certains d'entre vous ne peuvent se résoudre à immobiliser leur compatible pour le faire fonctionner en serveur, alors que le CPC peut très bien remplir ce rôle.

Nous avons donc adapté une partie des programmes publiés dans ces pages :

- ACTEST : vérification de la connexion AMSTRAD/Minitel.
- PAGE : envoi de pages Minitel.
- SERVEUR : une automatisation du précédent.
- EDITEUR : cet excellent programme écrit par M. SIMBOI-

SELLE vous permettra de créer vos pages en toute simplicité.

- EMUL : ou comment oublier que le Minitel possède un clavier.


Mais avant d'utiliser ces softs, il est nécessaire d'établir une liaison entre votre ordinateur et le Minitel, et nous allons voir tout de suite en quoi elle consiste.

La liaison AMSTRAD CPC/Minitel

Pour relier votre CPC au Minitel, un simple câble ne suffit pas car si le Minitel ne comprend que la transmission série, l'AMSTRAD lui, ne dispose pas d'une telle sortie. Il faut donc la créer, ou plutôt l'exploiter puisqu'elle existe déjà. En effet, nos confrères Messieurs CHABANOL et SIMON nous ont proposé au mois de mai (n° 486) un interface spécialisé dans cette fonction : il s'agit de AMSCOM. Cette carte relie votre AMSTRAD au Minitel, et permet d'émettre ou de recevoir des caractères. Donc, avant tout, il faut posséder, ou réaliser AMSCOM.

L'utilisation de votre ordinateur en serveur exige en plus un autre dispositif : la détection de sonnerie. Celle-ci permettra au programme de « décrocher », puis d'envoyer ses pages vers le Minitel du consultant.

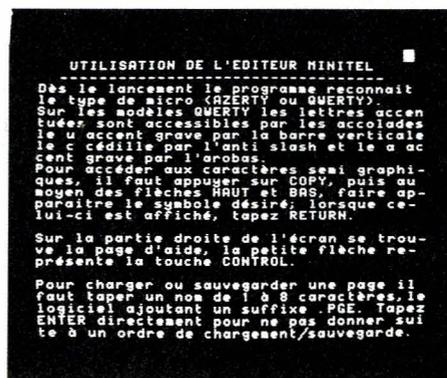Nous vous invitons à vous reporter au n° 486 de RADIO-




PLANS pour réaliser AMSCOM. Quant à la détection de sonnerie, voyons ensemble comment elle fonctionne.

La détection de sonnerie

Le plus facile sur CPC est encore d'exploiter la prise joystick pour reconnaître un appel. Nous reprendrons un montage sensiblement équivalent à celui retenu pour ACCORD. Pourtant, nous n'avons pas utilisé de photocoupleur pour transmettre l'information, mais un relais REED. En effet, nous avons fait des essais avec photocoupleur, sans en être ravis : des déclenchements intempestifs et incontrôlables se manifestaient. De plus, en posant la main sur la carte, on commandait également des reconnaissances de sonneries imaginaires. Inacceptable !

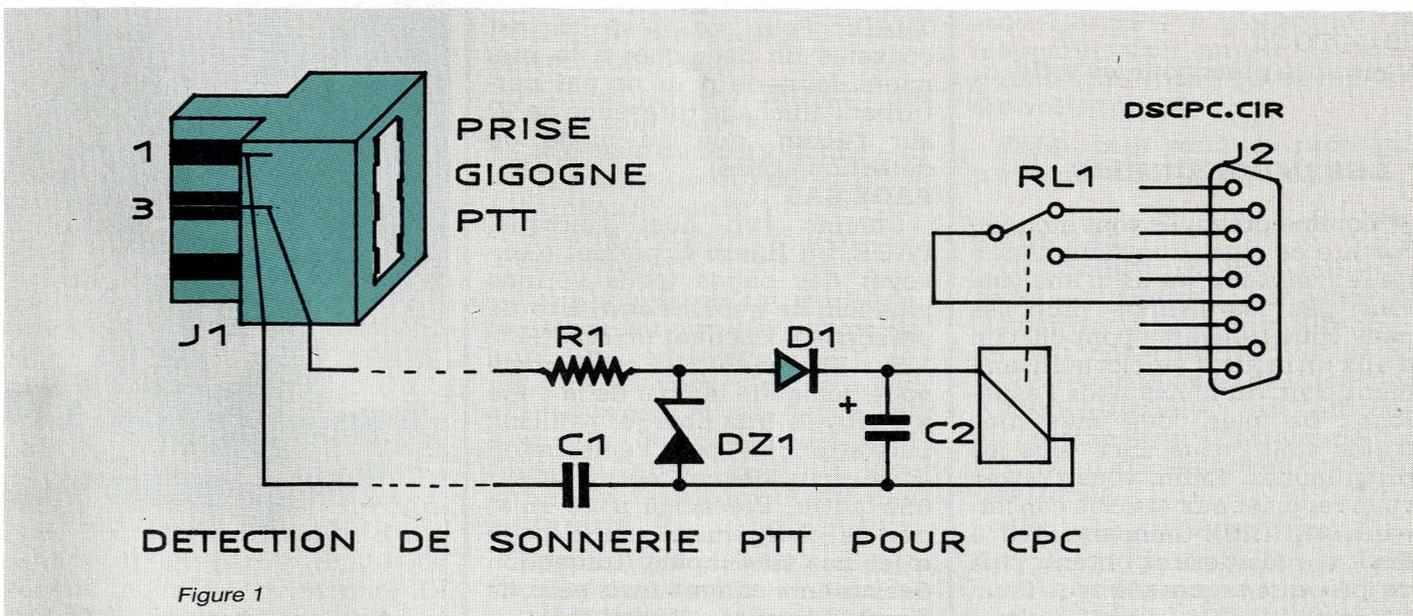Nous voulons bien admettre que c'est un serveur simple que



nous vous proposons, mais l'ensemble reste d'un investissement très abordable malgré tout.

Le schéma du monstre est visible **figure 1**. Nous n'en dirons pas grand chose, sinon que n'étant pas homologué, il vous est interdit de l'utiliser ! Toutefois, si vous décidez de braver le monopole, ce ne serait pas une raison pour mettre en danger le réseau téléphonique : ne remplacez donc pas le relais REED par un modèle classique, et choisissez des composants en parfait état. Sur sa maquette, l'un des auteurs est arrivé à un fonctionnement franc et fiable pour une consommation de 3 mA.

Le circuit imprimé et son implantation sont donnés à la **figure 2** ainsi que la nomenclature. Le montage mécanique est quant à lui illustré par les photographies, et l'on remarquera l'élévation de la prise 9 broches par deux colonnettes MF 20.

La fermeture du contact de RL 1 aura pour effet de commander « FIRE 1 ». Notez que si vous vouliez utiliser cette détection de sonnerie avec les softs de Monsieur MATHIS, il faudrait arriver sur 6 et 8 de la sub-d, car notre confrère utilise quant à lui FIRE 2. Pour tester votre montage, c'est très simple. Tapez le petit programme suivant, et faites vous appeler (laisser sonner plusieurs fois).

10 CLS : a = 1



20 CALL & BB 18 : PRINT a : a = a + 1

30 GOTO 20

Vous voilà prêts pour les softs.

Les programmes

Comme prévu, ils sont au nombre de cinq. Contrairement à notre habitude, nous n'analyserons pas les listings proposés mais vous trouverez pour chacun d'eux un mode d'emploi suffisamment clair, du moins nous l'espérons. De plus, des messages d'aide sont inclus dans tous les programmes. Enfin, vous pouvez vous reporter aux articles concernant ACCORD (numéros 492 à 494), si vous désirez obtenir plus de précisions quant à leur fonctionnement.

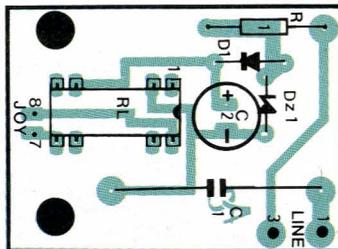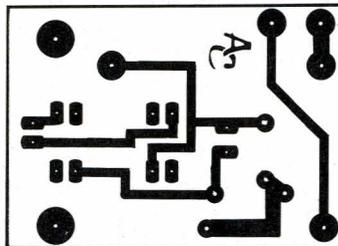

Nomenclature

R₁ : 1Ω 1 W

C₁ : 1,5 μF 250 V

C₂ : 10μF 63 V

D₁ : 1 N 4004

DZ₁ : ZENER 7.5 V (1.2 W)

RL₁ : RELAIS REED 1T 12 V

J₁ : Prise Gigogne PTT

J₂ : Sub. D 9 Points

Figure 2

ACTEST.BAS

Ce programme, visible en **figure 3**, effectue les 4 tests principaux de la liaison CPC/Minitel : émission, réception, opposition du modem, et détection de sonnerie. Pour cette dernière, n'oubliez pas de brancher le câble spécial entre la prise téléphonique et la prise joystick de l'AMSTRAD. Pour ce test, il est conseillé de décrocher à la première sonnerie pour ne pas perturber l'affichage (présence de 'Z' sur l'écran, due au mode de détection utilisé).

PAGE.BAS

Comme son nom l'indique, PAGE, en **figure 4**, permet d'envoyer des pages (nous verrons plus loin de quoi il s'agit) à toute personne possédant un Minitel.


Au lancement, le programme vous demande le nom de la page à envoyer. Il la charge, l'affiche, puis attend 'E' pour l'émettre ou 'P' si vous désirez en visualiser une autre. Précisons à ce sujet que le chargement d'une page n'est pas très rapide (traduction des accents oblige), mais ne vous impatientez pas, elle arrive !

La ligne 190 est particulière : telle qu'elle figure dans le listing, elle évite la phase de connexion. C'est donc sur *vo*tre Minitel que la page va arriver. Pour travailler dans ces conditions normales, vous devrez placer une REM au début de cette ligne. Les choses se passent ainsi : vous appelez votre correspondant et quand il se déclare prêt, vous tapez 'E' pour envoyer la page. Votre « bout-du-filiste » reçoit alors une porteuse lui signifiant qu'il doit taper Connexion/Fin sur son Minitel pour établir la connexion. Après son établissement (quelques secondes), votre texte apparaît sur son écran, puis la parole vous est rendue.

Pour quitter le programme, tapez RETURN à la demande de chargement d'une nouvelle page.

SERVEUR.BAS

Ce programme, présenté en **figure 5**, est destiné à émettre des informations de façon automatique, c'est-à-dire qu'il détecte lui-même qu'un correspondant vous appelle. Une fois la sonnerie détectée, SERVEUR envoie la première page puis attend les ordres du consultant. Celui-ci peut taper SUITE pour visualiser la page suivante, RETOUR pour revenir en arrière, et enfin CONNEXION/FIN pour quitter le serveur. Le programme revient alors en attente d'une prochaine sonnerie.

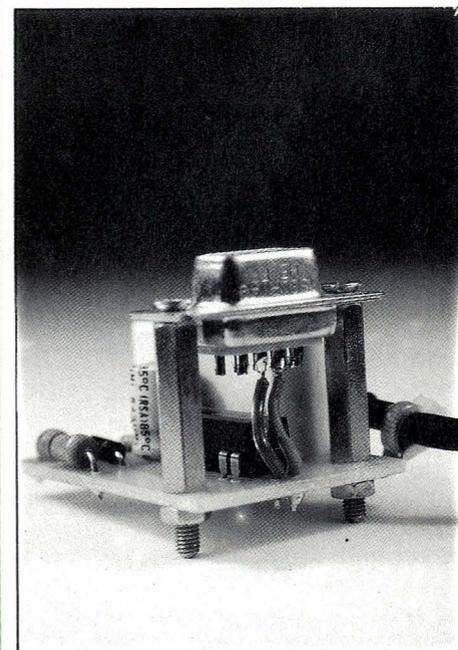

Le nom des pages est très important puisque c'est lui qui fixe l'ordre d'apparition des informations. La première page s'appelle « PAGE-01.PGE », la seconde « PAGE-02.PGE », et ainsi de suite jusqu'à « PAGE-99.PGE ». La variable npge% de la ligne 90 doit contenir le nombre de pages disponibles sur votre serveur (3 dans le listing).

SERVEUR vous propose trois modes de fonctionnement :

1. Le mode LOCAL envoie les pages sur votre Minitel, et c'est donc sur celui-ci que vous tapez SUITE ou RETOUR. Il s'agit en fait de la phase de test. Pour quitter le programme, tapez DEUX FOIS Connexion/Fin (décrochez le téléphone si vous possédez un Minitel 10).
2. L'option Envoi permet de démarrer le serveur alors que vous êtes déjà en ligne avec un correspondant : on évite ainsi la détection de sonnerie. Ce mode peut servir à effectuer une démonstration, ou à envoyer une quantité d'informations ne tenant pas dans une seule page. Le consultant décide de quitter en tapant Connexion/Fin, et vous pouvez reprendre votre conversation.
3. C'est le fonctionnement normal du serveur, tel qu'il a été décrit plus haut. Pour quitter, tapez 'S' quand le programme est en attente de sonnerie. Vous aurez alors des indications sur le nombre d'appels et de connexions effectué.

SERVEUR est simple à utiliser mais vous devez vous assurer de son bon fonctionnement avant de le mettre en place. Utilisez la première option (le mode local) pour vous rendre compte de l'effet produit sur vos prochains « clients », et donnez des indications dans vos pages (SUITE pour la page suivante, CONNEXION/FIN pour quitter...), afin de guider les consultants.

EDITEUR.BAS

Depuis le temps que nous vous parlons de « pages », il est temps de voir comment les créer. Le listing de l'éditeur est en **figure 6**. Son mode d'emploi s'affichant sur la partie droite de l'écran, nous ne donnerons ici que quelques précisions utiles.

```

10 ' Programme ACTEST.BAS * AC Soft 1989 *
20 '
30 DI:OUT &FAF1,&70:OUT &FAF1,&7B:OUT &FAF1,&7:EI
40 DI:OUT &FAF1,&70:OUT &FAF1,&7B:OUT &FAF1,&7:EI
50 '
60 MODE 2:tx=12:GOSUB 4000 ' Effacement ecran Minitel
70 PRINT "TEST de la liaison Minitel-CPC":PRINT
80 RESTORE 90:FOR ix=1 TO 5:READ 1$:PRINT ix;"] ";1$:NEXT
90 DATA CPC --> Minitel,Minitel --> CPC,Opposition du Modem
100 PRINT:Detection de sonnerie,Fin des tests
110 PRINT:INPUT "Numero du test : ",n:IF n<1 OR n>5 THEN 60
120 ON n GOSUB 500,600,700,800,900
130 GOTO 60
140 '
500 CLS:PRINT "CPC --> Minitel":PRINT
510 FOR tx=65 TO 90:PRINT CHR$(tx);:GOSUB 4000:NEXT:PRINT:PRINT
520 PRINT "L'alphabet doit etre affiche sur le CPC et le Minitel":
530 GOSUB 1000:RETURN
540 '
600 CLS:PRINT "Minitel --> CPC":PRINT
610 PRINT "Les caracteres tapes sur le Minitel doivent s'afficher":
620 PRINT "sur l'ecran du CPC. Tapez 'S' sur le CPC pour finir":PRINT
630 q$=UPPER$(INKEY$):GOSUB 5000
640 IF r%<>255 THEN PRINT CHR$(r%);
650 IF q$<>"S" THEN 630
660 GOSUB 1000:RETURN
670 '
700 CLS:PRINT "Opposition du Modem":PRINT
710 RESTORE 720:FOR ix=1 TO 3:READ tx:GOSUB 4000:NEXT ' Opposition
720 DATA &h1B,&h39,&h6F
730 PRINT "La lettre 'F' en haut, a droite du Minitel ";
740 PRINT "doit etre remplacee par un 'f'":GOSUB 1000
750 RESTORE 760:FOR ix=1 TO 3:READ tx:GOSUB 4000:NEXT ' VideoTexte
760 DATA &h1B,&h39,&h7F
770 RETURN
780 '
800 CLS:PRINT "Detection de sonnerie":PRINT
810 PRINT "Ce test necessite l'utilisation du cable telephone/joystick"
820 PRINT "Faites-vous appeler par un ami, ou tapez 'S' pour sortir"
830 q$=UPPER$(INKEY$):d$(JOY(0) AND 32)
840 IF d$<>32 AND q$<>"S" THEN 830
850 IF q$<>"S" THEN PRINT:PRINT "Sonnerie detectee";
860 GOSUB 1000:RETURN
870 '
900 MODE 2:END
910 '
1000 PRINT " --> tapez une touche";
1010 q$="":WHILE q$="":q$=INKEY$:WEND:RETURN
1020 '
4000 IF (INP(&FAF1) AND 1)<>1 THEN 4000 ELSE OUT &FAF0,tx ' Emission
4010 RETURN
4020 '
5000 IF (INP(&FAF1) AND 2)<>2 THEN r%=255 ELSE r%=INP(&FAF0) ' Reception
5010 RETURN
5020 '
6000 ' *** Fin du listing ***

```

Figure 3

En ce qui concerne la saisie, l'accent circonflexe précédant certaines lettres s'obtient en tapant la flèche verticale située à côté de la touche « CLR » sur le clavier. Par contre, ce même symbole affiché dans le mode d'emploi signifie qu'il faut taper CONTROL et la lettre qui suit pour exécuter la commande (^C = CONTROL appuyé plus C = chargement d'une page).

Pour les claviers QWERTY, les touches sont redéfinies :

- l'accolade gauche { donne é
- l'accolade droite } donne è
- l'arobas @ donne à
- la barre verticale | donne ù
- l'antislash \ donne ç

Vous pouvez obtenir des caractères graphiques affichables par le Minitel, en tapant COPY : en utilisant les flèches curseur haut et bas, vous faites défiler des symboles en bas à droite de l'écran. Tapez RETURN pour inclure le caractère choisi dans votre texte.

Pour les opérations de chargement et sauvegarde, ne rajoutez pas d'extension car celle imposée

est « .PGE ». Tapez RETURN pour sortir de l'option sans effectuer la commande.

L'option ENVOI (^E) fonctionne en mode local, ce qui vous permet de vous rendre compte de l'effet produit sur votre Minitel.

Certaines opérations sont assez longues à s'effectuer, la réapparition du curseur de texte signifie que vous pouvez reprendre votre travail.

Enfin, pour sortir du programme, tapez ESCAPE deux fois.

EMUL.BAS

Ce dernier programme, présenté en **figure 7**, remplace le clavier du Minitel. Son utilisation ne doit poser aucun problème : la correspondance des touches AMSTRAD/Minitel est affichée en permanence. Contrairement à la version PC, les accents ne sont pas traités.

La connexion doit se faire par Connexion/Fin sur le Minitel, par contre, la déconnexion peut s'effectuer depuis le CPC.

Conclusion

Vous voici à la tête d'un ensemble qui devrait vous permettre de bien exploiter le

Minitel, c'est en tout cas notre souhait.

A noter que devant le succès remporté par la disquette ACCORD (voir RADIO-PLANS n° 492), nous avons décidé de

renouveler l'opération : la disquette 3 pouces 'AC-SERV' pour AMSTRAD CPC contenant tous les programmes parus dans cet article est d'ores et déjà disponible au prix de 190 F TTC. Cette offre est réservée aux abonnés

Figure 5

```

6020 PRINT " - Arrêt sur erreur n.":ERR:" en ligne":ERL
6030
7000 ON ERROR GOTO 0
7010 PRINT:PRINT nson%:"Appel(s)";nonx%:"Connexion(s)":PRINT:END
7020
8000 *** Fin du listing ***

10 'PROGRAMME EDITEUR DE PAGES MINITELE
20 * AC SOFT & MICROLOGIC 1989 *
30
40 Initialisations
50 DI:OUT &FA1.&70:OUT &FA1.&7B:OUT &FA1.&7:EI
60 DI:OUT &FA1.&70:OUT &FA1.&7B:OUT &FA1.&7:EI
70
80 SYMBOL AFTER 255:MODE 2:PEN 1:DEFINT a-z:PRINT"\":n=TEST(0,399):MODE 2:POKE &
BE78.1:IF n<0 THEN GOSUB 1930
90 ON ERROR GOTO 2030:ON BREAK GOSUB 2080
100 MODE 2:DIM ec$(24):lv$=STRING$(40," ")
110 WINDOW 1,1,1:PEN 0:WINDOW #1,2,41,1,25:PEN #1,0:PAPER #1,1:WINDOW #2,1,80,
1,25:LOCATE #2,2,25:CLS #1:PRINT#2,lv$:PEN #2,1:WINDOW #3,7,73,18,20
120 FOR i=1 TO 24:ec$(i)=lv$:NEXT i
130 c$(1)="":CHR$(240):c$(2)="":CHR$(241):c$(3)="":CHR$(242):c$(4)="":CHR
R$(243):c$(5)="":CHR$(242):c$(6)="":CHR$(243)
140 ' Menu
150 DATA "Ligne précédente",240,"", "Ligne suivante",241,"", "Caractère précédent",
242,"", "Caractère suivant",243,"", "Décalage vers la gauche",250,"", "Décalage ve
rs la droite",251,""
160 DATA "Correction",127,"DEL", "Caractères graphiques",224,"COPY", "Envoi page m
initel",5,"E", "Nouvelle page",14,"N", "Sauvegarde page",19,"S", "Chargement pag
e",3,"C", "Suppression ligne",18,"R", "Insertion ligne",9,"I", "Impression page",
16,"P"
170 rep$=""
180 FOR i=1 TO 15
190 READ a$,b$,c$
200 IF c$="" THEN c$=c$(i)
210 LOCATE #2,45,1+2
220 c$=LEFT$(c$,5)+": "
230 PRINT#2,c$:a$
240 rep$=rep$+CHR$(b)
250 NEXT
260 LOCATE #2,48,19:PRINT#2,"CODE GRAPHIQUE : ---":GOSUB 830
270
280 DATA 0,0,240,0,15,0,255,0,0,240,240,15,240,255,240,0,15,240,15,15,255
15,0,255,240,255,15,255,255,255
290 RESTORE 280:IF n=0 THEN SYMBOL AFTER 160
300 FOR i=160 TO 175:READ a,b:SYMBOL i,a,a,b,0,0:SYMBOL i+16,a,a,b,b,240
,240,240:SYMBOL i+64,a,a,b,b,15,15,15:SYMBOL i+80,a,a,b,b,255,255,255:NEXT
310
320 'PROGRAMME PRINCIPAL
330 l=1:c=1
340 GOSUB 440
350 t$=MID$(ec$(1),c,1):a$="" :WHILE a$="" :a$=INKEY$:LOCATE #1,c,1:PRINT#1,CHR$(2
4):t$:CHR$(24):CHR$(8):t$:WEND
360 a=ASC(a$)
370 sp=INSTR(rep$,a$)
380 IF sp=0 THEN 410
390 ON sp GOSUB 470,490,510,530,550,590,620,690,840,1040,1120,1330,1570,1630,182
0
400 GOTO 340
410 IF a>31 AND a<126 AND a<94 THEN ec$(1)=LEFT$(ec$(1),c-1)+a$+RIGHT$(ec$(1),4
0-c):GOSUB 440:GOSUB 530:GOTO 350 ELSE IF a$<>CHR$(13) THEN PRINT CHR$(7):GOTO 3
50
420 c=1:l=1+1:IF l=25 THEN l=1
430 GOTO 340
440 LOCATE #2,45,1:PRINT #2,USING " & # & #:";Ligne",l," - Colonne",c:LOCATE
#1,1:PRINT#1,ec$(1):RETURN
450
460 'SOUS PROGRAMMES
470 l=1:IF l=0 THEN l=24
480 RETURN
490 l=1+1:IF l=25 THEN l=1
500 RETURN
510 c=c-1:IF c=0 THEN c=40:l=1-1:IF l=0 THEN l=24
520 RETURN
530 c=c+1:IF c=41 THEN c=1:l=1+1:IF l=25 THEN l=1
540 RETURN
550 IF c=1 THEN 560
560 ec$(1)=MID$(ec$(1),2,c-1)+ " +RIGHT$(ec$(1),40-c)
570 c=c-1
580 RETURN
590 IF c=40 THEN 610
600 ec$(1)=LEFT$(ec$(1),c-1)+ " +MID$(ec$(1),c,40-c)
610 RETURN
    
```

```

10 ' Programme PAGE-BAS * AC Soft 1989 *
20
30 DI:OUT &FA1.&70:OUT &FA1.&7B:OUT &FA1.&7:EI
40 DI:OUT &FA1.&70:OUT &FA1.&7B:OUT &FA1.&7:EI
50 DIM ec$(24):GOSUB 8000
60
70 ON ERROR GOTO 6000
80
90 MODE 2
100 LINE INPUT "Nom de la page @ envoyer : ",nom$
110 IF nom$="" THEN ON ERROR GOTO 0:MODE 2:END
120 GOSUB 1000 : Lecture et Affichage
130 GOSUB 7000:PRINT "Tapez 'E' pour envoyer ";
140 PRINT "ou 'P' pour choisir une autre page";
150 k$=UPPER$(INKEY$):IF k$="" THEN 150
160 IF k$="P" THEN 90
170 IF k$="E" THEN 190
180 GOTO 150
190 GOTO 240
200 GOSUB 2000: Opposition et Connexion
210 IF conex% THEN 240
220 GOSUB 7000:PRINT "Connexion impossible -> tapez une touche";
230 GOSUB 7010:GOTO 130
240 GOSUB 7000:PRINT "Envoi ...":GOSUB 3000 : Lecture et Envoi
250 GOSUB 7000:PRINT "Emission terminée -> tapez une touche";
260 GOSUB 7010:GOTO 90
270
1000 CLS : Lecture et Affichage
1010 OPENIN nom$
1020 FOR i=1 TO 24
1030 LINE INPUT #9,t$:t$=MID$(t$,2,LEN(t$)-2)
1040 GOSUB 1080:LOCATE 1,1:PRINT ec$(i);
1050 NEXT i
1060 CLOSEIN
1070 RETURN
1080 pc=1
1090 FOR j=1 TO LEN(t$)
1100 a$=MID$(t$,j,1):a=ASC(a$)
1110 IF a<14 AND a<15 AND a<25 THEN ec$(1)=LEFT$(ec$(1),pc-1)+a$+RIGHT$(ec$(1
),40-pc):GOTO 1170
1120 IF a=14 THEN ec$(1)=LEFT$(ec$(1),pc-1)+CHR$(ASC(MID$(t$,j+1,1))+128)+RIGHT$
(ec$(1),40-pc):j=j+2:GOTO 1170
1130 a1=ASC(MID$(t$,j+1,1)):a2=ASC(MID$(t$,j+2,1))
1140 IF a1=65 AND a2=97 THEN ec=64 ELSE IF a1=75 AND a2=99 THEN ec=92 ELSE IF a1
=66 AND a2=110 THEN ec=123 ELSE IF a1=65 AND a2=101 THEN ec=125 ELSE IF a1=65 AN
D a2=117 THEN ec=124 ELSE ec=32
1150 ec$(1)=LEFT$(ec$(1),pc-1)+CHR$(ec)+RIGHT$(ec$(1),40-pc)
1160 j=j+2
1170 pc=pc+1
1180 NEXT
1190 RETURN
1200
1200 RESTORE 2010:FOR i=1 TO 6:READ t$:GOSUB 4000:NEXT i, Oppo. et Connex.
2010 DATA &h1B,&h39,&h6F,&h1B,&h39,&h68
2020 GOSUB 5000:IF r%<>859 THEN 2020
2030 GOSUB 5000:IF (r%<>859 AND r%<>853) THEN 2030
2040 conex%= (r%=853)
2050 RETURN
2060
3000 OPENIN nom$ : Lecture et Envoi
3010 l=0:t%=12:GOSUB 4000
3020 WHILE NOT EOF AND l<24
3030 l=1+l:LINE INPUT #9,l,t$:t$=MID$(t$,2,LEN(t$)-2)
3040 FOR i=1 TO LEN(t$):t%=ASC(MID$(t$,i,1)):GOSUB 4000:NEXT
3050 WEND
3070 CLOSEIN
3080 RESTORE 3090:FOR i=1 TO 3:READ t$:GOSUB 4000:NEXT i, Deconnexion
3100 DATA &h1B,&h39,&h67
3110 RETURN
4000 IF (INP(&FA1) AND 1)<1 THEN 4000 ELSE OUT &FA0,t% : Emission
4010 RETURN
5000 IF (INP(&FA1) AND 2)<2 THEN r%=255 ELSE r%=INP(&FA0) : Reception
5010 RETURN
5020
6000 GOSUB 7000 : Traitement des erreurs
6010 IF ERR=32 THEN PRINT "Erreur disque":GOTO 6030
6020 PRINT "Erreur n.":ERR:" en ligne":ERL;
6030 PRINT "-> tapez une touche";
6040 GOSUB 7010
6050 RESUME 70
6060
7000 LOCATE 1,25:PRINT STRING$(80,32):LOCATE 1,25:RETURN
7010 q$="" :WHILE q$="" :q$=INKEY$:WEND:RETURN
7020
    
```

RADIO-PLANS et les trente premiers lecteurs recevront en prime le circuit imprimé de la détection de sonnerie. Ecrivez à : MICROLOGIC, OFFRE SPECIALE RADIO-PLANS (CPC),

B.P. 18 - 91211 DRAVEIL Cedex, et joignez l'étiquette adresse qui témoigne de votre abonnement. NOTA : nous vous signalons que les Télécom peuvent installer des lignes à réception seules (vous ne pouvez pas appeler), pour un

abonnement économique. Evidemment, le Minitel n'est pas proposé pour ce type de lignes, d'ailleurs, à quoi pourrait-il bien servir??!!

Alain CAPO & Jean ALARY

```

620 IF c=1 THEN 660
630 c=c-1
640 ec$(1)=LEFT$(ec$(1),c-1)+ "RIGHT$(ec$(1),40-c)
650 GOTO 680
660 c=40:1=1:IF 1=0 THEN 1=24
670 ec$(1)=LEFT$(ec$(1),39)+ "
680 RETURN
690 c=160
700 csa=c-160:cs=CHR$(c):IF csa>31 THEN csa=csa-32
710 CLS #3:csa$=BIN$(csa,6)
720 FOR i=6 TO 1 STEP -1
730 IF MID$(csa$,i,1)="1" THEN PRINT#3,CHR$(24); " ";CHR$(24); " ";ELSE PRINT#3," ";
740 NEXT i
750 GOSUB 830
760 LOCATE #2,65,19:PRINT#2,cs;CHR$(8);
770 LOCATE #1,c,1:PRINT#1,cs;CHR$(8);
780 a$="":WHILE a$="":a$=INKEY$:WEND
790 IF a$=CHR$(13) THEN ec$(1)=LEFT$(ec$(1),c-1)+c$+RIGHT$(ec$(1),40-c):GOSUB 44
0:GOSUB 530:CLS #3:GOSUB 830:LOCATE #2,65,19:PRINT#2,"---":RETURN
800 IF a$=CHR$(240) THEN c=c-1:IF c=159 THEN c=255 ELSE IF c=223 THEN c=19
1 810 IF a$=CHR$(241) THEN c=c-1:IF c=192 THEN c=224 ELSE IF c=256 THEN c=16
0
820 GOTO 720
830 MOVE 568,80:DRAWR 0,48:DRAWR 16,0:DRAWR 0,-48:DRAWR -16,0:MOVER 0,16:DRAWR 1
6,0:MOVER 0,16:DRAWR -16,0:MOVER 8,16:DRAWR 0,-48:RETURN
840 a=12:GOSUB 1000
850 FOR i=1 TO 24
860 FOR j=1 TO 40
870 b=ASC(MID$(ec$(1),j,1))
880 IF b<64 AND b>92 AND b<123 THEN a=b:GOSUB 1000 ELSE GOSUB 910
890 NEXT j
900 RETURN
910 IF b=64 THEN a=65:GOSUB 990:a=97:GOSUB 1000:RETURN
920 IF b=92 THEN a=75:GOSUB 990:a=99:GOSUB 1000:RETURN
930 IF b=123 THEN a=66:GOSUB 990:a=101:GOSUB 1000:RETURN
940 IF b=124 THEN a=65:GOSUB 990:a=117:GOSUB 1000:RETURN
950 IF b=125 THEN a=65:GOSUB 990:a=101:GOSUB 1000:RETURN
960 IF b=132 THEN a=14:GOSUB 1000:a=b-124:GOSUB 1000:a=15:GOSUB 1000:RETURN
970
980 'ENVOI VERS MINITEL
990 IF (INP(&FA1)AND 1)<1 THEN 990 ELSE OUT &FA0,25
1000 IF (INP(&FA1)AND 1)>1 THEN 1000 ELSE OUT &FA0,a
1010 RETURN
1020
1030 'NOUVELLE PAGE
1040 LOCATE #2,50,24:PRINT#2,CHR$(24); " CONFIRMATION --> 'O' ";CHR$(24);
1050 a$="":WHILE a$="":a$=INKEY$:WEND
1060 LOCATE #2,50,24:PRINT#2,STRING$(25," ");IF a$<CHR$(15) THEN RETURN
1070 FOR i=1 TO 24:ec$(1)=i$:NEXT i
1080 CLS #1:LOCATE #2,2,25:PRINT#2,1v$;
1090 RETURN
1100
1110 'SAUVEGARDE PAGE
1120 LOCATE #2,43,24:PRINT#2, "Entrez le nom de cette page ";
1130 n$="":GOSUB 1700:IF n$="
1140 n$=n$+"PGE"
1150 OPENOUT n$
1160 FOR i=1 TO 24
1170 t$="":i=1 TO 24
1180 FOR j=1 TO 40
1190 b$=MID$(ec$(1),j,1):b=ASC(b$)
1200 IF b<64 AND b<92 AND b<123 THEN t$=t$+b$ ELSE GOSUB 1270
1210 NEXT j
1220 WRITE #9,t$
1230 NEXT i
1240 CLOSEOUT
1250 LOCATE #2,43,24:PRINT #2,STRING$(37," ");
1260 RETURN
1270 IF b=132 THEN t$=t$+CHR$(14)+CHR$(b-128)+CHR$(15):RETURN
1280 IF b=124 THEN c$="16":ELSE IF b=92 THEN c$="4063":ELSE IF b=123 THEN c$="4
265":ELSE IF b=125 THEN c$="419":ELSE IF b=124 THEN c$="4175
1290 t$=t$+CHR$(25)+CHR$(VAL(" "+LEFT$(c$,2)))+CHR$(VAL(" "+RIGHT$(c$,2)))
1300 RETURN
1310
1320 'CHARGEMENT PAGE
1330 LOCATE #2,46,24:PRINT#2, "Entrez le nom de la page ";
1340 a$="":GOSUB 1700:IF a$="
1350 a$=a$+"PGE":GOSUB 1080
1360 OPENIN n$
1370 FOR i=1 TO 24
1380 LINE INPUT #9,t$:t$=MID$(t$,2,LEN(t$)-2)
1390 GOSUB 1430:LOCATE #1,1,1:PRINT#1,ec$(1);
1400 NEXT i
1410 CLOSEIN
1420 GOTO 1250
1430 DC=1

```

Figure 6

```

8000 MODE 2:PEN 1:DEFIN a-z:POKE &BE78,1
8010 PRINT "":a=TEST(0,399):IF n=0 THEN 8090
8020 SYMBOL AFTER 63
8030 SYMBOL 64,96,16,120,12,124,204,118,0
8040 SYMBOL 92,0,60,102,96,126,60,8
8050 SYMBOL 123,12,16,60,102,126,96,60,0
8060 SYMBOL 125,48,16,60,102,126,96,60,0
8070 SYMBOL 124,48,16,102,102,102,102,62,0
8080 SYMBOL 94,24,36,0,0,0,0,0,0
8090 DATA 0,0,240,0,15,0,255,0,0,240,240,15,240,255,240,0,15,240,15,15,15,25
5,15,0,255,240,255,15,255,255,255
8100 RESTORE 8090:IF n=0 THEN SYMBOL AFTER 160
8110 FOR i=160 TO 175:READ a,b:SYMBOL 1,a,a,b,0,0,0,SYMBOL 1+16,a,a,b,b,24
0,240,240:SYMBOL 1+64,a,a,b,b,15,15,15:SYMBOL 1+80,a,a,b,b,255,255,255:NEXT
8120 RETURN
8130
9000 , *** Fin du listing ***

```

Figure 4

```

10 ' Programme SERVEUR.BAS * AC Soft 1989 *
20
30 DI:OUT &FA1,&70:OUT &FA1,&7B:OUT &FA1,&7E:EI
40 DI:OUT &FA1,&70:OUT &FA1,&7B:OUT &FA1,&7E:EI
50 MODE 2
60
70 ON ERROR GOTO 6000
80
90 npage=3
100 nsonx=0:ncnx=0
110 CLS:PRINT "serveur Minitel * AC Soft 1989 *":PRINT
120 PRINT " - 1 : Test local":PRINT " - 2 : Envoi"
130 PRINT " - 3 : Attente sonnerie":PRINT:LINE INPUT "Choix : ";d$
140 IF d$="1" OR d$="3" THEN 100 ELSE d$=VAL(d$)
150
160 IF d$=1 THEN dcnx=0:CLS:PRINT "Test local":GOTO 200 , Local
170 IF d$=2 THEN GOSUB 2000:GOTO 190 , Envoi
180 GOSUB 1000; , Attente sonnerie
190 IF conex THEN ncnx=ncnx+1:PRINT " - Connexion" ELSE 270
200 page$=1:GOSUB 2980:IF dcnx THEN 270 ELSE PRINT " - Page 1"
210 GOSUB 5000:IF r$>813 THEN 210
220 GOSUB 5000:IF r$=255 THEN 220
230 IF r$=848 THEN page$=page$+1:GOSUB 2980:PRINT " - Page";page$
240 IF r$=842 THEN page$=page$-1:GOSUB 2980:PRINT " - Page";page$
250 IF r$=859 THEN PRINT " - Deconnexion":dcnx=-1
260 IF NOT dcnx THEN 210
270 ON d$ GOTO 7000,7000,180
280
1000 CLS:PRINT " - Attente sonnerie" , Detection sonnerie
1010 q$=UPPER$(INKEY$):d$=(JOY(0) AND 32)
1020 IF d$<32 AND d$<>"S" THEN 1010
1030 IF d$="S" THEN 7000
1040 nsonx=nsonx+1:PRINT " - Sonnerie detectee"
1050 , m$="1B3953" , Lignes 1050 a 1070 pour Minitel 10 uniquement
1060 , FOR i=1 TO 5 STEP 2:t$=VAL("&h"+MID$(m$,i,2)):GOSUB 4000:NEXT
1070 , GOSUB 5000:IF r$>848 THEN 1070
1080 ,
2000 RESTORE 2010:FOR i=1 TO 6:READ t$:GOSUB 4000:NEXT , Oppo. et Connex.
2010 DATA &h1B,&h39,&h6F,&h1B,&h39,&h68
2020 GOSUB 5000:IF r$<>859 THEN 2020
2030 GOSUB 5000:IF (r$>859 AND r$<>853) THEN 2030
2040 conex$=(r$=853)
2050 RETURN
2060
2980 IF page$<1 THEN page$=1 ELSE IF page$>npage THEN page$=npage
2990 nsonx="PAGE"-RIGHT$(STR$(page$+100),2)+"PGE"
3000 OPENIN nsonx , Lecture et Envoi
3010 l$=0:tx=12:GOSUB 4000
3020 WHILE NOT EOF AND l$<24
3030 l$=l$+1:LINE INPUT #9,l$:l$=MID$(l$,2,LEN(l$)-2)
3040 FOR i=1 TO LEN(l$):t$=ASC(MID$(l$,i,1)):GOSUB 4000:NEXT
3050 WEND
3070 CLOSEIN:IF d$=1 THEN RETURN
3080 RESTORE 3090:FOR i=1 TO 3:READ t$:GOSUB 4000:NEXT
3090 DATA &h1B,&h39,&h70
3100 GOSUB 5000:IF r$<>871 THEN 3100
3110 GOSUB 5000:IF r$=255 THEN 3110 ELSE dcnx$=((r$ AND 8)<>8)
3120 RETURN
3130
4000 IF (INP(&FA1) AND 1)<1 THEN 4000 ELSE OUT &FA0,t$ , Emission
4010 RETURN
4020
5000 IF (INP(&FA1) AND 2)<2 THEN r$=255 ELSE r$=INP(&FA0) , Reception
5010 RETURN
5020
6000 RESTORE 6010:FOR i=1 TO 3:READ t$:GOSUB 4000:NEXT , Deconnexion
6010 DATA &h1B,&h39,&h67

```

Figure 5

```

1440 FOR j=1 TO LEN(t$)
1450 a$=MID$(t$,j,1):a$=ASC(a$)
1460 IF a<>14 AND a<>15 AND a<>25 THEN ec$(1)=LEFT$(ec$(1),pc-1)+a$+RIGHT$(ec$(1),40-pc):GOTO 1520
1470 IF a=14 THEN ec$(1)=LEFT$(ec$(1),pc-1)+CHR$(ASC(MID$(t$,j+1,1))+128)+RIGHT$(ec$(1),40-pc):j=j+2:GOTO 1520
1480 a1=ASC(MID$(t$,j+1,1)):a2=ASC(MID$(t$,j+2,1))
1490 IF a1=65 AND a2=97 THEN ec=64 ELSE IF a1=75 AND a2=99 THEN ec=92 ELSE IF a1=66 AND a2=101 THEN ec=123 ELSE IF a1=65 AND a2=101 THEN ec=125 ELSE IF a1=65 AND a2=117 THEN ec=124 ELSE ec=32
1500 ec$(1)=LEFT$(ec$(1),pc-1)+CHR$(ec)+RIGHT$(ec$(1),40-pc)
1510 j=j+2
1520 pc=pc+1
1530 NEXT j
1540 RETURN
1550
1560 'SUPPRESSION LIGNE
1570 LOCATE #1,1
1580 IF 1=24 THEN 1600
1590 FOR i=1 TO 23:ec$(i)=ec$(i+1):PRINT#1,ec$(i):NEXT i
1600 ec$(24)=1v$:PRINT#1,1v$:LOCATE #1,1:RETURN
1610
1620 'INSERTION LIGNE
1630 LOCATE #1,1
1640 IF 1=24 THEN 1600
1650 FOR i=24 TO i+1 STEP -1:ec$(i)=ec$(i-1):LOCATE #1,1:PRINT#1,ec$(i):NEXT
1660 ec$(1)=1v$:LOCATE #1,1:PRINT#1,1v$
1670 LOCATE #1,1:RETURN
1680
1690 'SATISIE NOM DE FICHIER
1700 FOR i=1 TO 8
1710 a$="":PRINT#2,CHR$(255):CHR$(8):WHILE a$=""a$=UPPER$(INKEY$):WEND:PRINT#2,a$:CHR$(8)
1730 a=ASC(a$)
1740 IF a=45 OR (a>47 AND a<58) OR (a>64 AND a<91) THEN n$=LEFT$(n$,i-1)+a$+RIGHT$(n$,8-i):GOTO 1770
1750 IF a$=CHR$(13) THEN RETURN
1760 IF a$=CHR$(127) AND i<>1 THEN i=i-1:n$=LEFT$(n$,i-1)+""+RIGHT$(n$,8-i):GOTO 1710 ELSE 1710
1770 PRINT #2,a$
1780 NEXT i

```


Figure 6

```

1790 RETURN
1800 'ENVOI IMPRIMANTE
1820 IF INPI(&F500) AND 64 THEN RETURN:'Test imprimante s' prete
1830 FOR i=1 TO 24
1840 FOR j=i TO 40
1850 a$=MID$(ec$(i),j,1)
1860 IF ASC(a$)>31 AND ASC(a$)<129 THEN PRINT#8,a$: ELSE PRINT#8," ";
1870 NEXT j
1880 PRINT#8
1890 NEXT i
1900 RETURN
1910
1920 'definitions caracteres pour QWERTY
1930 SYMBOL AFTER 63
1940 SYMBOL 64,96,16,120,12,124,204,118,0
1950 SYMBOL 92,0,60,102,56,126,60,8
1960 SYMBOL 123,12,16,60,102,126,96,60,0
1970 SYMBOL 125,48,16,60,102,126,96,60,0
1980 SYMBOL 124,48,16,102,102,102,102,82,0
1990 SYMBOL 94,24,36,0,0,0,0,0,0
2000 RETURN
2010
2020 'TRAITEMENTS DES ERREURS
2030 IF ERR<32 THEN MODE 2:PRINT'Erreur no':ERR:" @ la ligne":ERR:END
2040 IF ERR=1360 THEN LOCATE #2,46,24:PRINT#2,CHR$(24):" PAGE INEXISTANTE ":CHR$(24):CHR$(7):STRING$(16,"");CALL &BBO6:RESUME 1330
2050 END
2060
2070 'SORTIE
2080 MODE 2:PEN 1:END
2090
2100 ' *** Fin du listing ***


```

Figure 7

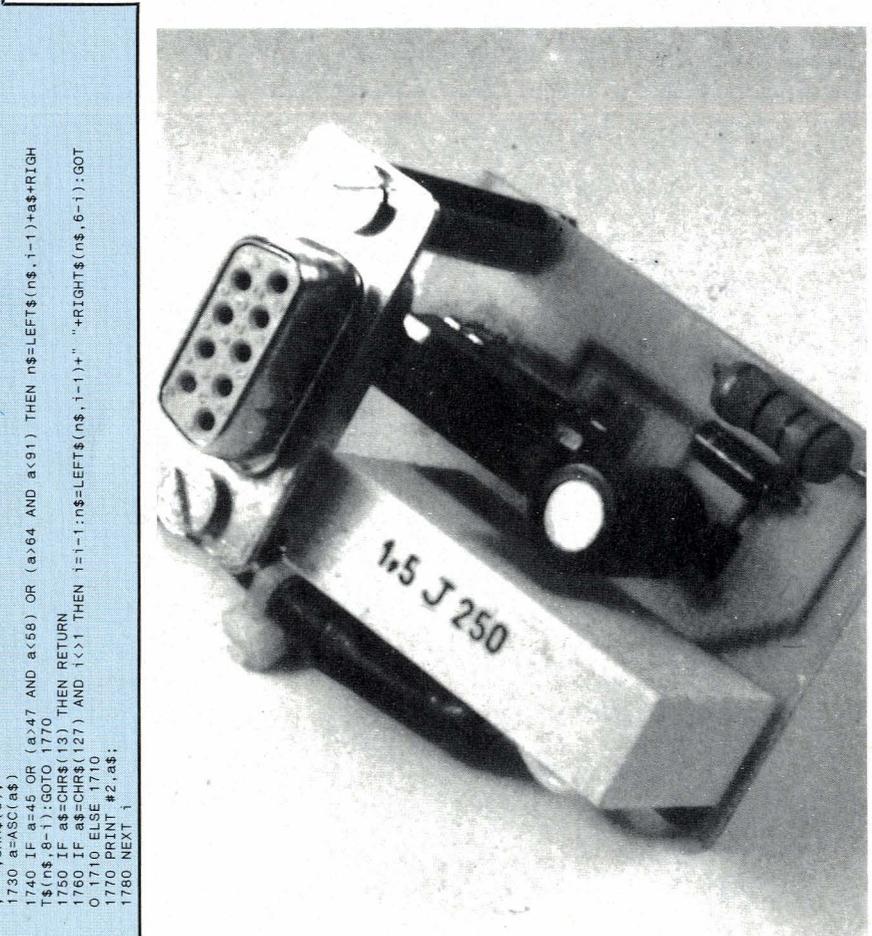

Le BUS I 2 C

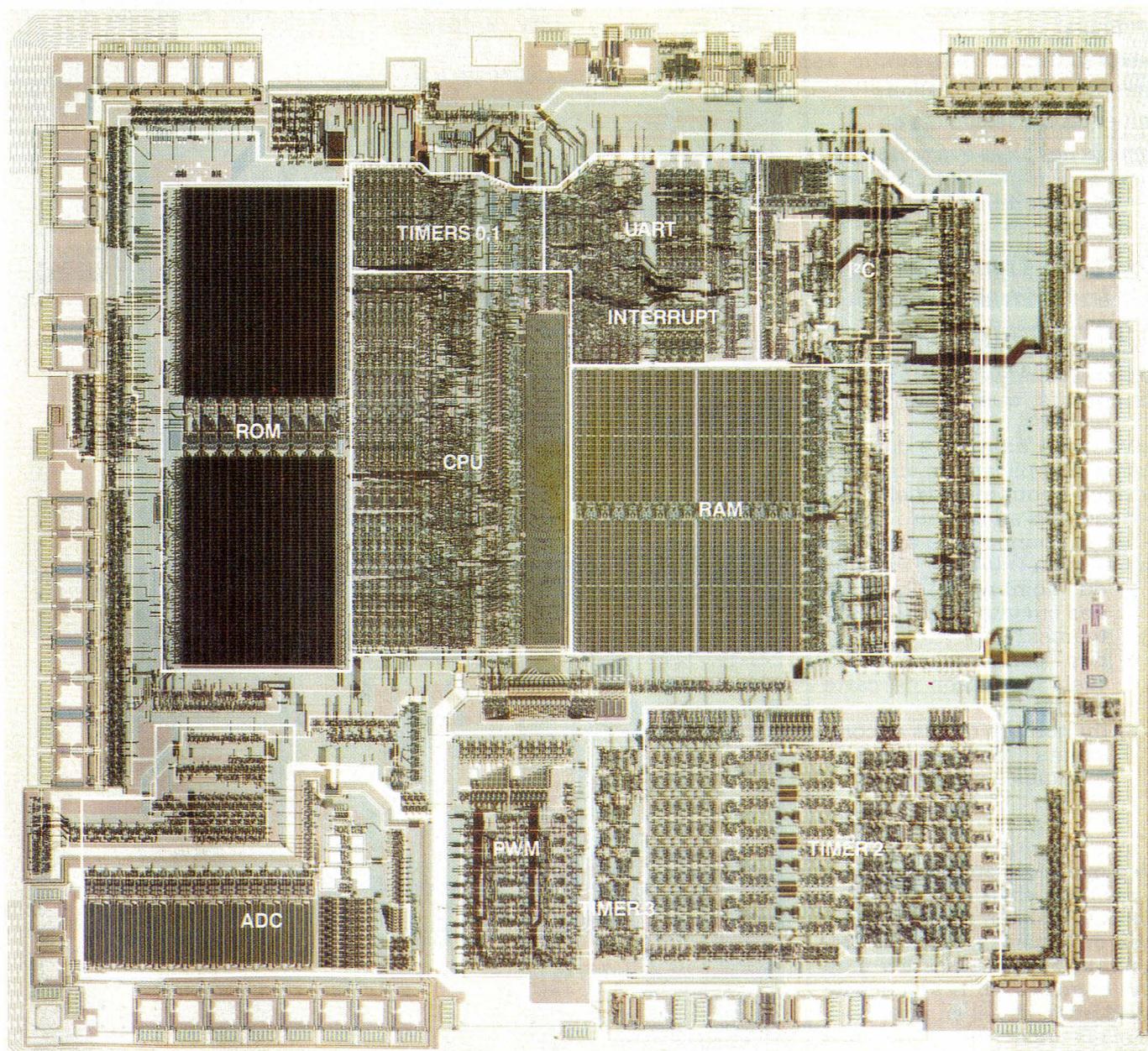**Un BUS de communication
efficient tant professionnel
que grand public**



Dans l'article précédent (RADIO-PLANS n° 494) nous avons présenté les principaux paramètres qui président au choix d'un type de communication. Aujourd'hui nous allons décrire comment tous ces souhaits nous amènent à l'élaboration d'un protocole spécifique définissant la structure d'un BUS de liaison. (Autrement dit nous décortiquerons un à un tous les paramètres énoncés auparavant et nous les traduirons en vocabulaire électronique).

Sans reprendre stricto-sensu l'article précédent, nous allons examiner les conséquences de l'ensemble des idées évoquées.

Mode de transport des informations : série ou parallèle ?

Compte tenu des souhaits et impératifs que nous avons émis :

- de vitesse « adaptée » dans un champ d'applications visé (domotique - petit industriel -...)
- d'économies au niveau :
 - de la connectique associée tant au plan :
 - du nombre de broches des circuits intégrés eux-mêmes (*)
 - des connecteurs éventuels de liaison de carte à carte
 - du nombre de fils encombrants de liaison de modules à modules


(*) Bien que Monsieur de Lapalisse n'aie pas eu la chance de connaître les circuits intégrés il est à noter bien sûr qu'à même nombre de broches sur un boîtier, moins il y a de broches occupées par le système de communication plus il en reste pour les signaux utiles ou encore qu'à même fonction, moins il y a de broches sur un circuit, moins il coûte cher !!

- de la surface de cuivre occupée au sol par :
 - d'une part les liaisons électriques simples à réaliser
 - d'autre part la propre surface des composants eux-mêmes
- des masses et volumes plus faibles de l'ensemble ainsi réalisé
 - permettant d'être moins sensible aux chocs et vibrations
 - de réduire les coûts de transports, etc.
- de la plus grande facilité de concevoir le circuit imprimé
 - moins de liaisons

- moins de temps de conception du circuit imprimé par lui-même :

réalisation en simple face, trous non métallisés

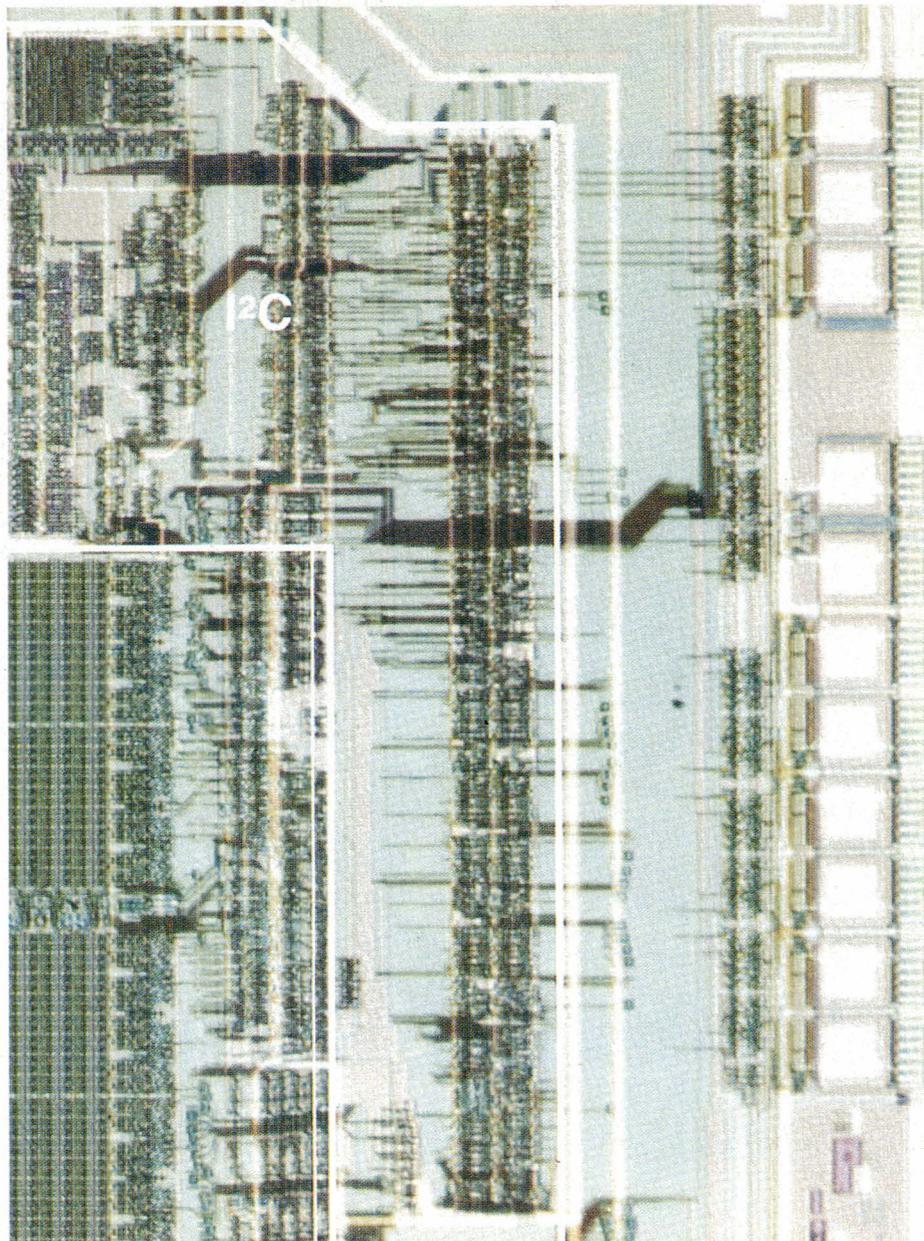- de l'adaptabilité à différents types de support de communication économiques qui sont physiquement mono ou bi « support » (IR/fils secteur...) Nous nous dirigeons doucement, logiquement, vers une notion de BUS comportant peu de fils de liaison et impliquant une tendance préférentielle de transmission des informations plus en SERIE qu'en parallèle.



Un BUS série

Nous devinons déjà vos cris et vos objections qui se lèvent !!!

Parmi les plus fréquentes, on peut choisir de répondre à la suivante :

Si nous adoptons un tel procédé de transmission SERIE, cela veut dire que dans chacun des circuits raccordés au BUS de liaison il y aura un dispositif capable de gérer cette transmission et que cela signifie qu'il faudra « sacrifier » à chaque fois du « silicium » pour assurer le protocole !!

Cette remarque est évidemment bien fondée et pour la contre-carrer il sera nécessaire de s'assurer que l'économie réalisée par ailleurs soit largement supérieure au surcoût engendré par la présence supplémentaire de cet interface.

Avant toute chose, il faut quand même noter qu'en général, dans la plupart des systèmes, les fonctions Maître sont largement moins nombreuses que les fonctions Esclave et donc que nous trouverons davantage d'interfaces « Esclave » connectés au BUS que d'interfaces « Maître ».

De fait, nous prêterons une plus grande attention au fait que l'interface Esclave devra être encore plus économique que prévu (par exemple ne pas comporter de régénération de signaux d'horloge, d'oscillateur, etc.).

De plus, dans notre cas précis, il faudra donc que, dans la plus complexe des configurations, l'interface de communication SERIE qui sera intégré soit toujours moins cher que le gain que rapporte le fait d'avoir un boîtier petit et un nombre de broches plus faible.

Avant de quitter ce sujet, nous pouvons faire une dernière remarque. Chacun des circuits connectés au BUS aura des fonctions spécifiques à remplir qui seront pilotées via le BUS et cet interface, et bien entendu plus la fonction utile sera importante plus le rapport entre le côté « actif » du composant et son côté « interface » sera élevé et rendra ce dernier de plus en plus négligeable en surface et en coût apparent.

Toutes ces remarques vont donc participer au choix du protocole que nous allons retenir.

Maintenant que nous pensons vous avoir un peu tranquilisé de ce côté-là, il est temps de s'intéresser à faire fonctionner cette liaison série le plus rapidement possible !

Vitesse quand tu nous grises...

Sur quels critères définir la vitesse la plus élevée possible pour une telle liaison série ?

Il nous faut approfondir un peu plus ce que nous avons écrit jusqu'à présent car nous n'avons évoqué uniquement que le côté « liaison », « BUS ».

Nous n'avons encore rien dit des différentes fonctions qu'assureront chacun des circuits reliés au BUS.

Pour l'instant nous n'avons jamais évoqué quelles seraient les technologies les mieux adaptées, et qu'il faudrait employer pour satisfaire ces différentes fonctions : BIPOLAIRE, FET, NMOS, CMOS, ECL, I2L, ... ?

Quelles que soient les technologies utilisées pour réaliser chacun des circuits intégrés, il faudra bien que l'interface série, disposé

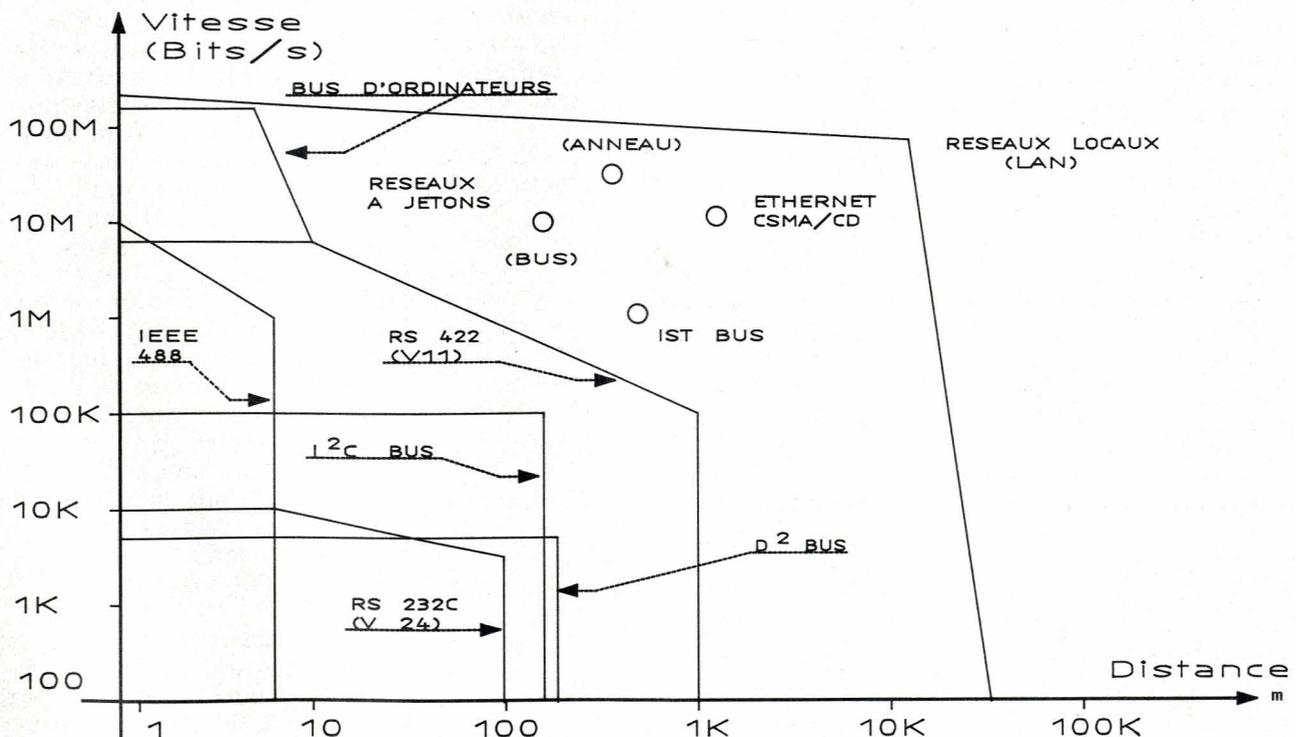


Figure 1

COMPARAISON DE DIFFERENTS BUS-SERIE

	PC	NATIONAL MICROWIRE	MOTOROLA SPI	I.T.T. INTERMETAL	INTEL 9-BIT MODE	CBUS
Multi maîtres	oui	non	oui	non	système à jeton	non
Type d'adressage	octet d'adresse	lignes de sélection	lignes de sélection	octet d'adresse	octet d'adresse	lignes de sélection
Nombre de fils (en + de la masse)	2	3+ lignes de sélection	1 à 4+ lignes de sélection	3	1	2+ lignes de sélection
Débit en octets/secondes	11 K	31 K	12 K	20K	34 K	12,5K

Figure 1

sur le même cristal, soit de même technologie que l'ensemble du circuit et que tous soient compatibles entre eux via le BUS de communication !!!

Tout ceci nous conduit donc à trouver un plus petit commun multiple à toutes les technologies en ce qui concerne notamment les compatibilité, vitesse et consommation.

Evidemment, celles qui freinent le plus sont les technologies MOS et si l'on veut rester dans les limites du raisonnable en ce qui concerne la consommation, il est judicieux de fonctionner à une fréquence de l'ordre de 100 kbits/seconde. Il est clair que cela pénalisera les circuits rapides tels que BiPolaires et ECL mais ceci assurera la compatibilité totale des différentes familles sur le BUS communication.

Et sur quelle distance ?

Tout le monde le sait bien, plus on va vite, plus on s'essouffle et moins on parcourt de distance !

Ce point devient alors un corollaire du précédent et nous ne pouvons pas parler de vitesse de communication sans évoquer la distance associée que pourra raisonnablement parcourir le BUS.

Souvent deux philosophies s'opposent.

La communication se veut être locale pour desservir uniquement des composants dans un environnement immédiat ou bien elle veut avoir pour vocation de réunir différents systèmes éloignés les uns des autres (quelques mètres).

Evidemment certains « vicieux » vous diront qu'ils veulent

les deux simultanément, juste histoire d'ajouter un peu de piment au problème.

Que ceux-là soient satisfaits, nous penserons à eux lors de notre choix !

En ce qui nous concerne nous ferons en sorte que le BUS que nous utiliserons soit suffisamment malléable de façon à nous permettre de pouvoir, si le besoin s'en fait sentir, ralentir la fréquence de l'horloge et aller le plus loin possible.

C'est donc à juste titre que le produit vitesse \times distance peut être considéré comme un des paramètres de caractérisation d'un BUS.

La figure 1 donne un exemple à peu près représentatif des principaux BUS utilisés à ce jour.

Les limites physiques de cette relation (vitesse/distance) sont principalement liées aux capacités que forment les différents conducteurs entres-eux, entraînant :

- 1) des modifications de la forme des signaux transmis (intégration..)
- 2) des retards dus aux temps de propagation - tpd - donnant des non-coïncidences temporelles de signaux et dans le cas de liaisons bidirectionnelles de grandes probabilités de conflits de BUS par réflexion du signal, avec ou sans heurt, avec un signal incident.

Evidemment si on ne peut baisser, voir annuler totalement ces capacités physiques on peut toujours, afin de réduire les constantes de temps $R \times C$, réduire les valeurs apparentes des résistances de tête de la ligne en « bufférisant » le BUS de façon à atténuer le BUS à plus basse impédance. Grâce à cela il sera facile d'atteindre quelques centaines de mètres.

Bien sûr tout se paye et la consommation de l'ensemble augmentera. C'est d'ailleurs bien ce que soutient la notion bien connue de « facteur de mérite » d'une porte élémentaire sous la forme du produit tpd \times consommation.

Un BUS série à combien de fils ? Lesquels ? Et pour quoi faire ?

Un, deux, trois, ... ???

Un :

Là au moins il n'y a pas de mystère, tout doit être des-sus!!!... mais est-ce vraiment bien raisonnable?

Un des vrais problèmes de ce type de BUS série, est qu'il est nécessaire de pouvoir retrouver tous ses petits quand ils arrivent et de faire un certain ménage entre les « torchons et les serviettes » à l'arrivée...

Il est vrai qu'on peut tout faire avec un BUS monofilaire. On peut même réussir à transmettre et recevoir des informations en même temps (par exemple en « multiplexant fréquemment des signaux mais cela implique de créer des porteuses et des démodulateurs qui prennent de la surface au niveau du cristal).

Evidemment le côté économique de la liaison n'a échappé à personne mais le coût de l'interface est non négligeable.

deux :

les BUS à deux fils sont très nombreux sur le marché.

« Bien sûr, tout le monde triche un peu car il y a les vrais et les faux !!

Les VRAIS sont ceux utilisant réellement deux fils, par exemple

les paires différentielles quoi que..., en regardant bien..., compte tenu du retour par la terre..., de potentiel flottant... Bref soyons sympathique et admettons que ces bus ne nécessitent en effet physiquement que deux conducteurs pour relier des ensembles entre eux.

Les A MOITIE VRAIS, pour ne blesser personne, c'est-à-dire ceux qui nécessitent deux conducteurs plus un rappel de masse concret !

Il est vrai que par abus de langage tout le monde les appelle « BUS à deux fils ».

On trouve sur le marché à ce jour différentes propositions : le BUS IM de ITT Intermetall, le BUS I 2 C de RTC/PHILIPS COMPOSANTS.. voir figure 2.

Souvent ces BUS sont des BUS industriels spécifiques à des constructeurs qui se sont imposés par leurs champs d'applications ou leurs performances.

Les ENCORE MOINS VRAIS - pourquoi un peu moins vrais ?

Un exemple pour imaginer nos propos : la fameuse liaison « RS 232 ».


En fait lorsqu'on lit attentivement la spécification de l'avis V 24 du CCITT, on se rend vite compte des profondes (voir énorme) différences qui existent entre la notion simpliste d'une liaison à 2 fils et la sombre réalité que représente la structure V 24.

Evidemment, bien souvent, avec uniquement 2 fils, on arrive acrobatiquement à s'en sortir.


On trouve dans la même philosophie le cas de la liaison dite péri-informatique de tout bon Minitel de génération récente qui se respecte.

trois : après tout ce que nous venons de dire concernant les BUS à deux fils nous pouvons déjà conclure qu'un BUS à trois fils a une vague odeur de petit « parallèle » et que nous n'oserons plus évoquer le mot série à son sujet.


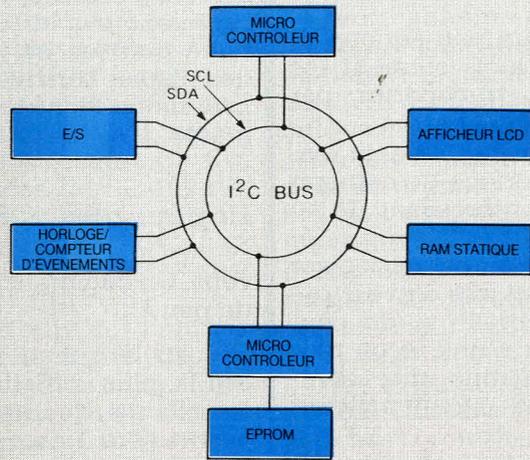
En ce qui nous concerne la conclusion s'impose alors : Va pour deux ! (vous remarquerez que nous n'avons rien rajouter histoire de rester aussi hypocrite que tout le monde).



Exemple d'application conventionnelle

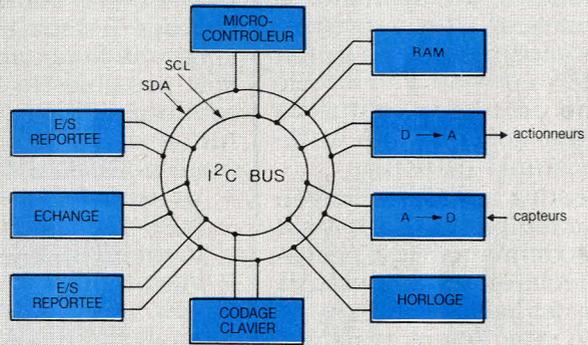

Exemple d'application industriel.

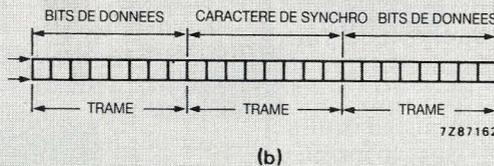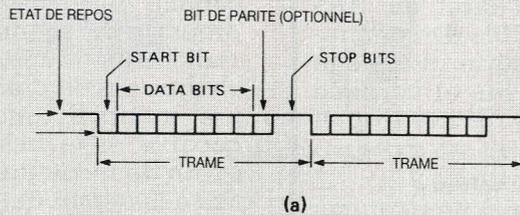

Exemple de format de transmission série asynchrone (a) et synchrone (b).

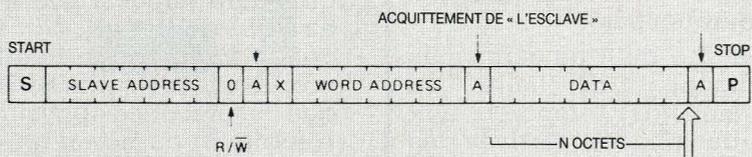


Figure 2

Lesquels ?

Redevenons un peu sérieux et réfléchissons. Quels seraient les informations à transporter par ces deux fils ?

Dans le but de simplifier la réalisation de l'interface de communication, il est intéressant de ne pas recréer ou régénérer ou resynchroniser ou se synchroniser sur le signal, ceci afin d'avoir une référence temporelle et de pouvoir fonctionner d'une façon tout à fait non synchrone (dite asynchrone) avec le signal arrivant (dit incident).

Pour ce faire, il est souvent de bon ton de décider unilatéralement que dans un montage il y aura un organe pilotant le cadencement général du système. Il est à remarquer dès à présent que ceci n'implique pas de savoir qui sera le pilote de l'ensemble par tranche de temps et que ce cadencement soit effectué à fréquence constante ou non.

Dans certains modes de liaison série (par exemple RS 232), il est souvent recommandé (ou nécessaire) de déclarer à quel débit va s'effectuer la liaison afin de se reconnaître rapidement et ne pas perdre de temps « en allant à la chasse » à la valeur du débit.

Tout ceci pour dire que nous sommes plus ou moins obligés de sacrifier sur l'autel du BUS série un des deux fils de communication à une sorte d'horloge (plus ou moins revue et corrigée de façon à ne pas gâcher trop la marchandise).

Et l'autre, le deuxième ?

Maintenant que nous risquons de nous comprendre temporellement, nous pouvons essayer de faire parvenir des informations de l'un à l'autre en sachant, et/ou en déclarant, à qui on veut s'adresser.

Bref sur le deuxième fil nous allons transmettre des informations, des données.

Et que diriez-vous si on créait un troisième fil fantôme ? Avec une fausse troisième information ? pourquoi pas !

C'est-à-dire qu'il ne serait pas « inintelligent » de faire un savant mélange temporel, aux niveaux des phases relatives des signaux présents sur les deux fils déjà existants, pour créer d'autres éléments d'informations (de

service par exemple) qui ne pénaliseraient pas la rapidité du système puisque ne jouant que sur des phases relatives.

... Sans oublier le fil de retour de masse...!!! (chut ne dites rien).

Et pour quoi faire ?

Ouf, enfin les soucis arrivent. On commençait à s'ennuyer un peu !

Voici la question à laquelle il est le plus difficile de répondre car elle mérite une attention très particulière parce que tout élément qui sera retenu dans les souhaits que nous émettrons devra tôt ou tard disparaître dans le Protocole qui sera édicté par la suite. Alors prenons notre courage à deux mains et établissons une liste aussi précise (qu'il soit possible de le faire) de nos requêtes. (Remarque : la présentation ci-dessous est volontairement non hiérarchisée)

- Le transfert des données doit être bidirectionnel d'un élément à l'autre,
- chacun des circuits doit pouvoir fonctionner indifféremment soit comme un émetteur soit comme un récepteur si nécessaire,
- chaque circuit doit pouvoir être considéré comme un Maître ou comme un Esclave soit par sa propre fonctionnalité soit par tranche de temps,
- chaque circuit doit avoir sa propre identité tout en restant capable si le besoin s'en fait sentir de reconfigurer son identité à la demande,
- un dispositif d'acquittement doit exister afin d'informer un émetteur que le message ou l'ordre qu'il a envoyé a bien été reçu par celui ou ceux au(x) quel(s) il était destiné,
- qu'il sera possible de connecter sur le bus différentes unités capables de pouvoir prendre le contrôle du BUS à n'importe quel moment,
- que sera déclaré Maître celui qui saura imposer son horloge au BUS,
- que le Maître pourra définir sa propre vitesse sur le BUS,
- que la présence (physique ou électrique) ou non d'un circuit ne devra en aucun cas perturber le fonctionnement du BUS,
- qu'en cas de système multi-

maître, un dispositif de gestion des conflits potentiels du BUS devra exister et être capable de le gérer sans perte ni de temps ni d'information,

- que d'un point de vue strictement électrique les gammes de niveaux électriques doivent être capables de supporter différentes technologies (BIPolaire, MOS...) ou principes dans une même techno (TTL, I²L...) ceci afin de pouvoir réunir simultanément sur un même BUS différents utilisateurs ou utilisations,
- que le choix du protocole et/ou du format de transmission soit « ouvert » c'est-à-dire non sclérosant et permette des extensions futures de codes sans être pénalisant,
- etc.,
- et que les LOGICIELS soient SIMPLES à mettre en œuvre et rapides en temps de traitement !!!...

Retour sur terre

Il est bien évident que personnellement nous n'avons rien inventé (nous n'avons pas cette prétention) et que le choix du mode de présentation et de l'élaboration des caractéristiques du BUS n'avait pour but que de vous sensibiliser aux principaux paramètres que nous avons décidé de prendre en compte des réalisations que nous vous proposerons.

Evidemment l'élaboration d'un tel BUS ne demande « que quelques années et quelques personnes » car, une fois le protocole figé, plus question de revenir en arrière sur les choix et donc leurs conséquences à long terme, les industrialisations, etc.

Il vaut donc mieux y regarder à deux fois plutôt qu'une !!!

Apparemment c'est ce qu'ont fait les concepteurs de chez PHILIPS lors de l'élaboration du concept de BUS qu'ils ont appelé I²C BUS (Inter Integrated Circuit BUS) que nous avons décidé d'utiliser comme support aux réalisations que nous commencerons à vous proposer dès les prochains numéros. En attendant, bien que cela ne soit pas complètement indispensable, un bref

petit rappel historique sera bien commode pour vous faire saisir les raisons de notre choix.

Ce BUS a été élaboré au début des années 80 avec pour cible le marché Grand Public compte tenu de toutes les raisons que nous avons invoquées.

Depuis, des millions de téléviseurs, postes de radio, autoradios utilisent ce moyen de communication interne.

Après être entré par les synthèses de fréquence, les commandes de clavier, les étages petits signaux l'I 2 C est maintenant utilisé dans la totalité des fonctions présentes dans le téléviseur (bases de temps comprises).

Evidemment, lorsqu'un tel concept est utilisé sur de tels marchés, c'est que l'intérêt économique est fondé et alors des industries de mêmes volumes, fonctionnant aussi à coût serré, se déclarent intéressées. Ce fut notamment le cas de l'Industrie Automobile qui depuis quelques années utilise aussi le BUS I 2 C pour gérer la plupart des tableaux de bord **figure 3**.

Malgré beaucoup de similitudes, les fonctions à remplir par les circuits n'étaient pas les mêmes et de nouvelles gammes de fonctions (citons par exemple les convertisseurs A/D-D/A, les RAMs...) furent ajoutées aux catalogues des nombreux fabri-

cants qui pendant ce temps avaient adhéré au BUS I 2 C grâce à l'achat de licences d'exploitation garantissant de ce fait une VRAI compatibilité au BUS indépendamment des marques.

Un autre marché grand demandeur de grandes quantités à faible coût est celui de la Téléphonie moderne, c'est-à-dire celle qui possède des mémoires, des générateurs de fréquences vocales, des afficheurs LCD,... Ici aussi le BUS I 2 C a fait une très belle percée et du ravage.

Dans l'intervalle de temps, les marchés professionnels ont été un peu « chahutés » par des soucis économiques et lors de re-optimisations des coûts, beau-

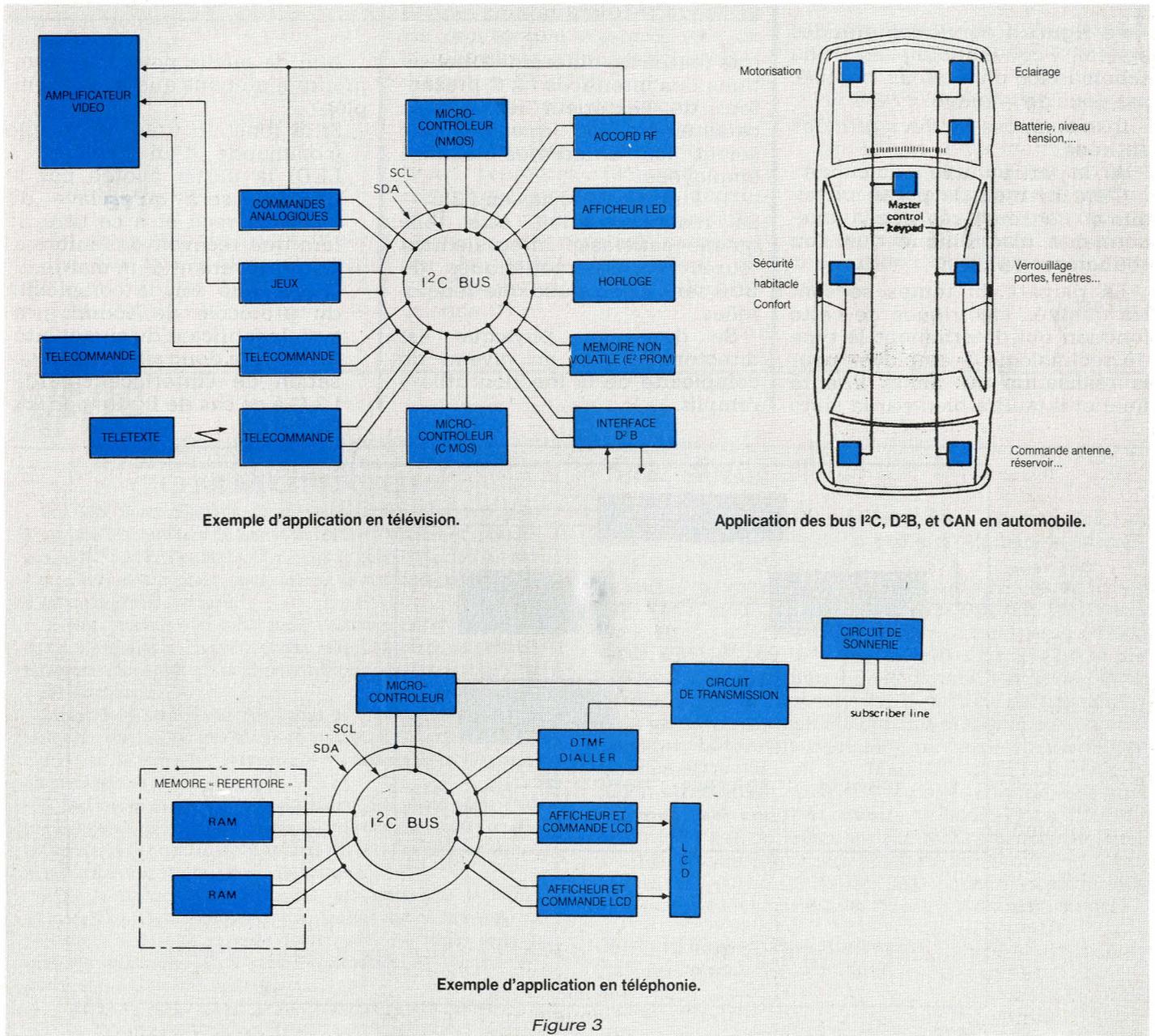


Figure 3

coup de PME/PMI et de grands groupes ont redécouvert ce fameux BUS I 2 C 2. D'autres questions ont donc surgi et des compléments de famille sont apparus (interface I 2 C/ μ C...).

Et demain, me direz-vous ? La domotique ? Immense marché... même chanson ! Alors étant donné l'arsenal de circuits déjà existants nous avons décidé de commencer dès maintenant !

Constitution générale d'un circuit compatible au BUS I 2 C

La figure 4 donne les grandes lignes conventionnelles du schéma-bloc d'un circuit baptisé, par abus de langage, « I 2 C ».

Il se compose de deux grandes entités.

A) la partie « utile » du circuit.

C'est bien sûr la partie physique où se trouve réalisée la fonctionnalité électronique que l'on souhaite remplir.

La plupart du temps se sont les qualités électriques de cette fonction qui déterminent le type de technologie à employer pour la réalisation du circuit intégré final et il faudra bien par la suite

Tableau des différentes fonctions raccordables en I 2 C

	TV	Radio	Audio	Téléph.	Industrie	DOMO
Réception TV	•					
Réception radio		•				
Traitement audio	•	•	•	•	•	•
Commande infra rouge	•	•	•		•	•
Commande afficheurs LCD	•	•	•	•	•	•
Commande afficheurs LED	•	•	•		•	•
Commutateur Peritel	•					•
Synthétiseur de parole			•	•	•	•
DTMF				•	•	•
I/O	•		•		•	•
Convertisseur A/D-D/A	•	•	•		•	•
Horloge/Timers	•	•		•	•	•
RAM	•	•	•	•	•	•
EEPROM	•	•	•	•	•	•
Micro 8 bits	•	•	•	•	•	•
Micro 16 bits					•	•

que toutes les différentes réalisations des interfaces I 2 C présentent de l'extérieur les mêmes caractéristiques quelles que soient les différentes technos employées.

B) l'interface de liaison I 2 C.

Sa réalisation doit être telle qu'elle satisfasse intégralement toutes les caractéristiques du BUS tant électriques que temporelles.

Sa dimension physique est directement liée au niveau de complexité de la fonction utile à remplir.

Afin de mieux nous faire comprendre, prenons quelques exemples :

- Si la fonction utile est simple (commande d'un afficheur à LED) la partie pilotée par le BUS ne sera qu'esclave du message reçu et à ce titre ne fera que recevoir des informations provenant d'un maître. Quelle que soit la complexité du protocole de communication, le fabricant du circuit intégré pourra donc alléger la réalisation de l'interface « hard » I 2 C à ce cas de figure particu-

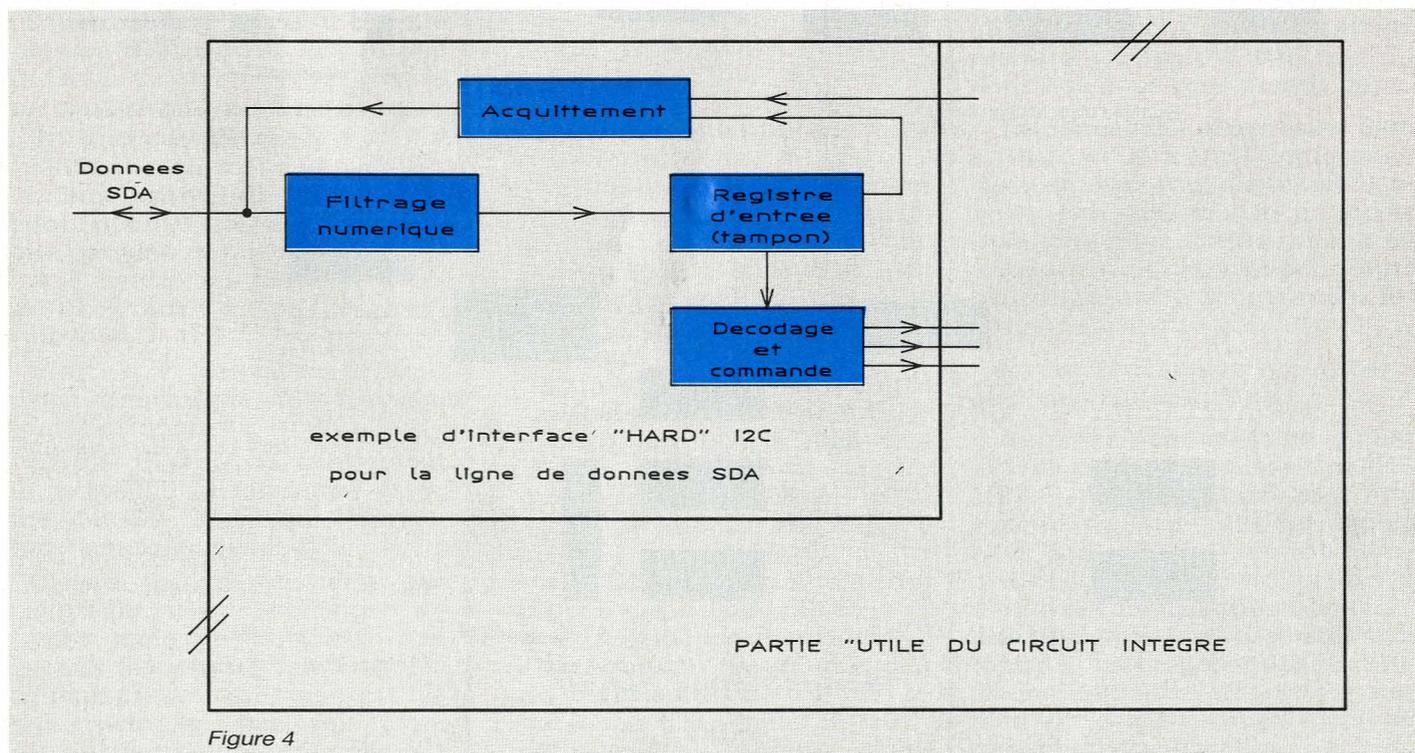


Figure 4

lier et ainsi ne pas en pénaliser le coût.

- Dans les cas plus compliqués où la partie utile doit pouvoir, par tranche de temps, prendre la commande du BUS, il sera alors nécessaire que l'interface soit capable de gérer les priorités et conflits de BUS. Ceci rend bien évidemment des plus volumineux la partie hard de l'interface.

Une estimation statistique globale donne (toutes applications confondues) que dans 80 % des cas c'est l'interface de type simple qui est requis.

Examinons maintenant un peu plus en détail le contenu et l'organisation interne de cet interface afin de mieux comprendre son fonctionnement et ses qualités intrinsèques.

Du fait du choix de transmission série il est pratiquement toujours nécessaire de disposer d'un registre d'entrée à « entrées série » afin d'enregistrer la (les) série(s) de données arrivant par flot.

Afin de prévenir l'expéditeur du fait que l'on a bien reçu son message, en tous cas que l'on a au moins reçu l'« enveloppe » un

dispositif d'envoi d'accusé de réception (que nous détaillerons plus tard) est prévu et, afin, de dissocier temporellement l'expéditeur et le destinataire un étage tampon d'entrée (constitué d'un registre « latch » (verrou) est disposé.

Par la suite, le contenu de ce registre sera présenté en parallèle à l'autre partie du circuit afin de commander les différentes fonctions utiles du composant.

On peut aussi remarquer sur le schéma que la flèche est bi-directionnelle car ces étages tampon doivent assurer parfois des applications de type « temps réel » nécessitant de renvoyer vers le maître des accusés de réception qui sont en relation, mais indirectement temporellement avec celles reçues (par exemple lors de l'inscription de données dans des mémoires EPROM).

Fréquemment on dispose, en amont de ces registres, d'ensembles de pré-filtrage numérique de type temporel (souvent par comptage) sur les deux fils du BUS afin d'anéantir l'éventuelle présence de (vilains) parasites (en fait c'est l'équivalent du BEGON jaune ou vert selon les saisons !!).

Parfois, pour certains types d'applications particulières, il est nécessaire de disposer des translateurs de niveaux électriques afin d'aligner les tensions internes au circuit aux potentiels plus ou moins flottants qui peuvent être présents sur le BUS.

Un dernier cas de figure peut encore survenir lorsque l'on souhaite avoir une information « hard » indiquant qu'une coupure d'alimentation a eu lieu pendant que l'on ne s'occupait pas du circuit en question.

A titre de complément d'information et de façon à vous donner un ordre de grandeur, selon les complexités souhaitées ou requises, l'intégration de l'interface est réalisée à l'aide de l'équivalent d'environ 200 portes dans le cas d'esclaves standards ou d'environ 1000 portes dans le cas d'applications complexes multi-maîtres.

Après ces deux longues séances d'échauffement et de mise en jambes, nous sommes prêts à affronter l'utilisation concrète du concept BUS I 2 C en vue de la réalisation d'applications domotiques.

D. PARET

INFOS

COMMUNIQUÉ

En 1985, deux milliards de photocopies ont privé la Presse Française d'un milliard de francs de chiffre d'affaires (d'après les études INFRATEST et BIPE). Et, depuis, le phénomène n'a fait que s'accroître avec la progression du parc de machines, augmentant d'autant le préjudice causé.

De toute évidence, les publications destinées aux entreprises et aux professionnels - qui constituent essentiellement un véhicule d'information « utile » - sont parmi les principales victimes du « photocopillage ».

Il faut donc bien savoir que l'abus de la photocopie risque, à terme, de condamner une forme de presse qui demeure le principal moyen de formation permanente des acteurs de la vie économique et sociale.

Il faut aussi considérer que distribuer des photocopies c'est communiquer une information appauvrie dans la mesure où elle est privée de l'enrichissement apporté par le contenu rédactionnel et publicitaire de la revue dont elle est extraite.

Il ne faut pas oublier enfin que, aux termes de la loi du 11 mars 1957, toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit, des pages dans la présente publication faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon.

**AVANT DE PHOTOCOPIER
PENSEZ A TOUT CELA**

Infos Salons

Du 9 au 12 avril 89, se dérouleront, dans le Hall 1 du parc des expositions de la porte de Versailles, MEDIAVEC et CONSUMELEC 89.

Inutile de vous présenter MEDIAVEC, Salon dédié aux nouveaux médias : câble, transmission par satellite et au matériel afférent, dont ce sera la quatrième édition. CONSUMELEC 89, 1^{re} édition, se définit comme le premier salon **professionnel** de la distribution Audio, Vidéo et Electronique Domestique. Il comble partiellement le trou laissé vacant par le Salon international du Son et de la vidéo, désormais biennal, dont la prochaine édition devrait avoir lieu en 90. **Mais** CONSUMELEC est un salon **strictement** réservé aux professionnels. Les amateurs avertis, dont les lecteurs de Radio-Plans, pourront venir le 12 avril uniquement sur invitation spéciale, nous en reparlerons dans notre prochain numéro.

MEDIAVEC et CONSUMELEC sont deux manifestations organisées par Bernard Becker Communication.

Bernard Becker Communication


161, bd Lefèbvre, 75015 Paris

Tél. : (1) 45.33.74.50

Télex : 201 875 F

Télécopie : (1) 45.32.71.29

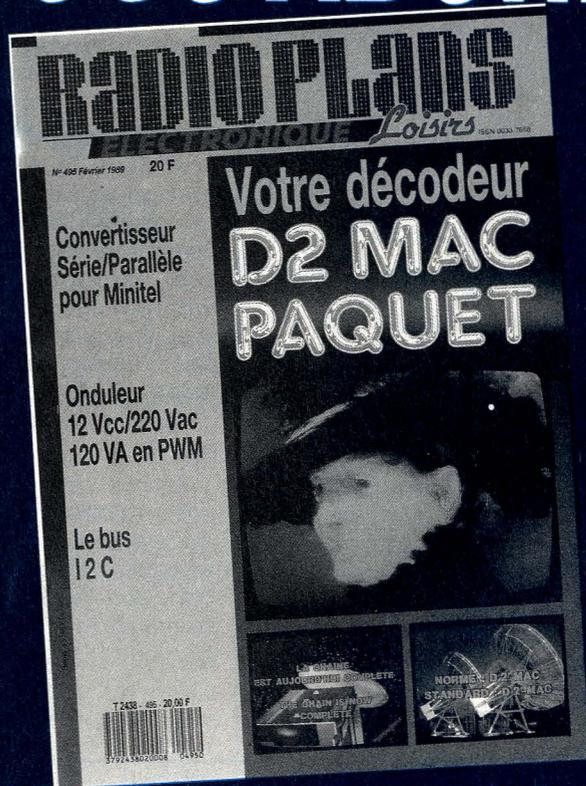VOUS AVEZ D'EXCELLENTE RAISSONS DE VOUS ABONNER !



C'est simple

Il vous suffit de remplir et nous retourner le bulletin ci-dessous.

C'est pratique

Vous recevez chez vous, pendant 1 an, votre revue dès sa parution.

C'est économique

Votre abonnement vous coûte moins que le prix de 11 numéros.

RADIO PLANS 1 an - 12 numéros
FRANCE : 216 F ETRANGER : 321 F

BULLETIN D'ABONNEMENT

RP 495

Veuillez m'abonner à
RADIO PLANS
pour une durée d'un an (12 numéros)

France : **216 F**
Etranger : **321 F**

Ci-joint mon règlement à l'ordre de
RADIO PLANS par :

- chèque bancaire ou postal
 carte bleue N° _____

Date d'expiration : _____

Signature :

Coupon à retourner accompagnée de votre règlement à :
RADIO PLANS (service abonnements), 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 PARIS

Nom, prénom

Adresse

Code postal

Ville

Ecrire en CAPITALES
N'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci.

RADIO PLANS


ELECTRONIQUE Loisirs

Une facture peut vous être adressée sur
demande expresse de votre part.

Attention ! Pour les changements d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de la somme de 2,20 F en timbres-poste et des références complètes de votre nouvelle adresse. Pour tous renseignements ou réclamations concernant votre abonnement, joindre la dernière étiquette d'envoi.

Un convertisseur série-parallèle spécial Minitel

Dans notre n° 462, nous avons décrit un convertisseur de données parallèle-série, utile notamment pour attaquer un MINITEL par les données issues d'une prise de micro-ordinateur. Beaucoup de lecteurs nous ont demandé comment faire l'inverse, c'est-à-dire transformer en données parallèles les signaux fournis par la prise DIN d'un MINITEL. Ce n'est guère plus compliqué, et les mêmes composants peuvent servir, à commencer par le circuit « UART » qui renferme un émetteur et un récepteur série. Entre autres possibilités, ce montage permettra de « sortir » sur imprimante des messages frappés au clavier d'un MINITEL soit en local, soit à distance grâce au modem incorporé.

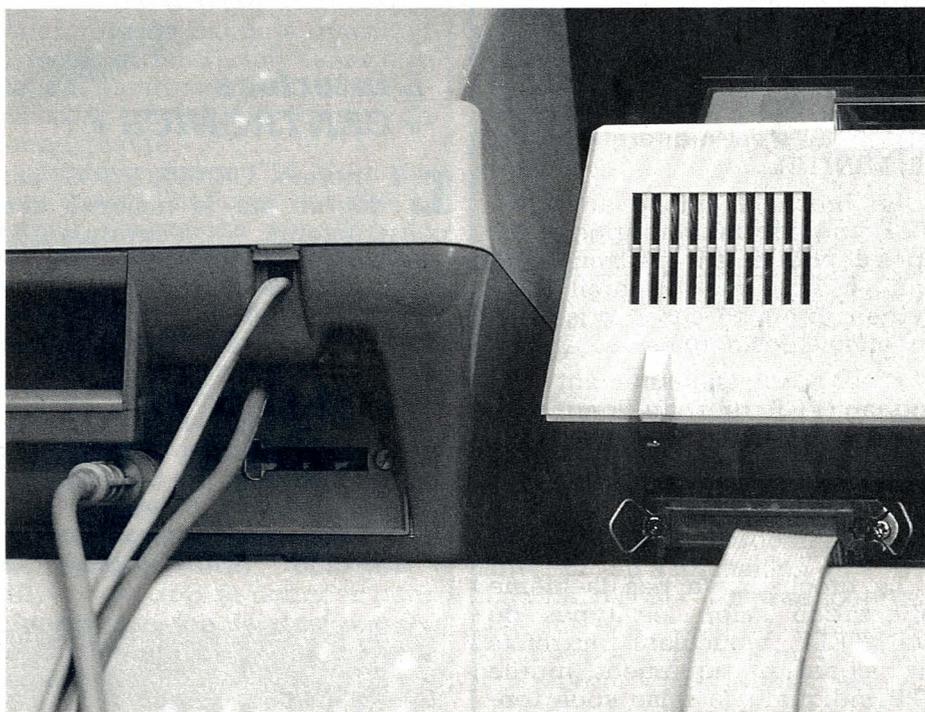

La prise du MINITEL :

La prise « péri-informatique » du MINITEL est beaucoup plus qu'une simple prise DIN ou un connecteur d'imprimante : elle n'est ni plus ni moins que le point de départ d'un véritable « réseau local » informatique baptisé RESEAU MINITEL.

Sur ce réseau peuvent communiquer des équipements aussi divers que des imprimantes, des lecteurs de carte à mémoire (LE-CAM), des crayons optiques lecteurs de codes-barres, ou des micro-ordinateurs. Le tout com-

munique évidemment avec le MINITEL, et par son entremise, avec les « serveurs ».

Le support physique de ce réseau est constitué par de simples cordons DIN « croisés » (les cordons stéréo classiques sont, eux, « droits »).

On retrouve en fait un peu là, l'architecture des réseaux vidéo bâtis autour des prises « PERITEL » : des cordons croisés permettent de faire dialoguer des appareils munis de prises de mêmes brochages.

Sans entrer dans les détails des spécifications du réseau MINI-

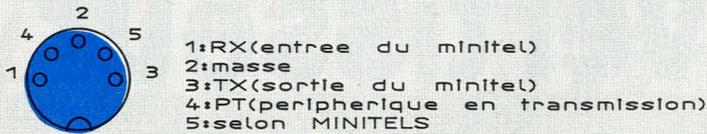


Figure 1

TEL (rassemblées dans un épais volume disponible auprès du CNET), limitons nous à commenter le brochage de la prise tel qu'il est donné à la **figure 1** :

La broche 2 est à la masse, comme en audio : sa position symétrique, centrale, permet qu'elle soit toujours raccordée, avec des câbles croisés ou non.

La broche 1 véhicule un signal série nommé « RX » (réception par le MINITEL) : c'est l'entrée du MINITEL.

La broche 3 correspond au signal « TX » (émission par le MINITEL) c'est-à-dire à la sortie du MINITEL.

La broche 4 amène au MINITEL une information appelée PT (périphérique en transmission), qui l'informe que l'appareil directement branché sur la prise DIN lui envoie des données.

C'est le cheminement de signaux PT tout au long d'un réseau MINITEL pouvant comporter de multiples périphériques connectés en chaîne, qui permet de mettre de l'ordre dans les échanges.

La broche 5 n'a pas la même affectation selon les types de MINITEL : véhiculant autrefois un signal pratiquement inutile (TP indiquant la mise sous tension du MINITEL), elle fournit une tension d'alimentation non régulée sur les derniers modèles (attention, ce n'est pas du 5 V...)

Le « format » des messages échangés sur les fils RX et TX est conforme à la définition de la **figure 2** : il est identique à celui utilisé en ligne par l'intermédiaire du modem (un bit de start à 0, sept bits de données, un bit de parité, et un bit de stop à 1).

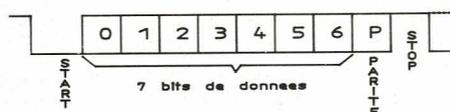


Figure 2

La vitesse des échanges est de 1200 bauds, sauf contre-ordre donné par le clavier ou télécommandée par un serveur ou un périphérique. Il n'y a en général pas lieu de chercher à modifier cette vitesse, notamment dans le cas qui nous occupe : transformer le message série délivré par le MINITEL en un mot parallèle de sept bits ASCII avec STROBE, compatible CENTRONICS.

L'interface « CENTRONICS » :

La norme CENTRONICS est adoptée par la majorité des constructeurs d'imprimantes parallèles : elle repose sur l'utilisation d'un connecteur bien particulier à 36 broches, et de signaux de « poignée de main » bien définis.


La **figure 3** donne l'exemple du brochage de la prise d'une imprimante courante, la GP 100 SEIKOSHA : on y retrouve les 8 fils de données (le huitième restant à zéro en ASCII 7 bits), le

Pin	Signal	Pin	Signal
1	STROBE	19	GND
2	DATA 1	20	GND
3	DATA 2	21	GND
4	DATA 3	22	GND
5	DATA 4	23	GND
6	DATA 5	24	GND
7	DATA 6	25	GND
8	DATA 7	26	GND
9	DATA 8	27	GND
10	ACK	28	GND
11	BUSY	29	GND
12	GND	30	GND
13	NC	31	INITIAL
14	GND	32	ERROR
15	GND	33	GND
16	GND	34	CLK
17	CHASSIS GND	35	TEST
18	+ 5 V	36	+ 5 V

Figure 3

STROBE déclenchant la prise en compte des données sur un front descendant, et l'accusé de réception ACK permettant l'appel du caractère suivant.

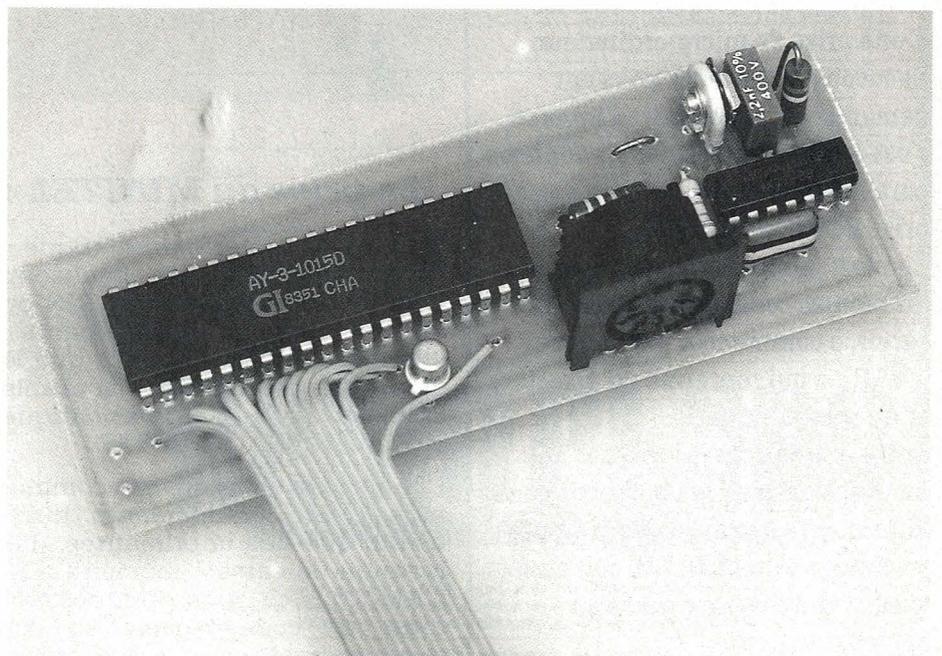
S'y ajoutent de nombreux fils de masse (blindages), un BUSY permettant à l'imprimante de signaler qu'elle est occupée autrement que par une absence de ACK, divers signaux propres à la GP 100 (hors norme CENTRONICS), et du 5 V dont nous trouverons facilement l'usage.



La **figure 4** décrit le cycle qui se reproduit à chaque caractère et qu'il va s'agir pour nous de reconstituer à partir des données série émanant du MINITEL.

Remarquons immédiatement que rien sur la prise DIN du MINITEL ne permet de lui demander de suspendre un instant l'émission de données : nous devons donc faire en sorte que celles-ci ne se présentent pas trop vite pour les possibilités de l'imprimante utilisée, soit intercaler une mémoire « buffer ».

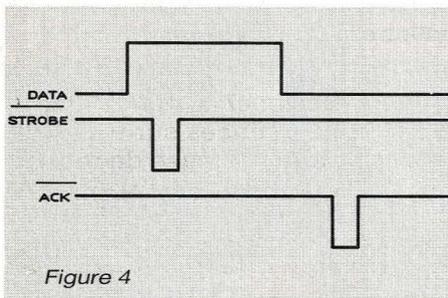
Dans le cas de la GP100, notamment, il peut être nécessaire d'attendre plusieurs secondes lorsque l'impression d'une ligne entière se déclenche. Aucun problème toutefois si les caractères à imprimer proviennent d'une frappe clavier !



La face cachée de l'UART :

Notre convertisseur parallèle-série n'utilisait que la moitié d'un circuit « UART » AY-3-1015 D de General Instrument : l'émetteur série. Notre schéma de la **figure 5** fait usage de l'autre, le récepteur. Bien entendu, ces deux montages pourraient être réunis en un seul, avec une horloge commune, autour d'un unique circuit UART pleinement rentabilisé.


Il nous semble toutefois plus souple de posséder deux montages séparés : on pourra les utiliser de part et d'autre d'une liaison série (par exemple pour lister des programmes sur une imprimante parallèle à travers une ligne téléphonique et les modems de deux MINITEL), ou ensemble avec des fréquences d'horloge différentes pour changer de rythme de modulation (de 300 à 1200 bauds, par exemple), voir même de type de parité.

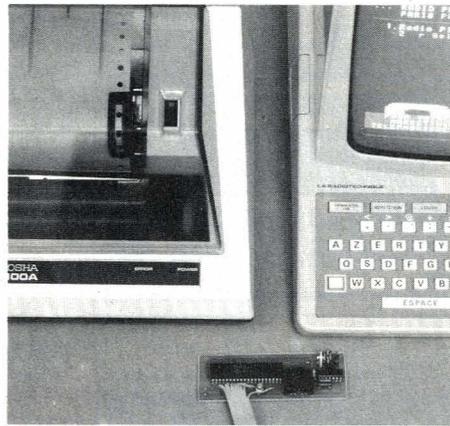

Comme la dernière fois, notre horloge n'est qu'un simple multi-vibrateur CMOS réglé sur 19200 Hz pour 1200 bauds (52 μ s à l'oscilloscope) : c'est beaucoup plus économique qu'un classique générateur de bauds à quartz et diviseur, et tout à fait assez stable en environnement domestique si les composants RC sont de bonne qualité.

Les deux portes CMOS inutilisées pour l'horloge servent à obtenir l'impulsion négative de STROBE par différenciation du signal « DAV » (data valid) délivré par l'UART. DAV est remis à zéro, en attendant la réception du caractère suivant, par le signal ACK de l'imprimante appliqué à la broche RDAV de l'UART (reset DAV).

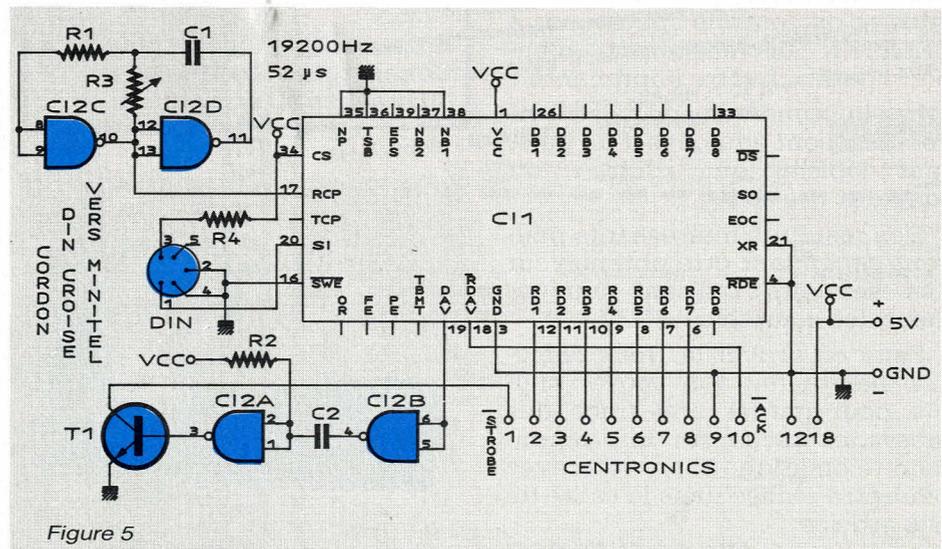Cela confirme que ce signal ACK, exploité uniquement par l'UART, n'atteint pas le MINITEL, pas plus que le BUSY : si le MINITEL envoie trop de données pour l'imprimante (ou le destinataire des mots parallèles), il y en aura de perdues.




Réalisation pratique :

Le circuit imprimé de la **figure 6** reçoit tous les composants du montage, à l'exception du connecteur CENTRONICS qui sera porté au bout d'un câble à 12 conducteurs aussi court que possible (quelques dizaines de centimètres). L'un de ces fils amène le + 5 V, dans la mesure où celui-ci est disponible sur le connecteur de l'imprimante (c'est le cas avec la GP 100).

A défaut, deux pastilles sont prévues pour amener un 5 V extérieur (avec un MINITEL récent, on peut intercaler un 7805 entre ce point et la broche 5 de la prise DIN).

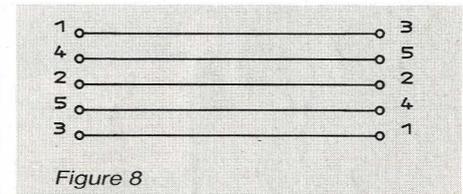Après câblage selon la **figure 7**, on mettra le montage sous tension et on ajustera l'horloge à 19200 Hz aussi exactement que possible (52 μ s à l'oscilloscope à défaut de fréquencemètre numérique).



Il ne restera plus alors qu'à acheter ou réaliser d'après la **figure 8** le cordon DIN croisé permettant le raccordement au MINITEL, ou à un maillon du « réseau MINITEL ». Un essai pourra être fait en frappant quelques touches puis en envoyant un « retour chariot » par pression simul-

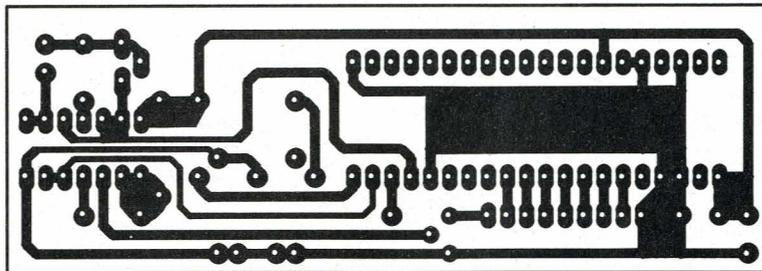


Figure 6

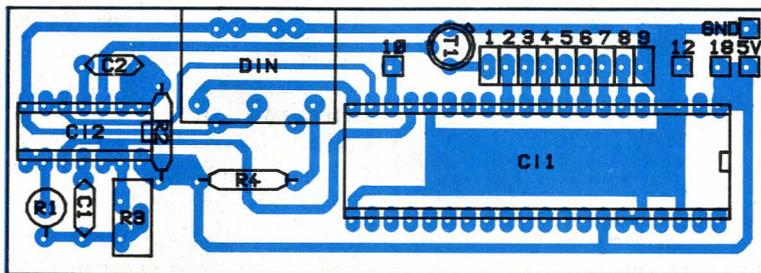


Figure 7

tanée de la touche de minuscules et d'ENVOI. Pour obtenir l'impression, il faut que l'imprimante soit « configurée » de façon à faire un « line feed » (saut d'une ligne) lors de l'exécution d'un retour chariot (sur la GP 100, il faut positionner un interrupteur à l'intérieur).

En cas d'impression de caractères erronés, il pourra être nécessaire de figurer le réglage de l'horloge jusqu'à ce que la perfection soit obtenue.

N'essayez pas (ou plutôt si !) de faire « recopie » sur imprimante d'une consultation de serveur : d'abord les caractères se succèdent bien trop vite pour une imprimante démunie de buffer, et par ailleurs, les codes graphiques et de contrôle spécifiques à TELETEL déclencheront n'importe quoi sur votre imprimante !

Les imprimantes spéciales « vidéotex » sont équipées d'un puissant logiciel qui « filtre » ou convertit ces codes.

Des résultats intéressants peuvent cependant être obtenus sur des serveurs utilisant uniquement des caractères ASCII.

Sans en arriver là, vous disposez maintenant d'un moyen simple pour garder une trace des messages reçus sur le « répondeur télématique » que vous avez peut-être réalisé dans le cadre de nos articles...

Patrick GUEULLE

Nomenclature

Résistances

- R₁ : 680 kΩ
- R₂ : 2,2 kΩ
- R₃ : pot ajustable 10 kΩ
- R₄ : 3,9 kΩ

Condensateurs

- C₁ : 2,2 nF
- C₂ : 10 nF

Transistor


- T₁ : BC 107

Circuits intégrés

- IC₁ : AY-3-1015 D(Gi)
- IC₂ : 4011 B

Divers

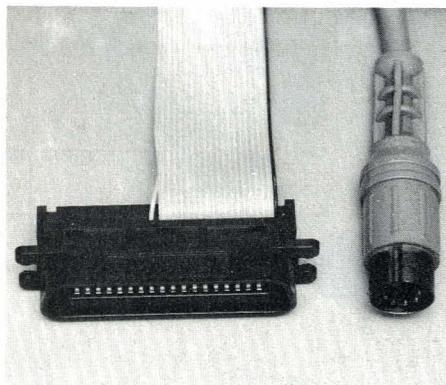- Embase DIN 5 br. 45° pour CI
- Connecteur « Centronics » 36 broches ou équivalent




LABOTEC

Le self service du circuit imprimé

La société T.E.C. FRANCE et la société SICERONT KF fabricant bien connu de produits pour l'industrie conditionnés en atomiseurs, ont élaboré, dans leur gamme de matériel professionnel destiné à la fabrication de circuits imprimés : LABOTEC 002. Ce produit est en laboratoire clef en main pour prototypes, petites et moyennes séries.

LABOTEC repose sur l'utilisation d'un meuble compact, moins de 1 m² au sol, fonctionnel et très esthétique, dans lequel tous les éléments nécessaires à la fabrication de C.I. sont intégrés procurant ainsi une très grande souplesse d'utilisation. Il peut sans problème être installé dans une surface de vente, dans un local de club, une MJC...

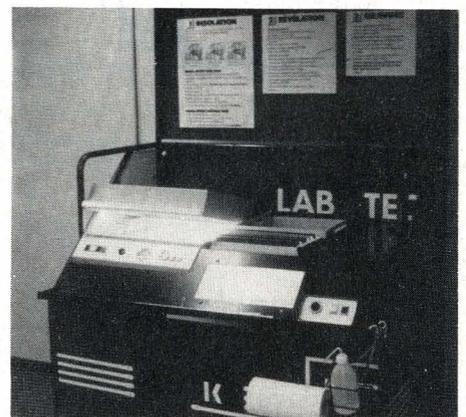Le coté service procuré par LABOTEC installé chez un distributeur de composants devrait particulièrement séduire la clientèle.



LABOTEC se compose de :

- 1 banc à insoler double faces, pompe à vide.
- 1 bac à graver simple et double faces.
- 1 plan éclairant 220 x 350.
- 1 cuvette de rinçage et mylars.

Toutes les commandes sont intégrées dans un pupitre en face avant.

Dans un but didactique les sociétés T.E.C. FRANCE/KF ont également conçu un modèle spécial LABOTEC 005 pour lycées, collèges et universités. La fabrication complète du C.I. est facilitée par des synoptiques d'utilisation très explicatifs.

LABOTEC est le fruit d'une longue expérience technique et commerciale, dans le domaine de la fabrication des circuits imprimés où le besoin d'un laboratoire complet clef en main se faisait sentir.

T.E.C. FRANCE

10, résidence du Parc
93120 LA COURNEUVE
Tél. : (1) 48.35.95.75

YAKECEM

VENTE AU DÉTAIL
VENTE PAR CORRESPONDANCE
 118, rue de Paris 93100 MONTREUIL
 ☎ 42.87.75.41
 du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
 Accès périphérique : Porte de MONTREUIL à 800 m
 Métro : ROBESPIERRE
AUCUNE COMMANDE INFÉRIEURE à 200F

VENTE EN GROS
SERVICE APRÈS VENTE
 13, rue Edouard Vaillant
 93100 MONTREUIL
 ☎ 42.87.30.60
 TÉLEX : 232 503 F
 FAX : 48.59.25.35

I POUR ENREGISTRER
CANAL +
 sans passer par votre téléviseur
 • Platine FI + Tuner VHF
 livrés avec modules pré-
 câblés et schéma (port 35F) **230F**

II POUR RECEVOIR LES CHAINES TV
 (son + image)
 Sur moniteur vidéo, magnétoscope
 portable chaîne HiFi etc...
 Platine FI + Tuner UHF
 livrés en modules pré-
 câblés et schéma (port 35F) **230F**

III Idem 2^e avec clavier
 8 touches. (port 50F) **330F**

Alimentation 12 V pour I, II, III **80F**

Ensemble complet
de démodulation
 Permet la réception des chaînes TV et l'enregist-
 rement de Canal + sur magnétoscope, moni-
 teur vidéo, chaîne hifi, etc.
 Comprenant : platine FI + tuners VHF et UHF +
 clavier 8 touches.
 Prix : **450F** (port dû)
 (Matériel vendu en modules montés à assem-
 bler, fournis complets avec schémas).

LOGICIELS HAUTE QUALITÉ
 Pour micro-ordinateurs THOMSON (T07, T08, T09, M05, M06)
 - AMSTRAD (464, 664, 6128) - COMMODORE 64 - MSX
 - Le lot de 5 pièces (même console) **145F**
 - Le lot de 10 pièces (même console) **250F**

LOGICIELS
 Logiciels divers enregistrés sur K7 (livrés neuves sous
 boîtier plastique). A effacer pour enregistrer vos propres
 programmes à moindre coût. Les 50 pièces **100F**
 Par 100 pièces **170F**

ORDINATEURS MATRA

Ensembles en promotion

① MATRA 32 Ko + 1 magnéto K7 + Spécial informatique +
 1 guide d'instructions. 1 guide d'initiation + 4 K7 (de pro-
 gramme ou de jeux) + câble PERITEL + cordons
 de liaison **350F**

② MATRA 56 Ko + magnéto K7 + guide instruction +
 guide initiation + 4 K7 de jeux + Péritel +
 cordons **590F**

③ MATRA 32 Ko + magnéto K7 + guide instruction +
 guide initiation + 4 K7 de jeux + Péritel + cordons
 de liaison + imprimante + livre astuces **590F**

④ MATRA 56 Ko + magnéto K7 + guide instruction +
 guide initiation + 4 K7 de jeux + Péritel +
 cordons de liaison + imprimante + livre astuces **790F**

⑤ MATRA 32 Ko + magnéto K7 + guide instruction +
 guide initiation + 4 K7 de jeux + Péritel + cordons de
 liaison + imprimante + livre astuces +
 moniteur **990F**


⑥ MATRA 56 Ko + magnéto K7 + guide instruction +
 guide initiation + 4 K7 de jeux + Péritel + cordons
 + imprimante + livre astuces + moniteur **1390F**

PÉRIPHÉRIQUES MATRA

Extension 16 Ko mémoire **150F** (port 35F)
 Extension poignée de jeux **100F** (port 35F)
 Adaptateur antenne (permet l'utilisation de votre micro-ordinateur
 sur TV non munie de prise Péritel) **130F** (port 35F)
 Papier imprimante (les 6 rouleaux) **90F** (port 35F)
 Livre les astuces d'Alice **50F** (port 35F)
 Magnéto K7 informatique **200F** (port 35F)

Moniteur composite vert
 Philips
 Prix : **590F** (port dû)
 Imprimante Matra
 **290F** (port 50 F)
 Logiciels Matra : 80F pièce (port 20 F). Les 5 : 350F (port 35 F)
 Batterie « général electric »
 rechargeable 12 V - 2.5 A. PRIX **80F** (port 30 F)

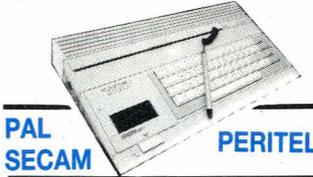MICROORDINATEUR THOMSON
T 07/70 bilingue
 (T07-70) الحاسب



PAL SECAM PERITEL
 Clavier QWERTY et arabe (permet d'afficher simultané-
 ment à l'écran l'alphabet latin ou arabe) fourni avec
 crayon optique. Lecteur de cartouche. Cartouche basic
 bilingue fournie. 64 ko RAM (extension à 108 ko). PAL/
 SECAM/PERITEL. 5 connecteurs de sortie. 220 V.
 16 couleurs. Incrustation vidéo. Clavier musical (5 octa-
 ves). Manuels français et arabe.

Prix : **790F TTC** (port dû) **666F HT**
 Par quantité, nous consulter.

ORDINATEUR portable OLIVETTI
 8088 - 512 Ko. 2 lecteurs 720 Ko en 3 1/2".
 Ports série et parallèle. Ecran LCD réglable.
 Boîtier extra plat. Clavier AZERTY.
 Horloge. Batterie interne ou alimentation
 externe 110 V/220 V. Livré avec DOS 3.2
 + manuel en français + housse.



(Photo non contractuelle).
PRIX 10500F 5590F TTC 4713F HT

DISQUETTES
 Disquettes 5 1/4 DF/DD par 10. < 100 : **2,80F**
 < 1000 : **2,70F**, > 1000 : **2,50F** l'unité
 Nos disquettes sont livrées par boîte de 10
 avec pochettes et étiquettes.

ORDINATEUR PORTABLE
EPSON PX 8

64 Ko interne - Basic 5.2 -
 CP/M 2.2 - Clavier AZERTY
 - Ecran LCD 8X80 - Micro-
 cassette incorporé - Fourni
 avec adaptateur d'alimenta-
 tion - Manuel d'utilisation
 et manuel de basic en fran-
 çais + 1 logiciel Microcop.

Prix : **995F HT 1180F TTC**

En option : (port dû)

Extension mémoire 120 Ko **450F**
 Unité universelle **350F**
 Double lecteur de disquette 5 1/4 **900F**
 Batterie externe **450F**
 Logiciel dbase II **200F**
 Logiciel CP/M (3 1/2" ou 5 1/4) **250F**

FLOPPY

- Floppy 5 1/4 DF/DD pour AMSTRAD 464, 664, 6128,
 1512. Compatible PC **490F** (port 50 F)
 - Cordon alimentation **20F**
 - Alimentation pour Floppy ou ordinateur + 5, + 12,
 - 12, 15 A sous boîtier **250F** (port 50 F)
 - Câbles de liaison + connecteurs pour
 AMSTRAD 6128 **75F**

CLAVIERS

AZERTY Ordinateur

a) 48 touches. Dim. 21 x 9. Prix : **50 F** (port 15 F)
 b) 54 touches. Dim. 30 x 13. Prix : **75 F** (port 35 F)
 c) 67 touches. Dim. 30 x 14. Pavé directionnel.
 Prix **90 F** (port 35 F)
 d) AZERTY (ou Qwerty) 92 touches. 16 touches
 fonctions. Pavé numérique séparé.
 Prix **150 F** (port 50 F)
 e) - Clavier EPSON 102 touches type PC-
 AZERTY. Prix **490 F** (port 50 F)
 f) - Mini-clavier EPSON type PC-
 AZERTY. Prix **390 F** (port 50 F)

UNE OREILLE PARTOUT!...

GARANTI 1 AN

PORTEE 5 KM!

MICRO-ESPION TX 2007

225F PRIX SPECIAL

BON A DÉCOUPER CI-DESSOUS



Un modèle de micro-émetteur étonnant par sa puissance. Performances améliorables (voir mode d'emploi en français).

NON HOMOLOGUE P.T.T

- **SIMPLE** : réception sur tout poste radio FM, auto-radio, chaîne Hi-Fi, etc. Il suffit de déplacer la fréquence pour trouver une zone libre sur votre radio actuelle en FM.
- **DISCRET** : sans fil, sans branchement, sans antenne extérieure, vous le mettez où vous voulez.
- **PRATIQUE** : petit et léger, fonctionne avec une pile courante de 9 volts jusqu'à 250 h en continu (livré sans pile).
- **UTILE ET EFFICACE** : pour surveiller enfants, commerces, garages, personnes malveillantes, ennemis, malhonnêtes, etc.

Pour les bricoleurs, une vraie radio libre très facilement

Essayez cet appareil (meilleur rapport qualité-prix de cette gamme !). Plus de 30.000 exemplaires vendus à ce jour ! Fourni aux professionnels, détectives, gardiennages, etc.

Bon à renvoyer à : SCANNER'S - B.P. 26 - 13351 MARSEILLE CEDEX 5
 TEL 91.92.39.39 + - TELEX : 402.440 F PRAGMA.

Veuillez m'adresser la commande ci-dessous (préciser quantité) :

MICRO-EMETTEUR TX 2007 au prix unitaire de 225 F + 15 F de port en recommandé, soit 240 F.

Ci-joint mon règlement par :

C.C.P. Chèque bancaire Mandat-lettre
 Envoyez-moi contre remboursement (+ 25 F à régler au facteur)

Nom
 Adresse
 Code postal [] [] [] [] Ville :

Livraison rapide et discrète en recommandé sous 48 h

RP 02

LES COMPOSANTS A LA CARTE

Composants électronique

Micro-informatique



J. REBOUL

25

34, rue d'Arène - 25000 BESANÇON
Tél. 81 81 02 19 et 81 81 20 22 - Telex 361711
Magasin Industrie : 72, rue de Trépillot, BESANÇON
Tél. 81 50 14 85 - Télécopie 81 53 28 00
DIJON : 23 bis, rue Henri Bazin, 21300 CHENOVE
Tél. 80 52 06 10 - Télex 351 328

Nice HIFI DIFFUSION

J E A M C O

COMPOSANTS ELECTRONIQUES - CONNECTIQUE INFORMATIQUE
KITS - SONO - MESURE - OUTILLAGE - MAINTENANCE

12 et 19, rue Tonduti de l'Escarène 06000 NICE
Tél. 93 80 50 50 - 93 85 83 75
Fax : 93 85 83 89


L'ELECTRONIQUE DE A À Z

26

RADIO ELECTRONIQUE

BP 914, 26009 VALENCE CEDEX
Tél. 75 55 09 97 - Télécopie 75 55 98 45
Minitel : 36 15 SOURJ
Industries, Lycées, Administrations
"Ouvrez votre compte"

E. L. E. N.

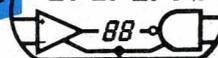

94, avenue de Fétilly
17000 LA ROCHELLE
Tél. : 46.34.53.80

17

Composants actifs, passifs,
spéciaux, mesure, produits pour C.I., kits, etc...
KITS VELLEMAN

Plus de 2500 références en stock.
VENTE AU MAGASIN ET PAR CORRESPONDANCE.
Du lundi au samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 19 h.
CATALOGUE ILLUSTRÉ contre 15 F

75

RADIO BEAUGRENELLE

6, rue Beaugrenelle - 75015 Paris
Tél. : 45.77.58.30
Composants électroniques - Kits -
Ouvert : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
le samedi de 9 h à 12 h

ELECTRONIC 63

29, place du Changil
63000 CLERMONT-FERRAND - Tél. : 73.31.13.76
COMPOSANTS ELECTRONIQUES
CIRCUITS IMPRIMES A LA DEMANDE
OUVERT : Lundi 14 h/19 h - Mardi au Samedi 9 h-12 h/14 h-19 h

75

FM CIRCUITS

20, rue Galvani (métro : PT Champeret)
75017 PARIS - Tél. : 45.72.26.99
Télécopie : 45.74.26.92
- Circuits imprimés étamés (simple, double face)
- Face avant aluminium 1 à 3 mm
- Implantation (C.A.O)
- Etudes
- Réalisation prototypes

97

ELECTRONIC DISTRIBUTION

13, rue F. Arago
97110 Pointe à Pitre - GUADELOUPE
Tél. : (590) 82.91.01 - Télex 919.907
Distribue : JELT - H.P. - divers - Kits - Composants électroniques - Département librairie.

97

KANTELEC DISTRIBUTION

27 bis, rue du Général Galliéni
97200 FORT de FRANCE - MARTINIQUE
Tél. : (596) 71.92.36 - Télex : 912 770

Distribue JELT - Composants électroniques - Kits - H.P.
Résistances - Condensateurs - Département librairie.

KN ELECTRONIC

75

100, bd Lefèbre - 75015 PARIS
Tél. 48 28 06 81 - Télex KNelec 206216 S

Composants électroniques - Grand choix de composants japonais,
européens - Mesures, Antennes. Spécialiste pièces détachées vidéo-TV.
PROMOTION : Lignes à retard, PHILIPS DL 470 : 20 F
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h

IMPRELEC

74

BP N° 5
74550 PERRIGNIER
Tél. : 50.72.46.26

Spécialiste du circuit imprimé au service des
professionnels et amateurs. Métallisation par
œillets. Réduction et agrandissement schémas.
Services rapides. Remises par quantités.

**Votre publicité
ici :
Rens. : 42.00.33.05**

RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS

A		L	
ADS	7	LYON RADIO	
ABPE 1001		COMPOSANTS	11-101
(MILLE ET UNE PILES)	16		
AG ELECTRONIQUE	3		
B		M	
BERIC	30	MABEL	18
BLOUDEX ELECTRONIC'S	9	MAGNETIC FRANCE	16-17-30
		MAJCHRZAK	101
C		MATEK	16
CAPELEC	13	MEDIASAT	30
CENTRAD (ELC)	II ^e couv.	MEDIAVEC	77
CIBOTRONIC	IV ^e couv. - 25-29	MILLE ET UNE PILES	
CIRCUIT IMPRIME		(ABPE 1001)	16
LORRAIN	101	MMP	12
D		P	
DILEC	10	PRAGMA SCANNERS	99
		PRES (ELECT.-PRATIQUE)	26
E		PRES (AUDIOTECH)	6
EDUCATEL		PRES (HAUT-PARLEUR)	12
(UNIECO)	51 à 54	PRES (HIFI VIDEO)	16
ELC (CENTRAD)	II ^e couv.		
ELEN	100	R	
ELECTRONIC		RADIO BEAUGRENELLE	100
DISTRIBUTION	100	RADIO ELECTRONIQUE	100
ELECTRONIC 63	100	RADIO MJ	15
		RCEE	13
F		REBOUL ETS	100
FLAM	11-13	ROCHE	14
FM CIRCUITS	100		
H		S	
HDM	8	SELECTRONIC	III ^e couv.-22
HIFI DIFFUSION	100	SILICON CENTER	12
HOHL & DANNER	3	SLOWING	11
		SODECOM	4
I		SOLDELEC (TELE LABO)	101
IMPRELEC	100	SPE (RADIO-PLANS)	76
INGELOR	8		
K		T	
KANTELEC		TCICOM	10
DISTRIBUTION	100	TELE LABO (SOLDELEC)	101
KN ELECTRONIQUE	100		
KOMELEC	18	U	
		UNIECO (EDUCATEL)	51 à 54
Y			
YAKECEM	99		

LES COMPOSANTS A LA CARTE

LYON RADIO COMPOSANTS LRC

46, Quai Pierre Scize
69009 LYON - Tél. : 78.39.69.69
**TOUS LES COMPOSANTS
CHOIX - QUALITÉ - PRIX**

69

LRC

Tél. : 78.39.69.69

69

DU NOUVEAU :
**RECEPTION TELEVISION PAR SATELLITE
20 PROGRAMMES**
(Documentation sur demande)

TL COMPOSANTS - KITS - MESURE

Communication et Applications

GROS — DEMI-GROS — DETAIL

88

LE N° 1 de L'ELECTRONIQUE depuis + de 20 ans
Tarifs spéciaux Ecoles et Industries

Actuellement, le CI FX2243 Crypteur décrit RP déc. 88 320 F TTC + port

PROFITEZ de nos prix liquidation avant agrandissement
TL ELECTRONIQUE, 61, route d'Epinal, 88190 GOLBEY
Tél. 29 34 17 17, Fax 29 31 40 50

ETS MAJCHRZAK

107, rue P. GUIEYSSE
56100 LORIENT

56

Tél. : 97.21.37.03 Télex : 950.017 F

*ouvert tous les jours sauf le lundi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h*

C.I.L. 29 70 08 01

7, rue de l'Eglise
55170 Savonnière-en-Perthois

CIRCUITS à TROUS METALLISES
SERIGRAPHIE COMPOSANTS
MARQUAGE par COMPOSEUR-TITREUR

Annonces de MARS

Réservez votre espace publicitaire
avant le 31 Janvier 1989

Tél. 42 00 33 05

La mesure en kit c'est SELECTRONIC!

Nous vous proposons une gamme homogène d'appareils de mesure, de très belle présentation dans une ligne de boîtiers de même encombrement et superposables (excepté Alimentation de laboratoire et Analyseur logique).

Tous ces kits sont fournis avec boîtier, face-avant au anodisé, percée et sérigraphiée, boutons et accessoires (visserie, platine de montage vertical des circuits imprimés si nécessaire, etc...)

Caractéristiques détaillées sur simple demande en précisant la référence voulue.

1 - FREQUENCEMETRE 1,25 GHz ECONOMIQUE

(87286-88005) (E 114-115)

Petit frère de notre célèbre fréquencemètre à μ P, il mesure :

- de 0,1 Hz à 1250 MHz
- de 0,5 μ s à 10 s
- les rapports de fréquences
- les intervalles de temps

Le Kit Fréquencemètre économique 1,25 GHz

111.7957 **1400,00 F**

Platine «Prescaler 1,25 GHz» seule (adaptable sur tout fréquencemètre).

Le Kit

111.7895 **275,00 F**

2 - GENERATEUR D'IMPULSIONS

(84037)

- Temps de montée : 10 ns environ
- Largeur : 7 gammes de 1 μ s à 1 s, rapport cyclique réglable jusqu'à 100 %.
- Période : 7 gammes de 1 μ s à 1 s + déclenchement externe en manuel.
- Tension de sortie : variable de 1 à 15 V, sortie TTL, impédance de sortie 50 Ω , signal normal ou inverse.
- Divers : sortie synchro, indication de fausse manœuvre, etc...

Le Kit Générateur d'impulsions

111.1516 **750,00 F**

3 - EXTENSION MEMOIRE UNIVERSELLE POUR OSCILLOSCOPE

(86135) (E 104)

- Pour tout oscilloscope équipé des calibres 0,2 V/div. et 0,5 ms/div.
- Vitesse de balayage de l'écran de 5 à 250 s. en 6 gammes (extensible).
- Alimentation 5 V régulée intégrée.

Le Kit Mémoire pour Oscilloscope

111.6710 **475,00 F**

4 - WOBULATEUR AUDIO

(85103) (E 89)

Permet de transformer tout générateur BF équipé d'une entrée VCO en générateur wobulé (à alimenter à partir du générateur de fonctions).

Le Kit Wobulateur Audio

111.6429 **475,00 F**

5 - GENERATEUR DE FONCTIONS

(84111)

- Gamme de fréquences : de 1 Hz à 100 KHz en 5 gammes.

- Signaux délivrés : sinus, carré, triangle

Le Kit Générateur de Fonctions

111.1530 **649,00 F**

6 - DOUBLE ALIMENTATION DE LABORATOIRE «SUPER COMPACTE»

(86018) (E 93)

- 2 sections indépendantes réglables de 0 à 20 V/ de 0 à 1,25 A.


- Totalement protégée contre les court-circuits.

- Affichage digital LED sur chaque voie de la tension ou du courant de sortie.

- Le kit est fourni avec transfo torique spécial.

Le Kit Alimentation «Super Compacte»

111.6455 **1595,00 F**

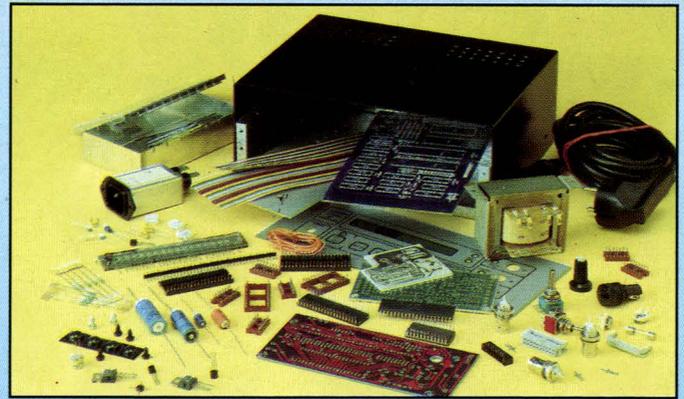

7 - ALIMENTATION DE LABORATOIRE

(82178) (E 54)

- Alimentation de laboratoire à affichage digital LCD (3 1/2 digits). - Tension ajustable de 0 à 30 V.

- Courant limitable de 0 à 3 A. - Protection totale contre les court-circuits.

- Dimensions : 300x120x260 mm avec radiateurs. - Poids : 7 kg.

Le Kit Alimentation de Laboratoire

Numérique **SERNAM**
111.1474 **1490,00 F**

10 - GENERATEUR DE SALVES «SPOT-SINUS»

(87036) (E 106/107)

- Générateur SINUS à très faible taux de distorsion (< 0,008 %) couplé à un générateur de salves. - 5 fréquences fixes stabilisées par quartz.

- Paramètres des salves réglables séparément.

(Fourni avec face autocollante gravée).

Le Kit Générateur de Salves «SPOT-SINUS»

111.6795 **PROMO 995,00 F**

11 - FREQUENCEMETRE 1,2 GHz A MICROPROCESSEUR

(85013-85014-85006) (E 78/79)

- Fréquencemètre professionnel de 0,01 Hz à 1,2 GHz. - Impulsiomètre. - Périodmètre.

- Compteur. - Changement automatique de gammes. - Affichage fluo 16 digits alphanumériques. - Base de temps de précision par oscillateur hybride haute stabilité.

- Face-avant avec clavier de commande intégré.

Le Kit complet 1,2 GHz

112.6349 **2750,00 F**

12 - HORLOGE ETALON «DCF 77»

(86124) (E 105/106)

Horloge à signaux horaires codés.

- Affichage simultané de toutes les informations. - Carillon programmable.

- Interface compatible RS232. - Fréquence étalon de 10 MHz en sortie, etc... cette horloge ne possède pas de sortie programmable et n'est utilisable que dans la moitié Nord de la FRANCE).

- Le kit est fourni avec face-avant à clavier intégré et cadre ferrite bobiné.

Le Kit Horloge DCF 77

111.6714 **2100,00 F**

13 - L'ANALYSEUR LOGIQUE

(81094-81144-81577)

Caractéristiques générales : - Permet l'échantillonnage de 8 lignes de données de 256 états logiques. - Horloge interne 4 MHz. - Un curseur permet de pointer sur l'écran un mot logique de 8 bits.

- L'extension mémoire permet de mémoriser des signaux analogiques. - Compatible TTL, TTL-LS, C-MOS. LE KIT : Il comprend :

- l'analyseur logique - l'extension mémoire - les tampons d'entrée pour circuits C-MOS.

Le Kit Analyseur Logique

111.0097 **2900,00 F**

8 - CHRONOPROCESSEUR

Horloge programmable automatique par réception de signaux codés «FRANCE INTER» RECEPTEUR SANS MISE AU POINT. Accordé sur la nouvelle fréquence (162 KHz). Totalement compatible avec le nouveau système de codage.

- Mise à l'heure automatique toute l'année. - Réception garantie sur tout le territoire métropolitain et les pays limitrophes.

- 4 sorties programmables avec sauvegarde (voir description détaillée dans notre catalogue général).

LE KIT : il est fourni avec tout le matériel nécessaire à la réalisation complète : circuits imprimés (dont 1 à double face à trous métallisés), mémoires programmées, le jeu d'ACCUS DE SAUVEGARDE pour la programmation, accessoires, etc... ainsi que la tôlerie avec face avant percée et sérigraphiée.

Le Kit Chronoprocasseur Professionnel

111.6649 **2050,00 F**

9 - CAPACIMETRE DIGITAL

(EPS 84012)

- Gamme de mesures : de 0,5 pF à 20 000 μ F en 6 gammes.


- Précision : 1 % de la valeur mesurée \pm 1 digit ; 10 % sur le calibre 20 000 μ F.

- Affichage : cristaux liquides.

- Divers : courant de fuite sans effet sur la mesure ; - Permet de mesurer les diodes varicap.

Le Kit Capacimètre Digital

111.1514 **660,00 F**

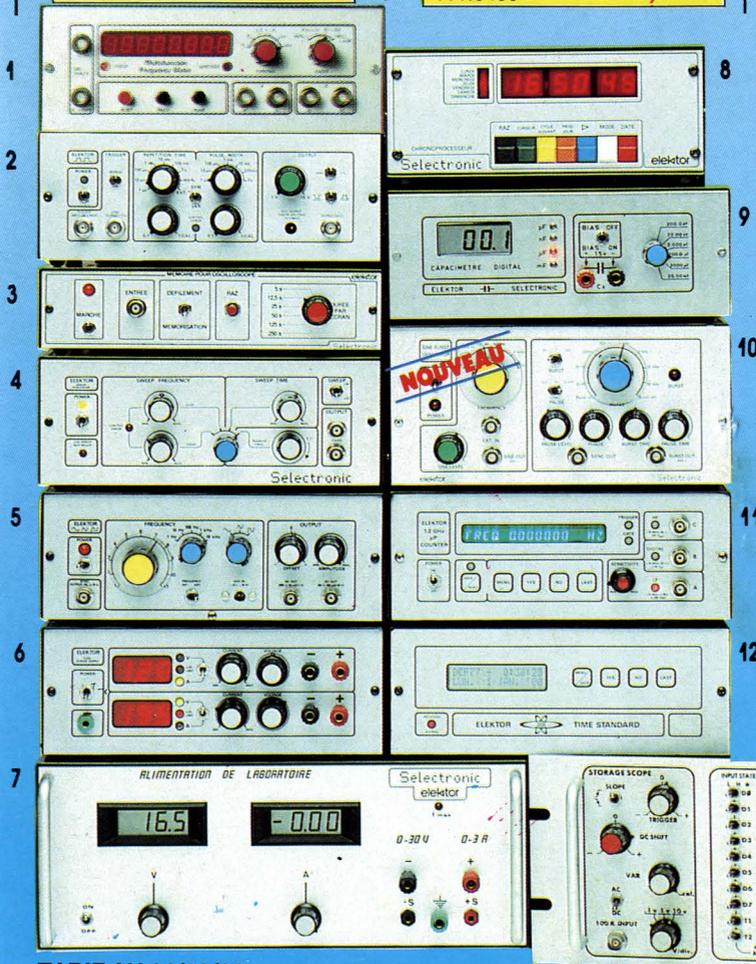

TARIF AU 01/06/88

Selectronic

VENTE PAR CORRESPONDANCE :

B.P. 513 - 59022 LILLE CEDEX

Tél. : 20.52.98.52

MAGASIN : 86, rue de Cambrai



AVEC **metrix**



MX 200. Autoranging.
100 mA à 200 A/RMS.
Tensions puissance COS ϕ fréquence.
Sortie analogique sur enregistreur
et oscilloscope.

4151F TTC

OX 711. L'oscilloscope qui allie
la performance et la sécurité.
Entrées isolées compatibles BNC.
2 X 15 MHz.
Sensibilité 5 mV/div.
Ecran 8 x 10 cm.
Alimentation secteur double isolement.

5337F TTC



MX 545.
4000 points autoranging.
LCD 20 mm.
V-I. Ω test diodes.
Mémorisation de la mesure
(Peak-Old).
Alimentation secteur.
Batterie option.

2123F TTC



MX 547. 4000 points autoranging.
LCD 20 mm. V-I. Ω test diodes.
Mémorisation de la mesure (Peak-Old).
Valeur efficace RMS AC/AC+DC.
Mesure de température avec couple
K - 20 ° + 400 °C.
Alimentation secteur. Batterie option.

2906F TTC



OX 722.
Calibre 1 mV à 50 V/div.
4 périodes sur l'écran à 20 MHz.
Déclenchement crete à crete
de grande stabilité.
Déclenchement vertical
simultanément sur les 2 canaux.
Hold off variable.

3664F TTC



OX 725. Calibre 1 mV à 50 V/div.
4 périodes sur l'écran à 20 MHz.
Déclenchement crete à crete de grande stabilité.
Déclenchement vertical simultanément sur les 2 canaux.
Analyse de la courbe point par point grâce au retard de balayage.
Hold off variable. Indication Led d'un décalibrage.

4150F TTC


1 et 3, rue de Reuilly - 75012 PARIS - Tél. : 43.79.69.81
25, rue Bayard - 31000 TOULOUSE - Tél. : 61.62.02.21

metrix
distribué par **CIBOT**

NOUVEAU
Le
1^{er} labo
de poche

SERIE 50

Demandez la documentation

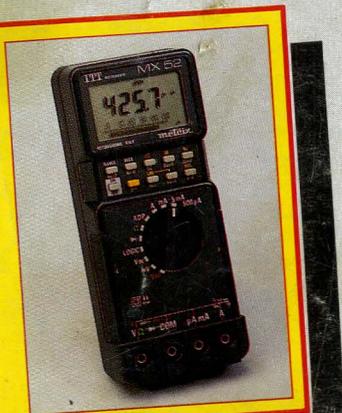

--- **Bon de commande ou de documentation** ---

je désire recevoir :

RP 02

- DOCUMENTATION (joindre 15 F en timbres ou chèque)
- COMMANDE (chèque joint - Port en sus)

Références

NOM

Adresse

Code postal Ville